

*320*  
*320*  
*c. 4*  
*So. Apostoleanu*  
M. KONTESCHWELLER

Inginer

*Iasi 1942*

# RADIOELECTRICITATE

Cu 299 figuri în text

Ediția II

*537 (075.8) = 19*



073881  
B.C.U. - IASI



*320*  
BUCUREȘTI  
FUNDAȚIA REGALĂ PENTRU LITERATURĂ ȘI ARTĂ  
39, Bulevardul Lascar Catargi, 39

1 9 4 1

*17 MAI 1971*

I. 24.161

BIBLIOTECA DE BIOLOGIE

T. I - 857



# INTRODUCERE

## CAPITOLUL I

### SUBSTRATUL FIZIC AL RADIOELECTRICITĂȚII

Spiritul omenesc deschide căi noi prin scipiri geniale și prin descoperiri accidentale. După aceea pătrunde pe aceste căi prin metode care se dezvoltă treptat și dobândesc cu timpul un caracter specific.

Metodele de pătrundere urmăresc de obicei două obiective principale:

1. Desprinderea esențialului și a fenomenului pur.
2. Impingerea la extrem a anumitor fenomene sau însușiri cunoscute, precum voi arăta mai departe prin câteva exemple.

Desprinderea esențialului se poate vedea bunăoară în aviație, unde o bună parte a progresului se rezumă la izolarea formelor perfecte și «curățirea» lor de toate proeminențele. În radio de asemenea, avem izolarea curentului electric care, desprins de suportul lui material se reduce la emisiunea electronică din lămpile de radio. În aparatele de recepție urmărim desprinderea modulației sonore pure, ș. a. m. d.

Al doilea obiectiv al metodelor de pătrundere e mai greu de exprimat dar mai ușor de exemplificat.

Când un fenomen obișnuit se împinge la extrem, capătă de obicei un aspect neașteptat.

Astfel ridicarea temperaturii dincolo de o anumită limită produce combustia.

Simpla mărire a surselor de curent electric a dus la începutul secolului trecut la arcul voltaic, la incandescență și implicit la lumina electrică.

De asemenea, mărire a puterii motoarelor pe unitate de greutate a dus la zborul mecanic, la avion.

Inversarea unui curent electric într'un ritm din ce în ce mai repede, a dus la înalta frecvență și implicit la radioelectricitate.

Progresul în domeniile de mai sus continuă să se rezume în bună parte la ușurarea motoarelor și la producerea frecvențelor din ce în ce mai ridicate.

\* \* \*

Calea radioelectricității a fost deschisă prin geniala lucrare a lui Maxwell, care a arătat în 1864 că un curent electric alternativ produce în jurul lui unde de aceeași natură cu undele luminoase.

Pătrunderea în domeniul practic al radioelectricității a fost însă opera lui Hertz care a adeverit prin minunatele sale experiențe din 1887 prevederile teoretice ale lui Maxwell.

Dar la începuturile radioelectricității n'au lipsit nici descoperirile accidentale: lampa cu doi electrozi a lui Edison, lampa cu trei electrozi a lui Lee de Forest din 1906, etc.

Cu ajutorul acestor lămpi s'a desprins precum spuneam, un fenomen esențial, curentul electric care a fost scos din suportul lui material și redus astfel la ceea ce este în fond, o simplă deplasare unidirecțională de electroni. Reglarea acestui curent de electroni s'a făcut în modul cel mai simplu, cel mai firesc, printr'un câmp electrostatic interpus în calea electronilor (sita, — care e așezată între sursa de electroni, — filamentul incandescent, — și placa colectoare).

Suprimând astfel greoaia haină materială pe care o îmbracă în mod normal curentul electric, acesta poate fi stăpânit cu o ușurință extraordinară.

Intr'adevăr, cu lampa de radio se realizează orice amplificări și orice frecvențe (în anumite limite). Se poate produce adică o comutare oricât de rapidă a curentului electric, care ajunge să-și schimbe sensul de zeci și sute de milioane de ori pe secundă cu o precizie perfectă, cu o regularitate admirabilă.

Așa dar radioelectricitatea se bazează în fond pe curenții de înaltă frecvență și pe lămpile de radio care produc acești curenți la postul de emisiune și îi percep la recepție.

Curenții de înaltă frecvență dela postul de emisiune produc în jurul lor unde radioelectrice care ajung la postul de recepție. Undele acestea nu pot fi percepute de simțurile noastre. Ele călătoresc aproape nestingherite prin spațiu până ajung la antena receptoare în care produc un curent de înaltă frecvență asemănător cu cel dela postul de emisiune, — dar mult mai slab.

Pentru ca acest curent să devie perceptibil se culege într'un circuit electric format dintr'un condensator și o bobină, astfel alese încât să intre în rezonanță pe frecvența dată, — obișnuitul acord al aparatelor de recepție.

În al doilea rând curentul e amplificat prin lămpi și pus în evidență cu ajutorul căștii, difuzorului, etc.

În definitiv avem un curent alternativ în antena de emisiune care produce un curent alternativ în antena de recepție.

S'ar putea crede că e vorba de un simplu fenomen de inducție, dar inducția clasică așa cum a fost descoperită de Faraday în 1831 și exprimată ulterior în diferite legi și formule nu poate produce și nu poate explica acțiunea la distanțe atât de mari ca în radiocomunicații.

În studiul clasic al inducției se admite că intensitatea curentului este, — în orice clipă, — aceeași în toate punctele circuitului și că inducția se produce instantaneu. Aceasta constituie o primă aproximație perfect acceptabilă când e vorba de frecvențe joase (zeci și sute de perioade

pe secundă) și de distanțe mici cum ar fi de exemplu distanța dintre primarul și secundarul unui transformator.

Astfel privite lucrurile, efectele produse de inducție scad cu *pătratul* distanței iar în lipsă unui bobinaj secundar care să absoarbă energia din bobinajul primar al transformatorului acesta *nu* radiază energie în spațiul înconjurător.

Dar de îndată ce curentul începe să-și schimbe sensul mai repede, ajungând la frecvențe de zeci și sute de mii pe secundă, intensitatea curentului nu mai poate fi considerată aceeași în toate punctele circuitului, și nici viteza de propagare a inducției nu mai poate fi considerată ca instantanee, căci dela acțiunea primarului asupra secundarului și reacțiunea acestuia asupra primarului, curentul poate să-și fi schimbat sensul în primar, așa încât fenomenele se modifică. Când liniile de forță tind să se retragă asupra conductorului la stingerea curentului, găsesc un curent de sens schimbat care respinge aceste linii de forță ce se desprind și pornesc în spațiu (fig. 81).

Astfel privite lucrurile efectele produse în mediul înconjurător scad cu distanța (*nu* cu pătratul distanței ca înainte) iar conductorul parcurs de curentul electric alternativ de înaltă frecvență radiază energie în spațiul înconjurător chiar și în lipsa unui colector, — care ar corespunde oarecum cu secundarul transformatorului de care vorbeam mai sus. Prin urmare dacă am măsura energia cheltuită pentru alimentarea circuitului și energia cheltuită pentru încălzirea lui (prin trecerea curentului electric), vedem că această din urmă energie e mai mică. Constatăm așa dar că lipsește o anumită cantitate de energie pe care nu o putem regăsi pentru moment, căci n'a fost transformată în niciuna din formele obișnuite: lumină, căldură, reacții chimice, lucru mecanic. Energia care lipsește a fost transformată în energie radiată în formă de unde electromagnetice. Cu cât curentul își schimbă sensul mai repede, cu alte cuvinte cu cât își ridică frecvența cu atât crește



energia astfel radiată. Energia radiată în formă de unde electromagnetice crește cu pătratul frecvenței.

Prin urmare pentru a radia cât mai multă energie trebuie să întrebuițăm frecvențe cât mai ridicate. Iată de ce radiocomunicațiile nu se fac și nu se pot face cu frecvențe joase ci numai cu frecvențe înalte.

Așa dar radiocomunicațiile se bazează pe un fenomen, — să zicem «secundar» al inducției clasice, fenomen care o completează întotdeauna, e neglijabil pe frecvențele joase și devine predominant pe măsură ce se mărește frecvența.

Dar fără formule matematice nu putem completa această explicație și demonstrația matematică nu-și găsește locul în cadrul restrâns al lucrării de față.



## PARTEA I-a

### NOȚIUNI DE TEMEIU

Înainte de a intra în studiul radioelectricității trebuie să împrăștiăm noțiunile fundamentale, să le precizăm, să le adâncim, să le completăm. Buna înțelegere a unităților electrice, a câtorva legi și relații mai importante va încheia baza trebuincioasă pentru dezvoltările ulterioare.

Capitolele ce urmează constituie întrucâtva și un tablou de referință la care creditorul se va întoarce ori de câte ori va avea nevoie.

#### CAPITOLUL II

### CURENTUL CONTINUU

#### ELECTRONUL

#### *Particula de electricitate negativă*

Materia este alcătuită din molecule, moleculele din atomi, iar atomii, au ca elemente constitutive principale, particule de electricitate pozitivă, *protonii*, particule neutre, *neutronii*, și particule de electricitate negativă, *electronii*.

Protonii și neutronii au o masă mai mare și formează miezul atomului care este așa dar pozitiv.

Electronii au o masă mai mică, sunt mai mobili și se învârtesc în jurul miezului ca planetele în jurul soarelui.

Masa electronului este de 1847 ( $\pm 2$ ) ori mai mică decât masa atomului de hidrogen. Electronii tuturor elementelor sunt identici.



## IONII

*Atomi sau grupuri de atomi încărcăți cu electricitate*

Atomul considerat în întregime este neutru, întru cât sarcina negativă a electronilor anulează sarcina pozitivă a protonilor.

Dar electronii pot părăsi atomul. Atunci atomul rămâne încărcat pozitiv. Atomul poate avea însă și unul sau mai mulți electroni în plus, și atunci e încărcat negativ. Atomii astfel încărcăți pozitiv sau negativ se numesc ioni. Ei transportă curentul electric în soluțiile electrolitice și în gaze ionizate.

## CORPURI BUNE ȘI RELE CONDUCĂTOARE DE ELECTRICITATE

Corpurile care au electroni liberi sunt bune conducătoare de electricitate și se numesc conductori: arama, aluminium, cuprul, etc. Electronii liberi din aceste corpuri se deplasează în spațiile interatomice și intermoleculare și roiesc în toate direcțiile.

Iar corpurile care n'au electroni liberi nu pot conduce electricitatea și se numesc izolatori: sticla, ebonita, mica, etc.

## NATURA CURENTULUI ELECTRIC, SENSUL ȘI VITEZA

Deplasările desordonate ale electronilor liberi, se pot canaliza (parțial) într'o anumită direcție și atunci produc curentul electric. Așa dar curentul electric este o deplasare electronică îndreptată, canalizată, într'o direcție.

Pentru a produce curentul electric se leagă de exemplu un conductor între două puncte electrizate diferit, și astfel electronii se scurg dela un punct la altul.

Electrizarea acestor două puncte se face fie prin frecare, fie de preferință cu o sursă de curent, — bunăoară o pilă electrică, — care menține diferența de electrizare și

«pompează» astfel în mod continuu electronii ce se găsesc în conductor făcându-i să circule.

Dar curentul electric poate să rezulte și din deplasarea ionilor în soluții sau în gaze. Ionii negativi produc același efect ca și electronii, pe când ionii pozitivi produc un efect invers, adică deplasarea lor într'o direcție produce același câmp magnetic ca deplasarea sarcinilor negative în sens invers. Așa dar în soluții avem deplasări de ioni pozitivi și negativi în două direcții opuse și efectele lor se însumează. Dar în solidele bune conducătoare de electricitate curentul rezultă numai din deplasări electrice într'un singur sens, și anume dela polul negativ la pozitiv.

E de notat că în tratatele de fizică și de electricitate sensul curentului e considerat tocmăi invers, adică dela pozitiv la negativ.

Nepotrivirea se explică prin faptul că acest din urmă sens a fost ales în mod arbitrar cu multe decenii în urmă când nu se cunoștea natura curentului electric, — pentru a putea formula diferite legi de electromagnetism. Această convenție odată stabilită a rămas în picioare. Dar sensul adevărat al curentului în solide este *dela negativ la pozitiv*.

Viteza curentului electric e de aproape 300.000 de km pe secundă, cu toate că viteza electronilor e mult mai mică, circa 1000 km pe secundă, iar viteza de translație a electronilor e și mai mică, de ordinul centimetrilor. Dar viteza de translație începe aproape instantaneu pe tot circuitul și această mișcare se propagă cu viteza de aproape 300.000 km pe secundă<sup>1)</sup>. Se poate compara circuitul electric cu o sfoară întinsă iar deplasarea sfoarei cu apariția curentului electric. Deși deplasarea poate fi foarte încetă ea apare aproape instantaneu pe toată întinderea sforii.

<sup>1)</sup> În circuitele aeriene viteza de propagare variază între 280 și 290.000 klm. pe sec. după natura circuitului. În cable, viteza scade la 100.000 — 16.000 klm. pe sec. din cauza capacității și inductanței apreciabile a circuitului. În antenele acordate viteza de propagare e de circa 270.000 klm. pe sec.

## COULOMB

*Unitatea de cantitate de electricitate*

Un corp care are un surplus de electroni e încărcat negativ iar un corp căruia îi lipsesc electroni e încărcat pozitiv.

Când numărul de electroni, — în plus sau în minus, — e de  $6,28 \times 10^{18}$ , corpul e încărcat cu o cantitate de electricitate egală cu 1 coulomb.

Coulombul este așa dar unitatea de cantitate de electricitate după cum de exemplu  $34,2 \times 10^{24}$ , molecule de apă formează un litru, și constituie unitatea de cantitate de apă.

Este evident că definițiile de mai sus n'au un caracter practic, căci nimenea nu poate număra electronii și atomii cum ar număra de exemplu bile sau cărămizi, — și chiar dacă s'ar putea face numărătoarea, ar dura mii și mii de ani. Dar prin aceste definiții ne-am fixat ideile și am stabilit o comparație care deși nu e tocmai exactă va fi foarte folositoare mai departe.

Unitatea de cantitate de electricitate se măsoară în practică prin cantitatea de substanță ce se depune într'o baie electrolitică prin trecerea curentului.

*Coulombul este cantitatea de electricitate care depune 1,118 miligrame de argint, trecând printr'o soluție apoasă de nitrat de argint.*

De notat că în definiția de mai sus nu se spune în cât timp trebuie să se facă această operație.

## AMPER

*Unitatea de intensitate de curent*

După cum intensitatea unui curent de apă se măsoară prin debit, și se exprimă prin numărul de litri ce trec în fiecare secundă printr'o secțiune a vânei de apă, — tot

astfel și curentul electric se măsoară cu cantitatea de electricitate care trece printr'o secțiune și se exprimă prin numărul de coulombi pe secundă.

*Amperul este intensitatea unui curent care debitează un coulomb pe secundă.*

Mai putem spune că e intensitatea curentului care depune 1,118 miligrame de argint *pe secundă*, — trecând printr'o soluție de nitrat de argint.

### FORȚA ELECTROMOTRICE

Dacă legăm printr'o sârmă un corp încărcat pozitiv de altul încărcat negativ se naște un curent electric care încetează după foarte scurtă vreme de îndată ce ambele corpuri au ajuns la aceeași « concentrație » electronică.

Pentru a menține curentul, cele două corpuri trebuiesc menținute în starea lor de electrizare. Aceasta se face de sursele de curent, — de exemplu o pilă electrică, — care produc o forță electromotrice, care « pompează » electronii.

Forța electromotrice este cauza sau acțiunea capabilă să menție o diferență de tensiune electrică între două puncte ale unui circuit deschis, sau de a întreține un curent electric într'un circuit închis.

Forța electromotrice se poate produce în mai multe feluri:

1. Prin *reacții chimice*, pile și acumulatori.
2. *Termocuplu*, prin încălzirea contactului între doi conductori de diferite materiale.
3. Pe cale *electromagnetică*, prin tăierea unui conductor cu linii de forță magnetice.
4. Pe cale *electrostatică*, prin mașini de frecare și inducție electrostatică (Wimshurst, etc.).
5. Prin *celule fotoelectrice*.
6. Prin *piezo-electricitate*, adică prin deformarea mecanică a cristalelor produsă prin comprimare (sau întindere).
7. Prin *piro-electricitate*, adică prin încălzirea cristalelor.



## DIFERENȚA DE POTENȚIAL

Diferența de potențial, este diferența de electrizare pe care o produce curentul prin trecerea sa între două puncte ale circuitului electric.

De notat reversibilitatea fenomenului: forța electromotrice (diferența de electrizare) produce curent, curentul la rândul lui produce o diferență de electrizare între punctele prin care circulă. Suma diferențelor de potențial dintr'un circuit, este egală cu forța electromotrice (fig. 1).


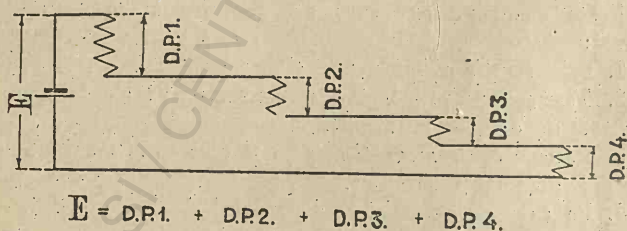


Fig. 1. — Forța electromotrice și diferență de potențial

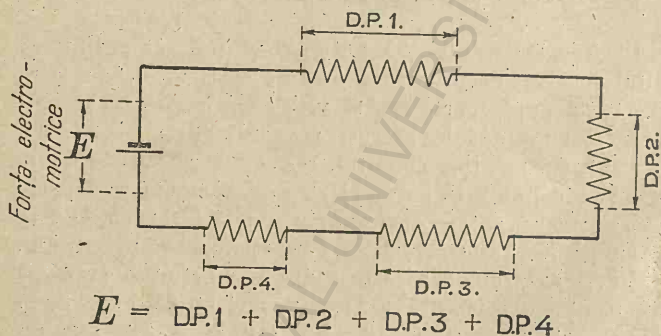Pentru a rezuma cele de mai sus, se poate spune că forța electromotrice e cauza curentului iar diferența de potențial e efectul curentului.



## V O L T

*Unitatea de forță electromotrice și de diferență de potențial*

După cum căderea unui litru de apă dela un nivel la alt nivel produce un anumit lucru tot astfel și trecerea unui coulomb dela o tensiune electrică la altă tensiune mai mică produce de asemenea un anumit lucru.

*Voltul este acea diferență de tensiune electrică care face ca fiecare coulomb să producă un lucru de un joul<sup>1)</sup> când trece dela o tensiune la alta.*

## O H M

*Unitatea de rezistență electrică*

După cum țevile opun o rezistență la trecerea apei, producând pierderi prin frecare care se transformă în căldură, tot astfel și sârmele opun o rezistență curentului electric și se încălzesc prin ciocnirile dintre electroni și atomi.

Unitatea de rezistență electrică este acea care produce o încălzire echivalentă cu un joul, la trecerea fiecărui coulomb. Așa dar, *ohmul este rezistența care lasă să treacă un curent de un amper sub o diferență de potențial de un volt.*

În deosebire de unitățile oarecum abstracte considerate până aci, coulomb, amper, volt, — ohmul este o unitate care poate fi definită și într'un mod concret.

*Ohmul este rezistența unei coloane de mercur cu secțiunea de 1 mm<sup>2</sup>, lungă de 106,3 cm. la 0° centigrade<sup>2)</sup>.*

De notat că în această definiție nu intră niciuna din unitățile anterioare.

---

<sup>1)</sup>  $1 \text{ joul} = \frac{1}{9,81} = 0,102 \text{ kilogrametri.}$

<sup>2)</sup> S'a ales mercurul fiindcă e mai ușor de obținut în stare pură decât alte metale și fiindcă e lichid, așa încât nu mai intervine și structura sau granulația metalului care modifică rezistența specifică.

## LEGEA LUI OHM

Există o relație foarte simplă între ultimele trei unități, amper, volt, ohm, — cunoscută sub numele de legea lui Ohm, abaca din fig. 2-a.

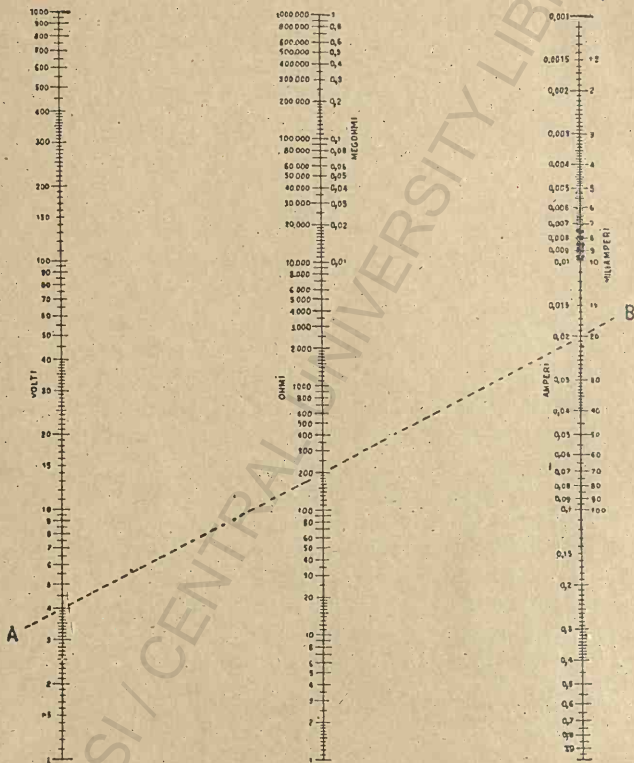


Fig. 2-a. — Abacă pentru aplicarea legii lui Ohm,  $I = \frac{E}{R}$

Intensitatea curentului într'un circuit dat, este cu atât mai mare, cu cât tensiunea aplicată e mai mare și cu cât

rezistența ohmică e mai mică. Această constatare oarecum firească se exprimă astfel:

$$I = \frac{E}{R}$$

sau

$$E = IR$$

În care

$I$  = intensitatea curentului în amperi.

$E$  = forța electromotrice în volți și

$R$  = rezistența în ohmi.

ceea ce înseamnă că dacă dispunem de o anumită forță electromotrice  $E$ , produsul—curent înmulțit cu rezistență—rămâne constant, adică pe măsură ce crește rezistența se micșorează intensitatea curentului și vice-versa.

Așa dar o anumită forță electromotrice produce într-o rezistență dată un curent de o anumită intensitate.

Invers, dacă printr-o rezistență dată trece un anumit curent, apare la capetele rezistenței o anumită diferență de potențial, o cădere de tensiune.

Aplicând legea lui Ohm, căderea de tensiune provocată de o rezistență e egală cu rezistența înmulțită cu intensitatea curentului care trece prin ea.

$$E = IR$$

Așa dar căderea de tensiune produsă de o rezistență dată e proporțională cu forța electromotrice aplicată.

*Exemplu numeric.*

Ce curent va trece printr-o rezistență de 2 ohmi care se alimentează la 6 V?

$$I = \frac{E}{R} = \frac{6}{2} = 3 \text{ amperi}$$

Acum dacă această rezistență de 2 ohmi se află undeva într'un circuit și e parcursă de un curent de 3 amperi, vom constata că există la capetele ei o diferență de potențial de 6 V.

Așa dar rezistența de 2 ohmi parcursă de 3 amperi, produce o pierdere de tensiune de 6 volți.

Aceeași rezistență parcursă de exemplu de 30 de amperi produce o pierdere de tensiune de 60 V, ș. a. m. d.

Revenind acum la noțiunea de rezistență, vedem din legea lui Ohm că poate fi definită ca *raportul constant între forța electromotrice aplicată și curentul rezultat*:

$$R = \frac{E}{I}$$

Dar rezistența mai poate fi exprimată și altfel, prin dimensiunile fizice ale conductorului și prin natura materialului, precum am văzut mai sus, la a doua definiție a ohm-ului.

Rezistența depinde în primul rând de natura materialului, care se exprimă printr'un coeficient  $\rho$  și în al doilea rând de forma lui. Rezistența e cu atât mai mare cu cât conductorul e mai lung și cu cât secțiunea sa e mai mică.

Avem

$$R = \rho \frac{l}{s}$$

în care

$R$  rezistența conductorului în ohmi.

$\rho$  rezistența specifică <sup>1)</sup>, exprimată de exemplu pe unitate de lungime în kilometri și unitate de secțiune în mm<sup>2</sup>.

$l$  lungimea, — exprimată pentru coeficientul de mai sus în kilometri.

$s$  suprafața secțiunii, — exprimată pentru coeficientul de mai sus în mm<sup>2</sup>.

<sup>1)</sup> Rezistența specifică se mai numește și *rezistivitate*.

Iată câteva valori pentru  $\rho$  (« $l$ » în klm « $s$ » în mm<sup>2</sup>):

|                     |            |      |                    |        |   |   |   |   |   |
|---------------------|------------|------|--------------------|--------|---|---|---|---|---|
| Argint . . . . .    | 16 rez. de | 0,94 | ori mai mare decât | cuprul |   |   |   |   |   |
| Cupru industr.      | 17         | »    |                    |        |   |   |   |   |   |
| Aluminiu . . . . .  | 30         | »    | »                  | 1,76   | » | » | » | » | » |
| Nichelină . . . . . | 40         | »    | »                  | 2,35   | » | » | » | » | » |
| Fier . . . . .      | 103        | »    | »                  | 6,05   | » | » | » | » | » |
| Plumb . . . . .     | 207        | »    | »                  | 12, 2  | » | » | » | » | » |
| Mercurul . . . . .  | 950        | »    | »                  | 55, 9  | » | » | » | » | » |

*Exemplu numeric.* Care este rezistența unei sârme de aluminiu de 0,2 cm diametru, lungă de 875 m? Ce curent va trece prin această sârmă dacă i se aplică la capete o forță electrometrică de 4 volți?

Exprimând suprafața secțiunii în mm<sup>2</sup> și lungime în km. avem

$$R = 30 \times \frac{0,875}{3,14} = 8,35 \text{ ohmi}$$

$$I = \frac{4}{8,35} = 0,478 \text{ amperi}$$

Abaca din fig. 2 b ne dă prin citire directă rezistența unei sârme de aramă de un anumit diametru și de o anumită lungime.

Evident că această abacă ne dă oricare din cele trei mărimi (rezistența, lungimea și diametrul) când cunoaștem două din ele.

### Legile lui Kirchhoff

*Legea I.* În orice punct în care se întâlnesc mai mulți conductori, suma intensităților curenților care vin spre acel punct este egală cu suma intensităților curenților care pleacă din acel punct.

Această lege ilustrată în fig. 3 este evidentă mai ales dacă ne referim la comparația hidraulică. întru cât nu



poate să plece din punctul  $N$  mai multă apă decât vine în acel punct, — dar nici mai puțină.


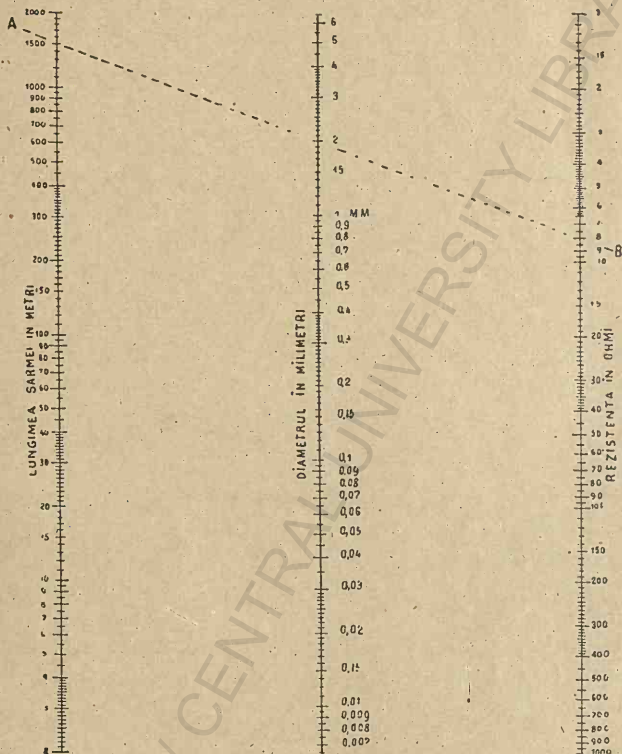


Fig. 2 b. — Abacă pentru calcularea rezistenței firelor de cupru.  
Exemplu, linia A B:  $l = 1500$  m,  $d = 2$  mm,  $R = 8$  ohmi

**Legea II.** În orice circuit (izolat sau făcând parte dintr'o rețea complexă) suma forțelor electromotrice este egală cu suma căderilor de tensiune.

Căderile de tensiune fiind egale cu produsul între curent și rezistență, ajungem la expresia din fig. 4. E de

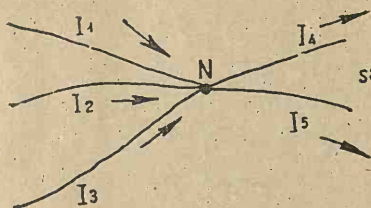notat că însumarea forțelor electromotrice, se face ținând seama de sensul lor.



$$I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5$$

$$\text{sau } I_1 + I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

și generalizând


$$\sum I = 0$$

Fig. 3. — Prima lege a lui Kirschhoff
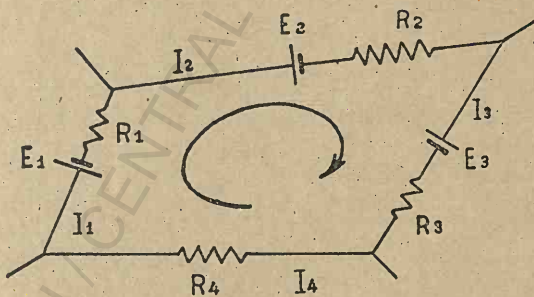
### Legarea rezistențelor în serie și în paralel

Legile lui Kirchhoff găsesc nenumărate aplicații. Vom considera două cazuri simple.

— Dacă circuitul din figura 4 e izolat (adică fără ramificațiile reprezentate, care-l leagă de o rețea complexă) atunci  $I$  are aceeași valoare.



$$E_1 + E_3 - E_2 = I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_4 R_4$$

și generalizând

$$\sum E = \sum IR$$

Fig. 4. — A doua lege a lui Kirschhoff

poate să plece din punctul *N* mai multă apă decât vine în acel punct, — dar nici mai puțină.

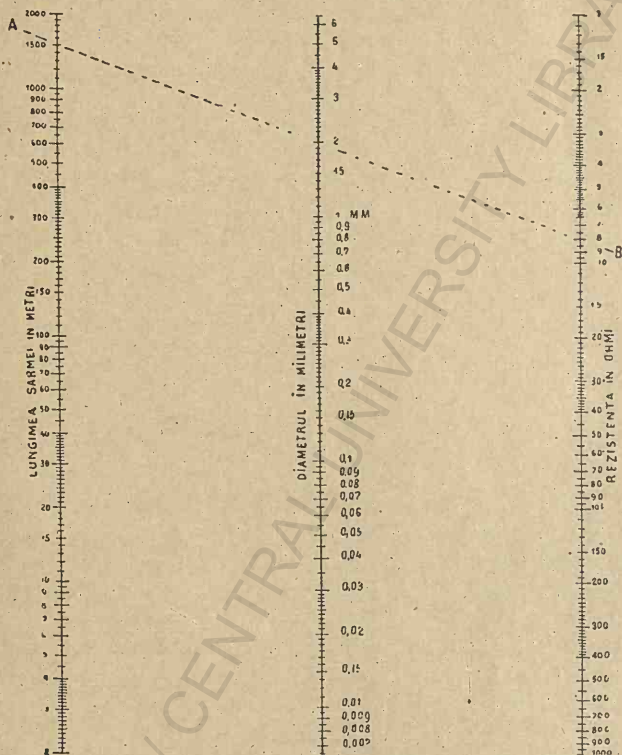


Fig. 2 b. — Abacă pentru calcularea rezistenței firelor de cupru.  
Exemplu, linia A B:  $l = 1500$  m,  $d = 2$  mm,  $R = 8$  ohmi

**Legea II.** În orice circuit (izolat sau făcând parte dintr'o rețea complexă) suma forțelor electromotrice este egală cu suma căderilor de tensiune.

Căderile de tensiune fiind egale cu produsul între curent și rezistență, ajungem la expresia din fig. 4. E de

notat că însumarea forțelor electromotrice, se face ținând seama de sensul lor.


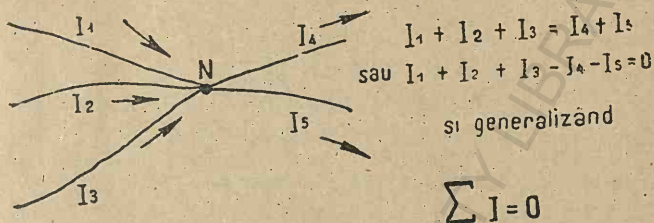


Fig. 3. — Prima lege a lui Kirschhoff
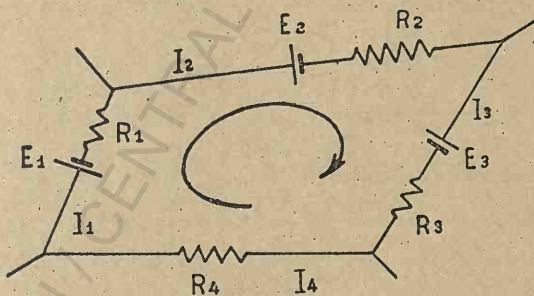
### Legarea rezistențelor în serie și în paralel

Legile lui Kirchhoff găsesc nenumărate aplicații. Vom considera două cazuri simple.

— Dacă circuitul din figura 4 e izolat (adică fără ramificațiile reprezentate, care-l leagă de o rețea complexă) atunci  $I$  are aceeași valoare.



$$E_1 + E_3 - E_2 = I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_4 R_4$$

și generalizând

$$\sum E = \sum IR$$

Fig. 4. — A doua lege a lui Kirschhoff

Și dacă considerăm numai o singură sursă electromotrice avem:

$$E = I (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)$$

Așa dar rezistențele legate în serie dau o rezistență rezultantă  $R_R$ , egală cu suma rezistențelor componente.

La această concluzie putem ajunge și pe altă cale. Considerând de exemplu două rezistențe identice legate în serie, se dublează « $l$ » din formula

$$R = \rho \frac{l}{s}$$

pe când « $\rho$ » și « $s$ » rămân neschimbați, așa încât se dublează « $R$ ».

— Să considerăm acum cazul al doilea, rezistențele legate în paralel fig. 5.

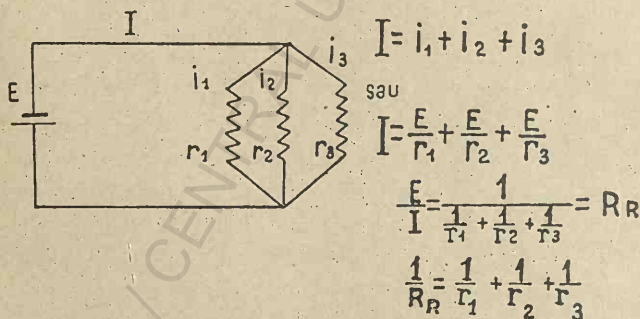


Fig. 5.—Legarea rezistențelor în paralel, deducerea rezistenței rezultante

Referindu-ne iar la formula rezistenței dată mai sus și considerând cazul simplu a două rezistențe identice legate în paralel, e evident că se dublează « $s$ » și că prin



urmare se reduce la jumătate valoarea lui «  $R$  ». Fig. 6 rezumă cele stabilite mai sus.

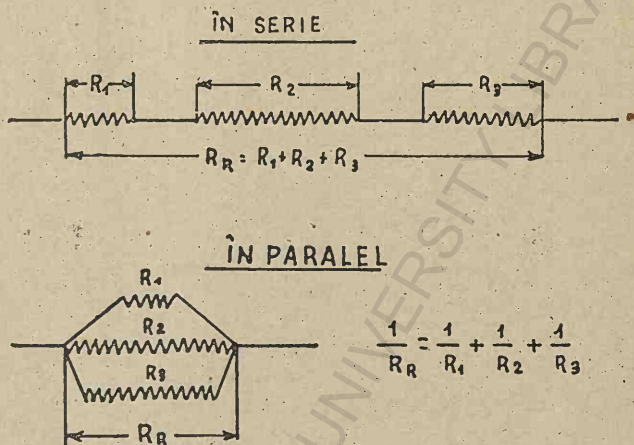


Fig. 6. — Legarea rezistențelor în serie și în paralel, formulele rezistențelor rezultante

Abaca din fig. 7 dă prin citire directă, rezistența rezultantă a două rezistențe legate în paralel. Dacă avem trei rezistențe legate în paralel, se determină întâi cu ajutorul abacei rezultanta a două din aceste rezistențe și după aceea se combină această rezultantă cu a treia rezistență.

Pentru un număr mai mare de rezistențe se procedează tot în felul acesta.

De notat că inversul rezistenței se mai numește și conductanță și se exprimă în *Mho* (inversul cuvântului Ohm)<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Inversul rezistenței specifice (rezistivitate) se numește *conductibilitate*.

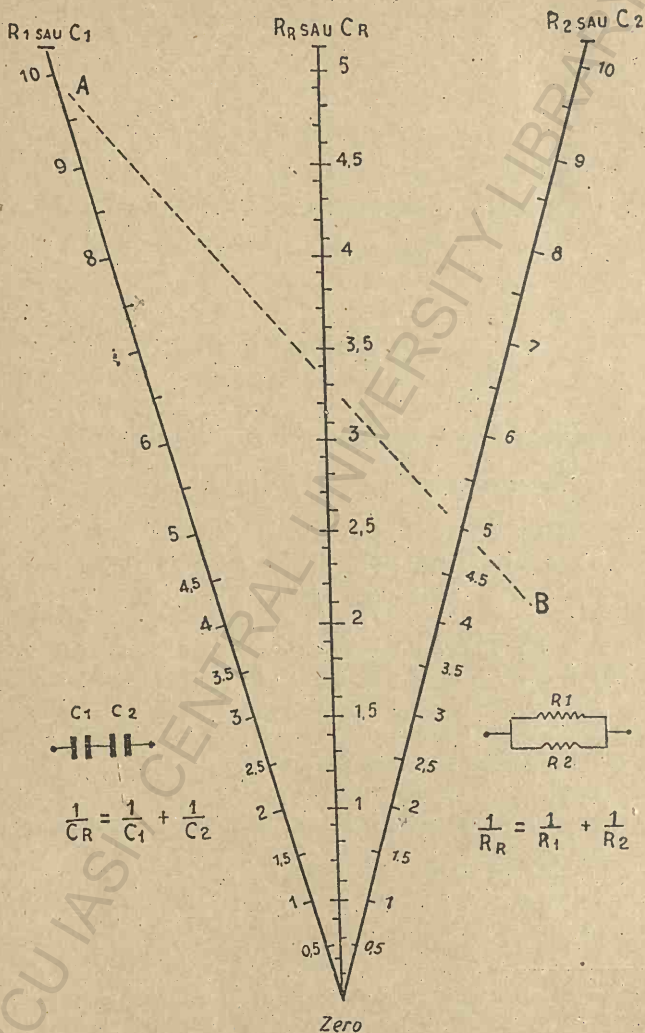


Fig. 7. — Abacă pentru calcularea rezistențelor legate în paralel și a condensatorilor legați în serie. Exemplu linia A B, legând o rezistență de 10 ohmi în paralel cu o rezistență de 5 ohmi, rezistența rezultantă este de 3,3 ohmi

$$Mho_R = Mho_1 + Mho_2 + Mho_3 + \text{etc.}$$

Adică conductanța rezultantă este egală cu suma conductanțelor componente. Avem așa dar aceeași formulă ca la legarea rezistențelor în serie.

*Exemple numerice.* Care va fi intensitatea curentului ce trece printr'o rezistență de 3 ohmi legată de o baterie care produce o forță electromotrice de 10 volți și are o rezistență interioară de 2 ohmi? (fig. 8).

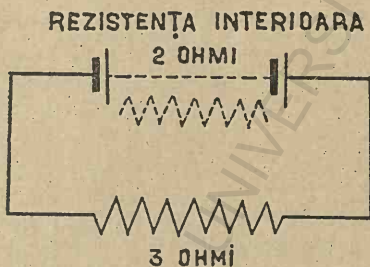


Fig. 8. — Rezistențe în serie

Curentul va fi egal cu  $I = \frac{10}{3 + 2} = 2$  amperi.

— Care e intensitatea curentului debitat de bateria de mai sus dacă se descarcă pe două rezistențe montate în paralel, una de 50 de ohmi și cealaltă de 100 ohmi?

$$\frac{1}{R_R} = \frac{1}{50} + \frac{1}{100}$$

deci  $R_R = 33$  ohmi, valoare ce se poate citi pe abaca din fig. 7, înmulțind cu 10.

$$I = \frac{10}{33 + 2} = 0,285 \text{ amperi}$$

E de notat că în calculele obișnuite nu se ține seama de rezistența sursei de curent (în cazul de față 2 ohmi), fiindcă e de obicei neglijabilă față de rezistența sarcinii.

### Potențiometrul

Prin potențiometru se înțelege o rezistență montată pe o sursă de tensiune și prevăzută cu un cursor. Prin deplasarea cursorului se obține variația de tensiune de care avem nevoie.

Fig. 9 reprezintă montarea unui potențiometru pe o baterie.

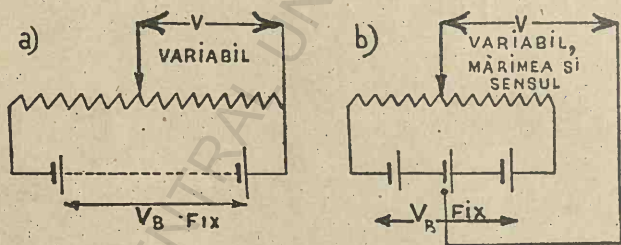


Fig. 9. — Montarea potențiometrului

În cazul *a* se variază tensiunea dela zero la tensiunea bateriei  $V_B$ , iar în cazul *b* se variază tensiunea dela  $+\frac{BV}{2}$  la  $-\frac{VB}{2}$  prin faptul că s'a luat o priză dela mijlocul bateriei.

## J O U L

*Unitate de lucru*

1 Joul este egal cu  $1/9,81 = 0,102$  kilogrametri.

E lucrul pe care-l face un coulomb când coboară la o diferență de nivel, — sau de tensiune — egală cu 1 volt.

## W A T

*Unitate de putere*

Un wat este un joul pe secundă, deci  $1/9,81$  kilogrametri pe secundă.

Dar se mai întrebuințează și altă unitate de putere, calul.

Un cal putere corespunde cu 75 kilogrametri pe secundă. Deci

$$1 \text{ cal putere} = \frac{0,102}{75} = 736 \text{ wați} = 0,736 \text{ kilowați.}$$

sau

$$1 \text{ kw.} = 1,36 \text{ cai putere.}$$

## LEGEA LUI JOUL

*Legea lui Joule*

Căldura produsă într'o rezistență prin trecerea curentului depinde de intensitatea curentului de mărimea rezistenței și de timpul cât trece curentul.

Un același curent produce o încălzire mai mare într'o rezistență mai mare, căci «frecarea» e mai mare. Curentul care trece prin cordonul electric nu-l încălzește în mod perceptibil, dar încălzește până la incandescență firul lămpii care e alimentat prin cordonul rece.



De asemenea încălzirea se mărește pe măsură ce crește curentul. Aceste concluzii sunt evidente. Dar pentru o exprimare precisă trebuie să ne întoarcem la definițiile anterioare.

După cum lucrul făcut într'un circuit hidraulic este egal cu numărul de litri sau de kilograme de apă care au coborât dela un nivel la altul și se exprimă în kilogrametri

$$\text{kilogrametri} = \text{kilograme} \times \text{metri},$$

iar puterea se exprimă prin lucru făcut în unitate de timp

$$\text{lucru} = \text{kilogrametri pe secundă},$$

tot astfel avem și în electricitate

$$\begin{aligned} \text{lucru} &= \text{coulombi pe secundă} \times \text{volți} \\ \text{wat} &= \text{amperi} \times \text{volți} \end{aligned} \quad (1)$$

(1 joul pe secundă)

Dar

$$\text{volt} = \text{amper} \times \text{rezistență}$$

Înlocuind această valoare a voltajului în (1) avem:

$$\text{wat} = \text{amperi}^2 \times \text{rezistență}$$

Așa dar

$$W = I^2 R$$

formulă foarte importantă, care exprimă puterea în wați în funcție de intensitatea curentului și de rezistență.

Această expresie ne dă o nouă definiție a rezistenței

$$R = \frac{W}{I^2}$$

Așa dar rezistența e raportul între puterea absorbită (adică transferul de putere) și pătratul curentului.

Această formulă se aplică și la curentul alternativ, — indiferent de forma sub care e absorbită puterea : căldură, curenți Foucault, radiația undelor electromagnetice de către antenele de emisiune, etc.

Căldura produsă prin trecerea unui curent e dată de formula :

$$Q = I^2 R k t$$

în care

$Q$  = cantitatea de căldură dezvoltată în calorii gram.

$k = 0,239$ , un coeficient determinat experimental.

$I$  = intensitatea curentului în amperi.

$R$  = rezistența în ohmi.

$t$  = timpul în secunde.

Căldura produsă prin trecerea curentului electric, trebuie să se scurgă în spațiul înconjurător. Scurgerea căldurii se face prin radiație, conductibilitate și convecțiune.

În general, cu cât rezistența este mai mică, cu atât scurgerea căldurii se face mai anevoie, întru cât căile de scurgere sunt evident mai înguste.

Și pentru ca toată căldura produsă în unitate de timp să se poată scurge în unitate de timp pe aceste căi înguste, trebuie să se producă o mare diferență de temperatură. Cu alte cuvinte rezistența se încălzește și se poate încălzi peste măsură, se poate strica.

Limita temperaturii admise variază dela caz la caz, după constituția rezistenței, a suportului etc. Și deoarece temperatura depinde de curent, se specifică curentul maxim ce poate trece printr'o rezistență dată.

Așa dar orice rezistență este caracterizată nu numai prin valoarea ei exprimată în ohmi, dar și prin curentul maxim pe care îl poate duce fără a se strica. Acest curent maxim sau această sarcină maximală, se exprimă de obicei în wați.

*Exemplu numeric.* Ce curent poate duce o rezistență de 100 ohmi și de 2 wați? Avem:

$$W = I^2 R$$

sau

$$I = \sqrt{\frac{W^2}{R}} = \sqrt{\frac{2^2}{100}} = 0,2 \text{ Amperi}$$

### F A R A D

#### *Unitatea de capacitate electrică*

Capacitatea este măsura unui condensator electric. Aceasta constă din două plăci bune conducătoare de electricitate, așezate față în față și despărțite printr'un corp izolator numit în acest caz dielectric (fig. 10).

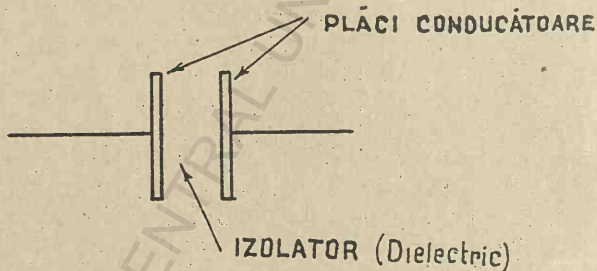


Fig. 10. — Condensatorul

Condensatorul poate fi considerat ca un rezervor de electroni, sau mai exact ca un rezervor de energie.

O comparație mecanică va lămuri definiția faradului care e dată mai departe.

Capacitatea unui rezervor de gaz poate fi exprimată prin raportul constant între cantitatea de gaz ce cuprinde rezervorul și presiunea la care se află acest gaz. Așa de exemplu un rezervor de 1 m<sup>3</sup> cuprinde:

|   |     |        |               |                |             |
|---|-----|--------|---------------|----------------|-------------|
| 1 | kgr | de aer | la o presiune | de 1 atmosferă |             |
| 2 | »   | »      | »             | »              | 2 atmosfere |
| 3 | »   | »      | »             | »              | 3 »         |

ș. a. m. d.

Un rezervor de 2 m<sup>3</sup> cuprinde:

|   |     |        |               |                  |       |
|---|-----|--------|---------------|------------------|-------|
| 1 | kgr | de aer | la o presiune | de 0,5 atmosfere |       |
| 2 | »   | »      | »             | »                | 1 »   |
| 3 | »   | »      | »             | »                | 1,5 » |

ș. a. m. d.

Așa dar

$$\text{capacitatea} = \frac{\text{cantitatea de aer}}{\text{presiune}}$$

În primul exemplu de mai sus găsim întotdeauna raportul 1, iar în al doilea exemplu raportul 2.

De asemenea capacitatea electrică se exprimă astfel:

$$\text{capacitatea} = \frac{\text{cantitatea de electricitate}}{\text{tensiunea sub care se afla}}$$

sau

$$\text{Farad} = \frac{\text{Coulomb}}{\text{Volt}}$$

Faradul este capacitatea care înmagazinează o cantitate de electricitate egală cu un coulomb, sub o tensiune de 1 volt <sup>1)</sup>.

Faradul fiind o capacitate foarte mare se întrebuințează de obicei submultiplii săi microfaradul,  $\mu F = 1/1.000.000$  sau o altă unitate cunoscută sub numele de centimetru.

<sup>1)</sup> Cantitatea de electricitate totală acumulată de un condensator pe cele 2 armături este zero, deoarece acestea se încarcă cu sarcini egale și de semn contrar, suma lor fiind zero. Așa dar prin cantitatea de electricitate cu care e încărcat un condensator se înțelege sarcina electrică a uneia din cele două armături.

Avem:

$$1/1.000 \mu F = 900 \text{ cm.}$$

Se întrebuițează foarte mult și picofaradul:

$$1 \text{ picofarad} = 1 \mu\mu F$$

deci

$$1 \text{ picofarad} = 0,9 \text{ cm.}$$

În Anglia se mai întrebuițează și unitatea « jar »

$$1 \text{ jar} = 1000 \text{ cm.}$$

Dar condensatorul este în fond un rezervor de energie electrică, înmagazinată în formă de câmp electrostatic. Definiția energetică a faradului este următoarea:

*Faradul este capacitatea unui condensator care înmagazinează în formă de câmp electrostatic o energie de  $\frac{1}{2}$  jouli sub o tensiune de 1 volt.*

De notat că energia e de jumătate joul și nu de 1 joul întreg, pentru simplul motiv că tensiunea scade treptat în timpul descărcării dela 1 volt la 0, așa încât tensiunea mijlocie sub care se face descărcarea coulombului este de  $\frac{1}{2}$  volt și ca atare lucrul făcut e de  $\frac{1}{2}$  jouli.

Dacă se schimbă dielectricul, capacitatea condensatorului se schimbă și ea. Dacă noul izolator dă o capacitate de trei ori mai mare decât avea condensatorul cu aer <sup>1)</sup>, spunem că acel izolator are o constantă dielectrică 3. Dacă capacitatea crește de 5 ori, avem o constantă dielectrică 5, ș. a. m. d.

Iată câteva constante dielectrice:

---

<sup>1)</sup> Din cele de mai sus rezultă că aerul are o constantă dielectrică 1. Lucrul acesta nu este riguros exact, întru cât nu aerului ci vidului i s'a atribuit, — în mod arbitrar — constanta dielectrică 1. Aerul are constanta dielectrică 1,0006, adică o valoare foarte apropiată de 1, și în practică nu se ține seamă de zecimală.



|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ebonita . . . . .       | 2— 3   |
| Sticlă . . . . .        | 4—10   |
| Hârtie uscată . . . . . | 1,5    |
| Mica . . . . .          | 5      |
| Parafina . . . . .      | 2— 2,3 |

Capacitatea unui condensator e dată de formula

$$C = \frac{KS}{4\pi d}$$

în care

$C$  = capacitatea în cm.

$K$  = constanta dielectrică.

$S$  = suprafața unei plăci în  $\text{cm}^2$ .

$d$  = distanța dintre plăci în cm.

Această formulă se mai poate scrie și așa:

$$C = 0,08842 K \frac{S}{d}$$

în care

$C$  = capacitatea în  $\mu F$ .

$S$  = suprafața în  $\text{cm}^2$ .

$d$  = distanța în cm.

### Rigiditate dielectrică

Când un izolator este supus la o tensiune electrică prea mare se produce o scânteie și izolatorul e străpuns.

Tensiunea la care este străpuns un strat izolator de 1 mm se numește *rigiditate dielectrică*.

Iată câteva valori:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Sticlă . . . . .  | 10.000 — 40.000 V |
| Ebonita . . . . . | 50.000 V          |
| Mica . . . . .    | 20.000 — 30.000 V |
| Aer . . . . .     | 4.300 V           |

De aci rezultă că un anumit condensator, nu mai poate fi utilizat când tensiunea depășește o anumită limită, care este tensiunea de străpungere sau de « clacare ».

În funcționarea normală nu se admite decât o tensiune aproximativ de 3 ori mai mică decât tensiunea de clacare.

Așa dar condensatorul este caracterizat atât prin capacitate, cât și prin tensiunea de lucru.

### *Pierderi în dielectric*

Un condensator ideal trebuie să restituie toată energia înmagazinată.

În practică se produc pierderi, nu atât prin scurgeri electrice, adică prin conductibilitate, cât mai ales printr'o ușoară încălzire a dielectricului.

Pierderile rămân aproape aceleași la diferite frecvențe și se exprimă de obicei prin « factorul de putere ».

Factorul de putere exprimă fracția de energie pierdută, și este foarte mic. Iată câteva valori determinate la frecvența de 1.000 Kc (300 m):

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Vid sau aer . . . . .       | 0             |
| Mică . . . . .              | 0,0001—0,0007 |
| Sticlă . . . . .            | 0,006 —0,008  |
| Hârtie parafinată . . . . . | 0,01 —0,04    |
| Bachelită . . . . .         | 0,02 —0,09    |
| Lemn . . . . .              | 0,03 —0 065   |

De aci rezultă că un condensator e caracterizat nu numai prin capacitatea sa și tensiunea de lucru, dar și prin pierderile care le produce, adică prin « factorul de putere ».

După cum vom vedea mai departe, aceste pierderi deși mici, sunt câteodată foarte importante, mai ales în circuitele acordate unde slăbesc semnalele și reduc selectivitatea.

*Legarea condensatorilor în paralel și în serie*

Să luăm acum doi condensatori  $C_1$  și  $C_2$  de aceeași construcție și să-i legăm *în paralel*. Prin aceasta am mărit suprafața unui condensator cu suprafața celuilalt. Și deoarece capacitatea depinde precum am văzut de suprafața «S» (formula din pag. ..), capacitatea rezultantă  $C_R$  devine

$$C_R = C_1 + C_2$$

Această formulă rămâne valabilă și dacă condensatorii nu sunt de aceeași construcție (de exemplu unul cu mică și altul cu aer). Generalizând avem:

$$C_R = C_1 + C_2 + C_3 \text{ etc.} \quad (1)$$

Să considerăm acum mai mulți condensatori legați *în serie*.

La aplicarea unei tensiuni electrice se stabilește un curent de scurtă durată până ce apare la punctele terminale  $A$   $B$  tensiunea  $V$  a sursei electrice (fig. 10 bis). În

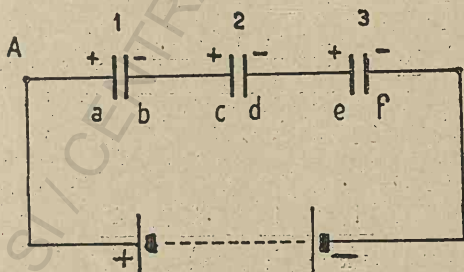


Fig. 10 bis. — Legarea condensatorilor în serie

timpul acesta un număr oarecare de electroni se deplasează dela armătura  $a$  a condensatorului 1, prin bateria de pile

la armătura  $f$  a condensatorului 3. Să notăm sarcina electrică a acestor urmături cu  $Q$ .

Este însă evident că aceste sarcini trebuiesc echilibrate cu sarcini egale și de semn contrariu ce apar pe armăturile  $b$  și  $e$  și implicit pe armăturile  $c$  și  $d$ . Așa dar fiecare condensator se încarcă cu aceeași cantitate de electricitate  $Q$ . Condensatorii mai mari se încarcă la o tensiune mai mică și condensatorii mai mici se încarcă la o tensiune mai mare. Notând capacitățile cu  $C_1$ ,  $C_2$  și  $C_3$  precum am arătat mai sus, și tensiunile respective cu  $V_1$ ,  $V_2$  și  $V_3$  avem:

$$Q = C_1 V_1 = C_2 V_2 = C_3 V_3$$

Dar tensiunea totală  $V$  trebuie să fie egală cu suma tensiunilor la bornele celor 3 condensatori:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}$$

$$V = Q \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) \quad \text{de unde}$$

$$\frac{Q}{V} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}} = C_R$$

$C_R$  fiind capacitatea rezultantă, avem

$$\frac{1}{C_R} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \quad (2)$$

De notat că cele două formule stabilite mai sus (1) și (2) sunt la fel cu formulele pentru legarea rezistențelor în serie și în paralel cu deosebirea că se aplică invers.

HENRY

*Unitatea de inductanță*

Pentru a lămuri mai bine unitatea de inductanță vom aminti mai întâi ce este inducția.

*Prin inducție electromagnetică se înțelege producerea forțelor electromotrice prin tăierea liniilor de forță magnetice de către un conductor.*

Astfel putem produce o forță electromotrice de inducție fie prin:

1. deplasarea unui magnet permanent (sau a unui electromagnet) față de un conductor (de exemplu o bobină), sau prin

2. variația intensității curentului într'un conductor învecinat, cazul transformatorilor (primarul fiind parcurs de un curent alternativ, așa dar de intensitate variabilă, — produce un curent în secundar).

— Când forța electromotrice se produce într'un alt circuit, — ca la transformator, — avem *inducție mutuală*.

Când considerăm forța electromotrice pe care o produce inducția în circuitul parcurs de curentul sursei, avem *self inducție*.

Precum am văzut, inducția este produsă prin linii de forță și ca atare posibilitatea ce o are un circuit de a produce inducția, e determinată de prezența mai mult sau mai puțin numeroasă a acestor linii de forță. Numărul liniilor de forță depinde de doi factori:

1. de intensitatea curentului, și
2. de mărimea și forma conductorului.

Acest din urmă factor de mărime și de formă este *inductanța*.

Inductanța exprimă așa dar efectul magnetic produs de un conductor prin trecerea unui anumit curent. Când acest curent se dublează, efectul magnetic se dublează ș. a. m. d.



Inductanța este raportul constant între fluxul magnetic <sup>1)</sup> produs de un curent și intensitatea sa.

Henry-ul este inductanța unui conductor care, străbătut de un curent de 1 amper, înmagazinează în formă de flux magnetic o cantitate de energie de  $\frac{1}{2}$  joul.

Înmagazinarea acestei energii se face pe seama curentului care crește treptat la stabilirea contactului; iar în momentul întreruperii, energia fluxului magnetic e restituită în formă de curent suplimentar fig 11. Acest schimb

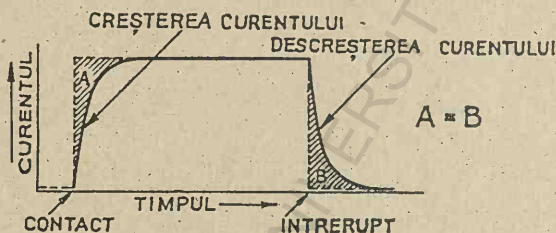


Fig. 11. — Trecerea curentului continuu printr-o inductanță. Variația intensității la stabilirea contactului și la întreruperea lui

de energie curent-flux și flux-curent se manifestă prin apariția unei forțe electromotrice care se opune curentului când apare, și își schimbă sensul pentru a trece în direcția curentului când dispare, producând astfel un extra-curent.

Henry-ul este inductanța care produce o forță electromotrice de un volt când intensitatea curentului variază cu 1 amper pe secundă.

Henry-ul este o inductanță foarte mare. În circuitele radioelectrice se întrebuințează mai mult milihenry-ul ( $1/1000$  henry) și microhenry-ul ( $1/1.000.000$  henry).

Prin inductanță se înțelege nu numai proprietatea electrică a unui circuit așa cum a fost definită mai sus,

<sup>1)</sup> Fluxul magnetic este numărul liniilor de forță ce trece printr-o suprafață.

ci și conductorul material care are această proprietate. Astfel în loc de « bobină » se spune « inductanță ».

### *Cuplajul « M »*

Inductanța mutuală sau cuplajul se desemnează prin « M » care nu poate depăși valoarea

$$M = \sqrt{L_1 L_2}$$

în care  $L_1$  și  $L_2$  sunt cele două inductanțe.

### *Coeficientul de cuplaj « k »*

Câteodată inductanța mutuală se exprimă printr'o fracție care exprimă valoarea cuplajului față de valoarea maximă indicată mai sus. În acest caz cuplajul se desemnează prin litera « k ».

Avem

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

$k$  variază așa dar între 0 și 1.

### *Tensiunea indusă*

Tensiunea indusă printr'un cuplaj « M » de un curent alternativ  $I$  cu o frecvență  $f$  este de

$$2\pi f MI \text{ volți sau}$$

$$\omega MI \text{ volți,}$$

știut fiind că termenul  $2\pi f$  se reprezintă prin litera  $\omega$  care desemnează pulsația.

*Legarea inductanțelor în serie și în paralel când nu există cuplaj între ele*

Se aplică aceleași formule ca la legarea rezistențelor în serie și în paralel (fig. 7).

*Inductanțele cuplate și legate în serie*

Avem

$$L_R = L_1 + L_2 \pm 2 M$$

în care  $M$  este inductanța mutuală care se adună sau se scade după sensul relativ al curentului din cele două bobine.

*Inductanțe cuplate și legate în paralel*

Avem

$$L_R = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \pm 2 M} \quad \text{sau} \quad L_R = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \pm 2 M}$$

după cum sensul cuplajului e pozitiv sau negativ.

*Inductanțe cu aer și cu miez de fier*

După cum valoarea unui condensator depinde și de constanta dielectricului, tot astfel valoarea unei inductanțe depinde și de caracteristica mediului înconjurător, numită *permeabilitate* care se reprezintă prin litera  $\mu$ .

Să notăm cu  $H$  intensitatea câmpului magnetic (numărul de linii de forță pe  $\text{cm}^2$  ce trece prin aer) într'un anumit spațiu.  $H$  se exprimă în oerstezi<sup>1)</sup>. Dacă introducem în

<sup>1)</sup> « Oersted »-ul se numea înainte « Gauss ». Denumirea a fost schimbată la Congresul internațional de electricitate dela Oslo din 1931.

acest spațiu o bucată de fier, constatăm că prin fier trec mult mai multe linii de forță decât prin aer, întru cât fierul le strânge — și mai mult decât atât, se magnetizează producând noi linii de forță.

Raportul între numărul de linii de forță ce trec prin fier față de numărul de linii de forță ce trec prin aer ne dă permeabilitatea și se exprimă prin  $\mu$ . Valoarea lui  $\mu$  pentru fier variază după intensitatea câmpului magnetic și poate atinge de exemplu valori de câteva sute.

Produsul

$$\mu H = B$$

și «  $B$  » se numește *inducția magnetică*.

Așa dar «  $B$  » reprezintă numărul liniilor de forță pe  $\text{cm}^2$  într'un mediu dat. «  $B$  » se exprimă în gauși.

Cum însă în practică o inductanță nu este și nu poate fi complet înconjurată de fier, valoarea inductanței depinde nu numai de permeabilitatea fierului ci și de forma și de mărimea miezului de fier.

Nu este locul de a continua această expunere care se găsește în toate tratatele de electricitate, căci desvoltarea acestor idei are mult mai multe aplicații în electricitatea industrială decât în radio.

În rezumat am vrut doar să amintim că valoarea unei inductanțe depinde nu numai de numărul și de mărimea spirelor, ci și de natura miezului și de forma lui.

Bobinele cu miez de fier au o inductanță mult mai mare decât cele cu aer. Putem exprima această idee și astfel: o inductanță dată trebuie să aibe mai multe spire când e cu aer și mai puține spire când e cu fier.

Inductanțele întrebuintate în curenți industriali (frecvențe joase) se fac cu miez de fier, iar inductanțele de radio (frecvențe înalte) se fac de obicei fără miez de fier.

Explicația rezidă în pierderile ce apar în miezul de fier prin curenți Foucault.

La frecvențele industriale pierderile se reduc la o cantitate aproape neglijabilă prin obișnuita lamelație a miezului de fier (table de circa 1 mm grosime). Prin introducerea miezului de fier se face o simțitoare economie de bobinaj și implicit de pierderi ohmice.

La frecvențele radioelectrice se cer inductanțe mult mai mici, deci fierul poate să lipsească și chiar trebuie să lipsească, întru cât pierderile în fier cresc mult cu frecvența.

Spre a menține și la înaltă frecvență pierderile la nivelul obișnuit în joasă frecvență, grosimea tablelor de fier ar trebui redusă la sutimi și chiar la miimi de milimetru, lucru ce nu se poate face în practică.

Dar această dificultate a fost ocolită în ultimul timp printr'un artificiu: s'au înlocuit tablele de fier prin praf de fier foarte mărunț, închegat într'un lac izolator.

Aceste bobine cu miez de fier pulverizat se întrebuințează numai la recepție nu și la emisie, întru cât ajung ușor la saturație.

### *Calcularea inductanțelor*

Valoarea inductanței depinde de numărul și de mărimea spirelor și de permeabilitatea miezului, — în cazul inductanțelor de joasă frecvență. În cazul inductanțelor de înaltă frecvență, — fără miez de fier, — inductanța depinde de asemenea de numărul și de mărimea spirelor, dar și de forma bobinei, de felul bobinajului, etc.

Calculul inductanțelor cu aer e o problemă prea complexă pentru a fi dezvoltată aci. Vom considera numai cazul cel mai simplu, bobina cilindrică cu un singur strat a cărei inductanță e dată de formula lui Nagaoka:

$$L = 10^{-3} \pi^2 K d^2 n^2 l$$

$L$  = în microhenry,

$K$  = un coeficient care depinde de raportul între diametru și lungime, valorile sunt date în tabelul de mai jos.



- $d$  = diametrul bobinei în cm.  
 $n$  = numărul de spire.  
 $l$  = lungimea bobinei în cm.

| $\frac{d}{l}$ | K.    | $\frac{d}{l}$ | K.    |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 0.00          | 1.000 | 1,5           | 0.595 |
| 0.10          | 0.959 | 2,0           | 0.526 |
| 0.20          | 0.920 | 2,5           | 0.472 |
| 0.30          | 0.884 | 3,0           | 0.429 |
| 0.40          | 0.850 | 4,0           | 0.365 |
| 0.50          | 0.818 | 5,0           | 0.320 |
| 0.60          | 0.788 | 6,0           | 0.285 |
| 0.70          | 0.761 | 7,0           | 0.258 |
| 0.80          | 0.735 | 8,0           | 0.237 |
| 0.90          | 0.711 | 9,0           | 0.218 |
| 1.00          | 0.688 | 10,0          | 0.203 |

Trebuie observat că inductanța e proporțională cu pătratul numărului de spire și cu pătratul diametrului (adică cu suprafața secțiunii) și că e direct proporțională cu lungimea bobinei.

Încă o observație importantă: în cazul bobinei cilindrice cu un singur strat, un fir de lungime dată, are inductanța maximă când

$$\frac{\text{diametrul bobinei}}{\text{lungimea bobinei}} = 2,4$$

Bobina care satisface acest raport are cea mai mică rezistență, e bobina optimă.

Fig. 12 dă inductanțele bobinelor obișnuite cu un singur strat în funcție de lungime și diametru, firul fiind de 3/10 mm diametru iar înfășurarea continuă, adică spirele lipite.

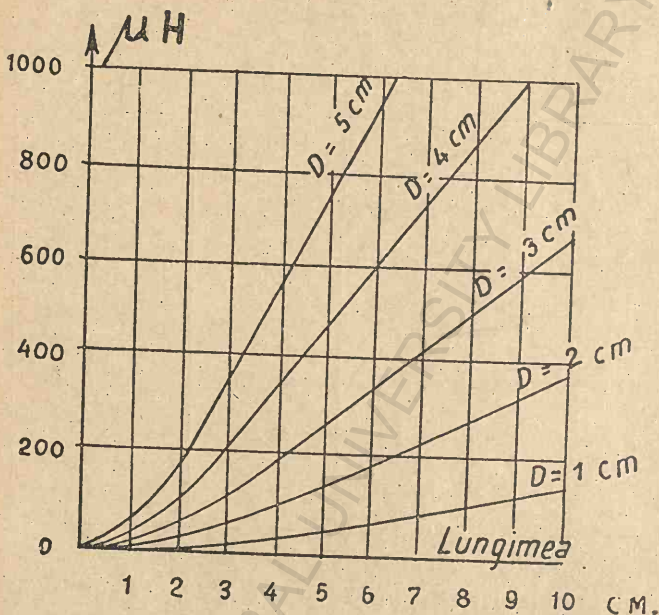


Fig. 12. — Inductanțele bobinelor din sârmă de 3/10 mm izolată cu bumbac, și înfășurate într'un singur strat, spiră lângă spiră

### CAPITOLUL III

## CURRENTUL ALTERNATIV

*Ciclu, frecvență, kilociclu, kilohertz*

Până aci am considerat numai curentul care circulă într'o direcție, curentul continuu.

Dar mai există un alt fel de curent care circulă când într'o direcție când în direcție opusă. Intensitatea acestui curent crește, descrește, ajunge la zero, își schimbă sensul, crește și descrește din nou și pe urmă ciclul reîncepe iar.

Din figura 13 se vede că ciclul e compus dintr'o alternanță pozitivă și alta negativă.

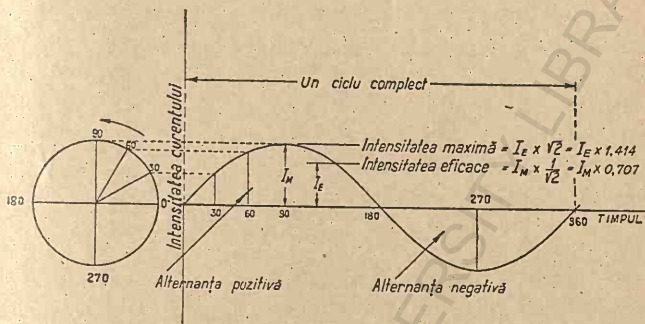


Fig. 13. — Sinusoda curentului alternativ

Numărul de cicli pe secundă se numește frecvență.

Astfel curentul dela rețeaua electrică din București își schimbă sensul de 100 ori pe secundă, este așa dar un curent de 50 de cicli, are adică frecvența 50.

Curenții întrebuințați în radio își schimbă sensul mult mai repede. Pentru a-i exprima cu înlesnire se întrebuințează multiplii ciclului și anume:

1 kilociclu = 1.000 cicli, și

1 megaciclu = 1.000.000 cicli.

În locul termenilor de mai sus se mai întrebuințează și

kilohertz = kilciclu = 1.000 cicli.

megahertz = megaciclu = 1.000.000 cicli.

« Hertz » <sup>1)</sup> corespunde așa dar cu « ciclu », sau mai exact cu « ciclu pe secundă ». Dar în limbajul curent, ori de câte ori se vorbește de frecvență, este subînțeles că e vorba de cicluri pe secundă.

<sup>1)</sup> Ilustrul fizician care a descoperit undele hertziene.


### Intensitatea și voltajul curentului alternativ

Întru cât intensitatea curentului alternativ variază mereu, nu i se poate exprima valoarea în mod practic decât luând o medie. Se atribue curentului alternativ intensitatea pe care ar avea-o un curent continuu ce produce aceleași efecte termice. Acest curent corespunde cu  $\frac{1}{\sqrt{2}}$

din intensitatea maximă a curentului alternativ sinusoidal și se numește *intensitatea eficace*, a curentului alternativ (fig. 13).

De notat că valoarea eficace nu este valoarea mijlocie a curentului (care e 0,637 din max.) întru cât încălzirea nu este proporțională cu  $I$  ci cu  $I^2$ .

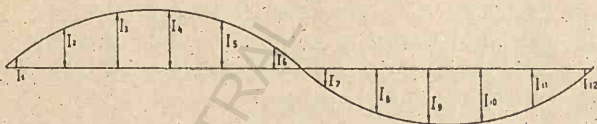Ca atare se va lua media *pătratelor* intensităților succesive, și odată ce se va găsi media i se va extrage rădăcina. Această rădăcină e valoarea eficace căutată. Fig. 14



$$\frac{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + I_5^2 + I_6^2 + I_7^2 + I_8^2 + I_9^2 + I_{10}^2 + I_{11}^2 + I_{12}^2}{12} = \text{MEDIA PĂTRATELOR}$$

$$I_{\text{EFICACE}} = \sqrt{\text{MEDIA PĂTRATELOR}}$$

Fig. 14. — Determinarea curentului eficace cu 12 valori. Determinarea exactă se face cu o infinitate de valori

arată calculul acesta luând de bază 12 intensități, dar pentru determinarea precisă trebuie să luăm o infinitate de intensități.

Voltajul eficace este de asemenea  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  din maximul de voltaj alternativ.

*Rezistența ohmică și rezistența în înaltă frecvență*

Exprimând intensitatea și voltajul curentului alternativ nu prin valorile instantanee ci prin valorile eficace se simplifică foarte mult calculele. Astfel putem aplica legea lui Ohm și legea lui Joule întocmai ca la curentul continuu.

Așa dar cunoscând de exemplu rezistența ohmică a unui conductor și voltajul eficace ce i se aplică, deducem imediat curentul rezultat (tot valoarea eficace). Putem deduce de asemenea și încălzirea unei rezistențe aplicând legea lui Joule.

Dar legea lui Ohm și implicit legea lui Joule se aplică numai în cazul frecvențelor joase și a rezistențelor ohnice pure, adică fără inductanțe și fără capacități. Când apar capacitățile și inductanțele lucrurile se complică, precum vom vedea în paragraful următor.

Dar să cercetăm mai întâi ce se întâmplă într'un conductor fără inductanțe și fără capacități, dacă mărim frecvența.

Se constată că rezistența ohmică devine mai mare decât rezultă din legea lui Ohm. Cu alte cuvinte  $R$  capătă o valoare nouă care se numește *rezistență în înaltă frecvență*.

Aceasta se datorește faptului că odată cu creșterea frecvenței curentul nu mai este distribuit uniform pe toată suprafața secțiunii conductorului, ci se îngrămădește spre marginea acestei secțiuni, adică la suprafața conductorului, din cauza distribuției neuniforme a liniilor de forță magnetice.

Să considerăm conductorul format dintr'un mănunchiu de fire foarte subțiri străbătute fiecare de același curent, și să vedem ce se întâmplă într'un fir central și într'un



fir periferic (așezat adică de-a-lungul suprafeței conductorului nostru).

Firul central e tăiat de liniile de forță produse de firele ce se află de jur împrejurul lui, linii de forță ce apar și dispar cu pulsația curentului alternativ, — pe când conductorul periferic e tăiat numai de liniile de forță produse într-o parte (din spre interiorul conductorului). Astfel inductanța firului central va fi mai mare decât inductanța firului periferic și ca atare curentul alternativ va circula mai ușor prin aceste din urmă fire, îngrămădindu-se deci la suprafața conductorului.

Lucrurile se petrec parcă s'ar fi micșorat secțiunea conductorului, parcă ar fi dispărut, sau mai exact parcă s'ar fi redus partea centrală. Acest fenomen se numește «skin efect», în traducere «efect de piele». De obicei i se zice «efect pelicular» sau «efect de suprafață».

Efectul de suprafață depinde de:

$d$  = diametrul conductorului

$f$  = frecvența

$\mu$  = permeabilitatea magnetică

$\rho$  = rezistența specifică.

Rezistența specifică crește cu  $d \cdot \frac{\sqrt{f\mu}}{\rho}$

De aci se vede între altele că sârma de fier nu este de loc indicată pentru curenții de înaltă frecvență din cauza marei permeabilități magnetice a fierului, și că pentru a reduce efectul de suprafață trebuie să luăm fire mai subțiri (fig. 15).

Creșterea rezistenței este însă și mai mare decât indică formula de mai sus într-un cât apare și influența dintre spire care modifică repartizarea uniformă a curentului de-a-lungul suprafeței conductorilor și îl concentrează în anumite părți ale suprafeței. Acest efect de proximitate mărește și mai mult rezistența în înaltă frecvență.

Mai apar curenți Foucault în secțiunile diferitelor spire.

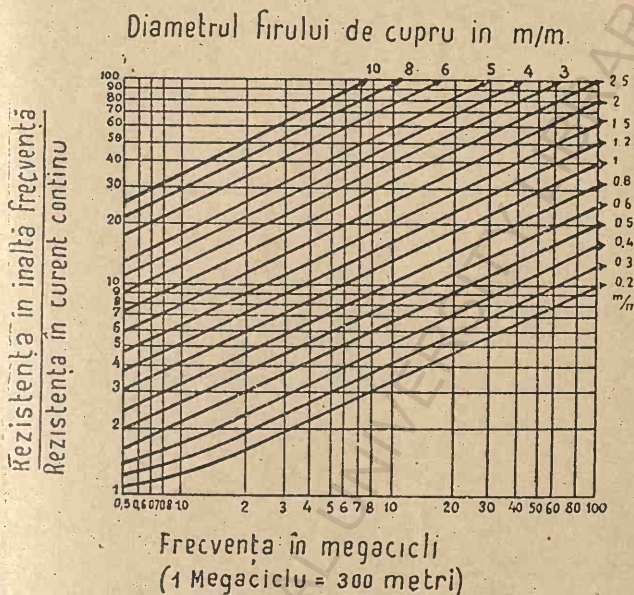


Fig. 15. — Creșterea rezistenței cu frecvența, din cauza «efectului de suprafață» («skin efect»)

În sfârșit mai avem și pierderi în dielectric.

Un condensator nu redă toată energia înmagazinată prin faptul că se produc întotdeauna pierderi asemănătoare cu pierderile care se produc în fier din cauza fenomenului de hysteresis. Aceste pierderi se manifestă printr'o ușoară încălzire a dielectricului și depind de natura lui. Se poate spune că pierderile se produc numai în dielectricele solide și lichide, nu și în aer, așa cum am văzut de altfel mai sus.

Dar și un condensator cu aer trebuie să aibe un dielectric solid la suporturile armăturilor și în acesta se produc întotdeauna oarecare pierderi.

Pe măsură ce se mărește frecvența cresc pierderile considerate mai sus: prin efecte de suprafață, curenți Foucault și pierderi în dielectric. Rezistența în înaltă frecvență poate fi de sute de ori mai mare decât rezistența în curent continuu. Conform legii lui Ohm, mărirea rezistenței micșorează intensitatea semnalelor, și precum vom vedea mai departe reduce și selectivitatea. Ca atare rezistența trebuie redusă pe cât se poate. Pentru aceasta se iau precauțiuni speciale la realizarea circuitelor de înaltă frecvență: bobinele se construiesc din sârmă mai groasă (fiindcă circulația curentului se face numai la suprafața conductorului), câteodată se întrebuintează fire multiple — liță, — pentru a mări suprafața conductorului, mai ales pentru undele lungi. În sfârșit, spirele se așează într'un anumit fel, se distanțează între ele, precum și față de alte piese. Condensatorii se construiesc de asemenea cu multe precauțiuni, cu dielectric aer, etc., precum vom vedea în capitolul V.

Pentru a rezuma, rezistența în înaltă frecvență se datorește în primul rând:

- |                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pierderilor în cupru                                                                                    | $\left\{ \begin{array}{l} \text{efect de suprafață} \\ \text{efect de proximitate} \\ \text{curenți Foucault.} \end{array} \right.$ |
| 2. Pierderilor în dielectric, la care trebuie să adăugăm,                                                  |                                                                                                                                     |
| 3. Pierderi în piesele metalice apropiate: suporturi: blindaje, etc., prin curenți Foucault și hysteresis. |                                                                                                                                     |
4. Pierderi prin radiația energiei în formă de unde electromagnetice, de care ne vom ocupa la studiul antenelor. Bineînțeles că la antene aceste « pierderi » devin utile, fiind însuși rațiunea de a fi a antenelor.

În practică rezistența în înaltă frecvență nu poate fi calculată, dar se poate măsura destul de precis, de exemplu prin metoda rezistenței adiționale dată mai departe în capitolul despre antene.

*Trecerea curentului alternativ prin capacități și inductanțe*

Dacă se leagă un condensator de o sursă de curent continuu, curentul circulă o clipă pentru a încărca plăcile condensatorului până ce ajung la potențialul sursei și după aceea curentul se oprește (fig. 16). Așa dar curentul continuu *nu* trece prin condensator.

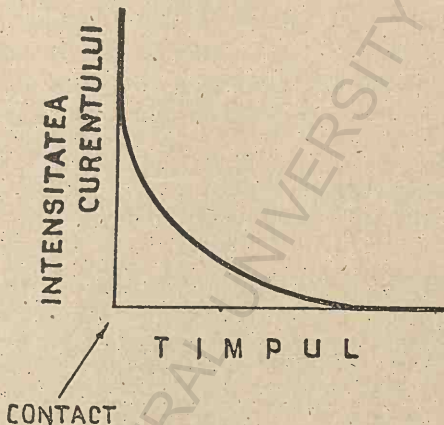


Fig. 16. — Variația curentului continuu la stabilirea contactului cu un condensator

Dar dacă se leagă condensatorul de o sursă de curent alternativ, plăcile se încarcă în timpul unei alternanțe, pe urmă se descarcă și după aceea se încarcă invers în timpul alternanței următoare ș. a. m. d. Așa dar curentul electronic circulă dela sursă la condensator și înapoi, și lucrurile se petrec parcă ar trece curentul prin condensator. Putem spune așa dar că un curent alternativ trece prin condensator <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Conform concepțiilor lui Maxwell avem un curent și între plăcile condensatorului, dar acest curent nu este electronic sau de conductibilitate ci un așa zis «curent de deplasare».



Pentru un anumit voltaj eficace, intensitatea curentului ce trece prin condensator, depinde de capacitatea condensatorului și de frecvență.

« Rezistența » pe care o prezintă un condensator trecerii curentului alternativ se numește *reactanță*. În deosebire de rezistența ohmică obișnuită, într'o reactanță nu se produce căldură, căci reducerea intensității nu este produsă printr'o absorbție de energie ci printr'o stăvilire.

$$\text{Reactanța capacitivă} = \frac{1}{C\omega}$$

în care

$C$  = capacitatea în farazi

$\omega = 2 \pi f$  și se mai numește și *pulsația*  
(«  $f$  » e frecvența)

iar reactanța capacitivă se exprimă în ohmi. Deși nu este vorba de o producere de căldură, precum am văzut mai sus, reactanța înlocuește rezistența în legea lui Ohm:

$$I_{\text{eficace}} = \frac{V_{\text{eficace}}}{\frac{1}{C\omega}}$$

Reactanța capacitivă se desemnează adeseori prin  $X_c$  adică

$$\frac{1}{C\omega} = X_c.$$

*Exemplu numeric.* Să se găsească reactanța capacitivă a unui condensator de 0,000001 farad, pentru o frecvență de 50.

$$\omega = 2\pi \times 50 = 314 \text{ și } \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{0,000001 \times 314} = 3200 \text{ ohmi}$$



Aşa dar capacitatea considerată mai sus, de 1 microfarad, se comportă ca o rezistenţă de 3200 ohmi, pentru curentul industrial de 50 de perioade. Dacă acest curent este dat sub o tensiune eficace de 120 de volţi, intensitatea curentului ce va trece prin condensatorul nostru este de

$$I = \frac{E}{R} = \frac{120}{3200} = 0,0375 \text{ amperi}$$

Dacă frecvenţa ar fi fost de 1000, capacitatea de mai sus s'ar fi prezentat ca o rezistenţă de 160 de ohmi, iar curentul care ar fi trecut prin această rezistenţă ar fi fost de 0,75 amperi (pentru tensiunea de 120 de volţi).

Dacă se leagă o sursă de curent continuu de o inductanţă, curentul creşte treptat până ce ajunge după un timp foarte scurt la regimul normal, când continuă să circule nestingherit (fig. 11).

Curentul alternativ însă întâmpină o « rezistenţă » datorită inerţiei magnetice a inductanţei. La fiecare alternanţă curentul trebuie să creieze fluxul magnetic care la sfârşitul alternanţei creiază la rândul lui o forţă electromotrice. « Rezistenţa » aceasta care nu produce căldură ci doar stăvileşte trecerea curentului ca şi la condensator, se numeşte *reactanţă inductivă*.

$$\text{Reactanţa inductivă} = L\omega$$

în care

$$L = \text{inductanţa în henry}$$

$$\omega = 2\pi f$$

iar reactanţa inductivă se exprimă în ohmi, deşi nu e vorba de o producere de căldură, dar reactanţa inductivă înlocuieşte rezistenţa din formula lui Ohm:

$$I \text{ eficace} = \frac{V \text{ eficace}}{L\omega}$$

Reactanța inductivă se desemnează adeseori prin  $X_L$  adică

$$L\omega = X_L$$

*Exemplu numeric.* Să considerăm aceeași sursă de curent ca și în cazul precedent, adică rețeaua electrică din București

$$\begin{aligned} f &= 50 \\ V &= 120 \end{aligned}$$

și să legăm o inductanță  $L = 5$  henry avem

$$L\omega = 5 \times 314 = 1570 \text{ ohmi}$$

iar intensitatea curentului

$$I = \frac{E}{R} = \frac{120}{1570} = 0,0765 \text{ amperi.}$$

Dacă frecvența ar fi fost 1000, inductanța de mai sus ar fi fost echivalentă cu o rezistență de 31.400 ohmi, iar curentul care ar fi trecut prin această rezistență se reducea la 0,00382 amperi.

*Relația de fază între curent și tensiune, explicarea defazărei*

Când un curent alternativ trece printr'o rezistență ohmică pură, maximele de curent coincid cu maximele de tensiune. Curentul și tensiunea sunt în fază (fig. 17).

Când însă curentul trece printr'o capacitate sau o inductanță, maximele de tensiune nu mai coincid cu maximele de curent, se produce o *defazare*.

Defazarea se poate explica prin apariția tensiunilor produse de condensatori și inductanțe care «deplasează» curentul față de tensiunea sursei.

Iată o experiență simplă care ilustrează defazarea:

Luăm o greutate atârnată de un arc spirală, spre a o ridica și coborî periodic ținând-o de capătul superior al acestui arc. Constatăm că greutatea rămâne în urmă față de deplasările imprimate arcului. Se produce așa dar o

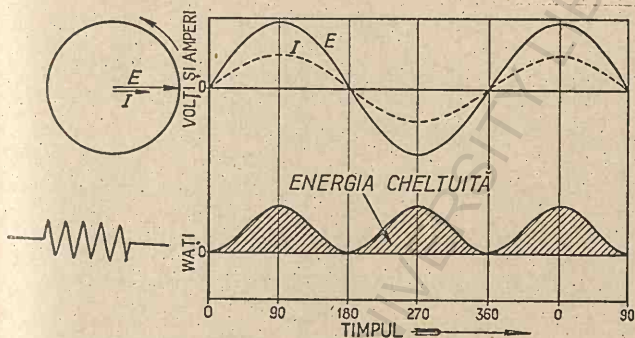


Fig. 17. — Curentul și voltajul într-o rezistență

defazare, — din cauza inerției, — între forța care acționează (tensiunea) și deplasarea greutății (curentul). Dacă deplasarea capătului superior al arcului se face din ce în ce mai repede, la un moment dat greutatea se ridică în timp ce capătul superior al arcului coboară; atunci deplasarea greutății e în opoziție de fază cu forța aplicată.

După această ilustrare fizică a fenomenului, să examinăm câteva momente din ciclul curentului alternativ în condensatori și inductanțe.

În cazul condensatorului fig. 18, tensiunea aplicată  $E$  crește din momentul 1 până la momentul 2. Curentul rezultat  $I$  circulă în direcția tensiunii aplicate și încarcă condensatorul. După momentul 2, tensiunea sursei scade sub nivelul 2 la care a fost încărcat condensatorul și ca atare curentul schimbă de sens. Prin urmare în momentul când tensiunea de încărcare a atins valoarea maximă

curentul a fost zero, așa încât avem o defazare de  $90^\circ$ .

Trecând acum la inductanțe (fig. 18), să considerăm momentul când intensitatea curentului atinge valoarea

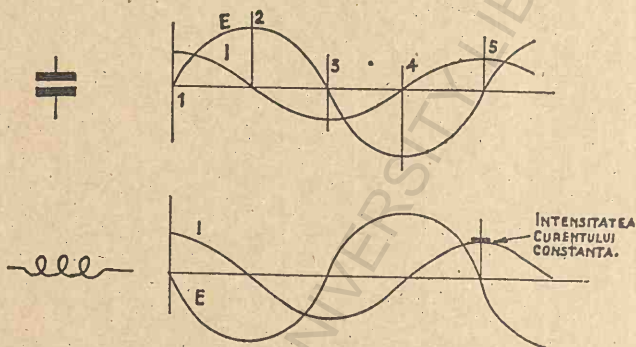


Fig. 18. — Defazarea produsă de un condensator și de o inductanță

maximă. În acest moment intensitatea rămâne constantă și ca atare forța electromotrice de selfinducție este zero, așa încât forța electromotrice exterioară (care este contrabalansată în orice clipă de forța electromotrice interioară) este tot zero. Se vede astfel că și aci avem o defazare de  $90^\circ$  între tensiunea sau forța electromotrice aplicată și curentul rezultat.

Se arată că pe când la condensator curentul este defazat cu  $90^\circ$  înaintea tensiunii aplicate, la inductanță curentul este defazat cu  $90^\circ$  în urma tensiunii aplicate. Aceste două cazuri sunt ilustrate în figurile 19 și 20.

Dacă circuitul constă numai dintr'o inductanță pură, curentul rămâne în urmă față de voltaj cu  $\frac{1}{4}$  ciclu, sau  $90$  de grade (fig. 19).

Dacă circuitul constă numai dintr'o capacitate pură, curentul trece înaintea voltajului cu  $\frac{1}{4}$  ciclu, sau  $90$  grade (fig. 20).



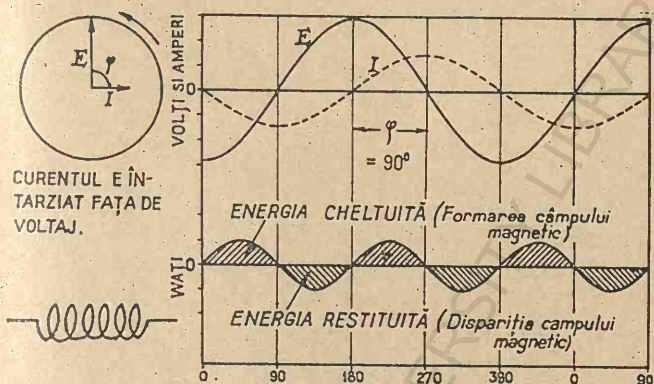


Fig. 19. — Curentul și voltajul într-o inductanță

**Factorul de putere.** Este raportul între energia cheltuită de curent — măsurată cu un watmetru — și produsul curent înmulțit cu voltaj.

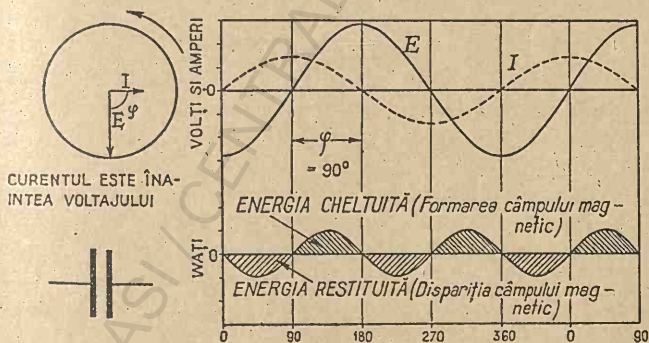


Fig. 20 — Curentul și voltajul într'un condensator

Avem

$$\frac{W}{EI} = \text{factor de putere}$$



și se constată că acest raport este egal cu

$$\frac{W}{EI} = \cos \varphi$$

adică cosinusul unghiului de defazare între curent și voltaj.

Astfel se explică faptul că într'un condensator pur nu se absoarbe energie, căci avem

$$\cos \varphi = \cos 90^\circ = 0$$

iar în cazul inductanței

$$\cos \varphi = \cos 270^\circ = 0$$

acești curenți se mai numesc *curenți dewătați*.

În cazul când curentul și voltajul sunt în fază, avem

$$\varphi = 0 \text{ și } \cos \varphi = 1$$

deci

$$I \times V = W$$

### *Impedanța*

Impedanța este «rezistența» rezultantă a unui circuit electric în care avem: rezistență ohmică, capacitate și inductanță.

Să considerăm întâi o capacitate și o rezistență în serie (fig. 21) și o inductanță în serie cu o rezistență (fig. 22).

Să luăm acum o reactanță capacitivă și o reactanță inductivă. Ele se însumează prin scădere, — cu alte cuvinte reactanța rezultantă este diferența celor două reactanțe (fig. 23).

Avem așa dar

$$\text{reactanța rezultantă} = \frac{1}{C\omega} - L\omega$$

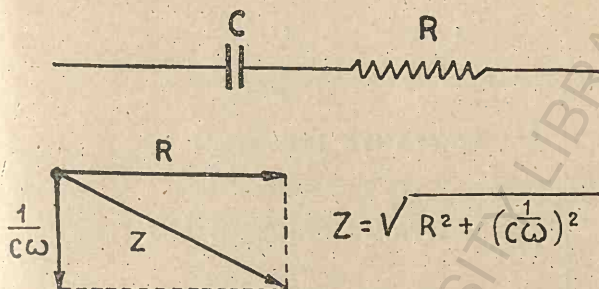


Fig. 21. — Inductanța și rezistența în serie

Dacă luăm acum toate trei elementele în serie, ajungem la (fig. 24).

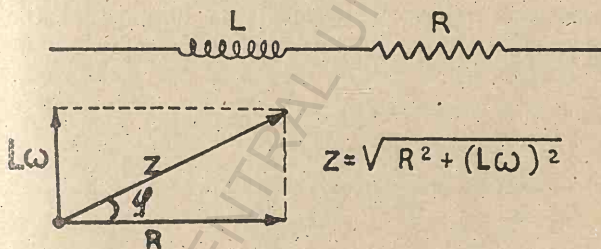


Fig. 22. — Capacitatea și rezistența în serie

Este evident că avem următoarea relație:

$$\text{Impedanța} = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

Iată prin urmare formula generală a « rezistenței » pe care o prezintă un circuit complet. Impedanța se reprezintă prin Z.

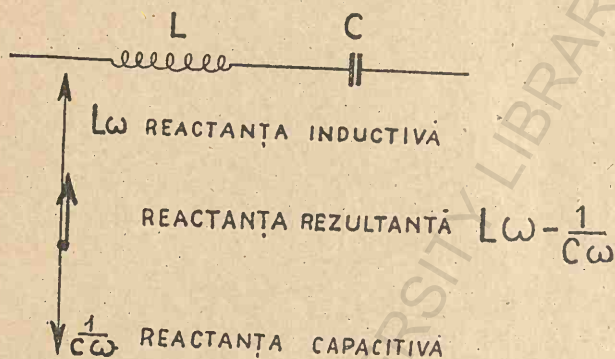


Fig. 23. — Inductanța și capacitatea în serie

Impedanța înlocuește rezistența în formula lui Ohm ca și reactanțele capacitive și inductive precum am arătat mai sus.

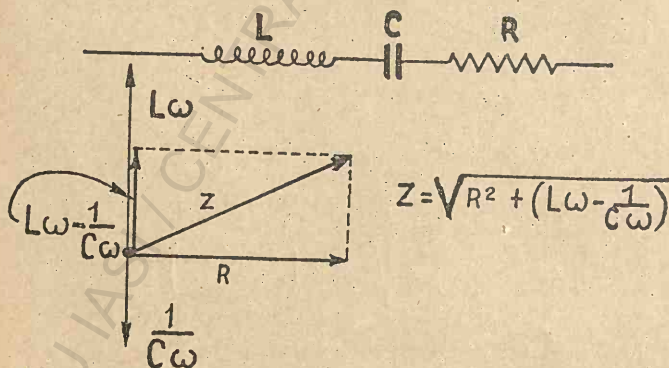


Fig. 24. — Inductanța, capacitatea și rezistența în serie

Aşa dar,

$$I = \frac{E}{Z} \quad \text{sau} \quad Z = \frac{E}{I}$$

Prin urmare impedanţa se mai poate defini ca raportul între forţa electromotrice aplicată şi curentul rezultat (valori eficace). Din fig. 22 putem calcula şi factorul de putere.

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\text{reactanţa rezultantă}}{\text{rezistenţa ohmică}},$$

Rezumând cele de mai sus cu simbolurile prescurtate avem

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

când legăm în serie o rezistenţă ohmică cu o reactanţă capacitivă sau inductivă.

Iar când legăm în serie cele trei elemente considerate mai sus, rezistenţă, capacitate şi inductanţă, avem formula generală

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

*Exemplu numeric.* Să combinăm cele două exemple numerice precedente la care vom adăuga o rezistenţă ohmică de 70 ohmi.

Avem:

$E$  120 volţi

$f$  50 cicli pe secundă, deci pulsaţia,  $\omega = 2\pi \times 50 = 314$

$L$  5 henry

$C$  0,000001 farad

$R$  70 ohmi

$$\text{Impedența} = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2} =$$

$$\sqrt{70^2 + \left(5 \times 314 \frac{1}{0,000001 \times 314}\right)^2} = 177 \text{ ohmi}$$

De notat că impedența aceasta (de 177 ohmi) e mai mică decât reactanța capacitivă (3200 ohmi) și decât reactanța inductivă (1570 ohmi), însă e mai mare decât rezistența ohmică (70 ohmi).

Așa dar intensitatea curentului care trece prin capacitatea de un microfarad și inductanța de 5 henry puse în serie, va fi mai mare decât intensitatea curentului care trece prin fiecare din aceste două elemente luate în parte. Pentru capacitate am găsit un curent de 0,0375 amperi, pentru inductanță am găsit un curent de 0,0765 amperi, pentru rezistența de 70 ohmi găsim după legea lui Ohm, 1,171 amperi, iar dacă considerăm toate aceste trei elemente în serie, ele prezintă o impedență de 177 ohmi, precum am văzut mai sus, și vom avea un curent de intensitatea

$$I = \frac{E}{R} = \frac{120}{177} = 0,62 \text{ amperi}$$

### *Rezistență și reactanță în paralel*

Să legăm o rezistență în paralel cu o reactanță, — inductivă sau capacitivă — și să aplicăm o tensiune  $E$  (fig. 25).

Prin rezistență va trece un curent

$$I_R = \frac{E}{R}$$



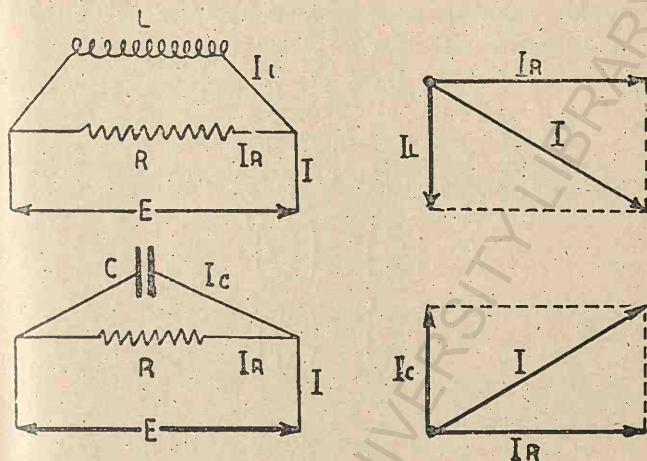


Fig. 25. — Rezistența în paralel cu o reactanță, curentul rezultat

prin capacitate

$$I_C = \frac{E}{X_C} = E C \omega$$

prin inductanță

$$I_L = \frac{E}{X_L} = \frac{E}{L \omega}$$

Dar acești curenți nu sunt în fază așa încât ru-i putem aduna pe cale aritmetică.

Curentul rezultat *nu* este egal cu

$$I_R + I_C$$

sau

$$I_R + I_L$$

Acești curenți trebuiesc adunați vectorial. Și fiindcă sunt decalati cu  $90^\circ$  (fig. 25) avem:

$$I^2 = I_R^2 + I_C^2$$

$$I^2 = I_R^2 + I_L^2$$

Înlocuind valorile lui  $I_R$ ,  $I_C$  și  $I_L$  avem:

$$I^2 = \left(\frac{E}{R}\right)^2 + \left(\frac{E}{X_C}\right)^2 \quad \text{și}$$

$$I^2 = \left(\frac{E}{R}\right)^2 + \left(\frac{E}{X_L}\right)^2$$

sau

$$\frac{I^2}{E^2} = \frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_C^2} \quad \text{și}$$

$$\frac{I^2}{E^2} = \frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_L^2}$$

Cum însă impedanța  $Z$  e exprimată prin raportul  $\frac{E}{I}$  avem:


$$Z = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{X}\right)^2}}$$

sau într'o formă mai simplă


$$Z = \frac{XR}{\sqrt{R^2 + X^2}}$$

Înlocuind pe  $X$  prin  $L\omega$  și  $\frac{1}{C\omega}$  ajungem la formulele din figura 26.

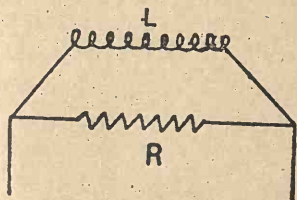Aceste formule găsesc numeroase aplicații în radio.


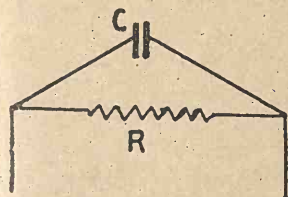
$$Z = \frac{L\omega R}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}}$$



$$Z = \frac{R}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

Fig. 26. — Rezistența în paralel cu o reactanță, expresia impedanței

Tot pe calea arătată mai sus (prin însumarea vectorială a intensităților) ajungem și la formulele mai complexe din fig. 27.

Ultima formulă care dă rezistența dinamică a unui circuit oscilant la rezonanță este foarte importantă. Pentru aplicarea acestei formule se va întrebuința abaca din fig. 27 bis.

#### CAPITOLUL IV


#### CIRCUITUL ACORDAT

##### *Frecvență de rezonanță, formula lui Thomson*


Formulele de mai sus prezintă un caz special de o importanță covârșitoare în radio:

$$L\omega = \frac{1}{C\omega}$$

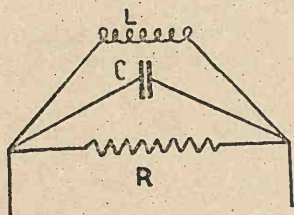Când această relație e satisfăcută spunem că circuitul e acordat, impedanța este minimă și egală cu rezistența ohmică a circuitului considerat, întru cât se anulează paranteza de sub radical din formula impedanței (fig. 24).


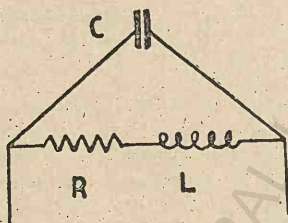
$$Z = \frac{R}{\sqrt{1 + B^2 \left( \omega C - \frac{1}{L\omega} \right)^2}}$$



$$Z = \frac{\omega L}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (R\omega C)^2}}$$

IAI CÂND  $L\omega = \frac{1}{C\omega}$  AVEM

$$\underline{Z = \frac{L}{CR} = \text{REZISTENȚA DINAMICĂ LA REZONANȚĂ}}$$

Fig. 27. — Expresiunea unor impedanțe mai importante

Relația  $L\omega = \frac{1}{C\omega}$  se poate scrie

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

sau

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

care este formula lui Thomson în care

$f$  = frecvența de rezonanță în cicluri pe secundă

$L$  = inductanța în henry

$C$  = capacitatea în farazi

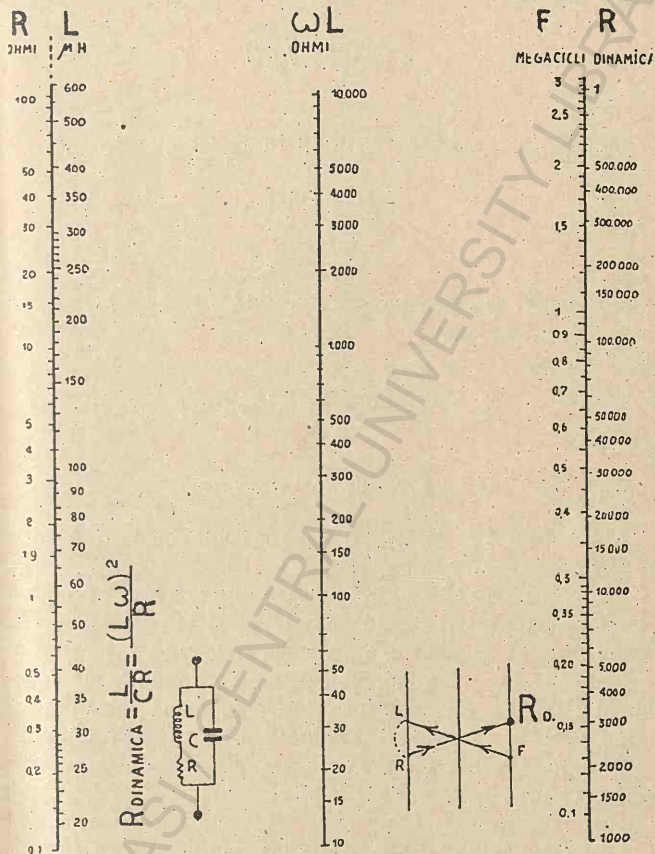


Fig. 27 bis. — Abacă pentru calcularea rezistenței dinamice la rezonanță



Această formulă se mai scrie în funcție de lungimea de undă produsă:

$$\lambda = 1885 \sqrt{LC}$$

în care

$\lambda$  reprezintă lungimea de undă în metri și este egal cu

$$\frac{300.000.000}{f}$$

(300.000.000 de metri pe secundă fiind viteza de propagare a undelor herziene)  
iar

$L$  e exprimat în *microhenry*

și

$C$  e exprimat în *microfarazi*.

Abacele din fig. 28 a și 28 b permit aplicarea intantancee a formulei lui Thomson.

Să considerăm acum fig. 29 în care un generator produce succesiv diferite frecvențe, la un voltaj eficace constant. Vom observa că pentru o anumită frecvență intensitatea curentului este maximă. Aceasta este *frecvența de rezonanță* dată de formula lui Thomson, când intensitatea curentului e determinată numai de rezistența ohmică.

Dacă notăm intensitatea curentului la diferite frecvențe, găsim valorile reprezentate în curba din fig. 30. Iar dacă înlocuim rezistența  $R$  printr-o altă rezistență mai mică « $r$ » obținem curba de rezistență « $r$ » din aceeași figură. Așa dar micșorarea rezistenței ascute curba de rezonanță. Această constatare este de o importanță covârșitoare în radio. Curbele de rezonanță se pot calcula ușor cu ajutorul formulelor date mai sus.

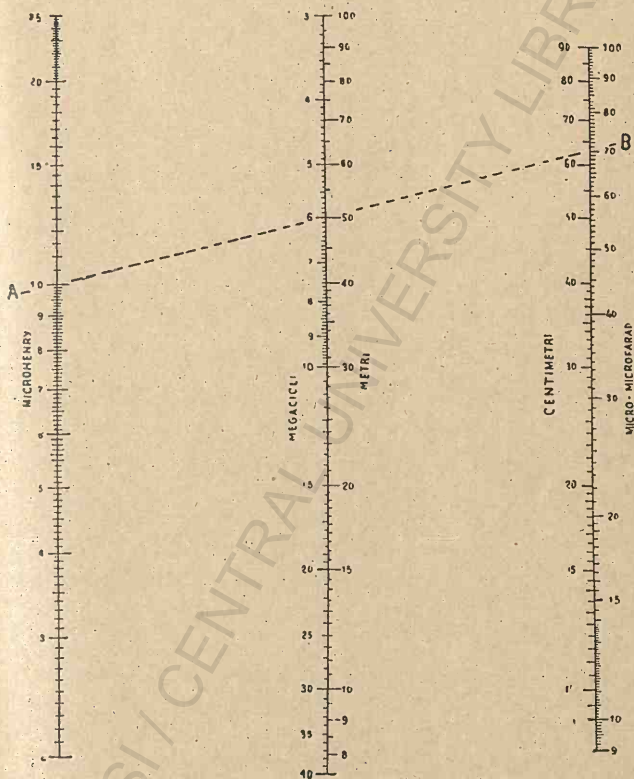


Fig. 28 a. — Abacă pentru aplicarea formulei lui Thomson.  
Unde scurte

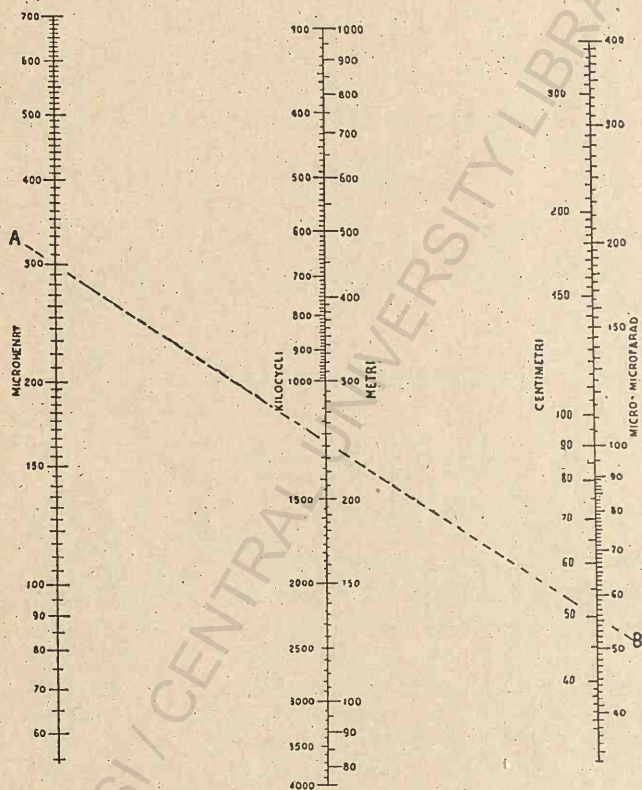


Fig. 28 b. — Abacă pentru aplicarea formulei lui Thomson.  
Unde lungi

*Amplificarea de tensiune, calitatea bobinei «Q»*

Voltajul la capetele inductanței sau a capacității poate fi mai mare decât voltajul aplicat la capetele întregului circuit.

Sursa de curent  
alternativ cu frec-  
vență variabilă

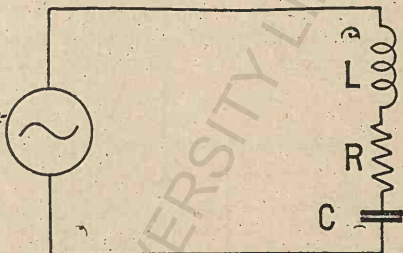


Fig. 29. — Montajul pentru trasarea curbei de rezonanță

Aceasta se poate vedea ușor dintr'un exemplu numeric. Fie  $E = 5$  milivolți și  $R = 10$  ohmi. După legea lui Ohm curentul rezultat va fi de 0,5 miliamperi. Să luăm acum:

$$f = 800 \text{ Kc.}$$

$$L = 200 \text{ } \mu\text{H}$$

$$C = 200 \text{ } \mu\mu\text{F}$$

Aceste din urmă valori au la frecvența dată reactanțe de câte 1000 ohmi.

Aplicând iar legea lui Ohm avem  $E = I R = 0,005 \times 1000 = 0,5$  volți, adică de 100 de ori voltajul aplicat de sursă.

Amplificarea astfel obținută depinde de curent înmulțit cu reactanța bobinei. Cum însă curentul e  $\frac{E}{R}$  avem:

$$\frac{E}{R} \times \omega L$$

așa dar pentru o forță electromotrice dată, amplificarea de voltaj depinde de raportul

$$\frac{\omega L}{R} = Q$$

Acest raport dintre reactanța și rezistența bobinei e o relație foarte importantă și se exprimă de obicei prin

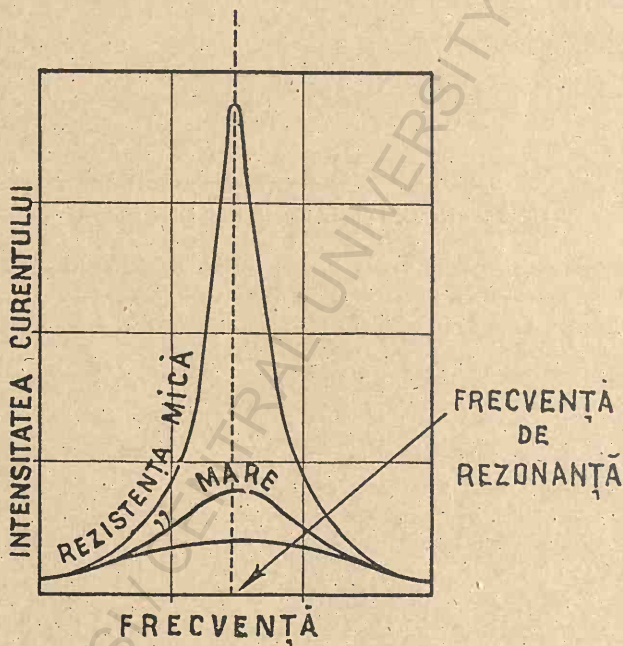


Fig. 30. — Curba de rezonanță a două circuite cu rezistențe diferite

litera «  $Q$  » care dă o măsură a calității unei bobine, o măsură a pierderilor.



« $Q$ » este aproape independent de frecvență, întru cât rezistența în înaltă frecvență crește aproximativ cu frecvența.

Bobinele întrebuințate în radio au un  $Q$  cuprins între 50 și câteva sute. Bobinele bune de radio au pe  $Q$  egal cu 150 sau 200.

Inversul lui « $Q$ » caracterizează selectivitatea sau ascuțimea curbei de rezonanță întru cât curba de rezonanță e mai ascuțită când pierderile sunt mai mici.

Așa dar cu cât amplificarea de tensiune este mai mare, și selectivitatea devine mai bună.

### *Circuitul acordat închis*

Dacă elementele  $L$ ,  $C$  și  $R$  se montează într'un circuit ce se închide pe sine însăși, se formează un circuit acordat închis (fig. 31), care se mai numește circuit oscilant.

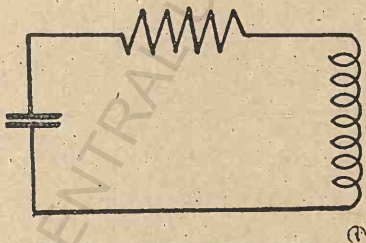


Fig. 31. — Circuit acordat închis

Dacă se produce acum un curent în acest circuit, — de exemplu prin inducție, — curentul circulă întâi într'un sens, până încarcă condensatorul; pe urmă condensatorul se descarcă și astfel curentul circulă în sens invers. După ce condensatorul s'a descărcat complet, curentul tot mai circulă în virtutea inerției care se datorește câmpului magnetic ce însoțește inductanța. Astfel după ce condensatorul s'a descărcat, se încarcă invers, ș. a. m. d;

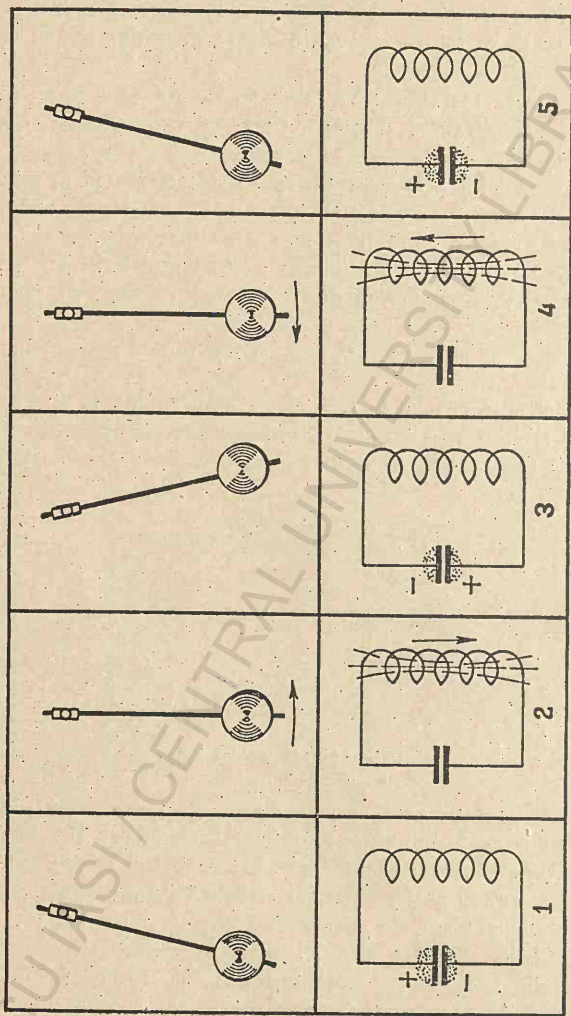


Fig. 32. — Circuitul oscilant

Fazele succesive sunt reprezentate în fig. 32 în comparație cu oscilațiile unui pendul.

După cum frecvența unui pendul e determinată de lungimea firului și de accelerația gravitației, tot astfel frecvența curentului oscilant e determinată precum am văzut mai sus de valoarea inductanței și a capacității.

După cum energia pendulului e înmagazinată când în formă de energie cinetică, când în formă de energie potențială, tot astfel și energia din circuitul oscilant e înmagazinată când în formă de câmp magnetic, când intensitatea curentului e maximă și încărcarea condensatorului e zero, momentele 2 și 4 — când în formă de câmp electric, când intensitatea curentului scade la zero și condensatorul ajunge la încărcătura maximă, momentele 1, 3 și 5.

Frecvența proprie a circuitului oscilant, sau frecvența de rezonanță este firește frecvența, aceea pentru care curentul întâmpină rezistența minimă, frecvență dată mai sus de formula lui Thomson:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

### *Curentul, rezistența dinamică*

În fig. 33 distingem curentul de linie  $I_1$  care trece prin circuitul de alimentare și curentul din circuitul oscilant  $I_0$ .

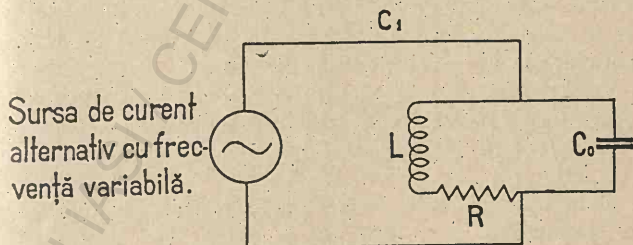


Fig. 33. — Montajul pentru trasarea curbei de rezonanță a circuitului acordat închis

Pe măsură ce circuitul de acord se apropie de rezonanță, curentul de linie *scade* <sup>1)</sup> și curentul circuitului oscilant crește, ajungând la rezonanță mult mai mare decât curentul de linie. Raportul între acești curenți este precum rezultă din formulele precedente

$$\frac{\omega L}{R} = Q$$

În momentul rezonanței circuitul oscilant închis se prezintă ca o rezistență ohmică, a cărei valoare e egală cu

$$\frac{L}{CR} \text{ ohmi}$$

această din urmă expresie se mai numește impedanța la rezonanță sau *rezistența dinamică* la rezonanță și are o importanță foarte mare.

De notat că în formulele de mai sus  $R$  este *rezistența în înaltă frecvență* exprimată în ohmi și de aci se vede deosebita importanță pe care o are rezistența în înaltă frecvență în circuitele oscilante.

Cu cât rezistența în înaltă frecvență e mai mică, cu atât rezistența dinamică e mai mare.

*Exemplu numeric.* Un circuit oscilant închis e format dintr'o inductanță de  $160 \mu H$ , o capacitate de  $200 \mu\mu F$  și are o rezistență în înaltă frecvență de 7 ohmi. Ce rezistență are la o rezonanță? 114.000 ohmi.

Variația impedanței circuitului oscilant închis poate fi reprezentată printr'o curbă identică cu aceea care arată variația curentului în circuitul  $L, C, R$  montate în serie (fig. 30).

Și în cazul de față, reducerea rezistenței ascute curba de rezonanță.

---

<sup>1)</sup> În cazul precedent fig. 15, curentul de alimentare *crește* la rezonanță.

În concluzie rezistența în înaltă frecvență trebuie să fie cât mai mică căci astfel se obține o curbă de rezonanță mai ascuțită și un semnal mai puternic.

Curentul de linie scade simțitor în momentul acordului din cauza rezistenței dinamice ce o prezintă circuitul oscilant, rezistența fiind egală, precum am văzut cu  $\frac{L}{CR}$ .

Acest fenomen se produce foarte des în aparatele de radio atât la emisie cât și la recepție.

Dăm pentru moment un singur exemplu, filtrul care se montează în antenele de recepție pentru eliminarea postului local (fig. ..).

### *Tensiunea*

Tensiunea la bornele inductanței sau a condensatorului se află conform legii lui Ohm aplicată la curentul alternativ. Tensiunea este egală cu intensitatea eficace a curentului, care trece prin elementul considerat înmulțită cu reactanța capacitivă sau reactanța inductivă (nu cu rezultaanta acestor reactante).

### *Amortizarea oscilațiilor*

O oscilație neîntreținută se stinge treptat precum se vede în fig. 34 și constituie o oscilație amortizată.

Expresia matematică a oscilațiilor întreținute

$$i = I \sin \omega t$$

devine în cazul oscilațiilor amortizate


$$i = I e^{-\alpha t} \sin \omega t$$

în care

$$\alpha = \frac{R}{2L} \text{ și se numește coeficient de amortizare.}$$



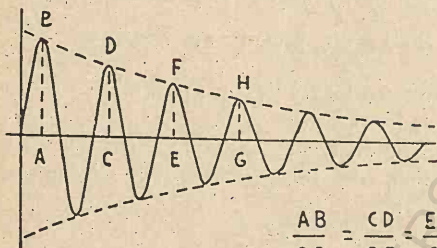Interesant e faptul că raportul amplitudinei a două oscilații succesive rămâne constant (fig. 34). Acest raport se numește *decrement*.



$$\frac{AB}{CD} = \frac{CD}{EF} = \frac{EF}{GH} = \text{DECREMENT}$$

$$\log_e \frac{AB}{CD} = \text{DECREMENT LOGARITMIC}$$

$$= \pi R \sqrt{\frac{C}{L}} \quad \left( \begin{array}{l} \text{CÂND } R' \\ \text{E MIC} \end{array} \right)$$

Fig. 34. — Oscilații amortizate

Dar de obicei nu ne interesează decrementul ci logaritmul lui în baza «e», care se numește *decrement logaritm*. Acesta e egal cu

$$\frac{2\pi\alpha}{\omega} = \frac{\alpha}{f}$$

$$\text{dar } \alpha = \frac{R}{2L}$$

$$\text{și } \omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

Înlocuind aceste valori și considerând pe  $R$  mic, găsim

$$\text{decrementul logaritmic} = \pi R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

De aci rezultă că stingerea oscilațiilor este cu atât mai rapidă cu cât  $R$  e mai mare și cu cât  $C$  este mai mare față de  $L$ .

Interesant e faptul că rezistența circuitului oscilant influențează întrucâtva și frecvența proprie, care este diferită de frecvența de rezonanță.

Frecvența de rezonanță este precum am văzut

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{CL}} \text{ iar frecvența proprie, adică frecvența osci-}$$

lațiilor libere e:

$$f_L = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{CL} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

Cum însă al doilea termen de sub radical e foarte mic, de obicei se neglijează așa încât frecvența de rezonanță poate fi considerată ca egală cu frecvența proprie. Totuși al doilea termen de sub radical poate fi câteodată apreciabil, iar dacă

$$R > \sqrt{\frac{4L}{C}}$$

cantitatea de sub radical devine negativă iar frecvența imaginară. Cu alte cuvinte sistemul nu mai are frecvență

proprie, devine *aperiodic*. Curentul se stinge la prima alternanță, ca un pendul scufundat într'un mediu foarte vâscos, care ajunge încet la verticală și se oprește acolo fără a mai oscila.

*Raportul între inductanța și capacitatea circuitului  
oscilant închis*

Se poate obține un același acord sau o cu inductanță mare și o capacitate mică, sau viceversa, — căci din formula lui Thomson reiese că frecvența este determinată numai de valoarea *produsului CL*.

Totuși valoarea relativă a acestor două elemente nu este indiferentă.

Pentru a avea un voltaj cât mai mare la bornele circuitului oscilant trebuie ca inductanța să fie cât mai mare și capacitatea cât mai mică, — căci în acest caz reactanța fiecărui element este mare:  $C\omega$ . și  $\frac{1}{L\omega}$ . Lucrul acesta mai

reiese și din considerentul foarte simplu că tensiunea la bornele condensatorului este cu atât mai mare, pentru o încărcătură dată, cu cât capacitatea e mai mică (vezi definiția condensatorului).

Dar pentru a avea o selectivitate cât mai bună, — adică o curbă de rezonanță ascuțită, — capacitatea trebuie să fie mare și inductanța mică, după cum rezultă din expresia lui «*Q*» arătată mai sus.

De obicei nu se merge la limită ci se stabilește un compromis între valoarea inductanței și a capacității, care variază dela caz la caz.

Cele de mai sus explică constatarea care se face în mod curent că aparatele de recepție au de obicei o selectivitate mai bună la sfârșitul cursei condensatorului de acord, decât la începutul cursei.

## CAPITOLUL V

CONSTRUCȚIA REZISTENȚELOR, CAPACITĂȚILOR  
ȘI INDUCTANȚELOR*Rezistențele*

Rezistențele întrebuintate în radio sunt fixe sau variabile.

Ele se construiesc în mai multe feluri:

1. Fir metalic, înfășurat pe un suport.
2. Amestec compus dintr'un material bun conducător de electricitate și un izolator.
3. Un strat metalic foarte subțire depus pe un izolator.

Rezistențele se caracterizează nu numai prin valoarea lor ci și prin curentul pe care-l pot duce. Aceasta depinde de temperatura de încălzire admisă, care este de  $250^{\circ} C$ . pentru conductor și  $350^{\circ} C$  pentru suportul izolator. Cu cât rezistențele duc curenți mai mari cu atât sunt mai voluminoase. Rezistențele de radio duc de obicei curenți foarte slabi, sunt mici, și încălzirea lor e mult sub limitele date mai sus, mai ales la aparatele de recepție.

Rezistențele întrebuintate în radio trebuie să aibă o cât mai mică inductanță, capacitate și rezistență în înaltă frecvență. Se mai cere să fie puțin sgomotoase. Unele rezistențe produc mici fluctuații continue de curent cari după amplificare dau un puternic sgomot de ford.

În general sgomotul de fond crește cu încălzirea rezistenței și ca atare rezistențele întrebuintate în aparatele de radio trebuiesc larg dimensionate.

Se mai cere ca rezistențele să aibă un volum redus, un preț mic și să-și mențină valoarea lor cât mai constantă.

Cu alte cuvinte să nu se schimbe cu timpul cu temperatura și cu umezeala.

Rezistențele dela punctul 1, rezistențele cu fir, sunt de obicei variabile (fig. 35) și se întrebuințează mai mult în circuitele de încălzire, câteodată și ca potențio-metre. Firul se face dintr'un aliaj de nichel cu crom,

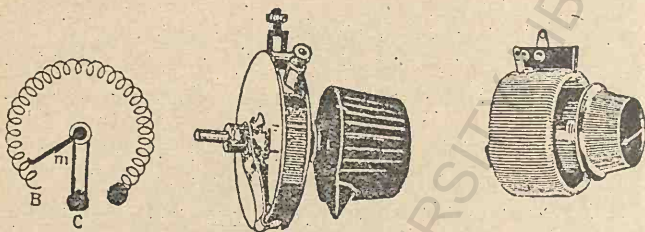


Fig. 35. — Rezistențe variabile

fier, cupru, manganез sau zinc, iar firul se înfășoară pe diferite suporturi, după nevoie. Suportul poate să fie chiar un fir flexibil care servește la facerea legăturii. Așa sunt de exemplu cordonalele de alimentare ale receptoarelor universale.

Rezistențele dela punctul 2, constituite dintr'un amestec, se formează din următoarele elemente:

- a) Un conductor, cărbune sau grafit pulverizat;
- b) Un izolator, talc, nisip, etc.;
- c) Un material care să lege amestecul, o resină sintetică.

Aceste rezistențe sunt de obicei fixe și li se dă forma cilindrică lunguiață, pentru ca să se reducă scurgerile capacitive prin cele două capace metalice de contact dela capete. Ele se acoperă cu un smalt colorat în anumite feluri prin care se indică valoarea lor. Aceste rezistențe se fac acum în dimensiuni foarte mici, adescori nu au mai mult de 1 cm lungime.

Se întâmplă câteodată ca aceste rezistențe să-și schimbe valoarea cu timpul, producând pane greu de identificat.



Astfel am constatat dublarea rezistenței după câțiva ani și lucru mai curios, revenirea temporară la valoarea normală prin aplicarea unei tensiuni mai ridicate.

Amestecul semiconductor se întrebuințează și pentru rezistențe variabile, de obicei potențiometrice. În acest caz, amestecul se depune pe un suport circular pe care se deplasează un contact arcuit. Într'unele construcții contactul se face printr'o lamă metalică intercalată între rezistență și cursor. Această lamă e apăsată în jos prin trecerea cursorului (fig. 36). Astfel se îmbunătățește contactul și se reduce uzura prin frecare.



Fig. 36. — Rezistență sau potențiometru cu lamă intermediară

Rezistențele dela punctul 3, cu strat metalic, se formează pe un fir sau un tub de sticlă pe care se depozitează un strat conductor foarte subțire. Aceste rezistențe se închid într'un tub protector. Ele au de obicei valori foarte mari, și în general sunt mai puțin sgomotoase, decât rezistențele formate dintr'un amestec.

Valoarea rezistențelor americane, se exprimă prin trei colori (fig. 37):

1. Coloarea fondului, care indică prima cifră a valorii.
2. Coloarea dela capăt, care arată a doua cifră și
3. Punctul colorat dela mijlocul rezistenței, care indică numărul de « zero » care se adaugă la primele două cifre și care completează astfel valoarea rezistenței.

Colorile au următoarele valori:

|                      |   |                    |   |
|----------------------|---|--------------------|---|
| Negru . . . . .      | 0 | Verde . . . . .    | 5 |
| Cafeniu . . . . .    | 1 | Albastru . . . . . | 6 |
| Roșu . . . . .       | 2 | Violet . . . . .   | 7 |
| Portocaliu . . . . . | 3 | Cenușiu . . . . .  | 8 |
| Galben . . . . .     | 4 | Alb . . . . .      | 9 |

Exemplu: Rezistența cu

- fondul albastru
  - capătul negru și
  - punctul de pe mijloc roșu,
- are o valoare de 6.000 ohmi.

EXEMPLU:

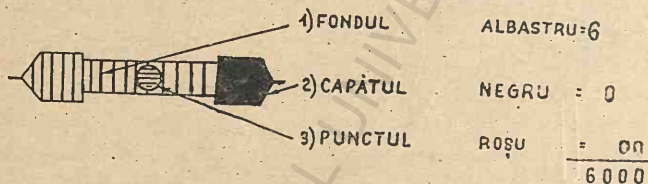


Fig. 37. — Exemplu de marcarea rezistențelor americane

### Condensatorii

Condensatorii se caracterizează prin capacitatea lor și prin tensiunea de lucru. Tensiunea de lucru este de obicei de 2—3 ori mai mică decât tensiunea de străpungere. Condensatorii sunt de două feluri, fixe și variabili. Mai diferă însă și prin dielectricul întrebuințat.

Avem întâiu condensatorii cu aer, cari sunt de obicei variabili și servesc la acord. Tot pentru acord se întrebuințează și condensatorii variabili cu ulei, dar numai la emisiune. A treia categorie o formează condensatorii cu dielectric solid, de obicei mică sau hârtie parafinată. Aceștia din urmă se fac din foi de hârtie, lungi și înguste,

pe fețele cărora se aplică foi de staniol, și pe urmă se înfășoară.

În sfârșit mai avem condensatorii electrolitici.

*Condensatorii variabili de acord*, pot avea plăci de diferite forme (fig. 38) astfel deplasarea unghiulară corespunde cu o variație liniară de:


### VARIAȚIE LINIARĂ DE:



*Capacitate*



*Lungime de undă*

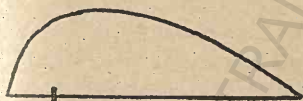

*Frecvență*



*Procent de capacitate*

Fig. 38. — Forma lamelor condensatorilor variabili

1. Capacitate.
2. Lungime de undă.
3. Frecvență, și
4. Logaritmic, care dă o creștere de capacitate proporțională cu capacitatea, pentru o deplasare unghiulară dată — de exemplu un grad.

Adică  $\frac{dC}{C} = a d\theta$  în care «a» e o constantă.

Condensatorii din prima categorie nu se mai fac, întru cât cer un acord mult mai precis la începutul cursei, decât la sfârșitul cursei. Găsesc totuși oarecari întrebuințări la undele foarte scurte.

Forma cea mai logică e variația liniară de frecvență. Dar condensatorii de tipul acesta prezintă neajunsul de a avea plăci foarte lungi, precum se poate vedea în fig. 38 și de a ocupa mult loc.

Condensatorii cei mai întrebuințați azi, sunt cei logaritmici, cari au o formă întrucâtva intermediară între cei dela punctul 2 și 3.

Condensatorii variabili se caracterizează prin capacitatea lor maximă, de obicei  $500 \mu\mu F$ , și prin capacitatea reziduală, (capacitatea condensatorului când e complet deschis). Aceasta trebuie să fie cât mai mică pentru a putea cuprinde o gamă de lungimi de undă cât mai mare. Capacitatea reziduală e de vreo  $20 \mu\mu F$ , la care se adaugă în practică și capacitatea bobinelor și a legăturilor, însumând de obicei  $50 \mu\mu F$ .

Aparatele moderne cu un singur buton de acord cer condensatori dubli și tripli (fig. 39). Capacitățile acestor condensatori trebuie să fie identice în orice poziție. Fiindcă acest deziderat e aproape imposibil de realizat din fabricație, se prevede o lamă secționată radial (fig. 39). Aceste secțiuni se îndoaie cu mâna pentru a compensa micile nepotriviri ce se observă în diferitele poziții ale condensatorilor. Preciziunea acordului atinge și depășește 1%.

Dar nu numai atât, monoreglajul cere și compensarea capacităților reziduale ale circuitelor legate de diferiți condensatori. Pentru această condensatorii variabili multipli se completează întotdeauna cu mici condensatori semi-variabili denumiți « trimeri » montați în paralel cu fiecare condensator. Aceștia se reglează odată pentru totdeauna după ce aparatul e complet montat, pentru a egala așa dar capacitățile reziduale din circuite, — și fac parte integrantă din condensatorii multipli.



În felul acesta se acordează condensatorii multipli compensând precum am văzut atât imperfecțiunile lor de fabricație cât și diferențele de capacități reziduale ale circuitelor lor.

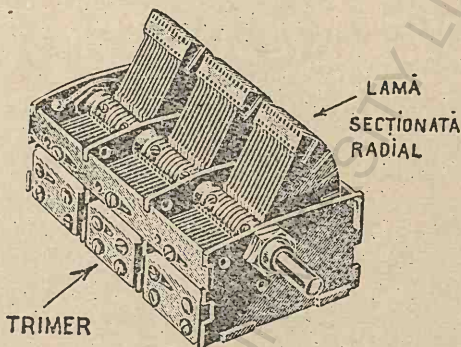


Fig. 39. — Condensator triplu

Bineînțeles că toată construcția mecanică trebuie să fie foarte îngrijită, lagărele fără joc, etc. Condensatorii de bună calitate se montează pe calit, care e un fel de porțelan și constituie unul din dielectricile cele mai bune.

Condensatorii variabili nu servesc întotdeauna la facerea acordului ci și la reacție. În acest caz pierderile în înaltă frecvență au o importanță mult mai mică și ca atare construcția lor poate să fie mai puțin bună și mai ieftină. Condensatorii de reacție au plăcile separate prin foi de hârtie parafinată sau alt dielectric asemănător, — nu însă cu mică, deși li se zice de obicei « condensatori cu mică ». Plăcile fiind astfel mult mai apropiate ca la condensatorii cu aer se pot reduce dimensiunile condensatorului și prețul.

Condensatorii *ficși* sunt de mai multe feluri.



Avem întâiu, condensatorii cu hârtie parafinată și foi de staniol, cari au de obicei valcri mari, de ordinul microfarazilor. Aceștia se fac din șuvite lungi de vreo 2 metri și late de vreo 4 cm care se înfășoară ca să ocupe mai puțin loc. E interesant de semnalat că hârtia parafinată e formată de obicei din mai multe foițe foarte subțiri și așa de bine presate încât nici nu se deosebesc. Astfel se obține o mai bună rigiditate dielectrică imitând întrucâtva clivajul foilor de mică.

În al doilea rând avem condensatorii formați dintr'un depozit de argint pe o foaie de mică. Aceștia au o stabilitate excelentă, calitate indispensabilă pentru acordul fix al receptoarelor moderne cu butoane, precum și în aparatele de unde foarte scurte, în special în cele de avion cu acord fix. Variația capacității lor nu trece de  $1/1000$  în decursul timpului, iar schimbarea temperaturii ambiante produce efecte imperceptibile (cam  $0,000025$  de fiecare grad C).

Tot pentru circuitele de mare precizie se construiesc de câțva timp condensatori ficși de compensare. Dielectricul acestora își schimbă constanta cu temperatura. Rezultă o variație de capacitate care se produce în sensul opus cu variația altui condensator sau a elementelor din circuit așa încât efectul temperaturii se poate anula.

Se întrebuintează ca dielectric ceramică sau anumite lichide. Se pot obține orice variații cuprinse între  $+0,00012$  și  $-0,00068$  de fiecare grad C.

### *Condensatorii electrolitici*

Când se scufundă aluminiul sau tantalul în anumite soluții electrolitice, aceste metale se acoperă cu un strat izolator extrem de subțire.

Stratul izolator (oxid de aluminiu  $Al_2O_3$ , etc.) constituie dielectricul condensatorului care are ca armături aluminiul pe o parte și dielectricul pe partea cealaltă. Prin

făptul că stratul izolator e foarte subțire se pot obține capacități mari cu suprafețe reduse. Așa de exemplu luând grosimea normală a acestui strat care este de aproximativ 1/10.000 mm și are constanta dielectrică 10, obținem de fiecare centimetru patrat o capacitate  $C$

$$C = \frac{KS}{4\pi d} = \frac{10 \times 1}{12.6 \times 10^{-5}} = 8 \times 10^4 \text{ cm}$$

ceea ce înseamnă că un electrod cu o suprafață de 100 cm<sup>2</sup> constituie un condensator de vreo 8  $\mu F$ .

Așa dar acești condensatori sunt foarte puțin voluminoși și totodată ieftini.

Ei se împart în două categorii, umezi și uscați.

Primii au electrolitul liber, iar ceilalți au electrolitul fixat pe o pânză sau pe o hârtie sugativă; prin urmare nu sunt uscați în adevăratul înțeles al cuvântului. Fig. 40 arată o secțiune printr'un condensator electrolitic.

SECȚIUNE  
PRINTR'UN CONDENSATOR



ELEMENTELE CONDENSATORULUI



Fig. 40. — Secțiuni printr'un condensator electrolitic

Stratul izolator se formează precum am arătat pe anoda de aluminiu sau tungsten. Electrolitul este o soluție saturată de borat de sodiu cu acid boric, sau o soluție apoasă de acid sulfuric. Catoda e de aramă sau de aluminiu. Ambii electrozi sunt în formă de fci subțiri cari se suprapun sau se înfășoară pentru a fi închise în cutiute cât mai mici. Cutiutele sunt prevăzute câteodată cu o mică ventilație. De obicei se pot așeza în orice poziție.

Capacitatea condensatorului electrolitic variază cu tensiunea aplicată și anume crește cu tensiunea. Se poate ajunge la vreo 600 de volți de element, când stratul izolator cedează și e străpuns. Tensiunea la care e supus dielectricul e foarte mare, fiind de vreo 10.000.000 volți pe cm (ceea ce înseamnă că la tensiunea de 600 volți grosimea stratului izolator e de vreo 0,00016 mm). Cu toate că stratul e atât de subțire conductibilitatea e foarte mică fiind de câteva mii de megohmi pe  $\text{cm}^2$ , așa încât scurgerile sunt reduse. Totuși scurgerile condensatorilor electrolitici sunt mai mari decât la alți condensatori.

Dacă se micșorează tensiunea după străpungere, stratul izolator se reface imediat ca înainte (afară de cazul când supratensiunea a fost din cale afară de mare).

În deosebire de condensatorii obișnuiți, condensatorii electrolitici sunt polarizați, adică trebuiesc montați cu o anumită armătură la pozitiv și cu cealaltă armătură la negativ. Dacă se inversează legătura se străpung.

Așa dar condensatorii electrolitici se întrebuințează numai pe curent continuu.

Totuși se întrebuințează câteodată și pe curent alternativ printr'un artificiu (fig. 41 a), care constă din mon-

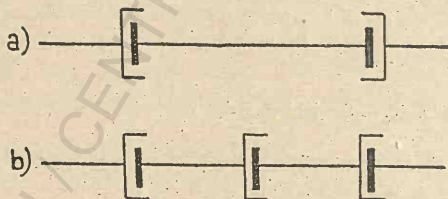


Fig. 41. — Legarea condensatorilor electrolitice  
a) pentru alternativ  
b) pentru tensiuni ridicate

tară a doi condensatori în serie, cu polii de sens contrar legați împreună.


În sfârșit, pentru tensiuni mai ridicate, condensatorii electrolitici trebuie legați în serie, într-o singură celulă nu rezistă decât la circa 600 V maximum (fig. 41 b).

### Inductanțele

*Pierderile în inductanțe.* Inductanțele întrebuintate în radio sunt formate din bobine, care trebuie să aibă o cât mai mică rezistență în înaltă frecvență. Cu alte cuvinte pierderi cât mai reduse. Acestea se produc precum am văzut în bobinaj și în mediul înconjurător.

Să considerăm întâi pierderile în cupru, într-o cât acestea sunt cele mai importante.

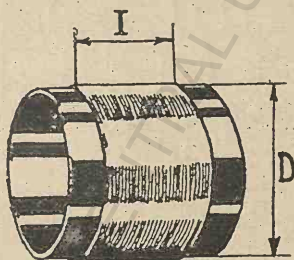În primul rând bobina trebuie construită în așa fel ca firul să fie cât mai scurt, deci un raport potrivit între diametrul bobinei și lungimea ei, fig. 42 în cazul bobinei cu un strat.



Raportul  
optim

$$\frac{D}{l} = 2,46$$

Fig. 42—Bobină cu un strat

Secțiunea firului ar trebui să fie cât mai mare pentru a reduce rezistența ohmică, cu atât mai mult cu cât curenții de înaltă frecvență circulă numai la suprafața conductorilor din cauza efectului de suprafață. Dar dacă mărim secțiunea firului, cresc pierderile în curenți Foucault, cari se produc în secțiunile sârmelor.



Există așa dar un diametru optim care depinde de frecvență și de așezarea relativă a spirelor.

Pierderile prin dielectric se micșorează prin reducerea suporturilor la minimum și prin alegerea unor materiale bune. Pentru izolarea firelor se va alege în ordinea preferinței: mătase, bumbac, email. Suporturile vor fi de preferință de calit, sau alt material similar. În cazul acesta firul poate fi și neizolat.

Pierderile în piesele apropiate se vor reduce prin simpla îndepărtare a acestor piese; în niciun caz nu trebuie așezate piese în interiorul bobinelor.

În sfârșit, bobinele mai trebuie să îndeplinească o condiție esențială care n'a fost formulată până aci. Bobinele trebuie să aibe capacități interioare cât mai reduse. Fig. 42 bis arată că două spire alăturate se prezintă ca armăturile

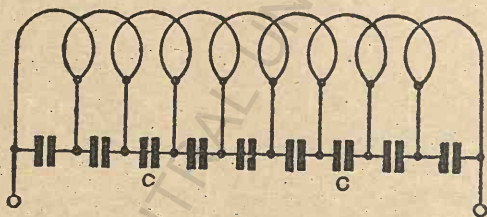


Fig. 42 bis. — Capacitățile interioare ale unei bobine

unui condensator, formând o punte de trecere pentru curenții de înaltă frecvență. Astfel inductanța este de fapt șuntată de un condensator, care introduce pierderi, prin scurgeri capacitive.

Ținând seama de cele de mai sus, bobinele de înaltă frecvență se construiesc astfel:

1. Bobine cilindrice cu un strat (fig. 42). Raportul optim între diametru și lungimea bobinajului e de 2,46.



Grosimea și natura conductorului depinde de lungimea de undă. Pentru unde hectometrice se întrebuițează sârmă obișnuită de câteva zecimi de milimetru diametru. Iar pentru undele decametrice mai mici, se întrebuițează sârmă mai groasă de un milimetru diametru și câteodată țeavă de aramă de câțiva milimetri diametru. În general, bobinele cu un singur strat se întrebuițează numai sub 200 metri.

2. Pentru undele de mai multe sute de metri se întrebuițează bobine cu straturi multiple făcute din sârmă mai subțire de 0,5 mm diametru. Bobinajul se face sau cu spire paralele (fig. 43) sau în fagure, adică puțin încrucișate fig. 43 a.

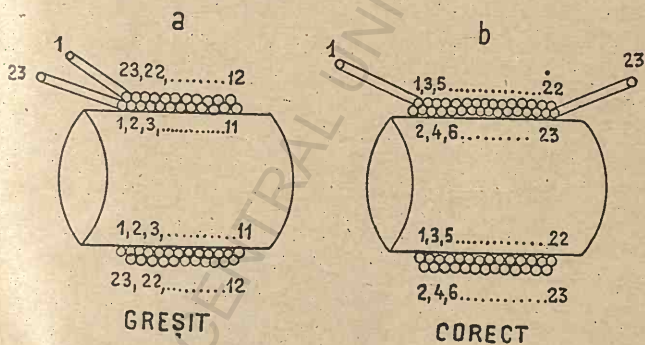


Fig. 43. — Bobine cu două straturi având spire paralele

De notat că bobinajul nu trebuie făcut ca în *a* întru cât în acest caz avem un fel de scurt circuit capacitiv între prima și ultima spirală.

Bobinajul trebuie astfel făcut ca spirele din toate straturile să înainteze împreună ca în *b*.

Bobinele în fagure (fig. 43 a), sunt cele mai întrebuintate. Ele dau rezultate bune și pe undele mai mari de 1000 metri. În acest caz sârma obișnuită se înlocuește prin liță.

3. Bobinele secționare (fig. 44), se întrebuintează pentru unde lungi (peste 1000 m.).

Toate bobinele considerate mai sus prezintă o mică rezistență în înaltă frecvență și se montează în circuitele acordate.

Dar în radio se mai întrebuintează și alte bobine, care nu servesc la acord și sunt doar menite să oprească înalta frecvență — acestea sunt *bobinele de șoc*.

Ele trebuie să prezinte o impedanță mare fără să fie nevoie ca rezistența lor să fie mică. De aceea bobinele

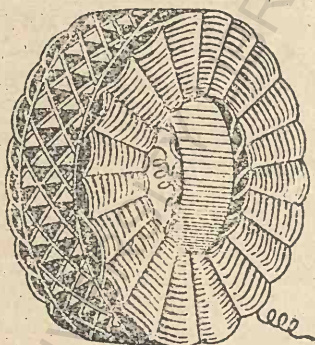


Fig. 43 a. — Bobină în fagure, (cu spirele puțin încrucișate).

BOBINĂ  
SECTIONATĂ

BOBINĂ  
CU UN  
STRAT

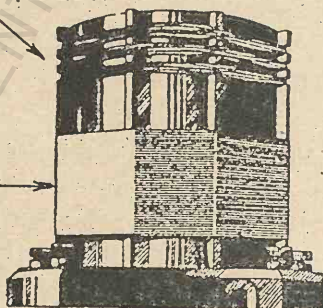


Fig. 44. — Bobină secționată (sus)

de șoc se fac din sârmă foarte subțire, bobinate sau într'un singur strat, sau de obicei în fagure și secționate (fig. 45).

*Bobinele cu miez de fier*  
(Ferocart)

Miezul de fier mărește inductanța unei bobine. Aceasta înseamnă că adăugând un miez de fier putem obține o aceeași inductanță cu spire mai puține. Și cum pier-

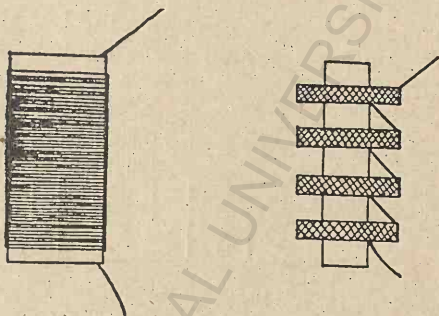


Fig. 45. — Bobine de șoc

derile sunt proporționale cu numărul de spire s'ar putea crede că în felul acesta se reduce rezistența în înaltă frecvență, și că astfel se mărește « $Q$ » (cap. IV). De fapt însă, când e vorba de înaltă frecvență pierderile care se produc în miezul de fier sunt mult mai mari decât economia realizată prin reducerea bobinajului.

Dar pierderile în fier se pot reduce prin secționarea fierului reducând astfel curenții Foucault. Totuși tolele întrebuițate în mașinile electrice și mănunchiurile de sârmă întrebuițate ca miez de fier în bobine nu pot satisface cerințele înaltei frecvențe pentru cari trebuie o secționare mult mai fină.

De câțiva ani încoace se fabrică și miezuri de fier pentru înalta frecvență. Miezul acesta este format dintr'un praf foarte fin cu grăunțe de aproximativ 1—10 milionimi de milimetru diametru.

Prepararea prafului se face prin reducerea carburei de fier gazoase cu hidrogen. Există și alte metode mai puțin întrebuințate. Praful de fier se leagă cu un lac izolator, care se întărește așa încât miezul devine solid.

Permeabilitatea acestui miez în înaltă frecvență e de aproximativ 2—4.

Fig. 46 și 46 bis reprezintă un miez de fier de acest fel. Bobinajul se reduce foarte mult atât ca număr de spire

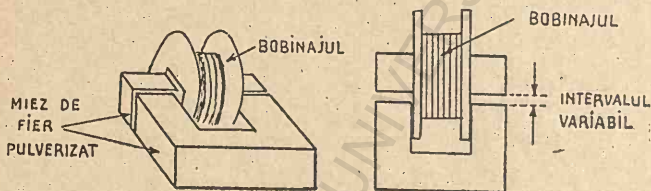


Fig. 46.— Bobină cu miez de fier pulverizat

cât și mai ales ca dimensiuni, iar rezistența în înaltă frecvență scade cam la jumătate. Astfel se obține un

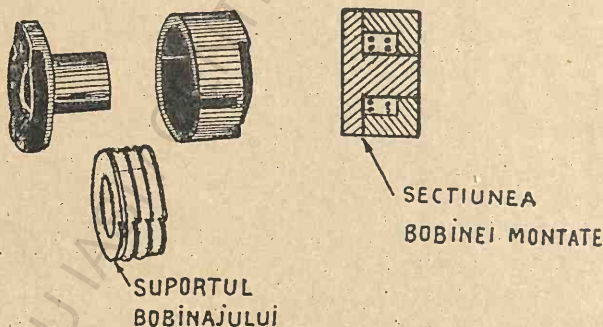


Fig. 46 bis.— Bobine cu miez de fier pulverizat, compiet închise



semnal mai puternic și o selectivitate mai bună, valoarea « $Q$ » (cap. IV), putând să se apropie de 300.

Dar nu numai atât, bobinele au liniile de forță strânse și canalizate în fier și ca atare nu mai necesită blindaj. Și chiar dacă li se adaugă un blindaj pentru a suprima orice urmă de cuplaj parazit, blindajul poate fi foarte mic și nu introduce pierderi apreciabile, ceea ce nu e cazul la bobinele fără miez de fier.

În sfârșit, bobinele cu miez de fier permit acordul precis al inductanței prin variația intervalului care închide circuitul magnetic (fig. 46).

Aceasta este o calitate foarte prețioasă.

Pentru a rezuma calitățile de căpetenie ale bobinelor cu miez de fier sunt:

1. mică rezistență în înaltă frecvență,
2. volum foarte redus, atât față de o bobină cu aer neblindată, cât și mai ales față de o bobină blindată.

### *Schimbarea valorii inductanțelor*

Am văzut că pentru buna funcționare a unui circuit oscilant, trebuie să avem un anumit raport între inductanță și capacitate, cap. IV.

Așa dar pentru a acoperi o gamă foarte întinsă nu este suficient de a adăuga capacități mari căci odată cu mărirea capacității trebuie mărită și inductanța.

Cu o inductanță fixă nu se acoperă de obicei decât game a căror valoare maximă e de 2—3 ori valoarea minimă. De exemplu 200—500 m (raport 2,5) 40—80 m (raport 2) ș. a. m. d.

Acest acord se face cu un condensator variabil care nu are mai mult de 500 cm, iar capacitatea reziduală a condensatorului și a diferitelor piese și legături este de aproximativ 50—100 cm. Așa dar variația de capacitate e de 10/1 sau 5/1 iar gama, conform formulei lui Thomson, este de  $\sqrt{10} = 3,3$  sau  $\sqrt{5} = 2,2$ .



Schimbarea valorii inductanțelor se face în mai multe feluri: prin cursor, prin variometru și prin comutare. Fig. 47 ilustrează primele două soluții. Cursorul trece din spiră în spiră deplasându-se pe o generatrice a ci-

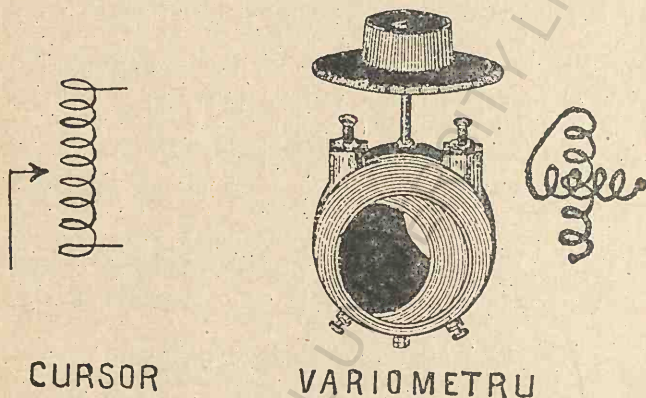


Fig. 47. — Schimbarea inductanței prin cursor și variometru

lindrului. Există însă și dispozitive în cari deplasarea cursorului se face de-a-lungul firului, adică helicoidal. Ambele dispozitive sunt puțin întrebuințate.

Variometrul e format din două bobine legate în serie, una fixă și alta mobilă. Inductanța acestui sistem variază așa dar în mod continuu dela

$$\begin{aligned} L_1 + L_2 + 2M \text{ la} \\ L_1 + L_2 - 2M \end{aligned}$$

în cari  $L_1$  și  $L_2$  sunt inductanțele celor două bobine, iar  $M$  e coeficientul de inducție mutuală care în niciun caz nu poate depăși valoarea  $M = \sqrt{L_1 L_2}$ .

Variometrul permite variația inductanțelor numai în limite relativ mici. Pe de altă parte pierderile în înaltă frecvență sunt destul de mari din cauza scurgerilor capacitive și mai ales din cauza întrebuințării întregului bobinaj pentru inductanțele minime.

Variometrul nu se mai întrebuințează astăzi decât la unele posturi de emisiune.

Fig. 48 arată trei sisteme de a varia inductanțele prin comutare. Avem sistemul prin eliminare, scurt circuitare și schimbare de bobine.

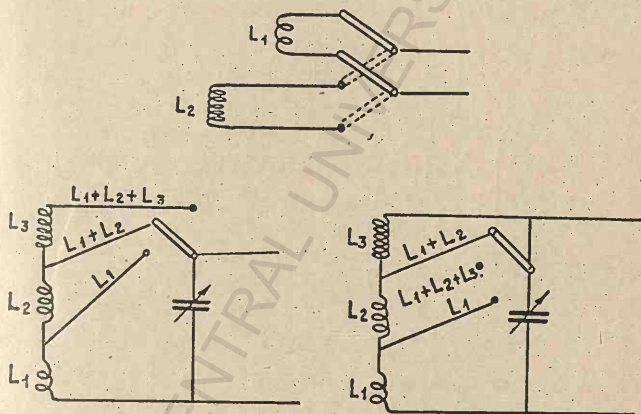


Fig. 48. — Schimbarea inductanței prin diferite sisteme de comutare

Primele două sisteme introduc pierderi prin curenții vagabonzi ce apar în circuitele neîntrebuințate, și mai ales prin fenomenele de rezonanță ce se pot produce acolo.

Ultimul sistem, — schimbarea bobinelor — e cel mai întrebuințat. În aparatele moderne găsim bobine cu miez de fier complet blindate cari se schimbă prin comutare. Aceste bobine se așează adeseori pe un ax formând o tobă, și astfel se evită legături lungi (fig. 49).

Sistemul acesta de comutare este în fond cel întrebuintat la începutul radiofoniei, cu singura deosebire că înlocuirea bobinelor nu se mai face prin scoaterea lor din aparat ci prin simpla manevrare a unui buton.

### Blindajul

Prin blindaj sau ecranaj se înțelege izolarea anumitor piese sau aparate cu ajutorul unor plăci, capace sau cutii metalice, pentru a le feri de influențe electrostatice sau electromagnetice exterioare.

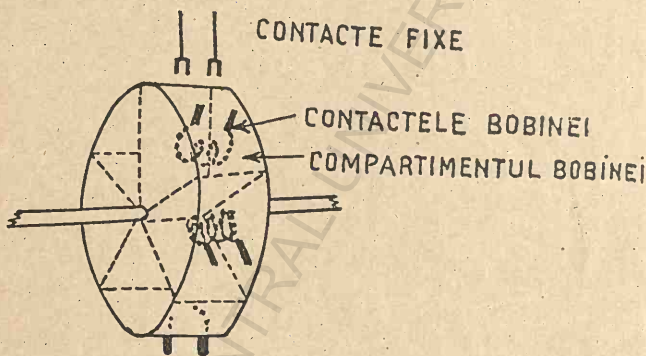


Fig. 49. — Schimbarea inductanțelor prin comutare

Blindajul satisface necesitatea de a suprima cuplajele parazite între piesele unui aparat de radio, cuplaje ce reduc posibilitatea de amplificare, după cum vom vedea mai departe. Dar nu numai atât, blindajul nărește selectivitatea aparatelor, întru cât ferește bobinele de influențe exterioare directe ca emisiunile puternice și paraziti. In lipsa blindajelor paraziti și emisiunile puternice ar pătrunde direct în ultimele etaje ale aparatelor de

recepție fără a mai fi nevoite să treacă prin toate circuitele acordate și astfel selectivitatea ar scădea mult.

În sfârșit, apropierea accidentală a unui corp bun conducător de electricitate, cum ar fi de exemplu mâna, schimbă capacitatea condensatorilor și desacordează circuitul, fenomen deseori observat la aparatele mai vechi. Blindajul ferește deci aparatul de desaccordări accidentale.

Așa dar, în rezumat, blindajul permite mărirea amplificării, sporește selectivitatea și ferește aparatul de desaccordările accidentale pricinuite de influențe exterioare.

Efectul blindajului este după cum am arătat, electrostatic și electromagnetic.

Ecranul electrostatic, care nu este decât o aplicație a cuștei lui Faraday, trebuie neapărat pus la pământ; el poate fi format dintr'o placă, sau chiar dintr'o rețea metalică (fig. 50).

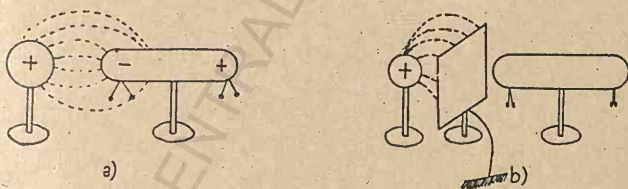


Fig. 50. — Ecranul electrostatic

Blindajul magnetic este sediul unor curenți induși, cari anulează efectul magnetic al bobinei (dincolo de blindaj) (fig. 51). Pentru aceasta blindajul va avea o rezistență ohmică cât mai mică și trebuie să formeze un circuit bine închis. Cu alte cuvinte tabla trebuie perfect îmbinată sau mai bine, să n'aibe îmbinări, adică să fie formată prin presare.

Dar blindajul modifică caracteristicile electrice ale pieselor pe care le izolează: mărește capacitatea condensatorilor, reduce inductanțele și în general mărește rezistența în înaltă frecvență.

Pentru a reduce acest neajuns, blindajul trebuie făcut din materiale bune conducătoare de electricitate, aramă sau aluminiu și nu trebuie așezat prea aproape.

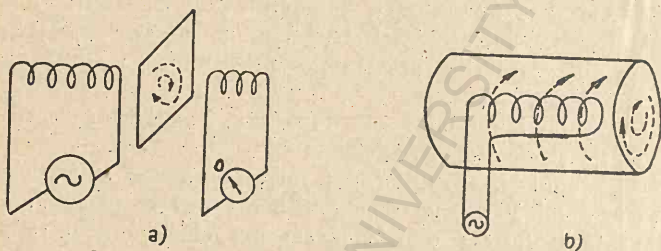


Fig. 51. — Ecranul electromagnetic

Blindajele cilindrice care închid bobinele se fac de obicei din tablă de aluminiu de 0,5 mm sau chiar mai subțire, iar diametrul blindajului este de două ori mai mare decât diametrul bobinei. În acest caz blindajele nu reduc pe «*Q*» cu mai mult de 10—15%.

Blindajele se întrebuințează nu numai în circuitele radioelectrice propriu zise, precum vom vedea mai departe, dar și în transformatoarele de alimentare dela rețea, pentru a elimina paraziții cari vin pe această cale. Acesta este un ecran electrostatic și constă dintr'o tablă metalică care se înfășoară între primar și secundar. Placa trebuie legată la pământ însă va fi bine izolată față de bobinaje, iar capetele tablei nu trebuie să se atingă (spre a nu constitui un secundar scurtcircuitat).

De asemenea se blindează și cadrele de recepție precum vom vedea la capitolul respectiv.



## Neutrodinarea

Suprimarea cuplajelor parazite se poate face într'unele cazuri fără blindare. În acest caz, se contrabalansează cuplajul parazit, printr'un alt cuplaj de aceeași mărime, dar de sens invers.

Să luăm de exemplu un circuit care începe să oscileze sub influența impulsurilor electrostatice pe care le primește prin cuplajul capacitiv parazit dela capătul *A* (fig. 52 a). Pentru a opri aceste oscilații, n'avem decât să adăugăm un al doilea cuplaj capacitiv egal cu primul, la capătul *B*, prin adăugarea condensatorului *N* numit neutrodon (fig. 52 b).

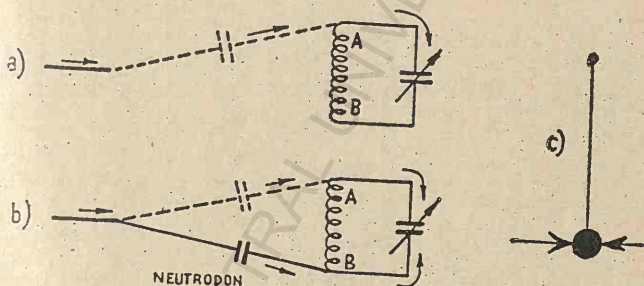


Fig. 52. — Principiul neutrodinării

Circuitul oscilant primește acum două impulsuri egale la ambele capete. Față de oscilațiile din circuitul considerat, aceste două impulsuri sunt de sens contrar și ca atare nu mai produc oscilații.

Este cazul pendulului din fig. 52 c, care primește în aceeași clipă două impulsuri egale și de sens contrar și astfel rămâne pe loc.

Să luăm acum două circuite oscilante cuplate printr'o capacitate parazită *P* și neutrodinate printr'o capacitate *N*, acestea se montează ca în fig. 53 a, cu priza mediană *M*.

Astfel nici capătul de jos al circuitului *I* nu mai poate produce oscilații în circuitul *II*. Fig. 53 b reprezintă cazul din *a*) aplicat la o lampă de radio.

Capacitatea parazită sită-placă prin care se cuplează cele două circuite oscilante este neutrodinată prin *N*.

În montajele de radio trebuie să se realizeze întotdeauna simetria necesară pentru a obține o adevărată neutrodinare, în cazul de față priza mediană.

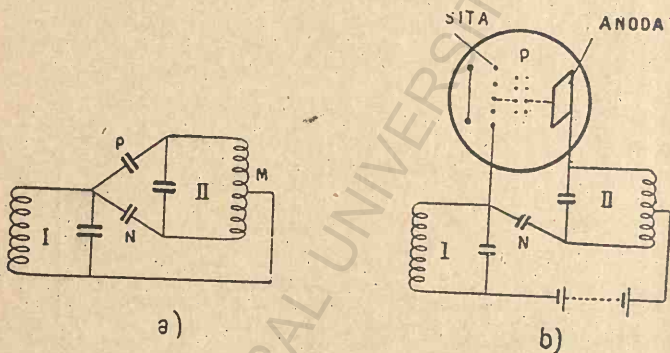


Fig. 53. — Neutrodinarea aplicată la două circuite oscilante cuplate printr'o capacitate parazită *P* și o legătură metalică

Neutrodinarea nu mai este necesară astăzi în aparatele de recepție, decât în cazuri speciale, căci se întrebuințează lămpi cu sită ecran, adică lămpi care au un ecran electrostatic între sită și placă.

Astfel cuplajul parazit se suprimă și nu mai trebuie compensat.

La posturile de emisiune însă, neutrodinarea se întrebuințează în mod curent. Condensatorii de neutrodinare se reglează odată pentru totdeauna la construcția postului, ei sunt de obicei foarte mici.

CAPITOLUL VI

CUPLAREA CIRCUITELOR, TRANSFERUL PUTERII

*Cuplarea circuitelor*

Dacă două circuite au una sau mai multe impedanțe comune, se zice că sunt cuplate. Prin impedanță comună se înțelege o impedanță astfel așezată încât trecerea curentului într'un circuit influențează curentul în celălalt circuit.

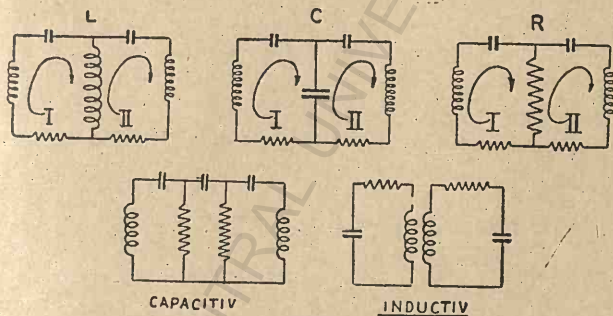


Fig. 54. — Diferite cuplaje

Fig. 54 arată cele trei feluri de cuplaje: inductiv, capacitiv și rezistiv. Curentul din primul circuit trece prin elementul comun  $L$ ,  $C$ , sau  $R$ , produce o diferență de potențial la capetele elementului și această diferență de potențial determină un curent în al doilea circuit. Tot în fig. 54 jos, sunt două cuplaje indirecte. Ultimul, cel inductiv este foarte întrebuințat în radio.

Prin dispozitivele de mai sus se face un transfer de putere dintr'un circuit în altul. Aceasta e una din cele mai importante probleme de radio care se ivește la tot pasul.

*Transferul maxim de putere*

În general vorbind, pentru obținerea unui efect cât mai mare, o sarcină trebuie să fie întotdeauna potrivită sursei sale de energie, sau a motorului său, — fie că acest motor este termic, electric sau uman.

Să mă explic.

Un om de exemplu, înhămat la o sarcină prea mare n'o poate urni din loc și nu produce nimic.

Dacă pe de altă parte sarcina este prea mică, omul « lucrează în gol » își irosește timpul și energia.

Așa bunăoară pentru a transporta într'un timp dat cât mai multă apă dintr'un loc într'altul, omul nu încearcă să ia în spinare un butoiu pe care nu-l poate duce, dar nici nu-și pierde timpul transportând apa cu un degetar, ci își alege o sarcină potrivită puterilor sale, de obicei două găleți.

Aceste constatări se pot extinde dela sarcinile mecanice și la sarcinile spirituale. Dacă ocupația unui individ este nepotrivită cu puterile lui, nu produce cât ar putea da, fie că puterile lui sunt prea mici, fie că sunt prea mari față de ocupația ce o are.

Și acum să trecem la cazul care ne interesează și anume la stabilirea raportului optim între sursa electrică și sarcină, sau mai precis condiția necesară pentru a trece maximum de putere dintr'un circuit într'altul.


*Sarcină rezistivă cuplată direct.*

Prima întrebare pe care ne-o punem în mod firesc, este cum putem trece maximum de putere dintr'un circuit într'altul.

O lege fundamentală a electricității ne dă un răspuns general foarte simplu, pentru curentul continuu și alternativ: *pentru a utiliza maximum de putere, impedanța sarcinei trebuie să fie egală cu impedanța sursei.*

Să luăm întâiu exemplul cel mai simplu, în care impedențele sunt reduse la rezistențe ohmice, fig. 55.

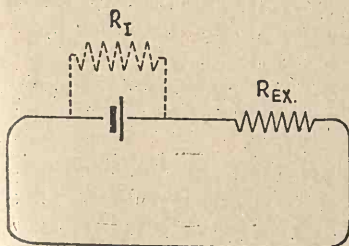O pilă electrică cu forța electromotrice de 1,5 V și cu rezistența interioară de 0,5 ohmi trebuie să debiteze ma-



Wați max. în  $R_{EX}$  când:

$$R_I = R_{EX}.$$

Amperi max. în  $R_{EX}$  când:

$$R_{EX} = 0.$$

Fig. 55. — Debitul unei pile pe o rezistență

ximum de putere pe o sarcină exterioară. Conform legii de mai sus problema se rezolvă imediat, sarcina trebuie să fie de 0,5 ohmi.

Un calcul elementar ne permite să facem o verificare sumară a condiției de egalitate enunțată mai sus.

Puterea debitată pe 0,5 ohmi este următoarea:

$$I = \frac{\text{Forța electromotrice}}{\text{Rezistența interioară a pilei, plus rezistența sarcinei}} = \frac{1,5}{0,5 + 0,5} = 1,5 \text{ Amp}$$

iar puterea =  $I^2 R = (1,5)^2 \times 0,5 = 1,125$  wați.

Pentru alte rezistențe, — să luăm 0,6 ohmi și 0,4 ohmi, — avem:

$$I = \frac{1,5}{1,1} = 1,363 \text{ și } I^2 R = 1,857 \times 0,6 = 1,114 \text{ wați}$$

$$I = \frac{1,5}{0,9} = 1,666 \text{ și } I^2 R = 2,7556 \times 0,4 = 1,102 \text{ wați}$$



Avem așa dar puterea maximă cu rezistența de 0,5 ohmi.

Dacă rezistența sarcinei ar fi fost infinită curentul ar fi fost zero și produsul  $IE = 0$  wați, iar dacă rezistența sarcinei ar fi fost zero, voltajul disponibil  $E$  ar fi fost zero și ca atare aveam iar zero wați ( $IE = 0$ ). Prin urmare e evident că rezistența sarcinei nu trebuie să fie nici prea mare nici prea mică.

Ca și în exemplul de mai sus, o lampă de radio dă puterea maximă când i se pune o sarcină egală cu rezistența ei interioară<sup>1)</sup>.

Să luăm acum cazul unui circuit oscilant, fig. 56. Dacă sarcina  $R_{EX}$  e montată în serie cu circuitul oscilant, va absorbi puterea maximă când rezistența sarcinei = rezistența ohmică a circuitului oscilant.

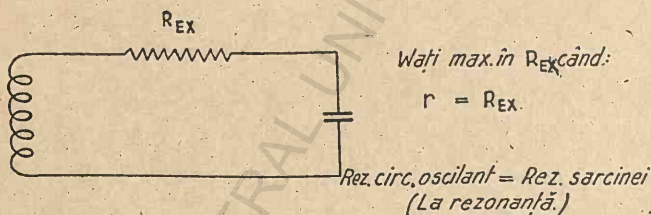


Fig. 56. — Debitul unui circuit oscilant pe o rezistență montată în serie

Această relație se referă bineînțeles la rezonanță, când reactanțele inductive și capacitive se anulează  $\left(\frac{1}{C\omega} = L\omega\right)$  și nu rămâne decât rezistența ohmică, sau mai exact rezistența în înaltă frecvență, «  $R$  ».

<sup>1)</sup> Dar în acest caz lucrurile se complică: apar deformații, și pentru a evita aceste deformații se alege o sarcină de două ori mai mare decât rezistența interioară a lămpii, în cazul triodei. Aceste cazuri complexe vor fi studiate ulterior.

Dacă rezistența e montată în paralel (fig. 57), atunci rezistența sarcinei = rezistența dinamică a circuitului oscilant

$$R_{EX} = \frac{L}{CR}$$

O observație de ordin general: maximum de putere în sarcină nu corespunde cu maximum de curent. Ob-

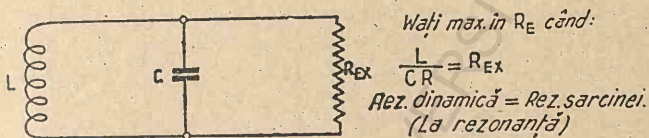


Fig. 57. — Debitul unui circuit oscilant pe o rezistență montată în paralel

ținem maximum de curent în scurt-circuit când sarcina este redusă la zero, dar atunci toată energia e cheltuită numai în sursă.

Mai e de observat că în cazul când se utilizează maximum de putere dintr'o sursă, randamentul e numai de 50%, fiindcă jumătate din putere se cheltuiește chiar în sursă și numai jumătatea cealaltă se cheltuiește în sarcină. Este evident că pentru un randament mai bun sarcina trebuie să aibă o rezistență mai mare decât sursa. Aceasta reiese din formula  $W = I^2 R$ , «  $I$  » fiind același și în sursă și în sarcină, puterea cheltuită în sursă și în sarcină este prin urmare proporțională cu rezistențele lor respective.

Pilele și acumulatorii electrici de exemplu, debitează întotdeauna pe rezistențe mult mai mari decât rezistența lor interioară și în felul acesta aproape toată energia disponibilă e întrebuințată în sarcină și nu pentru încălzirea interioară a pilelor sau a acumulatorilor.

Același lucru se întâmplă și cu dinamurile a căror rezistență e mult mai mică decât sarcinile pe care lucrează.

### Transformatorul de joasă frecvență

Un transformator e format din două bobinaje, unul denumit « primar » (alimentat de sursa de curent alternativ) și celălalt denumit « secundar » care debitează pe sarcină. Cuplajul care trebuie să existe între aceste două bobinaje se completează de obicei cu un miez de fier (fig. 58).

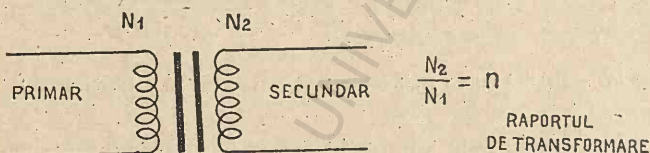


Fig. 58.— Transformatorul

Raportul între numărul de spire al bobinei secundare și bobina primară se numește *raport de transformare*.

Vom vedea că raportul de transformare e egal cu raportul între tensiunile celor două bobine când transformatorul lucrează în gol.

La trecerea unui curent alternativ în primar, liniile de forță magnetice legate de acest circuit taie bobinajul secundar și produc un curent indus. Dacă secundarul are același număr de spire ca primarul, voltajul din secundar va fi egal cu voltajul din primar. Dacă însă aceleași linii de forță ale primarului taie mai multe spire ale secundarului se va produce aci un voltaj mai ridicat. Raportul între numărul de spire e proporțional cu voltajul la bornele celor două bobinaje.

Dacă de exemplu primarul e alimentat la 120 V și are 100 spire, iar secundarul 200 spire, vom avea:

$$120 \times \frac{200}{100} = 240 \text{ V, la secundar.}$$

Însă conform principiului conservării energiei (și neglijând pierderile din transformator) avem tot atâția wați în primar ca și în secundar, adică:

$$I_p V_p = I_s V_s$$

Ceea ce înseamnă că în cazul de mai sus intensitatea curentului secundar se reduce la jumătate din intensitatea curentului din primar.

Să vedem acum ce influență are asupra primarului sarcina pusă pe secundar.

Dacă secundarul e în circuit deschis constatăm că primarul nu absoarbe putere (abstracție făcând de micile și inevitabilele pierderi) primarul se comportă în acest caz ca o inductanță pură. Dar de îndată ce se închide circuitul secundarului, primarul debitează putere și debitează mai multă putere dacă rezistența secundarului e mică. Explicația e simplă: curentul din secundar produce un câmp magnetic care reduce câmpul magnetic al primarului <sup>1)</sup> ceea ce echivalează cu reducerea inductanței și implicit a reactanței inductive, așa încât acum poate să treacă mai mult curent.

Putem spune că inductanța primarului a fost redusă prin prezența secundarului iar rezistența mărită, precum am văzut mai sus.

Să presupunem că avem în exemplul anterior 1,2 amperi în primar. Conform celor stabilite vom avea 0,6 amperi în secundar.

Așa dar rezistența, sau mai exact impedanța aparentă a primarului va fi de

<sup>1)</sup> Curentul din secundar e în sens invers față de primar.



$$\frac{120}{1,2} = 100 \text{ ohmi}$$

iar a secundarului

$$\frac{240}{0,6} = 400 \text{ ohmi.}$$

Prin urmare, pentru un raport de transformare de 2 avem un raport de impedanțe de 4. Dacă refăcem calculele, pentru un raport de transformare de 3 găsim că raportul impedanțelor e 9 ș. a. m. d.

Așa dar o rezistență  $R_2$  în secundar este echivalentă cu o rezistență

$$\frac{R_2}{n^2}$$

adăugată în primar,  $n$  fiind raportul de transformare.

Această rezistență adăugată primarului de secundar se mai numește « rezistență reflectată » asupra primarului, și o vom desemna prin  $R_p$ . « Rezistența reflectată » se mai numește și rezistența văzută dela bornele primarului.

Și pentru transferul maxim de energie  $\frac{R^2}{n^2} = R_1$  (fig.

59)  $R_1$  fiind rezistența primarului.

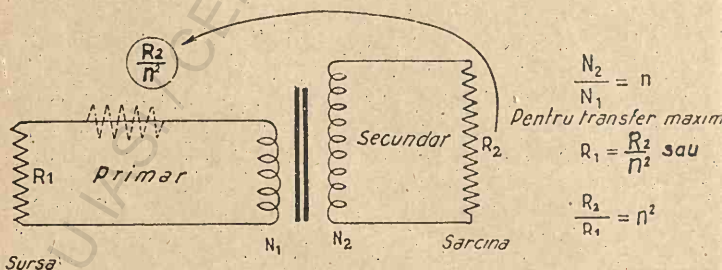


Fig. 59. — Sarcină rezistivă legată prin transformator



Sau generalizând, raportul impedanțelor din primar și din secundar trebuie să fie egal cu pătratul raportului de transformare

$$n^2 = \frac{Z_2}{Z_1}.$$

Primarul poate fi asemuit cu o oglindă convexă sau concavă, în care rezistența din secundar apare mărită sau micșorată, după cum raportul de transformare e mai mare sau mai mic de 1.

Formula de mai sus se exprimă deobicei astfel

$$n = \sqrt{\frac{Z_2}{Z_1}}.$$

Această formulă de o importanță covârșitoare găsește nenumărate aplicații în aparatele de radio.

Astfel putem determina de exemplu raportul transformatorului care leagă o lampă finală de difuzor pentru a avea o audiție cât mai puternică. Avem:

$$n = \sqrt{\frac{\text{impedanța difuzorului}^1)}{\text{rezistența interioară a lămpii}}.$$

*Exemplu numeric.* Rezistența interioară a unei lămpi finale e de 3.000 ohmi, iar impedanța difuzorului e de 7,5 ohmi. Care va fi raportul transformatorului de ieșire care dă audiția cea mai puternică?

$$n = \sqrt{\frac{7,5}{3000}} = \frac{1}{20}$$

E interesant de semnalat aci că receptiile în difuzor pe galenă sunt condiționate în primul rând de potrivirea

<sup>1)</sup> Se va arăta în capitolul despre amplificare că formula aceasta nu se aplică întocmai pentru a nu avea deformări.

Se înlocuiește anume « rezistența interioară a lămpii » prin « sarcina optimă a lămpii ».

impedanței difuzorului față de galenă (se cere o impedanță mai mică decât pentru lămpi).

### *Transformatorul de înaltă frecvență*

*Considerațiuni generale.* În cazul transformatorului considerat mai sus, am presupus un transformator ideal îndeplinind adică următoarele condițiuni:

1. Cuplaj foarte strâns între primar și secundar, adică toate liniile de forță din primar trec prin secundar și invers ( $k=1$ ).

2. Pierderi neglijabile în cupru, în fier, precum și în mediul ambiant.

La frecvențele radioelectrice, aceste condițiuni nu sunt îndeplinite.

În primul rând, coeficientul de cuplaj « $k$ » are valori mult mai mici de 1, cam 0,01. Amintim că prin coeficient de cuplaj « $k$ », se înțelege raportul între cuplajul existent  $M$  și cuplajul maxim ce se poate obține, adică  $\sqrt{L_1 L_2}$ .

Avem așa dar 
$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

Când  $k=1$  (în transformatorii industriali de joasă frecvență atinge valoarea 0,98—0,99), raportul tensiunilor între primar și secundar, e precum am văzut egal cu raportul numărului de spire

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = n$$

Când « $k$ » e diferit de 1 avem:

$$\frac{V_2}{V_1} = k \frac{N_2}{N_1} = kn$$

considerând transformatorul în gol.

În sarcină lucrurile se complică.

Să considerăm cazul general  $k < 1$ , primarul și secundarul desacordat, având  $C$ ,  $L$  și  $R$ . Ne vom opri asupra cazurilor speciale.

Considerăm primarul ca sediul unor oscilații forțate <sup>1)</sup>.

Constatăm că în acest caz, secundarul nu mai reflectă asupra primarului o rezistență egală cu

$$R_p = \frac{R_2}{n^2}$$

ca în cazul transformatorului de joasă frecvență, ci reflectă o rezistență egală cu

$$R_p = \left( \frac{\omega M}{Z_2} \right)^2 R_2.$$

Să înlocuim pe  $Z_2$ , impedanța secundarului, prin valoarea sa, avem:

$$R_p = \frac{\omega^2 M^2 R_2}{R_2^2 + \left( \omega L_2 - \frac{\omega C_2}{1} \right)^2}$$

în care  $L_2$  și  $C_2$  sunt inductanța și capacitatea din secundar.

În cazul când circuitul secundar e acordat pe frecvența primarului, atunci paranteza de la numitor se anulează. Așa dar, în cazul rezonanței, rezistența  $R_p$  reflectată de secundar pe primar, devine

$$R_p = \frac{\omega^2 M^2}{R_2} = \frac{\omega^2 K^2 L_1 L_2}{R_2}$$

întrucât

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

<sup>1)</sup> Prin « oscilații forțate » se înțeleg oscilațiile care își impun frecvența, care prin urmare sunt independente de cuplaj. De exemplu, o antenă receptoare sau un cadru sunt sediul unor oscilații forțate.

*Rezistența reflectată*

Expresia dată mai sus  $R_p = \left( \frac{\omega M}{Z_2} \right)^2 R_2$

se poate deduce destul de ușor precum urmează.

Primarul induce în secundar o tensiune  $V_2 = \omega M I_1$ .

Curentul care rezultă în secundar este prin urmare  $I_2 = \frac{\omega M I_1}{Z_2}$  și defazarea acestui curent față de  $V_2$  se exprimă

prin unghiul  $\Phi$  a cărui tangentă e  $\frac{X_2}{R_2}$

Curentul acesta are prin urmare o componentă în fază cu  $V_2$  care este  $I_2 \cos \Phi$  și o componentă decalată cu  $90^\circ$  față de  $V_2$  care este  $I_2 \sin \Phi$ .

Dar 
$$I_2 \cos \Phi = I_2 \frac{R_2}{Z_2}$$

și 
$$I_2 \sin \Phi = I_2 \frac{X_2}{Z_2}$$

Să vedem acum care e rezistența reflectată în primar.

Componenta curentului  $I_2 \cos \Phi$ , produce o tensiune indusă în primar egală cu  $\omega M I_2 \cos \Phi$  sau  $\omega M I_1 \frac{R_2}{Z_2}$  defazată cu  $90^\circ$  în urma lui  $I_2 \cos \Phi$ .

Deoarece tensiunea  $V_2$  care e în fază cu  $I_2 \cos \Phi$  rămâne în urmă cu  $90^\circ$  față de curentul  $I_1$ , și tensiunea indusă înapoi în circuitul primar rămâne în urmă cu  $90^\circ$  față de  $I_2 \cos \Phi$ . Așa dar tensiunea indusă în primar este defazată cu  $180^\circ$  față de curentul din acest circuit.

Prin urmare, circuitul secundar se manifestă prin inducerea în circuitul primar a unei forțe electromotrice

opusă forței electromotrice inițiale din primar  $V_1$ , care pune în mișcare curentul  $I_1$  prin rezistența ohmică a primarului. Astfel putem spune că forța electromotrice  $V_1$  produsă inițial în circuitul primar este redusă prin forța electromotrice  $\omega M I_2 \frac{R_2}{Z_2}$  reflectată din secundar și că diferența acestor forțe electromotrice, determină curentul  $I_1$  prin rezistența  $R_1$

Avem adică

$$V_1 - \omega M I_2 \frac{R_2}{Z_2} = I_1 R_1$$

sau

$$V_1 = I_1 R_1 + \omega M I_2 \frac{R_2}{Z_2}$$

dar

$$I_2 = \frac{\omega M I_1}{Z_2}$$

deci

$$V_1 = I_1 R_1 + \omega^2 M^2 I_1 \frac{R_2}{Z_2} = I_1 \left( R_1 + \frac{\omega^2 M^2 R_2}{Z_2^2} \right)$$

Ceea ce înseamnă că rezistența inițială a primarului  $R_1$  a fost sporită cu

$$\frac{\omega^2 M^2 R_2}{Z_2^2}$$

care este rezistența reflectată de secundar asupra primarului.

*Reactanța reflectată.* Influența secundarului asupra primarului nu se manifestă numai prin mărirea rezistenței



acestuia, precum am văzut mai sus, dar și prin modificarea impedanței lui.

În cazul precedent am considerat numai componenta rezistivă a forței electromotrice reflectată în primar. Să considerăm acum și componenta reactivă, care e decalată cu  $90^\circ$  față de curent.

Pentru a simplifica demonstrația presupunem că atât circuitul primar cât și cel secundar sunt inductive, că prin urmare curentul rămâne în urmă față de voltaj.

Curentul din secundar  $I_2$  are o componentă  $I_2 \sin \Phi$ , care rămâne în urmă cu  $90^\circ$  față de tensiunea din secundar  $V_2$ .

Această componentă  $I_2 \sin \Phi$  produce în primar o forță electromotrice  $\omega M I_2 \sin \Phi$  sau  $\omega M I_2 \frac{X_2}{Z_2}$  care rămâne în urmă cu  $90^\circ$  față de  $I_2 \sin \Phi$  și implicit cu  $180^\circ$  față de  $V_2$ . Dar  $V_2$  rămâne în urmă cu  $90^\circ$  față de curentul inițial din primar  $I_1$  și astfel  $\omega M I_2 \frac{X_2}{Z_2}$  rămâne în urmă cu  $270^\circ$  (sau o ia înainte cu  $90^\circ$ ) față de  $I_2$ .

Așa dar  $\omega M I_2 \frac{X_2}{Z_2}$  e în fază cu componenta reactivă  $V_X$ , a forței electromotrice reflectată în primar.

$$\text{Deci} \quad V_x + \omega M I_2 \frac{X_2}{Z_2} = I_1 X_1$$

$$V_x = I_1 \left( X_1 - \frac{\omega^2 M^2}{Z_2^2} X_2 \right)$$

Aceasta înseamnă că reactanța aparentă a primarului a fost redusă de la valoarea inițială  $X_1$  la

$$\left( X_1 - \frac{\omega^2 M^2}{Z_2^2} X_2 \right)$$

prin faptul că primarul e cuplat de secundar.

Concluzia aceasta e foarte importantă în radio întru cât ne arată că prin cuplarea unui circuit se produce un desacord și că acest desacord e cu atât mai pronunțat, cu cât cuplajul e mai strâns, pentru a accentua numai importanța unuia din cei patru factori, cari formează expresia de mai sus.

În cazul cuplajelor prin inductanță sau capacitate (fig. 54), termenul  $\omega M$  din formula de mai sus se înlocuiește respectiv prin  $\omega L_c$  sau  $\frac{1}{\omega C_c}$  ( $C_c$  și  $L_c$  fiind capacitatea și inductanța de cuplaj)

Un studiu complet al cuplajului rezistiv (fig. 54) duce la rezultate puțin diferite — rezistența este redusă dela  $R_1$  la  $(R_1 - \frac{R_c^2}{Z_c^2} R_2)$ , pe când reactanța crește dela  $X_1$  la  $(X_1 + \frac{R_c^2}{Z_c^2} X_2)$ , notând prin  $R_c$  rezistența de cuplaj.

### *Transferul de putere maxim*

Intorcându-ne acum la cazul secundarului acordat, am văzut că rezistența reflectată în primar, e egală cu

$$R_p = \frac{\omega^2 k^2 L_1 L_2}{R_2}$$

și pentru a realiza un transfer maxim de putere, trebuie să satisfacem relația fundamentală enunțată la începutul acestui capitol, anume egalitatea între rezistența sarcinii, în cazul de față  $R$  și rezistența sursei  $R_1$ <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Considerăm aci rezistența  $R$  mult mai mare decât reactanța. E un caz obișnuit în radio, de exemplu când avem rezistența interioară a unei lămpi care constituie generatorul.

Avem

$$R_1 = R_p = \frac{\omega^2 k^2 L_1 L_2}{R_2}$$

sau

$$k^2 = \frac{R_1 R_2}{\omega^2 L_1 L_2}$$

Această expresie se mai scrie și sub forma

$$\omega^2 M^2 = R_1 R_2 \quad \text{sau} \quad \omega^2 M^2 = Z_1 Z_2$$

Când această relație e satisfăcută, cuplajul se numește critic.

De aci rezultă o concluzie foarte importantă, că pentru un transfer de putere maximă trebuie să avem un cuplaj optim, care *nu* este cuplajul maxim (de obicei numai 1/100 din cuplajul maxim).

Așa dar în loc ca transferul de putere să fie determinat de raportul de transformare, care singur ne interesa în cazul simplu al transformatorului de joasă frecvență considerat la început, acum transferul de putere este determinat de coeficientul de cuplaj.

Practic, știe orice amator că strângând de exemplu cuplajul cu antena, semnalele cresc până ce ajung la un maxim iar dincolo de un anumit cuplaj semnalele scad.

Variația cuplajului ne permite așa dar să ajungem la un transfer de putere maxim. Dar acest maximum e relativ, în sensul că mai poate fi mărit prin îndeplinirea unei alte condițiuni.

A doua condiție care trebuie îndeplinită pentru transferul maxim de putere e

$$\varphi_1 = \varphi_2$$

adică defazarea din primar să fie egală cu defazarea din secundar, înainte ca circuitele să fi fost cuplate.

Când circuitele sunt cuplate și se obține transferul de putere maxim, curentul din primar e adus în fază cu voltajul din primar, curentul din primar devine astfel maxim, putând să inducă maximum de energie în secundar.

Astfel când ambele condițiuni de mai sus sunt satisfăcute, transferul maxim de putere e dat de relația

$$W_{MAX} = \frac{E_1^2}{4R_2}$$

în care  $E_1$  este forța electromotrice aplicată în primar, iar  $R_2$  este rezistența din secundar.

Valoarea maximă a curentului ce se poate obține în secundar e dată de relația

$$I_{MAX} = \frac{E_1}{2\sqrt{R_1 R_2}}$$

în care avem aceeași notație ca mai sus, iar  $R_1$  este rezistența primarului.

### *Influența cuplajului asupra curbei de rezonanță*

Transferul maxim de putere nu este singura problemă care interesează în aparatele de radio.

Când se variază cuplajul se constată precum am arătat o variație în transferul puterii, dar totodată se schimbă și forma curbei de rezonanță a secundarului.

Să considerăm întâiu cuplajul larg, adică bobinele distanțate. În acest caz influența secundarului asupra primarului e neglijabilă și obținem curba de rezonanță  $k = 0,001$  din fig. 60.

Dacă strângem cuplajul din ce în ce obținem succesiv curbele de rezonanță  $k = 0,01$  și  $k = 0,05$ .

Se observă așa dar o lărgire a curbei de rezonanță și mai târziu apariția a două maxime, care se depărtează treptat. Frecvențele lor sunt date de formula

$f = \frac{f_0}{\sqrt{1 \pm k}}$  în care « $f_0$ », e frecvența de rezonanță. Din această formulă rezultă că avem numai o frecvență când cuplajul e larg (« $k$ » aproape egal cu zero) și tot o frecvență când cuplajul e strâns ( $k = 1$ ), a doua frecvență fiind infinită. Apariția celor două maxime are o foarte mare importanță practică.

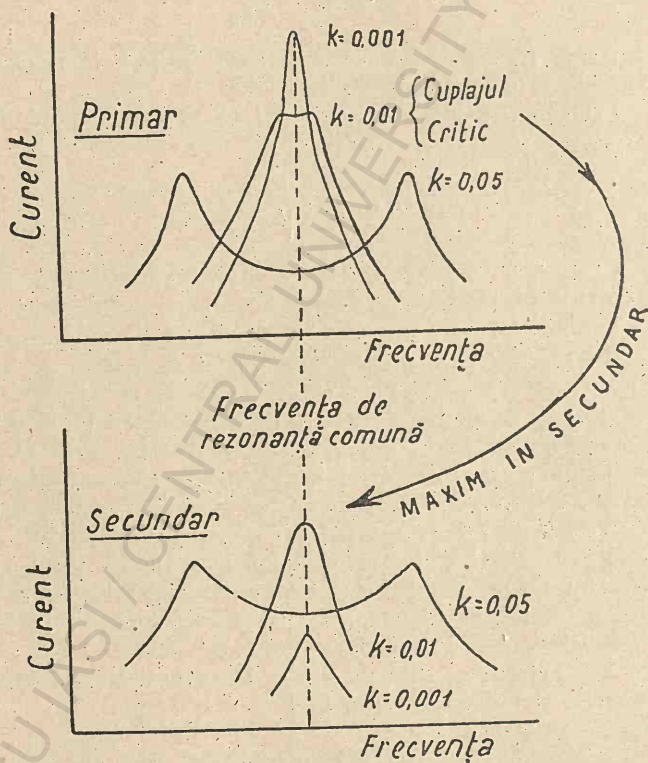


Fig. 60. — Influența cuplajului asupra curbelor de rezonanță



Pentru a mări selectivitatea se va sacrifica așa dar din intensitatea semnalului slăbind cuplajul. În general se preferă un cuplaj mai slab decât un cuplaj prea strâns, fiindcă în primul caz avem cel puțin o compensare pentru pierderea de intensitate, prin mărirea selectivității. Dacă însă cuplajul este prea strâns, avem și o pierdere de intensitate și de selectivitate.

Sunt însă cazuri când se simte nevoia de a lărgi curba de selectivitate și atunci se strânge cuplajul mai mult. Aceasta se întâmplă în etajele de medie frecvență a superheterodinelor când trebuie redusă selectivitatea prea mare, spre a menține bandele laterale de modulație, și a evita astfel deformările.

### Filtrele

Prin filtru se înțelege un dispozitiv electric care favorizează trecerea unor frecvențe față de alte frecvențe care sunt stăvilite și eliminate.

Filtrele sunt de mai multe feluri, ele lasă să treacă:

1. frecvențele înalte,
2. frecvențele joase,
3. o bandă de frecvențe,
4. toate frecvențele *afară* de o anumită bandă.

Primele trei filtre sunt ilustrate în figura 61.

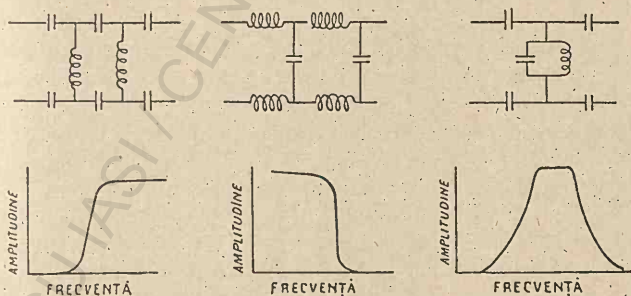


Fig. 61. — Cele trei tipuri de filtre mai importante

Dar și un simplu circuit oscilant constituie un filtru, iar circuitele cuplate pe care le-am considerat în ultimul paragraf constituie un filtru de bandă. Într'adevăr din fig. 60 rezultă că la un cuplaj puțin mai mare decât cuplajul critic, obținem un efect de filtru de bandă în secundar. Acest filtru de bandă obținut prin cuplarea potrivită a două circuite oscilante e foarte întrebuințat în superheterodine (la media frecvență). Filtrele găsesc întrebuințări din ce în ce mai întinse și mai variate. Construcția lor este de obicei mai complexă decât schemele date aci, iar studiul lor depășește cu mult cadrul acestei lucrări.

## CAPITOLUL VII

### UNITĂȚI DE ATENUARE

#### *Decibelul*

Decibelul este o unitate de atenuare. Cu alte cuvinte este o unitate care exprimă slăbirea unui semnal.

Și cum noțiunea de slăbire se leagă de ideea raportului între puterea semnalului emis  $P_1$  și puterea semnalului recepționat  $P_2$ , avem

$$\frac{P_1}{P_2} = a.$$

Prin urmare raportul între puterea emisă și puterea recepționată este egală cu «  $a$  » care este coeficientul de atenuare.

Cetitorul ar putea crede că acest raport este unitatea căutată. Dar din motive pe cari le vom vedea îndată, s'a găsit că este mult mai bine de a lua nu raportul puterilor ci logaritmul acestui raport. Avem așa dar

$$\log_{10} \frac{P_1}{P_2} = N \text{ bel}$$

« Bel » fiind unitatea de atenuare.

Denumirea a fost dată în amintirea lui Graham Bell inventatorul telefonului, iar unitatea «bel» se scrie cu un singur «l» pentru a evita confuzia ce s'ar putea face cu «bell» care înseamnă pe englezește clopot.

De obicei se întrebuițează o unitate de 10 ori mai mică decât «bel»-ul, «decibelul».

Avem prin urmare

$$10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2} = N \text{ decibeli}$$

Aceasta este definiția decibelului.

În loc de a face raportul puterilor este adeseori mai la îndemână de a face raportul intensităților sau al voltajelor. Puterea fiind proporțională cu pătratul intensităților sau cu pătratul voltajului aplicat (pe o aceeași rezistență), avem:

$$N \text{ decibeli} = 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2} = 10 \log_{10} \frac{I_1^2}{I_2^2} = 20 \log_{10} \frac{I_1}{I_2}$$

prin urmare

$$N \text{ decibeli} = 20 \log_{10} \frac{I_1}{I_2}$$

și

$$N \text{ decibeli} = 20 \log_{10} \frac{V_1}{V_2}$$

Am văzut la începutul acestui capitol că atenuarea se exprimă prin raportul (sau logaritmul raportului) dintre puterea semnalului emis și puterea semnalului recepționat. De aci rezultă că a doua definiție care se referă la raportul intensităților sau al voltajelor implică neapărat aceeași rezistență sau aceeași impedanță în circuitul emițător și receptor.

Unitatea de atenuare «decibelul» a fost extinsă. În primul rând decibelul nu se întrebuițează numai pentru

slăbirea semnalelor produse de o linie ci și pentru întărirea semnalelor produse de un amplificator.

În primul caz raportul ia semnul negativ, avem prin urmare o pierdere de atâți «decibeli», iar în cazul al doilea raportul e considerat pozitiv și avem un câștig de atâți «decibeli».

În al doilea rând «decibelul» se întrebuințează și pentru a indica diferența de nivel între două semnale deosebite.

Să vedem acum de ce s'a ales logaritmul raportului dintre puteri și nu raportul simplu.

Două au fost motivele cari au determinat această alegere, primul pentru simplificarea calculelor, iar al doilea de ordin fiziologic.

Simplificarea calculelor se vede imediat dacă luăm cazul unei linii formate din mai multe secțiuni cu amortizări  $a_1, a_2, a_3$ , etc. și amplificatori  $A_1, A_2, A_3$ .

Raportul între semnalul recepționat și semnalul emis va fi exprimat prin fracția

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{A_1 \times A_2 \times A_3}{a_1 \times a_2 \times a_3}.$$

Dacă însă luăm logaritmul raportului și exprimăm atenuarea și amplificarea prin logaritmi, avem:

$$\log \frac{P_2}{P_1} = \log A_1 + \log A_2 + \log A_3 - \log a_1 - \log a_2 - \log a_3.$$

Vedem așa dar că înmulțirile și împărțirile au fost înlocuite prin adunări și scăderi.

Considerentul fiziologic se bazează pe faptul că impresiile sonore sunt proporționale cu logaritmul intensităților (legea lui Fletscher).

Dacă avem de exemplu un sunet produs cu un miliwatt și apoi mărim acest sunet (cu ajutorul amplificatorului) la 10 miliwați constatăm că adăugarea a 9 miliwați produce o anumită întărire a semnalului. Semnalul pare a



fi crescut cu o anumită cantitate, să zicem cu o unitate. Să producem acum un al treilea semnal care să pară mai puternic decât ultimul semnal tot cu o unitate. Constatăm că pentru a obține această a doua unitate nu este de ajuns să adăogăm tot 9 miliwați ca în primul caz ci trebuie să mărim puterea dela 10 la 100 de miliwați (adăugând 90 de miliwați). Prin urmare trebuie să mărim puterea în *același raport*, în care am mărit-o prima oară. Or logaritmiile cresc tocmai în felul acesta reprezentând prin diferențe egale, rapoarte egale. Avem:

$$\log. \quad 10 = 1$$

$$\log. \quad 100 = 2$$

$$\log. \quad 1.000 = 3$$

$$\log. \quad 10.000 = 4$$

Iată prin urmare de ce *logaritmul* raportului dintre puteri (și nu raportul simplu) ne dă imaginea exactă a impresiilor auditive.

În sfârșit un decibel corespunde în mod aproximativ cu cea mai mică diferență de intensitate pe care o poate percepe urechea, adică 1,26. Cu alte cuvinte, ca să se poată observa că un sunet este mai puternic decât altul, raportul dintre puteri trebuie să fie de cel puțin 1,26.

Din toată expunerea de mai sus se vede că un rezultat oarecare exprimat în decibeli nu dă o informație completă atât timp cât nu se precizează și nivelul de plecare, nivelul zero. În anumite cazuri acest nivel de plecare nu prea are importanță, în alte cazuri însă se simte nevoia de a-l preciza și rezultatul în decibeli, se completează prin indicarea nivelului de plecare.

Anumite nivele au fost stabilite odată pentru totdeauna. Astfel avem în radiotehnica europeană nivelul zero la:

|           |            |                            |
|-----------|------------|----------------------------|
| 1 miliwat | alimentare | pentru o audiție în cască  |
| 50        | »          | »                          |
| 6         | »          | »                          |
|           |            | » difuzor și               |
|           |            | în radiotehnica americană. |



TABLOU DE DECIBELI

| Deci-<br>beli | Raportul<br>între<br>curenți<br>sau<br>tensiune | Raportul<br>între<br>puteri | Deci-<br>beli | Raportul<br>între<br>curenți<br>sau<br>tensiune | Raportul<br>între<br>puteri |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 0,1           | 1,012                                           | 1,023                       | 27            | 22,387                                          | 501,19                      |
| 0,2           | 1,023                                           | 1,047                       | 28            | 25,119                                          | 630,96                      |
| 0,3           | 1,035                                           | 1,072                       | 29            | 28,184                                          | 794,33                      |
| 0,4           | 1,047                                           | 1,097                       | 30            | 31,623                                          | 1000,00                     |
| 0,5           | 1,059                                           | 1,122                       | 31            | 35,481                                          | 1258,9                      |
| 0,6           | 1,072                                           | 1,148                       | 32            | 39,811                                          | 1584,9                      |
| 0,7           | 1,084                                           | 1,175                       | 33            | 44,668                                          | 1995,3                      |
| 0,8           | 1,097                                           | 1,202                       | 34            | 50,119                                          | 2511,9                      |
| 0,9           | 1,109                                           | 1,230                       | 35            | 56,234                                          | 3162,3                      |
| 1             | 1,122                                           | 1,258                       | 36            | 63,096                                          | 3981,1                      |
| 2             | 1,258                                           | 1,584                       | 37            | 70,795                                          | 5011,9                      |
| 3             | 1,412                                           | 1,995                       | 38            | 79,433                                          | 6309,6                      |
| 4             | 1,584                                           | 2,511                       | 39            | 89,125                                          | 7943,3                      |
| 5             | 1,778                                           | 3,162                       | 40            | 100,00                                          | 10000,0                     |
| 6             | 1,995                                           | 3,981                       | 41            | 112,20                                          | 12589,2                     |
| 7             | 2,238                                           | 5,011                       | 42            | 125,89                                          | 15848,9                     |
| 8             | 2,511                                           | 6,309                       | 43            | 141,25                                          | 19958,6                     |
| 9             | 2,818                                           | 7,943                       | 44            | 158,49                                          | 25116,9                     |
| 10            | 3,162                                           | 10,00                       | 45            | 177,83                                          | 31622,8                     |
| 11            | 3,548                                           | 12,589                      | 46            | 199,53                                          | 39810,7                     |
| 12            | 3,981                                           | 15,849                      | 47            | 223,87                                          | 50118,7                     |
| 13            | 4,466                                           | 19,593                      | 48            | 251,19                                          | 63095,7                     |
| 14            | 5,011                                           | 25,119                      | 49            | 281,84                                          | 79432,7                     |
| 15            | 5,623                                           | 31,623                      | 50            | 316,25                                          | 100000                      |
| 16            | 6,309                                           | 39,811                      | 55            | 562,34                                          | 316228                      |
| 17            | 7,079                                           | 50,119                      | 60            | 1000,0                                          | $10^6$                      |
| 18            | 7,943                                           | 63,096                      | 65            | 1778,3                                          | $3,162 \times 10^6$         |
| 19            | 8,912                                           | 79,433                      | 70            | 3162,3                                          | $10^7$                      |
| 20            | 10,00                                           | 100,00                      | 75            | 5623,4                                          | $3,162 \times 10^7$         |
| 21            | 11,220                                          | 125,89                      | 80            | 10000                                           | $10^8$                      |
| 22            | 12,589                                          | 158,49                      | 85            | 17783                                           | $3,162 \times 10^8$         |
| 23            | 14,125                                          | 199,53                      | 90            | 31620                                           | $10^9$                      |
| 24            | 15,849                                          | 251,19                      | 95            | 56234                                           | $3,162 \times 10^9$         |
| 25            | 17,783                                          | 316,23                      | 100           | 100000                                          | $10^{10}$                   |
| 26            | 19,953                                          | 398,11                      | 105           | 177830                                          | $3,162 \times 10^{10}$      |

*Neperul*

Neperul este o unitate foarte asemănătoare cu decibelul, care se definește astfel:

$$N \text{ neperi} = \frac{1}{2} \log_{\text{nep.}} \frac{P_1}{P_2}$$

de unde rezultă coeficiențele de transformare

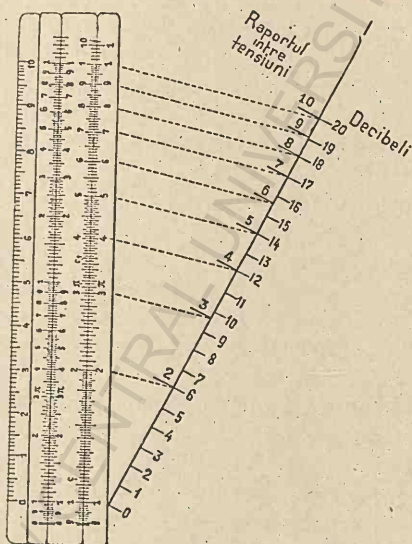


Fig. 62. — Gradarea în decibeli cu ajutorul riglei de calcul

1 decibel = 0,115 neperi

1 neper = 8,686 decibeli

Pentru a termina iată câteva cifre cari vor preciza mai bine noțiunea de decibel.

Gama de sensibilitate a urechii este de 120 decibeli. Decibelul fiind precum am arătat cea mai mică diferență de tărie pe care o putem percepe, rezultă că urechea cuprinde 120 de « trepte » de tărie, între sunetul cel mai slab și cel mai puternic. Aceasta reprezintă o gamă foarte întinsă dela unu, la zece mii de miliarde.

Muzica de orchestră cuprinde o gamă de vreo 60 de decibeli, iar audițiile radiofonice obișnuite vreo 30 de decibeli.

În sfârșit pentru ca un post de radio perturbator să fie eliminat se cere o atenuare de vreo 30 de decibeli față de postul care trebuie recepționat.

Fig. 62 ilustrează o metodă foarte simplă și rapidă de a împărți o linie în decibeli; prin simpla transpunere a gradațiilor unei rigle de calcul.

Dăm la pagina 130 un tabel de decibeli cu echivalentul lor.

### Fonul

Fonul este unitatea de intensitate sonoră, percepută de ureche.

În fig. 63 sunt date câteva sunete obișnuite exprimate în foni.

Fonul este o unitate *subiectivă*, se referă adică la intensitatea percepției și nu la intensitatea sunetului.

Intensitatea sunetului într'un loc se poate măsura prin presiunea ce o produce (Dyne<sup>1</sup>) pe  $\text{cm}^2 = \mu \text{ bar}$ ) sau prin puterea pe care o cheltuiește sunetul pe fiecare  $\text{cm}^2$ , wați pe  $\text{cm}^2$ .

Dar există o corelație între presiune, putere și impresiune sonoră.

---

<sup>1</sup>) Dyna este forța care imprimă unei mase de 1 gram o accelerație de 1 cm pe secundă. Este prin urmare  $1/981$  din forța cu care este atras 1 gram la latitudinea 56°.

Puterea este proporțională cu pătratul presiunii iar impresiunea e proporțională cu logaritmul presiunii (și implicit cu logaritmul puterii), după cum a arătat Flet-scher.

Fig. 63 reprezintă corelația între aceste mărimi.

Fonul este așa dar o expresie logaritmică ca și decibelul și mai mult decât atât, are chiar aceeași definiție

$$N \text{ Fon} = 20 \log_{10} \frac{P_1}{P_0}$$

în care

$P_1$  presiunea sunetului

$P_0$  presiunea produsă de un sunet cu frecvența 1.000 la limita audibilității ( $3,16 \times 10^{-4}$  dyne/cm<sup>2</sup> sau  $2,6 \times 10^{-16}$  wați/cm<sup>2</sup>).

Fonul diferă de decibel, prin faptul că se referă întotdeauna la sunet și prin faptul că nivelul zero e limita audibilității.


Limita audibilității sau nivelului zero se poate exprima printr'o anumită presiune ( $3,16 \times 10^{-4}$  dyne/cm<sup>2</sup>) după cum nivelul zero în cazul decibelilor poate fi de exemplu 1 miliwat.

Dar sensibilitatea urechii variază mult cu frecvența, așa încât definiția fonului nu e completă fără precizarea frecvenței, care a fost aleasă 1.000.

Cât de mult variază sensibilitatea urechii cu frecvența, rezultă din fig. 64. Se vede de exemplu, că un sunet cu frecvența 30 devine perceptibil, numai dacă are o putere de aproximativ 100.000 de ori mai mare decât un sunet cu frecvența 300, care se aude tot la limita perceptibilității. (Acest raport de putere de 100.000 corespunde cu un raport de presiune de 1.000).

Pentru ca urechea să perceapă o diferență de intensitate între două sunete, ele trebuie să difere cu cel puțin un fon.

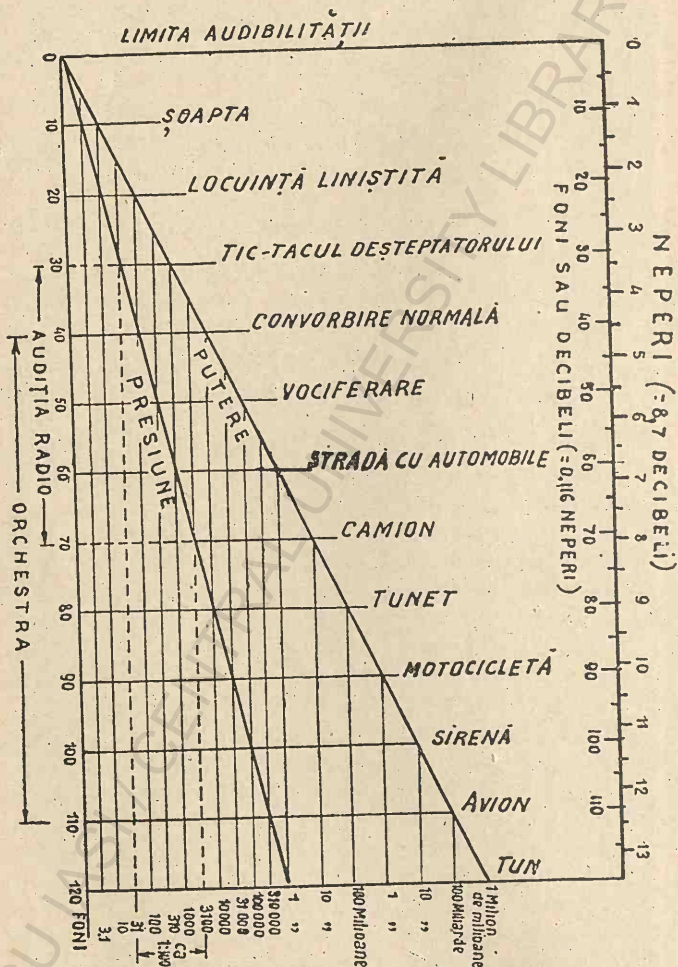Putem spune așa dar că fonul e treapta de sensibilitate.



RAPORTUL FAȚĂ DE NIVELUL ZERO  
 0 FONI =  $3.16 \times 10^{-4}$  DYNE/CM<sup>2</sup>  
 =  $2.6 \times 10^{-16}$  WATI/CM<sup>2</sup>.

Fig. 63. — Scara fonilor



Din fig. 63 se vede că urechea cuprinde 120 trepte de sensibilitate. Limita superioară a tăriei, o formează sunetele care produc o senzație de durere.

Din gama de 120 de foni, orchestrele cuprind un interval de vreo 70 de foni, iar reproducerile radiofonice numai

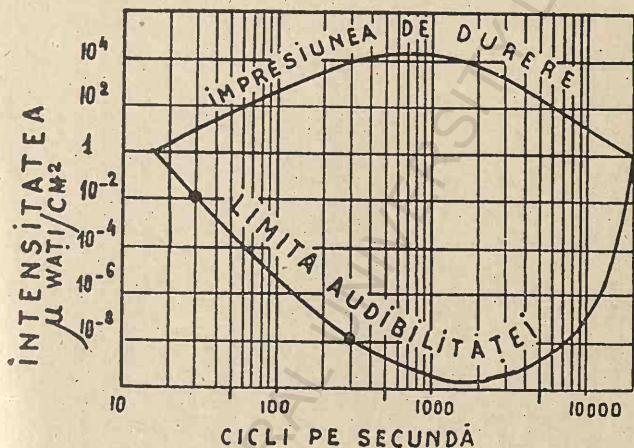


Fig. 64. — Limitele de audibilitate la diferite frecvențe

40 de foni. Gama de intensitate a reproducerilor radiofonice, poate fi extinsă prin artificii pe care le vom studia ulterior (vezi expansiunea dinamică).

Din punct de vedere practic se pune adeseori întrebarea ce putere trebuie să aibă o instalație de amplificare radioelectrică pentru a fi bine auzită de un anumit auditoriu, spre a produce de exemplu o intensitate mijlocie de vreo 50 de foni.

Răspunsul depinde de mai mulți factori: rezonanța sălii, distribuția auditoriului, sgomotul de fond (de exemplu dacă se dansează sau nu) etc.

Există totuși o formulă empirică simplă dată de firma Dr. Dietz & Ritter din Leipzig, care poate fi de mare folos cetitorilor:

$$N = 0,005 \ n \ k$$

în care

$N$  = puterea amplificatorului exprimată în wați

$n$  = numărul de persoane care pot fi cuprinse în spațiul dat

$k$  = factorul de ambianță.

Iată câteva valori pentru  $k$ :

$k = 1-2$  pentru transmisia cuvântului într'un spațiu închis

$k = 2-3$  pentru transmisia muzicii într'un spațiu închis

$k = 3-5$  pentru transmisia muzicii într'un spațiu închis cu sgomot (dans)

$k = 2-5$  audiție în aer liber cu un fond sgomotos de circa 50 foni.

Valorile de mai sus corespund pentru săli cu acustică bună și difuzoare moderne, cu randament acustic ridicat (aproximativ 1%).

Pentru audițiile în aer liber se poate lua și următorul criteriu mai simplu: 10—15 wați acoperă o suprafață aproximativ circulară sau patrată cu latura de circa 60 metri, adică vreo 3.500 m<sup>2</sup>, în cazul difuzoarelor cu radiație uniformă în toate direcțiile.

## CAPITOLUL VIII

### OSCILAȚII ȘI UNDE

#### *Oscilații*

Prin « oscilații » înțelegem deplasarea periodică a unui sistem mecanic sau electric în jurul unei poziții de echilibru. Avem de exemplu: oscilațiile unui pendul, unui arc, unui diapazon, unei coarde, unui circuit electric

oscilant (bineînțeleș că aci este vorba de oscilația unui curent), etc.

Am studiat oscilația electrică în capitolul IV și am văzut că este caracterizată prin *frevență* și *amplitudine*. Am mai văzut că variația amplitudinii în raport cu timpul este sinusoidală. Aceasta este forma normală a oscilațiilor simple.

Oscilațiile sunt sau întreținute — cu amplitudine constantă — sau amortizate (fig. 65) adică formate dintr'o serie

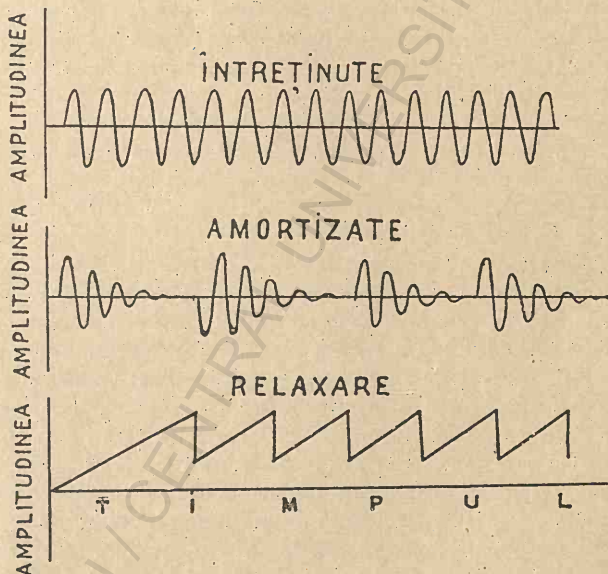


Fig. 65. — Oscilații întreținute, amortizate și de relaxare

succesivă de oscilații a căror amplitudine descrește și se stinge. Aceste oscilații se produc printr'o serie de șocuri succesive, ca de exemplu la vechile posturi cu scântei.

Există însă și o altă categorie de oscilații « oscilații de relaxare » a căror formă e dată tot în fig. 65. Cum

acestea nu găsesc deocamdată întrebuințări în radio (decât în anumite montaje de superreacție) nu ne vom opri asupra lor <sup>1)</sup>).

### Undele

Oscilațiile produc în jurul lor perturbații care se numesc « unde », și se propagă cu o viteză care depinde de natura mediului.

Astfel un diapazon izbește aerul și-l comprimă, pe urmă se retrage și astfel aerul se destinde. Aceste comprimări și destinderi ale aerului se transmit la straturile învecinate și astfel se propagă mai departe.

Este de notat că moleculele de aer joacă pe loc, se strâng și se depărtează unele de altele fără ca să se formeze un curent de aer care pleacă dela diapazon.

Viteza de propagare a sunetului este de 340 metri pe secundă. Dacă diapazonul vibrează de 340 ori pe secundă trebuie să producă tot atâtea straturi de aer comprimat, care fiind desfășurate pe o distanță de 340 metri, trebuie să se afle la un metru unul de altul. În acest caz lungimea de undă produsă este de un metru. Dacă în același interval de timp diapazonul a vibrat de 680 ori a produs tot atâtea straturi de aer comprimat, care sunt desfășurate pe intervalul de 340 metri (viteza de propagare) și ca atare straturile de aer comprimat sunt acum de două ori mai apropiate și undele sunt de două ori mai scurte. Avem următoarea relație fundamentală:

Viteza de propagare = lungimea de undă  $\times$  frecvența

$$V = \lambda \times f$$

sau

$$\lambda = \frac{V}{f}.$$

<sup>1)</sup> Cititorul care se interesează de « oscilațiile de relaxare » le poate găsi în cartea mea « Televiziune », pag. 44.

În radio avem aceeași relație, dar viteza undelor her-tziene este de 300.000 kilometri pe secundă. Ca atare o antenă care e sediul unei frecvențe de 1000 de Kc produce o undă de

$$\lambda = \frac{300.000}{1.000.000} = 0,3 \text{ km} = 300 \text{ m.}$$

Prin urmare relația între frecvență și lungime de undă este

$$f = \frac{300.000}{\lambda}$$

sau

$$kc = \frac{3 \times 10^2}{\lambda}$$

$\lambda$  fiind exprimat în kilometri și  
 $kc$  fiind 1000 de cicluri.

Viteza undelor hertziene este deci de aproape un milion de ori mai mare decât viteza sunetului, așa dar în timp ce sunetul parcurge un metru, undele hertziene parcurg aproximativ 100 kilometri. Prin urmare un concert radiodifuzat se aude la o distanță de 1000 km înainte de a fi auzit în sală — presupunând bineînțeles că cel care ascultă la radio stă lângă difuzor.

Tabloul ce urmează servește la transformarea kilocicliilor în metri și vice-versa.

### *Undele mecanice și Undele electromagnetice*

Se cunosc numai două feluri de unde:

1. mecanice, sau elastice și
2. electromagnetice.



## TRANSFORMAREA KILOCICLILOR IN METRI

| Kc<br>sau<br>metri | Kc<br>sau<br>metri | Kc<br>sau<br>metri | Kc<br>sau<br>metri | Kc<br>sau<br>metri | Kc<br>sau<br>metri | Kc<br>sau<br>metri | Kc<br>sau<br>metri |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 100.000            | 3,00               | 4.800              | 62,5               | 1.480              | 202,2              | 880                | 341                |
| 90.000             | 3,33               | 4.600              | 65,2               | 1.460              | 205,5              | 860                | 349                |
| 80.000             | 3,75               | 4.400              | 68,2               | 1.440              | 201,3              | 840                | 357                |
| 70.000             | 4,29               | 4.200              | 71,5               | 1.420              | 211,3              | 820                | 366                |
| 60.000             | 5,00               | 4.000              | 75,0               | 1.400              | 214,3              | 800                | 375                |
| 50.000             | 6,00               | 3.800              | 79,0               | 1.380              | 217,4              | 780                | 385                |
| 45.000             | 6,67               | 3.600              | 83,4               | 1.360              | 220,6              | 760                | 395                |
| 40.000             | 7,50               | 3.400              | 88,3               | 1.340              | 223,9              | 740                | 405                |
| 35.000             | 8,57               | 3.200              | 93,8               | 1.320              | 227,3              | 720                | 417                |
| 30.000             | 10,00              | 3.000              | 100,0              | 1.300              | 230,8              | 700                | 429                |
| 27.500             | 10,91              | 2.900              | 103,4              | 1.280              | 234,4              | 680                | 441                |
| 25.000             | 12,00              | 2.800              | 107,1              | 1.260              | 238,1              | 660                | 455                |
| 22.500             | 13,33              | 2.700              | 111,1              | 1.240              | 241,9              | 640                | 469                |
| 20.000             | 14,29              | 2.600              | 115,4              | 1.220              | 245,9              | 620                | 484                |
| 18.000             | 16,67              | 2.500              | 120,0              | 1.200              | 250,0              | 600                | 500                |
| 16.000             | 18,75              | 2.400              | 125,0              | 1.180              | 254,2              | 580                | 517                |
| 15.000             | 20,00              | 2.300              | 130,4              | 1.160              | 258,6              | 560                | 536                |
| 13.500             | 22,22              | 2.200              | 136,4              | 1.140              | 263,2              | 540                | 556                |
| 12.000             | 25,00              | 2.100              | 142,9              | 1.120              | 267,9              | 520                | 577                |
| 11.000             | 27,27              | 2.000              | 150,0              | 1.100              | 272,0              | 500                | 600                |
| 10.000             | 30,0               | 1.950              | 153,8              | 1.080              | 277,8              | 480                | 625                |
| 9.000              | 33,3               | 1.900              | 157,9              | 1.060              | 283,0              | 460                | 652                |
| 8.000              | 37,3               | 1.850              | 162,2              | 1.040              | 288,5              | 440                | 682                |
| 7.500              | 40,0               | 1.800              | 166,7              | 1.020              | 294,2              | 420                | 715                |
| 7.000              | 42,9               | 1.750              | 171,4              | 1.000              | 300,0              | 400                | 750                |
| 6.500              | 46,2               | 1.700              | 176,4              | 980                | 306,1              | 380                | 790                |
| 6.000              | 50,0               | 1.650              | 181,8              | 960                | 312,5              | 360                | 834                |
| 5.600              | 53,6               | 1.600              | 187,5              | 940                | 319,1              | 340                | 883                |
| 5.300              | 56,6               | 1.550              | 193,5              | 920                | 326,1              | 320                | 938                |
| 5.000              | 60,0               | 1.500              | 200,0              | 900                | 333,3              | 300                | 1.000              |

*Undele mecanice*

Prin unde mecanice sau elastice, înțelegem undele produse de o oscilație materială, acționând asupra unui mediu de asemenea material, gazos, lichid sau solid.

Vibrația unei membrane sau a unei coarde cari produc unde sonore, constituie exemplele cele mai obișnuite.

*Sunetele.* Urechea percepe toate frecvențele mecanice cuprinse între 16 și aproximativ 16.000, care formează gama undelor sonore. Urechea percepe așa dar vreo 10 octave<sup>1)</sup>. Lungimea acestor unde sonore în aer e cuprinsă între vreo 20 metri și 2 cm (viteza de propagare a sunetului fiind precum se știe de 340 m.). Dar limitele de perceptibilitate date mai sus variază dela cm la om. Limita superioară mai ales variază foarte mult și scade simțitor cu vârsta, coborând sub 10.000. Sunt însă persoane care pot percepe până și frecvențele de 24.000.

Sunetele muzicale cuprind numai o parte din gama sonoră și sunt cuprinse între 16 și aproximativ 5.000, precum se poate vedea în fig. 66. Dincolo de această frecvență avem armonicele sunetelor muzicale și diferite sgomote.

De notat că figura 66 se referă numai la frecvențele fundamentale. Timbrul sunetelor este dat precum se știe de armonici și redarea acestora este absolut necesară pentru o bună reproducere.

Dacă de exemplu s'ar reproduce numai frecvențele fundamentale ale vocii umane, până la 1152, cuvintele ar fi înțelegibile. Pentru ca o audiție să fie deabia inteligibilă trebuie să cuprindă cel puțin frecvențele cuprinse între 1.000 și 2.000.

E de notat că frecvențele joase sunt necesare pentru a da vocii naturalețea iar frecvențele înalte sunt necesare

---

<sup>1)</sup> Prin octavă înțelegem intervalul de frecvență dela simplu la dublu, de exemplu 240—480, sau 512—1024, vezi fig. 66.

pentru inteligibilitate. Prin suprimarea frecvențelor de sub 1.000, vorba devine nenaturală și stranie.

Pentru o bună reproducere a vorbei e necesar ca spectrul de frecvențe să se întindă dela 300 la 3.000.

Perfecta reproducere a vocii umane, mai ales cântecul, ne duce la limita superioară de 8.000 pentru vocea bărbătească și 10.000 pentru vocea femeiască.

Armonicile instrumentelor muzicale depășesc de asemenea limitele indicate în fig. 66. Astfel limita superioară a pianului e de 6000, iar limita superioară a vioarei și a unor flaute e de 13.000.

Datele de mai sus sunt luate după publicațiile laboratorilor Bell din America.

— Incă o observație relativ la fig. 66. Frecvențele notelor muzicale variază în oarecari limite dela o țară la alta și chiar în interiorul unei aceleiași țări după construcții de aparate muzicale.

În ajunul războiului s'a hotărît normalizarea acestor frecvențe, stabilind frecvența de 440 pentru nota «la» din mijlocul pianului. Această valoare va fi adoptată pe viitor. Plecând dela frecvența notei «la» se pot calcula frecvențele tuturor notelor pe baza raporturilor de frecvențe care există între note. Acestea sunt date tot în fig. 66 jos, la stânga.

*Infra sunetele.* Oscilațiile cu frecvențe mai mici de 16, — infra sunetele — produc unde mecanice, care deși sunt de aceeași natură cu undele sonore nu pot fi auzite întrucât urechea noastră e construită numai pentru frecvențele mai ridicate. Undele produse de oscilații foarte încete se pot constata pe alte căi. Așa de exemplu vedem valurile artificiale produse într'un bazin de înot, prin deplasarea unui piston, — simțim cutremurul, etc.

*Ultra sunetele.* Nici limita superioară a frecvențelor acustice nu este o limită fizică, întrucât undele produse de frecvențele mai ridicate, — ultra sunetele — sunt de aceeași natură cu sunetele.

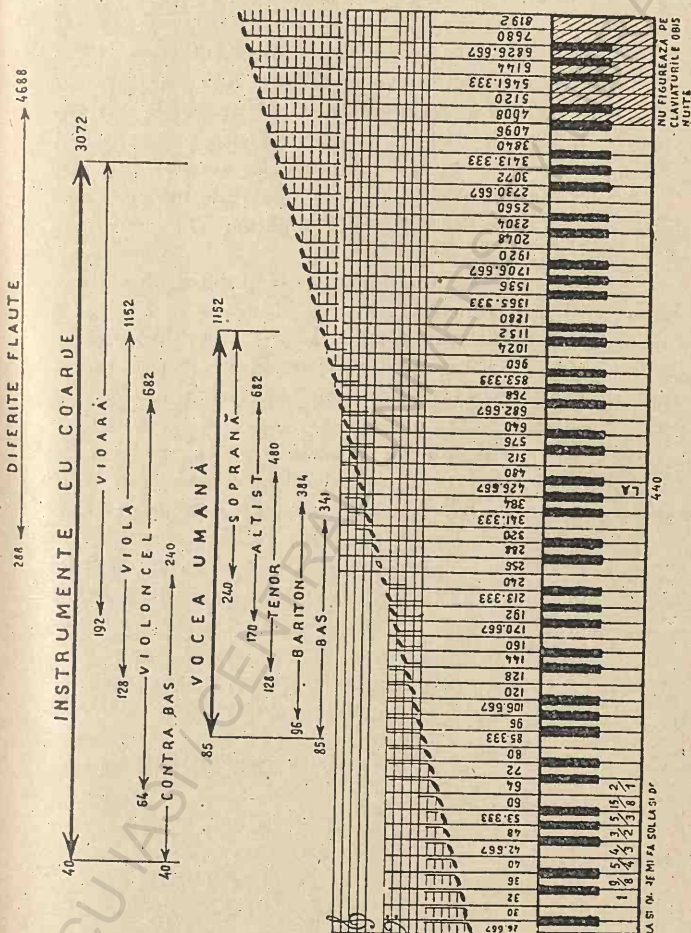


Fig. 66. — Spectrul undelor sonore, frecvențele fundamentale, fără armonici



De altfel câinii, păsările și alte animale percep foarte bine ultra sunetele. Această facultate explică anumite reacțiuni curioase ale câinilor precum și numerile de dresaj în cari produc impresia că fac calcule matematice, când de fapt nu ascultă decât o comandă dată cu un fluer ultra sonor, care bineînțeles nu poate fi auzit de public.

Ultra sunetele se produc de obicei cu plăci de cvart și lămpi de radio.

Pe măsură ce frecvența crește, propagarea în aer scade, întrucât undele se transformă în căldură chiar lângă sursă și astfel sunt absorbite.

În lichide însă, ultra sunetele se propagă mult mai bine ca în aer și de aceea se întrebuințează la telegrafia submarină și la sondaje (determinarea adâncimii fundului prin măsurarea intervalului de timp după care se întoarce ultra sunetul reflectat de fund).

Ultra sunetele puternice omoară animalele aquatice mai mici, pești, etc. Ele au de asemenea un efect sterilizator întrucât distrug bacteriile și fermenții prin fărâmițare mecanică. Astfel găsesc aplicații la sterilizarea apei potabile, a laptelui, a sucului de fructe etc.

Ultra sunetele se mai întrebuințează la aprinderea explozibilelor la distanță, la prepararea coloizilor metalici și și înfârșit în medicină, pentru sterilizări locale.

În rezumat, oscilațiile mecanice sau elastice produc unde infra sonore (sub 16 cicli pe secundă), unde sonore (cuprinse între 16 și 16.000) și unde ultra sonore (16—5.000.000).

### *Undele electromagnetice*

Curentul alternativ de înaltă frecvență produce unde electromagnetice în eterul înconjurător.

Așa dar aceste unde nu sunt produse de oscilația materiei și nici nu se propagă în mediul material.

Undele electromagnetice întrebuințate în radio sunt de aceeași natură cu undele luminoase, cu razele de căldură



și cu razele X, de care diferă numai prin lungime și prin mecanismul producerii lor.

Dacă am putea genera un curent electric cu frecvențe oricât de ridicate, acest curent ar produce succesiv, pe măsura ridicării frecvenței, raze infra roșii, pe urmă lumină rece <sup>1)</sup>, roșie, portocalie, galbenă, verde, albastră, indigo și violet, — raze ultra violete, raze X și raze gama (fig. 67).

Dar oscilațiile de frecvențe foarte ridicate, nu se mai pot produce cu un curent electric, care are o inerție prea mare, din cauza dimensiunilor pieselor prin care circulă. Frecvențele ridicate se obțin prin vibrații moleculare, atomice, sau pur electronice.

Lungimea undelor electromagnetice întrebuințate în radio, variază de la vreo 30 cm la circa 30 km, cari corespund cu frecvențele 1.000.000 Kc la 10 Kc.

Ele se împart în unde lungi (1.000 la 30.000 metri), medii (200 la 1.000 metri), scurte (10 la metri) și ultra scurte (sub 10 metri).

Dar nu toată lumea este de acord asupra limitelor date mai sus. De aceea e mai bună denumirea propusă de Conferința Internațională de Radio ținută la București în 1937, de a numi undele astfel: kilometrice (1—10 km), hectometrice (100—1.000 metri), decametrice (10—100 metri), metrice (1—10 metri) ș. a. m. d.

Undele mai lungi de 30 km, — adică frecvențele mai joase de 10 Kc ne duc la frecvențele industriale, a căror radiație (în formă de unde electromagnetice) scade foarte repede și devine imperceptibilă.

Undele mai scurte de 30 cm., — frecvențele mai mari de 1.000.000 Kc. pot fi produse în laborator.

Astfel cu ajutorul magnetronului, s'au produs unde întreținute de aproximativ 1 cm. Reducând dimensiunile

<sup>1)</sup> Dacă s'ar putea produce lumina astfel, am avea un randament mult mai mare decât cu lămpile electrice actuale care parvin să producă lumină pe calea ocolită a încălzirii.

oscilatorului lui Hertz; s'au putut produce cu ajutorul scânteilor, unde amortizate mult mai scurte.

S'a mers însă mai departe și s'au înlocuit oscilatorii lui Hertz cu un praf metalic fin, suspendat în ulei. Producând scânteii prin acest praf metalic, în continuă agitație, s'au obținut unde de 0,1 mm.

Astfel s'a ajuns până în zona undelor de căldură, undele infra-roșii.

Intr'adevăr, dela aproximativ 0,5 mm la 0,0008 mm avem undele infra-roșii, undele produse de corpuri încălzite.

Dela 0,0008 mm. la 0,0004 mm., avem undele de lumină cuprinzând cele 7 culori ale spectrului, dela roșu la violet. Ochiul percepe așa dar o singură octavă, față de cele 16 octave întrebuințate în radio și față de cele 10 octave de sunete percepute de ureche.

Dincolo de violet, sunt undele ultra-violete (dela 4000 Å la 136 Å) produse de corpuri foarte calde. Ele se manifestă prin impresionarea plăcilor fotografice, producerea fluorescenței, prin ionizarea gazelor și prin efectul lor fotoelectric (eliberarea electronilor de pe suprafața metalelor). Dincolo de ultra-violet sunt razele X care se întind dela 1019 Å la 0,06 Å. Razele X se produc prin bombardamentul electronic, și au aceleași efecte ca și razele ultra-violete, arătate mai sus. Însă razele X diferă de razele ultra-violete prin marea lor putere de pătrundere, bine cunoscută de toată lumea.

În sfârșit, dincolo de razele X, avem razele gama (1,4—0,02 Å) produse prin desintegrarea nucleelor atomice. Aceste raze diferă de razele X, printr-o și mai mare putere de pătrundere.

Mai există și alte raze gama mai scurte de aproximativ 0,00046 Å (frecvența  $6,27 \times 10^{20}$ ) care formează o parte, din misterioasa radiație cosmică.

*Spectrele undelor mecanice și electromagnetice*, sunt precum am văzut mai sus, complet explorate. Este puțin probabil

# SPECTRUL UNDELOR ELECTROMAGNETICE

ÅNGSTROM =  $1/10.000.000$  MILIMETRI

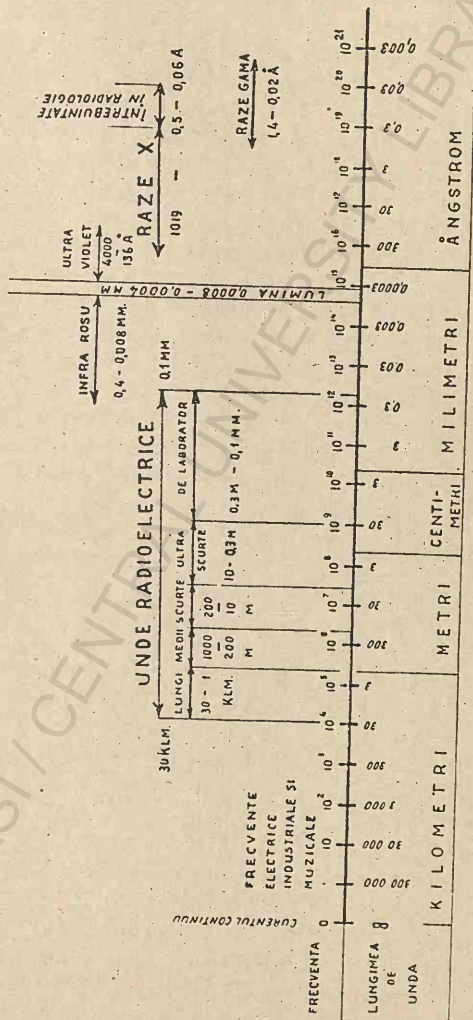


Fig. 67. — Undele electromagnetice

ca aceste spectre să depășească în mod apreciabil limitele cunoscute astăzi.

Dar oare să existe numai două feluri de unde? Iată o întrebare care rămâne deschisă. Fapt e că telepatia, care e admisă astăzi de toată lumea, nu găsește nicio explicație.

Singurele unde cunoscute care se propagă la distanțe mai mari, — undele radioelectrice — n'au după câte s'a putut constata până în prezent, nicio influență asupra organismului. Și nici nu s'a putut dovedi în mod cert că organismul nostru poate emite astfel de unde, deși unii cercetători au făcut unele afirmații în acest sens. Marca sensibilitate a aparatelor moderne de radio ne-ar permite să constatăm cu ușurință cele mai slabe emisiuni radioelectrice care le-ar produce corpul omenesc.

Dar fenomenele vitale sunt atât de puțin cunoscute încât e posibil să existe o a treia categorie de unde, altele decât cele mecanice și electromagnetice, unde pe care le-am putea numi vitale — dacă nu există chiar un alt fenomen de propagare, diferit de mișcarea ondulatorie și de emisiunea materială <sup>1)</sup>.

### *Rezonanța*

Dacă dăm brânci unui leagăn de câte ori ajunge la sfârșitul cursei putem produce oscilații foarte mari cu impulsuri succesive slabe.

Prin faptul că impulsurile se produc la momentul potrivit efectele lor se însumază și dau naștere unor oscilații

---

<sup>1)</sup> După teoriile fizicii moderne, confirmate prin experiențe, orice corp în mișcare e însoțit de undă « undă asociată » a cărei lungime depinde de mărimea corpului și de viteza sa. Astfel, un electron accelerat cu o cădere de potențial de 100.000 V, are o undă asociată de  $37 \times 10^{-11}$  cm sau 0,037 Å° adică de ordinul mărimii razelor gama. Aceste unde asociate sunt tot electromagnetice, au însă oarecare particularități asupra cărora nu ne putem opri aci.

Fapt este că nici undele asociate nu aduc o lumină nouă în fenomenele telepatice.



de mari amplitudini. Spunem că leagănul a intrat în rezonanță cu impulsurile ce i s'au aplicat.

Dacă impulsurile s'ar aplica cu altă frecvență ar isbi leagănul înainte de a ajunge la sfârșitul cursei, l-ar frâna și în cele din urmă l-ar opri. De fapt nici n'ar putea să producă deplasări apreciable.

Tot astfel undele sonore produse de un diapazon fac să vibreze un alt diapazon, dacă acesta are aceeași frecvență.

Astfel impulsurile succesive produse de undele sonore apar întotdeauna în momentul potrivit și se însumează, ca și în cazul leagănului considerat mai sus.

Diapazonul intră în rezonanță.

Rezonanța stă la baza transmisiunilor radioelectrice. Toată lumea știe că aparatul de recepție trebuie acordat cu emițătorul căci numai astfel intră în rezonanță și numai astfel percepe semnalul emis, — separându-l totodată de celelalte semnale.

### Interferența

Dacă două unde se întâlnesc în spațiu, se produce o însumare în care trebuie să se țină seamă de sensul lor relativ.

În fig. 68 avem două unde cu zonele pozitive suprapuse, și cu zonele negative suprapuse. Unda rezultantă se obține prin simplă adunare.

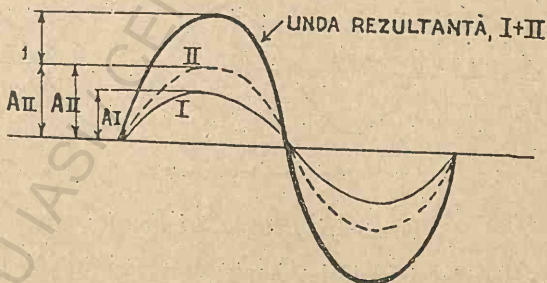


Fig. 68. — Insumarea a două unde în fază



În fig. 69 una din unde este deplasată față de cealaltă, avem regiuni în care o sinusoidă este pozitivă și cealaltă negativă. În acest caz însumarea se face prin scădere. Unda rezultantă trece prin zero în punctul unde amplitudinea pozitivă a sinusoidelor I este egală cu amplitudinea negativă a sinusoidelor II.

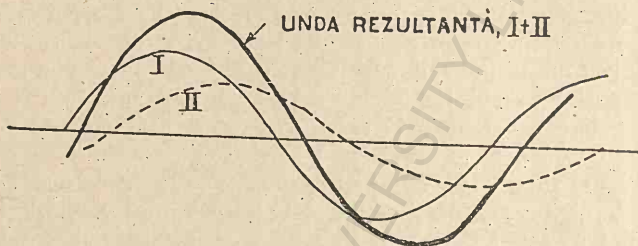


Fig. 69. — Insumarea a două unde defazate

Dacă avem acum două unde de aceeași frecvență, și de aceeași amplitudine, deplasate una față de alta cu o jumătate de undă, însumarea lor duce la o suprimare completă a mișcării ondulatorii, fig. 70. În acest caz un sunet suprapus pe alt sunet produce tăcere, lumină adăugată la lumină produce întuneric. Avem interferență.

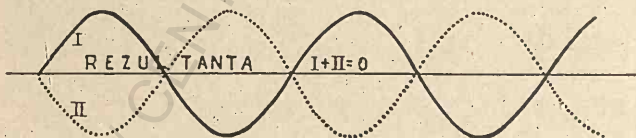


Fig. 70. — Interferență

### *Armonici, teorema lui Fourier*

Oscilațiile sinusoidale simple sunt însoțite de obicei de alte sinusoidale cu frecvențe de 2, 3, 4, 5, etc. ori mai

mari decât fundamentală. Acestea se numesc: armonica 2-a, 3-a, 4-a, 5-a, etc. Insumarea lor la fundamentală deformează sinusoida pură a acesteia, precum se poate vedea în fig. 71.

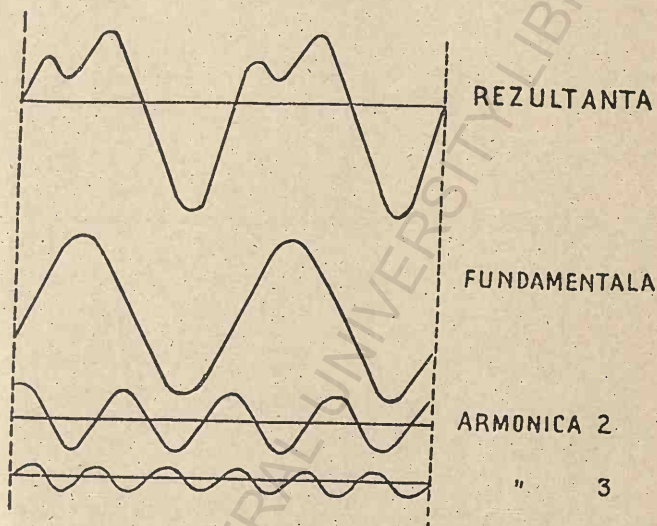


Fig. 71. — Deformarea semisoidelor prin adăugarea armonicilor

Bineînțeles că forma completă rezultantă se poate descompune în elementele din care a fost compusă: fundamentală plus una sau mai multe armonici.

Fourier a arătat că o funcțiune periodică oarecare poate fi întotdeauna descompusă într-o serie a cărei termeni sunt funcțiuni sinusoidale pure. Cu alte cuvinte dacă înlocuim sinusoida de la care am pornit printr-o linie oricât de neregulată, fig. 72 putem ajunge întotdeauna la această linie prin însumarea mai multor sinusoidale pure de diferite amplitudini și frecvențe.

Am pornit dela ideea unui ciclu complet (linia din fig. 72), care prin urmare trebuie să se repete întocmai și ca atare este evident că și sinusoidalele componente trebuie să se repete întocmai și în al doilea ciclu. Așa dar

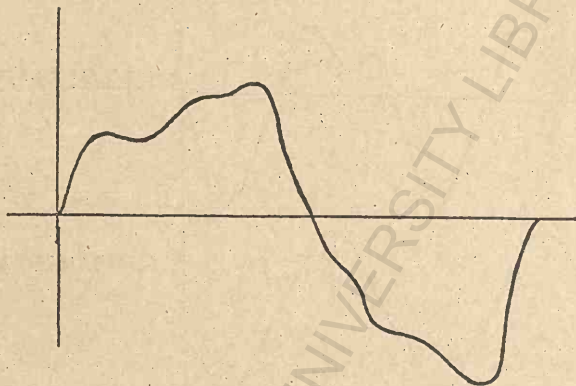


Fig. 72. — Orice variație periodică poate fi descompusă într'o serie de sinusoidale componente

frecvențele sinusoidelor trebuie să fie un multiplu întreg al fundamentalei, cu alte cuvinte trebuie să fie armonicele ei.

Teorema lui Fourier are numeroase și importante aplicații în radio. Dacă de exemplu vrem să obținem o frecvență de câteva ori mai ridicată decât frecvența oscilației de care dispunem, deformăm sinusoida și extragem frecvența căutată printr'un circuit acordat pe această frecvență ridicată.

Deformarea sinusoidalei se face foarte ușor de exemplu teșind-o, prin schimbarea negativării de sită.

Astfel se poate dubla frecvența cristalelor de cvartț cari nu pot fi tăiate în lame destul de subțiri pentru a produce frecvențe foarte ridicate.

*Heterodinarea*

## Suprapunerea a două oscilații

Însumarea undelor așa cum a fost arătată în fig. 68 și fig. 69, prezintă două cazuri speciale foarte importante în radio.

1. Suprapunerea a două oscilații, cari produc heterodinarea și

2. Suprapunerea a trei oscilații, cari rezultă prin modulație.

Să considerăm primul caz (fig. 73).

Suprapunerea oscilațiilor  $f_1$  și  $f_2$  produce o nouă oscilație cu frecvența  $\frac{f_1 + f_2}{2}$  a cărei amplitudine variază periodic cu frecvența  $f_1 - f_2$ .

Aceasta se poate dovedi printr'o migăloasă însumare grafică a celor două oscilații.


Dar variația periodică a amplitudinii oscilației rezultante, se mai poate deduce și prin următorul raționament foarte simplu: într'un anumit moment, maximele celor două oscilații  $f_1$  și  $f_2$  coincid și atunci oscilația rezultantă trece printr'un maxim (punctul A). Cum însă oscilația  $f_1$  rămâne în urmă față de oscilația  $f_2$  într'un moment dat cele două oscilații sunt în opoziție de fază, interferează, suma lor e zero și oscilația rezultantă trece printr'un minimum (punctul B). Vom avea atâtea maxime și minime pe secundă, de câte ori rămâne în urmă o oscilație față de cealaltă, adică  $f_1 - f_2$  maxime.

În sfârșit fenomenul poate fi demonstrat și pe cale matematică:

Fie

$$i_1 = I_0 \sin \omega_1 t \text{ și}$$

$$i_2 = I_0 \sin \omega_2 t$$

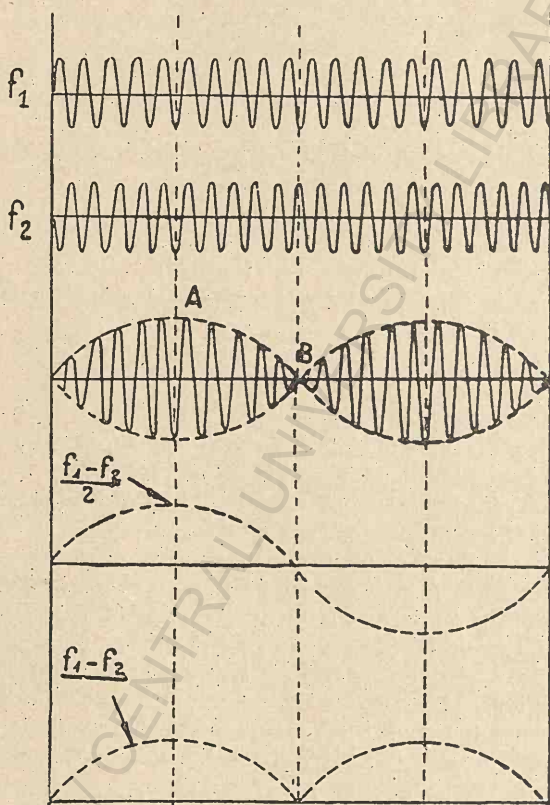

OSCILAȚIA NE SINUSOIDALĂ CARE  
SE EXTRAGE DUPĂ DETECȚIE

Fig. 73. — Heterodinarea



intensitățile instantanee ale oscilațiilor de frecvențe  $f_1$  și  $f_2$  în care

$$\omega_1 = 2 \pi f_1$$

$$\omega_2 = 2 \pi f_2 \text{ și}$$

$$I_0 = \text{amplitudinea (intensitatea maximă)}.$$

Adunând aceste expresii avem:

$$i = i_1 + i_2 = I_0 (\sin \omega_1 t + \sin \omega_2 t)$$

dar știm că

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x + y}{2} \cos \frac{x - y}{2}$$

de unde avem în cazul de față:

$$i_r = 2 I_0 \sin \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \cos \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t$$

expresia care confirmă ilustrațiile din fig. 73.

Am considerat amplitudinile oscilațiilor  $f_1$  și  $f_2$  egale. Astfel oscilația rezultantă a trecut prin maxime egale cu  $I_0 + I_0$  adică  $2 \times I_0$  și prin minime de amplitudine  $I_0 - I_0$  adică zero.

Când amplitudinile oscilațiilor componente nu sunt egale, atunci oscilația rezultantă trece prin maxime egale tot cu suma amplitudinilor și minime egale cu diferența lor, care însă în acest caz sunt diferite de zero.

Important este faptul că și cu amplitudini diferite, frecvența rezultantă e tot  $f_1 - f_2$  și că forma anvelopei este tot *nesinusoidală*, deși se apropie mai mult de sinusoidă, decât în cazul precedent.

Așa dar prin suprapunerea a două oscilații sinusoidale, nu se poate obține o anvelopă sinusoidală.

Să rezumăm: prin heterodinare înțelegem, suprapunerea a două oscilații  $f_1$  și  $f_2$  cu frecvențe puțin diferite, cari produc (după detecție) o frecvență mai joasă egală cu  $f_1 - f_2$ .

Precum vom vedea mai departe, heterodinarea are două aplicații foarte importante în radio.

1. La recepționarea telegrafiei în unde întreținute, ne-modulate, heterodine.
2. La aparatele de recepție cunoscute sub denumirea de superheterodine.

## MODULAȚIA

### *Suprapunerea a trei oscilații*

După cum în telefonul cu fir, microfonul imprimă variații de intensitate curentului continuu produs de o pilă (fig. 74) tot astfel în radio, microfonul imprimă variații de intensitate undei purtătoare, adică oscilațiilor de înaltă frecvență produse de postul de emisiune.

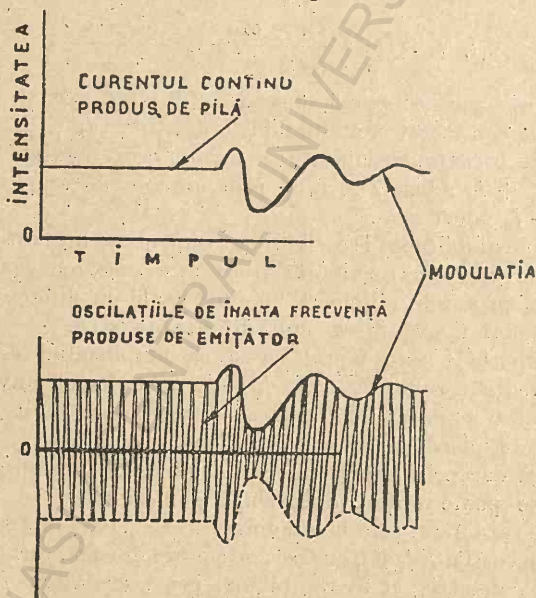


Fig. 74. — Modulația curentului continuu și modulația oscilațiilor de înaltă frecvență

Așa dar, antenna emite oscilațiile de înaltă frecvență  $F$ , care sunt modulate de microfon.

S'ar putea crede că antenna emite numai frecvența  $F$ , dar se poate dovedi atât prin însumare grafică cât și pe cale matematică și experimentală, că oscilația de înaltă frecvență  $F$  modulată la frecvența  $f$  este echivalentă cu trei frecvențe suprapuse.

$$F - f \quad F \quad \text{și} \quad F + f$$

că prin urmare antenna emite aceste trei lungimi de undă și că receptorul primește trei lungimi de undă.

Numai prin descompunerea în trei frecvențe și suprapunerea a trei frecvențe, se poate ajunge la anvelopa sinusoidală pe care n'o putem obține cu două frecvențe, precum am văzut mai sus.

Rolul pe care-l îndeplinește a treia frecvență  $F$  (unda purtătoare) se poate urmări ușor din succesiunea figurilor 75, 76 și 77, în care  $F$  a fost introdus treptat cu amplitudini crescânde, începând dela zero (fig. 75). Precum se vede  $F$ , are doar rolul de a despărți sinusoida formată din puncte, de sinusoida formată din linii.

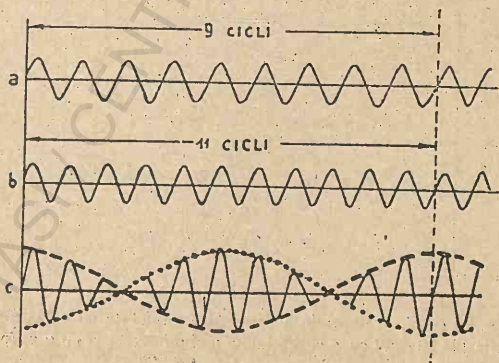


Fig. 75.—Suprapunerea a două oscilații

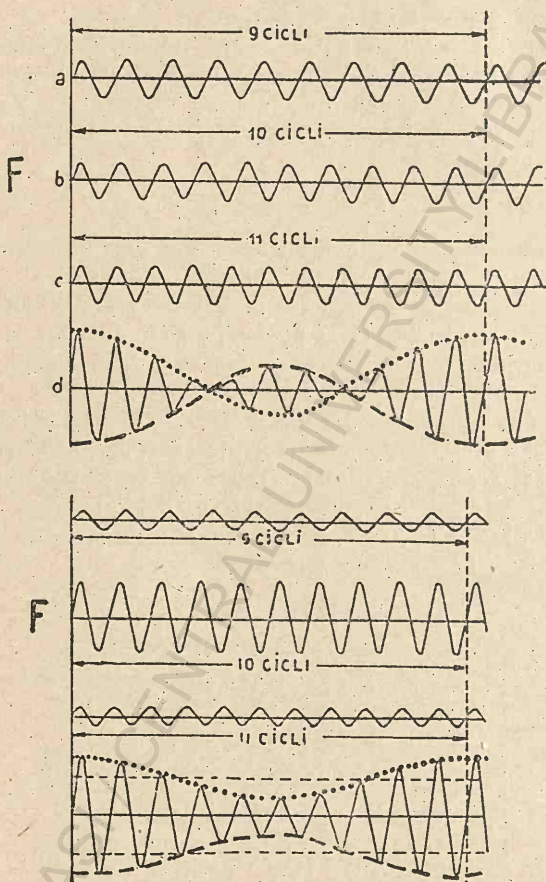


Fig. 76 și 77. — Reprezintă figura 75 completată cu a 3-a oscilație (de 10 cicli) cu o amplitudine mai mică (76) și cu o amplitudine mai mare fig. 77

Demonstrația matematică e simplă.

Un curent sinusoidal pur are în ori ce moment valoarea

$$i = I \sin (\omega_F t + \theta)$$

în care:

$I$  = amplitudinea (intensitatea maximă)

$$\omega_F = 2 \pi F$$

$\theta$  = deplasarea fazei

Dacă variem încet (în raport cu frecvența oscilației) una din aceste trei mărimi, modulăm curentul sinusoidal considerat mai sus. Acționând succesiv asupra fiecăreia din mărimile de mai sus obținem respectiv modulația de amplitudine, de frecvență și de fază.

Dacă menținem pe  $\omega$  și pe  $\theta$  constant și variem în mod sinusoidal numai pe  $I$ , acesta va lua valoarea,

$$I = I_0 (1 + M \sin \omega_f t)$$

și înlocuind această valoare în ecuația (1) avem

$$i = I_0 (1 + M \sin \omega_f t) \sin (\omega_F t + \theta)$$

în care

$I_0$  = Intensitatea maximă a curentului sinusoidal modulat

$\omega_f$  = pulsația de modulație la frecvența  $f$

$\omega_F$  = pulsația la frecvența  $F$

$M$  = profunzimea modulației, care are valoare 1 pentru o modulație de 100%.

dar această expresie este precum se știe identică cu

$$i = I_0 \sin \omega_F t + \frac{I_0 M}{2} \sin (\omega_F - \omega_f) t + \frac{I_0 M}{2} \sin (\omega_F + \omega_f) t$$

de unde rezultă descompunerea în 3 oscilații a căror frecvențe sunt:

$$F \quad F - f \quad \text{și} \quad F + f$$



Faptul că o undă purtătoare  $F$  modulată cu frecvența  $f$  se descompune în cele trei unde de mai sus este de o importanță covârșitoare în radio. Aceasta determină între altele distribuția lungimilor de undă.

### Banđele laterale

Să presupunem că avem o emisiune cu unda purtătoare de 300 metri (1000 Kc) modulată cu 1000 cicli (1 Kc).

Antena va emite precum am văzut trei unde, de

$$(1000 - 1 \text{ Kc}) \quad 1000 \text{ Kc} \quad \text{și} \quad (1000 + 1) \text{ Kc}$$

adică 300,3 m                      300 m                      299,7 m

Aceste trei unde nu constituie decât un nou aspect al undei purtătoare modulată. Intr'adevăr, unda purtătoare, — repetăm — nu și-a schimbat lungimea, dar prin faptul că e modulată, devine echivalentă cu un complex de trei unde suprapuse.

Se spune că unda purtătoare e însoțită acum de două banđele laterale (fig. 78).

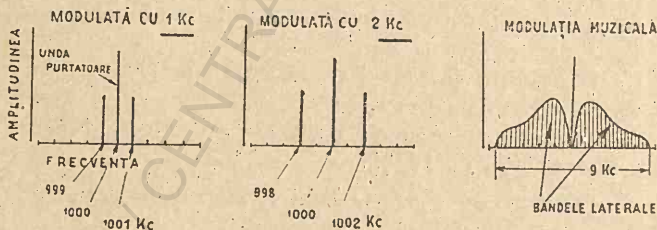


Fig. 78. — Banđele laterale

Pentru a putea reda modulația, receptorul trebuie să prindă pe lângă unda purtătoare și cele două banđele laterale. Dacă receptorul este prea selectiv, nu prinde banđele laterale și nu mai poate reda modulația.

Să considerăm acum aceeași emisiune de 300 metri, modulată cu o frecvență de 2 Kc.

Se produc următoarele trei unde:

$$(1000 - 2) \text{ Kc} \quad 1000 \text{ Kc} \quad (1000 + 2) \text{ Kc}$$

adică

$$300,6 \text{ m} \quad 300 \text{ m} \quad 299,4 \text{ m}$$

Așa dar bandele laterale, s'au distanțat dela 2 Kc în cazul precedent, la 4 Kc în cazul de față. Prin urmare pentru a primi o modulație de 2000 cicluri receptorul va trebui să fie mai puțin selectiv ca în cazul precedent, și cu cât modulația se face cu frecvențe mai ridicate, selectivitatea trebuie să scadă.

În timpul unei emisiuni muzicale se emit toate frecvențele cuprinse între 20 și 10.000 (ținând seama și de armonicile instrumentelor).

Apar prin urmare o întreagă serie de bande laterale, pentru care selectivitatea receptorului ar trebui să fie 20 Kc.

Așa dar intervalul minim între două posturi de radio-difuziune ar trebui să fie de 20 Kc.

De fapt intervalul e mai mic, el a fost redus la 9 Kc, pentru a putea îngrămădi mai multe posturi în gama disponibilă.

Dar vom reveni asupra selectivității receptoarelor în capitolul XXI. Aci am vrut să arătăm numai că studiul însumării oscilațiilor, determină construcția aparatelor de recepție de emisie și distribuția lungimilor de undă.



## PARTEA A II-a

### LEGĂTURA RADIOELECTRICĂ

#### CAPITOLUL IX

#### ANTENE ȘI CADRE

Antena este organul de legătură între aparatul de emisie (sau de recepție) — și mediul înconjurător. Se mai poate spune că antena este organul de cuplaj cu mediul înconjurător, sau în sfârșit organul de radiație al emisiunii și colectorul de energie al recepției.

Antena se poate asemui cu tabla de rezonanță a unui instrument muzical, de exemplu cu fundul vioarei, care transmite vibrațiile coardelor în mediul înconjurător întărind sunetul prin marea suprafață de contact ce o are cu aerul.

Tot fundul vioarei (acționând ca antenă de recepție), poate produce vibrația coardelor prin rezonanță, sub influența sunetelor venite din afară.

Se cunosc diferite tipuri de antene, dar cea mai întrebuințată este cea din fig. 79 cunoscută sub numele de « antena Marconi ».

#### *Antena Marconi*

Antena constituie de fapt un circuit oscilant deschis, după cum se poate vedea în fig. 80 care arată trecerea dela circuitul oscilant închis la circuitul oscilant deschis.

Circuitul oscilant deschis se caracterizează prin desfășurarea sau risipirea liniilor de forță în spațiul înconjurător, cu care formează astfel o mult mai bună legătură decât circuitul oscilant închis care are liniile de forță strânse într'un mănunchiu.

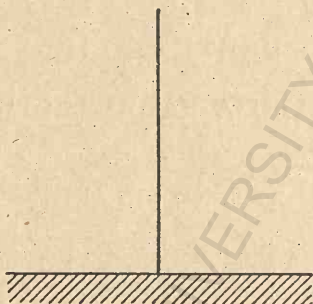


Fig. 79. — Antena Marconi

Circuitul oscilant deschis mai prezintă particularitatea de a avea capacitatea și inductanța distribuite pe toată lungimea, spre deosebire de circuitul oscilant închis care are atât inductanța cât și capacitatea concentrate respectiv într'o bobină și un condensator.

Intr'adevăr, tot firul antenei poate fi considerat ca armătura unui condensator, armătura cealaltă fiind pământul, iar inductanța este constituită din inductanța firului întins și ca atare și ea este distribuită pe toată întinderea.

Din cauza capacității și inductanței distribuite, curentul are valori eficace diferite în diferitele puncte ale antenei. Fig. 81 reprezintă desprinderea liniilor de forță electrice dintr'o antenă Marconi parcursă de un curent de înaltă frecvență.

Antena vibrează ca o coardă (fig. 82), cu alte cuvinte este sediul unor unde staționare. Antena considerată aci,



antena Marconi, vibrează pe  $\frac{1}{4}$  de lungime de undă (fig. 80), în deosebire de coarda din fig. 82, care vibrează pe jumătate de lungime de undă, întru cât pământul constituie o oglindă electrică, prin care se completează antena. Astfel o antenă înaltă de 91 m, vibrează pe 364 m, cazul antenei de emisiune a postului «Radio-București» dela Băneasa <sup>1)</sup>.

Din fig. 83 se vede că intensitatea maximă a curentului e la bază, iar la vârf inten-

<sup>1)</sup> Aceste date sunt aproximative, întru cât viteza de propagare a undelor în conductori este ceva mai mică decât viteza de propagare în spațiu. Astfel o antenă de 100 m lungime nu vibrează pe o undă de 400 m ci pe  $400 \times 1,12 = 448$  m, 1,12 fiind factorul de corecție pentru diferența de viteză.

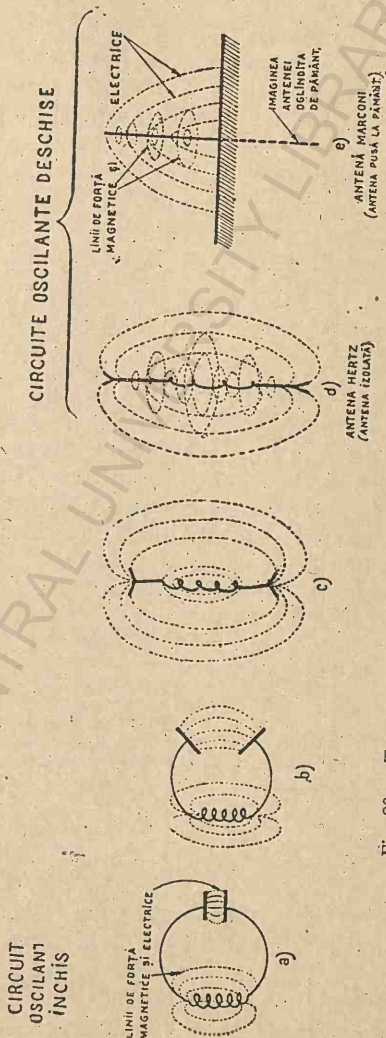


Fig. 80. — Trecerea de la circuitul oscilant închis la circuitul oscilant deschis

sitatea scade la zero. Lucrul acesta este firesc, căci în alternanța coboritoare electronii n'au de unde veni și în alternanța ascendentă n'ar avea unde să se ducă. Ca atare în acest punct nu avem și nu putem avea curent.

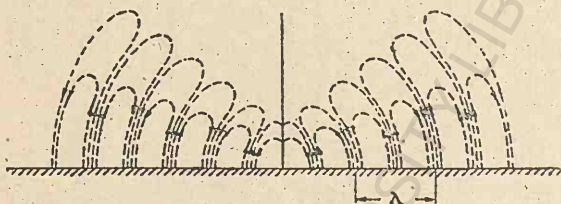


Fig. 81. — Radiația antenei Marconi

Distribuția potențialului e tocmai inversă (fig. 83). Adică la baza antenei *nu* avem fluctuații de tensiune ceea ce este de asemenea firesc, acest punct fiind scurt circuitat la pământ. În schimb vârful antenei este sediul fluctuațiilor maxime de tensiune.

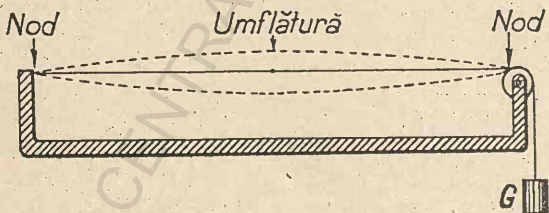


Fig. 82. — Vibrația unei coarde

Din cauza distribuției neuniforme de curent și de tensiune în timpul funcționării, capacitatea și inductanța antenei în acest caz diferă de capacitatea și inductanța statică. Cu alte cuvinte, dacă se desleagă de exemplu antena de pământ și i se măsoară capacitatea se va găsi

o altă valoare (valoare statică) decât în timpul funcționării (valoarea dinamică), pentru simplul motiv că în timpul funcționării nu avem toată antena la același potențial așa cum o avem când o deslegăm pentru a face

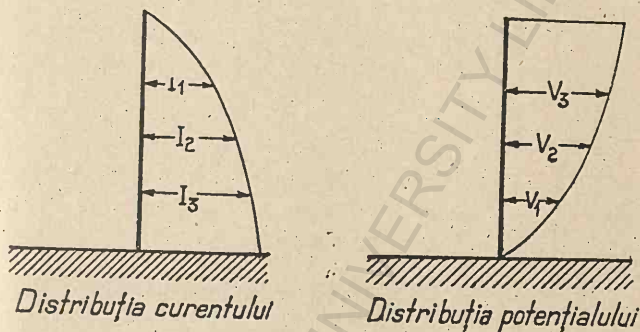


Fig. 83. — Distribuția curentului și a voltajului într'o antenă verticală

măsurătoare. Astfel raportul între capacitatea statică și capacitatea dinamică a unei antene care vibrează pe fundamentală, e dată de relația

$$\frac{\text{capacitatea statică}}{\text{capacitatea dinamică}} = \frac{\pi}{2}$$

De asemenea raportul între inductanța statică și inductanța dinamică e dată tot prin relația

$$\frac{\text{inductanța statică}}{\text{inductanța dinamică}} = \frac{\pi}{2}$$

tot în cazul antenei care vibrează pe fundamentală.

Frecvența proprie a unei antene poate fi modificată prin simpla adăugare a unui condensator, sau a unei

inductanțe, montate la baza ei (fig. 84). În primul caz având două capacități montate în serie, capacitatea antenei și capacitatea adăugată, capacitatea rezultantă este firește mai mică decât capacitatea inițială a antenei

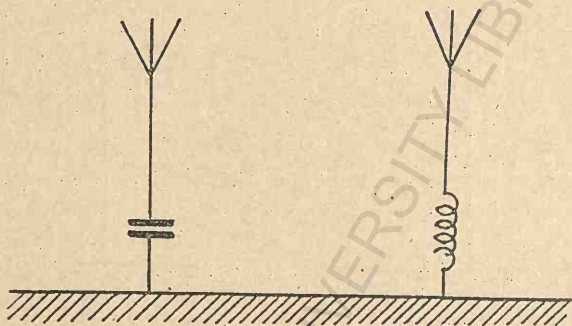


Fig. 84. — Scurtarea și lungirea unei antene prin condensator sau a unei inductanțe

și astfel antena se « scurtează » adică frecvența ei proprie se mărește.

În al doilea caz când adăugăm o inductanță în serie cu inductanța antenei, este evident că inductanța rezultată e mai mare așa încât antena se « lungește » — frecvența scade. Astfel se face acordul antenei. Fig. 85 ilustrează distribuția curentului și a tensiunii.

Dar o antenă nu trebuie să fie întotdeauna acordată. Această condiție se cere de obicei la emisie, însă nu la recepție. Recepția se face aproape întotdeauna pe antene desacordate.

### *Înălțimea efectivă*

Caracteristica de căpetenie a unei antene nu este frecvența ei proprie care poate fi ușor modificată precum am arătat, — și nici nu interesează întotdeauna.

Caracteristica de căpetenie este *înălțimea efectivă a antenei*. Prin aceasta înțelegem înălțimea electrică a antenei (în deosebire de cea fizică), care ne dă o măsură a puterii ei de radiație.

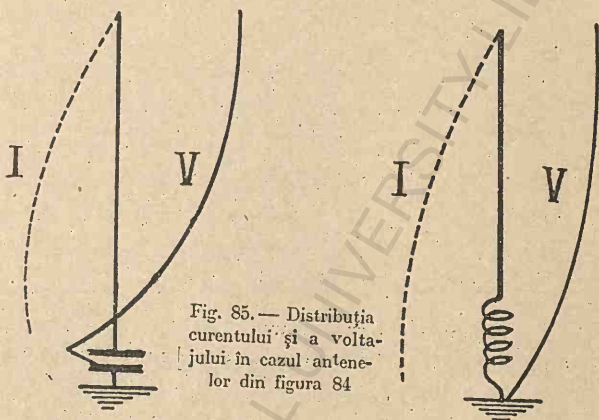


Fig. 85. — Distribuția curentului și a voltajului în cazul antenelor din figura 84

Iată și definiția exactă: Înălțimea efectivă a antenei este înălțimea unei antene verticale ideale care ar radia aceeași putere cu antena considerată, — pe aceeași lungime de undă, — parcursă fiind pe toată lungimea ei de un curent de intensitate constantă și egală cu acela care parcurge umflătura antenei considerate.

Din fig. 86 se vede că înălțimea efectivă e dată de înălțimea dreptunghiului care are aceeași bază și aceeași suprafață cu suprafața delimitată de sinusoidă.

Antenele obișnuite de radio nu se reduc la un fir vertical (fig. 79) ci se continuă de obicei cu o porțiune orizontală. Fig. 87 reprezintă antena în «*L*» răsturnat, în «*T*» și antena cu o capacitate terminală. Distribuția curentului e dată în fig. 88 din care reiese folosul porțiunii orizontale, care mărește înălțimea efectivă a



antenei. Cu alte cuvinte, o antenă de aceeași înălțime geometrică își mărește înălțimea efectivă.

Pentru a preciza ideile asupra înălțimii efective iată acum și câteva cifre.

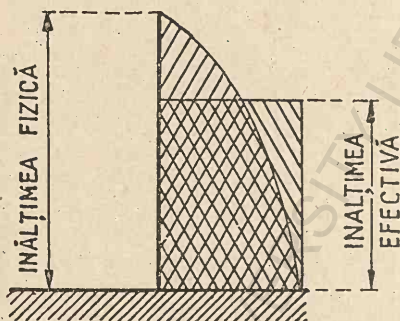


Fig. 86. — Înălțimea efectivă

O antenă verticală care vibrează pe sfert de lungime de undă are o înălțime efectivă de 0,7 din înălțimea ei

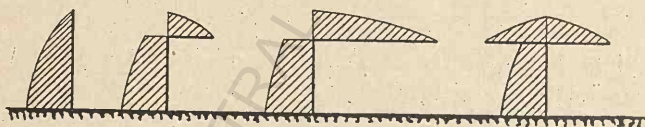


Fig. 87. — Completarea antenelor verticale

geometrică. Dacă antena este mult mai scurtă de  $\frac{1}{4} \lambda$  (fiind completată jos printr'o inductanță mare, sau fiind

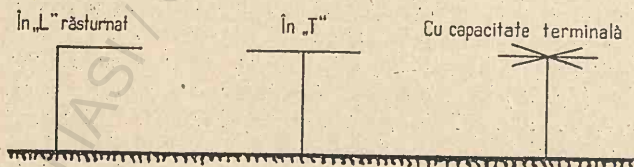


Fig. 88. — Distribuția curentului în cazul antenelor din figura 87

sediul unor oscilațiuni forțate), atunci înălțimea efectivă ajunge la 0,5 din înălțimea geometrică, — întru cât o porțiune mică din sinusoidă poate fi considerată ca o dreaptă, așa încât suprafața hașurată se reduce la un triunghi, iar dreptunghiul cu aceeași bază și aceeași suprafață are jumătate din înălțimea acestuia.

Antena în «  $L$  » răsturnat are o înălțime efectivă care variază între 0,5 și 1, din înălțimea geometrică, această din urmă valoare fiind atinsă în mod practic atunci când porțiunea orizontală este de 10 ori mai mare decât porțiunea verticală.

Noțiunea de înălțime efectivă a antenei nu se întrebuintează la undele scurte.

### *Puterea radiată de o antenă*

Puterea radiată de o antenă depinde de 3 factori:

1. Curentul  $I$  (în amperi).
2. Frecvența  $f$  (în cicli pe secundă).
3. Înălțimea efectivă a antenei  $h$  (în metri).

Energia radiată e dată de formula:

$$1,76 \times 10^{-8} h^2 f^2 I^2 \text{ wați.}$$

Această formulă este valabilă numai când antena e mică față de lungimea de undă.

Așa dar puterea radiată în formă de unde electromagnetice este proporțională cu  $I^2$  (vezi legea lui Joule, cap. II) și cu  $(h^2 f^2)$ .

Acest din urmă termen se mai numește și rezistența de radiație și corespunde cu rezistența ohmică din legea lui Joule:

$$W = I^2 R \text{ ohmic}$$

în care

$$R \text{ ohmic} = \rho \frac{l}{s}$$

iar în cazul antenei avem

$$W = I^2 R \text{ radiație}$$

în care

$$R \text{ radiație} = h^2 f^2.$$

Din cele de mai sus se poate defini rezistența de radiație ca fiind raportul între puterea totală radiată și pătratul curentului.

Un post de emisiune este caracterizat prin puterea pe care o radiază în formă de unde electromagnetice, spunem că are atâția wați sau atâția kilowați, — după cum un încălzitor electric este caracterizat prin puterea pe care o radiază în formă de căldură, să zicem de exemplu 500 wați.

După cum căldura radiată de un conductor produce o anumită temperatură într'un anumit punct din mediul apropiat, temperatură ce depinde de distanță, de mediul înconjurător, etc. — tot astfel și puterea radiată de o antenă în formă de unde electromagnetice produce într'un anumit punct un câmp electric a cărui intensitate depinde de distanță, de natura terenului, etc.

Câmpul electric se exprimă în volți pe metru, ceea ce înseamnă că diferența de potențial pe care o determină acest câmp între două puncte așezate unul deasupra celuilalt la o înălțime de un metru este de atâția volți.

Semnalul cules de o antenă receptoare depinde de acest câmp și de înălțimea efectivă. Tensiunea obținută la baza antenei este dată de produsul:

Inălțimea efectivă  $\times$  intensitatea câmpului.

Semnalul acesta exprimat în volți se aplică la aparatul de recepție care îl amplifică pentru a alimenta casca sau difuzorul. Cu cât receptorul e mai sensibil cu atât semnalul poate fi mai slab și cu atât se pot prinde posturi mai îndepărtate. Cele mai sensibile receptoare pot alimenta casca în mod normal (cu un debit de un miliwatt),

sau difuzorul (50 miliwați), sub influența unui semnal de aproximativ un microvolt. S'ar putea construi aparate mai sensibile dar n'ar folosi fiindcă această valoare este nivelul fondului de paraziți cari există aproape peste tot. Cu alte cuvinte, semnalele care produc mai puțin de un microvolt ar fi aproape întotdeauna acoperite de paraziți.

Semnalul produs de Radio-București de exemplu este de aproximativ 0,075 volți pe metru în București. Așa dar o antenă cu o înălțime efectivă de 4 metri de exemplu, va da în acest caz un semnal de  $0,075 \times 4 = 0,3$  volți.

Se consideră că pentru o recepție pe galenă este nevoie de cel puțin 5 milivolți pe metru, iar zona de serviciu a unei stațiuni de radio-difuziune este socotită zona în care intensitatea câmpului este mai mare de 2,5 milivolți pe metru.

Vom vedea mai departe că nivelul paraziților este de obicei mai ridicat pe unde lungi decât pe unde scurte așa încât posturile pe unde lungi trebuie să fie mai puternice decât cele care emit pe unde scurte.

Din expunerea de mai sus reiese că înălțimea efectivă a unei antene este o caracteristică importantă nu numai pentru emisiune dar și pentru recepție.

La recepție se poate compensa însă ușor lipsa înălțimei efective prin mărirea amplificării care nu cere o cheltuială prea mare.

### *Determinarea rezistenței de radiație*

Înălțimea efectivă a unei antene nu se poate afla decât prin calcul, și numai la antenele simple. Astfel există tabele care dau înălțimea efectivă a antenelor în «*L*» răsturnat și în «*T*» răsturnat pentru diferite raporturi între înălțime și lungime. Precum am văzut această înălțime efectivă variază între 0,5 și 1 din înălțimea geometrică.

Rezistența de radiație poate fi calculată pentru cazuri simple prin formula dela pag. ..., redusă la o formă mai simplă:

$$R_{RAD} = 1579 \left( \frac{h}{\lambda} \right)^2$$

în care

$h$  = înălțimea efectivă a antenei în metri;

$\lambda$  = lungimea de undă în metri.

Formula se aplică la antenele verticale (cu porțiunea orizontală neglijabilă) a căror înălțime este mai mică de  $\frac{1}{8} \lambda$ .

Pentru lungimi mai mari, până la  $\frac{1}{4} \lambda$ , valorile sunt numai aproximativ corecte. Rezistența exactă a unei antene verticale care vibrează pe sfert de lungime de undă, legată de un teren perfect conductor este de 36,57 ohmi. Rezistența de radiație nu poate depăși această valoare în cazul antenei considerate.

Pentru a găsi adevărata rezistență de radiație, ținând seamă de toți factorii cari intervin în practică (conductibilitatea imperfectă a terenului, etc.) se măsoară energia radiată de antenă și se deduce înălțimea efectivă.

Se poate proceda în două feluri:

1. Se măsoară intensitatea câmpului radiat de antenă la o distanță mică (1—5 km).

2. Se măsoară radiația chiar la antenă, de obicei prin metoda rezistenței adiționale.

În primul caz avem următoarea formulă:

$$h = \frac{\epsilon d}{1,26 FI}$$

în care

$h$  = înălțimea efectivă în metri;

$\epsilon$  = câmpul în microvați pe metru;



$d$  = distanța emisie-recepție în km;

$f$  = frecvența în kilocicli;

$I$  = curentul antenei în punctul de alimentare.

De notat că intensitatea câmpului, produs de antenă este proporțional cu  $I$ , adică cu  $\sqrt{P}$ , puterea «  $P$  » fiind egală cu  $I^2 R$ . Aceasta înseamnă că măbind de exemplu puterea unui post de emisie de la 1 kilowatt la 4 kilowati, câmpul într'un anumit punct se va dubla numai, dar energia disponibilă la receptor va crește tot în raportul de la 1 la 4, căci dublând voltajul dublăm curentul și energia disponibilă este proporțională cu  $I^2$ .

### *Metoda rezistenței adiționale*

Cu a doua metodă se măsoară curentul normal la baza antenei și după aceea se adăugă în circuitul antenei o rezistență de valoare cunoscută și se măsoară curentul din nou. Bineînțeles că se găsește un curent mai slab. Scăderea intensității ne dă o măsură a rezistenței necunoscute pe care am avut-o la început. Cu cât rezistența antenei a fost mai mare, cu atât rezistența adițională va influența curentul într'o mai mică măsură.

În cazul particular când rezistența adițională e egală cu rezistența antenei, este evident că intensitatea curentului va scădea la jumătate.

Pentru a stabili formula generală pornim dela faptul că forța electromotrice aplicată la baza antenei rămâne aceeași cu și fără rezistența adițională. Deci:

$$\left. \begin{aligned} E &= I R_{ANT} \text{ și} \\ E &= i (R_{ANT} + r_{adițional}) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{deci } I R_{ANT} = i (R_{ANT} + r_{ad}) \\ &\text{sau } R_{ANT} = \frac{i}{I - i} r_{ad} \end{aligned}$$

în care

$E$  = forța electromotrice aplicată;

$R_{ANT}$  = rezistența antenei;

$r_{ad}$  = rezistența adițională;

$I$  = curentul inițial din antenă;

$i$  = curentul din antenă după adăogarea rezistenței adiționale.

Din valoarea aflată se va scădea firește rezistența ampermetrului termic care a servit la măsurători.

Astfel se află rezistența totală a antenei.

Rezistența totală = Radiație + Pierderi.

Pierderile constau din rezistența sârmei (se va ține seama de rezistența în înaltă frecvență, cap. III), pierderile în dielectric, rezistența prizei de pământ, plus scurgeri. Pierderile nu se pot evalua decât în mod aproximativ. Fig. 89 arată cum variază diferitele rezistențe cu

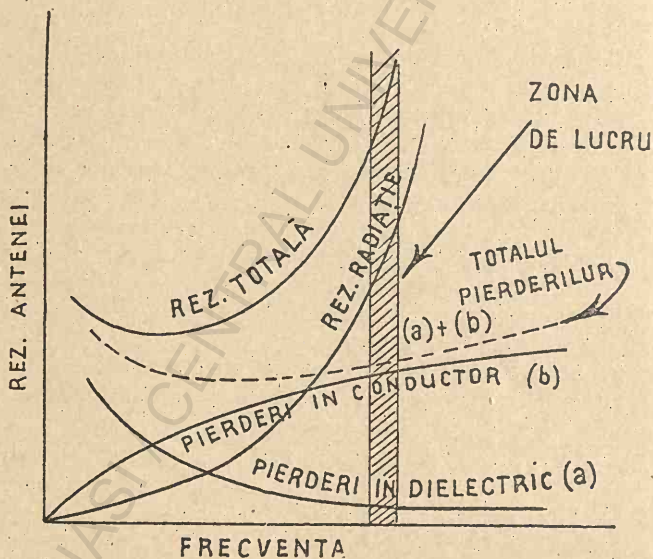


Fig. 89. — Variația rezistențelor unei antene, cu frecvență

frecvență. Când antena este perfect acordată rezistența de radiație atinge valoarea maximă. Trebuie să se lucreze

în regiunea indicată în fig. 89 unde rezistența de radiație este mare față de rezistențele celelalte.

Din calculul de mai sus putem afla prin scădere rezistența de radiație, iar energia radiată de antenă va fi dată atunci de formula obișnuită,  $RI^2$ :

$$R_{\text{radiație}} \times I^2 \text{ wați}$$

Raportul între puterea radiată și puterea din antenă se numește randamentul antenei.

$$\text{Avem așa dar randamentul antenei} = \frac{\text{Puterea radiată}}{\text{Puterea din antenă}}$$

Antena postului național dela Bod-Brașov, are următoarele caracteristice:

Rezistența de radiație 13,5 ohmi (calculată prin metoda rezistenței adiționale);

Curentul la baza antenei 106 amperi;

Energia radiată  $106^2 \times 13,5 = 151,6 \text{ kw.}$

(Măsurători făcute în timpul probelor de recepționare a postului).

### *Antene mai mari de un sfert de lungime de undă*

Antenele Marconi considerate până aci, vibrează pe cel mult un sfert de lungime de undă.

Această valoare poate fi depășită. Fig. 90 arată antene care vibrează pe

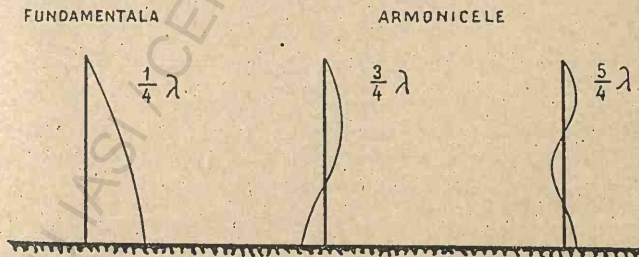


Fig. 90. — Antene de  $1\frac{1}{4}\lambda$ ,  $3\frac{1}{4}\lambda$ ,  $5\frac{1}{4}\lambda$

$$1 \times \frac{1}{4} \lambda, \quad 3 \times \frac{1}{4} \lambda, \quad 5 \times \frac{1}{4} \lambda, \text{ adică}$$

pe multiplii fără soț, a sfertului de lungime de undă. Spunem că prima antenă vibrează pe fundamentală, iar celelalte pe armonica 3-a și a 5-a.

În felul acesta avem întotdeauna umflătura de curent la pământ, căci este evident că trebuie să avem neapărat un nod de tensiune la pământ și un nod de curent la capătul liber.

Totuși se fac și antene care vibrează pe jumătate de lungime de undă, de exemplu antena postului de radio-difuziune care a fost construit la Chișinău și din nenorocire distrus.

În aceste cazuri antena este sau izolată la bază, și alimentată într'un mod special, — sau în a doua alternativă se completează sfertul de lungime de undă necesar (pentru a avea cuvenitul nod de tensiune la pământ), — printr'o inductanță montată la baza antenei. Astfel s'a procedat la Chișinău.

Antenele mai lungi de un sfert de lungime de undă, au proprietatea de a radia energia mai mult orizontal. Fig. 91 reprezintă radiația mai multor antene într'un plan vertical.

Radiația orizontală maximă se obține cu o antenă de aproximativ  $195^\circ$ <sup>1)</sup>, cazul antenei dela Chișinău,

care avea o lungime de 99 m. Așadar 
$$\frac{99 \times 1,12 \times 360}{212} =$$

$193^\circ$ . (1,12 este coeficientul de corecție pentru viteza de propagare a curentului electric în conductor și 212 m este lungimea de undă).

<sup>1)</sup> Antena de un sfert de lungime de undă se mai numește și antenă de  $90^\circ$ , reprezentând un sfert de sinusoidă. Antena de jumătate lungime de undă este de  $180^\circ$  ș.a.m.d.

În felul acesta se mărește intensitatea undei directe în raportul de 1 la 1,4 în detrimentul undei indirecte care nu interesează pentru deservirea regulată a unei zone de radiodifuziune.

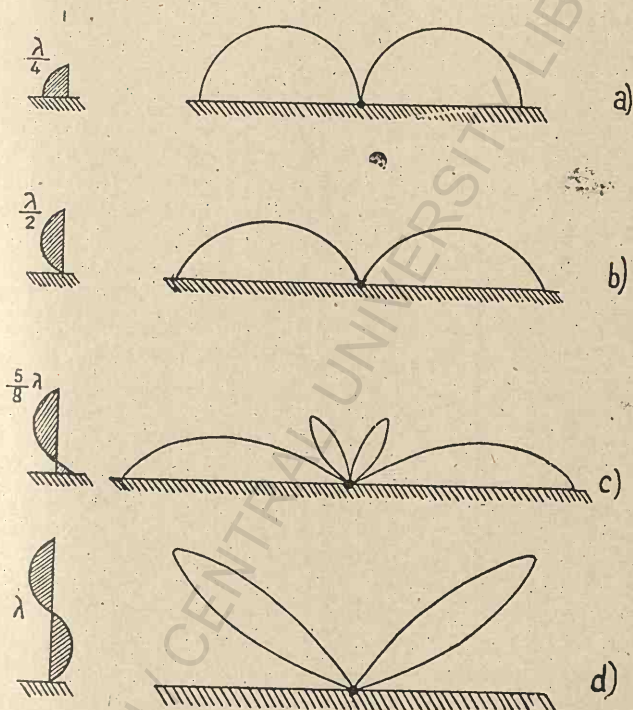


Fig. 91. — Radiația antenelor în planul vertical

Este de notat că rezistența de radiație a antenelor mai mari de un sfert de lungime de undă depășește cu mult valoarea de 36,6 ohmi care a fost dată mai sus pentru aceste din urmă antene. Așa de exemplu Radio-Chișinău avea rezistența antenei de 180 ohmi.



Măsurarea rezistenței antenelor mai mari de un sfert de lungime de undă prezintă oarecare dificultăți.

Posturile de unde scurte care trebuie să bată la distanțe mari în undă indirectă au alte antene, anume construite ca să radieze sub unghiul cel mai potrivit.

### *Antena Hertz*

Antenele Marconi considerate până aci, erau toate legate de pământ care constituie completarea lor firească. Pământul îndeplinește funcțiunea de oglindă (fig. 92).

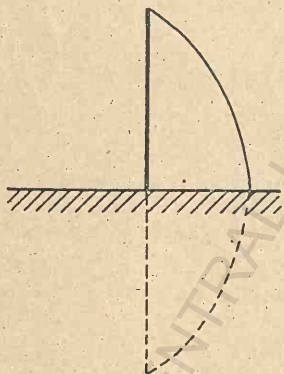


Fig. 92. — Pământul îndeplinește funcțiunea de oglindă

chiar dacă lucrăm pe pământ. Avem în acest caz un dipol sau o antenă Hertz (fig. 95) care vibrează pe jumătate lungime de undă, în deosebire de antenele Marconi, care vibrează în mod normal pe sfert de lungime de undă.

În fig. 80 antena *d* este antena Hertz sau antena izolată, iar antena *e* este antena Marconi, care se leagă întotdeauna de pământ.

Antena Hertz are umflătura de curent la mijloc, două noduri la capete și nu are nevoie de priză de pământ.

Când pământul nu este bun conducător de electricitate, antena se leagă de unul sau mai multe fire întinse deasupra pământului, — de preferință o plasă, — care constituie un pământ artificial, sau o contra greutate (fig. 93).

Un aeroplan în zbor îndeplinește funcțiunea de contragreutate a antenei (fig. 94).

Sistemul antenă-contragreutate poate fi ridicat în sus și așezat în prelungire,

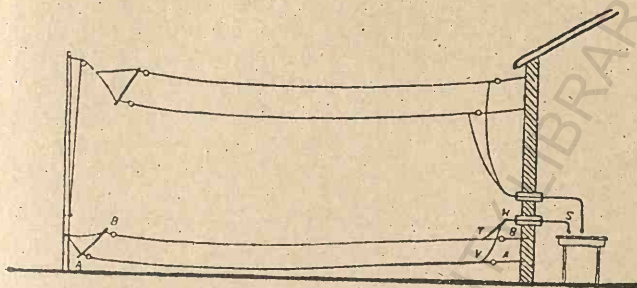


Fig. 93. — Contra-greutate

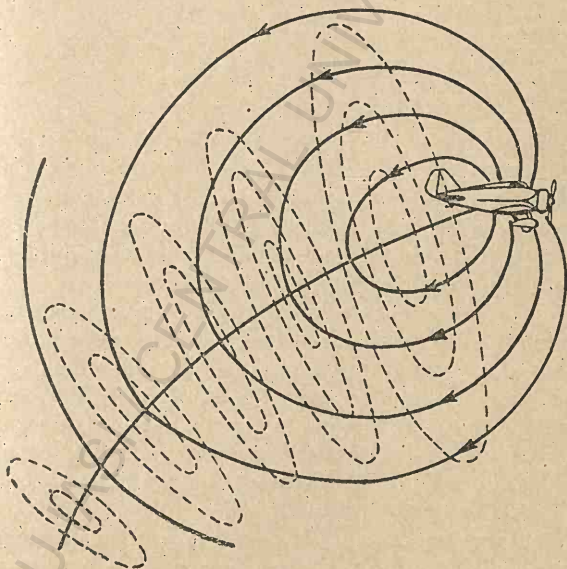


Fig. 94. — Antena unui avion. Avionul constituie contra-greutatea

Acest tip de antenă este indicat atunci când nu se poate face o priză de pământ destul de bună și mai ales când se lucrează pe unde scurte, întru cât pentru unde lungi dipolul ar deveni prea mare. Astfel pentru a radia o undă de 600 metri ar trebui un fir de 300 m lungime.

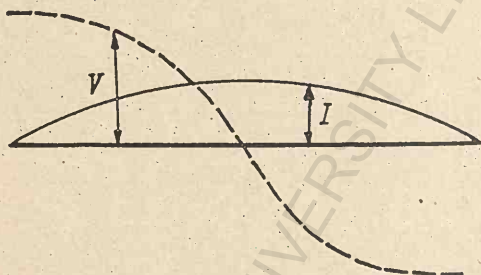


Fig. 95. — Antenă Hertz, dipol

Antena Hertz poate fi așezată orizontal sau vertical. Antenele Hertz radiază în condițiuni mai bune când se ridică deasupra pământului. În acest caz ele trebuiesc alimentate, și după sistemul de alimentare, se împart în două categorii: alimentare cu linii nerezonante (linii de transmisiuni propriu zise) și linii rezonante.

Avem în primul caz alimentarea cu fire nerezonante (fig. 96). Acestea constituie o linie de transmisie bifilară care are o impedanță caracteristică de 600 ohmi. Dar rezistența de radiație a antenei variază de la 73,2 ohmi la centru, până la 2400 ohmi la capete, așa încât linia de transmisie trebuie legată undeva între centru și capete și anume în locul unde rezistența de radiație este de 600 ohmi. Poziția e dată în fig. 96 a.

Alimentarea nerezonantă se poate face și cu un singur fir (fig. 96 b) dar în acest caz e nevoie și de o priză de pământ.

În al doilea rând avem alimentarea prin linii rezonante care devin sediul unor unde staționare ca și antena. Această a doua categorie de antene se numesc « antene în zeppelin » sau « zepp ».

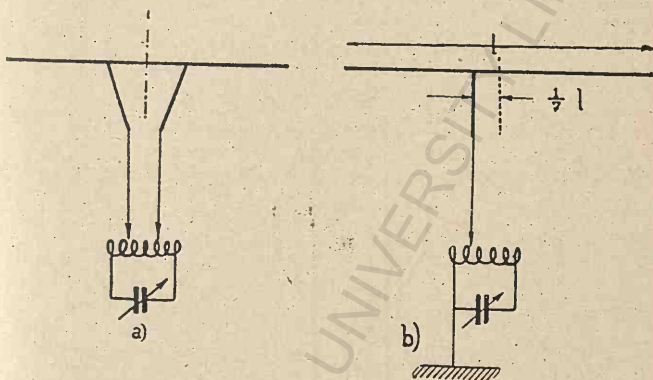


Fig. 97. — Alimentarea dipolului cu două fire și cu un singur fir

Pe când în cazul liniilor nerezonante acestea pot avea orice lungime, în cazul liniilor acordate trebuie să existe o relație precisă între lungimea firelor și lungimea de undă, precum se poate vedea în (fig. 97).

Avem de fapt o antenă chită. Întrucât aceste fire nu trebuie să radieze ele sunt duse unul lângă altul și deoarece produc câmpuri egale și de sens contrariu, radiația este împiedecată. Alimentarea se poate face și « în tensiune », adică dela capătul antenei (fig. 98).

E de notat că în cazul acesta al liniilor rezonante nu se mai cere potrivirea impedanțelor întrucât undele staționare ce se produc dealungul liniilor se datoresc chiar nepotrivirii între impedanța antenei și caracteristica liniei.

În general liniile nerezonante au un randament mai bun și ca atare se întrebuintează la posturile mari de emisiune.

Însă liniile rezonante se reglează mai ușor și ca atare se întrebuintează de obicei la posturile mici.

### DISTRIBUȚIA CURENTULUI

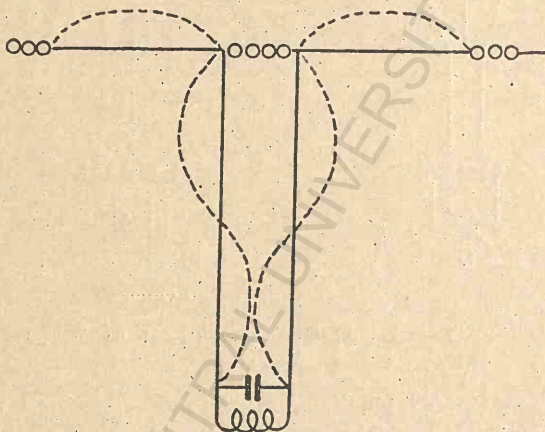


Fig. 97. — Alimentarea în curent prin feederi acordanți, antenă Zeppelin

Liniile de alimentare se întrebuintează și la antenele Marconi puse la pământ, dar numai la posturile mai mari când din diferite motive se depărtează coborîrea de post. Așa s'a procedat la posturile de radiodifuziune, de exemplu la Radio-București și la Radio-România.

Se mai întrebuintează linii de alimentare la antenele de recepție antiparazite precum vom vedea mai departe. Liniile de alimentare se mai numesc și « feeder » termen englezesc.



*Efectele directive ale antenelor*

O antenă verticală Marconi radiază uniform într'un plan orizontal. Fig. 91 a, reprezintă radiația în planul vertical. Intensitatea semnalului scade la zero deasupra unei antene verticale. În practică tot se mai percepe un


**DISTRIBUȚIA CURENTULUI**

Fig. 98. — Alimentarea în tensiune prin feederi acordați, antenă Zeppelin

semnal, dar aviatorii știu că la trecerea peste un post de emisiune cu antena verticală se observă o pronunțată scădere a audiției.

Antenele Marconi cari vibrează pe armonici dau o altă distribuție a energiei în planul vertical (fig. 91 b, c și d).

O antenă « *L* » răsturnat radiază și recepționează energie mai multă înspre și dinspre cot. Fig. 99 reprezintă pozițiile cele mai bune pentru a face o legătură între două antene de acest fel.

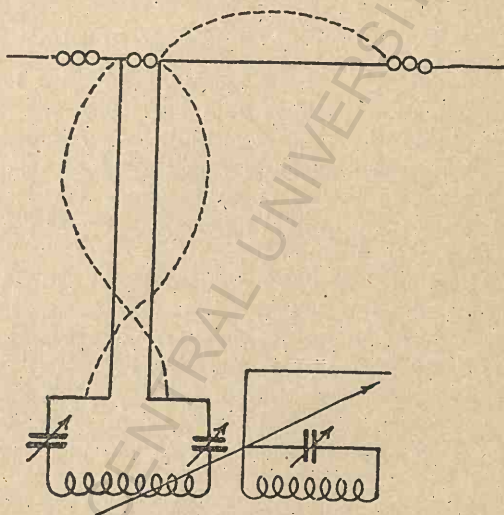

Fig. 99. — Efectul directiv al antenelor în « *L* » răsturnat

Radiația antenelor Hertz așezate la diferite înălțimi deasupra pământului este în dată fig. 100.

Se pot obține efecte directive mult mai pronunțate cu o rețea de antene alimentate într-o anumită relație de fază și distanțate în raport cu lungimea lor de undă. Fig. 101 ilustrează principiul pe care se bazează diferitele sisteme de antene direcționale.

Să considerăm două antene Marconi *A* și *B*, distanțate la o jumătate lungime de undă, văzute de sus și vibrând în fază. Aceste antene emit unde care interferează în direcția  $XX_1$  (unde nu produc niciun efect, niciun semnal) în schimb undele se adună în direcția  $YY_1$ , unde produc un semnal puternic. Prin faptul că energia nu poate fi cheltuită în direcția  $XX_1$  se concentrează în direcția  $YY_1$ .

Antenele dirijate au întotdeauna mai mult de două elemente pentru a obține o concentrare mai bună. Se întrebuințează perdele întregi de antene completate de obicei cu o perdea de antene reflectoare nealimentate, așezate la sfert de lungime de undă, care constituie o oglindă. Astfel radiația nu mai este bi-direcțională ci devine unidirecțională.

Perdelele de antene dirijate nu se întrebuințează numai la emisie, ci și la recepție, unde întăresc semnalul căutat

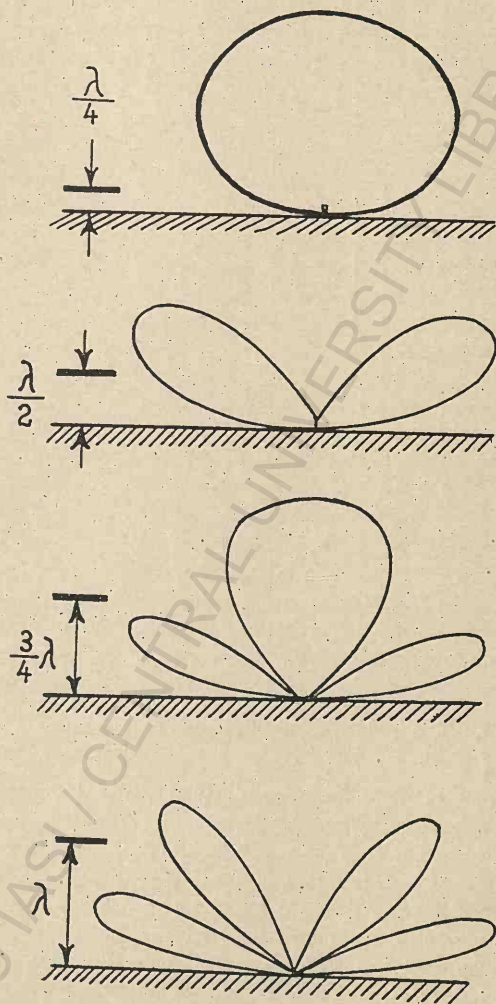


Fig. 100. — Radiația în plan vertical a antenelor Hertz, așezate la diferite înălțimi

și reduc mult paraziții prin suprimarea semnalelor necăutate care vin din direcția ce nu interesează.

Antenele dirijate sunt costisitoare, ocupă terenuri întinse, și cer un reglaj precis pe o direcție fixă și cu o lun-

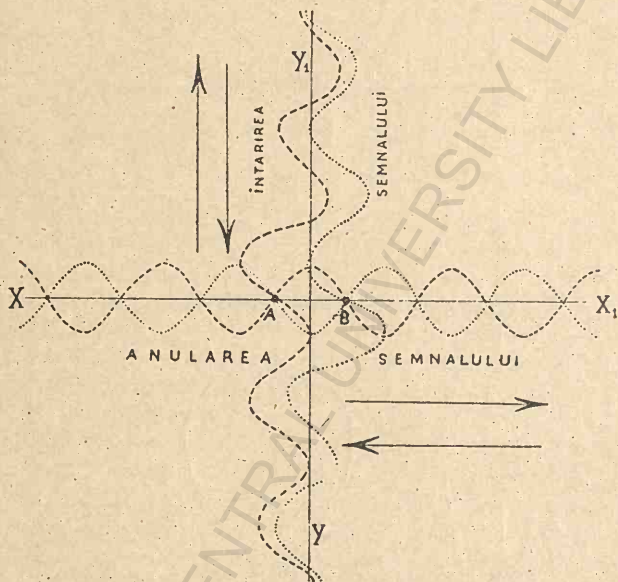


Fig. 101. — Principiul dirijării undelor ilustrat cu două antene, A și B

gime de undă fixă. Se întrebuințează numai pentru posturile mari comerciale.

Dau însă rezultate admirabile. Așa de exemplu dacă antena de emisie mărește câmpul la recepție de 10 ori iar antena de recepție dă o tensiune de 5 ori mai mare în direcția emițătorului, câștigul de câmp este de  $10 \times 5 = 50$ . Aceasta echivalează însă cu mărirea puterii postului de emisiune de  $50^2 = 2.500$  de ori.

Dirijarea precisă a undelor se face numai în comunicațiile telegrafice și telefonice la distanțe mari.

Dirijarea aproximativă a undelor se face în serviciile de radiodifuziune pe unde scurte, pentru țări îndepărtate, când trebuie să se acopere o întreagă regiune.

Intru cât dimensionarea și distanțarea antenelor dirijate trebuie să fie în raport cu lungimea de undă, amatorii nu au de obicei posibilitatea să facă instalațiile necesare nici chiar pentru posturi care îi interesează în mod deosebit. Numai recepțiile de unde ultra-scurte și în special recepțiile de televiziune se fac în mod curent cu o antenă reflectoare (fig. 102). Aceasta întărește semnalul și suprimă o întreagă serie de paraziți așa cum am arătat mai sus.

## C A D R E

În deosebire de antene, care sunt influențate de componenta electrică a undelor, constituind oarecum o capacitate larg deschisă, — cadrele sunt influențate de componenta magnetică a undei, constituind mai întâi de toate o inductanță (fig. 103).

Deoarece componenta electrică a undei este verticală <sup>1)</sup>; antenele trebuiesc să fie verticale, și deoarece componenta magnetică a undelor este orizontală, cadrul trebuie să aibă axul orizontal, ceea ce înseamnă că spiarele trebuie să se afle într'un plan vertical. Cadrul nu are nevoie de o legătură cu pământul <sup>2)</sup>.

Energia radiată sau culeasă de cadru este proporțională cu suma suprafețelor spirelor (suprafața primei spire, plus suprafața celei de a doua spire, etc.), pe care o vom însemna cu  $S$  și invers proporțională cu lungimea de undă.

---

<sup>1)</sup> Din cauza conductibilității pământului.

<sup>2)</sup> În radiogoniometrie însă priza de pământ e necesară.



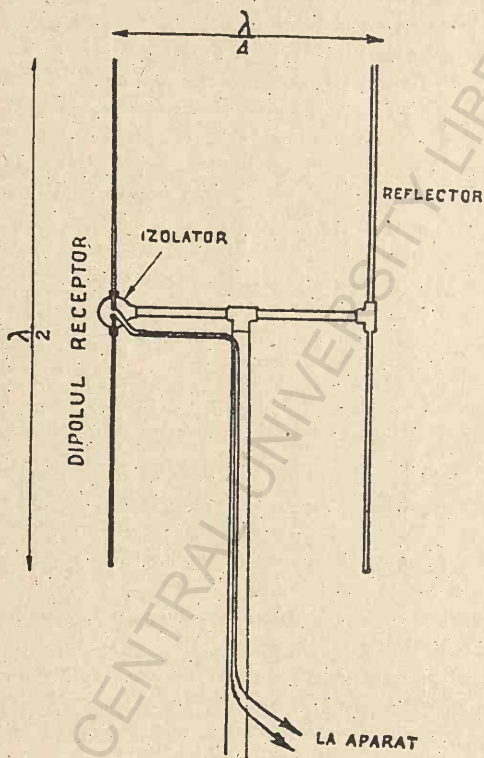


Fig. 102. — Antenă directivă de televiziune, dipol cu reflector

Avem:

$$\text{Înălțimea efectivă} = \frac{2 \pi S}{\lambda}$$

în care


înălțimea efectivă e exprimată în metri

$\lambda$  e exprimat în metri

Din această formulă reese că, de exemplu, un cadru obișnuit de  $1/4 \text{ m}^2$  cu 16 spire care recepționează o undă de 300 metri are o înălțime efectivă de


$$\frac{2 \times 3,14 \times 4}{300} = 0,08 \text{ m.}$$

## COMPONENTA ELECTRICĂ

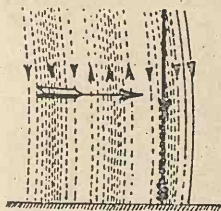

ANTENA

## COMPONENTA MAGNETICĂ

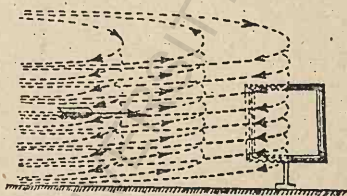

CADRUL

Fig. 103.—Acțiunea undelor electromagnetice asupra antenei și asupra cadrului

Acest cadru este prin urmare echivalent cu o antenă a cărei înălțime efectivă e de 8 cm sau a cărei înălțime geometrică e de 16 cm.

Așa dar cadrul e mult inferior antenei, prin faptul că legătura ce o face cu mediul înconjurător este mai slabă, cu alte cuvinte radiază mult mai puțină energie și culege mult mai puțină energie decât o antenă.

Aceasta se explică prin faptul că într'un cadru avem două efecte care se anulează în parte. Curenții produși în cele două porțiuni verticale sunt de sens opus (în circuitul cadrului), și curentul rezultat e doar diferența lor. Atât la emisie cât și la recepție intervine această *diferență* (fig. 104).

Așa dar semnalul cules de cadru va fi cu atât mai puternic cu cât distanța între cele două porțiuni verticale ale cadrului se apropie mai mult de jumătate lungime de undă.

Semnalul slab cules de cadru la recepție și radiația redusă la emisie, e compensată prin efectul directiv al

cadrului care e mult mai pronunțat ca la antene, calitate foarte prețioasă pentru radio-goniometrie.

Din fig. 104 se vede că un cadru așezat perpendicular pe direcția de înaintare a undei (perpendicular pe pagină)

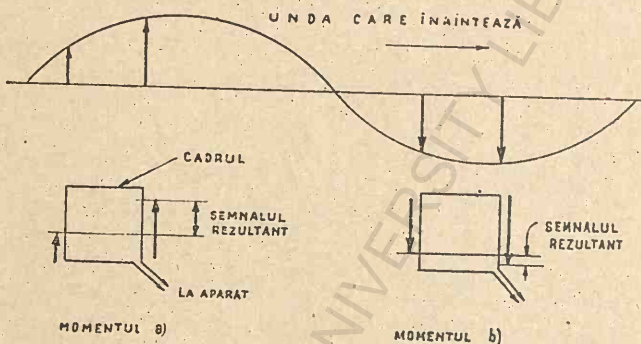


Fig. 104. — Curenții produși de o undă electromagnetică într'un cadru

are în orice moment ambele porțiuni verticale în aceeași parte a undei. Astfel forțele electromotrice induse vor fi întotdeauna egale și de sens contrar așa încât diferența lor va fi zero și semnalul va fi zero.

Iată prin urmare de ce un cadru așezat perpendicular pe direcția de înaintare a undelor nu recepționează. În schimb dacă așezăm cadrul în direcția undelor, adică îndreptat spre postul de emisie avem recepția cea mai puternică.

Fig. 105 arată cum variază intensitatea recepției, cu deplasarea unghiulară a cadrului.

Se vede că poziția de audiție maximă dă intensitatea  $AB$ , că sub unghiul «1» intensitatea audiției scade la  $A_1 B_1$ , sub unghiul «2» la  $A_2 B_2$  ș. a. m. d.

Din figură se vede că poziția de audiție maximă nu poate fi determinată cu prea multă precizie, pe când extincțiunea este foarte bine definită. Ca atare determinarea

poziției unui post de emisiune se face întotdeauna prin stingerea semnalului și nu pe poziția de audire maximă. Precizia determinării atinge aproximativ  $1^\circ$ .

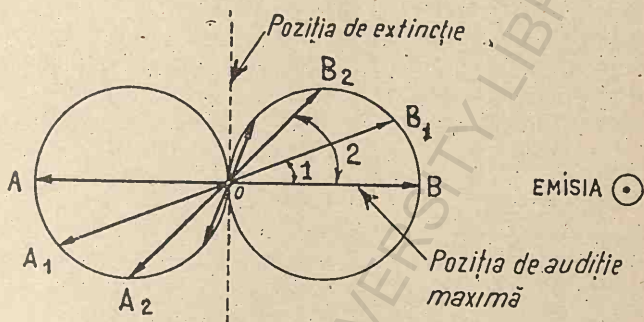


Fig. 105. — Efectul directiv al cadrului

Pentru a determina poziția geografică a unei nave pierdută în ceață, sau a unui post necunoscut, este suficient de a determina direcția undelor, cu ajutorul a două cadre radiogoniometrice, așezate în localități diferite. Direcțiile astfel găsite, se trasează pe hartă și întretărirea lor dă punctul căutat (fig. 106).

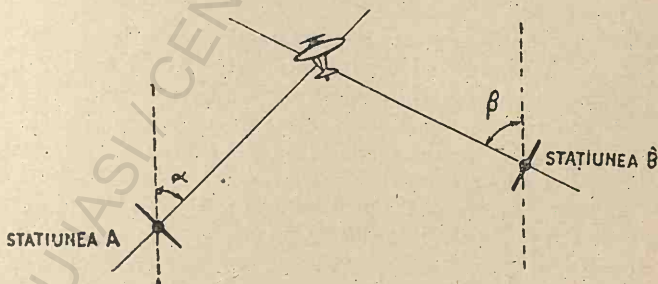


Fig. 106. — Determinarea poziției unui avion cu două radiogoniometre

Cadrul nu se întrebuințează decât foarte rar la emisie dar se întrebuințează destul de des la recepție, atât în aparatele de goniometrie în care este indispensabil, cât și în aparatele portative de «tip valiză».

*Blindarea cadrelor.* Un cadru îndeplinește întrucâtva și funcțiunea de antenă (fig. 107 a) și de aceea nu produce extincțiunea completă a semnalelor când e perpendicular pe postul de emisie.

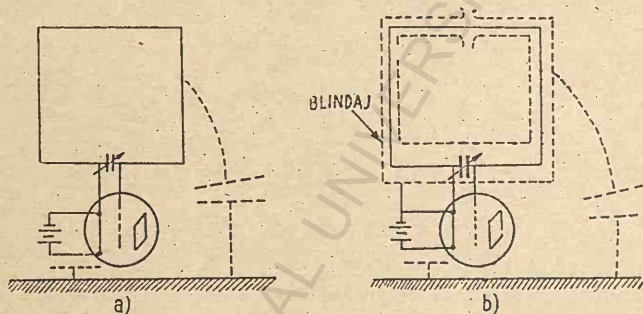


Fig. 107. — Efectul de antenă al cadrului și suprimarea acestui efect cu ajutorul blindajului electrostatic

Acest neajuns se poate înlătura în două feluri:

1. Printr'un blindaj electrostatic (fig. 107 b și 108 a). Bineînțeles că acest blindaj trebuie întrerupt într'un loc ca să nu formeze un blindaj electromagnetic prin închiderea circuitului. În acest caz cadrul n'ar mai putea recepționa niciun semnal.

2. Prin punerea ca drului la pământ. Dar trebuie pus la pământ mijlocul electric al cadrului și acesta nu corespunde cu mijlocul geometric din cauza asimetriei electrice care rezultă din legarea cadrului între catoda și sita lămpii de intrare.



De obicei se pune la pământ un punct oarecare pe la mijlocul cadrului și se echilibrează asimetria cu ajutorul unui condensator variabil (fig. 108 b), sau pe altă cale.

Numai prin eliminarea efectului de antenă se poate ajunge preciziunea de  $1^\circ$  arătată mai sus.

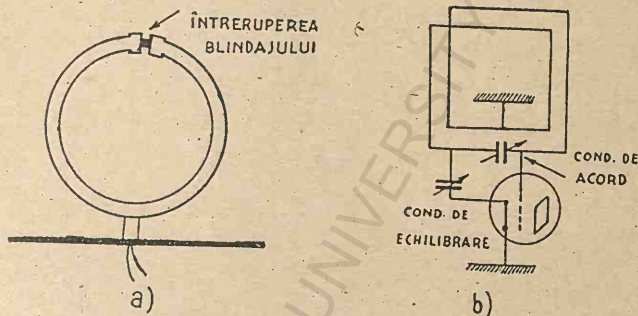


Fig. 108. — a) cadru blindat; b) cadru pus la pământ și echilibrat

### Recepția simultană pe cadru și pe antenă

În fig. 105 am văzut cum variază intensitatea semnalului cules de cadru în raport cu deplasarea sa unghiulară.

Trebuie notat însă că prin rotirea cadrului se determină numai *direcția* postului de emisiune, *nu și sensul*. Cu alte cuvinte; nu putem ști dacă un post de emisiune se află de exemplu la răsărit sau la apus. În cazul figurii 105 nu putem ști dacă postul de emisiune se află la dreapta cadrului (cum e reprezentat), sau la stânga lui.

Precizarea sensului nu este întotdeauna necesară. De exemplu în cazul din fig. 106 ar fi inutil să cunoaștem sensul, întru cât reiese din întretăierea dreptelor.

Totuși se poate simți nevoia de a afla sensul.

Pentru determinarea sensului se recepționează simultan pe cadru și pe antenă, iar semnalele produse în acești doi colectori de undă se suprapun. Rezultă diagrama din fig. 109.

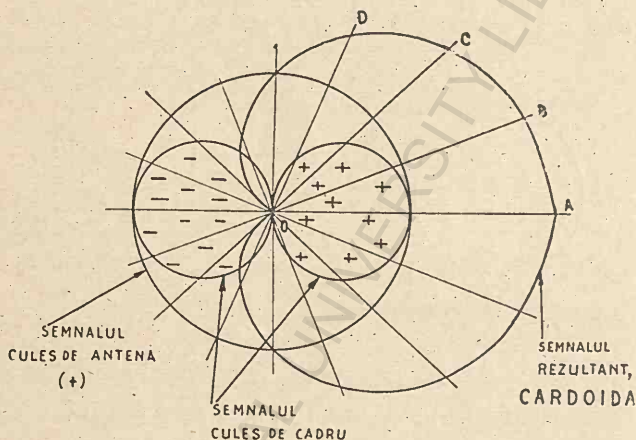


Fig. 109. — Recepția simultană pe antenă și pe cadru, construcția cardoidei

Semnalul cules de cadru, e dat precum am văzut de diagrama polară a cadrului; iar semnalul cules de antenă are aceeași intensitate din orice direcție ar veni și ca atare diagrama polară a antenei se reprezintă printr'un cerc (am presupus o antenă verticală adică fără efect directiv).

Insumarea celor două semnale se face considerând un cerc al cadrului pozitiv și celălalt negativ, iar cercul antenei pozitiv (sau negativ, după cum sunt făcute legăturile în aparat). Adunând acum vectorii (și ținând seamă bineînțeles de semne) obținem cardioida din fig. 109.

Așa dar prin rotirea cadrului intensitatea semnalului trece succesiv prin valorile  $OA$ ,  $OB$ ,  $OC$ , etc., - pentru a

ajunge la zero când cadrul s'a rotit cu  $180^\circ$  dela poziția de audiție maximă.

Montajul pentru realizarea cardioidei e dat în fig. 109 bis. De notat potențiometrul montat între antenă și sită

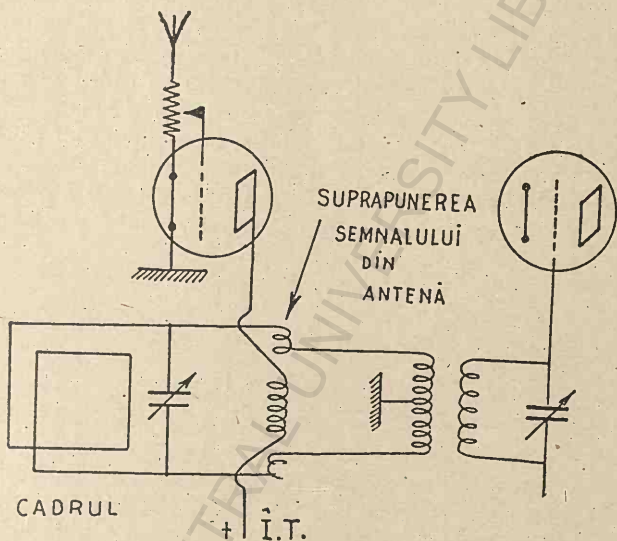


Fig. 109 bis. — Montajul pentru obținerea cardioidei

prin care se reglează amplitudinea semnalului produs de antenă. Astfel se mărește sau se micșorează cercul antenei din fig. 109 pâră ce ajunge tangent la cele două cercuri ale cadrului. Cu alte cuvinte se reglează intensitatea semnalului produs de antenă până egalează semnalul maxim cules de cadru. Dacă această condiție nu e îndeplinită, este evident că nu putem ajunge la o extincțiune, ci doar la un minimum când semnalul produs de antenă e mai puternic, și la două poziții de extincțiune când

semnalul produs de antenă e mai slab decât semnalul produs de cadru.

Utilitatea practică a cardoidei nu constă atât în determinarea sensului cât mai ales în accentuarea efectului directiv al cadrului. Astfel cadrul elimină și mai mult paraziții și separă cu și mai mare înlesnire două posturi cu lungimi de undă foarte apropiate sau chiar identice (dacă direcțiile lor diferă). Așa bunăoară cu cadru cu antenă poate separa două emisiuni pe aceeași lungime de undă care vin din direcțiuni opuse, lucru imposibil când recepția se face numai pe cadru (fără antenă).

Cadrul completat cu antena constituie cel mai directiv colector de unde de dimensiuni reduse.

## CONSTRUCȚIA ANTENELOR

### *Antene obișnuite*

Antenele pot fi exterioare sau interioare.

Cele interioare dau rezultate mult mai slabe, mai ales în casele mari de beton armat. În acest caz semnalele sunt foarte atenuate de structura metalică a construcției și de diferitele rețele metalice: apa, canalul, electrica, soneria, caloriferul, telefonul, care produc o puternică absorbție. Pe de altă parte, aparatele electrice din imobil produc numeroși paraziți cari influențează direct o antenă interioară.

În concluzie, antena trebuie să fie neapărat exterioară și în general cât mai ridicată.

Se va întinde între doi stâlpi de lemn fixați de coș sau de alte puncte ridicate și cât mai libere de jur împrejur. Imediata apropiere a unei case sau a unui copac înalt slăbește audição.

Antena se face din liță, de preferință mai groasă.

Capătul liber trebuie bine izolat, prin două-trei ouă de antenă legate între ele cu sârmă sau de preferință sfoară

parafinată. Capătul celălalt se leagă de firul de coborîre care este tot de liță dar îmbrăcat într'un strat gros de cauciuc. Firul acesta trebuie îndepărtat de casă și mai ales de strașină, și de orice alte obiecte metalice, care ar da naștere la scurgeri capacitive.

Firul de coborîre trebuie să pornească dela capătul cel mai de jos al antenei. Dacă locul nu permite aceasta, atunci firul de coborîre va porni dela mijlocul antenei.

Toate legăturile trebuie *neapărat sudate*, căci ele se oxidează cu timpul.

Antena nu trebuie să fie prea lungă, nu va trece de 15 metri, decât pentru aparatele cu galenă. Dacă nu se dispune de un loc suficient se vor întinde două fire paralele la cel puțin un metru unul de altul. Dar dublarea firului este un paliativ, întru cât nu compensează decât în parte reducerea lungimii.

Priza de pământ este aproape tot atât de importantă ca și antena. La oraș se ia ca priză de pământ instalația de apă. La țară se îngroapă o placă de aramă sudată de un fir care merge la aparat. Placa trebuie îngropată într'un loc mai umed, de exemplu în dreptul burlanului.

Orientarea antenei nu are prea mare importanță, dar în apropierea unei linii de tramvai se va așeza perpendicular pe această linie iar coborîrea se va face la capătul mai depărtat de linia tramvaiului. Astfel se reduc paraziții — dar numai într'o mică măsură.

În ultimul timp se întrebuințează din ce în ce mai mult antenele verticale, acestea sunt în general mai ferite de paraziți prin înălțimea lor care le depărtează de sursele de paraziți, — cât și prin faptul că sunt perpendiculare pe sârmele perturbatoare, linii de tramvai, telefon etc.

Construcția lor este dată în fig. 110. Avem o prăjină de lemn cu două sârme verticale, sau o țeavă de aramă ori de aluminiu. Bineînțeles că această țeavă trebuie izolată cu multă îngrijire de suportul ei.



*Antene blindate*

Antenele verticale se completează adeseori prin coborîri blindate. Fig. 111 reprezintă una din soluțiile cele mai desăvârșite. Antena este legată de o priză de pământ iar blindajul coborîrii de altă priză de pământ. Acest

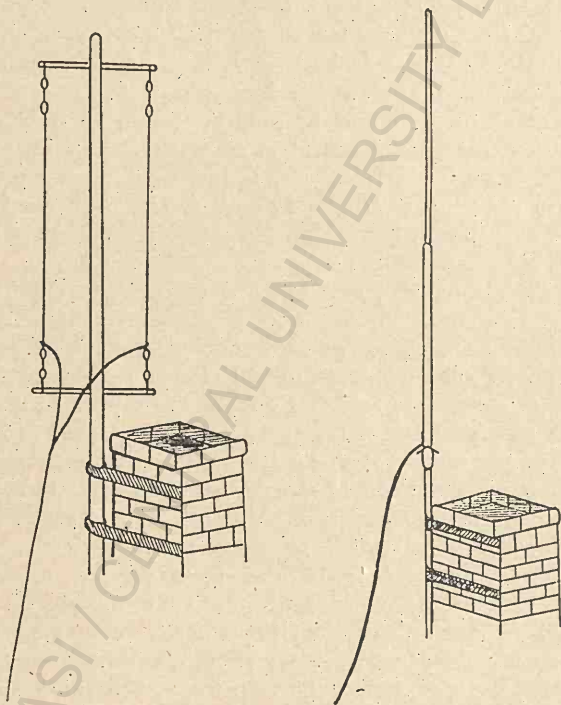


Fig. 110.— Construcția antenelor verticale

amănunt este foarte important. Sus pe casă se află transformatorul antenei care servește la coborîrea tensiunii

spre a reduce astfel pierderile capacitive între linia de transmisie și blindajul înconjurător.

Receptorul este alimentat de un al doilea transformator de ridicare de tensiune. Blindajul coborîrii constituie un ecran electrostatic continuat și în transformator.

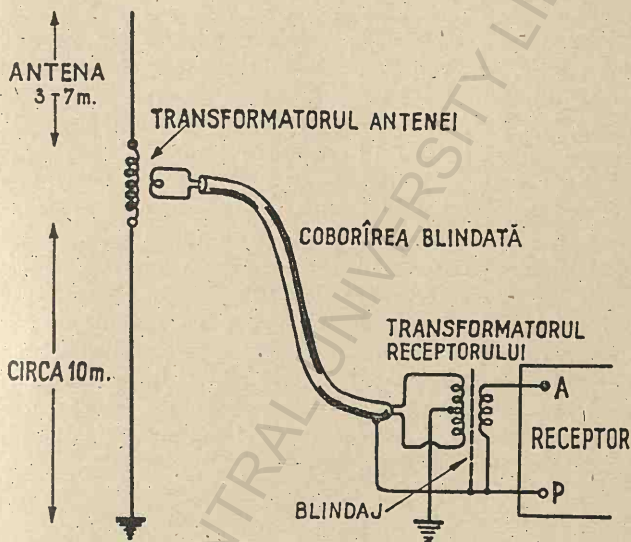


Fig. 111. — Antenă antiparazită

Componenta magnetică a paraziților este anulată nu atât prin blindaj cât prin cele două fire de transmisie asupra cărora produc efecte egale și de sens contrar care se anulează.

Coborîrea blindată slăbește semnalele dar reduce într'o mult mai mare măsură paraziții, așa încât se obține o audiere mai bună.

Coborîrile blindate nu-și găsesc locul decât în imobilele mari din oraș și nicidecum în casele izolate unde nu există de obicei surse de paraziți industriali.

### Antene comune

În casele mari cu multe apartamente, problema antenei ia un aspect special.

Legarea fiecărui apartament de câte o antenă, — care trebuie să fie neapărat așezată sus pe casă, — e o soluție greoaie, inestetică și incorectă din punct de vedere radio-electric.

Fiindcă o antenă poate alimenta mai multe aparate de recepție, se va prefera o singură antenă, înaltă, bine construită, neumbrită de alte antene din imediata apropiere și cu coborîrea blindată. O astfel de antenă poate alimenta până la vreo 10 receptoare.

Pentru a alimenta un număr mai mare de receptoare este nevoie de un amplificator de antenă, care se instalează sus, la antenă. Acest aparat amplifică toate lungimile de undă de radiodifuziune, — după cum un amplificator de joasă frecvență de exemplu, amplifică toate frecvențele joase. Evident că realizarea acestui amplificator de înaltă frecvență desacordat nu e o problemă prea ușoară. Se întrebuintează de obicei mai mulți amplificatori montați în paralel pentru diferitele game de frecvență.

Fig. 112 reprezintă schema unei astfel de instalații, realizată de casa Philips.

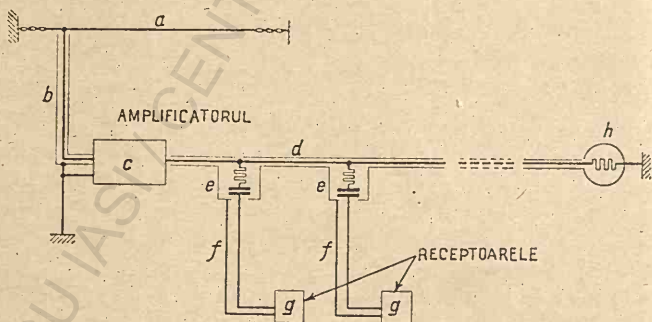


Fig. 112. — Antenă comună

*Construcția cadrelor*

Ca și antenele interioare, cadrele interioare nu dau în general rezultate bune, mai ales în casele cu beton armat <sup>1)</sup> și ca atare au fost scoase din uzul curent.

Comparat cu o antenă *interioară* un cadru dă semnale mai slabe, în schimb recepția este mai curată. Într'adevăr cadrul este într-o câțva antiparazit mai ales prin efectul său directiv.

Cadrele nu se mai întrebunțează astăzi decât în posturi portative și în posturi radio-goniometrice. Ca atare nu vom insista asupra lor.

Mărimea cadrelor este de obicei limitată de locul disponibil și de considerente mecanice. Suportul trebuie redus la minimum, iar sârmele trebuie bine izolate și distanțate pentru a evita pierderi în înaltă frecvență.

## CAPITOLUL X

## PROPAGAREA UNDELOR

Legătura ce se face între o antenă de emisie și una de recepție depinde precum am văzut de caracteristicile acestor două antene (înălțimea efectivă și proprietățile directive), de puterea postului de emisiune și de sensibilitatea receptorului.

Dar legătura mai depinde și de distanța dintre posturi, de natura terenului, de anotimp, de ora din zi, de unda întrebunțată și de petele din soare.

De aceste influențe ne vom ocupa aci.

În imediata apropiere a unui post de emisiune, semnalul scade întâi foarte repede, cam cu pătratul distanței, și pe

---

<sup>1)</sup> Este interesant de notat că într-o casă de beton armat se observă zone de umbră foarte bine definite. Ajunge câteodată să deplasăm cadrul cu un metru sau chiar cu mai puțin pentru a trece dela o audiție excelentă, la o extincțiune completă sau viceversa

urmă intensitatea semnalului scade mai încet, aproximativ cu distanța, precum se poate vedea în fig. 113, 114 și 115.

Dar de îndată ce distanța se mărește, lucrurile se complică.

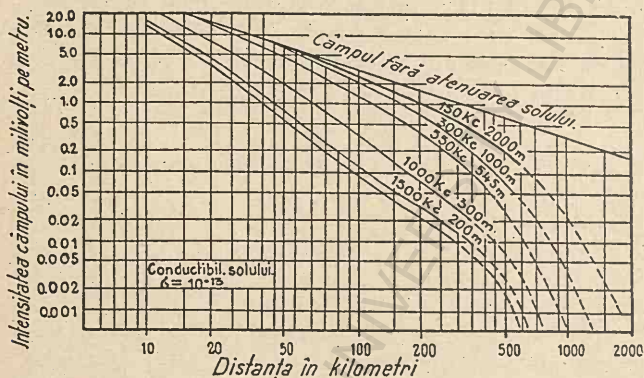


Fig. 113. — Câmpul produs de un post de 1 kilowat la diferite distanțe cu diferite lungimi de unde. Pentru a găsi câmpul produs de un post de  $x$  kilowați se înmulțește citirea din diagramă cu radical de  $x$ . Astfel un post de 16 kw. de exemplu dă semnale de patru ori mai intense decât indică diagrama

În primul rând se constată că undele se propagă în două feluri:

1. De-a-lungul pământului, *unda directă*.
2. Prin straturile superioare ale atmosferei, *unda indirectă*.

Dacă propagarea de-a-lungul pământului apare firească, propagarea prin straturile superioare ale atmosferei cere oarecare lămuriri.

### Straturile ionizate

La suprafața pământului atmosfera este rea conducătoare de electricitate. Dar mult deasupra pământului există două straturi ionizate, unul la aproximativ 110



km și altul la vreo 300 km. Aceste două straturi sunt destul de bune conducătoare de electricitate pentru a influența mersul undelor.

Fig. 116 arată cele două straturi: stratul  $E$  produs de razele ultra-violete ale soarelui, descoperit de Kennelly

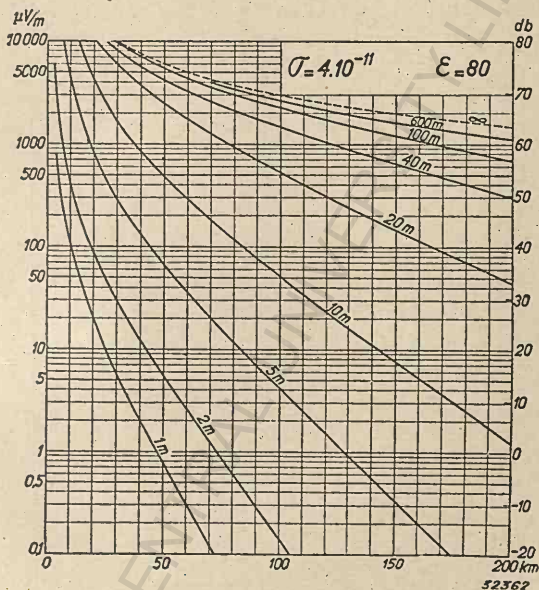


Fig. 114. — Câmpul produs de o stațiune de 1 kw. pe mare, după Van der Pol

și Heaviside prin 1901 pentru a explica prima legătură transatlantică realizată de Marconi, — și stratul  $F_2$ , descoperit mult mai târziu de Appleton, prin 1931, produs de bombardamentul solar format din electroni și particule  $\alpha$  <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Întru cât acest strat se menține și în timpul nopților polare, ionizarea lui se mai atribuie și altor cauze încă necunoscute.

Este vorba de același bombardament electronic care produce și aurorele polare.

Sub stratul  $F_2$  se mai observă câteodată, — dar numai ziua — un alt strat ionizat, mai puțin important, mai puțin stabil denumit  $F_1$ , care se află la vreo 200 km deasupra pământului și se atribue razelor ultra-violete.

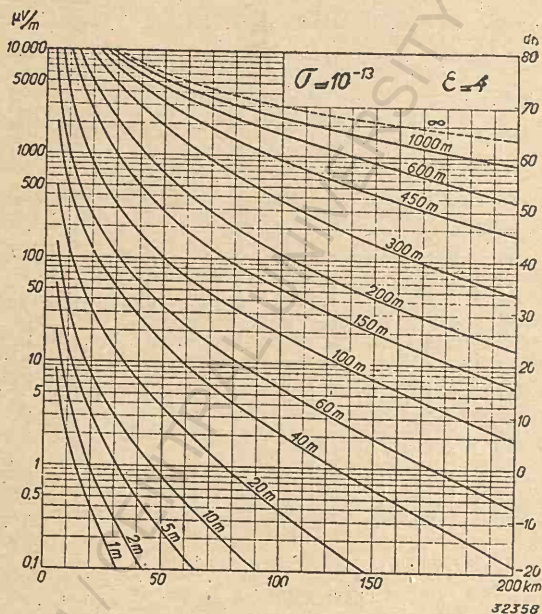


Fig. 115. — Câmpul produs de o stațiune de 1 kw.  
pe uscat, după Van der Pol

Așa dar undele se propagă între două suprafețe concentrice bune conducătoare de electricitate: pe de o parte pământul și pe de altă parte unul din straturile ionizate. Astfel delimitate undele sunt canalizate în jurul

sferei pământești. Această canalizare se face prin reflexia undelor de către straturile ionizate (fig. 117). De fapt nu poate fi vorba de o reflexie propriu zisă, pentru simplul motiv că straturile ionizate nu sunt bine delimi-

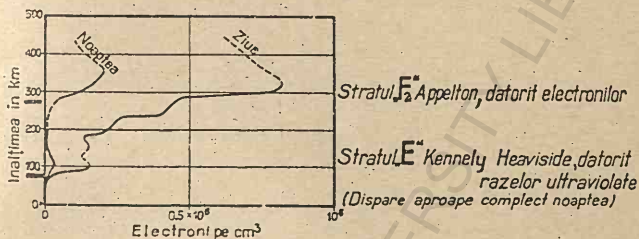


Fig. 116. — Straturile ionizate

tate ca de exemplu suprafața pământului. Întoarcerea undelor din straturile ionizate se explică printr'o serie

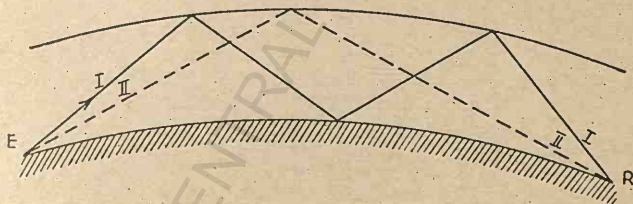


Fig. 117. — Reflexia undelor de stratul ionizat

de refracții succesive (fig. 118) pentru că densitatea ionizației variază cu înălțimea. Fenomenul este asemănător cu mirajul, iluzia optică din desert, care dă impresia de apă. Mirajul se produce printr'o aparentă reflexie a cerului în nisip, care rezultă dintr'o serie de refracții succesive, întrucât aerul e mai cald și prin urmare mai puțin dens în imediata apropiere a nisipului încins (fig. 119).

În cazul acesta ca și în cazul straturilor ionizate, undele se întorc parcă ar fi fost reflectate și ca atare vom întrebuința întotdeauna acest din urmă termen.



Fig. 118.—Efectul de reflexie obținut prin mai multe refracții succesive

Distanța la care coboară unda reflectată depinde de mai mulți factori: lungimea de undă, unghiul de incidență și înălțimea stratului ionizat.

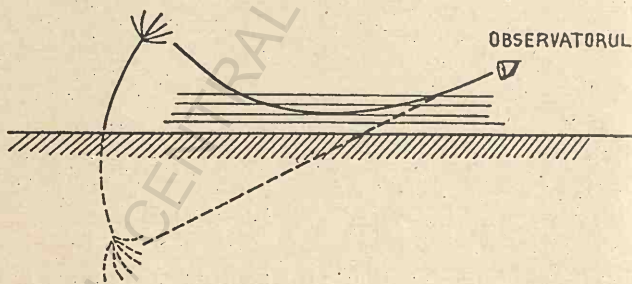


Fig. 119.—Mirajul în desert

Undele foarte lungi, de peste 10.000 metri sunt perfect de bine reflectate de stratul E și astfel se propagă la distanțe foarte mari, până la antipodi.

Pe măsură ce trecem la unde mai scurte până la cele de câteva sute de metri constatăm că pătrund tot mai

adânc în stratul  $E$ , și că sunt din ce în ce mai atenuate. Totuși, pot ajunge la distanțe destul de mari, atât prin reflecții succesive între stratul  $E$  și pământ, precum și prin propagarea directă deasupra pământului.

Pe la vreo 200 metri și sub 200 metri, undele intră în rezonanță cu frecvența medie a ciocnirilor ce se produc între electroni și moleculele ionizate din stratul  $E$ . Frecvența acestor ciocniri este de ordinul  $10^6 - 1,5 \times 10^6$ . Ca atare undele de această frecvență sunt în bună parte absorbite. Reflecția este redusă și neregulată, propagarea se face mai mult pe unda directă.

Undele de aproximativ 100 metri și sub 100 metri trec prin stratul  $E$  într-o dată cu o frecvență mai ridicată decât frecvența ciocnirilor dată mai sus, suferă oarecare slăbire, și ajung la stratul  $F_2$ . Aceste unde pot fi reflectate de mai multe ori între pământ și stratul  $F_2$ .

Experiența a arătat că în zona undelor decametrice, undele mai scurte, de circa 15—25 metri, se propagă mai bine ziua, iar undele mai lungi, de circa 30—60 m, se propagă mai bine noaptea. Explicația este următoarea:

Stratul  $E$  există de fapt numai ziua, căci noaptea ionii se recombina și stratul dispare aproape complet, pentru că la răsăritul soarelui să înceapă să se formeze din nou. Undele mai scurte, de 15—25 m sunt puțin absorbite de stratul  $E$  și ca atare se propagă bine ziua, — în deosebire de undele 30—60 m care sunt în bună parte absorbite de stratul  $E$ .

Noaptea, stratul  $E$  dispare aproape complet, precum am arătat mai sus, așa încât toate undele ajung nestingerite la stratul  $F_2$ .

Dar stratul  $F_2$  se modifică în timpul nopții prin faptul că se rarește și ca atare undele de 15—25 metri pătrund mai adânc în el noaptea decât ziua așa încât se pierd sau suferă o atenuare foarte mare, în deosebire de undele de 30—60 m care sunt la fel de bine reflectate ca și ziua. Ca atare noaptea se obțin rezultate mai bune cu undele



mai lungi, care pătrund mai puțin adânc, sunt complet reflectate și pe de altă parte circulă nestingherite prin stratul  $E$  care a dispărut aproape complet.

Undele de vreo 10 metri și sub 10 metri nu mai sunt reflectate nici de stratul  $E$  nici de stratul  $F_2$ . Ele străpung ambele straturi ionizate și se pierd în spațiile interplanetare ca lumina unui proiector îndreptat spre cerul senin. Este adevărat că se constată din când în când reflexia undelor de 10 metri și chiar a undelor mai scurte mergând până la vreo 5 metri. Dar aceste reflexii sunt cu totul neregulate și datorite unor ionizări anormale care modifică condițiile straturilor  $E$  și  $F_2$  și produc și alte straturi inferioare nestabile.

Pe lângă influența lungimii de undă pe care am considerat-o până aci, distanța la care se întoarce unda reflectată mai depinde și de unghiul de radiație, care determină unghiul de incidență. Dacă unda este radiată în sus se va întoarce mult mai aproape de postul de emisie decât în cazul când este radiată aproape orizontal. Iată de ce unghiul de radiație al unei antene are o influență foarte mare asupra bății.

Să cercetăm acum în mod sumar și unda directă, pentru a vedea cum se compară cu unda indirectă și cum o completează.

Undele lungi dela câteva sute de metri în sus, se propagă mai bine pe unda directă iar undele scurte, de sub 100 metri, se propagă în general mai bine pe unda indirectă.

Fig. 120 arată ce se întâmplă cu o emisiune de unde scurte: unda directă este atât de atenuată la câteva zeci de kilometri încât dispare, iar unda indirectă apare mult mai departe. Intre unda directă și unda indirectă avem o zonă de tăcere. Diferitele posturi de radio pe unde scurte care se aud așa de bine la noi, Londra, Roma, Paris, etc., nu se aud în diferite regiuni din țările lor de origină din cauza zonelor de umbră. Fig. 121 reprezintă în mod aproximativ bățiile maxime ce se pot obține cu

unde de diferite lungimi. De notat în primul rând scăderea bruscă a bătăii pe 10 metri prin dispariția undei indirecte, precum s'a văzut mai sus. În al doilea rând se observă foarte bine zona critică pe la vreo 200 metri sau 150 kc frecvență la care se produce absorbția prin rezonanță.

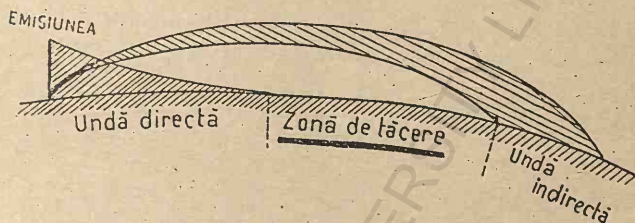


Fig. 120. — Zona de umbră sau de tăcere

Până aci am arătat în linii generale cum este influențată recepția de distanță, de lungimea de undă și de variația diurnă a straturilor ionizate.

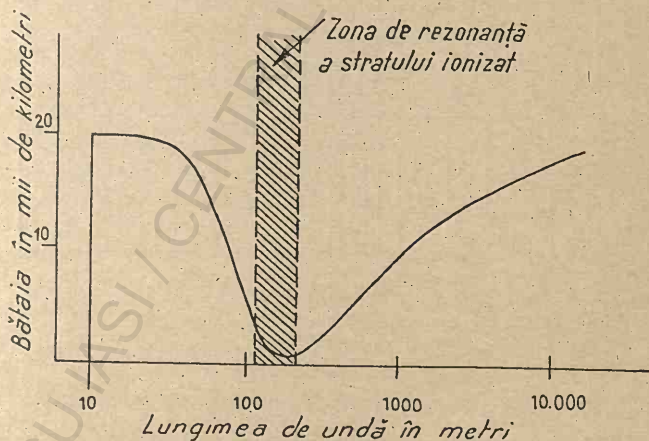


Fig. 121. — Bătăile aproximative ce se pot obține cu unde de diferite lungimi

Dar propagarea mai este influențată și de alți factori: anotimpul, petele din soare și în sfârșit diferitele obstacole terestre.

Anotimpul are cam același efect ca și ziua și noaptea prin faptul, că în timpul verii ionizarea se intensifică și iarna scade.

Fig. 122 reprezintă această variație. Să luăm o anumită lungime de undă, de exemplu 70 metri, și să ne deplasăm

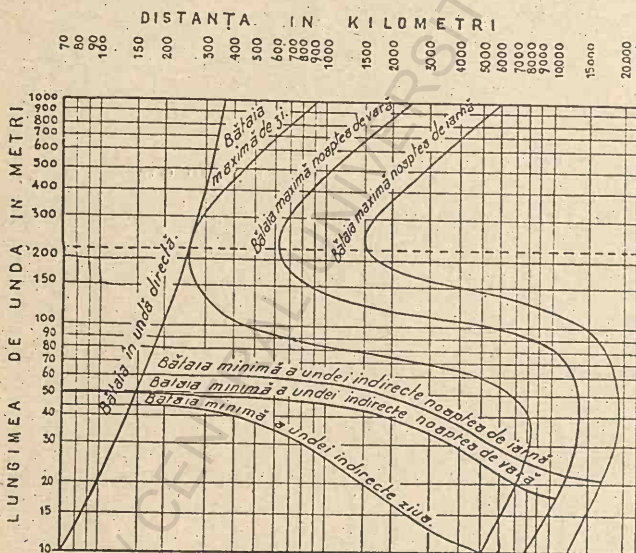


Fig. 122. — Bătăi aproximative în unde indirecte cu un emițător de 50 kw., iar la recepție 10 microvolți pe metru (după A. H. Taylor)

pe orizontala ei. Constatăm că bătaia în undă directă atinge aproximativ 150 km, că bătaia maximă în undă indirectă este de aproximativ 2600 km ziua, 9000 km

noaptea de vară și vreo 16.000 noaptea de iarnă. Pe aceeași figură sunt reprezentate și zonele de tăcere, așa de exemplu unda de 30 de metri se propagă în undă directă până la aproximativ 120 km, de aci începe o zonă de tăcere care se întinde până la vreo 650 km ziua și până la 3500 km în timpul nopții de vară și 5000 km în timpul nopții de iarnă. Iar bătaia maximă pe undă indirectă este de vreo 8000 km ziua, 13.000 km noaptea de vară și 18.000 km noaptea de iarnă. Aceste curbe au fost trasate de A. H. Taylor pentru un post de emisiune de 5.000 wați, semnalul minim de recepție fiind socotit 10 microvolți pe metru. Posturile de emisiune mai slabe vor da bătaii mai mici în undă directă dar aproape aceleași bătaii în undă indirectă, recepția devenind însă mai neregulată pe măsură ce scade puterea postului. Din cele de mai sus rezultă, că pentru a stabili o legătură între două locuri depărtate trebuie aleasă nu numai o undă de zi și o undă de noapte, dar și o undă de iarnă și o undă de vară. Astfel de exemplu, radio Tokio, care se aude foarte bine la noi, între orele 9 și 11 seara își schimbă lungimea de undă după anotimp. Acest post situat la aproape 10.000 km are numai 20 kilowați (mai puțin decât un motor de automobil) și se aude așa de bine în Europa, prin faptul că emite cu o rețea de antene dirijate și pe de altă parte lungimea de undă este anume aleasă ca să bată la această distanță. Se poate spune că «tirul» stațiunii este reglat ca să bată în Europa.

Pe lângă variațiile diurne și sezoniere, straturile ionizate mai sunt influențate de ciclul de 11 ani al petelor solare de ciclul de 27 zile precum și firește de câte o pată mai mare.

Efectul petelor solare se observă după 3 zile dela apariția lor, timpul necesar pentru călătoria electronilor dela soare la pământ. Astfel se pot prevedea la timp anumite perturbații în serviciile radio-electrice,



Obstacolele, munții, regiunile împădurite și orașele, slăbesc recepția în mod simțitor, mai ales pe undele scurte. Efectul lor se simte pe unde de câteva sute de metri și devine foarte pronunțat pe undele sub 100 metri, când este vorba de unda directă. Astfel audițiile sunt mai slabe în oraș ca la țară, mai ales pe undele scurte.

### *Fading-ul*

Fading-ul, sau slăbirea periodică a semnalelor este foarte pronunțată pe unda indirectă și de fapt inexistent pe unda directă.

Fading-ul se explică prin schimbări în ionizarea și în poziția straturilor  $E$  și  $F$ . Schimbări relativ mici pot produce completa stingere a semnalelor, fie printr'o mică deviere a undei reflectate când receptorul se află la marginea fascicolului ce se întoarce la pământ (fig. 80), — fie mai ales prin fenomenul de interferență. Acest din urmă fading se explică astfel: receptorul primește de obicei mai multe unde, care au parcurs drumuri diferite. Dacă diferența de drum e un multiplu fără soț de  $\lambda/2$ , se produce un fenomen de interferență, căci undele se sting prin suprapunerea unei alternanțe pozitive pe o alternanță negativă de aceeași amplitudine. Dacă diferența de drum este un multiplu cu soț de  $\lambda/2$  semnalele se însumează audia se întărește. Pe lângă interferența între două unde reflectate, se mai poate produce și interferența între unda directă și unda reflectată (fig. 123).

Zona în care unda directă are cam aceeași intensitate cu unda indirectă este de obicei zona în care se observă fading-ul cel mai pronunțat. O mică schimbare de drum a undei indirecte produce în această zonă sau o întărire a semnalului sau o stingere mai mult sau mai puțin completă.



Efectul fading-ului se poate reduce prin întrebuințarea antenelor directive atât la emisie cât și la recepție, prin întrebuințarea mai multor antene de recepție distanțate la câteva sute de metri, și în sfârșit soluția cea mai

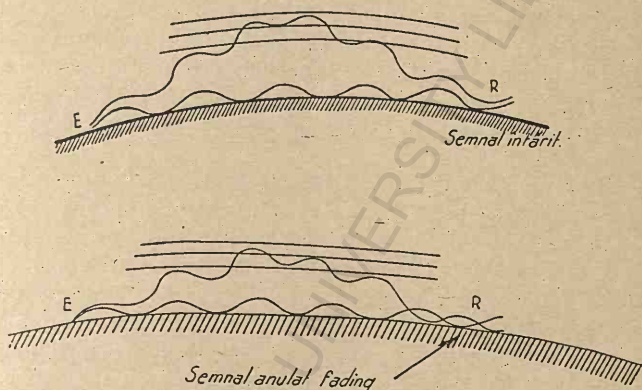


Fig. 123. — Efectul combinat al undei directe și indirecte

întrebuințată, prin dispozitivele de reglaj automat de volum. Prin aceste dispozitive se potrivește mereu amplificarea receptorului pentru a compensa efectul fading-ului, așa încât amplificarea se mărește când semnalul este mai slab și viceversa. Interesant este faptul că acest reglaj compensează numai variațiile produse pe drum, cu alte cuvinte se menține toată nuanțarea din studio prin faptul că pasajele « pianissime » rămân « pianissime » și pasajele « fortissime » rămân « fortissime ».

Reglajul automat de volum se întrebuințează în toate receptoarele bune, și va fi descris într'un alt capitol.

## ANOMALII IN PROPAGAREA UNDELOR

*Efectul Dellinger*

Acest efect se manifestă printr'o stingere completă și foarte rapidă (cam în timp de un minut) a tuturor emisiilor pe unde scurte (sub 200 m).

Fenomenul se produce atât de brusc și tăcerea pe toată gama este atât de completă încât produce impresia că s'a defectat recepția. Fenomenul durează dela câteva minute până la o oră sau chiar mai mult, și se produce simultan pe toată suprafața globului care e iluminată de soare.

Revenirea semnalelor se face treptat.

Fenomenul acesta a fost observat pentru prima oară în 1935 de către J. M. Dellinger, care l-a studiat amănunțit.

D-sa a arătat că fenomenul se datorește unei emisiuni subite și foarte intense de raze ultraviolete produse de soare. Razele ultraviolete ionizează straturile inferioare ale atmosferei, — sub 120 km, — și această ionizare împiedică trecerea undelor scurte la straturile de reflexie.

Fenomenul este însoțit câteodată de erupții care se observă pe suprafața soarelui. Alteori însă nu se observă nimic pe soare și nici pe suprafața pământului, întru cât emisiunea de raze ultraviolete este absorbită de straturile superioare ale atmosferei pe care le ionizează și astfel nu mai pot ajunge la suprafața pământului pentru a fi percepute direct.

Fenomenul Dellinger se repetă la vreo 55 zile, interval care cuprinde cam 2 cicluri solare de 27 zile. Periodicitatea fenomenului Dellinger este numai aproximativă și intensitatea sa variază foarte mult.

*Efectul Luxembourg*

Acest efect a fost observat întâi în 1933 în Eindhoven. Pe emisiunea postului elvețian Beromunster (460 m) se suprapunea postul Luxembourg (1190 m, 200 kw).

Această suprapunere nu s'a putut explica nici prin lipsa de selectivitate a receptorului nici prin emisiunea vreunor armonice nici prin alte fenomene cunoscute pe vremea aceea. Suprapuneri similare s'au observat ulterior și cu alte posturi de emisiune în aproape toată Europa.

S'a constatat că postul suprapus este întotdeauna un post puternic pe unde lungi (de obicei peste 1000 m) așezat între postul de recepție și cel de emisie, la 250—300 km de acesta din urmă. Fenomenul se produce numai noaptea. Explicația este următoarea:

Postul se suprapune prin modularea stratului Kennely Heaviside de deasupra sa, și influențează astfel unda care este reflectată în această zonă.

### *Ecourile de lungă durată*

În 1927, s'a observat pentru prima oară un fenomen extrem de rar, ecoul radio-electric de lungă durată. J. Hals a auzit în Norvegia repetarea unui semnal emis de stațiunea PCJJ din Olanda, pe 3125 m. după un interval de 3 secunde. Fenomenul acesta foarte curios a fost verificat prin observații multiple. S'au înregistrat ecouri de durată și mai lungă, mergând până la 30 de secunde.

Se știe că viteza undelor hertziene este de aproximativ 300.000 km pe secundă. Prin urmare undele care înconjoară pământul produc un ecou după  $\frac{1}{7}$  de secundă. Aceste ecouri se înregistrează în mod curent și s'au înregistrat chiar ecouri duble și triple, la  $\frac{1}{7}$ ,  $\frac{2}{7}$  și  $\frac{3}{7}$  de secundă.

Dar un ecou care apare după mai multe secunde, sau chiar după o jumătate minut, — fără ecouri intermediare, — este probabil de altă natură.

Pentru explicarea acestui fenomen s'au emis fel de fel de ipoteze.

În primul rând s'a presupus că undele au înconjurat pământul de mai multe ori «alunecând» pe stratul

Heaviside până ce în cele din urmă au coborît pe pământ. Această alunecare se produce printr'o refracție la unghiul limită.

S'au emis ulterior alte teorii mai complexe, cu cele două straturi ionizate ale atmosferei, «  $E$  » și «  $F$  ». Undele ar fi oarecum canalizate, între aceste două straturi și înconjoară pământul de mai multe ori până ce găsească o întrerupere în stratul «  $E$  » și coboară pe pământ. Această teorie a fost combătută.

B. van der Pol și E. P. Appleton au emis o ipoteză prin care undele ar fi încetinite și reflectate cu întârziere, admitând pentru aceasta o distribuție cu totul specială a ionizației din ionosferă.

Dar ipoteza cea mai plauzibilă pare a fi a lui C. Stormer.

Stormer socotește că o întârziere de 30 de secunde nu se poate produce în nicio parte a atmosferei. Această întârziere corespunde cu de 200 de ori înconjurul pământului. Printr'un drum așa de lung undele ar fi atât de atenuate încât ar deveni imperceptibile.

În vid, slăbirea undelor s'ar datori numai risipirii lor și dacă ar putea fi cumva concentrate, intensitatea semnalului n'ar scădea prea mult.

Stormer crede că electronii emiși de soare formează un inel în jurul pământului și că acest inel poate reflecta undele hertziene, producând astfel ecoul de lungă durată. Stormer, — care s'a ocupat de aurorele polare produse tot de electronii emiși de soare, — găsește că dimensiunile teoretice ale inelului de electroni corespund cu datele observate, că acest inel trece dincolo de lună, că e foarte variabil ca dimensiuni și consistență, depinzând ca și aurorele polare de petele din soare.

Așa dar ecoul de câteva secunde ar fi produs de unde care au călătorit în spațiile interplanetare.

PARTEA A III-a  
LĂMPILE DE RADIO  
CAPITOLUL XI  
DIODA

*Ce este dioda.*

Dioda sau lampa cu doi electrozi a fost inventată de Edison în anul 1883, prin simpla introducerea a unei plăci metalice în balonul lămpii sale cu incandescență (fig. 124).

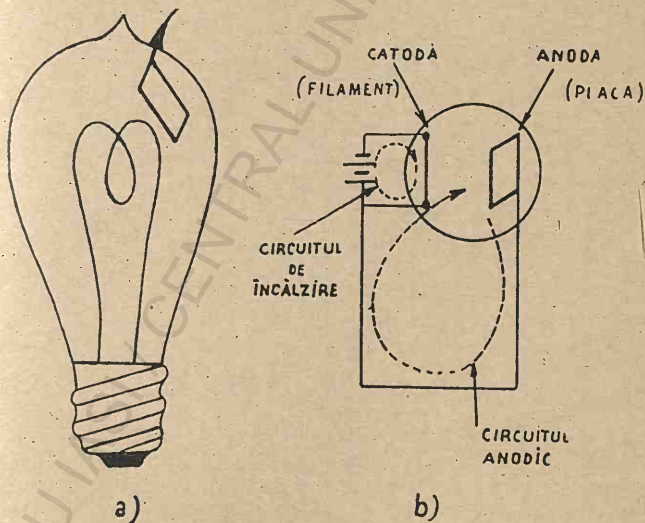


Fig. 124. — Dioda



Acest dispozitiv, format așa dar dintr'un electrod incandescent (filamentul) și un electrod rece (placa) are proprietatea de a conduce curentul dela un electrod la altul prin vidul sau gazul rarefiat ce le desparte. Un al doilea fenomen și mai neașteptat decât acesta, curentul trece numai într'un singur sens. Așa dar dioda constituie o supapă electrică.

Funcționarea diodei a rămas multă vreme neînțeleasă căci nu se putea explica trecerea curentului prin spațiul izolator dintre electrozi și nici conductibilitatea unilaterală.

Fig. 125 arată fenomenul de conductibilitate unilaterală. Când bateria de placă este legată eu pozitivul la placă avem curent, iar când inversăm polaritatea nu mai avem curent.

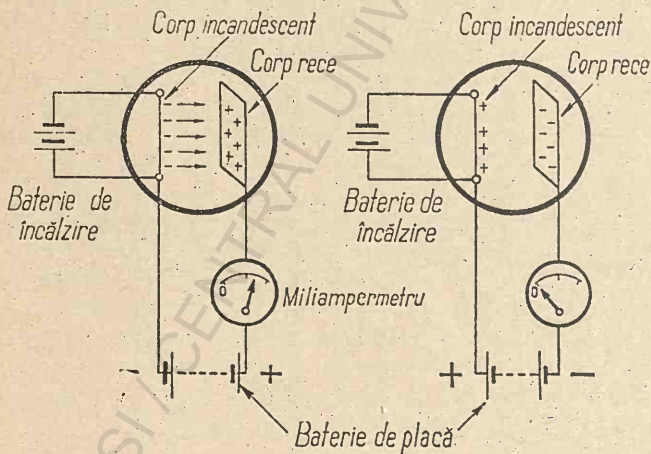


Fig. 125. — Conductibilitatea unilaterală a diodei

Explicația apare astăzi foarte simplă. Corpurile incandescente emit electroni (particule de electricitate negativă) iar corpurile reci nu emit electroni.

Dacă încărcăm acum electrodul rece al diodei cu electricitate pozitivă (dela bateria de placă), placa atrage electronii emiși de electrodul incandescent și astfel se stabilește curentul prin spațiul izolator ce desparte electrozii.

Din această explicație rezultă și denumirea dată celor doi electrozi: *catoda* sursa de electroni și *anoda* placa rece pozitivă care atrage electronii.

Este evident că dacă placa rece devine negativă (prin inversarea bateriei de placă), respinge electronii și astfel nu se mai poate stabili curentul. Astfel se explică redresarea.

De notat că încălzirea catodei nu trebuie să se facă neapărat pe cale electrică. Catoda s'ar putea încălzi de exemplu din afară cu o flacăra, sau prin curenți Foucault, dar încălzirea electrică e cea mai lesnicioasă și ca atare singura întrebuințată.

### *Emisiunea electronică*

Corpurile bune conducătoare de electricitate au electroni liberi cari se deplasează nestingheriți în interiorul lor. Dar acești electroni nu pot ieși decât foarte anevoie din corpurile în care se află. Intr'adevăr, electronii ajunși la suprafața corpului sunt atrași înapoi și nu pot trece bariera pe care o constituie această suprafață, decât dacă au o viteză foarte mare.

Pentru a extrage un electron, trebuie o anumită energie. Putem asemui electronii cu bilele care se află în fundul unei farfurii unde se deplasează în voie. Pentru a părăsi farfuria bilele trebuie să dispună de o anumită energie spre a se ridica deasupra marginii. Dar odată ce au trecut această barieră cad pe masă și își reiau toată libertatea de mișcare.

Pe măsură ce se ridică temperatura unui corp, electronii îl părăsesc cu mai mai multă ușurință. După cum

evaporarea unui lichid crește cu temperatura, tot astfel și «evaporarea» electronică crește cu temperatura. Când un metal e adus la incandescență apare în jurul său un «nor» de electroni, — bineînțeles invizibil. Electronii aceștia cari se află în imediata apropiere a suprafeței (fracții de milimetru) formează o încărcătură spațială negativă care împiedică evaporarea altor electroni prin faptul că fiind tot negativi îi resping. Dacă însă «norul» de electroni este scurs, de exemplu printr'o placă pozitivă care îi atrage atunci se mai pot evapora și alți electroni cari le iau locul, sunt scurși și ei la rândul lor, ș.a.m.d., așa încât se stabilește un curent continuu de electroni. Avem adică un curent electric dela corpul incandescent la placa pozitivă rece, prin intervalul izolator care separă aceste două elemente.

Curentul este format, repet, de electronii atrași de placă. Viteza lor este foarte mare, de 10—20 km pe secundă, variind cu tensiunea aplicată.

Producerea emisiunii electronice se poate face în mai multe feluri:

- a) prin încălzire, — singura cale întrebuințată în radio,
- b) pe cale fotoelectrică,
- c) reacții chimice,
- d) bombardament electronic,
- e) prin aplicarea unor tensiuni ridicate la distanțe mici.

a) Emisiunea electronică prin încălzire este cea mai importantă. Depinde de temperatură și de natura corpului. Fiindcă emisiunea electronică crește foarte repede cu temperatura, s'au căutat mai întâi metalele cu punctul de fuziune cel mai ridicat. Dela platină, care are punctul de fuziune la  $1755^{\circ}\text{C}$  s'a trecut de multă vreme la tungsten,  $3270^{\circ}\text{C}$  și după aceea s'a întrebuințat tungsten toriat și în sfârșit suprafețe de oxizi de bariu și de stronțiu, precum vom vedea la construcția lămpilor.

b) Lumina obișnuită și razele ultraviolete au proprietatea de a pune în libertate electronii metalelor. Dispozitivele construite pe acest principiu se numesc celule fotoelectrice <sup>1)</sup>.

c) Anumite reacții chimice eliberează electronii, de exemplu sinteza clorurei de sodiu, prin introducerea sodiului lichid într-o atmosferă de gaz rarefiat.

d) Bombardamentul electronic produce o emisiune electronică secundară, de care ne vom ocupa ulterior.

e) Aplicarea unor tensiuni ridicate la distanțe mici poate determina o emisiune electronică la rece.

Aceasta se produce în redresorii electrolitici.

— Emisiunea electronică se poate face:

1. în vid, sau

2. în gaz.

În toate lămpile de radio emisiunea electronică se face în vid.

Emisiunea electronică în gaz produce ionizarea gazului. Astfel curentul electric rezultă nu numai din deplasarea electronilor, ci și din deplasarea ionilor. Se obține așa dar un curent mai mare. Prezența gazelor produce însă neajunsuri; funcționarea prezintă mici irregularități și pe de altă parte bombardarea catodei de către ionii pozitivi strică de obicei suprafața emițătoare.

Precum am spus, emisiunea electronică în gaz nu este întrebuințată în lămpile de radio, dar este întrebuințată în lămpile redresoare.

### *Curba caracteristică a diodei*

Să realizăm montajul din fig. 126 pentru a vedea cum variază intensitatea curentului anodic cu tensiunea aplicată. Menținem încălzirea filamentului neschimbată. Variem numai tensiunea anodică prin deplasarea cursorului

<sup>1)</sup> Acestea sunt tratate în lucrarea mea despre « Televiziune ».



potențiometric  $P$ , citim această tensiune cu voltmetrul  $V$ , și intensitatea curentului cu miliampermetrul  $A$ .

Rezultatele acestor citiri sunt arătate tot în fig. 126.

Curentul crește la început încet din cauza sarcinii spațiale, care este prea puțin influențată de voltajul

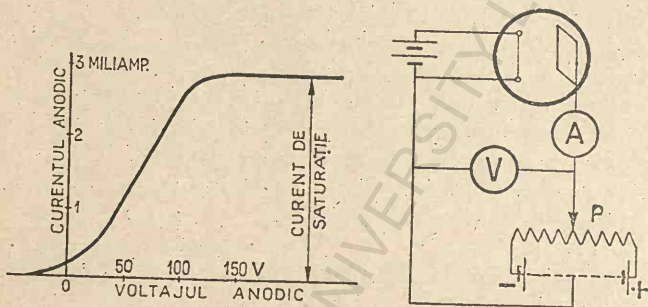


Fig. 126. — Caracteristica diodei

redus al plăcii. Pe urmă curentul crește mai repede și în cele din urmă rămâne staționar. Oricât mărim potențialul aplicat pe placă (sau mai exact diferența de potențial între anodă și catodă) curentul nu trece de o anumită limită, care constituie curentul de saturație.

Aceasta se explică prin numărul limitat de electroni pe cari îi emite o anumită catodă la o anumită temperatură.

Dacă însă mărim treptat temperatura filamentului și trasăm curbe noi, vom obține fig. 127 din care se vede că aceste curbe noi se suprapun și se contopesc în partea inferioară pentru a se despărți sus, unde se constată curenți de saturație cu atât mai mari cu cât temperatura filamentului e mai ridicată.

Dar să studiem mai de aproape curba caracteristică.

Să comparăm întâi rezistența diodei cu o rezistență ohmică obișnuită.



O rezistență ohmică obișnuită se exprimă printr'un număr care arată câți ohmi are<sup>1)</sup>.

Cunoscând acest număr deducem toate relațiile posibile între tensiune și curent prin simpla formulă.

$$R = \frac{E}{I}$$

care arată că rezistența nu e decât *raportul constant între tensiunea aplicată și curentul rezultat*.

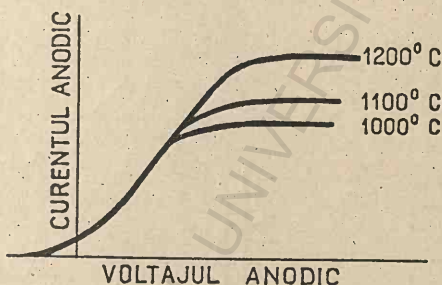


Fig. 127. — Caracteristicile diodei la diferite temperaturi ale catodei

Această relație poate fi ilustrată printr'o dreaptă. Fig. 128 reprezintă două drepte formate din toate punctele care satisfac relația de mai sus. Precum se vede, înclinația dreptelor indică valoarea rezistenței. Dreptele au fost prelungite în jos dincolo de zero în regiunea negativă care corespunde cu inversarea tensiunii și implicit inversarea sensului în care circulă curentul.

Să ne întoarcem acum la caracteristica diodei din fig. 126 pe care am reprodus-o pe o scară mai mare în fig. 129.

<sup>1)</sup> La această caracteristică se adaugă, de obicei și curentul maxim de funcționare, fie în amperi, fie indirect, în wați ( $I^2R$ ).

Constatăm în primul rând că nu numai intensitatea curentului dar și rezistența variază încontinuu cu voltajul aplicat. Astfel în punctul *A* avem o rezistență

$$R_A = \frac{50}{0,00105} = 47.600 \text{ ohmi}$$

iat în punctul *B*

$$R_B = \frac{60}{0,00145} = 41.300.$$

Să vedem acum ce se întâmplă dacă lampa funcționează între *A* și *B*.

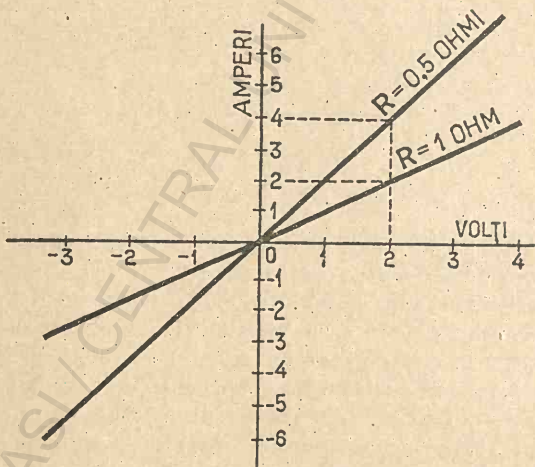


Fig. 128.— Caracteristicile rezistențelor obișnuite

Constatăm că o variație de 10 volți (60—50) produce o variație de curent de 0,0004 amperi (0,00145—0,00105).

Suntem așa dar îndreptățiți să spunem că în acest caz lampa se comportă ca o rezistență de

$$\frac{10}{0,0004} = 25.000 \text{ ohmi}$$

cu toate că dreapta  $R_{AB}$  nu trece prin originea axelor. Într'adevăr numai o rezistență obișnuită de 25.000 ohmi produce o variație de curent de 0,0004 amperi când tensiunea aplicată variază cu 10 volți.

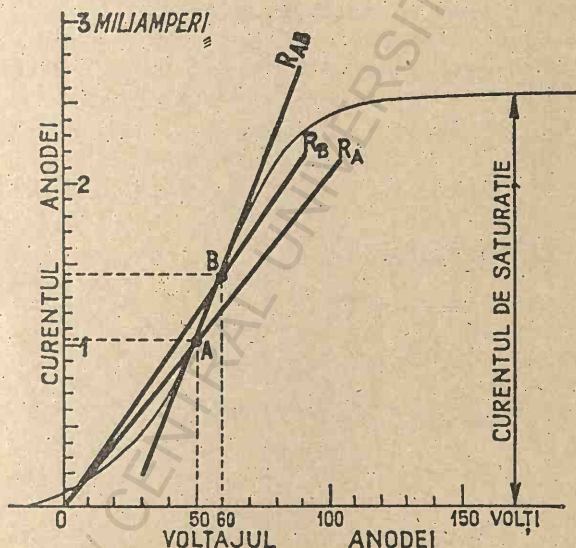


Fig. 129. — Rezistența diodei în punctul « A », în punctul « B » și în timpul funcționării între « A » și « B »

Rezistența în punctul  $A$  și în punctul  $B$  se numesc *rezistențe statice* și sunt exprimate prin înclinația dreptelor  $R_A$  și  $R_B$ , iar rezistența de funcționare între  $A$  și  $B$  (sau în jurul acestor puncte) se numește *rezistență dinamică* și e exprimată prin înclinația dreptei  $R_{AB}$ .

Această rezistență dinamică  $R_{AB}$  e cea care interesează, întru cât corespunde cazului practic când lampa e în funcțiune, și anume între limitele  $A$  și  $B$ , sau în această regiune.

Rezistența măsurată într'un singur punct  $A$ ,  $B$ , etc., nu corespunde întrebuirii, căci lampa nu prezintă interes practic ca o simplă rezistență de scădere de voltaj care să lucreze la un voltaj sau la un curent fix.

Dacă aplicăm un voltaj alternativ pe o rezistență ohmică obișnuită rezultă un curent alternativ (fig. 130).

Dacă însă aplicăm un voltaj alternativ pe diodă rezultă un curent direcțional pulsativ (fig. 130) întru cât, precum am văzut, caracteristica diodei *nu* se prelungește în regiunea negativă.

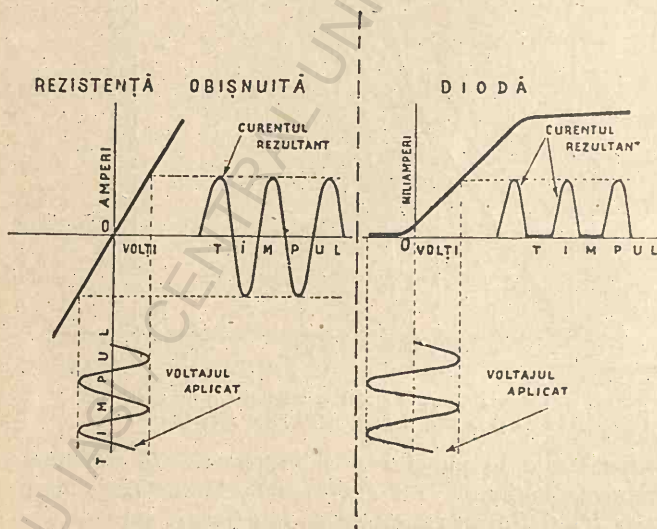


Fig. 130. — Curentul rezultat prin aplicarea unui voltaj alternativ pe o rezistență ohmică obișnuită și pe o diodă

## Intrebuințări

Dioda are două întrebuințări, la:

1. *Detectie*, adică perceperea curenților slabi de înaltă frecvență culeși de o antenă, prin transformarea lor în curenți pulsativi unidirecționali, cari pot impresiona urechea sau aparate sensibile.

Această întrebuințare a fost dată pentru prima oară de Fleming în 1905.

2. *Redresare*, adică transformarea curenților industriali (de mare intensitate și de joasă frecvență) în curenți pulsativi unidirecționali, pentru încărcarea acumulatorilor, alimentarea aparatelor de radio, etc.

Fig. 131 reprezintă construcția interioară a unei detectoare și unei redresoare, ambele sunt diode duble sau duo-diode.

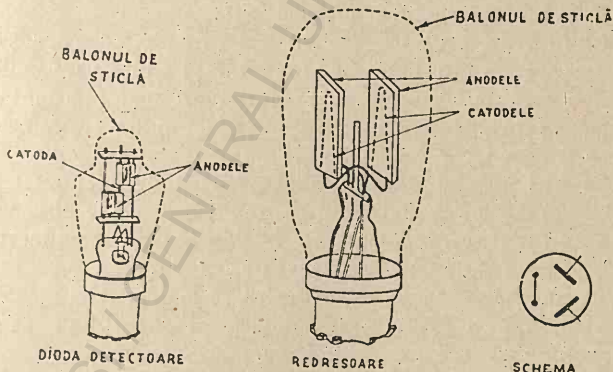


Fig. 131. — Construcția unei detectoare și unei redresoare

Asupra detecției vom reveni pe larg mai departe la capitolul respectiv.

Asupra redresării ne vom opri acum.



Pentru alimentarea directă a aparatelor de radio se întrebuițează diode în vid, cu o catodă și două anode (un filament și două plăci) spre a redresa ambele alternanțe ale curentului.

Curenții de intensitate mare, întrebuițați la încărcarea acumulatorilor, etc. se redresează în diode cu gaz. Precum am văzut mai sus, conductibilitatea diodei crește multumită ionizării, și se obțin curenți mari cu o mică pierdere de tensiune.

În această categorie de lămpi intră:

a) dioda cu vaporii de mercur și

b) redresorul « Tungar ».

a) Vaporii cu mercur au proprietatea de a se ioniza la tensiuni foarte mici, sub 20 V, așa încât bombardamentul ionilor rezultanți nu este destul de puternic pentru a distruge suprafața emițătoare de oxizi metalici, — care e precum am văzut o suprafață cu mare emisiune electronică și are o structură puțin stabilă.

b) În redresorul « Tungar », care este de o construcție mai veche, se întrebuițează o suprafață emițătoare mult mai săracă în electroni, dar în schimb mai rezistentă, tungsten pur. Gazul este « argon », de unde și numele de « Tungar », care vine dela « tungsten » și « argon ».

Se mai întrebuițează și diode cu catode reci; acestea se bazează pe conductibilitatea unilaterală ce se observă între un vârf și o placă așezată într'un balon cu gaz inert. Vârful are rol de anodă iar placa e catoda.

În sfârșit, trebuie să adăugăm că se mai întrebuițează pentru curenți foarte mari, diode a căror catodă este formată dintr'un arc de mercur.

În general, redresarea se face pe ambele alternanțe. Fig. 132 arată redresarea unei alternanțe și a ambelor alternanțe. Cele două elemente de redresare întrebuițate în acest caz se montează într'un singur balon, formând așa dar o singură lampă (fig. 133). În schemă au fost arătate separat pentru mai multă claritate.

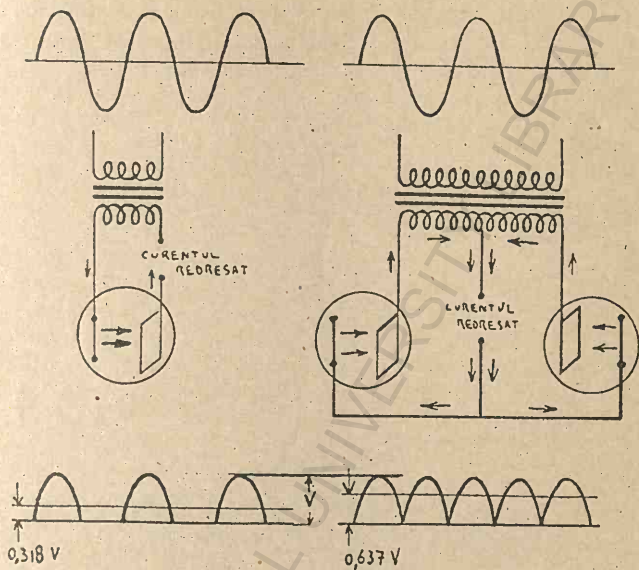


Fig. 132. — Redresarea unei alternanțe și a ambelor alternanțe



Fig. 133. — Montarea lămpii redresoare biplacă

În sfârșit, odată cu redresarea se poate obține și o dublare de tensiune, printr'un simplu artificiu de montaj (fig. 134).

*Dublarea tensiunii se face astfel:*

Alternanța 1 trebuie să treacă prin dioda 1 și prin condensatorul 1, pe care îl încarcă cu polaritatea indicată.

Alternanța 2 nu poate trece decât prin lampa 2) și implicit prin condensatorul 2) pe care îl încarcă de asemenea precum se vede în figură.

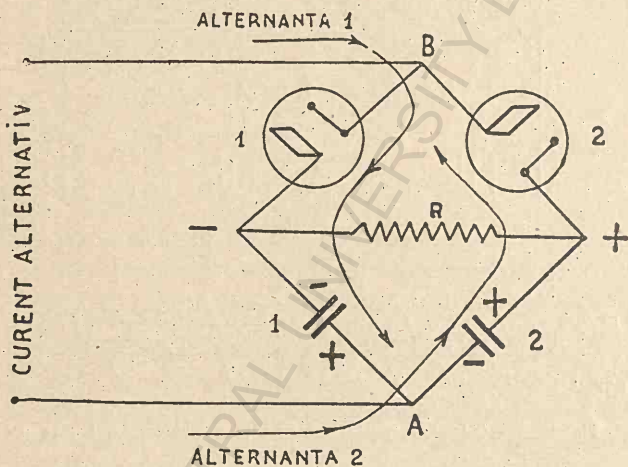


Fig. 134. — Montajul pentru dublarea tensiunii

Așa dar cei doi condensatori, montați în paralele față de rețea, se încarcă succesiv. Dar față de rezistența de utilizare  $R$ , condensatorii sunt montați în serie. Cum fiecare condensator este încărcat la tensiunea rețelei, prin descărcarea lor în serie rezultă dublarea tensiunii.

Valoarea condensatorilor depinde de sarcină. Ordinea de mărime obișnuită la aparatele de recepție e de 0,5—1 microfarazi.

Acest montaj se întrebuintează în aparatele de rețea care merg pe alternativ. Astfel se mărește tensiunea fără transformator, care e o piesă mare, scumpă și grea.

### *Alte supape electrice*

Pe lângă supapa electronică studiată mai sus dioda, există și alte supape electrice. Vom cerceta numai galena și redresorul cu oxid de cupru, ca fiind cele mai importante.

*Galena* este formată dintr'un cristal de sulfură de plumb pe care se reazimă un vârf metalic arcuit (fig. 135). Acest contact are caracteristica din fig. 136 și se întrebuințează precum știe toată lumea pentru recepțiile radioelectrice. Fig. 137 învederează detectarea.

Față de diodă, prezintă dublul avantaj de a fi mai ieftină și de a funcționa fără alimentare (ne referim la alimentarea filamentului diodei). În schimb trebuie să se regleze din când în când vârful de contact. Galena nu poate redresa curenți de intensitate mare.

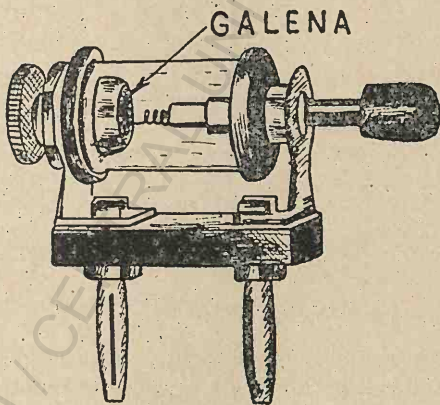


Fig. 135. — Galena

### *Redresorul cu oxid de cupru*

Oxidul format pe suprafața unei plăci de cupru, pus în contact cu un alt metal, de exemplu o placă de plumb, constituie o excelentă supapă electrică.

Conductibilitatea acestui contact oxid de cupru-plumb este de 1.000 de ori mai mare într'un sens ca în celălalt. Fig. 138 a reprezintă secțiunea acestui element redresor, format din plăci circulare strânse cu un șurub central (fig. 138 b).

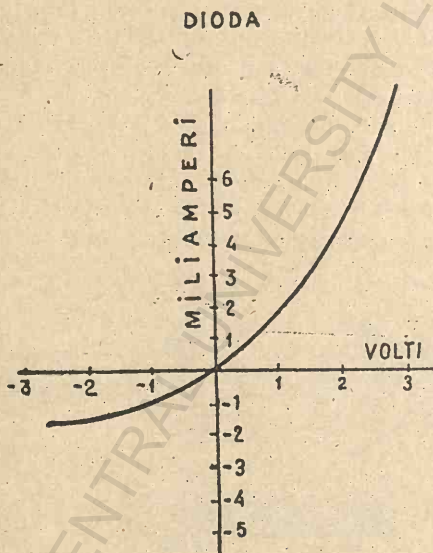


Fig. 136—Curba caracteristică a galenei

Redresarea ambelor alternanțe se face cu montajul din fig. 139 a și fiindcă toate discurile se montează pe un singur suport, montajul acesta se realizează cu aranjamentul din fig. 139 b.

Pentru tensiuni mai ridicate se pun două sau mai multe elemente în serie pe fiecare braț al puntei.

Redresorii cu oxid de cupru se întrebuințează mai mult la încărcarea acumulatorilor decât la alimentarea aparatelor de radio.



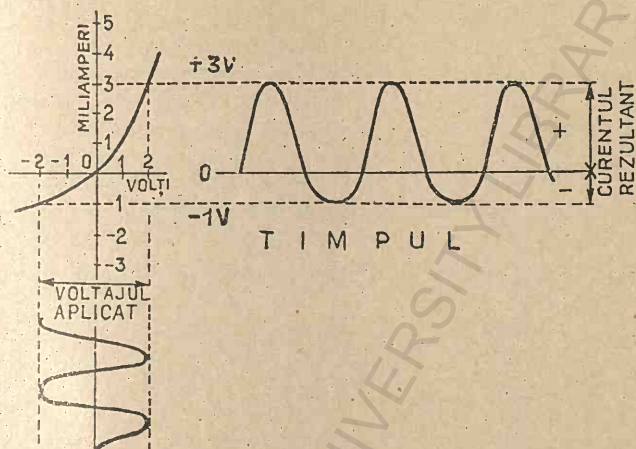


Fig. 137.— Detectarea

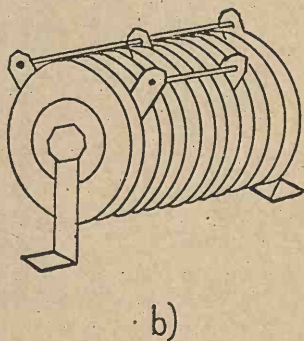
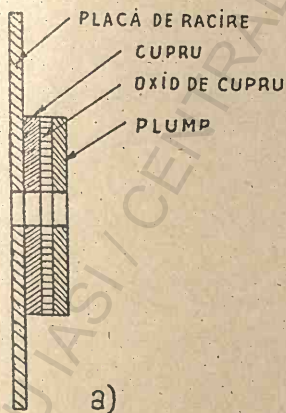


Fig. 138.— Redesorul cu oxid de cupru

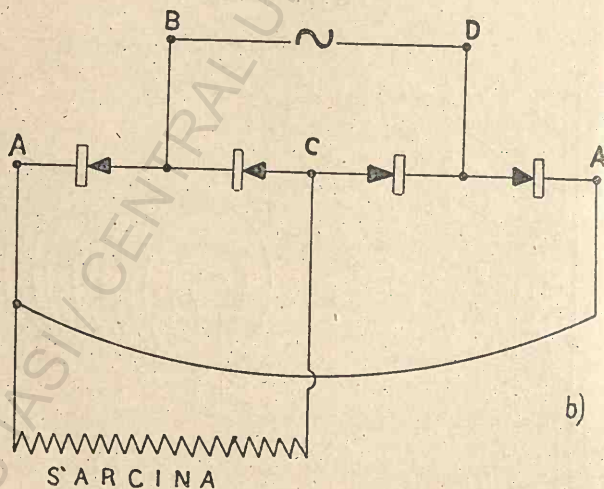
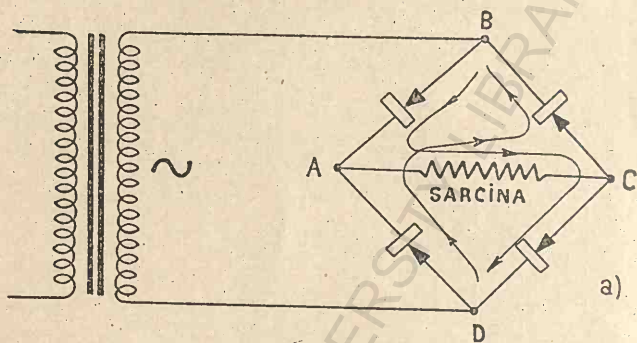


Fig. 139. Montarea redresorilor cu oxid de cupru

Evident că și acești redresori pot servi la dublarea tensiunii cu schema din fig. 134.

Se construiesc și redresori cu oxid de cupru ca detectori cari înlocuiesc galena sau dioda.

Aceștia se numesc de obicei Westector după numele casei Westinghouse care s'a specializat în redresori cu oxid de cupru.

Afară de acești redresori se mai întrebuințează și redresorii cu seleniu cari sunt foarte asemănători.

Redresorii cu oxid de cupru și cu seleniu durează ani de zile, funcționând continuu fără a da semne apreciable de uzură.

## CAPITOLUL XII

### TRIODA

În 1906 americanul Lee de Forest a introdus o sită între anoda și catoda diodei, făcând una din cele mai mari invenții din vremurile moderne (fig. 140). Într'adevăr lampa de radio are aceeași importanță ca dinamul, motorul cu explozie, telefonul, etc.

Sita adăugată de Lee de Forest este elementul de comandă, este robinetul care închide sau deschide calea electronilor cari merg dela filament la placă.

Reglarea debitului de electroni se face fără ca sita să se deplaseze, numai prin starea ei de încărcare electrică.

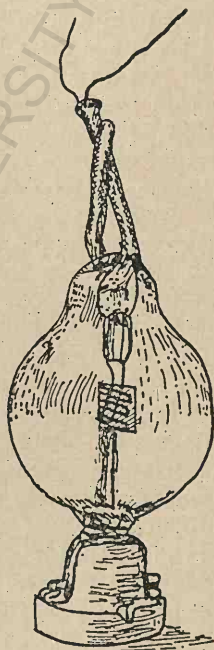


Fig. 140. — Prima lampă cu 3 electrozi

Intr'adevăr, când sita este negativă, electronii sunt repinși, calea este închisă, iar când sita devine pozitivă, electronii sunt atrași și accelerați spre placă, trecând prin ochiurile sitei. Dar sita nu este un întrerupător care taie curentul complet, ci un regulator care îi variază intensitatea treptat, dela zero la o anumită valoare maximă. Am considerat întâi cazurile extreme numai pentru a învedera mecanismul funcționării.

Prin poziția ei privilegiată, în apropierea filamentului, sita are o mai mare înrâurire asupra curentului de placă, decât placa. Cu alte cuvinte, o mică variație de potențial aplicată pe sită produce o mare variație de curent.

Sita se menține aproape întotdeauna negativă, mai negativă de  $-1,3$  V.

Lampa cu trei electrozi este în fond un amplificator, Lee de Forest i-a zis «microscopul electric». Dar b'ne înțeles că amplificarea optică este diferită de amplificarea lămpii cu trei electrozi care este un amplificator de energie și acționează prin eliberarea energiei unei surse locale, care este bateria de placă.

Lampa mai poate fi privită ca un releu, întru cât primește un curent slab prin care stabilește circuitul local al unui curent de intensitate mai mare.

Cum însă stabilirea circuitului se face fără deplasarea vreunei piese mecanice, lampa poate acționa oricât de repede, având astfel o superioritate enormă față de releele obișnuite.

În al doilea rând, curentul local este proporțional cu intensitatea curentului ce se amplifică, ceea ce constituie un al doilea punct de superioritate, la fel de important ca și primul.

Iar în al treilea rând, putem spune că lampa, — în deosebire de releele obișnuite, — n'are o limită inferioară de sensibilitate și poate amplifica și curenții cei mai slabi.

După cum vom vedea mai departe există totuși o limită determinată de emisiunea neregulată a electronilor.

Mulțumită acestor trei puncte de superioritate, lampa este un aparat electric cu nesfârșite posibilități.

### Caracteristicile lămpii cu trei electrozi

Putem trasa caracteristica lămpii cu trei electrozi în-tocmai ca la diodă (fig. 126), cu singura deosebire că trebuie să precizăm și tensiunea de sită, întru cât pentru diferite tensiuni de sită se obțin diferite curbe, precum se poate vedea în fig. 141.

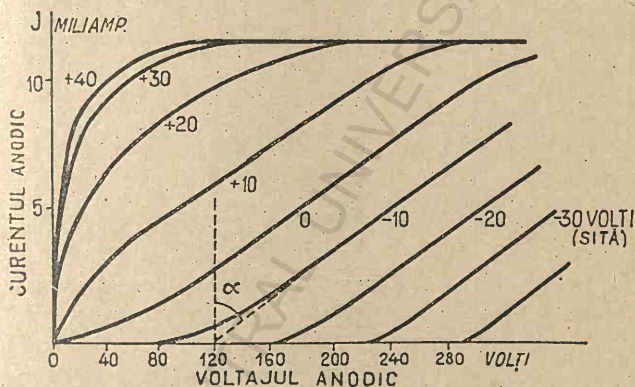


Fig. 141. — Caracteristicile anodice ale triodei

Dar în cazul triodei ne interesează mai mult o altă familie de curbe, care arată relația între potențialul sitei și curentul anodic.

Pentru a determina aceste curbe se realizează montajul din fig. 142. Filamentul este încălzit la o temperatură fixă, placa este alimentată la o tensiune constantă și se variază numai potențialul sitei. Fig. 143 reprezintă rezultatul ceterilor, exprimând precum spuneam variația curentului de placă față de variația potențialului de sită.



Precum se vede, caracteristica cuprinde o porțiune aproximativ dreaptă, mai mult sau mai puțin înclinată și sfârșește printr'o porțiune orizontală, care exprimă curentul de saturație.

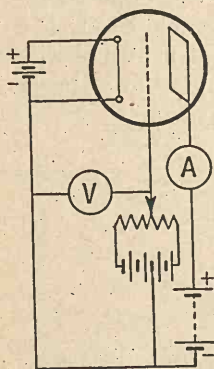


Fig. 142. — Montajul pentru trăsarea caracteristicii triodei

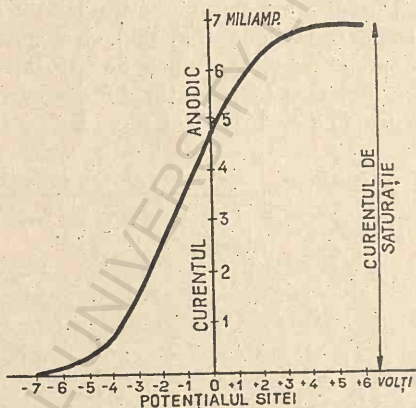


Fig. 143. — Caracteristica sită-anodă a triodei

Fig. 144 reproduce curba din figura precedentă și în plus alte curbe luate cu diferite tensiuni anodice.

Se vede că ridicarea tensiunii anodice deplasează curba caracteristică spre stânga ceea ce este firesc deoarece prin ridicarea tensiunii anodice crește și curentul, deci obținem un punct nou, peste cel inițial, când sita rămâne la același potențial.

Aceste curbe servesc pentru a studia funcționarea lămpilor în diferite împrejurări, precum vom vedea mai departe.

Curbele mai servesc la determinarea caracteristicilor pe care le examinăm mai jos.

$$\text{FACTOR DE AMPLIFICARE } \frac{25}{2} = 12,5$$

$$\text{PANTA} = \frac{5 \text{ MILIAMPERI}}{2 \text{ VOLT}} = 2,5 \text{ MILIAMP./VOLT}$$

$$\text{REZ. INT} = \frac{\text{FACTORUL DE AMPLIF.}}{\text{PANTA}} = \frac{12,5}{2,5} = 5 \text{ MII OHMI}$$

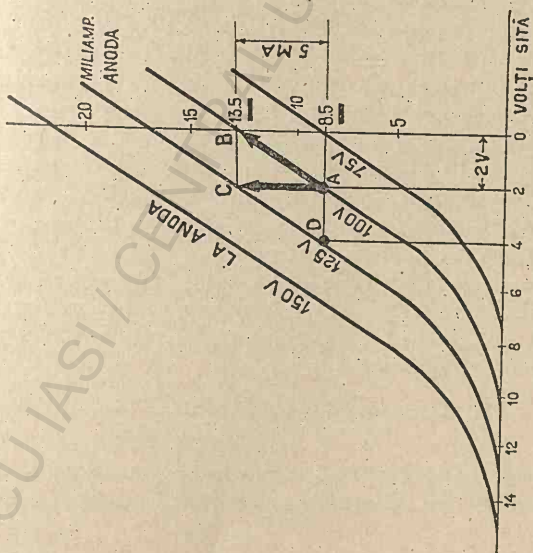


Fig. 144. — Determinarea caracteristicilor din curbele triodei

*Factorul de amplificare (k).*

Dacă vrem să mărim curentul la anodic de exemplu cu 5 MA., putem obține această ridicare de nivel, — să zicem dela 8,5 la 13,5 MA. — în două feluri:

Sau pornim dela punctul *A* și alunecăm pe curba caracteristică la *B* prin ridicarea potențialului de sită cu 2 V (dela —2 volți la 0), sau ne ridicăm dela *A* la *C* trecând dela curba de 100 volți la curba de 125 de volți, — măbind tensiunea anodică cu 25 de volți.

Așa dar, adăugând 25 de volți la placă obținem același efect pe care l-am obținut când am adăugat 2 volți la sită. Suntem deci îndreptățiți să spunem că această lampă are un factor de amplificare de

$$\frac{25}{2} = 12,5.$$

Mai putem privi lucrurile și astfel: curentul anodic rămâne neschimbat dacă variem în același timp și în sens opus, tensiunea de sită cu 2 volți și tensiunea de placă cu 25 volți, trecând așa dar dela *A* la *D* (fig. 144) Astfel se dovedește că cele două variații de potențial, deși neegale se contrabalansează, sunt echivalente.

Este de observat că vom găsi același factor de amplificare și la alte tensiuni anodice, atâta timp cât ne menținem în regiunile drepte ale caracteristicelor, întru cât ele sunt aproximativ paralele, iar distanța dintre ele este proporțională cu tensiunea anodică.

Tratatele și cataloagele germane nu cuprind de obicei factorul de amplificare al lămpilor, ci o altă caracteristică, numită « Durchgriff ». « Durchgriff »-ul este inversul factorului de amplificare adică

$$\text{Factor de amplificare} = \frac{1}{\text{Durchgriff}}$$

Așa dar « Durchgriff »-ul arată fracția de tensiune anodică care trebuie adăugată la sită, pentru a obține aceeași

variație de curent anodic pe care am obținut-o cu o anumită variație de tensiune anodică.

« Durchgriff »-ul se exprimă câteodată prin cuvântul « penetranță »,

Din punct de vedere constructiv lampa are un factor de amplificare cu atât mai mare cu cât sita e mai aproape de catodă și cu cât e mai deasă.

### *Panta.*

Creșterea curentului anodic exprimat în miliamperi pentru fiecare volt aplicat pe sită se numește pantă, sau « conductanța naturală ».

În cazul nostru, panta este de

$$\frac{5 \text{ miliamperi}}{2 \text{ volți}} = 2,5 \text{ miliamperi pe volt}$$

Din punct de vedere constructiv, panta este cu atât mai mare, cu cât sita e mai aproape de catodă și cu atât emisiunea electronică e mai bogată.

### *Rezistența interioară (R).*

Rezistența interioară a lămpii se poate citi direct pe caracteristica curent anodic — voltaj anodic (fig. 141) după înclinația porțiunii drepte dată de unghiul  $\alpha$ .

Aflăm în felul acesta rezistența dinamică așa cum am aflat și rezistența dinamică a diodei (rezistența  $R_{AB}$ , fig. 129 și nu rezistența  $R_A$  sau  $R_B$  adică rezistența într'un punct dat, care poate avea aproape orice valoare).

Rezistența interioară a lămpii nu se poate citi direct pe caracteristica voltaj-sită-curent anodic, dar se poate calcula ușor cunoscând panta și factorul de amplificare.

Intr'adevăr

$$R = - \frac{E}{I}$$

și fiindcă e vorba de rezistența dinamică, vom lua o variație de voltaj și o variație de curent.

Să variem potențialul sitei cu 1 volt. Aceasta corespunde cu o variație de « k » volți pe anodă (« k » fiind factorul de amplificare), iar variația de curent va fi în cazul acesta egală cu panta (vezi definiția de mai sus).

Așa dar

$$R = \frac{\text{factorul de amplificare}}{\text{pantă.}}$$

În cazul nostru  $R$  are valoarea de 5000 ohmi.

Din punct de vedere constructiv lampa are rezistența interioară cu atât mai mică cu cât emisiunea electronică e mai bogată, cu cât anoda e mai aproape de catodă și cu cât sita e mai rară.

### *Valoarea practică a caracteristicilor*

Valoarea caracteristicilor se va vedea lămurit mai departe la studiul amplificatorilor. Este însă indicat ca de pe acum să aruncăm o privire generală asupra lor.

S'ar putea crede că o lampă amplifică cu atât mai mult cu cât are un factor de amplificare mai mare. Dar odată cu factorul de amplificare crește și rezistența interioară a lămpii, așa încât influența mai pronunțată a sitei este contrabalansată în parte prin rezistența mărită în care se produce această influență.

Factorul de amplificare este mai mult un coeficient de ecranare al anodei.

Astfel vom vedea mai departe că anumite lămpi cu factori de amplificare de 4—5.000 de abia dau o amplificare utilă de 100—200.

Panta lămpii interesează câteodată mai mult decât factorul de amplificare și are în orice caz un caracter mai practic.

În sfârșit, vom vedea la amplificatorii de putere că acolo ne interesează produsul: factor de amplificare  $\times$  panta.



Acest produs se numește « factorul de putere », « factorul de calitate » sau în sfârșit în limba germană « Güte-ziffer ».

În concluzie caracteristicile lămpilor intervin într'un mod complex prin valorile lor relative și în raport cu circuitele în care intră, așa încât o caracteristică izolată nu poate constitui un indiciu practic asupra lămpii.

*Funcționarea lămpii în sarcină, caracteristicile dinamice*

Variația curentului anodic poate fi întrebuințată în două feluri:

1. Ca să producă o diferență de potențial (tre-când printr'o rezistență), care se aplică pe sita lămpii următoare.

2. Ca să pună în mișcare membrana căștii, a difuzorului, etc.

Și într'un caz și într'altul curentul anodic trebuie să treacă neapărat printr'o rezistență, sau mai exact printr'o sarcină, căci altfel n'ar putea fi întrebuințat.

Dar adăugarea sarcinii în circuitul anodic (fig. 145), schimbă funcționarea lămpii: reduce panta și reduce factorul de amplificare.

Caracteristicile astfel modificate se numesc *caracteristici dinamice*, în deosebire de caracteristicile statice considerate mai sus, când lampa funcționa în gol, adică fără sarcină în circuitul anodic.

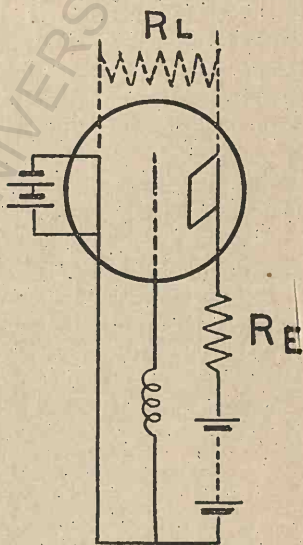


Fig. 145. — Trioda cu sarcină (rezistența exterioră  $R_E$ ).

Sarcina reduce panta și factorul de amplificare. Așadar caracteristicile dinamice au o pantă mai mică și un factor de amplificare mai mic,

Explicația e simplă: deși tensiunea de alimentare rămâne constantă tensiunea la placa lămpii variază și această tensiune variază cu intensitatea curentului ce trece prin lampă.

Rezistența lămpii rămâne constantă în curent alternativ (inclinația porțiunii drepte din fig. 144), dar rezistența momentană a lămpii variază în timpul funcționării (inclinația dreptelor  $R_A$  și  $R_B$  din fig. 129) și astfel variază implicit și intensitatea curentului ce trece prin lampă. Dar în aceeași măsură variază și pierderea de tensiune în  $R_E$ . Această pierdere de tensiune este dată de legea lui Ohm, și este egală precum am văzut cu  $I R_E$ .

Deci tensiunea care rămâne la anodă este egală cu tensiunea bateriei de placă *minus*  $I R_E$ .

Această tensiune anodică variabilă, care scade când crește curentul are ca efect reducerea pantei.

Prin urmare când avem un curent mare în lampă și implicit și în rezistența exterioară  $R_E$ , tensiunea care rămâne la anodă este foarte mică. Avem adică un efect antagonist care reduce amplificarea. De altfel această concluzie poate fi trasă și din definiția pantei:

$$\text{panta} = \frac{\text{factorul de amplificare}}{\text{rezistența interioară a lămpii}}$$

și dacă la rezistența lămpii  $R_L$  se adaugă rezistența exterioară  $R_E$ , evident că panta va deveni mai mică:

$$\text{panta} = \frac{\text{factorul de amplificare}}{R_L + R_E}$$

Pentru a fixa ideile printr'un exemplu numeric, panta scade la jumătate când rezistența exterioară este egală

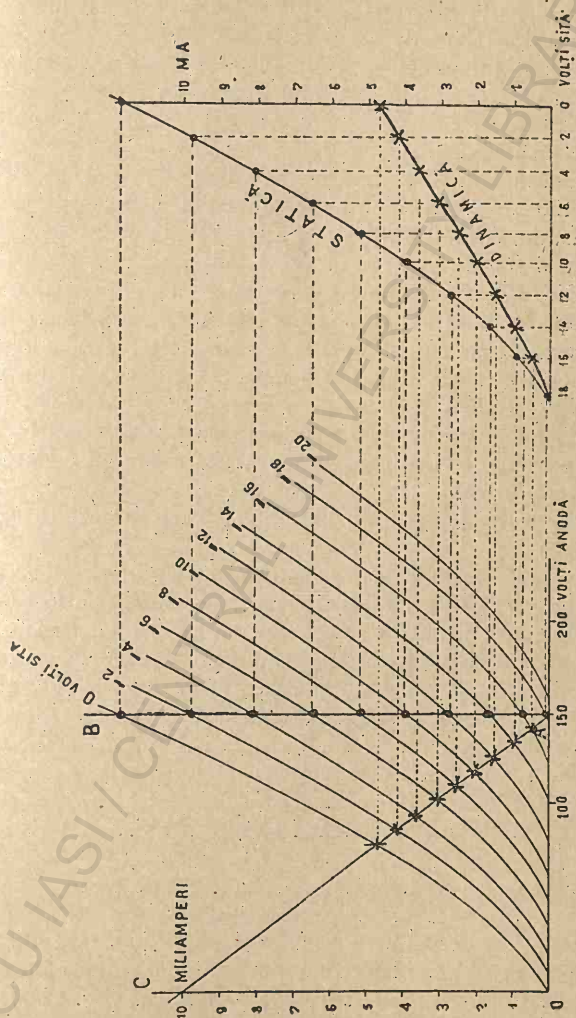


Fig. 116. — Determinarea caracteristicii statice și dinamice

cu rezistența interioară, și pe măsură ce rezistența interioară crește, panta scade.

Rezultatul exact se poate deduce dintr'o construcție grafică foarte simplă (fig. 146). Pornim dela caracteristicile curent anodic — voltaj anodic, reprezentate în partea stângă a figurii.

Considerăm întâi funcționarea lămpii în gol, să zicem la 150 volți. Anoda rămâne în acest caz la un voltaj constant de 150 volți și ca atare funcționează pe verticala  $AB$  care reprezintă acest voltaj.

Din întretăierea acestei verticale cu caracteristicile lămpii la diferitele tensiuni de sită, construim foarte ușor caracteristica curent anodic — voltaj sită, care e reprezentată în partea dreaptă a figurii. Obținem astfel *caracteristica statică*.

Să adăugăm acum o rezistență de 15.000 ohmi în circuitul anodic. Caracteristica acestei rezistențe e dată de

dreapta  $AC \left( \frac{150}{0,01} = 15.000 \text{ ohmi} \right)$ , care reprezintă pier-

derea de tensiune în rezistență pentru diferiți curenți. Fiind vorba de o pierdere de tensiune, dreapta a fost dusă în regiunea negativă (la stânga lui zero) în deosebire de dreptele care pornesc la dreapta lui zero și dau relația între tensiunea aplicată și curentul rezultat (fig. 128).

Acum lampa trebuie să satisfacă și această dreaptă și ca atare vom trasa caracteristica voltaj sită — curent anodic, pornind dela intersecțiile caracteristicilor cu dreapta  $AC$ . Obținem astfel *caracteristica dinamică* care satisface atât caracteristica rezistenței ohmice cât și caracteristicile lămpii.

Precum se vede, caracteristica dinamică, are o pantă mai mică decât caracteristica statică.

Când sarcina nu este pur ohmică și constă dintr'o impedanță, atunci lampa nu mai funcționează pe o dreaptă care întretaie caracteristicile ci pe o elipsă (fig. 147).



Amplificarea disponibilă, este întotdeauna mai mică decât factorul de amplificare al lămpii.

Și aceasta se poate arăta foarte ușor. Să considerăm întâi lampa și circuitul echivalent (fig. 148). Rezistența interioară a lămpii este înlocuită printr'o rezistență ohmică  $R_L$  iar voltajul  $V_S$  ce se aplică pe sită, devine în cazul circuitului echivalent  $k V_S$ , « $k$ » fiind factorul de amplificare al lămpii. Aplicând legea lui Ohm găsim intensitatea curentului a cărei valoare este exprimată în fig. 148.

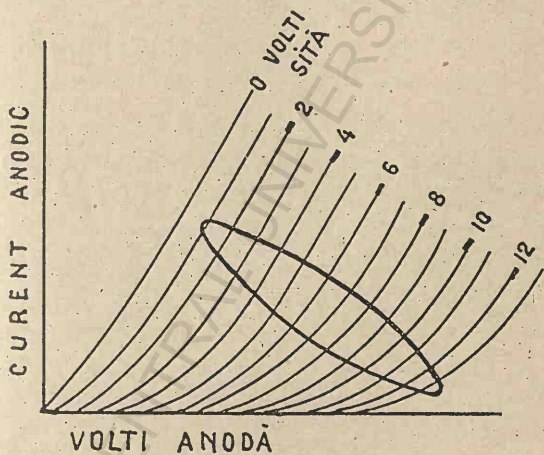


Fig. 147. — Funcționarea lămpii pe o sarcină reactivă

De notat că această reprezentare se referă numai la tensiuni și curenți variabili, și nicidecum la valorile mijlocii de funcționare.

Să adăugăm acum sarcina, rezistența  $R_E$  și să reprezentăm circuitul echivalent (fig. 149). Procedând ca înainte găsim întâi intensitatea curentului și aplicând din nou legea lui Ohm, găsim diferența de potențial  $E$  la bornele



rezistenței exterioare. Se vede imediat că diferența de potențial disponibilă este mai mică decât factorul de amplificare «  $k$  » întru cât acesta se înmulțește cu fracția subunitară

$$\frac{R_E}{R_E + R_L}$$

fracție ce poate deveni unitară numai în cazurile limită — practic irealizabile, — când rezistența interioară este zero, sau rezistența exterioară infinită.

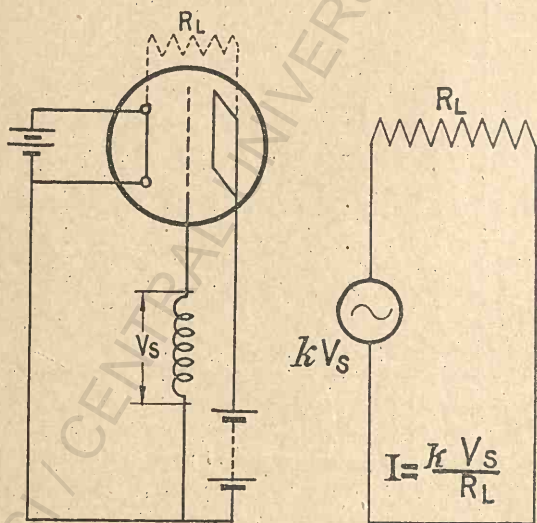


Fig. 148. — Circuitul echivalent al triodei

Fig. 150 arată cum variază amplificarea utilă când variază raportul între rezistența lămpii și rezistența exterioară.

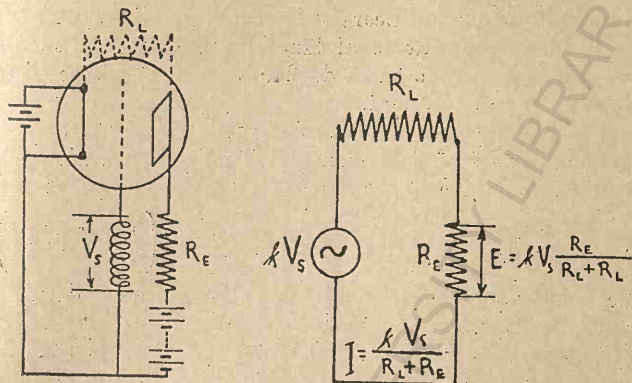


Fig. 149. — Circuitul echivalent al triodei în sarcină

Rezistența exterioară nu poate fi prea mare întru cât produce o prea mare pierdere de voltaj. Așa de exemplu

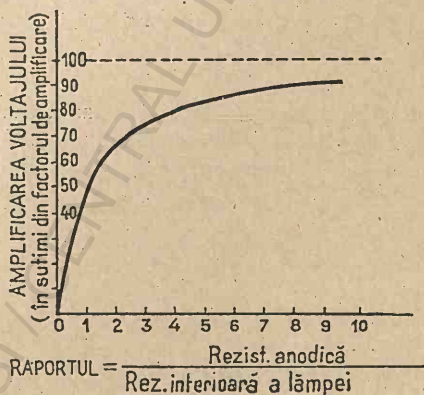


Fig. 150. — Variația amplificării utile în raport cu valoarea sarcinii

dacă placa trebuie alimentată la 120 V și punem o rezistență exterioară egală cu rezistența interioară a lămpii

(care ne dă o amplificare utilă egală cu jumătate din factorul de amplificare al lămpii) atunci trebuie să alimentăm placa cu o sursă de 240 V, căci 120 V se pierd în rezistența exterioară.

Dar precum vom vedea mai departe, rezistența ohmică din cazul de față se înlocuiește de obicei printr'un circuit oscilant și atunci diferența de potențial pe sarcină

(la rezonanță) e dată de rezistența dinamică  $\left(\frac{L}{CR}, \text{Cap. IV}\right)$ ,

pe când scăderea tensiunii de alimentare e determinată de rezistența ohmică a bobinei, care este neglijabilă. Cu alte cuvinte, deși avem o rezistență atât de mare (rezistența dinamică), tensiunea de alimentare nu este redusă aproape de loc.

### CAPITOLUL XIII

## LĂMPILE CU 4 ȘI 5 ELECTROZI, LĂMPILE CU PANTĂ VARIABILĂ

Lampa cu trei electrozi stă la baza tuturor lămpilor de radio. Lămpile mai complexe nu sunt decât perfecționările triodei, obținute prin adăugarea unor site suplimentare.

### *Funcțiunile sitelor*

Sitele suplimentare pot îndeplini trei funcțiuni fundamentale (fig. 151):

1. *Reducerea încărcăturii spațiale*, așa încât lampa poate funcționa cu o tensiune anodică mai mică. Acestea sunt lămpile bigrile, puțin întrebuințate astăzi. Nu ne oprim asupra lor.

2. *Formarea unui ecran electrostatic*, prin care se suprimă aproape complet efectul plăcii asupra curentului de placă.

și în al doilea rând se suprimă cuplajul capacitiv între sită și placă, și implicit cuplajul între circuitele legate de aceste elemente.

3. *Oprirea emisiunii electronice secundare de pe anodă.* Prin bombardamentul electronic anoda emite electroni secundari care stingheresc funcționarea lămpii după cum vom vedea îndată.

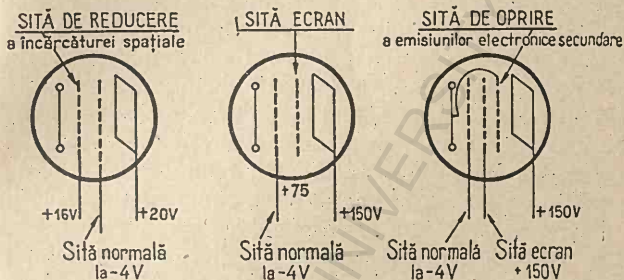


Fig. 151. — Funcțiunile diferitelor site

### *Lampa cu sită ecran, tetraoda*

Accasta constituie doar stadiul intermediar între triodă și pentodă, care a înlocuit-o aproape complet.

Tetraoda are o sită-ecran între sita de comandă și anodă (fig. 151). Această sită trebuie să îndeplinească două condiții:

1. Să fie pusă la pământ, căci numai astfel constituie un ecran eficient, și
2. Să fie la un potențial ridicat pentru a atrage electronii, căci atracția anodei nu se poate exercita dincolo de ecran.

Accese două condiții în aparență contradictorii pot fi ușor satisfăcute prin faptul că este vorba de curent alternativ. Punerea la pământ se poate face în acest caz nu

prin contact direct ci printr'un condensator mai mare, așa încât sita-ecran poate să-și mențină potențialul pozitiv ridicat ce i se aplică. Bineînțeles că anoda trebuie să fie la un potențial și mai ridicat decât sita-ecran, căci numai astfel se poate închide circuitul anodic (altfel electronii s'ar scurge prin sita devenită anodă).

Funcționarea lămpii este simplă. Curentul anodic este determinat aproape exclusiv de potențialul sitei de comandă și de potențialul sitei-ecran. Influența plăcii este cu totul redusă așa încât factorul de amplificare este foarte mare. Amintim că factorul de amplificare este raportul între variația potențialului anodic și a potențialului de sită care produce aceeași creștere, — sau descreștere — a curentului anodic. În fond coeficientul de amplificare exprimă ecranajul sitei, sau neputința plăcii de a influența curentul electronic.

Din cele de mai sus rezultă că și rezistența lămpii este foarte mare, întru cât variația tensiunii de placă nu are decât o influență cu totul redusă asupra curentului.

Intr'adevăr lămpile cu sită-ecran au factori de amplificare de câteva sute sau chiar câteva mii, dar amplificarea utilă e mult mai mică întru cât și rezistențele interioare sunt de sute de mii de ohmi, sau chiar de câțiva megohmi.

Panta are însă cam aceleași valori ca la triode, în jurul a  $1 \text{ MA/V}$ , sau mai mult.

Capacitatea sită-anodă este precum am arătat din capul locului foarte redusă, cam  $0,003 \mu\mu F$  sau chiar  $0,001 \mu\mu F$  față de  $6-8 \mu\mu F$  cât găsim la trioda obișnuită.

Caracteristica lămpii este dată în fig. 152 iar fig. 153 arată cum este influențată această caracteristică de potențialul sitei-ecran. De notat că aspectul caracteristicilor nu se deosebește de al triodelor.

În schimb caracteristica voltaj anodic, curent anodic, este diferită (fig. 154). Cotul  $B$  se explică prin emisiunea



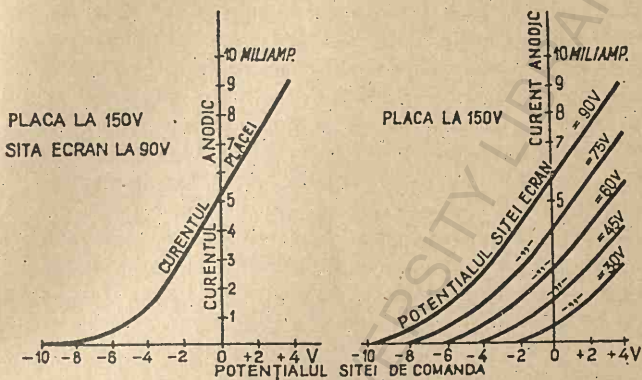


Fig. 152. și 153. — Caracteristicile sită anodă ale tetraodei la diferite tensiuni ale ecranului

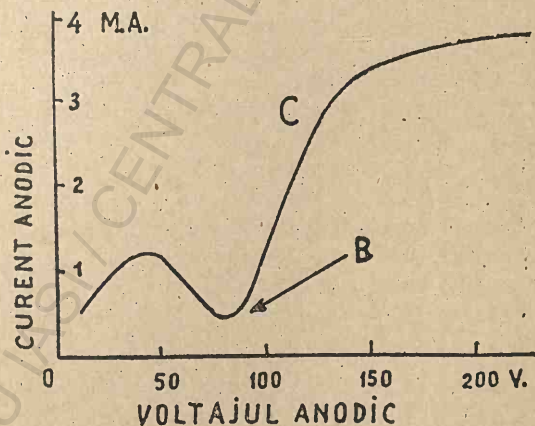


Fig. 154. — Caracteristica anodică a tetraodei

electronică secundară <sup>1)</sup> care vine dela placă. În cazul unei triode, emisiunea electronică secundară n'are pe unde să se scurgă, întru cât sita este sau negativă sau foarte puțin pozitivă. Dar în cazul de față, avem în apropierea anodei sita-ecran care este la un potențial destul de ridicat pentru a atrage și a scurge electronii. Apare așa dar un contra-curent dela placă la sita-ecran care se scade din curentul anodic. Acest contra-curent e neînsemnat de mic la începutul curbei fiindcă potențialul plăcii e redus, viteza electronică e mică și deci neîndestulătoare pentru a desprinde electronii. Ridicând însă potențialul plăcii emisiunea electronică secundară crește și poate depăși emisiunea primară. Atunci curentul anodic scade cum se vede în fig. 154 și poate chiar să se inverseze, punctul « *B* » putând trece dincolo de zero.

Dacă potențialul se ridică și mai mult, bombardamentul electronic devine tot mai violent, emisiunea secundară crește, dar nu se mai duce la sita-ecran ci recade pe placă, întru cât aceasta este mult mai pozitivă decât sita.

Din cauza cotului din caracteristică, funcționarea lămpii este stabilă numai dincolo de punctul *C*, ceea ce restrânge întrebuințarea ei. Cu alte cuvinte nu se pot aplica semnale de prea mare amplitudine.

Fig. 155 a reprezintă montarea lămpii cu sită-ecran.

### *Pentoda*

În această lampă se suprimă cotul *A B C* al tetraodei prin adăugarea unei site de oprire. Aceasta împiedecă scurgerea emisiunii secundare prin sita-ecran. Sita de oprire este legată de filament, de obicei chiar în interiorul lămpii.

<sup>1)</sup> Prin « emisiune electronică secundară » se înțelege emisiunea electronică produsă de bombardamentul electronic.

În cazul de față, electronii cari sosesc pe placă desprind prin izbire alți electroni cari formează emisiunea secundară.

Fig. 155 b reprezintă montarea pentodei.

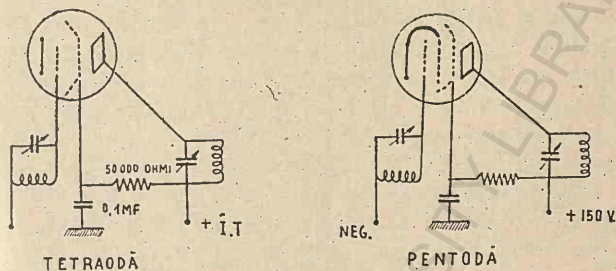


Fig. 155. — Cum se montează o tetraodă și o pentodă

Fig. 156 rezumă cele de mai sus.

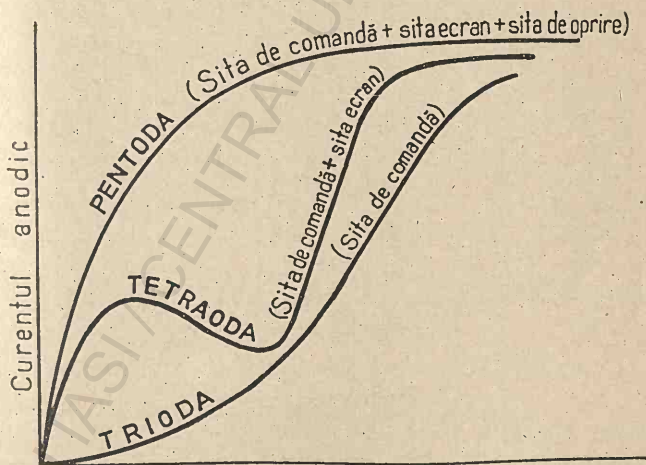


Fig. 156. — Caracteristica anodică a diferitelor lămpi (relația între potențialul anodic și curentul anodic)

### Lămpile cu pantă variabilă

Când o lampă amplifică, i se negativează sita în așa fel încât funcționează pe porțiunea dreaptă a caracteristicii. Amplificarea obținută depinde de panta lămpii care este fixă, întru cât chiar dacă schimbăm potențialul anodei, curbele caracteristice au porțiunile drepte aproape paralele (fig. 144).

Dacă însă sita de comandă este formată din două porțiuni, o jumătate mai deasă, și a doua jumătate mai puțin deasă, lampa va căpăta caracteristica din fig. 157.

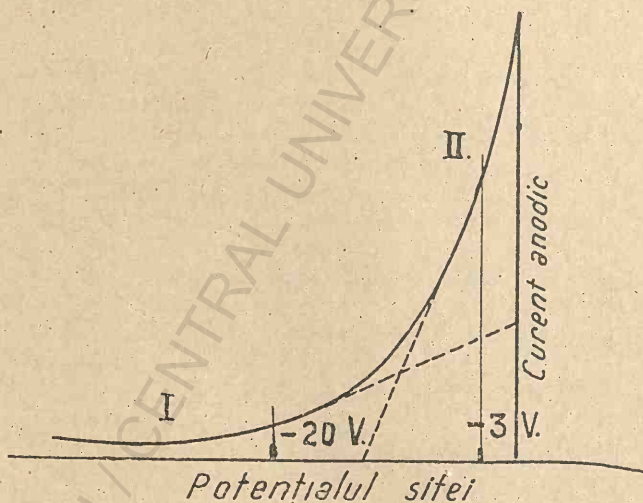


Fig. 157. — Caracteristica unei lămpi cu două site diferite, montate în prelungire

Avem de fapt două caracteristici I și II, adică două pante diferite. Dacă negativarea permanentă a sitei este de exemplu de  $-20$  V suntem pe caracteristica I, iar dacă negativarea permanentă a sitei este de  $-3$  V, trecem

pe caracteristica II. Putem obține așa dar două amplificări deosebite, parcă am schimba lampa.

Dacă însă desimea sitei este continuu variabilă (fig. 158) atunci vom obține o infinitate de caracteristici care



Fig. 158. — Cele două feluri de sito

prin contopire dau curba din fig. 159. Așa dar porțiunea

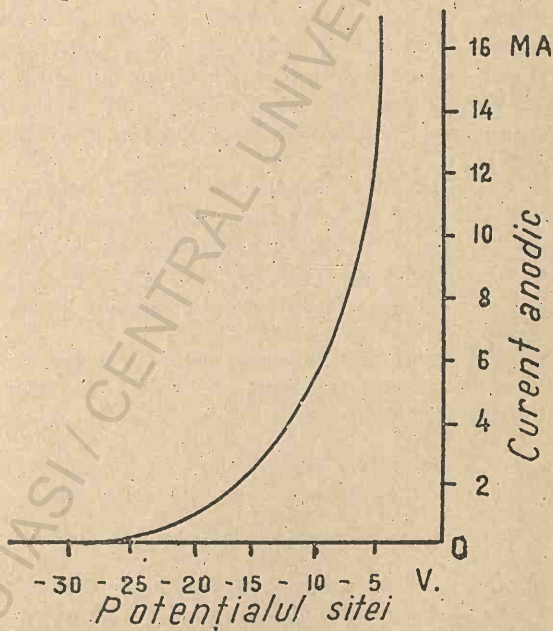


Fig. 159. — Caracteristica lămpilor cu pantă variabilă



dreaptă a caracteristicii ce o prezintă lămpile obișnuite a fost înlocuită printr'o curbă cu panta continuu variabilă. După negativarea ce se dă sitei putem obține diferite amplificări.

Cetitorul se va întreba poate de ce e nevoie de aceste lămpi speciale, de vreme ce și lămpile obișnuite au o porțiune a caracteristicii care este asemănătoare, și anume în cotul de jos. Acest cot este însă neîncăpător în sensul că este cuprins într'o variație foarte mică de potențial, cam 1 V sau nici atât, pe când în lampa cu panta variabilă cotul se întinde pe zeci de volți. Dacă semnalele normale ar fi de exemplu de sutimi de volți s'ar putea obține amplificări variabile cu o simplă triodă aplicând negativări mijlocii foarte precise pe sita de comandă. Dar în practică avem fluctuații de voltaj mult mai mari, așa încât trebuie să întrebuițăm lămpi cu pantă variabilă. Aceste lămpi sunt de obicei pentode și se reprezintă în scheme ca lămpile obișnuite cu singura deosebire că se taie cu o săgeată.

Lămpile cu pantă variabilă ar putea fi tetraode sau chiar triode, dar în acest din urmă caz nu s'ar putea obține o variație de amplificare destul de mare. Putem spune că toate lămpile cu amplificare variabilă sunt pentode și trebuie să adăugăm că se întrebuițează pe o scară din ce în ce mai întinsă.

Fig. 160 reprezintă montarea pentodei cu pantă variabilă pentru reglajul automat de volum cu întârziere, tratat mai departe.

## CAPITOLUL XIV

### LĂMPILE SPECIALE

#### *Lămpi multiple*

Lămpile speciale sunt foarte variate și foarte numeroase. Ne vom ocupa numai de cele mai importante. Avem în primul rând lămpile combinate sau multiple.

Se montează două sau trei lămpi în același balon de sticlă și se alimentează de obicei cu aceeași catodă: dioda dublă, trioda dublă, dubla diodă-triodă, etc. (fig. 161).

Prima parte a triodei duble poate deservi de exemplu două etaje de joasă frecvență în serie, sau de obicei în

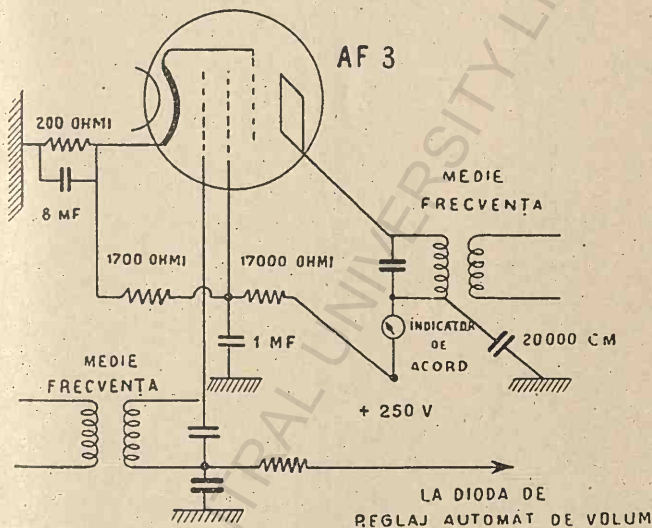


Fig. 160. — Montarea lămpii cu pantă variabilă

push-pull, iar dubla diodă-triodă poate îndeplini funcțiunea de detectoare pentru recepție (o alternanță) plus o triodă amplificatoare de joasă frecvență, iar a doua diodă (întrebuințând cealaltă alternanță) poate alimenta reglajul automat de volum.

Mergând mai departe în această ordine de idei a lămpilor combinate, trecem la hexodă, heptodă, și octodă.

Toate aceste lămpi au o singură catodă, dar în deosebire de lămpile considerate la începutul capitoului, ele

sunt montate în serie (fig. 162). Cu alte cuvinte anoda primei lămpi (care nu este o placă ci o sită) constituie sursa de electroni, catoda, lămpii următoare. Dar pentru mai multă precizie trebuie să adăugăm că de fapt

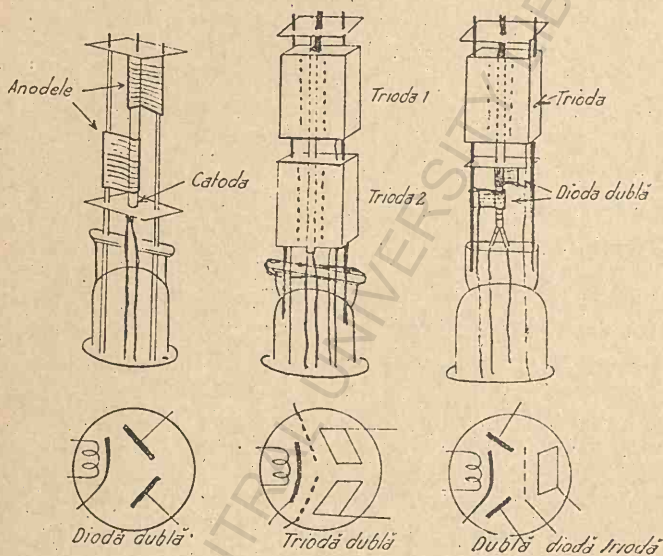



Fig. 161:— Lămpi multiple

catoda nu este formată chiar de anodă ci de norul de electroni care a trecut de anodă și se află între sita-ecran și sita de comandă.


Lămpile din această categorie se întrebuintează numai în montajele superheterodina, în care trebuie să suprapunem o oscilație locală pe semnalul incident.

*Hexoda.* Fig. 162 primește semnalul pe sita Nr. 1 și oscilația locală pe sita Nr. 3. Oscilația locală este produsă de o triodă complet separată sau de o triodă mon-

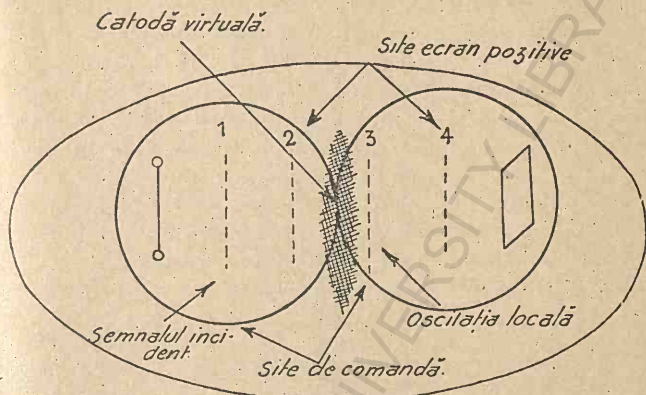tată în balonul hexodei și în acest caz lampa se numește triodă-hexodă <sup>1)</sup>.



HEXODĂ

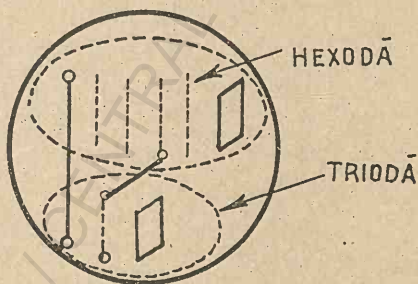

TRIODĂ  
HEXODĂ

Fig. 162. — Hexodă

<sup>1)</sup> Printr'un anumit montaj se poate suprima trioda producând oscilația chiar în hexodă, dar această soluție prezintă neajunsuri.

A doua parte a hexodei constituie precum se poate vedea o tetradă. Avem catoda virtuală, sita de comandă (3), sita-ccran (4) și anoda sau placa. Pentru a evita cotul din caracteristica tetraodei se adaugă o sită de oprire între sita (4) și placă ajungând astfel la heptodă. Dar această heptodă se prevede de obicei cu o triodă în interiorul balonului și se numește atunci « triodă-heptodă ». Prin simpla denumire de heptodă, se înțelege în mod curent o altă lampă pe care o descriem mai jos.

Lămpile din această categorie nu pot fi montate cu reglaj automat de volum întru cât aceasta ar influența catodă virtuală într'atât, încât ar opri oscilațiile.

Fig. 163 ilustrează montajul hexodei.

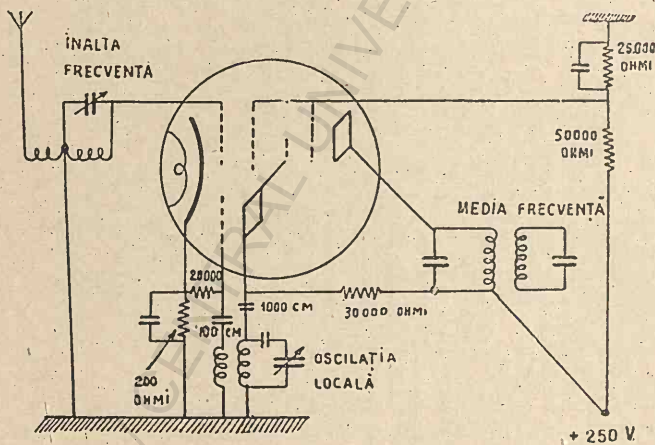


Fig. 163. — Montarea hexodei, cea mai bună lampă de superheterodină

*Heptoda*, își produce singură oscilația, fără ca să mai aibă nevoie de o triodă exterioară sau interioară.

Heptoda este formată dintr'o triodă oscilatoare și o tetradă amplificatoare montate în serie (fig. 164).



*Octoda*, diferă de *heptoda* descrisă mai sus, numai prin adăugarea unei site-ecran între sita (5) și placă. Astfel se transformă partea a doua a lămpii într'o pentodă.

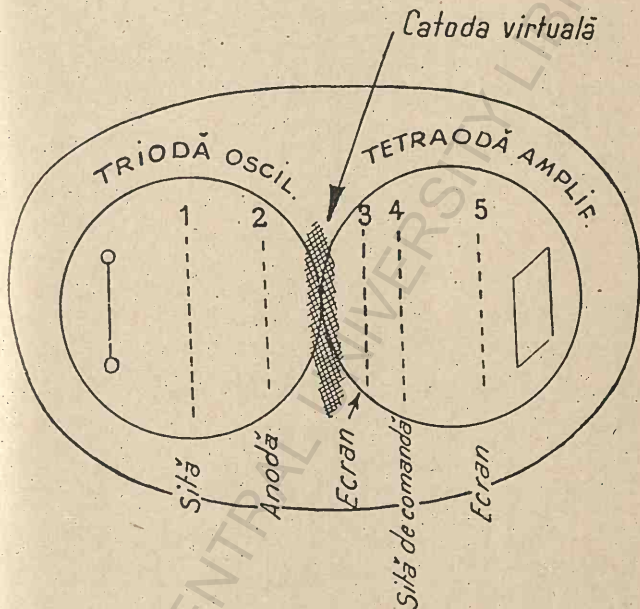


Fig. 164. — Heptodă

În toate lămpile de mai sus suprapunerea semnalelor se face prin fluctuațiile din catoda virtuală care constituie un rezervor electronic continuu variabil. Iar curentul de placă depinde de această rezervă de electroni, și de ce se petrece în a doua lampă. Se obține așa dar o suprapunere a oscilației și a semnalului pe cale pur electronică. N'avem nici cuplaj prin inductanță nici prin capacitate, nici prin rezistență. Cuplajul electronic men-

ține independența circuitelor și îmbunătățește mult superheterodina.

Fig. 165 reprezintă montarea octodei.

### *Lămpi cu fascicule electronice*

În toate lămpile considerate până aci, emisiunea electronică era mai mult sau mai puțin uniformă de-a-lungul și în jurul catodei.

În ultimul timp au apărut însă lămpi în care electronii sunt grupați în fascicule. Astfel se pot obține importante

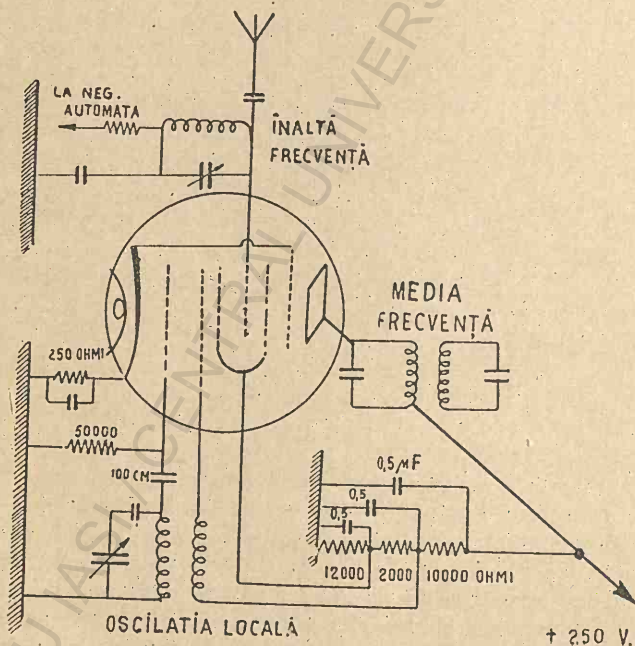


Fig. 165. — Montarea octodei

îmbunătățiri: reducerea consumației de înaltă tensiune, o importantă reducere a sgomotului de fond al lămpii, și în sfârșit perfecționarea lămpilor de superheterodine care produc amestecul (octodele).

Lămpile de acest tip se întrebuințează pentru amplificarea în înaltă frecvență, în joasă frecvență și ca lămpi de amestec pentru superheterodine, octode.

Lampa amplificatoare de înaltă frecvență diferă de lămpile obișnuite prin faptul că are o sită de deviație așezată între sita-ecran și sita de comandă (fig. 166). Sita de deviație este puțin negativă, iar spirele ei se află

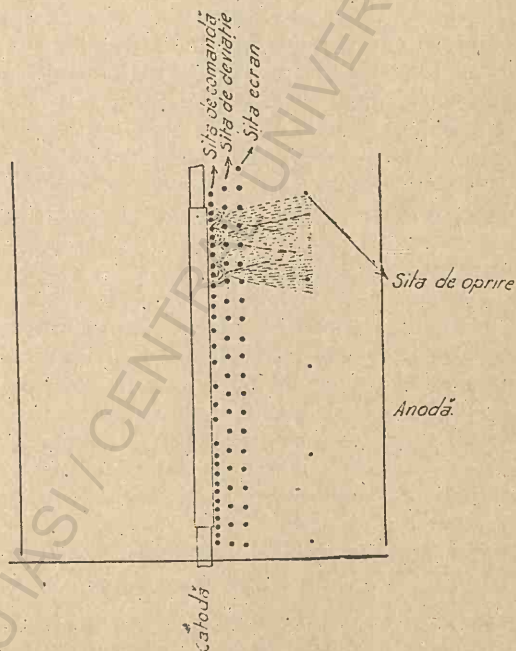


Fig. 166. — Lampă cu fascicule electronice

exact în dreptul spirelor sitei-ecran. Astfel electronii se strâng în fascicule pentru a ocoli sita de deviație și fasciculele odată formate trec și de sita-ecran care deși pozitivă nu mai poate atrage decât foarte puțini electroni. Astfel se reduce în mod simțitor curentul sitei-ecran — cam la o zecime — ceea ce constituie o economie. Dar nu numai atât, prin reducerea curentului de sită-ecran se micșorează foarte mult sgomotul de fond al lămpii și se obține o audiție mai curată, mai ales pe undele scurte și cu semnale slabe <sup>1)</sup>.

În lămpile de joasă frecvență fasciculele se obțin într'un mod mai simplu ca în fig. 166, fără sită de deviație. Se așează doar spirele sitei de comandă exact în dreptul spirelor sitei-ecran și astfel sita de comandă îndeplinește rolul sitei de deviație. Această soluție nu se poate aplica la lămpile de înaltă frecvență întru cât sita-ecran este mult mai deasă decât sita de comandă.

O altă aplicație a fasciculelor electronice este ilustrată în fig. 167 care reprezintă o tetraodă cu caracteristică de pentodă. Sita de oprire a emisiunii electronice secundare este înlocuită prin plăcile de deviație care sunt puțin negative. Sub influența acestor plăci electronii se îndreaptă spre anodă strânși în două fascicule. Emisiunea electronică secundară a anodei este împiedecată de a se scurge la sita-ecran întru cât plăcile de deviație formează în prelungirea lor un fel de nor de electroni prin faptul că deplasarea lor este frânată în această regiune. Norul de electroni respinge emisiunea secundară.

Octoda cu fasciculele electronice înlătură defectele octodei obișnuite pe unde foarte scurte. Aceste neajunsuri sunt următoarele:

1. Desacordarea heterodinei prin negativarea sitei de comandă (4) adică prin reglajul automat de volum.

<sup>1)</sup> Sgomotul de fond al primei lămpi este cel care contează cu adevărat într'un aparat de recepție, întru cât debitul primei lămpi este amplificat cel mai mult.

Intr'adevăr, negativarea sitei (4) face să varieze sarcina spațială și implicit capacitatea dintre catodă și  $S_1$ ,  $S_2$ , precum și panta oscilatoarei.

2. Cuplaje capacitive parazite între sitele (1) și (4) (fig. 466). Octoda din fig. 168 împarte emisiunile electronice

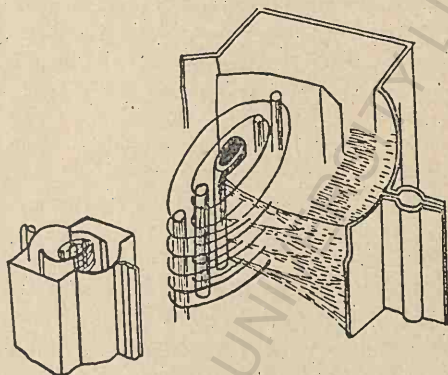


Fig. 167. — Tetraodă cu caracteristică de pentodă

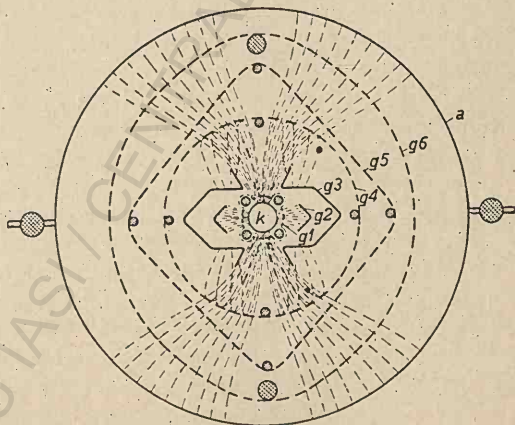


Fig. 168. — Octodă cu fascicule electronice



în patru fascicule: două alimentează oscilatorul format din  $K, g_1, g_2$ , iar alte două fascicule alimentează catoda amplificatoare ( $g_4, g_5, g_6$ ).

Prin construcția ecranului  $g_3$ , electronii cari se întorc dela  $g_4$  nu mai pot influența sarcina spațială a oscilatorului, pentru simplul motiv că nu mai ajung în oscilator și se opresc pe exteriorul ecranului  $g_3$  precum se vede în figură. De asemenea capacitatea  $g_1, g_4$  este de fapt suprimată prin noua așezare a electrozilor.

*Lămpile care amplifică prin emisiune electronică secundară*

Până aci am considerat numai un singur mecanism de amplificare, prin comanda electrostatică a sitei.

Trecem acum la un mecanism de amplificare cu totul diferit, bazat pe emisiunea electronică secundară.

Am arătat în capitolul XIII că bombardamentul electronic produce o emisiune electronică secundară care poate ajunge până la de 10 ori intensitatea bombardamentului primar. Ca și în cazul sitei electrostatice nu avem un câștig de energie ci numai posibilitatea de a elibera cantități mari de energie dintr'o sursă locală. Intr'adevăr deși emisiunea electronică secundară este mai bogată decât cea primară, electronii emiși sub influența bombardamentului au o viteză mai mică și pentru a le mări energia se accelerează prin atracția unei plăci pozitive legată de o sursă de înaltă tensiune.

Amplificarea prin emisiune electronică secundară este foarte întrebuințată în televiziune<sup>1)</sup> dar în lămpile de radio n'a apărut decât de curând. Iată de ce: în televiziune, punctul de plecare este o suprafață foto-emisivă, adică o suprafață care emite electroni sub influența luminii. În lămpile de radio, punctul de plecare este o suprafață termo-emisivă, care emite prin urmare electroni

---

<sup>1)</sup> Amănunte în lucrarea mea «Televiziune».

prin încălzire. Dar în acest din urmă caz, emisiunea electronică este însoțită de o emisiune ionică, adică de molecule și atomi electrizați negativ.

Avem așa dar și un transport de materie, care se depune pe suprafața de emisiune electronică secundară, o acoperă și îi reduce foarte mult proprietățile emisivă.

Pentru a înlătura acest neajuns, s'a recurs la un filtraj electric. Fig. 169 reprezintă o secțiune printr-o lampă de radio construită pe acest principiu.

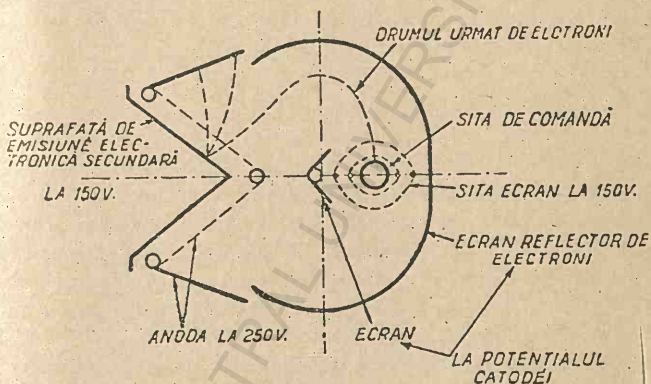


Fig. 169. — Lampă cu emisiune electronică secundară pentru amplificare suplimentară

Suprafața de emisiune electronică secundară este ferită de bombardamentul direct al catodei prin cele două ecrane. Electronii însă pot ajunge la suprafața de emisiune secundară fiind canalizați prin câmpuri electrostatice potrivite. Dar drumul electronilor nu poate fi urmat de ioni întru cât au o masă diferită și astfel sunt înlăturați. Mulțumită acestui filtraj electric, suprafața care produce emisiunea electronică secundară e atinsă numai de electroni și astfel nu-și pierde proprietățile emisivă.

Lampa de față este precum se vede o lampă cu sită-ecran, — o tetraodă, — completată cu dispozitivul de emisiune electronică secundară prin care se înmulțește amplificarea ei normală cu 5. Așezarea anodei în formă de sită în imediata apropiere a suprafeței de emisiune secundară permite funcționarea cu tensiuni mai reduse.

Lampa aceasta constituie doar un început, căci în această direcție se va putea merge mult mai departe. Astfel prin întrebuințarea unor tensiuni mai ridicate se vor putea înmulți etajele de amplificare prin emisiune electronică secundară într'o aceeași lampă, întocmai ca în amplificatorii de televiziune (descriși în lucrarea citată mai sus).

### *Magnetronul*

Magnetronul este o lampă care se deosebește fundamental de toate lămpile considerate până aci. Curentul anodic nu este comandat de un câmp electrostatic ci de un câmp magnetic, de unde și numele lămpii. Lampa este formată numai din filament și anodă, iar sita care lipsește este înlocuită printr'un bobinaj exterior parcurs de un curent ce produce câmpul magnetic de comandă (fig. 170). Dacă avem un curent slab, câmpul magnetic va fi de asemenea slab, iar electronii vor călători în linie dreaptă dela filament

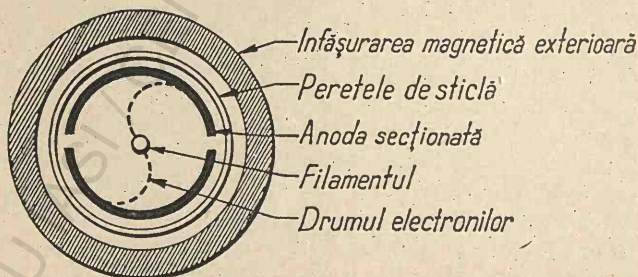


Fig. 170. — Magnetronul

la anodă. Dar de îndată ce câmpul magnetic crește, influențează electronii exercitând o forță perpendiculară pe direcția lor de deplasare, așa încât electronii încep să descrie o spirală în jurul filamentului. Această spirală se desfășoară spre placă sau se strânge spre filament când intensitatea câmpului trece de o anumită limită. În felul acesta se poate întrerupe curentul anodic ca și prin negativarea sitei unei triode obișnuite.

Magnetronul prezintă interes ca oscilator și vom reveni asupra lui în capitolul XXIV.

### *Indicatorul de acord*

Sgomotele cari însoțesc căutarea unui post și lipsa de precizie a acordului — mai ales când receptorul e prevăzut cu reglaj automat de volum, — se pot înlătura prin indicatorul de acord care este format de obicei din așa zisul « ochiu magic », sau « treflă catodică ».

Figura 171 reprezintă ochiul magic, care are aspectul unei lămpi de radio și se montează orizontal, cu partea superioară a lămpii pe panoul aparatului de recepție. Lampa apare astfel ca în fig. 172.

Construcția interioară a indicatorului este reprezentată schematic în fig 173 *a*. Avem în primul rând o triodă amplificatoare, a cărei sită este legată de dioda redresoarei. În același balon de sticlă, mai avem un tub catodic. Acesta este format din catoda triodei (prelungirea de sus, fig. 171) și o placă în formă de pâlnie, acoperită cu o substanță fluorescentă. Prin bombardamentul electronilor cari vin dela catodă, placa dă o lumină verzuie. Dar în calea electronilor se află o placă de deviație, dispusă radial față de catodă și legată direct de anoda triodei. Placa deviază electronii mai mult sau mai puțin, după semnalul pe care-l primește, aruncând o umbră mai îngustă sau mai largă, după amplitudinea acestui semnal și astfel indică acordul.



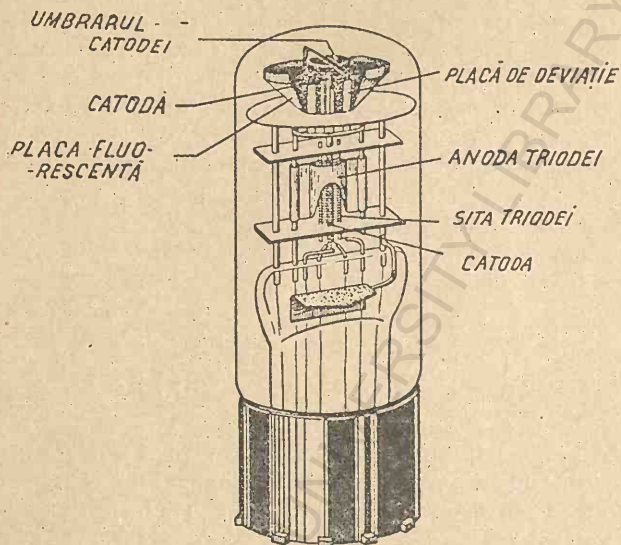


Fig. 171. — Indicatorul de acord, denumit «ochiul magic»

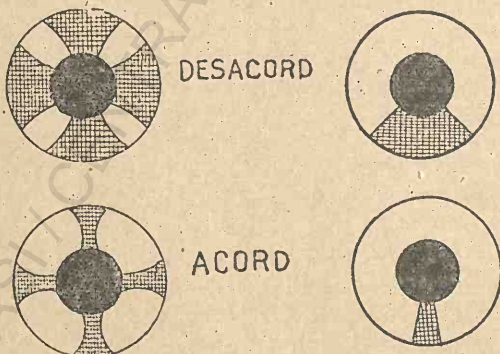


Fig. 172. — Aspectul celor două indicatoare de acord mai întrebuintate: «trebla catodică» și «ochiul magic»



Fig. 173 *b* reprezintă unul din indicatoarele moderne de acord având în plus o sită care încetinește viteza electronilor. Viteza electronilor fiind redusă, deviația lor e mai ușoară și mai pronunțată. Indicatorul devine mai

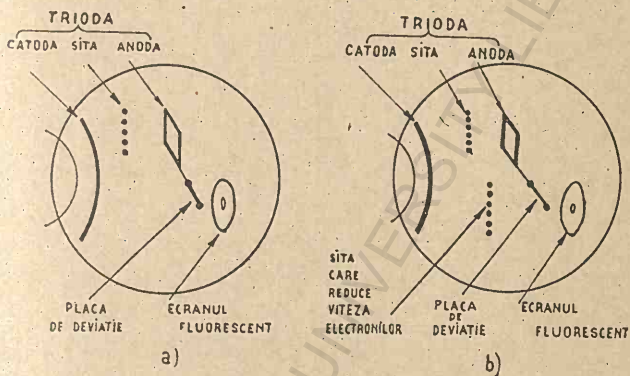


Fig. 173. — Ochiul magic, reprezentare schematică

sensibil. Fig. 174 dă schema de montare a acestui indicator.

Ochiul magic are o singură placă de deviație, iar trefla catodică are 4 plăci de deviație. Și într'un caz și într'altul acordul este obținut când zona de umbră e redusă la minimum.

Cu acești indicatori optici se poate vedea așa dar care este acordul corect și mai mult decât atât, se poate face acordul cu reglajul de volum redus la minimum, prin urmare fără sgomotul paraziților, cari însoțesc de obicei căutarea postului.

În ultimul timp au apărut indicatori de acord cari indică sensul și mărimea desacordului prin două linii luminoase de lungimi variabile, cari trebuie aduse la nivel, sau cu o linie luminoasă care deviază la stânga și

la dreapta ca un arătător, și trebuie adus la zero. Nu insistăm asupra lor căci sunt puțin întrebuințați.

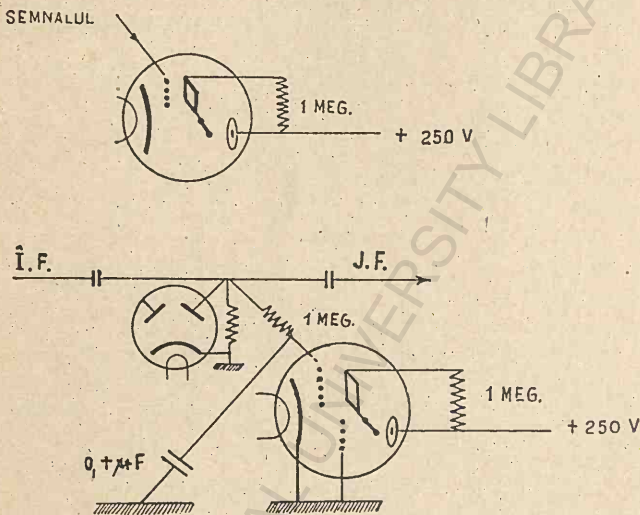


Fig. 174. — Montarea indicatorului de acord


## LĂMPI STABILIZATOARE

*Lămpi stabilizatoare de curent cu filament de fier în hidrogen (« Baretta »)*


Filamentele lămpilor de radio trebuiesc alimentate la un regim absolut constant. Cum însă atât rețeaua electrică prezintă în practică simțitoare variații de tensiune (mai ales rețelele de curent continuu) și cum pe de altă parte acumulatorii, și pilele mai ales, dau tensiuni foarte schimbătoare, s'a simțit nevoia de a compensa aceste variații.

Compensarea se făcea înainte, cu rezistențe variabile reglate manual, astăzi însă reglajul se face automat.

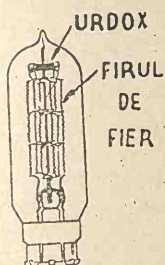Un filament de fier în hidrogen îndeplinește această funcțiune de regulator automat (fig. 175 a), întru cât are caracteristica reprezentată în fig. 175 b din care se vede că la mari variații de tensiuni (dela 10 la 60 volți) menține curentul constant (la circa 20 Ma.),



a)

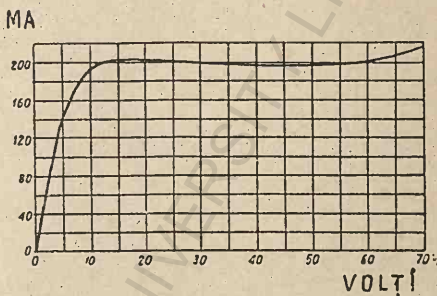

b)

Fig. 175. — Lampa stabilizatoare de curent

Așa dar firul de fier în hidrogen *nu* se comportă ca o rezistență ohmică obișnuită cu o caracteristică liniară (fig. 128).

Aceasta se explică prin faptul că rezistența sa crește cu temperatura compensând astfel mărirea tensiunii prin mărirea rezistenței.

Toate metalele își măresc rezistența cu creșterea temperaturii, fierul însă prezintă această proprietate într-o măsură mult mai mare, mai ales când trece de punctul Curie <sup>1)</sup>.

Hidrogenul introdus în balon sub presiune redusă (vreo 10 mm de mercur) împiedecă oxidarea fierului și pe de altă

<sup>1)</sup> Punctul Curie este temperatura a care fierul își pierde proprietățile magnetice,

parte stăvilește scurgerea căldurii, mărind astfel și mai mult rezistența firului cu ridicarea tensiunii aplicate.

Acastă acțiune oarecum neașteptată a hidrogenului care e bun conducător de căldură, se explică prin faptul că scurgerile prin conductibilitate termică sunt mici față

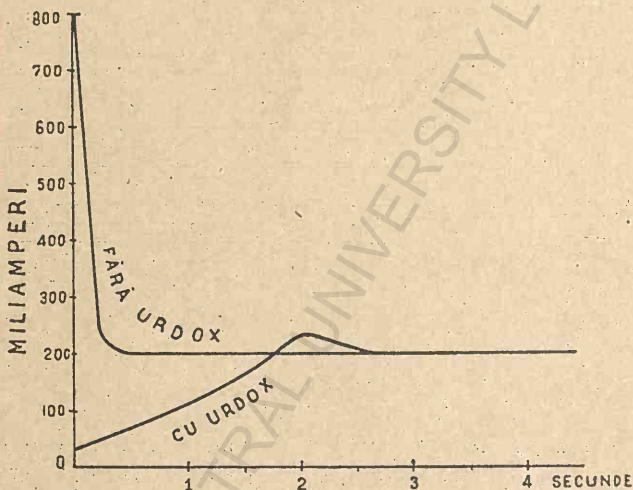


Fig. 176. — Caracteristica lămpii stabilizatoare de curent, cu și fără urdox

de pierderile de căldură prin radiație, care predomină (fiind proporționale cu a patra putere a temperaturii absolute, după legea lui Wien). Or hidrogenul reduce pierderile termice prin radiație.

Lămpile stabilizatoare de curent trebuiesc alese pentru curentul și tensiunea cerută. Punctul de funcționare va cădea în mijlocul porțiunii drepte a caracteristicii (fig. 175 b).

Acești stabilizatori se întrebuințează la aparatele de sector de curent continuu. Lampa se schimbă după tensiunea nominală a sectorului.

Stabilizatorii se mai întrebuințează la alimentarea aparatelor cu baterii sau acumulatori, dar nu întotdeauna într-un câț consumă energie.

Stabilizatorii de curent se completează câteodată cu un semi-conductor denumit « urdox » (oxid de uraniu) care are o rezistență mai mare la rece decât la cald (de exemplu 2000 de ohmi la temperatura camerei și 100 ohmi la  $300^{\circ}\text{C}$ ), se comportă prin urmare invers ca fierul.

Urdoxul servește la suprimarea supracurentului care apare în filamentele lămpilor până la încălzirea lor (fig. 176). Acest supra-curent de scurtă durată poate arde becurile de scală care au o inerție termică mai mică decât filamentele lămpilor de radio.

Stabilizatorii de curent cu sau fără urdox, se montează bineînțeles în serie cu sarcina.

### *Lămpi cu neon, stabilizatoare de tensiune*

Lampa cu neon e formată din doi electrozi așezați într-o atmosferă de neon la o presiune redusă (fig. 177).

Caracteristica acestei lămpi e dată în fig. 178. Se vede că lampa se aprinde la 100 volți și după aceea funcționează pe o caracteristică dreaptă.

Se mai vede că pentru mari variații de curent, corespund mici variații de tensiune.

Dacă această lampă se montează ca în fig. 179, în serie cu o rezistență astfel aleasă ca lampa să funcționeze la mijlocul caracteristicii (în cazul de față 20 Ma.), atunci sarcina este alimentată la o tensiune constantă. Dacă de exemplu crește tensiunea de alimentare, crește foarte mult curentul din lampa cu neon și implicit curentul prin rezistența  $R$ , dar tensiunea la bornele sarcinii rămâne constantă. Lampa îndeplinește cam aceeași funcțiune ca un acumulator tampon.



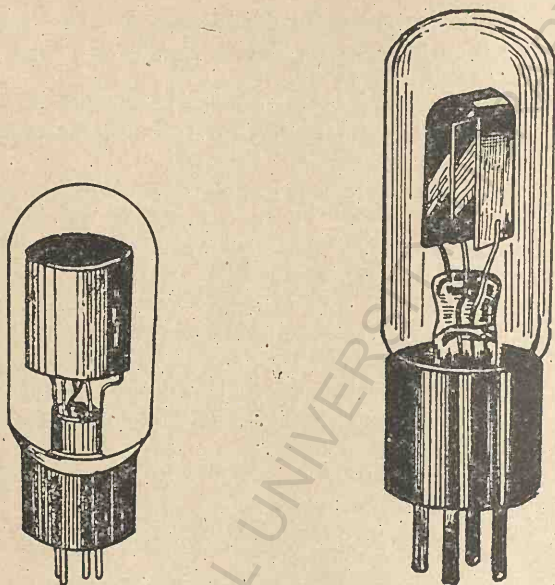


Fig. 177. — Lămpi cu neon.

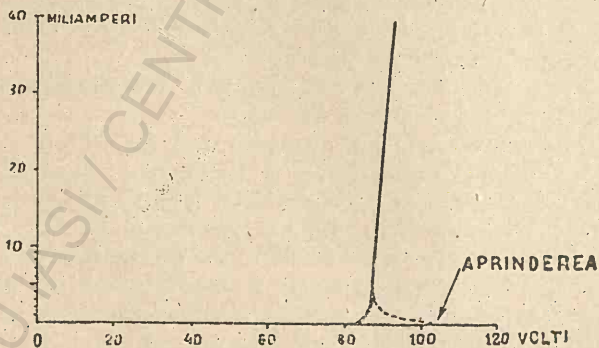


Fig. 178. — Caracteristica lămpii cu neon

În practică se pot reduce variații de tensiune de 10% la alimentare, la variații mai mici de 1% pe sarcină.

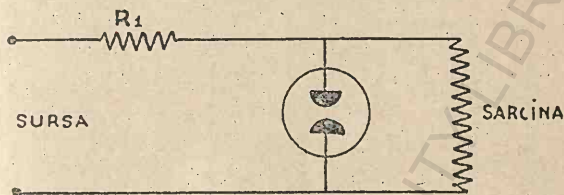


Fig. 179. — Montajul lămpii cu neon

Afară de lămpile cu doi electrozi, se mai construiesc și lămpi cu neon cu mai mulți electrozi (fig. 180) cunoscute sub denumirea de « Stabilovolt », care sunt cele mai întrebuițate.

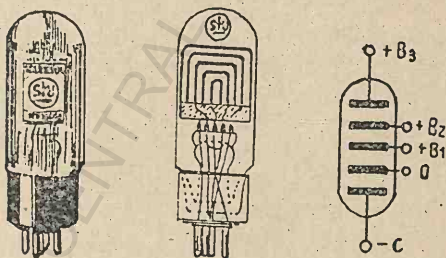


Fig. 180. — Lampă « Stabilovolt » cu funcțiune potentiometrică

Această lampă este echivalentă cu mai multe lămpi montate în serie și servește la luarea tensiunilor intermediare necesare în aparatele de recepție pentru alimentarea diferitelor ecrane. E un fel de potențiomtru.

Dacă sarcina se leagă între primul și penultimul electrod (în loc de ultimul electrod) se obține și o tensiune de negativare (fig. 180 bis).

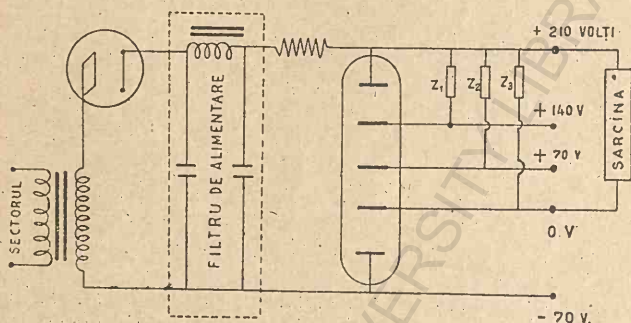


Fig. 180 bis — Montarea lămpii « Stabilovolt »

## CAPITOLUL XV

### CONSTRUCȚIA LĂMPILOR DE RADIO

Lampa de radio e un aparat de mare precizie.

Părțile componente se dimensionează la miimi de milimetri, elementele rare care intră în compunerea filamentului se dozează cu miligramele, iar vidul atinge a suta milioana parte din presiunea atmosferică.

Variatele și complicatele operații de fabricație se controlează în permanență până în cele mai mici amănunte, iar lămpile odată terminate se încearcă una câte una. Numărul acestor din urmă încercări variază după complexitatea lămpii și trece adeseori de zece.

Să considerăm acum diferitele părți ale lămpii de radio.

#### Catoda

Este izvorul de electroni și constă din:

1. Tungsten pur.
2. Tungsten toriat, sau

3. Un strat de anumiți oxizi (bariu, stronțiu sau calciu).

Electronii sunt emiși fie de un filament încălzit de curentul electric, *încălzirea directă*, — sau de un tub metalic încălzit de un filament central, *încălzirea indirectă*.

*Lămpile cu încălzire directă* au un randament mai bun, cu alte cuvinte consumă mai puțini wați, pentru a produce o anumită emisiune electronică, și ca atare se întrebuițează în aparatele alimentate cu pile sau acumulatori. Firul este montat de obicei în «V» sau în «M» (fig. 181) și este susținut de suporturi arcuite care îl mențin întins și după ce se dilată prin încălzire.

Lămpile de recepție au firul de nichel sau un aliaj de nichel, acoperit cu oxizi de stronțiu sau de bariu. Astfel se obține o emisiune electronică de 10 ori mai bogată decât cu vechile lămpi de radio al căror filament era făcut din tungsten pur și încălzit la o temperatură mult mai ridicată ( $2000^{\circ}$  față de vreo  $500\text{--}600^{\circ}$  C). Filamentele cu oxizi de stronțiu și de bariu pot da până la aproximativ 100 Ma. de fiecare watt consumat pentru încălzire.

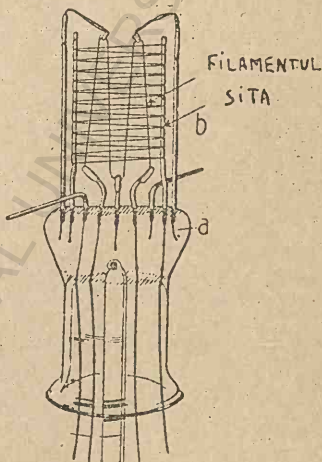


Fig. 181. — Filamentul unei lămpi cu încălzire directă (placa e scoasă)

Dar stratul de oxizi nu rezistă la tensiuni ridicate aplicate pe placă, așa încât dacă aceste filamente sunt excelente pentru lămpile de recepție, nu pot fi întrebuițate în lămpile de emisiune care lucrează cu  $500\text{--}2000$  Volți.

Acestea sunt prevăzute cu filamente de *tungsten toriat*, care se prepară disolvând 1 la sută oxid de toriu în tungsten topit. La încălzire, toriul metalic apare pe suprafața filamentului și mărește foarte mult emisiunea electronică.

Dar nici acest tip de filament nu rezistă la tensiuni mai mari de 2000 V. Pentru a putea lucra cu tensiuni ce depășesc această valoare se întrebuițează filamente de tungsten pur.

*Lămpile cu încălzire indirectă* sunt întrebuițate în aparatele de sector. Fig. 182 reprezintă firul de încălzire făcut din tungsten; materialul refractar care-l înconjoară (porțelan, etc.) — și tubul de nichel acoperit cu carbonat de bariu și de stronțiu care formează suprafața emițătoare de electroni, catoda.

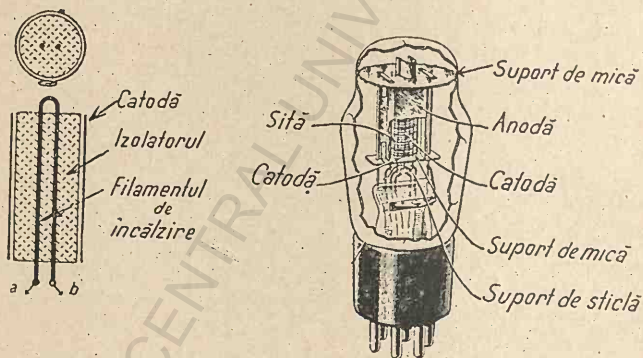


Fig. 182. — O catodă încălzită indirect, și interiorul lămpii

Lămpile moderne au o construcție ceva mai simplă: pe firul de încălzire de tungsten, care este înfășurat într-o dublă spirală, se depune prin stropire un strat de oxid de aluminiu care susține stratul emițător. Astfel se reduce consumul și inerția termică, — lămpile intră în funcțiune mai repede.



Lămpile cu încălzire indirectă considerate mai sus au o inerție termică destul de mare pentru a menține emisiunea electronică constantă cu toate variațiile instantanee ale curentului alternativ ce trece prin firul de încălzire. Dacă s'ar întrebuința emisiunea electronică a acestui fir ar apărea un sgomot de sector prin faptul că emisiunea electronică variază cu temperatura, adică cu valorile instantanee ale curentului. Totuși se întrebuințează câteodată și astfel de lămpi, dar atunci filamentul trebuie să aibă o inerție termică destul de mare și trebuie prevăzut cu o priză mediană (de obicei exterioră) pe care se închide circuitul sitei. Altfel sita ar primi fluctuațiile de voltaj dela un capăt al filamentului și ar produce un puternic sgomot de sector.

În lămpile cu încălzire indirectă se ia încă o precauțiune pentru a înlătura sgomotul de sector anume, se neutralizează câmpul magnetic produs prin trecerea curentului îndoind firul sau răsucindu-l (fig. 182).

### *Sitele și anodele*

Acestea fac de obicei din nichel, un aliaj de nichel, fier, sau molibden.

Sita nu este formată dintr'o placă găurită sau o împletitură cum s'ar putea crede ci dintr'un simplu fir înfășurat în spirală la o oarecare distanță de filament<sup>1)</sup>. Cu cât spirele sunt mai strânse și cu cât sunt mai apropiate de filament cu atât panta este mai mare.

Anoda ia de obicei forma unui cilindru turtit și se numește în mod curent «placă». Placă se încălzește prin bombardamentul electronic, dar această încălzire nu este prea mare în lămpile de recepție. În cazul lămpilor de emisiune însă, placa poate deveni incandescentă, ba mai mult chiar se poate topi. Ca atare ea trebuie răcită. Răcirea

---

<sup>1)</sup> Această distanță variază, câteodată se reduce la zecimi de milimetri.

se face sau cu aer, — asigurând o circulație suficientă în jurul lămpii, — sau cu apă. În acest caz lampa se răcește ca un motor cu explozie printr'o cămașă de apă. Aceste lămpi mari au placa montată în prelungirea peretelui de sticlă (fig. 183), pentru a fi în contact direct cu apa de răcire. Ele se întrebuin-

tează în toate posturile de radiodifuziune. Se pot vedea la Radio-București, și la Radio-România (Bod-Brașov).

În ultimul timp au apărut lămpi de câțiva kilowați răcite cu aer. Anoda este tot exterioară dar are o mare suprafață de răcire în jurul căreia circulă aer pus în mișcare de un ventilator (la Radio-Iași).

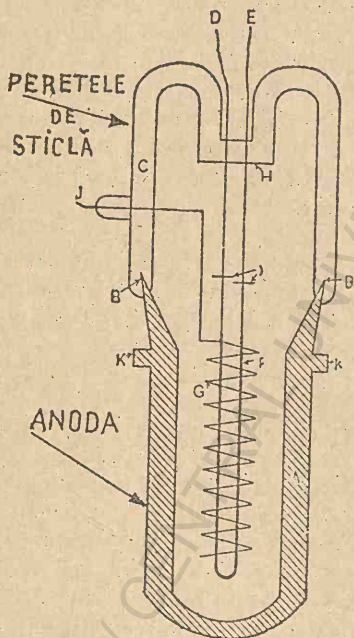


Fig. 183. — Lampă de emisiune cu anoda în prelungirea peretelui de sticlă, pentru răcire

### Invelișul

*Sticlă.* Lămpile de radio au de obicei un înveliș de sticlă, — poate o reminiscență dela lămpile de iluminat.

Invelișul de sticlă se completează adeseori cu un depozit de cărbune pe fața interioară și cu un depozit metalic pe fața exterioară.

Depozitul de cărbune suprimă emisiunea electronică secundară a sticlei, care rezultă din bombardamentul electronilor emiși de catodă. Emisiunea electronică secundară

stingherește buna funcționare a lămpii atât direct, cât și indirect prin electrizarea sticlei. Sticla se electricează pozitiv prin faptul că emite mai mulți electroni decât primește.

Dar pe lângă efectele produse de electronii secundari emiși de sticlă, lampa mai poate fi influențată și de câmpuri exterioare, electrostatice sau magnetice, dacă nu este blindată. Blindajul acesta poate fi constituit sau dintr'un cilindru de metal care se așează peste lampă, sau dintr'un depozit metalic pe balonul lămpii. Această din urmă soluție e mai simplă. Depozitul metalic se acoperă cu un lac și se leagă sau de catodă, sau direct de pământ.

*Siliciu.* Sticla începe să se moaie la  $450^{\circ}\text{C}$ , iar siliciul pe la  $1500^{\circ}\text{C}$ . Din această cauză se preferă siliciul sticlei pentru lămpile de emisiune care se încălzesc mult.

Dar lămpile de emisiune mai mari se încălzesc atât de mult încât ar topi și baloanele de siliciu. Răcirea lor se face printr'un curent de apă care circulă în jurul anodei, precum am văzut mai sus (fig. 183). În acest caz partea cealaltă a balonului se face de obicei de sticlă.

*Metal.* Lămpile de emisiune considerate mai sus au așa dar un înveliș parțial metalic.

De câțiva ani se construiesc lămpi de recepție cu învelișul complet metalic. Legăturile electrozilor se fac prin mărgele de sticlă sudate în perete.

Lămpile metalice au fost lansate cu mare reclamă în America și după aceea au început să fie construite și în Europa. Ele au avut succes, dar calitățile lor au fost întrucâtva exagerate la început.

Sunt într'adevăr ceva mai solide, mai mici și mai uniforme ca lămpile de sticlă și scoaterea aerului se poate face într'un timp mult mai scurt fiindcă învelișul de metal conține mai puține gaze ocluse decât sticla și pe de altă parte poate fi încălzit la temperaturi mai mari pentru a se grăbi eliminarea acestor gaze. În schimb lămpile

metalice au un sgomot de fond ceva mai pronunțat decât lămpile de sticlă și alte mici neajunsuri.

Este greu de anticipat dacă lămpile metalice vor înlocui cu timpul lămpile de sticlă.

### *Producerea vidului*

Urmele de gaz constituiesc un mare neajuns într'o lampă de radio, căci funcționarea devine neregulată, iar pe de altă parte se distruge cu timpul suprafața emițătoare de electroni, atât prin bombardamentul ionic cât și prin reacțiile chimice ce se pot produce.

Pentru facerea vidului nu este destul de a întrebuița cele mai bune pompe. Mai trebuie și o instalație de aer lichid pentru a condensa vaporii de mercur cari vin dela pompe. Dar nu numai atât, lampa mai trebuie încălzită pentru ca să elimine gazele ocluse în sticlă și în diferitele elemente componente. Incălzirea se face atât în cuptor cât și într'un câmp magnetic alternativ care produce curenți Foucault ce încălzesc toate piesele metalice. În sfârșit, după închiderea lămpii se volatilizează o pastilă de magneziu, care se depune pe pereții sticlei, dând cunoscutul aspect argintiu. Astfel se împiedecă ieșirea gazelor ocluse din sticlă, care s'ar putea libera în timpul funcționării.

Cu toate aceste precauțiuni se ajunge la un vid de aproximativ  $1/1.000.000$  mm de mercur, ceea ce înseamnă că tot mai rămân cam 1.000.000 molecule de gaz în fiecare milimetru cub.

## PARTEA A IV-a

### FUNCȚIUNILE LĂMPILOR

#### CAPITOLUL XVI

#### DETECȚIA

*Modulația.* Semnalele de joasă frecvență se extrag din curentul de înaltă frecvență care circulă în antena receptoare. Acest curent este produs de postul de emisiune precum am văzut în capitolul I.

Curentul de înaltă frecvență reprezentat în fig. 184 nu poate transmite sau purta niciun fel de semnal. Pentru

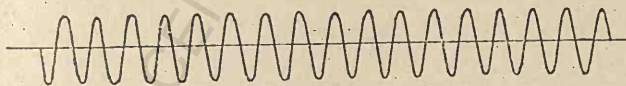


Fig. 184. — Unde întreținute continue

a transporta un semnal curentul de înaltă frecvență trebuie:

1. întrerupt (telegrafie);
2. variat ca intensitate (modulație de intensitate),
3. variat ca frecvență (modulație de frecvență);



Fig. 185 reprezintă aceste trei posibilități de a imprima un mesaj pe curenții de înaltă frecvență.

Primul caz se referă la telegrafie, iar cazul 2 și 3 se referă la telefonie și câteodată la telegrafie. Ne vom ocupa numai de cazul 2, întru cât modulația de frecvență nu se întrebuintează decât pe o scară foarte restrânsă.

Modulația de intensitate constă în variația amplitudinii undei purtătoare prin curentul microfonic. Modulația poate fi mai adâncă sau mai puțin adâncă (fig. 186). Adâncimea modulației se exprimă în procente (fig. 187).



Fig. 185. — Cele trei feluri de a transmite semnale

Astfel avem o modulație de 100 la 100 când prin modularea amplitudinii, unda purtătoare variază de la 0 la

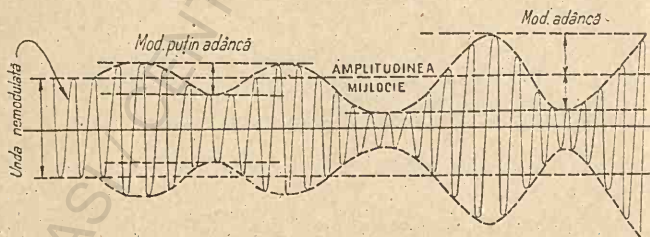


Fig. 186. — Modulații de diferite adâncimi

de două ori valoarea inițială (în fig. 125,  $A = B$ ). Se pot obține și modulații mai adânci de 100 la 100, dar atunci

imprimarea este deformată. În practică nu se trece de 70—80 la sută pentru pasajele cele mai puternice, întru cât receptoarele deformează modulațiile mai adânci. Dar modulația nu trebuie să fie nici prea puțin adâncă căci atunci

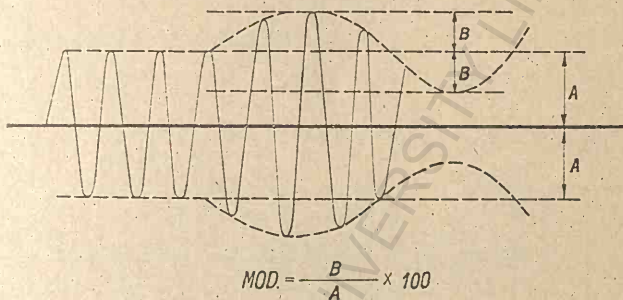


Fig. 187. — Procentul de modulație

se reduce bătaia. Într'adevăr, bătaia unei emisiuni telefonice depinde și de adâncimea modulației.

*Necesitatea detecției.* Detecția se mai numește și « demodulație », căci prin detecție se extrage modulația aplicată undei purtătoare.

Dacă unda purtătoare ar alimenta direct o cască telefonică, nu s'ar auzi nimic. Curentul de înaltă frecvență întâmpină o reactanță prea mare pentru a putea trece prin bobinajele căștii. Dar chiar dacă ar trece, — sau chiar dacă s'ar face de exemplu o cască electrostatică — membrana n'ar putea urma fluctuațiile prea rapide determinate de curenții de înaltă frecvență. Membrana fiind împinsă cu aceeași forță când într'o parte când într'alta de milioane de ori pe secundă, ar sta pe loc. Admițând totuși că membrana ar putea executa aceste mișcări atât de repezi, tot nu s'ar auzi nimic căci s'ar produce ultra sunete, imperceptibile urechii.

Așa dar înalta frecvență trebuie înlăturată și trebuie să rămânem numai cu anvelopa ei, adică cu modulația telefonică.

Aceasta se face prin suprimarea unei alternanțe (fig. 188). Pulsațiile unidirecționale și foarte rapide ce rămân, determină atunci o deplasare înceată a membranei care

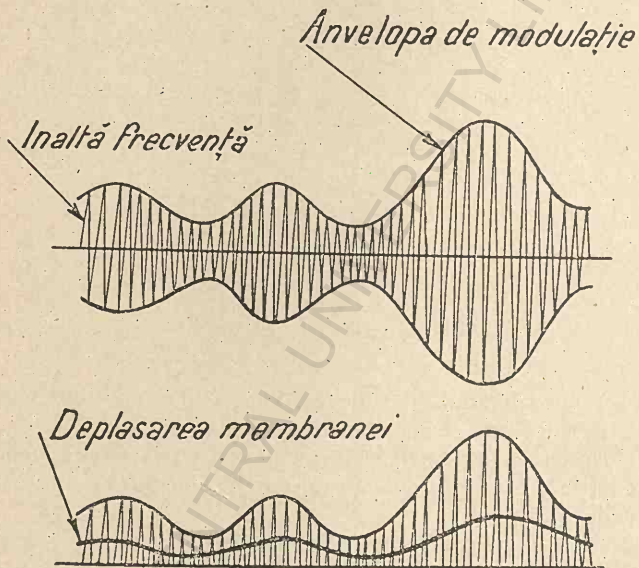


Fig. 188. — Extragerea semnalului de modulație prin suprimarea unei alternanțe de înaltă frecvență, detecția

corespunde cu intensitatea mijlocie a acestor impulsuri și este replica fidelă a modulației aplicată pe unda purtătoare.

*Detecția cu galenă.* Fig. 189 reprezintă cel mai simplu aparat de recepție. Acesta cuprinde acordul și detecția.

La aparatele cu lămpi, — chiar și la cele mai complicate, — nu se mai adaugă decât o singură funcțiune esențială, amplificarea.

Funcționarea acestui montaj este evidentă: diferența de potențial alternativ între punctele *A* și *B*, ar produce un curent alternativ prin căscă, cu valoarea mijlocie zero dacă n'am fi introdus supapa electrică pe care o constituie galena. Fig. 190 reprezintă caracteristica galenei, voltajul aplicat care fluctuează simetric, curentul

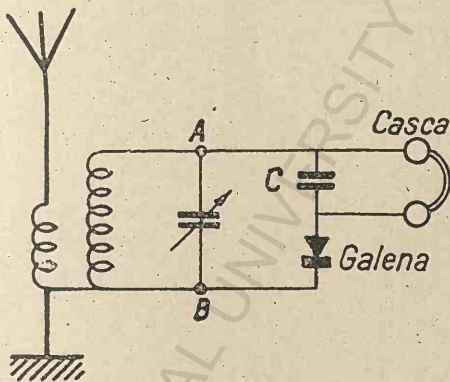


Fig. 189. — Detector cu galenă

rezultant care e asimetric, și valoarea mijlocie a curentului rezultat care corespunde cu deplasarea membranei telefonice.

Condensatorul *C* din schema 189 este o punte de trecere a înaltei frecvențe care ar întâmpina o impedanță prea mare în bobinele căștii. Condensatorul de trecere *C* va fi destul de mare pentru a permite o ușoară trecere<sup>1)</sup> a curentului de înaltă frecvență, și destul de mic pentru

<sup>1)</sup> În practică se poate auzi și fără acest condensator de trecere, întru cât înalta frecvență își găsește întotdeauna o trecere prin capacitățile parazite,

ca să ofere o piedecă pentru componenta de joasă frecvență. Cu alte cuvinte capacitatea nu trebuie să constituie un scurt circuit pentru joasa frecvență care în acest caz n'ar mai trece prin cască. Se ia de obicei o valoare de vreo 2000

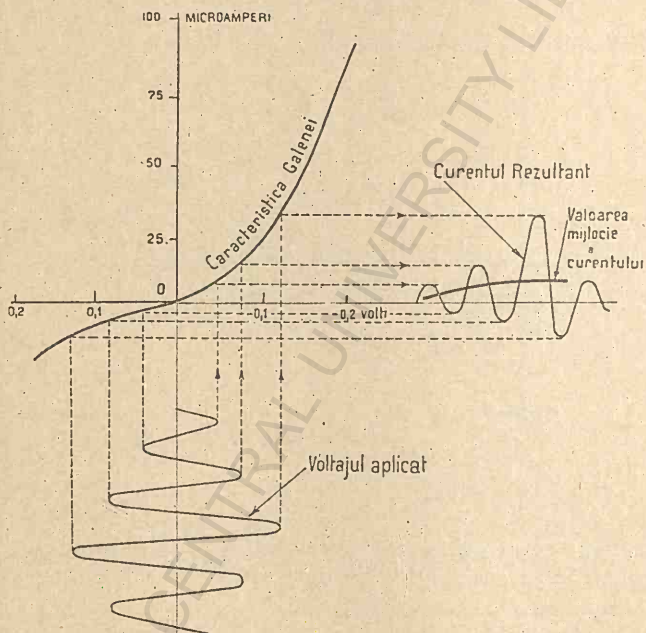


Fig. 190. — Caracteristica galenei și utilizarea ei în radio

cm. Pentru frecvențe de 100 kc acest condensator reprezintă o reactanță de circa 700 ohmi, iar pentru o frecvență muzicală de 1000 cicli de exemplu, o reactanță de circa 70.000 ohmi, deci o reactanță mult mai mare decât casca, care are vreo 2000 ohmi,



Avem prin urmare un dispozitiv de filtrare care separă înalta frecvență de joasa frecvență.

### *Deteția prin diodă*

*Funcționarea.* În fig. 191 s'a înlocuit galena printr'o diodă. Caracteristica diodei a fost dată în fig. 126. Ceti-torul se așteaptă probabil să trecem la studiul detecției aplicând acestei curbe construcția grafică întrebuințată la galenă (fig. 190).

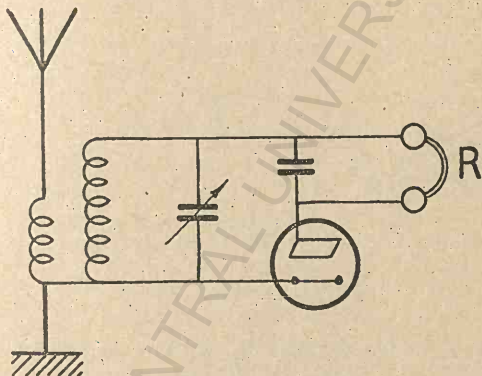


Fig. 191. — Detector cu diodă

Dar această construcție grafică foarte simplă, dă numai aspectul general al detecției și constituie doar o primă aproximație. Într'adevăr, construcția nu este exactă nici pentru galenă întrucât nu s'a ținut seama de rezistența de utilizare (casca).

Pe această rezistență apare o diferență de potențial care modifică și complică întru câțva procesul de redre-sare după cum vom vedea îndată.

Să considerăm dioda cu rezistența de utilizare (fig. 192). Dacă detectăm un semnal de  $V$  volți, care produce un curent  $I$  ce trece prin rezistența de utilizare  $R_E$  avem

$$V = V_D - IR_E$$

în care  $V_D$  este voltajul aplicat pe diodă.

Să considerăm deocamdată o diodă ideală cu o caracteristică perfect dreaptă  $OA$  (fig. 193) (aceasta este porțiunea ascendentă a curbei din fig. 126). Caracteristica  $OA$  are o înclinație care reprezintă 2000 ohmi  $\left( \frac{1 \text{ V}}{0,0005 \text{ A}} = 2000 \right)$ . Aceasta este rezistența interioară a diodei.

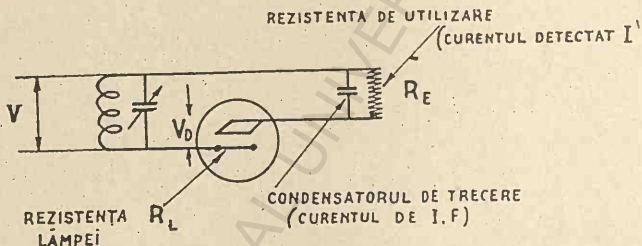


Fig. 192. — Montarea diodei

Să determinăm acum pe  $V_D$ . Trebuie să găsim întâi negativarea, adică termenul  $IR_E$ , care depinde de următorii trei factori:

$V$  amplitudinea semnalului

$R_E$  rezistența de utilizare și

$R_L$  rezistența interioară a diodei.

Facem următoarea construcție grafică: ducem dreapta —  $1B$  care reprezintă negativarea ce se produce cu un semnal de 1 volt pe diferite rezistențe de utilizare. Când rezistența de utilizare e zero, evident că și negativarea e zero, iar intensitatea curentului trebuie să fie de 500 micro-amperi într-un câț rezistența interioară a lămpii e de 2000 ohmi, avem așa dar punctul  $B$ .

Când rezistența de utilizare e infinită tot voltajul produs de semnal (1 volt) se află pe această rezistență, iar intensitatea curentului e zero, avem punctul  $-1$ . De altfel era evident dela început că dreapta  $-1B$  trebuia să fie paralelă cu dreapta  $OA$  întru cât reprezintă aceeași rezistență de 2000 ohmi.

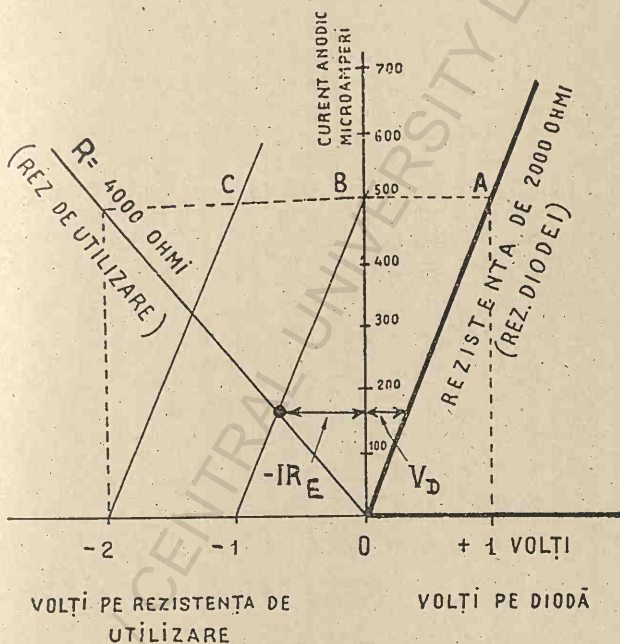


Fig. 193. — Caracteristicile ideale ale diodei

Să luăm acum o rezistență de utilizare cuprinsă între zero și infinit, să zicem 4000 ohmi. Această rezistență se reprezintă prin dreapta  $OR\left(\frac{2}{0,0005} = 4.000 \text{ ohmi}\right)$ .

Intersecția dreptei  $OR$  cu dreapta  $-1B$  ne dă termenul  $IR_E$  precum și pe  $V_D$  în cazul semnalului de 1 volt. Pentru semnalele de 2 volți luăm intersecția lui  $OR$  cu dreapta  $-2C$  și așa mai departe.

Să trecem acum la cazul real. Fig. 194 reprezintă caracteristicile diodei care se trasează astfel: se aplică

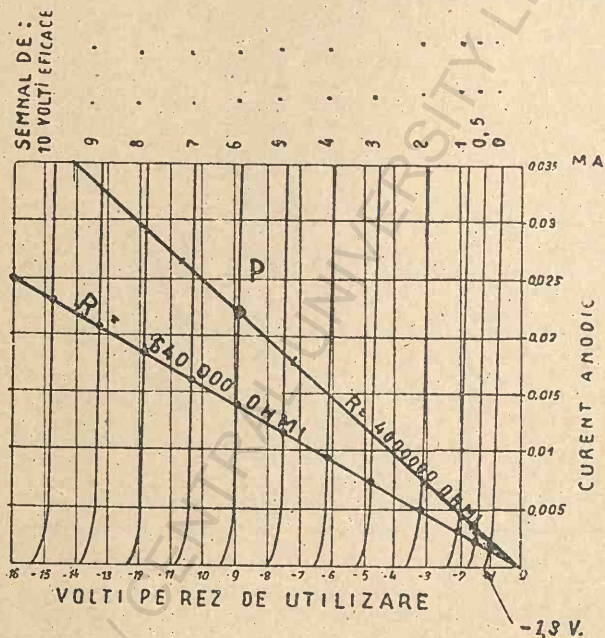


Fig. 194. — Caracteristicile reale ale diodei

un semnal de 1 volt de exemplu și se variază valoarea rezistenței de utilizare. Relația între voltajul ce apare la bornele acestei rezistențe și intensitatea curentului ne dă curba semnalului de 1 volt. Procedăm la fel cu un semnal de 2 volți ș.a.m.d,

Constatăm că aceste caracteristici nu sunt perfect drepte, partea inferioară având o curbă pronunțată. În al doilea rând caracteristica *OA* din fig. 193 nu mai începe acum dela originea axelor. Când semnalul e zero, diferența de potențial dintre catodă și anodă nu e zero, ci  $-1,3$  V. Aceasta se explică prin faptul că electronii părăsesc catoda cu o anumită viteză care nu poate fi neglijată.

În sfârșit, semnalele sunt exprimate aici în valori eficiente. Din aceste curbe caracteristice ale diodei se pot deduce toate condițiile de funcționare.

De fapt interesează mai mult relația generală între amplitudinea semnalului incident și schimbarea de voltaj produsă la bornele rezistenței de utilizare. Această relație ar trebui să fie liniară. Fig. 195 ilustrează această curbă

| CITIRILE<br>DIN FIG 194      |                                     |                         |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| SEMNALUL<br>VOLTI<br>EFICACE | TENSIUNEA<br>PE REZ DE<br>UTILIZARE | VARIATIA<br>TENS PE REZ |
| 0                            | 1                                   | 0                       |
| 0,5                          | 1,4                                 | 0,4                     |
| 1                            | 2                                   | 1                       |
| 2                            | 3,4                                 | 2,4                     |
| 3                            | 4,7                                 | 3,7                     |
| 4                            | 6,1                                 | 5,1                     |
| 5                            | 7,5                                 | 6,5                     |
| 6                            | 9                                   | 8                       |
| 7                            | 10,3                                | 9,3                     |
| 8                            | 11,9                                | 10,9                    |
| 9                            | 13,2                                | 12,2                    |
| 10                           | 14,7                                | 13,7                    |

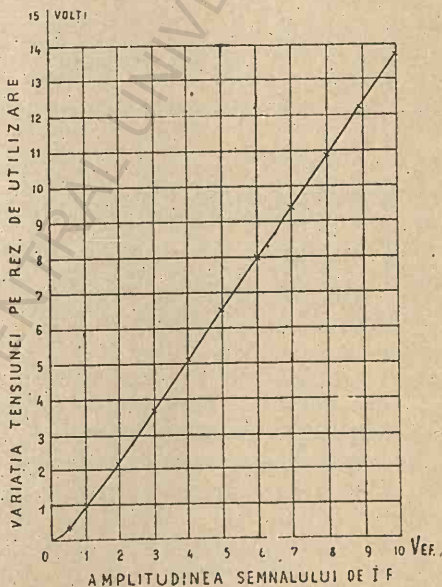


Fig. 195. — Caracteristica detecției extrasă din fig. 194



extrasă din fig. 194 pentru o rezistență de utilizare de 640.000 ohmi  $\left( \frac{16}{0,000025} = 640.000 \text{ ohmi} \right)$ .

Se vede că liniaritatea este aproape perfectă afară de începutul curbei.

Aceasta înseamnă că vor fi deformatе semnalele mai slabe precum și semnalele puternice atunci când sunt modulate adânc cu aproape 100%. În mod normal, modulațiile de 90% deabia sunt deformatе cu 1%.

Iată acum un al doilea exemplu de întrebuințarea caracteristicilor: să se determine amplitudinea semnalului de joasă frecvență, produs un semnal de 6 volți eficace, modulat 30 %, — rezistența de utilizare fiind de 0,4 megohmi (fig. 194).

Rezistența de 0,4 megohmi se reprezintă prin dreapta care pleacă dela originea axelor la 14 V, și 0,035 MA.

$\left( \frac{14}{0,000035} = 400.000 \text{ ohmi} \right)$ . Punctul în jurul căruia func-

ționează dioda se va afla pe această dreaptă și pe caracteristica semnalului de 6 volți, așa dar la punctul de întretăiere *P*. Acest punct corespunde cu un semnal de 9 volți care apare pe rezistența de utilizare când semnalul incident nu este modulat. Dar prin modulația de 30% se va produce o deplasare a punctului *P* dela

$6 + 6 \times 0,3 = 7,2$  volți la  $6 - 6 \times 0,3 = 4,8$  volți valori ce corespund pe diagramă cu respectiv 10,6 și 7,2 volți detectați. Vom obține așadar un semnal de joasă frecvență de amplitudinea  $10,6 - 7,2 = 3,4$  volți.

**Montarea.** Montarea diodei se poate face în două feluri: 1. cu rezistența de utilizare în serie cu dioda sau 2. în paralel cu dioda (fig. 196).

E de observat că rezistența de utilizare amortizează circuitul oscilant. Amortizarea este egală cu amortizarea care ar fi produsă de o rezistență de două ori mai mică

decât rezistența de utilizare în cazul montajului în paralel și o rezistență de trei ori mai mică în cazul montajului în serie.

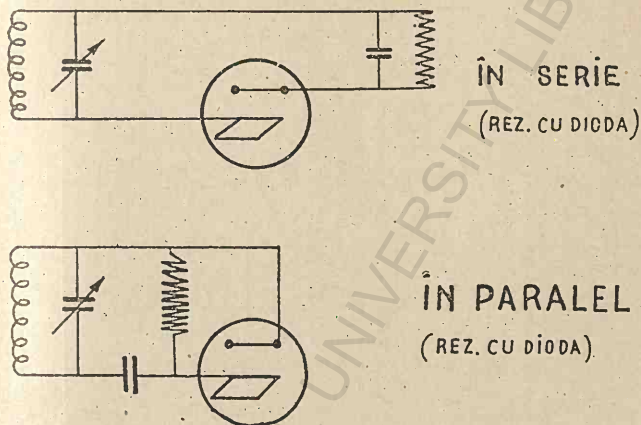


Fig. 196. — Cele două feluri de a monta rezistența de utilizare

Amortizarea se poate reduce legând numai o parte din circuitul oscilant de diodă printr'o priză. Fig. 197 reprezintă montarea obișnuită a diodei cu o lampă amplificatoare de joasă frecvență. În cazul de față s'a luat o pentodă; evident că se putea face uz și de triodă.

Lampa amplificatoare se montează de obicei chiar în balonul de sticlă a diodei, formând astfel o singură lampă, iar dioda este de cele mai multe ori o diodă dublă.

Astfel avem duodioda-triodă și duodioda-pentodă.

Dioda a doua servește la producerea tensiunii necesare pentru reglajul automat de volum. Pentru aceasta se montează pe a doua diodă un filtru format dintr'un condensator de circa  $0,5 \mu F$  și o rezistență de circa 0,5 megohmi.

Acest filtru constituie un fel de volan electric care înlătură variațiile rapide de tensiune și are o constantă de timp <sup>1)</sup> de circa de 0,2 secunde.

Constanta de timp e dată de produsul rezistență și capacitate.

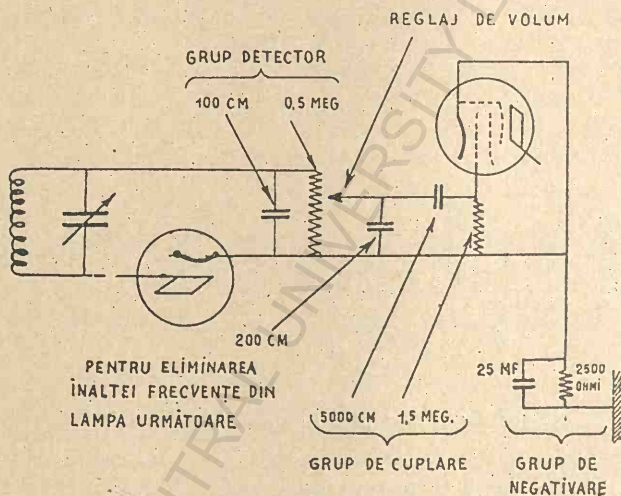


Fig. 197. — Montarea diodei în aparatul de recepție

Astfel dacă luăm de exemplu o rezistență de 0,5 megohmi și o capacitate de  $0,4 \mu F$  obținem o constantă de timp de

$$0,5 \times 0,4 = 0,2 \text{ secunde.}$$

<sup>1)</sup> « Constanta de timp » este fracția de secundă în care se ridică tensiunea condensatorului alimentat printr-o rezistență, dela zero la  $\frac{2}{3}$  din voltajul ce i se aplică. Sau, timpul necesar ca acesta să se descarce la  $\frac{1}{3}$  din tensiunea aplicată, după ridicarea tensiunii.

Fig. 198 reprezintă montarea unei duo-diode pentru a da atât semnalele de joasă frecvență cât și negativarea necesară pentru reglajul automat de volum.

*Deteția prin triodă. Deteția de placă.* Trioda poate fi întrebuințată pentru a detecta printr'un mecanism simi-

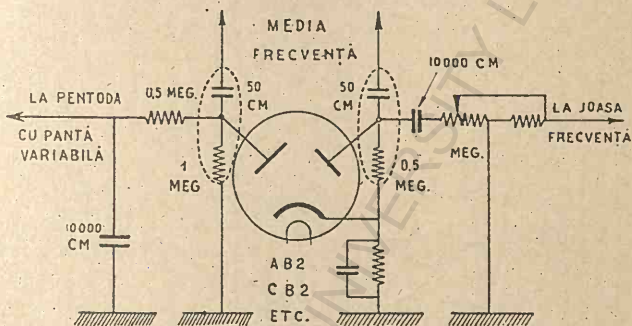


Fig. 198. — Montarea duo-diodei pentru detecție și negativare automată

lar cu al diodei. Intr'adevăr, curba caracteristică a triodei seamănă cu a diodei, și dacă aplicăm tensiunea detectată pe sită: — în cotul inferior al caracteristicii — obținem semnalul detectat în circuitul anodic.

Sistemul acesta prezintă două avantaje și un neajuns.

În primul rând sita fiind mereu negativă nu introduce o amortizare în circuitul oscilant, deci selectivitate bună și semnal puternic. Dar semnalul este puternic și pentru că lampa amplifică <sup>1)</sup>.

Neajunsul acestui detector este lipsa de liniaritate. În deosebire de caracteristica diodei care are porțiunea curbă

<sup>1)</sup> De notat că punctul de funcționare nu se ia la cotul superior al caracteristicii, căci în acest caz sita ar fi pozitivă, ar scurge electroni, și astfel ar amortiza circuitul oscilant.

foarte redusă, la aproximativ 1 V, în cazul triodei curbura se întinde pe un interval mai mare așa încât semnalul apare deformat, mai ales când modulația e mai adâncă.

Montajul pentru detecția de placă este dat în fig. 199.

Detecția de placă nu se mai întrebuințează aproape de loc.

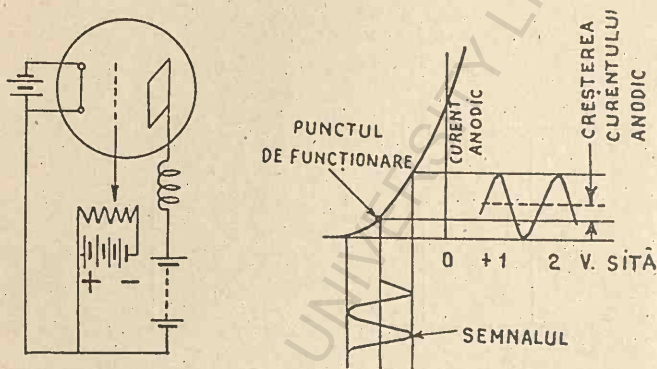


Fig. 199. — Detecția de placă

*Detecția de sită, sau prin condensator șuntat.* Semnalul detectat cu dioda poate fi trecut la o triodă spre a fi amplificat. Montajul este dat în fig. 200.

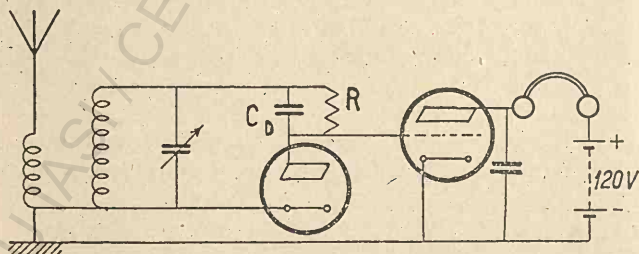


Fig. 200. — Detecție prin diodă și amplificare prin triodă



Dar experiența arată că dacă scoatem dioda, funcționarea nu se schimbă cu nimic. După oarecare reflexii ne dăm seama că în definitiv placa diodei îndeplinește cam aceeași funcțiune în cazul de față, ca și sita triodei, care este tot un electrod nealimentat în înaltă tensiune, așezat în imediata apropiere a catodei.

Ajungem la montajul din fig. 201. Mecanismul prin care funcționează această detecție de sită este de fapt aproape

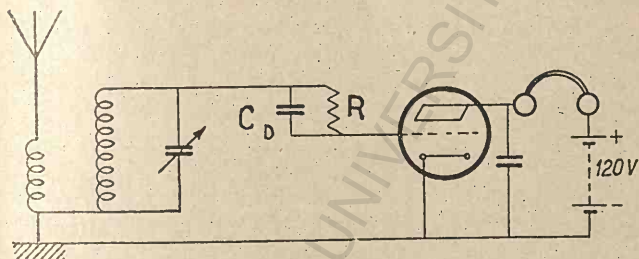


Fig. 201. — Detecția de sită

identic cu al diodei. Dar trebuie să examinăm funcționarea mai amănunțit și să privim fenomenul într'o lumină puțin diferită pentru a evidenția anumite aspecte.

Să presupunem pentru moment că sita ar fi legată de restul circuitului numai prin condensatorul de detecție  $C_D$  (rezistența  $R$  fiind suprimată).

La sosirea unei unde întreținute sita devine când pozitivă când negativă schimbându-și polaritatea la fiecare alternanță de înaltă frecvență. Când este pozitivă se încarcă cu electroni, dar nu poate scurge electronii strânși, căci nu are nicio legătură metalică cu restul circuitului. La alternanța următoare iar strânge electroni pe care nu-i mai poate scurge, așa încât devine tot mai negativă. Teoretic, sita devine atât de negativă încât suprimă curentul anodic complet. În practică electronii strânși pe sită tot

se scurg încetul cu încetul într-o cât izolarea diferitelor piese nu este perfectă și nici vidul din lampă nu este perfect, așa încât există și ioni cari pot scurge încet sarcina sitei.

Dacă adăugăm acum rezistența  $R$  (fig. 201) pe care am omis-o în mod provizoriu vedem că electronii au pe unde să se scurgă, așa încât după încetarea semnalului sita revine la potențialul ei normal. Revenirea este mai înceată când rezistența este mare, și rapidă când rezistența este mai mică.

Revenirea se face nu numai în cazul unei unde de înaltă frecvență complet întreruptă, cazul telegrafiei, dar și când unda este modulată (fig. 202). În acest caz rezistența

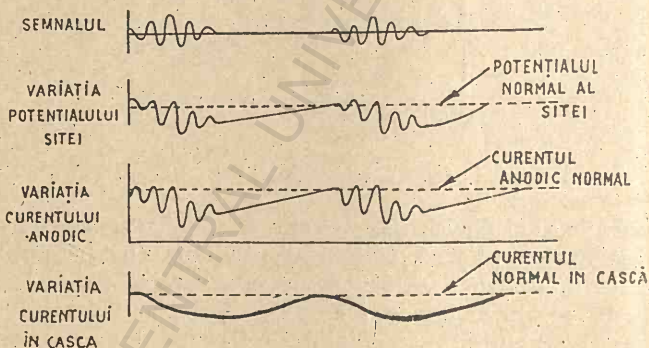


Fig. 202. — Mecanismul detecției de sită

stența este astfel dimensionată față de condensator, încât revenirea să se poată face în  $1/5000$  secundă, timp care corespunde cu semiperioada celei mai înalte frecvențe muzicale.

Așa dar detecția de sită se face prin alunecarea punctului mijlociu de funcționare pe porțiunea dreaptă a caracteristicii. Prin urmare lampa funcționează, când în jurul

unui punct așezat mai la dreapta; când în jurul unui punct așezat mai la stânga, în maximele de modulație.

Fig. 201 arată montajul pentru detecția de sită.

Condensatorul se alege cum am arătat la diodă, destul de mare pentru a trece cu ușurință înalta frecvență și destul de mic pentru a bloca joasa frecvență. Iar rezistența trebuie să permită descărcarea condensatorului ales în aproximativ  $1/5000$  secundă.

Valorile a căror determinare e exactă se face de obicei experimental, variază după caracteristicile lămpii și după lungimea de undă.  $R$  se ia de 1—2, sau 3 megohmi iar  $C$  de 100, 200, 300 cm.

Tensiunea anodică se reduce la vreo  $2/3$  din valoarea normală sau chiar la mai puțin. Sita *nu* trebuie negativată pentru a avea curent de sită. Ea se va lega la plus filament în aparatele de baterii.

Detecția de sită e foarte întrebuințată mai ales în aparatele mici, pentru semnale slabe și când nu se pune prea mare preț pe fidelitate. Acest sistem de detecție mai prezintă marele avantaj de a permite reacția, deci o amplificare suplimentară. Reacția nu poate fi aplicată la diodă pentrucă dioda nu amplifică, iar semnalul amplificat după diodă nu mai cuprinde înaltă frecvență. Dar când se face detecția de sită se amplifică în mod inevitabil și înalta frecvență ceea ce constituie un neajuns pentru detecție (precum vom vedea mai departe) dar o nouă posibilitate de amplificare precum am arătat aci.

Detecția de sită găsește o întrebuințare foarte interesantă la acționarea releelor. În acest caz montajul ia o formă specială, rezistența  $R$  se suprimă. Sita fiind astfel deslegată întrerupe curentul anodic la sosirea fiecărui semnal telegrafic și constituie un dispozitiv extrem de sensibil, prin efectul cumulativ al undelor. Această chestiune este tratată mai pe larg în cartea mea intitulată « Telemecanica ».

Comparând cele două sisteme de detecție constatăm că detecția de sită este mai sensibilă din cauza efectului

ei cumulativ și ca atare mai potrivită pentru semnalele slabe.

Iar detecția de placă este potrivită pentru semnalele mai puternice.

În sfârșit, prin detecția de sită, curentul anodic *scade* (fig. 202), iar prin detecția de placă *crește* (fig. 199).

Detecția de sită dă un curent aproximativ proporțional cu semnalul incident când acesta este slab. Dacă semnalul crește, curentul atinge o limită când stă pe loc și după aceea scade. Aceasta se explică prin faptul că semnalul ajunge în cotul inferior al caracteristicii așa încât apare pe lângă detecția de sită și detecția de placă care tinde să mărească curentul anodic. În cele din urmă acest efect antagonist devine predominant, amplitudinea semnalului rezultat scade.

Din această lipsă de proporționalitate între modulație și semnalul detectat rezultă firește deformarea auditivei. Există însă remedii simple: sau se reduce semnalul aplicat, și implicit și debitul lămpii, pierzând astfel din amplificare, — sau se mărește tensiunea anodică pentru a deplasa caracteristica spre stânga, scoțând astfel cotul din calea semnalelor puternice. Dar este evident că în acest caz semnalul trebuie să aibă o amplitudine mare.

Montajul este ca cel din fig. 201 cu singura deosebire că  $R$  este mai mic și tensiunea de placă mai mare. Acest sistem de detecție se numește în englezește « power grid detection ».

*Detecția prin diodă-triodă.* Din cele de mai sus rezultă că deformările care apar în detecția de sită provin din producerea unor mari fluctuații de curent de înaltă frecvență în circuitul anodic. Din moment ce detecția se face pe sită, înalta frecvență nu mai trebuie să ajungă la anodă, iar lampa ar trebui să amplifice numai semnalul redresat (joasă frecvență). Pentru aceasta se separă detecția de amplificare prin atribuirea acestor două funcțiuni, respectiv unei diode și unei triode. Fig. 203 reprezintă această soluție, care diferă complet de soluția din



fig. 200 prin faptul că înalta frecvență este filtrată și nu mai poate pătrunde în triodă. Fig. 203 este de fapt o formă simplificată a schemei din fig. 197.

Deteția prin diodă și amplificarea joasei frecvențe (fără înaltă frecvență) este soluția modernă care dă o

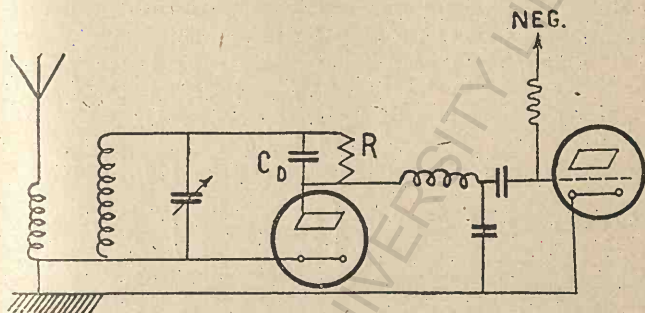


Fig. 203. — Deteția prin diodă și amplificare prin triodă. Aceste două lămpi se montează câteodată într'un singur balon

deteție nedeformată atât pentru semnalele puternice, cât și pentru modulația adâncă. Se întrebuițează sau două lămpi diferite sau două lămpi montate într'un balon de sticlă, așa zisa diodă-triodă. Dar și această din urmă soluție a fost înlocuită prin dubla diodă-triodă, lampă care redresează ambele alternanțe, una pentru a fi amplificată și auzită, iar cealaltă pentru a face reglajul automat de volum, precum am văzut mai sus.

Deteția prin diodă a contribuit într'o foarte mare măsură la obținerea fidelității aparatelor moderne.

## CAPITOLUL XVII

### AMPLIFICAREA

Lămpile de radio pot amplifica. Această proprietate a fost arătată la studiul lămpilor (cap. XII). În rezumat am stabilit următoarele:



1. Lampa are un *factor de amplificare*. Acest factor este raportul între variația de voltaj aplicată pe anodă și variația de voltaj aplicată pe sită, care produce același efect (aceeași variația de curent anodic).

2. Lampa mai este caracterizată prin *pantă*. Panta exprimă variația curentului anodic în MA pentru fiecare volt aplicat pe sită (în plus sau în minus).

3. *Amplificarea utilă* a lămpii este dată de formula

$$A = \frac{k R_E}{R_E + R_L}$$

în care  $R$  este o rezistență ohmică (fig. 149).

sau o rezistență dinamică  $\left( R_E = \frac{L}{CR} \right)$

sau rezistența reflectată de transformator  $\frac{R_2}{n^2}$  (cap. VI).

*Diferite tipuri de amplificatori.* Plecând dela noțiunile mai mult sau mai puțin teoretice de mai sus, vom cerceta acum amplificarea, variată ca aspect, complexă ca manifestare, de care avem nevoie în aparatele de recepție și de emisie.

Considerați din diferite puncte de vedere, amplificatorii se împarte în mai multe categorii.

Avem întâi amplificatorii *de tensiune* și *de putere*.

Primii trebuie să producă o cât mai mare variație de tensiune, — care se aplică pe sita lămpii următoare. Ceilalți trebuie să dea un debit de putere cât mai mare, pentru a alimenta de exemplu un difuzor.

Amplificatorii se mai împart și după poziția punctului de funcționare, în trei tipuri sau clase  $A$ ,  $B$  și  $C$  (fig. 204).

*Clasa A*, cu punctul de funcționare la mijlocul porțiunii drepte a caracteristicei. Lampa funcționează în jurul acestui punct în limitele porțiunii drepte a caracteristicei. Sita rămâne întotdeauna negativă, prin urmare nu avem curent de sită.

Curentul anodic de repaus e  $I_0$ ; în timpul funcționării curentul variază dela zero la  $2I_0$  (acestea sunt limitele teoretice maxime).

Așa dar valoarea mijlocie a curentului anodic rămâne constantă. Cu alte cuvinte alimentarea anodică rămâne

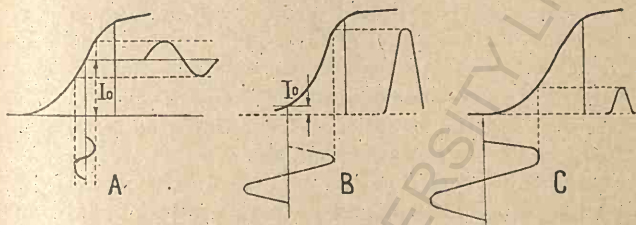


Fig. 204. — Cele trei clase de amplificatori

întotdeauna aceeași, fie că lampa e în repaus fie că oscilează. Rezultă de aci că avem disipația anodică <sup>1)</sup> maximă în repaus.

Amplificarea de putere este mare (întru cât consumația sitei e foarte redusă, căci nu avem curent de sită).

Randamentul <sup>2)</sup> acestui amplificator este însă la cel mult 50% în teorie iar, în practică nu trece de 30%.

Amplificatorii tip A se întrebuințează în aparatele de recepție în etajele de înaltă și de joasă frecvență fiindcă dau amplificări nedeformate. La emisie nu se prea întrebuințează întru cât randamentul e mic, și ca atare cer prea multă energie anodică, — pentru a o irosi în bună parte cu încălzirea anodelor.

Amplificatorii tip A sunt studiați mai departe.

<sup>1)</sup> Prin disipație anodică se înțelege energia absorbită de anodă prin încălzire.

<sup>2)</sup> Prin randament se înțelege raportul între energia pe care o reprezintă oscilația amplificată și energia necesară pentru alimentarea anodică — adică  $I \times V$ .

*Clasa B*, are punctul de funcționare în cotul inferior al caracteristicii. Așa dar amplifică numai alternanța pozitivă (fig. 204.)

Curentul anodic e aproape zero ( $I_0$ ), când lampa e în repaus. De îndată ce apare semnalul rezultă un curent anodic intermitent și proporțional cu intensitatea semnalului. Acest tip de amplificatori se întrebuițează de obicei în « Push-pull » (fig. 205 și 206), adică două lămpi în opoziție așa încât fiecare amplifică o alternanță. Acest montaj e foarte întrebuițat la aparatele de recepție, mai ales la cele cu baterii și difuzor, într-o cât realizează o mare economie de curent anodic.

Amplificatorii tip *B* se întrebuițează și la emisie într-o cât au un randament destul de bun. Mulțumită faptului că alimentarea anodică se face intermitent și în proporție

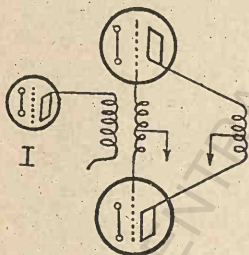


Fig. 205.—Montajul  
« push-pull »

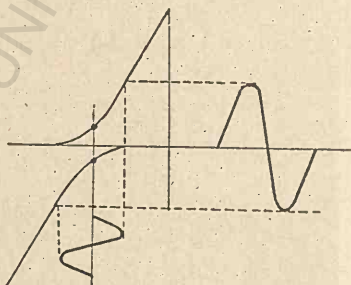


Fig. 206.—Funcționarea în  
« push-pull »

cu amplitudinea semnalului, randamentul anodic atinge 78,5% în teorie, iar în practică 65%.

*Clasa C*, are punctul de funcționare dincolo de cotul inferior al caracteristicii, așa încât amplifică numai vârful alternanțelor pozitive. Consumația de curent anodic este așa dar mai redusă ca la amplificatorii tip *B*.

Randamentul teoretic maxim e de 100%, iar în practică 70—90%, în cazuri speciale.

Acești amplificatori se întrebuințează numai la emisiune.

În sfârșit mai sunt și amplificatori de tip intermediar *AB* și *BC* asupra cărora nu ne vom opri.

Dar amplificatorii se mai pot împărți și după curenții pe care îi amplifică, astfel avem amplificatori de joasă frecvență (20—10.000 cicli), de medie frecvență (în superheterodine) și de înaltă frecvență pentru frecvențele radioelectrice.

În sfârșit, amplificatorii se mai deosebesc și după cuplajul întrebuințat (fig. 207): transformatori, rezistențe, impedanțe, circuite rezonante.

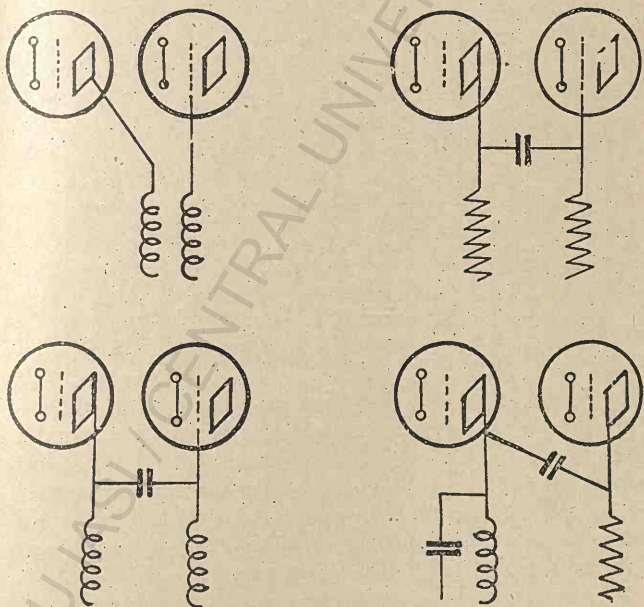


Fig. 207. — Diferite feluri de a cupla lămpile



Vom face un studiu sumăr al amplificatorilor luând un aparat de recepție.

### *Amplificarea în înaltă frecvență*

Cel mai simplu mod de cuplăre este prin rezistență (fig. 208). Semnalul din circuitul oscilant de pe sită de-

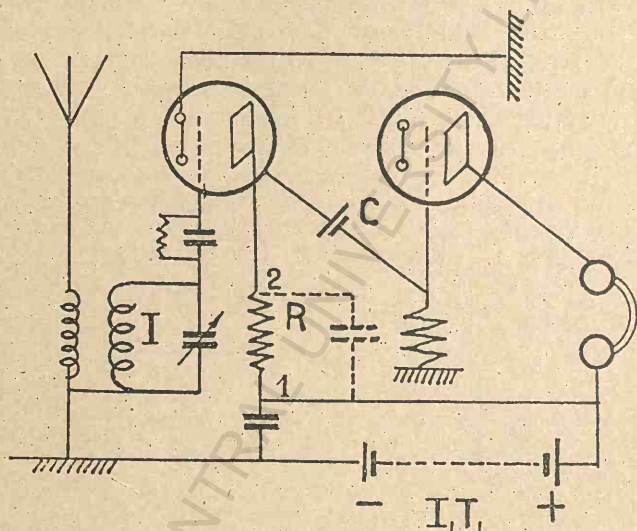


Fig. 208. — Cuplarea lămpilor prin rezistență

termină o variație de curent anodic, care se manifestă prin variația de potențial ce apare la capetele rezistenței  $R$ . Punctul 1, al acestei rezistențe fiind pus la pământ pentru înalta frecvență (prin condensatorul de trecere) se transmite potențialul din punctul 2, prin condensatorul de trecere  $C$ . Acest condensator îndeplinește și funcțiunea de a feri sita de înalta tensiune a plăcii.

Dacă montajul realizat ar corespunde exact cu această schemă, ar putea funcționa bine. Dar în practică schema



se completează în mod inevitabil cu diferite capacități reziduale, parazite, cari deși mici, schimbă complet funcționarea.

Capacitățile produse de elementele lămpii de diferitele piese și sârme de legătură însumează, în practică, vreo  $40 \mu\mu F$  cari șuntează rezistența  $R$ , reducând astfel la nimic toate fluctuațiile de voltaj din punctul 2.

Intr'adevăr în cazul unei frecvențe de numai 1000 kilocicli, capacitatea de mai sus are o reactanță de vreo 4000 ohmi. Reactanța aceasta capacitivă de 4000 ohmi șuntează rezistența  $R$ , care fiind de vreo 100.000 ohmi este ea și suprimată.

Dar nu nu mai atât. Fluctuațiile de voltaj de pe placă se transmit prin capacitatea placă-sită, dând naștere unui curent de înaltă frecvență care se scurge la filament prin circuitul oscilant.

Acest curent de înaltă frecvență poate fi în diferite relații de fază, față de curentul inițial:

1. Poate fi în fază și în acest caz îl întărește prin însușire, — când sarcina anodică este inductivă.

2. Poate fi decalat cu  $90^\circ$  și în acest caz nu are nicio influență asupra curentului inițial, — când sarcina anodică este rezistivă.

3. Poate fi în opoziție de fază și în acest caz se opune curentului inițial pe care îl slăbește, îl amortizează, — când sarcina anodică este capacitivă.

În cazul considerat, sarcina este mai mult capacitivă, curentul este așa dar în opoziție de fază și amortizarea care se introduce în mod normal poate fi echivalentă cu o rezistență de șuntare de aproximativ 5000 ohmi. Bine înțeles că prin aceasta se reduce foarte mult amplificarea și se turtește curba de rezonanță.

Pentru a înlătura cele două mari neajunsuri ale montajului considerat mai sus, șuntarea rezistenței și amortizarea circuitului oscilant, se înlocuește rezistența printr'un circuit acordat, fig. 209.

Astfel se utilizează inevitabilele capacități parazite care acum se adaugă la  $C_2$  pentru a obține acordul. Iar rezistența  $R$  din fig. 142 este înlocuită în acest caz prin rezistența dinamică a circuitului oscilant,  $\frac{L}{CR}$  (cap. IV).

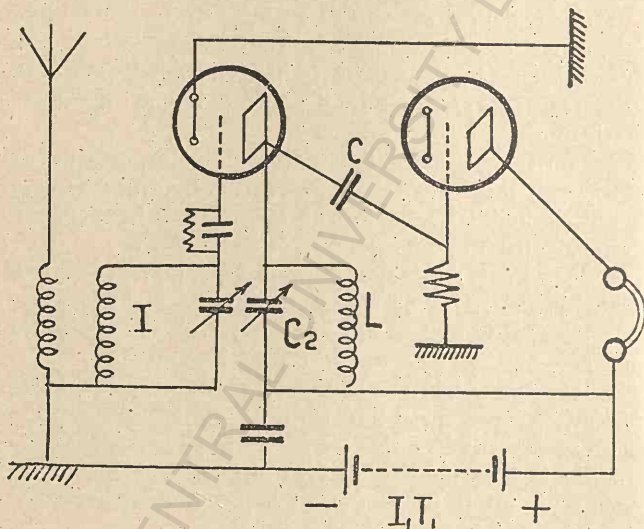


Fig. 209. — Cuplarea lămpilor printr'un circuit acordat

Acest dispozitiv prezintă și alte avantaje: circuitul acordat de pe placă mărește selectivitatea aparatului și pe de altă parte rezistența de curent continuu a bobinei  $L$  fiind neglijabilă, putem spune că toată tensiunea anodică a sursei de alimentare ajunge pe placă (nu mai avem pierderea de tensiune din  $R$ , fig. 208).

În sfârșit trebuie să vedem și ce se întâmplă cu amortizarea circuitului  $I$  pe care am avut-o în cazul precedent.



În concluzie, obținem cea mai bună amplificare de voltaj în înaltă frecvență întrebuintând o pontodă cuplată printr'un circuit acordat.

Amplificarea astfel obținută se calculează prin formula generală dată mai înainte.

$$A = \frac{k R}{R_E + R_L}$$

în care

$R_E$  = rezistența dinamică a circuitului oscilant  $\frac{L}{C r}$

$R_L$  = rezistența interioară a lămpii.

$k$  = factorul de amplificare.

Avem așa dar

$$A = \frac{k L}{L + C r R_L}$$

Luând pentru  $R$  o valoare mijlocie de 100.000 ohmi, obținem cu o lampă obișnuită o amplificare de aproape 200. Cum însă  $R_L$  este de obicei mult mai mic decât  $R_E$  putem considera amplificarea ca aproximativ egală cu

$$A = \frac{k R_E}{R_E + R_L} \text{ care devine } \frac{k R_E}{R} \text{ sau } \text{Panta} \times R_E$$

Așa dar se va alege o lampă cu sită ecran având o pantă cât mai mare (factorul de amplificare *nu* interesează) și se va construi un circuit oscilant cu o rezistență dinamică

$\frac{L}{C R}$  cât mai mare.

Dar și lampa cu sită ecran poate să oscileze în anumite condițiuni, anume când

$$(\text{panta}) \omega C_{SP} R_1 R_2 < 2$$



în care  $R_1$  și  $R_2$  sunt rezistențele dinamice ale celor două circuite acordate,  $C_{SP}$  capacitatea sită-placă care poate fi luată ca  $0,005 \mu F$ .

Din formulă se vede că amplificarea ce se poate obține în limitele de stabilitate scade cu frecvența.

Când se cuplează două lămpi cu sită-ecran, au o tendință și mai pronunțată de a oscila prin faptul că circuitul II al lămpii I este și pe sita lămpii II și astfel primește curent prin reacția dela circuitul III. I se reduce așa dar rezistența dinamică iar condiția de stabilitate de mai sus riscă să nu mai fie satisfăcută.

Acest neajuns se poate înlătura printr'un cuplaj inductiv între cele două lămpi, cu primarul dezacordat și secundarul acordat. Raportul de transformare se determină de obicei experimental.

### *Amplificarea în joasă frecvență*

Distingem două cazuri:

1. Amplificarea de tensiune (care se face după detecție și înainte de lampa finală), și
2. Amplificarea de putere, produsă de lampa finală pentru alimentarea difuzorului.

*Amplificarea de tensiune* se bazează pe formulele stabilite anterior.

Cuplajul se face sau *prin rezistență* (capacitățile parazite nu mai stingheresc funcționarea montajului întru cât la frecvențele joase reactanța lor este foarte mare) sau *prin transformatori*.

Este evident că nu se poate întrebuința cuplajul prin circuit acordat căci nu se amplifică o singură frecvență ci o întreagă gamă de frecvențe (cam dela 30—10.000).

*Cuplarea prin rezistență* dă o amplificare uniformă dar relativ mică, pe când cuplajul prin transformatori dă o amplificare mai mare (din cauza raportului de transformare și a tensiunii mai ridicate care ajunge la anodă)



și dacă este bine construit nu deformează în mod apreciabil.

Să vedem cum se determină valorile pentru cuplajul prin rezistență (fig 211).

Amplificarea este dată de

$$A = \frac{k R_E}{R_E + R_L}$$

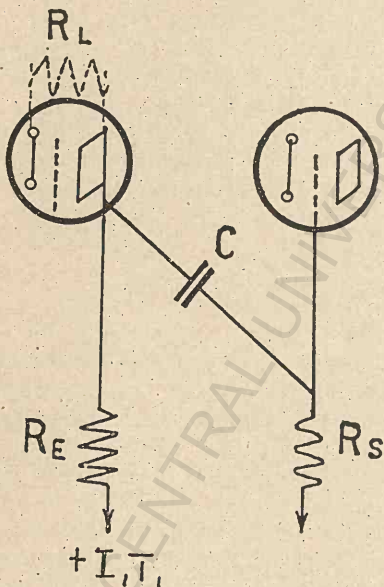


Fig. 211. — Cuplaj prin rezistență pentru joasă frecvență

Avem așa dar tot interesul ca rezistența exterioară să fie cât mai mare. Dar măbind-o prea mult, reducem tensiunea disponibilă la placă și astfel pierdem din amplificare precum se poate vedea în fig. 150. Se stabilește un compromis luând de obicei rezistența exterioară egală cu de două ori rezistența interioară a lămpii.

Condensatorul  $C$  îndeplinește dubla funcțiune de a izola sita de înalta tensiune a plăcii și de a trece semnalele

dela placă la sită. S'ar părea că acest condensator trebuie să fie cât mai mare pentru a permite o trecere cât mai ușoară a semnalelor. Dar condensatorul nu este izolat, căci trebuie să fie legat de rezistența de sită  $R_S$  (care servește la scurgerea electronilor ce se îngrămădesc pe

sită; fără ea sîta ar deveni prea negativă și ar paraliza lampa). Condensatorul  $C$  poate urma fluctuații de frecvențe cu atît mai ridicate cu cît produsul  $C \times R_S$  este mai mic. Deci acest produs trebuie redus. Dar  $R_S$  șun-tează rezistența de cuplaj și ca atare  $R_S$  nu se poate face prea mic căci reduce semnalul.

$R$  are de obicei valori cuprinse între 0,25—1 megohmi, iar  $C$  are cel mult 0,1  $\mu F$ .

În concluzie, amplificarea ce se obține cuplând prin rezistență, depinde în primul rînd de factorul de amplificare al lămpii. Acesta trebuie să fie cît mai mare.

De notat că în montajul de mai sus se poate înlocui rezistența de cuplare printr'o bobină de șoc cu fier. Această piesă este mai scumpă, mai voluminoasă, dar absoarbe mai puțină tensiune anodică decît rezistența.

Cuplajul prin rezistență se întrebuițează astăzi în mod aproape exclusiv la cuplarea lămpilor finale a receptoarelor de sector.

*Cuplarea prin impedanță (fig. 212).*

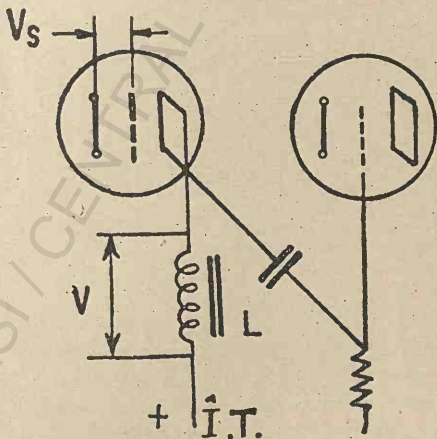


Fig. 212.— Cuplaj prin impedanță

Pentru a reduce pierderea de tensiune din rezistența  $R_E$  (fig 211) aceasta poate fi înlocuită cu o impedanță, de obicei o bobină de șoc.

Considerând rezistența impedanței mică față de rezistența lămpii, putem deduce amplificarea de voltaj astfel:

Tensiunea  $V$  la bornele inductanței este  $I \omega L$ , dar

$$I = \frac{k V_s}{\sqrt{R^2_L + (\omega L)^2}}$$

și amplificarea de voltaj e

$$\frac{V}{V_s} = \frac{k \omega L}{\sqrt{R^2_L + (\omega L)^2}}$$

*Cuplarea prin transformatoare* (fig. 213). Aci trebuie precizate două date mai importante, numărul de spire și raportul de transformare.

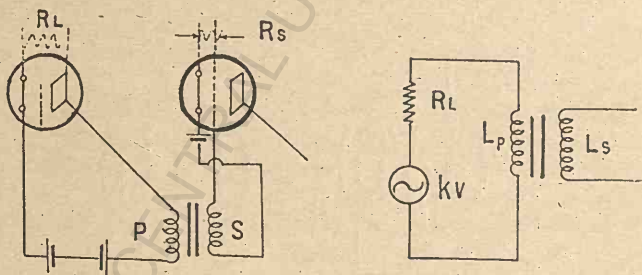


Fig. 213.—Cuplaj prin transformator de joasă frecvență

Numărul de spire din primar trebuie să fie atât de mare încât să aibă o reactanță care să depășească cu mult rezistența interioară a lămpii, — chiar și pentru frecvențele cele mai joase. Numai astfel se pot păstra aceste frecvențe precum se vede imediat din schema echivalentă (fig. 213) precum și din următorul exemplu numeric.

Să se determine inductanța  $L_P$  ca notele cele mai joase, de 16 cicli pe secundă, să fie reduse numai la 70% din amplificarea teoretică maximă. Rezistența interioară a lămpii este de 10.000 ohmi.

Avem amplificarea teoretică maximă a primei lămpi egală cu  $kV_s$  ( $k$  fiind factorul de amplificare și «  $V_s$  » voltajul aplicat pe sită).

Pentru a satisface condițiile cerute,

$$\frac{\text{reactanța } L_P}{\text{reactanța rezultantă } (R_L + L_P)} = \frac{\omega L_P}{\sqrt{R_L^2 + (\omega L_P)^2}} = \frac{70}{100}$$

Înlocuind cu valorile date mai sus, găsim

$$L_P = 100 \text{ henry.}$$

De fapt, constructorii de aparate nu sunt atât de exigenți. Inductanța primarului nu are de obicei mai mult de 20, 30 sau 40 henry.

Cum acest bobinaj primar trebuie să ducă și curentul anodic, grosimea firului nu poate fi redusă sub o anumită limită, iar transformatorul devine voluminos.

Dar alimentarea anodică se poate face și printr'o bobină de șoc separată și în acest caz se reduce dimensiunile transformatorului.

Raportul de transformare se deduce din condiția stabilită în capitolul VI pentru a obține transferul maxim de putere: rezistența sursei trebuie să fie egală cu rezistența sarcinii.

Rezistența sursei e rezistența interioară a lămpii  $R_L$ , — (omitând primarul), iar rezistența sarcinii e rezistența reflectată din secundar, adică rezistența filament-sită  $R_s$  împărțită cu  $n^2$ , «  $n$  » fiind raportul de transformare.

$$\text{Avem așa dar } R_P = \frac{R_s}{n^2}$$

și dacă luăm de exemplu următoarele valori

$$R_P = 40.000 \text{ ohmi}$$

$$R_S = 1.000.000 \text{ ohmi}$$

$$\text{avem } n^2 = \frac{1.000.000}{40.000} = 25 \quad \text{sau } n = 5$$

În general raportul de transformare variază între 3 și 5.

Amplificarea de voltaj obținută prin transformator se poate deduce din schema echivalentă reprezentată în fig. 213.

Voltajul  $V_P$  disponibil la bornele primarului este în același raport față de voltajul total  $kV$ , ca rezistența reflectată  $\frac{R_S}{n^2}$  față de rezistența întregului circuit. Adică

$$\frac{V_P}{kV} = \frac{\frac{R_S}{n^2}}{R_L + \frac{R_S}{n^2}} = \frac{R_S}{R_L n^2 + R_S} \quad (1)$$

sau

$$V_P = \frac{kV R_S}{R_L n^2 + R_S}$$

dar pe sîta lămpii a doua avem un voltaj de  $n V_P$ , « $n$ » fiind raportul transformatorului.

Înmulțind relația (1) cu « $nk$ » obținem expresia amplificării de voltaj

$$\frac{n V_P}{V} = \frac{n k R_S}{R_L n^2 + R_S}$$

De aci rezultă că amplificarea de voltaj depinde de « $k$ », și de « $R_S$ », și că amplificarea limită e de « $nk$ ».



Prin urmare prima lampă trebuie să aibe un factor de amplificare mare, iar a doua lampă trebuie să aibe o rezistență mare între sită și catodă. Este bine înțeles de dorit ca și această lampă să amplifice cât mai mult.

Este interesant de relevat că în cazul cuplajului prin transformatori se poate obține o amplificare *utilă* mai mare decât factorul de amplificare.

Construcția transformatorilor de joasă frecvență este destul de dificilă, căci trebuie să lucreze pe o gamă de frecvență foarte întinsă (30—5000 cel puțin) și să le amplifice uniform. Cu alte cuvinte trebuie evitate fenomenele de rezonanță.

Dar nu numai fidelitatea, ci și tăria audiției depinde de calitatea transformatorului întru cât amplificarea teoretică poate fi mult redusă de o construcție defectuoasă (spire insuficiente, izolare defectă, etc.).

Pentru a reduce dimensiunile transformatorilor de joasă frecvență se poate modifica montajul în așa fel ca alimentarea anodică să se facă pe altă cale printr'o bobină de șoc. În acest caz primarul transformatorului rămâne numai purtător de semnal.

### *Amplificarea de putere*

Ultima lampă a unui aparat de recepție alimentează difuzorul și ca atare trebuie să debiteze cât mai multă energie.

Pentru aceasta trebuie determinați doi factori: sarcina optimă și punctul de funcționare (negativarea sitei).

Să exprimăm întâi puterea disponibilă pe sarcină întrebuițând formulele stabilite anterior.

Amplificarea de voltaj este dată precum am văzut de formula

$$\frac{k R_E}{R_E + R_L} \quad (1)$$

iar intensitatea curentului în sarcină este

$$I = \frac{E}{R} = \frac{\frac{k R_E}{R_E + R_L}}{R_E} \quad (\text{II})$$

Așa dar produsul acestor două expresii ne dă puterea disponibilă pe sarcină, exprimată în wați, căci  $V \times I = W$ , pentru o variație de potențial de 1 volt pe sită.

Avem

$$\frac{k R_E}{R_E + R_L} \times \frac{\frac{k R_E}{R_E + R_L}}{R_E} = \frac{k^2 R_E}{(R_E + R_L)^2}$$

Prin diferențiere găsim că această expresie are o valoare maximă când

$$R_E = R_L$$

Așa dar sarcina trebuie să fie egală cu rezistența interioară a lămpii conform legii generale enunțată în capitolul VII.

Sarcina astfel găsită este reprezentată printr'o dreaptă, (fig. 214) care începe dela tensiunea maximă admisă pe anodă, în cazul de față 300 volți. Inclinația acestei drepte trebuie să corespundă cu rezistența sarcinii, să zicem 15.000 ohmi. Avem în acest caz

$$\frac{300 \text{ V}}{x} = 15.000 \text{ ohmi}$$

$$x = 0,02 \text{ amperi}$$

Astfel găsim punctul de întretăiere  $C$ .

Și acum putem răspunde și la a doua parte a problemei, determinând punctul de funcționare. Acesta va fi la mijlocul dreptei  $AC$ , adică la  $B$ .

Dacă verificăm însă această concluzie vedem că nu poate fi acceptată fiindcă lampa ar produce grave distorsiuni;

1. Fiindcă oscilația trece de curba  $O$ , ceea ce înseamnă că intrăm în zona în care sita este pozitivă și că prin urmare va absorbi curent.

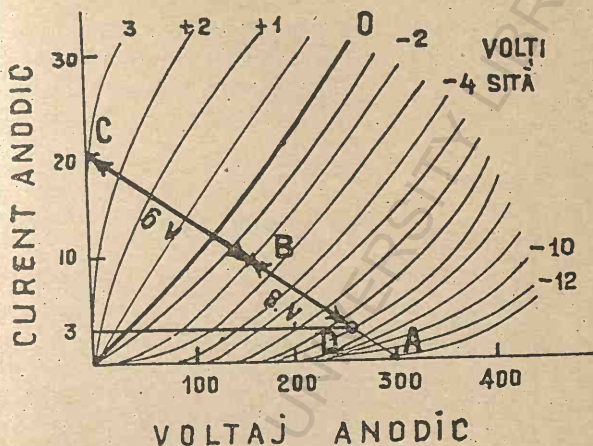


Fig. 214. — Amplificarea de putere, cu o triodă

2. O anumită fluctuație de tensiune pe sită nu produce aceeași fluctuație de curent anodic în alternanța pozitivă și negativă. Astfel dacă în figura 214 potențialul sitei crește cu 6 V ajungând în punctul  $C$ , curentul anodic crește cu 10 MA și când potențialul sitei scade tot cu 6 V (punctul  $D$ ), curentul anodic scade numai cu 7 MA.

Un studiu teoretic mai aprofundat arată și practica adeverește că sarcina optimă pentru triode este de două ori rezistența interioară a lămpii. Pentru lămpile cu 4 și 5 electrozi nu există o relație atât de simplă. La pentode se poate aplica cu oarecare aproximație relația

$$\text{Rezistența sarcinii} = \frac{\text{voltaj anodic}}{\text{curent anodic}}$$

cea ce reprezintă cam  $\frac{1}{4} - \frac{1}{6}$  din rezistența interioară a lămpii.

Și în cazul pentodei, sarcina se reprezintă tot ca mai sus printr'o dreaptă a cărei înclinație exprimă rezistența (fig. 215), iar punctul de plecare este tensiunea maximă admisă de lampă.

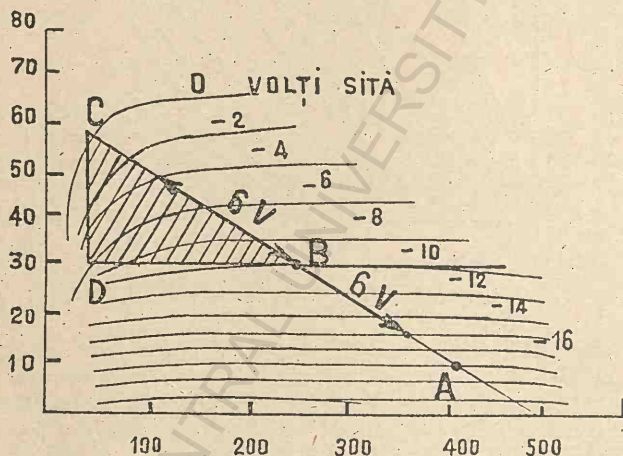


Fig. 215. — Amplificarea de putere, cu o pentodă

Punctul de funcționare *B* va trebui să fie la mijlocul dreptei *AC*, *C* fiind hotarul dincolo de care sita devine pozitivă — zona interzisă pentru amplificare.

Dacă în felul acesta am eliminat deformarea datorită curentului de sită, să vedem cum rămâne cu deformarea cealaltă dela punctul 2 care rezultă din asimetria curentului produs de o oscilație de tensiune simetrică.

Să considerăm o fluctuație de 6 volți. Aceasta produce variații de 28 MA în plus și 12 MA în minus. Avem adică

o deformare. Dar dacă deformarea este mai mică de 5% poate fi tolerată, într-o urechea nu o percepe. Această deformare corespunde cu fluctuații care variază în raportul de 9 la 11.

Trebue să calculăm acum puterea disponibilă în cazul considerat mai sus. Aceasta va fi egală cu

$$I_{\text{eficace}} \times V_{\text{eficace}} = \frac{I_{MAX}}{\sqrt{2}} \times \frac{V_{MAX}}{\sqrt{2}} =$$

$$= \frac{I_{MAX} \times V_{MAX}}{2} \text{ WATT}$$

adică suprafața triunghiului  $B C D$ .


În concluzie, determinarea condițiilor de funcționare este o problemă complexă. Relația dată mai sus pentru sarcina optimă (egală cu de două ori rezistența lămpii în cazul triodei și  $1/5$  din rezistența lămpii în cazul pentodei) sunt doar indicații aproximative. Și pentru a obține puterea maximă cu o deformare de 5%, punctul de funcționare nu mai trebue să fie în mijlocul dreptei  $A C$  din fig. 214 și fig. 215 ci trebue căutat. Sarcina și punctul de funcționare se pot determina așa dar printr-o serie de încercări destul de migăloase. Dar această operație nu revine consumatorului de lămpi, ci fabricantului, care indică valorile găsite odată cu celelalte caracteristici ale lămpii.

### *Comparație între triodă și pentodă*

Din fig. 216 reiese că pentru a obține același debit în difuzor (4,2 wați) adică aceeași audiție trebue să alimentăm anoda cu 15 wați în cazul triodei și numai cu 9 wați în cazul pentodei. Mai mult decât atât, amplitudinea semnalului aplicat pe sită trebue să fie de 30 volți eficace în cazul triodei și numai de 4 volți eficace în cazul pentodei



## TRIODA

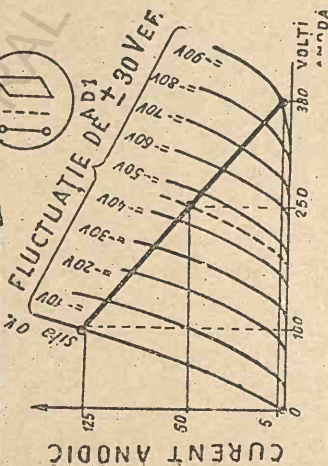

## PENTODĂ

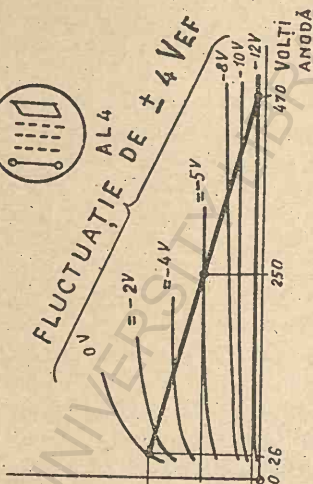


Fig. 216 — Comparație între triodă și pentodă ca amplificatori de putere

(precum se vede în figură, aceste amplitudini corespund cu variații de voltaj de aproximativ 90 V și 12 V).

Așa dar pentoda are un randament de 60% superior și dă o amplificare de 7,5 ori mai mare decât trioda.

Aceste cifre au fost determinate cu lămpi reprezentative pentru fiecare categorie și ca atare pot fi considerate ca valori normale. De aci rezultă marea superioritate a pentodei care a determinat întinsa ei întrebuințare ca lampă finală.

Pentoda prezintă însă neajunsul de a introduce oarecari deformări față de triodă.

Aceste deformări rezultă în primul rând din neegalitatea intervalelor la care se întretaie caracteristicile cu dreapta care reprezintă rezistența sarcinei. Aceasta se vede în fig. 216.

În al doilea rând rezistența interioară a pentodei e mult mai mare decât rezistența triodei și ca atare pentoda introduce o amortizare mai mică, așa dar denivelează mai puțin iregularitățile amplificării în joasă frecvență (inevitabila favorizare a anumitor frecvențe prin fenomene de rezonanță). Dar acest neajuns s'a remediat în ultimul timp prin introducerea reacției negative (vezi capitolul respectiv).

Totuși, aparatele cele mai bune, în care nu contează nici consumația nici costul pieselor, întrebuințează ca lampă finală trioda, — de obicei două triode montate în push-pull.


### *Tabloul formulelor de amplificare*

Pentru a rezuma cele de mai sus, iată amplificările de voltaj obținute cu diferitele cuplaje (fig. 217).

### *Determinarea liniei de funcționare*


Spre a determina funcționarea lămpilor pe caracteristicile lor, se procedează astfel (fig. 318): se determină întâiu punctul în jurul căruia funcționează lampa, adică

## AMPLIFICARE CU:

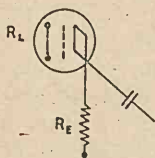


$$A = \frac{k R_E}{R_E + R_L}$$

REZISTENTĂ

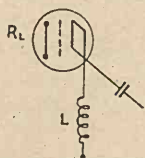


$$A = \frac{k \omega L}{\sqrt{R_L^2 + (\omega L)^2}}$$

IMPEDANȚĂ

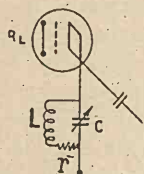


$$A = \frac{k L}{L + C r R_L}$$

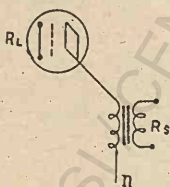REZONANȚĂ  
SAU CIRCUIT DEBLOCARE  
(SE ÎNLOCUEȘTE  $R_E$   
DIN PRIMA FORMULĂ PRIN  
REZISTENȚA DINAMICĂ  $\frac{L}{C r}$ )



$$A = \frac{k n R_S}{R_L n^2 + R_S}$$

TRANSE. DE J. F.

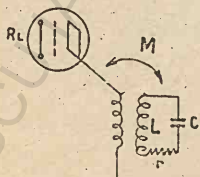

$$A = \frac{k \omega^2 M}{R_L r + \omega^2 M^2}$$

TRANSE. DE Î. F.

Fig. 217. — Amplificarea de voltaj ( $A$ ), obținută cu diferite cuplaje.  
(«  $k$  » e factorul de amplificare al lămpcii)

întretăierea tensiunii de sită (care a fost determinată) cu tensiunea pe anodă. Tensiunea sau voltajul pe anodă e egal cu voltajul de alimentare, minus pierderea de voltaj în rezistența de utilizare din circuitul anodic.

În fig. 218 *a*, rezistența ohmică a bobinei circuitului oscilant e neglijabilă și ea atare se reprezintă printr'o dreaptă verticală, plecând dela tensiunea de alimentare, 250 volți. Întretăierea acestei drepte cu caracteristica lămpii care reprezintă sita la — 6 volți dă punctul în jurul căruia funcționează lampa.

În fig. 218 *b*, avem rezistența primarului de 4000 ohmi, deci o dreaptă care pornește dela 250 volți dar cu înclinația de

$$4000 \text{ ohmi} = \frac{40 \text{ V}}{0,01 \text{ A}}$$

Și în cazul acesta găsim întretăierea cu caracteristica de — 6 volți.

În fig. 218 *c*, avem o rezistență de cuplare de 120.000 ohmi, găsim înclinația de

$$125.000 \text{ ohmi} = \frac{250}{0,002}$$

Să trecem acum la determinarea dreptelor de funcționare.


În cazul « *a* » rezistența dinamică a circuitului oscilant la rezonanță  $\left( \text{adică } \frac{L}{C R} \right)$  este să zicem de 150.000 ohmi.

Trasăm dreapta cu înclinația corespunzătoare prin punctul determinat anterior.

În cazul « *b* » să presupunem o reactanță de 50.000 ohmi.


Iar cazul « *c* » rezistența de 120.000 ohmi din circuitul anodic este montată în paralel cu o altă rezistență, spațiul filament-sită al lămpii următoare pe care o evaluăm la 700.000 ohmi.

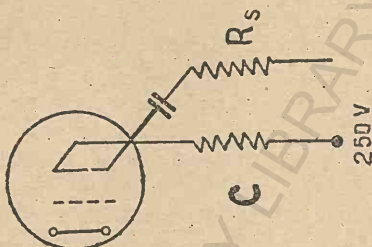Aceste două rezistențe montate în paralel (120.000 și 700.000 ohmi) dau o rezistență rezultantă de aproximativ 100.000 ohmi care este dreapta căutată.




### *Amplificare de putere clasa B*

Fig. 205 și 206 reprezintă montajul push-pull în care se întrebunțează două lămpi montate în opoziție de fază, care amplifică fiecare în clasa B. Cu alte cuvinte alternanțele pozitive sunt amplificate de o lampă și alternanțele negative sunt amplificate de lampa cealaltă.

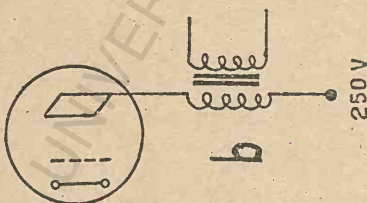

Aceste amplificări se continuă, «se înădădesc», precum se poate vedea în fig. 206.

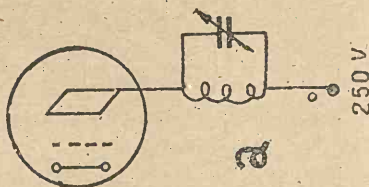Sistemul acesta prezintă o serie de avantaje:



1. Consumația curentului anodic, este aproape zero în pauză, căci în acest caz punctul de funcționare se află în cotul inferior al caracteristicilor celor două lămpi, —



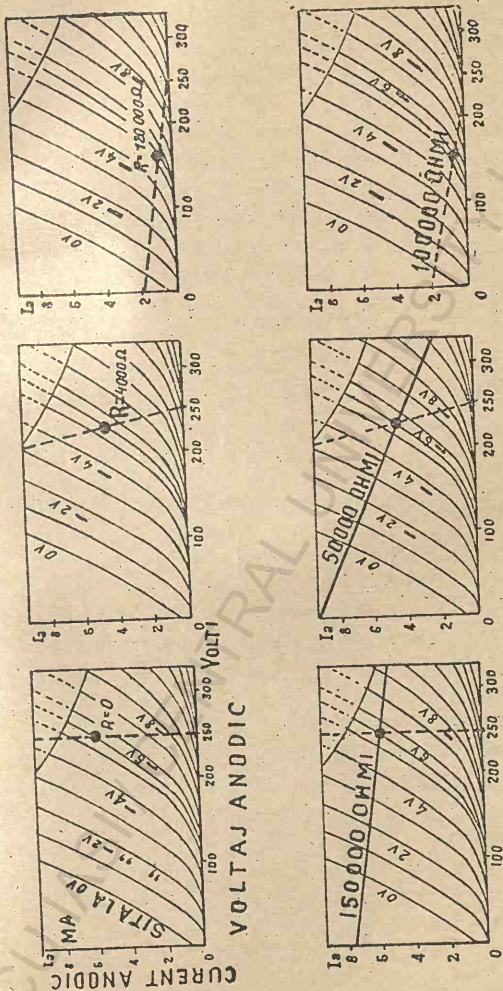


Fig. 218. — Determinarea punctului de funcționare și determinarea dreptei pe care funcționează lampa în diferite cazuri

și consumația este proporțională cu intensitatea semnalelor.

2. Lampa se încălzește mai puțin, poate suporta tensiuni anodice mai mari.

3. Transformatorul 1 din fig. 205 poate fi mic, căci magnetizarea se produce numai de semnal nu și de curentul anodic al cărui efect se anulează prin ramificația sa în cele două bobinaje de sens invers.

4. Perturbațiile care vin pe alimentarea de înaltă tensiune sunt anulate (inducții parazite, sgomot de sector, etc.).

5. Deformațiile care rezultă din armonicile de gradul II produse de o lampă se anulează prin deformări egale și de sens contrar produse de lampa cealaltă. Așa dar amplificarea poate fi împinsă mult mai departe, cu alte cuvinte se obțin semnale mai puternice cu o lampă data fără a introduce deformări.

Armonicile de gradul 3 nu se anulează, dar sunt mult mai puțin importante decât cele de gradul 2.

Puterea disponibilă la ieșire pentru fiecare volt pe sită este

$$\left( \frac{2k}{2R_L + R_E} \right)^2 R_E$$

expresie care reprezintă o amplificare mai mare decât am arătat mai sus pentru o lampă.

La aceasta se mai adaugă faptul că putem aplica fluctuații de voltaj mult mai mari în cazul push-pull, precum am arătat mai sus.

Montajul de mai sus prezintă o serie de variante.

Avem mai întâi soluția considerată aci, cu două triode. Dar în loc de triode se pot întrebuința pentode: astfel se obține cea mai mare amplificare și cel mai mare randament, care poate atinge valoarea de 78,5%.

Pentru a mări randamentul triodelor, ele pot fi întrebuințate într'o zonă mai întinsă, până în regiunea pozitivă a sitelor. Se poate admite adică, apariția curentului de sită. În acest caz însă, lampa precedentă (I fig. 205)

devine o amplificatoare de putere și transformatorul  $T$  trebuie să satisfacă o serie de deziderate (trebuie să coboare tensiunea, trebuie să aibă o impedanță foarte redusă în secundar, etc.). Deși randamentul acestui sistem este foarte bun, totuși soluția cu două pentode, fără curent de sită, este superioară.

Lămpile întrebuințate pentru amplificarea în clasa B, în push-pull, se montează de obicei într'un singur balon de sticlă, și sunt triode duble, sau pentode duble.

## CAPITOLUL XVIII

### OSCILAȚIA

Proprietatea lămpilor de a produce oscilații este a treia funcțiune fundamentală; după detecție și amplificare.

Producerea oscilațiilor este de fapt urmarea imediată a facultății lor de a amplifica.

#### *Mecanismul întreținerii oscilațiilor*

Mecanismul prin care se produce și se întrețin oscilațiile într'o lampă este același pe care-l avem la ceasuri, la mașini cu aburi, și alte dispozitive mecanice.

În definitiv, pentru a întreține oscilația trebuie să avem o sursă de energie care să fie închisă și deschisă periodic printr'un element de comandă legat de un sistem oscilant,

Un ceas are ca sursă de energie un arc, are ca element de comandă eșapamentul care liberează în mod periodic energia înmagazinată de arc, iar eșapamentul este legat de sistemul oscilant care este format din pendul sau balansor.

În cazul lămpii de radio, sursa de energie este bateria anodică, iar debitul ei este comandat de sită care acționează întru câtva ca un întrerupător, legat de circuitul electric oscilant (format din capacitate și inductanță). După valorile ce se atribue circuitului oscilant se pot obține aproape orice frecvențe.

Oscilațiile considerate aci se întrețin în mod automat precum am văzut mai sus, dar și pornesc singure.

Intr'adevăr dacă se produce un curent cât de slab în circuitul oscilant (prin inducție, prin aprinderea lămpii, etc.), curentul acesta determină un curent de intensitate mai mare în circuitul anodic care reacționează la rândul său asupra sitei în care produce un curent mai mare decât cel inițial ș.a.m.d. Prin urmare se produce o reacție între sită și placă, așa încât amplitudinea oscilațiilor crește foarte repede (într'o infimă fracție de secundă) până ajunge la limita determinată de caracteristica lămpii și de tensiunea de alimentare. Adică de curentul maxim pe care îl poate da lampa, curentul de saturație. Astfel se ajunge la regimul stabil de oscilație.

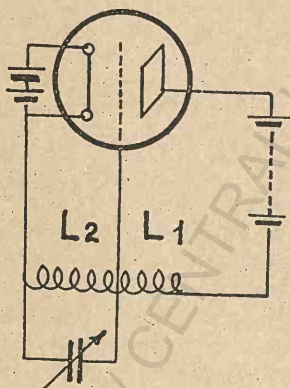


Fig. 219. — Lampă oscilatoare

cum pistonul unei mașini cu aburi deplasează sertărașul atunci când ajunge la sfârșitul cursei schimbând admișiunea aburilor.

Fig. 219 reprezintă montajul întrebuințat de obicei pentru întreținerea oscilațiilor. Aci ne interesează trei lucruri:

Există nenumărate montaje pentru producerea oscilațiilor cu lămpile de radio. În fond trebuie să avem întotdeauna un circuit oscilant, care este legat fie de sită fie de placă, sau și de sită și de placă în același timp. În al doilea rând avem întotdeauna o legătură (de obicei inductivă) între sită și placă, spre a trece energia necesară pentru comutare, de la placă la sită. Astfel curentul de placă schimbă potențialul sitei în momentul potrivit, după



1. Condițiile necesare pentru întreținerea oscilațiilor.
2. Obținerea puterii maxime.
3. Obținerea randamentului maxim.

Pentru a întreține oscilațiile trebuie să fie satisfăcute două condițiuni:

a) Impulsurile să fie în sensul potrivit, — adică să ajute oscilațiile, să nu le frâneze.

b) Impulsurile transmise de la placă la sită să fie destul de puternice pentru a compensa pierderile ce survin în circuitul de sită.

Fig. 220 reprezintă relația de fază între potențialul sitei, potențialul anodic și curentul anodic. Se vede că pentru a întreține oscilațiile cuplajul trebuie făcut în așa fel ca să avem în aceeași clipă maximum de curent anodic

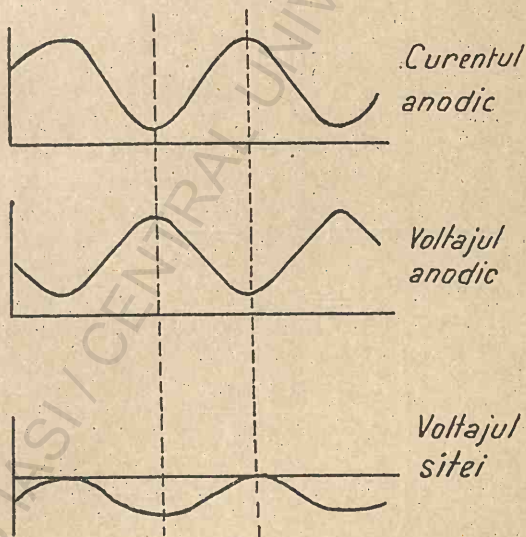


Fig. 220. — Relația de fază între potențialul sitei, anodei și curentul anodic



cu maximum de tensiune de sită. Aceasta corespunde cu un anumit sens al bobinajului  $L_1$  față de  $L_2$ . Anume, sensul trebuie să fie invers, adică curentul care vine dela placă trebuie să circule în sens invers față de curentul care vine dela sită. Cu alte cuvinte,  $L_1$  trebuie să fie bobinat în continuare cu  $L_2$ .

### *Condițiile necesare pentru întreținerea oscilațiilor*

Spre a examina acum relația necesară pentru întreținerea oscilațiilor vom simplifica problema admitând că oscilațiile au o amplitudine mică, că lampa are caracteristice drepte și în sfârșit că impedanța bobinei  $L_1$  este mică față de rezistența interioară a lămpii.

Curentul alternativ de placă este

$$I_{PLACA} = \frac{k V}{R_L}.$$

în care  $V$  e voltajul alternativ aplicat pe sită,  $k$  factorul de amplificare și  $R_L$  rezistența interioară a lămpii.

Iar voltajul indus în circuitul sitei e

$$I_{PLACA} M \omega = \frac{k V M \omega}{R_L}$$

$M$  = cuplajul.

Și curentul produs de acest voltaj prin rezistența  $r$  a circuitului oscilant e

$$I = \frac{k V M \omega}{r R_L}.$$

Înmulțind acest curent cu  $\omega L_2$  sau  $\frac{1}{C \omega}$  (aceste valori

trebuie să fie egale pentru frecvența de rezonanță) găsim tensiunea produsă pe sită prin reacție (căci  $I R = E$ ).



tența circuitului oscilant este mărită, circuitul este amortizat. Dacă  $M$  este negativ, rezistența circuitului oscilant scade, putând ajunge la zero și chiar dincolo de zero, când lampa încep să oscileze. Avem în acest caz o *rezistență negativă*.

Așa dar condiția de oscilație este

$$r < \frac{L_1 + k M}{C R_L}$$

sau

$$M \geq - \frac{C R_L}{k} \left( r + \frac{L_1}{C R_L} \right).$$

De notat că și în prima expresie (pentru fig. 219) am găsit aceleași condițiuni generale.

Când ultima relație este satisfăcută, oscilațiile iau naștere și cresc până la amplitudinea limită determinată de caracteristicile lămpii și sursele de alimentare.

Frecvența este

$$F = \frac{I}{2\pi} \sqrt{\frac{r + R_L}{R_L}} \times \frac{1}{L_1 C}.$$

Cum însă termenul

$$\frac{r + R_L}{R_L}$$

este mic și în mod normal neglijabil, avem

$$F = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L_1 C}} \quad (\text{formula lui Thomson}).$$

### *Puterea maximă*

Pentru a obține puterea maximă în circuitul oscilant, sarcina — adică impedanța circuitului oscilant, — trebuie

să fie egală cu rezistența interioară a lămpii ca și în cazul amplificării (cap. XVII). Or, sarcina este rezistența dinamică a circuitului oscilant la rezonanță  $R_{\text{dinamic}} = \frac{L}{Cr}$  <sup>1)</sup>.

Cum însă este greu de a varia raportul  $\frac{L}{C}$  pentru a obține valoarea cerută, se recurge la o altă soluție mult mai simplă, priza mobilă din fig. 221. Sarcina devine în acest caz

$$\frac{\omega^2 L_1^2}{R}$$

în care  $L_1$  este inductanța cuprinsă între  $A$  și  $B$  (fig. 221)<sup>2)</sup>.

Prin acest artificiu se obține sarcina dorită fără a dezaordă circuitul oscilant și fără a schimba raportul  $\frac{L}{C}$ .

Este de notat că în practică sarcina optimă este ceva mai mică decât rezistența interioară a lămpii.

În al doilea rând trebuie potrivită și negativarea sitei în așa fel ca să cadă în mijlocul porțiunii drepte a caracteristicii. Negativarea sitei se poate face cu o baterie de negativare sau cu un potențiomtru, dar se preferă con-

<sup>1)</sup> « $r$ » este rezistența circuitului oscilant, rezistența în înaltă frecvență.

În cazul când circuitul oscilant este cuplat de un alt circuit, de exemplu circuitul antenă — jământ, — atunci trebuie să ținem seama și de rezistența reflectată de acest circuit, precum se arată amănunțit mai departe în capitolul « Emisia ».

<sup>2)</sup> S'a ajuns la această formulă astfel:

$$\text{La rezonanță} \quad L\omega = \frac{1}{C\omega} \quad \text{deci} \quad C = \frac{1}{L\omega^2}$$

valoare care s'a substituit în formula rezistenței dinamice la rezonanță.

densatorul șuntat (fig. 222). Rezistența este astfel dimensionată încât stăvilește scurgerea electronilor tocmai cât trebuie, pentru a obține negativarea corectă pe sită; iar condensatorul servește ca punte de trecere pentru înalta frecvență.

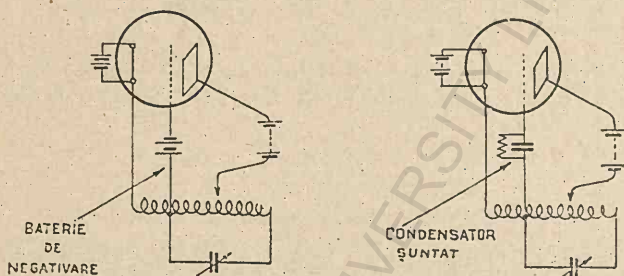


Fig. 222. — Negativarea sitelor

În sfârșit mai trebuie reglat și al treilea element, cuplajul între circuitul de sită și de placă. Acest cuplaj nu trebuie să fie nici prea strâns dar nici prea larg.

Puterea maximă ce se poate obține este de 50% din alimentarea maximă. Aceasta înseamnă că jumătate din energia anodică e absorbită de lampă (încălzind placa) iar jumătatea cealaltă este transformată în curent alternativ.

### *Randamentul maxim*

Acesta poate depăși 50% putând atinge chiar 80—90%. Pentru aceste randamente foarte mari, lampă nu mai poate funcționa ca auto-oscilatoare, ci trebuie să primească impulsuri din afară devenind astfel lampă amplificatoare. Prin randament înțelegem raportul între puterea din circuitul oscilant,  $I^2 R$ , și puterea de ali-



mentare anodică  $I \times V$  (adică produsul între curentul anodic și voltajul anodic). De exemplu o lampă de putere care dă 7,5 wați ( $I^2 R = 7,5$ ) în circuitul oscilant și e alimentată la 350 V cu 0,06 A are un randament de

$$\frac{7,5}{0,06 \times 350} = \frac{7,5}{21} = 0,357 \text{ adică } 35,7\%$$

În cazul când circuitul oscilant este cuplat de un alt circuit, de exemplu circuitul antenă — pământ, — atunci trebuie să ținem seama și de rezistența reflectată de acest circuit, precum se arată amănunțit mai departe în capitolul intitulat « Emisia ».

De notat că în calculul randamentului *nu* intră consumația de filament, ci numai consumația anodică.

Prin urmare din 21 de wați înaltă tensiune, 7,5 wați se transformă în energie oscilantă. Dar ce se întâmplă cu restul de  $21 - 7,5 = 13,5$  wați? Acest rest de 13,5 wați se transformă în căldură încălzind anoda. Iată de ce anodele lampilor de emisiune riscă să fie supraîncălzite și ca atare se iau de obicei măsuri speciale pentru răcirea lor.

La lampile de emisiune se indică întotdeauna puterea ce se poate disipa pe anodă fără ca lampa să se strice.

Când căutăm să obținem randamentul maxim, alimentarea anodică scade, așa încât deși ajungem la un randament de peste 80% față de 50% cât aveam înainte, energia din circuitul oscilant este mai mică decât în acest din urmă caz.

Mărirea randamentului se obține prin deplasarea punctului de funcționare spre stânga, adică prin negativarea sitei. Avem prin urmare un amplificator clasa C.

Sita devine deci un fel de întreruptor care stabilește curentul anodic și îl întrerupe după un timp foarte scurt (fig. 223). Astfel curentul anodic nu mai circulă tot timpul și se realizează o economie simțitoare, prin care se mărește randamentul.

Circuitul oscilant care este legat de anodă, primește așa dar impulsuri nesinusoidale, dar cum acestea sunt de foarte scurtă durată și se produc în momentul potrivit, circuitul oscilant își continuă oscilația pe o curbă aproape sinusoidală.

Posturile mici de emisiune lucrează de obicei cu maximum de putere, iar posturile mari de emisiune cu maximum de randament.

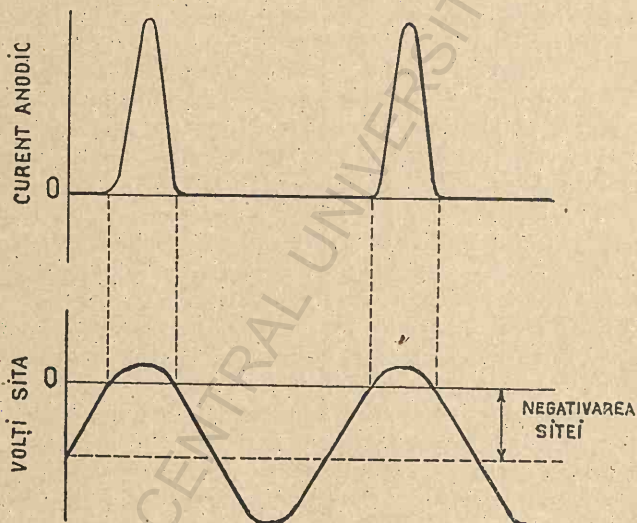


Fig. 223. — Forma oscilațiilor de mare randament

## PARTEA A V-a

### RECEPȚIA

#### CAPITOLUL XIX

#### MONTAJELE IN GENERAL

##### *Montaje cu o lampă, reacția*

Ajunși aci suntem în posesia elementelor necesare pentru a construi un aparat de recepție.

Să considerăm întâi un aparat cu o lampă (fig. 224).

Avem în primul rând transformatorul de înaltă frecvență al antenei. Putem considera pentru moment cuplajul strâns, secundarul acordat. Numărul de spire al secundarului este stabilit de gama pe care vrem să o acoperim și de condensatorul de acord.

Rămâne să determinăm numărul de spire al primarului.

Pentru aceasta aplicăm relația din Cap. VI,  $n^2 = \frac{R_2}{R_1}$  în care «  $n$  » e raportul de transformare iar  $R_1$  și  $R_2$ , rezistența primarului și a secundarului.

Dar în cazul de față nu ne interesează numai transferul de putere ci ne interesează și selectivitatea.

După cum rezistența din secundar se reflectă în primar, tot astfel și rezistența din primar se reflectă în secundar. Cu alte cuvinte rezistența circuitului de antenă  $R_1$  apare în circuitul oscilant înmulțită cu  $n^2$ , avem adică  $n^2 R_1$ . Dar apariția unei rezistențe în circuitul oscilant

turtește curba de rezonanță. Rezistența reflectată în secundar apare în paralel pe circuitul oscilant și ca atare trebuie să fie cât mai mare. Deci trebuie să mărim raportul de transformare. Și cum am considerat secundarul fix, trebuie să reducem numărul de spire din primar, adică din circuitul antenei.

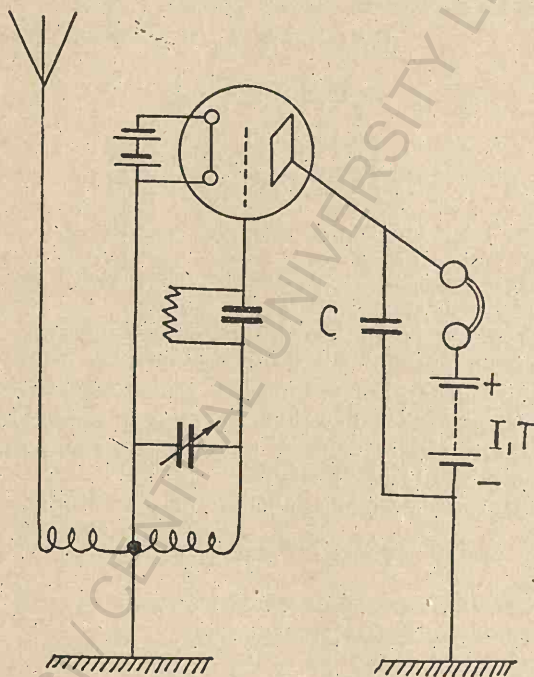


Fig. 224. — Un receptor cu o lampă

În concluzie, se va stabili un compromis sacrificând puțin din intensitatea semnalului pentru a mări selectivitatea. Raportul de transformare care se ia de obicei este cam de 1—3.

Lampa primește așa dar semnalale de înaltă frecvență pe sită, le detectează prin condensatorul șuntat și alimentează casca.

Condensatorul de trecere  $C$ , scurt-circuitează voltajul de înaltă frecvență ce apare pe anodă prin efectul amplificator al lămpii. Fără această scurt-circuitare s'ar produce o scurgere, prin capacitatea placă-sită dând naștere unui curent nou, care ar produce o puternică amortizare a circuitului oscilant.

*Reacția.* Sensibilitatea și selectivitatea montajului considerat se poate mări mult prin introducerea reacției (fig. 225).

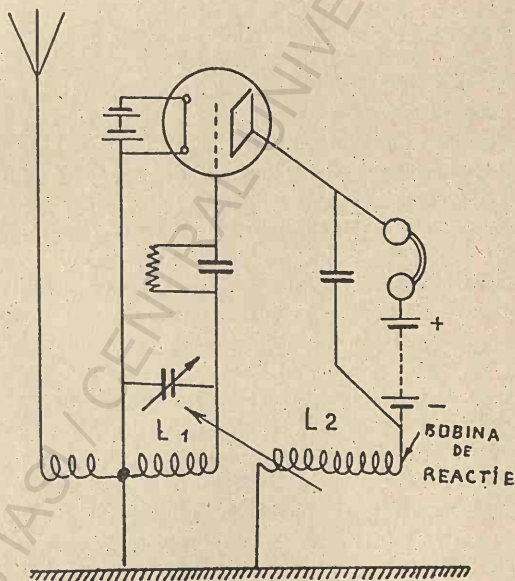


Fig. 225. — Un receptor cu o lampă și reacție



Semnalul de înaltă frecvență amplificat din circuitul anodic este readus în circuitul oscilant prin cuplajul inductiv  $L_2$ ,  $L_1$  și amplificat din nou, dacă bineînțeles sensul bobinajului e corect și numărul de spire suficient (de obicei  $2/3$  din  $L_1$ ). Astfel se mărește semnalul inițial.

Am văzut la studiul oscilației că prin reacția aceasta între circuitul anodic și circuitul de sită, se reduce rezistența ohmică a circuitului oscilant, și dacă rezistența scade sub zero, lampa începe să oscileze.

În cazul de față însă, ne interesează numai reducerea rezistenței până în apropierea lui zero, — nu dincolo de zero. Este evident că prin micșorarea rezistenței se mărește atât intensitatea semnalului cât și selectivitatea.

Micșorarea rezistenței se reglează prin apropierea bobinelor  $L_2$ ,  $L_1$ . Acest reglaj este destul de precis și se schimbă cu lungimea de undă, adică un reglaj potrivit pentru o undă de 300 m, de exemplu, va fi insuficient pentru o undă de 400 m și mai mult decât suficient pentru o undă de 250 m în sensul că pe această frecvență cuplajul considerat întreține oscilații continue.

În loc de a regla reacția prin deplasarea bobinei  $L_2$  din fig. 225 se poate regla intensitatea curentului ce trece prin această bobină cu un condensator de reacție (fig. 226). În acest caz bobina rămâne fixă.

Alimentarea de înaltă tensiune se face sau în serie cu bobina de reacție, montaj Schnell, — sau în paralel cu bobina de reacție, montaj Reinartz. Montajul Schnell e preferabil pe unde scurte (fig. 227).

Astăzi nu se mai reglează reacția prin deplasarea bobinelor (fig. 225) întru cât acest sistem este greoiu din punct de vedere mecanic și mai ales defectuos din punct de vedere electric. Într'adevăr, deplasarea bobinelor desacordează circuitul oscilant în mod apreciabil. Și condensatorul de reacție  $C_R$  din fig. 227 produce o desacordare, dar mult mai mică.

Se mai întrebuițează și montajele de reacție din fig. 228, cunoscute sub numele de Hartley și Colpitts. Cuplajul dintre circuitul anodic și circuitul de sită este în ambele cazuri și inductiv și capacitiv.

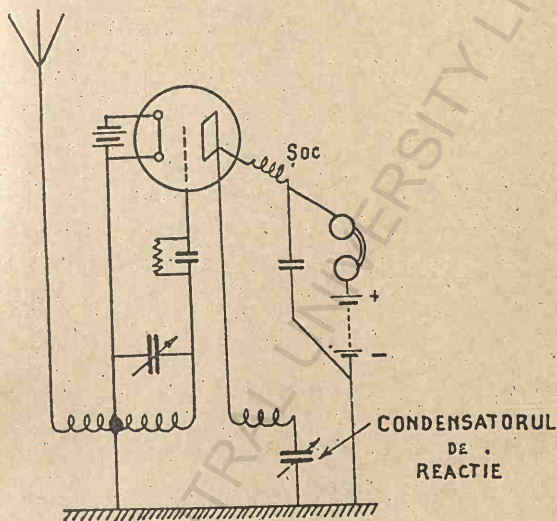


Fig. 226. — Reglajul reacției prin condensator

Reglajul reacției se face sau prin condensatorul ( $C_R$ ) din fig. 228 sau de preferință prin reglajul tensiunii de sită-ecran, precum se poate vedea în fig. 229 care reprezintă unul din cele mai întrebuițate montaje de reacție pentru lămpile încălzite indirect.

Montajul Colpitts se întrebuițează pe o scară tot atât de întinsă ca și Hartley-ul, dar nu sub forma din fig. 228, ci sub forma din fig. 229.

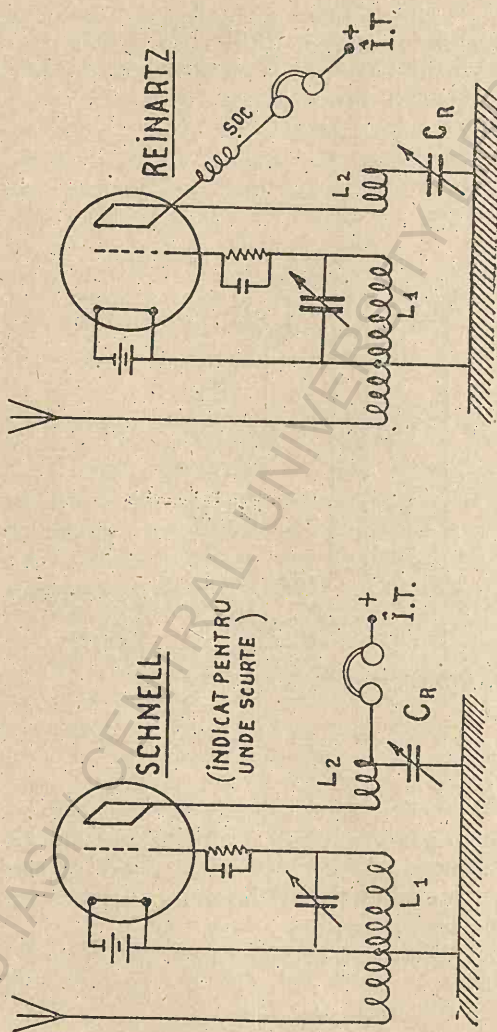


Fig. 227. — Două montaje de reacție obișnuite

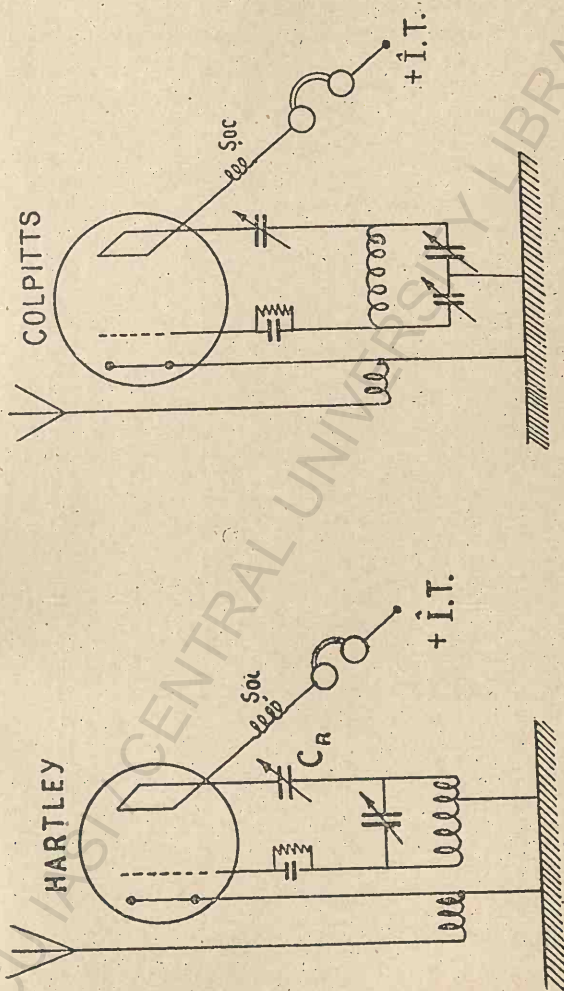


Fig. 228. — Reacția Hartley și Colpitts pentru lămpi încălzire direct

E de observat că orice montaj Hartley este într-adevăr un montaj Colpitts din cauza capacităților între electrozii lampii și între piese.

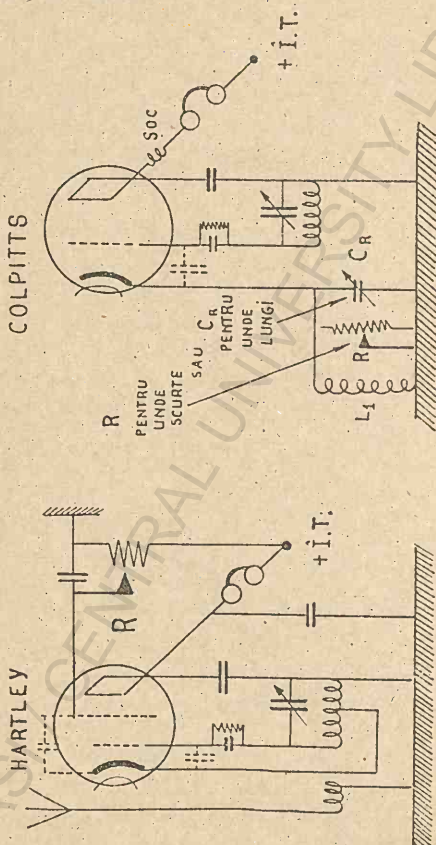


Fig. 229. — Reacția Hartley și Colpitts pentru lampi încălzite indirect

Se întâmplă adeseori ca Hartley-ul să funcționeze normal numai la sfârșitul gamei (pe unde lungi) iar la începutul gamei, pe unde scurte să funcționeze în Colpitts.



Este evident că în acest caz funcționarea devine nestabilă și anormală în regiunea de mijloc unde se face trecerea de la un regim de funcționare la altul.

În montajul Colpitts din fig. 229 reacția se poate regla sau cu o rezistență variabilă  $R$ , soluție preferabilă pentru unde scurte — sau cu un condensator  $C_R$ , care dă rezultate mai bune pe unde mai lungi.

Trecerea energiei din circuitul anodic în circuitul de sită se face prin bobina  $L_1$ , care fiind legată între catodă și pământ se află și în circuitul anodic și în circuitul de sită (știut fiind că amândouă aceste circuite se închid la anodă).

Fig. 230 reprezintă o variantă a montajului Colpitts, pentru aparate de baterii.

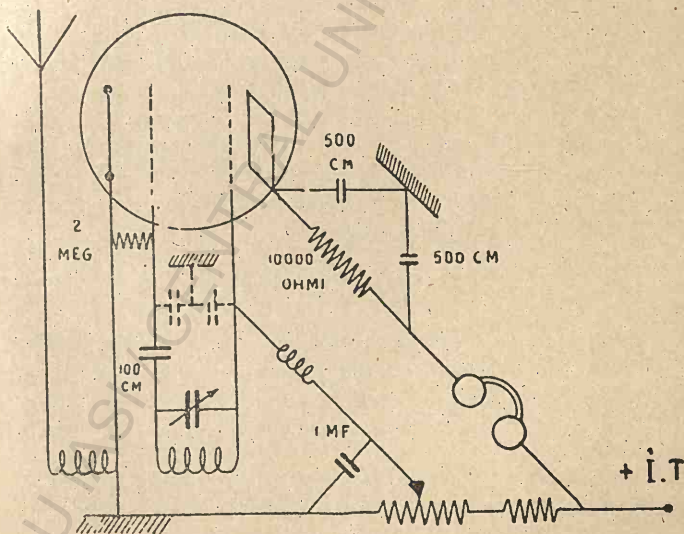


Fig. 230.— Schema completă a reacției Colpitts

Un bun montaj de reacție trebuie să satisfacă următoarele trei condiții:

1. Reglajul reacției să nu desacordeze circuitul oscilant.
2. Trecerea dela reacție la oscilație (amorsarea) să nu se facă brusc.
3. Punctul de amorsare să corespundă cu punctul de desamorsare.

În linii generale se poate spune că prima condiție (desacordarea), depinde de montaj, pe când celelalte două condiții sunt determinate de caracteristicile lămpii și de voltajele ce i se aplică.

Rezultă că pentru o bună reacție se vor căuta cele mai potrivite tensiuni pentru anodă și site. Tensiunea anodică trebuie de obicei redusă. Interesează de asemenea valorile întrebuintate la detecție, condensatorul șuntat, precum și capacitățile reziduale.

Adăugarea unui condensator de circa 10—20 cm între sită și catodă, sau între sita-ecran și anodă, poate îmbunătăți adeseori reacția în mod simțitor.

În aceeași ordine de idei, cuplajul capacitiv al bobinelor de reacție are o importanță foarte mare. Aceasta se observă mai ales la bobinele cu ferocart în care există o așezare optimă a spirelor (de obicei trebuie să se suprapună, nu să se aşeze în jghiaburi diferite).

### *Montaje cu 2 și 3 lămpi*

Montajele cu o singură lampă nu se prea întrebuintează fiindcă adăugarea unei a doua lămpi, e o cheltuială mică pe lângă cheltuiala făcută pentru alimentarea primei lămpi, — și a doua lampă îmbunătățește foarte mult auditiia.

Mulțumită excelentelor lămpi moderne, un aparat simplu nu trebuie să aibă mai mult de două, cel mult trei lămpi.

La aparatele din această categorie avem întotdeauna o detectrice cu reacție. A doua lampă este sau o înaltă

frecvență și atunci se montează bineînțeles înaintea detectricei, (fig. 231) sau de obicei o joasă frecvență și atunci se montează după detectrice (fig. 232).

Înalta frecvență mărește sensibilitatea și selectivitatea aparatului, iar joasa frecvență întărește audierea.

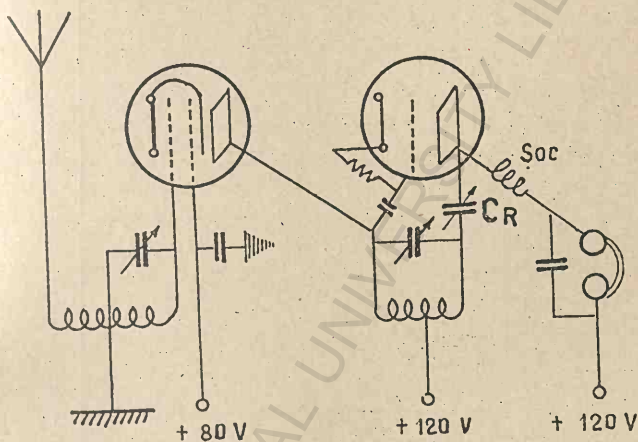


Fig. 231. — Receptor cu două lămpi

Evident că putem avea și o înaltă frecvență înainte de detectoare și o joasă frecvență după. S'ar putea monta și două înalte frecvențe, dar câștigul ar fi foarte mic într-un câștigul ar avea tendința să oscileze. Pe de altă parte două joase frecvențe ar da mai mult de cât se cere pentru o audiere normală într-o cameră de locuit.

Constructorii se opresc de obicei la detectricea cu reacție urmată de o joasă frecvență.

Selectivitatea insuficientă a acestui montaj se corectează prin adăugarea unui filtru (sau chiar două filtre) pentru eliminarea postului local, (fig. 233). Spre a mări sensibilitatea, se prevăd mai multe prize de antene mulțu-

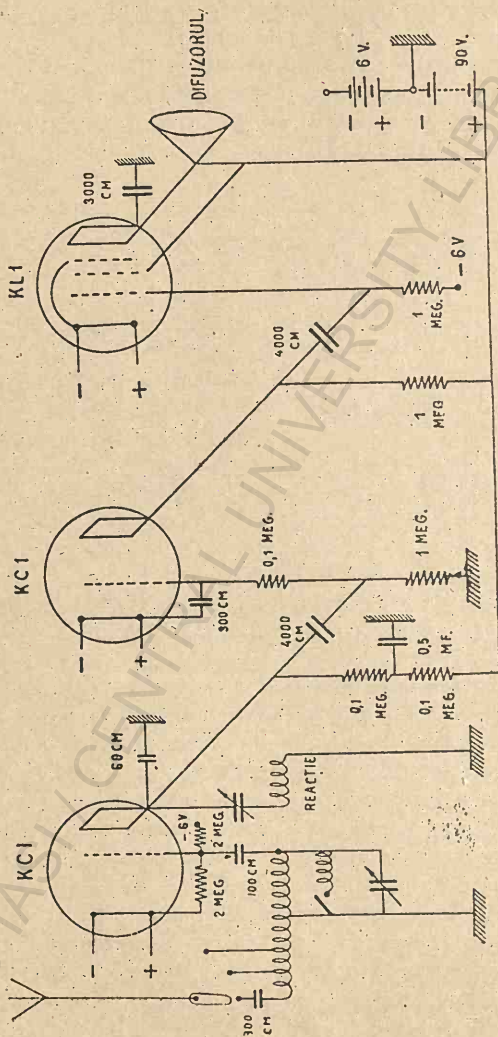


Fig. 232. — Receptor cu trei lămpi

mită cărora se poate obține întotdeauna cel mai bun cuplaj cu antena și cel mai bun randament.

Acest cuplaj variabil servește și la mărirea selectivității.

Am dat în fig. 232 schema unui receptor cu trei lămpi la baterii și în fig. 234 dăm schema unui receptor cu două

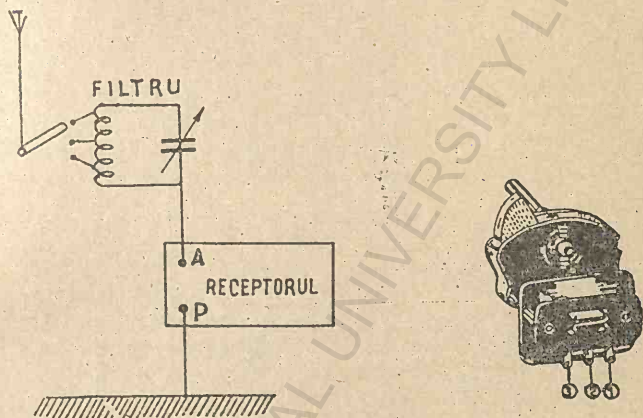


Fig. 233. — Filtru pentru eliminarea postului local

lămpi la priză, adică un  $2 + 1^1$ ). Aparatul de priză e în general mai sensibil și mai puternic decât aparatul de baterii, dar și consumația de curent e mult mai ridicată.

În sfârșit, pentru a alimenta un difuzor se cere un debit mai mare și de aceea se adaugă după detectoare o lampă de joasă frecvență, o triodă sau o pentodă.

<sup>1)</sup> Montajul din fig. 234. dă rezultate mai bune dacă odată cu schimbarea bobinelor, comutatorul mai îndeplinește și funcțiunea de a scurt-circuita bobinele neîntrebuințate.

În sfârșit comutatorul mai poate fi întrebuințat și la deslegarea condensatorului de acord pentru a-l înlocui cu un alt condensator semireglabil acordat pe postul local. Astfel se obține postul local prin simpla manevrare a comutatorului.



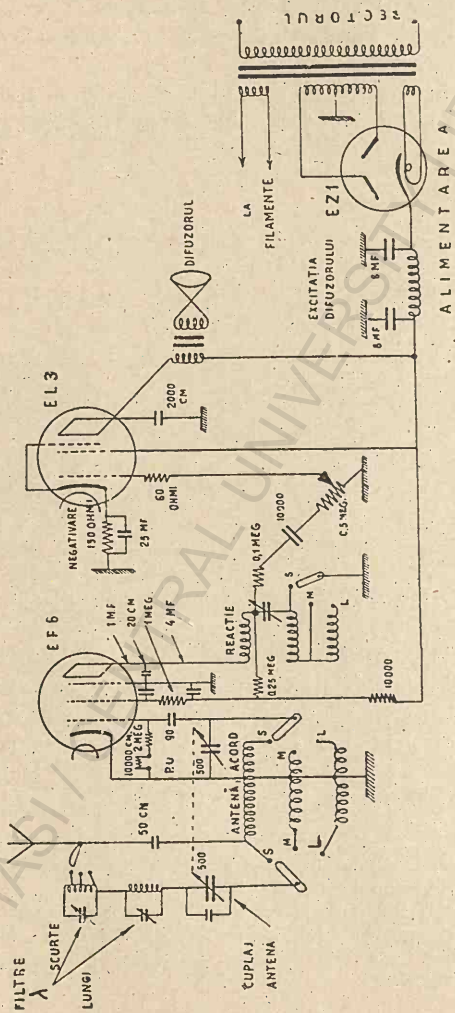


Fig. 234. — Schema unui receptor de sector

### Superheterodina

În montajele obișnuite considerate mai sus numărul de etaje de înaltă frecvență nu poate trece de obicei de 2, căci aparatul devine nestabil oricâte precauțiuni s'ar lua. Cu alte cuvinte nu se poate obține o amplificare mai mare, căci aparatul începe să oscileze.

Acest neajuns se înlătură printr'un montaj special cunoscut sub denumirea de « superheterodină ».

Superheterodina se bazează pe principiul heterodinării, care a fost arătat în fig. 73. În rezumat am văzut că suprapunerea a două oscilații de frecvență  $f_1$  și  $f_2$  produce după detecție, o frecvență rezultantă  $F_R$  care satisface relația

$$f_1 - f_2 = F_R$$

Dacă  $f_1$  este semnalul cules de antenă și  $f_2$  este oscilația produsă în receptor, putem da lui  $F_R$  orice valoare prin simpla schimbare a lui  $f_2$ . Pe acest principiu se bazează recepționarea telegrafiei în unde întreținute. Undele întreținute (nemodulate) nu sunt perceptibile într'un receptor obișnuit pentru că nu poartă semnale de joasă frecvență.

Pentru a le face perceptibile urechii se întrebuintează un oscilator local a cărui frecvență diferă de frecvența incidentă cu câteva sute de cicli pe secundă, sau câteva mii. Prin suprapunerea oscilației incidente pe oscilația locală se produce așa dar o frecvență de câteva sute sau câteva mii de cicli, perfect audibilă, prin heterodinare.

În practică nu e nevoie de un oscilator separat, întru cât undele întreținute pot fi recepționate cu o simplă detecție cu reacție, (fig. 225). Strângând reacția puțin mai mult decât pentru telefonie, lampa începe să oscileze și produce heterodinarea necesară asupra semnalului incident, care trebuie să pătrundă prin urmare într'un circuit puțin desacordat. Reglarea acordului produce în mod firesc schimbarea notei muzicale care rezultă din heterodinare.

Superheterodina servește de obicei la recepția telefoniei și ca atare în acest caz nu se poate admite o frecvență rezultantă audibilă care ar stânjeni recepția. Ca atare oscilația locală este astfel aleasă ca prin heterodinare să se obțină o frecvență supraaudibilă, de exemplu de 200.000 cicluri pe secundă. Dacă unda incidentă este, să zicem de 300 m adică de 1.000 Kc., oscilatorul va trebui să producă în acest caz o undă care să difere de 200 Kc. adică 800 Kc (375 m) sau 1.200 Kc. (250 m).

Fig. 235 și 236 ilustrează principiul superheterodinei. Acest sistem are următoarele avantaje:

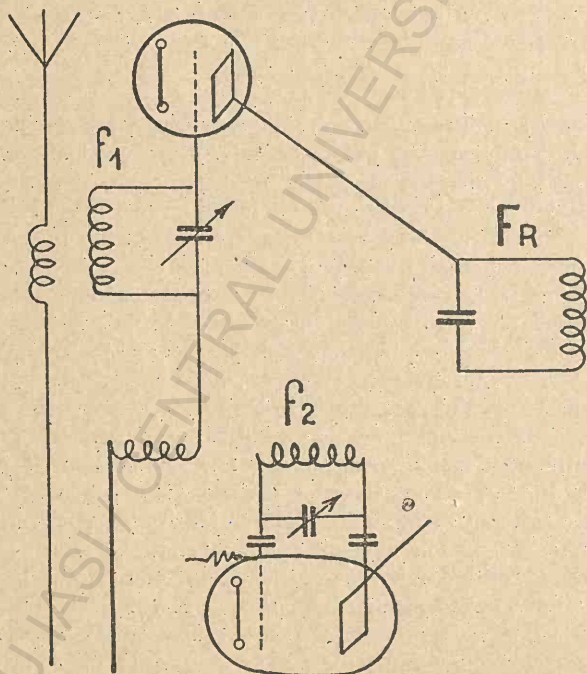


Fig. 235. — Suprapunerea oscilațiilor locale pe semnalul incident

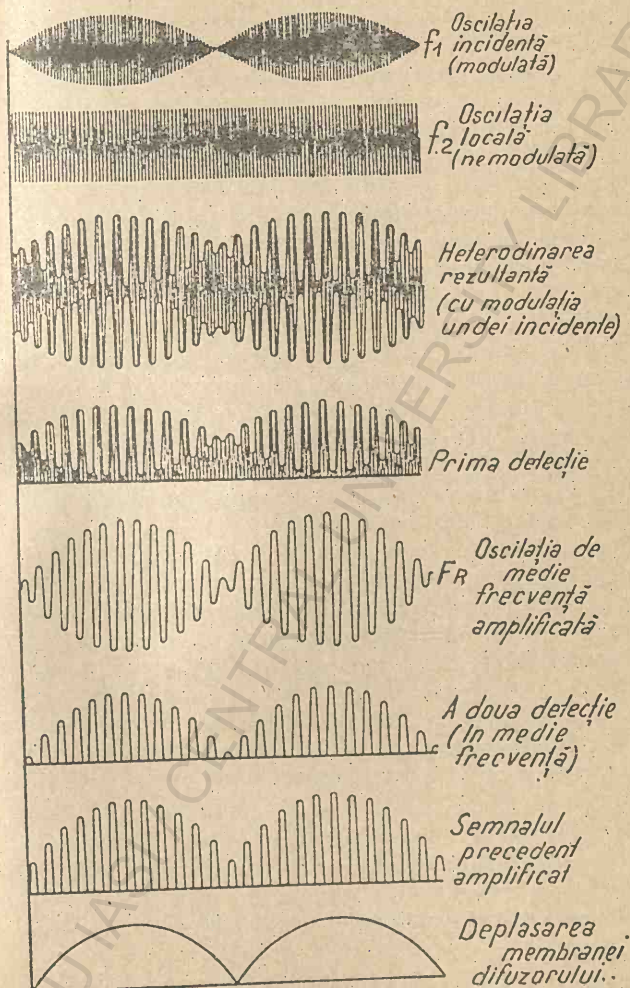


Fig. 236. — Principiul superheterodinei

Se poate amplifica semnalul atât înainte de heterodinare (adică în înalta frecvență pe  $f_1$ ) cât și după heterodinare (adică în medie frecvență pe  $F_2$ ).  $F_2$  este tot o frecvență radioelectrică, dar fiind diferită de  $f_1$  nu tinde să întrețină oscilații în primele etaje de amplificare. Dar nu numai atât, amplificarea pe o frecvență relativ joasă ca  $F_R$ , este mai stabilă și se poate face mai ușor.

În sfârșit, după aplicarea frecvenței  $F_R$  și detectare, se procedează la obișnuita amplificare în joasă frecvență.

Avem așa dar, ca prim avantaj al superheterodinei posibilitatea unei amplificări mai mari, fără tendința de oscilație, fără instabilitate.

Al doilea avantaj, de sigur tot atât de mare ca și primul, este amplificarea pe frecvență fixă. Într'adevăr  $F_R$ , poate fi — și este — fix. Oscilația locală  $f_2$  se alege în așa fel ca diferența  $f_1 - f_2$  să fie constantă. Cu alte cuvinte în loc de a acorda aparatul de recepție după unda care se primește, se poate spune că în cazul superheterodinei, acordăm unda incidentă după aparat <sup>1)</sup>.

Posibilitatea de a amplifica pe frecvență fixă simplifică mult construcția aparatului precum și reglajul. Într'adevăr, într'o superheterodină avem adeseori, zece circuite acordate cu numai 2 sau 3 condensatori de acord și aceștia cu monoreglaj (1 sau 2 condensatori pe  $f_1$ , și unul pe  $f_2$ ).

Dar nu numai atât, întrebuințarea frecvenței fixe permite montarea unor filtre de bandă care măresc foarte mult calitățile receptorului. Un filtru de bandă cu adevărat eficace nu se poate construi decât pe o frecvență fixă.

În concluzie, o superheterodină, este un montaj care poate fi oricât de sensibil și oricât de selectiv.

---

1) S'au construit și superheterodine care amplifică frecvența  $\frac{f_1 + f_2}{2}$

dar n'au avut succes.

Ele au fost lansate sub diferite denumiri: «infradină», «single span» etc. Au avut mai multe neajunsuri decât avantaje.



Este cel mai bun montaj din câte se cunosc și totodată cel mai întrebuițat.

Construcția superheterodinei prezintă însă, multe și variate dificultăți.

În primul rând, *producerea oscilațiilor locale și suprapunerea lor pe oscilația incidentă*, este o problemă mult mai complexă și mai delicată decât pare. După ce s'au propus și s'a întrebuițat nenumărate soluții cu una sau două lămpi (fig. 235), s'a ajuns astăzi la hexode, heptode și octode.

Aceste lămpi care au fost descrise în cap. XIV sunt formate precum am văzut din două lămpi montate în cascadă. Electronii cari trec de anoda primei lămpi (anoda este o sită) formează sursa de electroni « catoda » lămpii a doua. În cazul hexodei, prima lampă este amplificatoare și alimentează (în ritmul semnalelor primite) catoda virtuală a lămpii a doua care primește oscilația locală (fig. 162). Astfel se suprapune semnalul pe oscilația locală, printr'un cuplaj electronic. Cuplajul electronic prezintă avantaje importante față de cuplajele capacitive sau inductive întrebuițate în trecut.

Heptoda este precum am arătat în fig. 164 o triodă oscilatoare urmată de o tetradă amplificatoare, iar octoda care este din ce în ce mai întrebuițată nu diferă de heptodă decât prin faptul că amplifică cu o pentodă în loc de o tetradă.

### *Deteția în montajul superheterodină*

Există o deosebire fundamentală între suprapunerea celor două oscilații care se obține cu o lampă oscilatoare separată (fig. 235) și suprapunerea care se obține prin cuplaj electronic, de exemplu într'o octodă.

Cu un oscilator separat suprapunerea se face ca în fig. 236 și 237 a prin *adunarea* oscilațiilor așa cum am considerat acest proces până acum. În octodă, suprapunerea se face ca în fig. 237 b prin *înmulțirea* oscilațiilor.

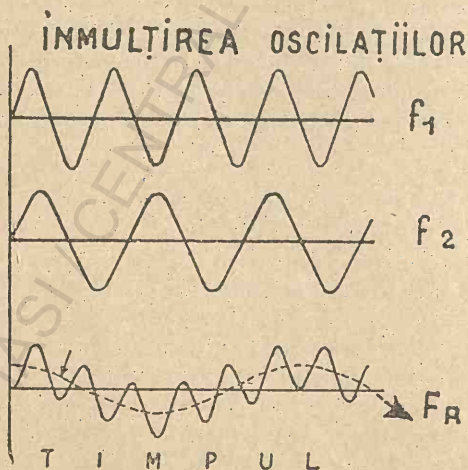
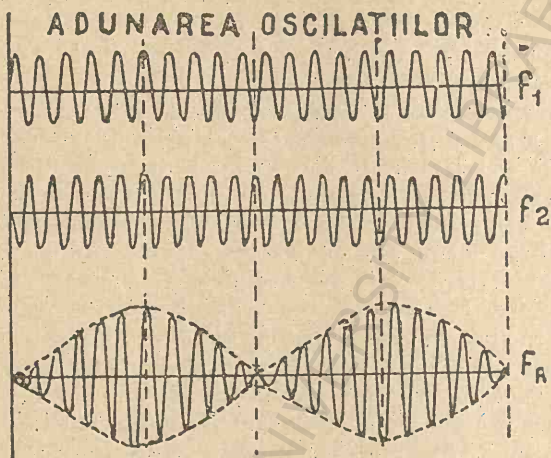


Fig. 237. — Producerea heterodinării:

a) adunarea și

b) înmulțirea oscilațiilor

În primul caz trebuie să avem o detecție înainte de media frecvență, iar în al doilea caz, cu octoda, — numai e nevoie de detecție.

Bineînțeles că și într'un caz și într'altul detecția este necesară *după* media frecvență, pentru a extrage joasa frecvență necesară etajului final.

În toate aparatele moderne această detecție se face cu dioda (duodiodă — triodă, dublă diodă — pentodă etc.), fiindcă dioda dă o detecție nedeformată a semnalului care este de obicei foarte puternic după ce a trecut prin toate etajele de amplificare ale superheterodinei.

### *Monoreglajul superheterodinei*

Precum am văzut, superheterodina trebuie să aibă două circuite de acord variabile — circuitul receptor și circuitul oscilator — a căror diferență de frecvență să fie constantă (media frecvență).

Pentru a satisface această condiție cu doi condensatori variabili montați pe o axă și manevrați cu un singur buton, putem alege una din următoarele metode:

1. Rotorul unui condensator să fie mai mic decât celălalt și astfel tăiat ca să dea întotdeauna frecvența cerută.


2. Se pot întrebuința doi condensatori cu o variație liniară de frecvență (fig. 38) decalați cu unghiul cerut pentru a da media frecvență.

3. Se montează în aceeași poziție doi condensatori identici <sup>1)</sup>, iar unul din ei se completează cu un condensator semi-variabil montat în serie cu bobina și numit «padding» (fig. 238) (de circa 1.000 cm.). Aceasta e soluția cea mai întrebuințată.

---

<sup>1)</sup> Acești condensatori trebuiesc acordați înainte de a se monta în aparat cu ajutorul lamei secționată radial (fig. 39) pentru a asigura astfel capacități cât mai egale în orice poziție. (Abaterile admise sunt de obicei mai mici de 1%).

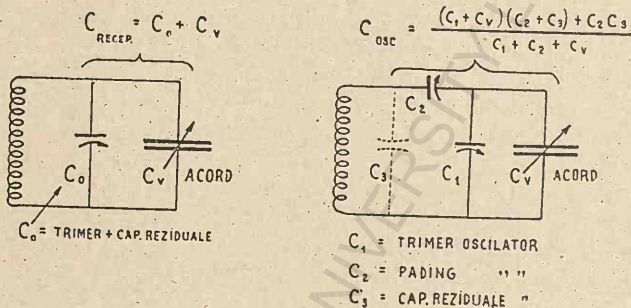Bineînțeles că trebuie să se țină seamă și de capacitățile reziduale ( produse de diferitele piese, legături și spirele bobinelor). Acestea se completează și se echilibrează cu ajutorul condensatorilor semi-variabili numiți « trimeri » (de vr'o 50 cm). Fig. 238 rezumă cele de mai sus.



### CIRCUITUL RECEPTOR

### CIRCUITUL OSCILANT

Fig. 238. — Circuitul receptor și circuitul oscilant (de heterodinare), completați cu mici condensatori semi-reglabili necesari pentru monoreglaj

Dar cu acest montaj reglajul superheterodinei nu poate fi *perfect* pe toată gama, în sensul că se produc mici abateri dela diferența de frecvență fixată. Trimerii și padding-ul se reglează însă în așa fel încât valorile obținute întretaie curba ideală în trei puncte (fig. 239,) iar abaterile se reduc astfel la minimum, cam 1 Kc. cel mult.

*Efectul de oglindă, sau pătrunderea semnalelor pe al doilea canal de heterodinare.* Dacă superheterodina este acordată pe semnalul  $A$  (de exemplu 1200 Kc.) (fig. 240) și media frecvență este  $F_R$  (200 Kc.) atunci aparatul va fi tulburat și de semnalele cu frecvența  $B$  (800 Kc.), dacă acestea sunt puternice.

Această lipsă de selectivitate pentru o frecvență atât pe diferită se explică prin faptul că emisiunea  $B$  produce cu

oscilatorul local aceeași frecvență de heterodinare ca și A.  
Intr'adevăr

$$1000 - 800 = 200 \text{ Kc.}$$

$$\text{și } 1200 - 1000 = 200 \text{ Kc.}$$

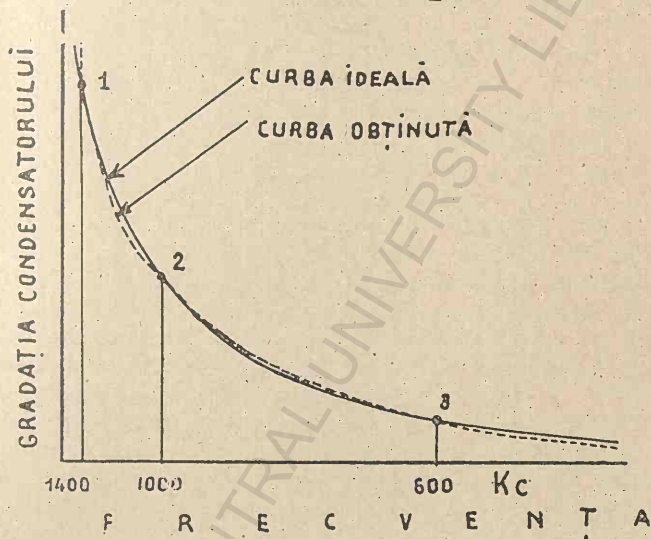


Fig. 239. — Frecvențele obținute prin monoreglaj pentru diferitele poziții ale condensatorului, față de curba care dă frecvențele corecte (ideală)

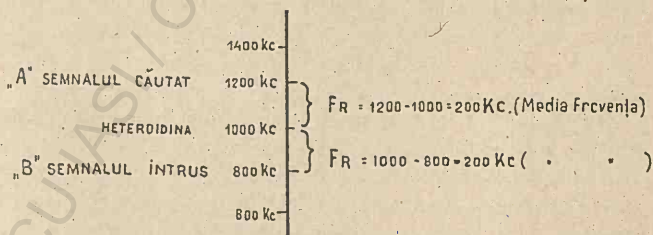


Fig. 240. — Efectul de oglindă



Singura piedecă care stă în calea lui *B* este circuitul de înaltă frecvență care este acordat pe *A*. Dar un semnal puternic produs de exemplu de un post local trece ușor peste acest desacord și odată ce a ajuns la oscilator are tot drumul deschis prin media frecvență.

Remediul acestui neajuns este firește adăugarea unui etaj de înaltă frecvență. Cu două circuite acordate pe semnalul *A*, semnalul *B* ajunge la heterodină atât de slăbit încât devine aproape imperceptibil.

Am arătat mai sus numai trăsăturile esențiale ale superheterodinei. Montajul este însă mai complex decât pare și cere o întreagă serie de precauțiuni: oscilațiile locale trebuie să aibă o anumită amplitudine optimă, iar forma lor trebuie să fie cât mai sinusoidală pentru a nu avea armonice care produc fluierături, detecția trebuie făcută în cele mai bune condițiuni, tot pentru a evita armonicele, de asemenea trebuie evitate diferite oscilații parazite etc.

Determinarea valorilor și montarea diferitelor bobine de șoc, rezistențe de amortizare, condensatori de trecere, blindaje etc. sunt fructul unor lungi și migăloase cercetări de laborator. Cunosc cazul unei importante case de radio care a montat o superheterodină pe planșetă, pentru scopuri didactice și n'a putut obține nici pe departe rezultatele ce le dădea același aparat cu aceleași piese în cutia lor normală.

Cumpărătorul unei superheterodine nici nu bănuiește câtă muncă și câtă experiență reprezintă un aparat bun.

### *Super-reacția*

Acest montaj dă o mare amplificare în înaltă frecvență cu una sau două triode, și ca atare a prezentat un interes deosebit înainte vreme, când lămpile consumau mult și erau alimentate dela baterii și când nu se practica neutrodinarea și blindarea. Astăzi super-reacția se întrebuințează numai pe unde scurte, sub 10 m.

Principiul acestui montaj este foarte ingenios. Să considerăm schema din fig. 241. Lampa I este o simplă detectoare cu reacție, iar lampa II oscilează în permanență pe o frecvență de aproximativ 10.000 adică pe o frecvență super-audibilă.

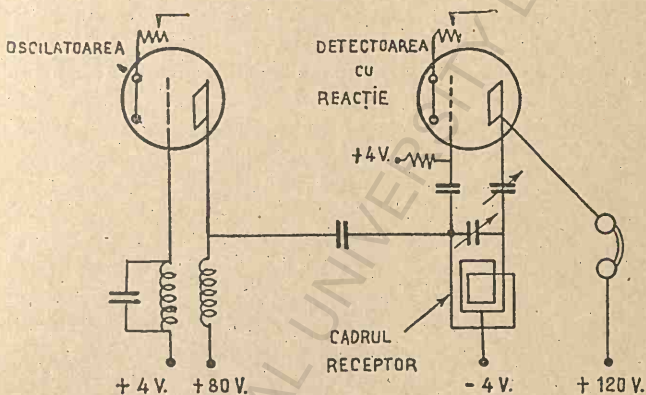


Fig. 241. — Schema super-reacției

Funcționarea este următoarea : se strânge reacția dincolo de limita obișnuită (de unde și numele de super-reacție) până ce lampa începe să oscileze. Lampa II este astfel legată de lampa I încât o oprește să oscileze de 10.000 ori pe secundă. Să vedem acum ce se întâmplă în intervalul de  $1/10.000$  secundă. Lampa I are reacția destul de strânsă ca să oscileze, dar la începutul intervalului considerat oscilațiile n'au început încă. Lampa este într'un echilibru nestabil, începe să oscileze și aceste oscilații cresc. În mod normal creșterea este relativ înceată, așa încât la sfârșitul intervalului de  $1/10.000$  secundă amplitudinea oscilațiilor este neînsemnat de mică.

Dar sub imboldul unui semnal, oscilațiile cresc mai repede și creșterea este cu atât mai rapidă cu cât semnalul este mai puternic. Prin faptul că semnalul crește mai repede, și amplitudinea atinsă la sfârșitul intervalului de  $1/20.000$  secundă este mai mare. Așa dar amplitudinea atinsă la sfârșitul intervalului este proporțională cu intensitatea semnalului primit la începutul intervalului.

Urmează momentul al doilea, oprirea oscilațiilor de către lampa a doua, și pe urmă ciclul reîncepe (fig. 242).

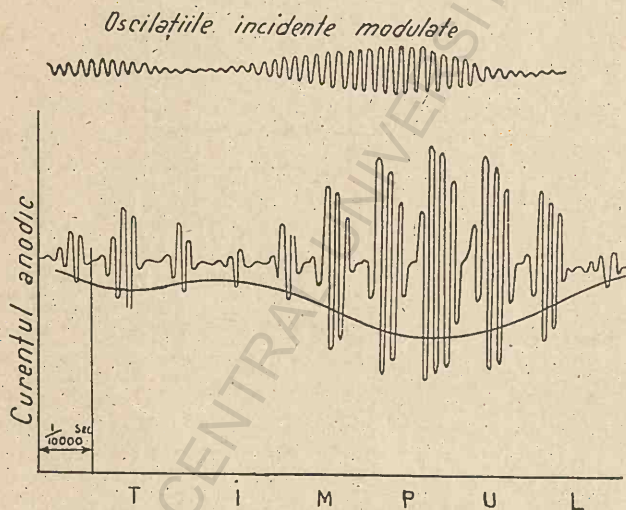


Fig. 242. — Principiul super-reactiei

Prin urmare semnalele sunt întretăiate de 10.000 ori pe secundă și fiecare « bucățică » de semnal este amplificată separat. Cum frecvența de 10.000 este supraaudibilă, cele 10.000 semnale se contopesc dând o impresie auditivă continuă întocmai după cum se contopesc imaginile succesive la cinematograf, dând impresia de continuitate.

Super-reacția amplifică în general cu atât mai mult cu cât raportul între frecvența primită și frecvența auxiliară este mai mare. Cum oscilația auxiliară nu poate să scadă sub 10.000 (căci ar deveni audibilă) rezultă că amplificarea este cu atât mai mare cu cât se recepționează frecvențe mai ridicate, adică unde mai scurte. În practică amplificarea nu crește în mod apreciabil pentru unde mai scurte de 100 m.

Selectivitatea super-reacției lasă de dorit, cel puțin pentru cerințele actuale. Dar acest cusur devine o calitate pentru undele ultra-scurte, unde acordul este din cale afară de ascuțit.

În sfârșit, super-reacția nu este la înălțimea cerințelor actuale, nici în privința fidelității. Ea are pe lângă alte mici defecte și un foșnet caracteristic care dispare, cei drept, aproape complet, în timpul recepției, și în sfârșit mai produce câteodată diferite fluierături.

Din cauzele sus arătate, super-reacția nu poate da o audiție satisfăcătoare în difuzor. Recepția în cască însă — chiar completată cu o triodă de joasă frecvență — este perfect utilizabilă și foarte folositoare în aparatele mici portative în care se cere mai mult inteligibilitate decât muzicalitate. Super-reacția se întrebuințează și astăzi pe o scară întinsă pentru undele de sub 10 metri ori de câte ori se cere ca receptoarele să fie mici și ușoare.

## CAPITOLUL XX

### AMĂNUNTE DE MONTAJ ȘI PERFECTIONĂRI

#### *Alimentarea, joasa și înalta tensiune*

Alimentarea receptoarelor se face sau dela pile și acumulatori, sau dela sector.

În primul caz consumația trebue să fie cât mai redusă, în al doilea caz însă, consumația nu prea are importanță.



Triodele de baterii consumă numai 0,06 A sub 2 V (sau chiar 1,2 V) la filament. Pentodele și lămpile finale consumă dublu, triplu și chiar mai mult. Lămpile de sector încălzite indirect consumă de vreo 20 ori atât, în schimb au și caracteristici mai bune. În primul rând panta este mai mare, deoarece catoda are o suprafață mai mare, este toată la același potențial, și sîta poate fi montată mult mai aproape de catodă, aceasta fiind perfect rigidă.

Filamentele se alimentează în parale și pentru a compensa scăderea de tensiune a pilelor, se întrebuițează sau un reostat, sau de preferință un stabilizator de tensiune automat. Acesta este format dintr'un fir de fier montat într'un balon cu hidrogen. Dacă filamentele se alimentează cu acumulatori de plumb cari se descarcă sub o tensiune mult mai constantă decât pilele poate să lipsească eventual atât reostatul cât și stabilizatorul de tensiune. Lămpile cele mai recente de un volt numai au nevoie nici de reostat nici de stabilizator de tensiune cu toate că se alimentează dela o pilă uscată a cărei tensiune variază destul de mult.

În montajele de baterie se face nu numai economie de curent de încălzire ci și economie de curent anodic. Pentru aceasta se întrebuițează aproape întotdeauna în etajul final amplificarea în clasa *B*.

Aparatele de sector se împart în două categorii: de curent alternativ și universale.

Primele au un transformator de intrare, o lămpă redresoare cu două anode și un sistem de filtrare format din condensator și inductanțe (fig. 243). Transformatorul de intrare are de obicei un blindaj electrostatic între primar și secundar, pus la pământ pentru a scurge paraziții ce vin pe rețea. Bobina de filtrare este înlocuită adesea prin bobinajul de excitație al magnetului pentru difuzor. Bobina de filtrare mai poate fi înlocuită cu o rezistență de 3000 ohmi. Mărirea acestei rezistențe dincolo de 5000 ohmi numai reduce sbîrnăitul de sector.



Curentul pentru alimentarea filamentelor ar fi foarte greu de filtrat pe cale electrică întru cât e de joasă tensiune și ca atare ar cere condensatori foarte mari. Filtrarea se face mult mai ușor pe cale termică prin întrebuințarea unor elemente de încălzire cu o inerție termică destul de mare ca temperatura lor să nu varieze în mod perceptibil după valorile instantanee ale curentului alternativ. Lămpile care satisfac acest deziderat sunt de două tipuri: cu încălzire indirectă (vezi cap. XV) și cu încălzire directă, întrebuințate numai în etajele finale.

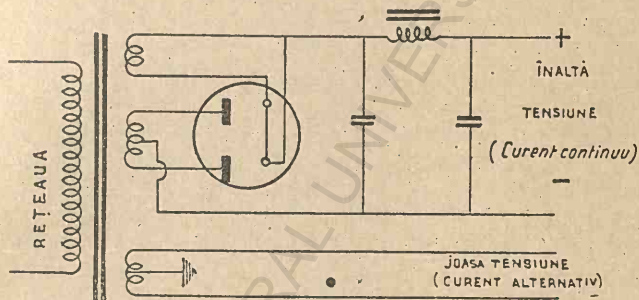


Fig. 243. — Alimentarea în alternativ

În cazul încălzirii indirecte, circuitele de sită și de placă se închid direct la catodă. Dar în cazul lămpilor cu încălzire directă, sita ar produce un puternic sbârânit de sector dacă s'ar lega de unul din capetele filamentului unde avem fluctuații de tensiune.

Pentru a înlătura acest neajuns, circuitele se închid la filament printr'o priză mediană, luată fie pe transformator (fig. 244), fie pe filamentul lămpii. Priza mediană trebuie completată cu condensatori de trecere pentru a evita pierderile ce ar rezulta în rezistență sau transformator.

Aparatele universale merg și pe curent alternativ și pe curent continuu, fără nicio modificare. În cazul alimentării

de curent continuu, trebuie să se țină seama de polaritate, cu alte cuvinte ștecherul trebuie introdus într'o poziție, căci în poziția cealaltă, aparatul nu merge.

Fig. 245 reprezintă schema de alimentare a unui aparat universal. Filamentele sunt montate în serie așa încât

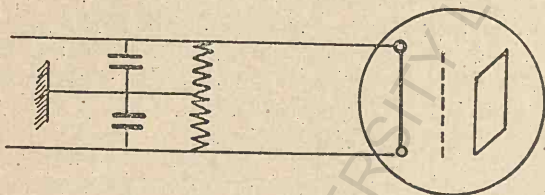


Fig. 244. — Priza mediană a filamentelor alimentate în alternativ

se află la potențiale diferite, unele fiind aproape de potențialul anodelor. Cum însă filamentele *nu* constituie catodele ci sunt numai sursa de încălzire a catodelor care sunt complet separate, potențialul filamentelor nu are importanță.

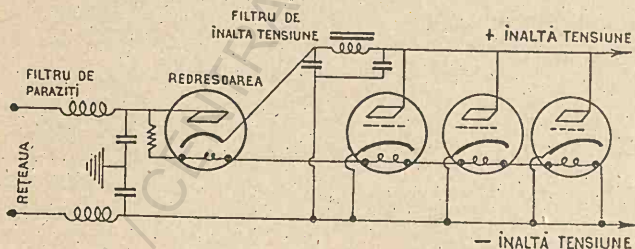


Fig. 245. — Alimentarea unui aparat universal de curent continuu și alternativ

Lămpile fiind montate în serie trebuie să consume toate la fel, adică trebuie să funcționeze cu aceeași intensitate de curent. Aceasta nu înseamnă însă că au aceeași consumație de putere. Lampa finală poate să aibă o rezistență mai mare și atunci  $I^2R$  este mai mare. Lampa aceasta este

atunci alimentată la o tensiune mai mare decât celelalte, de exemplu 40 V față de 6,3 V.

Deoarece în mod normal filamentele celor câteva lămpi ale receptorului nu pot absorbi diferența de potențial disponibilă, se montează o rezistență în serie cu filamentele. Și pentru ca această rezistență să nu încălzească prea mult receptorul se montează de obicei în cordonul de alimentare. Astfel cordonul de alimentare se încălzește în mod simțitor, dând adeseori impresia că se petrece ceva anormal în aparat.

Unele receptoare universale au un filtru pentru eliminarea parazitilor de sector, acest filtru care este reprezentat în fig. 245 ține locul blindajului electrostatic dintre primarul și secundarul transformatorului despre care am vorbit mai sus.

Tensiunea anodică se obține precum se vede în schemă prin lampa redresoare. În cazul curentului continuu această lampă devine o simplă rezistență de trecere.

Este de notat că în schema considerată nu avem niciun transformator și că astfel postul devine mai mic, mai ușor, și mai ieftin.

Aparatele care merg numai pe curent continuu diferă de schema considerată numai prin faptul că lipsește lampa redresoare. Filtrajul se menține, dar se reduce.

Se fac și aparate care merg numai pe alternativ, tot fără transformator. Dar în acest caz se întrebuintează aproape întotdeauna dispozitivul de dublat tensiunea ilustrat în fig. 134.

Neajunsul aparatelor universale este că nu dispun de o tensiune anodică destul de ridicată pentru a funcționa în condițiuni bune.

### *Negativarea sitelor*

Pentru ca lămpile să lucreze în condițiuni normale, am văzut că trebuie să dăm anumite negativări sitelor.

Din punct de vedere practic, negativarea se poate obține în mai multe feluri (fig. 246).

1. Prin rezistență de scurgere (șuntată de obicei de un condensator de trecere). Soluție întrebuințată la detecția de sită și la lămpile oscilatoare.

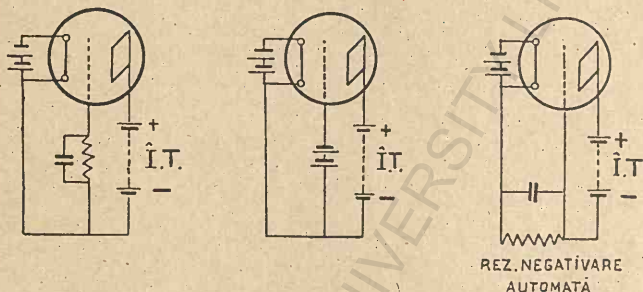


Fig. 246. — Cele trei feluri de a negativa sitele

2. Prin adăugarea unei surse de tensiune, baterie de negativare, sau priză dela tensiunea anodică. Această soluție nepractică se întrebuințează tot mai puțin.

3. Negativarea automată, cea mai întrebuințată, mai ales în joasa frecvență.

Negativarea automată se obține prin legarea unei rezistențe între negativul tensiunii anodice și filament. Prin trecerea curentului anodic se produce la capetele rezistenței o diferență de potențial egală cu  $I R$  («  $I$  » fiind curentul anodic), așa încât legând sita de punctul  $A$ , se obține negativarea dorită. Bineînțeles că rezistența de negativare trebuie șuntată cu un condensator de trecere pentru a evita cuplaje parazite.

Negativarea automată este folosită atât la aparatele de sector, cât și la aparatele de baterie. La acestea din urmă negativarea sitelor scade cu uzarea pilelor anodice, întru cât odată cu scăderea tensiunii anodice scade și curentul anodic. Astfel negativarea se menține în mod au-



tomat la valoarea corectă, întru cât odată cu scăderea tensiunii anodice se deplasează și punctul de funcționare. De aci vine și denumirea de «negativare automată».

### Vibratorii

În lipsa rețelei electrice înalta tensiune se obține de obicei cu o baterie anodică. Bateriile de acumulatori s'au dovedit foarte nepractice căci sunt scumpe, grele, se varsă și se strică ușor. Bateriile de pile uscate sunt fără îndoială preferabile, dar revin destul de scump.

O soluție foarte interesantă și relativ modernă o constituie vibratorul. Acesta se întrebuințează ori de câte ori alimentarea de joasă tensiune se face cu un acumulator mai mare, de exemplu la automobile. Acumulatorul alimentează vibratorul care produce înalta tensiune.

În fond vibratorul este un fel de bobină Rumkorff. Format dintr'un mecanism de sonerie, care întrerupe mereu curentul dintr'un circuit primar, acesta induce o tensiune ridicată în bobinajul secundar (fig. 247). Tensiunea din secundar fiind alternativă trebuie redresată și filtrată. Iată principiul, realizarea este însă destul de complexă.

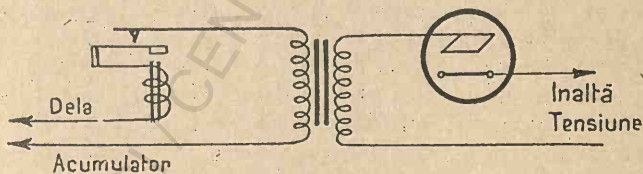


Fig. 247. — Principiul vibratorului

Avem în primul rând două categorii de vibratori:

1. Tipul cu redresor (diodă, sau cuproxid).
2. Tipul fără redresor, denumit «sincron». Acesta este prevăzut cu o comutare mecanică.



Fig. 248 reprezintă vibratorul simplu cu redresor. De notat că paleta are două contacte, că electromagnetul este separat de transformator și că mecanismul prin care se întreține mișcarea este puțin diferit de cel întrebuințat la sonerie.

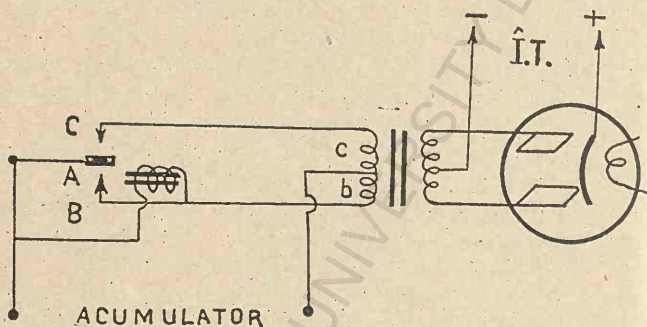


Fig. 248. — Vibrator cu redresor

În poziția de repaus paleta stă între contactele *B* și *C*. La stabilirea curentului paleta este atrasă în jos, scurt-circuitează electromagnetul prin contactul *B*, așa încât revine imediat în poziția inițială și trece de această poziție în virtutea inerției. Astfel se stabilește contactul *C*. Deși electromagnetul a atras paleta de îndată ce a întrerupt contactul *B*, n'a avut timp s'o oprească. Dar acum electromagnetul readuce paleta dela *C* la *B* și ciclul reîncepe.

De notat că în momentul când s'a stabilit contactul *B* curentul a circulat în porțiunea «*b*» a primarului, iar în clipa când s'a stabilit contactul *C* curentul a circulat prin porțiunea «*c*».

Fig. 249 reprezintă schema unui vibrator sincron. Comutarea din circuitul secundar se înțelege destul de ușor.

Dar vibratorii trebuiesc completați cu filtre de joasă frecvență (ca sistemele de alimentare pe alternativ) și cu filtre de înaltă frecvență pentru a suprima paraziții produși de scântei.

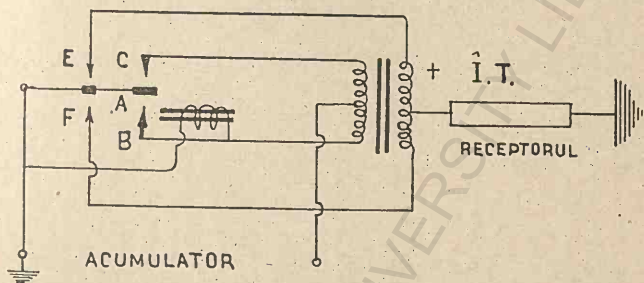


Fig. 249. — Vibrator sincron

Dimensionarea corectă a vibratorilor este o problemă din cele mai delicate: transformatorul trebuie astfel construit încât să fie în rezonanță cu paleta, momentele de contact trebuiesc stabilite cu o precizie matematică, etc., etc. Paleta se face din oțelurile cele mai bune, iar pentru contacte se întrebuintează de asemenea materiale alese cu cea mai mare îngrijire, ș.a.m.d. În sfârșit vibratorul se montează pe cauciuc spongios spre a înăbuși sgomotul pe care-l face.

Pentru a obține randamentul optim, vibratorul trebuie să meargă pe o sarcină precis stabilită. Din această cauză un vibrator nu poate alimenta în condițiuni economice un amplificator clasa B.

Vibratorii moderni dau rezultate excelente. Astfel în ultimul timp s'au atins randamente de peste 70%, adică mai mult decât se poate obține cu un convertizor rotativ care este și mult mai scump și mult mai voluminos.

Vibratorul în sine este cât o lampă, are aceleași dimensiuni, aceeași formă și este prevăzut cu picioare pentru

a fi montat într'un soclu. Poate să funcționeze mii de ore, fără nicio îngrijire. Are așa dar cam aceeași viață ca și lămpile de radio și se înlocuește tot atât de ușor.

### *Rezistențe și capacități de decuplare*

Toate circuitele anodice ale unui receptor se închid pe aceeași sursă comună de alimentare în înaltă tensiune.

Această sursă de alimentare devine astfel un organ de cuplaj între lămpi, și poate întreține oscilații (fig. 250).

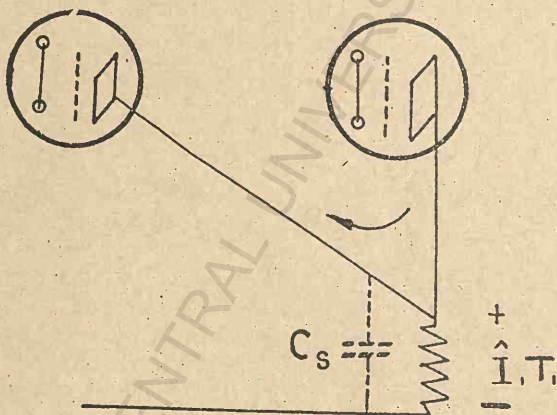


Fig. 250. — Cuplajul parazit produs de bateria anodică

Cuplajul produs de sursa de alimentare devine câteodată foarte important, mai ales la aparatele alimentate cu baterii când acestea se învechesc. O baterie anodică uzată poate avea o rezistență de sute și chiar mii de ohmi.

Evitarea cuplajelor parazite se face în două feluri:

1. Se adaugă un condensator de șuntare  $C$  (fig. 250) care constituie un scurt-circuit atât pentru frecvențele

înalte cât și pentru cele joase. Dar această precauțiune nu este suficientă la aparatele de mare amplificare; unde contează și alte cuplaje parazite.

2. Se montează câte o rezistență de stăvilire și câte un condensator de scurgere pe fiecare circuit anodic (vreo 1000 ohmi și 1000 cm). Astfel circuitul de curent alternativ anodic al fiecărei lămpi este izolat de celelalte fiindcă se închide direct la pământ imediat după ce a trecut prin bobinele care îi sunt afectate (fig. 251).

Prin sistemele de decuplare arătate mai sus se obțin amplificări mai mari și se elimină diferite fluerături mai mult sau mai puțin permanente.

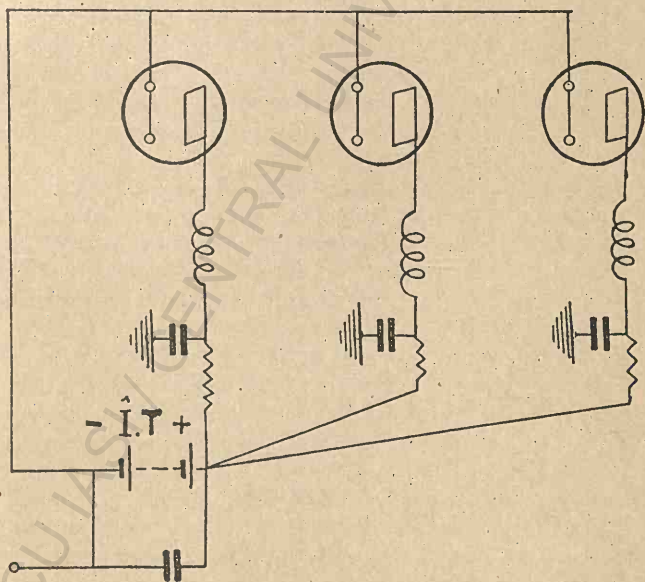


Fig. 251. — Capacități și rezistențe de decuplare

*Reglajul automat de volum*

Acest artificiu de montaj este fără îndoială una din cele mai importante perfecționări aduse aparatelor de radio în ultimii ani.

Dispozitivul se mai numește și «anti-fading», căci, suprimă fading-ul și permite astfel o excelentă audiție a posturilor de unde decametrice.

Cu aparatele vechi variația de intensitate pe aceste posturi era atât de mare și atât de rapidă încât audiția lăsa mult de dorit, cu toate că se regla mereu butonul volumului.

Această operație se face acum automat, compensarea fiind instantanee și aproape perfectă. Este interesant de notat că reglajul automat de volum nu influențează cu nimic modulația din studio. Cu alte cuvinte nu întărește pasajele «pianissime» și nu slăbește «fortissimele» ci compensează numai slăbirile de semnal produse pe drum. Această putere de discernere surprinzătoare pentru un profan se explică foarte ușor.

Pasajele de diferite intensități se deosebesc prin adâncimea modulației (fig. 186). Dar fie că modulația este adâncă sau nu, amplitudinea mijlocie a undei purtătoare este aceeași.

În schimb fading-ul influențează amplitudinea mijlocie a undei purtătoare.

Ca atare reglajul automat de volum trebuie să mențină constantă amplitudinea mijlocie a undei purtătoare și pentru aceasta va cuprinde un dispozitiv cu o inerție electrică destul de mare ca să nu poată urmări frecvențele audibile.

Schema de principiu este dată în fig. 252. Semnalul detectat de diodă servește atât la alimentarea difuzorului (prin etajul de joasă frecvență) cât și la negativarea lămpii cu pantă variabilă prin rezistența  $R$ . Condensatorul  $C$  servește doar ca volan pentru a da acestui dis-



pozitiv inerția electrică de care am vorbit mai sus. «  $R$  » și «  $C$  » formează așa dar filtrul negativării automate.

Funcționarea este următoarea: când semnalul e mai puternic intensitatea curentului prin «  $r$  » e mai mare și diferența de potențial care apare la bornele acestei

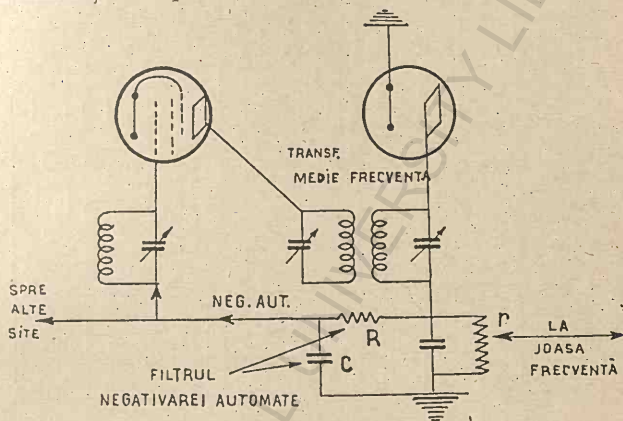


Fig. 252. — Raglajul automat do volum

rezistențe crește ( $E = Ir$ ) așa încât se mărește negativarea sitelor și implicit se reduce amplificarea. Când semnalul devine mai slab lucrurile se petrec invers, așa încât se reduce negativarea și se mărește amplificarea.

Acest montaj dă rezultatele arătate în fig. 253. Dacă de exemplu intensitatea semnalelor variază dela 100  $\mu V$  la 10 mV, adică în raport 1/100 atunci voltajul amplificat (care este proporțional cu alimentarea difuzorului) variază dela 5—500 *fără* reglaj automat de volum și dela 2—5 *cu* reglaj automat de volum. Cu alte cuvinte în loc de a avea o variație de intensitate de 100, avem o variație de intensitate de 2,5.

Dar curbele ilustrează și un neajuns, anume slăbirea semnalelor foarte slabe.

Pentru a prinde bine un semnal slab, de exemplu sub 100  $\mu$ V ar fi de dorit ca acesta să nu mai fie slăbit de reglajul automat de volum. Cu alte cuvinte reglajul automat ar trebui să intervie numai dela o anumită intensitate de semnal, ca în fig. 254.

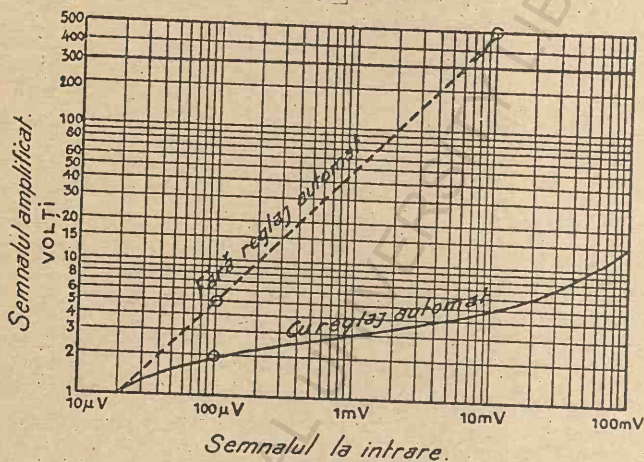


Fig. 253. — Rezultatele obținute cu reglajul automat de volum

Acest rezultat se obține cu montajul din fig. 255 cunoscut sub denumirea de reglaj automat de volum «cu întârziere». În primul rând acest montaj se deosebește de cel precedent prin faptul că are o diodă dublă, așa încât o alternanță (a plăcii  $D_1$ ) este întrebuințată pentru amplificarea în joasă frecvență, iar a doua alternanță (a plăcii  $D_2$ ) este întrebuințată pentru reglajul automat de volum. Pentru ca reglajul automat de volum să intervină numai dela un anumit semnal în sus, s'a intercalat bateria  $B^1$  care aplică pe catoda lămpii redresoare un potențial

<sup>1</sup>) Bateria  $B$  se înlocuește întotdeauna printr'o priză potrivită luată dela alimentarea de înaltă tensiune.

pozitiv față de pământ. Astfel detecția pe  $D_2$  începe numai dincolo de potențialul aplicat. În fig. 250 se vede cum se

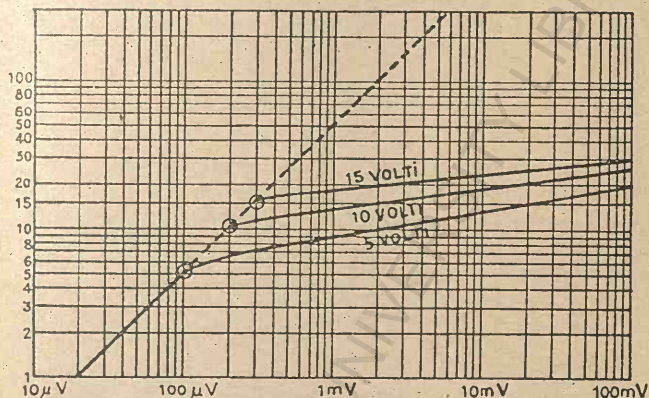


Fig. 254. — Rezultatele obținute cu reglajul automat de volum cu întârziere

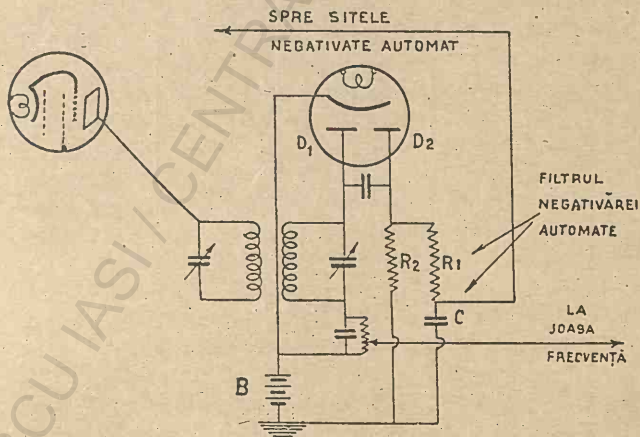


Fig. 255. — Montajul pentru reglajul automat de volum cu întârzieri

modifică reglajul automat de volum prin aplicarea tensiunilor de 5, 10 și 15 V. Curbele devin din ce în ce mai orizontale.

În ultimul timp s'a constatat că montajul din fig. 255 care era foarte întrebuințat, produce deformări și ca atare s'a revenit la vechiul montaj din fig. 254. Dar acest montaj reduce sensibilitatea pe semnalele slabe precum am văzut mai sus, și ca atare nu e indicat la aparatele mici ci numai la cele mari.

S'au preconizat diferite montaje pentru a menține sensibilitatea aparatului întreagă pe semnalele slabe fără a

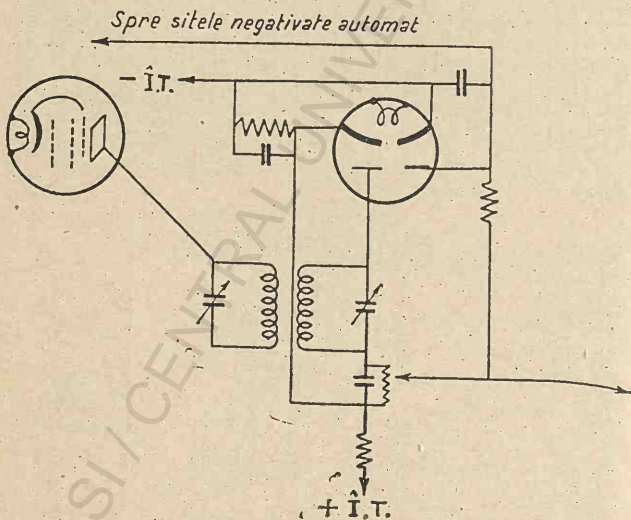


Fig. 256. — O perfecționare a montajului din figura 255

produce deformări. Fig. 256 reprezintă un astfel de montaj în care bateria din fig. 255 e înlocuită prin a doua diodă. Aceasta șuntează rezistența de negati-



vare automată a primei diode, și o scurt-circuitează pe semnalele slabe.

Negativarea automată se aplică de obicei pe mai multe lămpi, două, trei, iar în unele cazuri semnalul de negativare este amplificat înainte de a fi aplicat pe lămpi. Acest sistem mărește sensibilitatea dispozitivului și mai prezintă și alte avantaje de amănunt, dar e greu de pus la punct.

Așa dar în concluzie reglajul automat de volum este un dispozitiv anti-fading, căci mărește amplificarea când semnalul scade și vice-versa, nivelul audiției rămânând constant.

Variază numai nivelul paraziților, căci în momentele de amplificare maximă raportul între intensitatea paraziților și a semnalelor este bine înțeles mai mare decât în perioadele de amplificare normală și sub normală când audiția este mult mai curată. Dar în definitiv variația nivelului de paraziți nu constituie un neajuns. Altele sunt neajunsurile reglajului automat: sgomote puternice la căutarea posturilor, întru cât în lipsa unui semnal, amplificarea este împinsă la maximum așa încât apar paraziți foarte puternici și în al doilea rând — marea greutate de a obține un acord precis. Intr'adevăr dacă aparatul este acordat precis sau puțin desacordat se va auzi tot atât de tare. Tăria audiției nu mai indică acordul ca la aparatele cealalte. Ori, dacă aparatul este desacordat, calitatea audiției lasă mult de dorit. În primul rând fiindcă se mărește raportul paraziți-semnal și în al doilea rând fiindcă se amplifică în mod neegal bandele laterale și se pierd frecvențele înalte (vezi mai departe în acest capitol « bandele laterale »).

Este adevărat că o persoană cu urechea formată poate face acordul precis dacă ascultă cu atenție. Dar un aparat de radio trebuie să meargă bine pe mâna oricui și de aceea s'au introdus indicatoarele vizuale de acord, denumite de obicei « ochiul magic ».



*Acordul automat*

De câțva timp se răspândește tot mai mult receptoarele care se acordează prin simpla apăsare a unui buton. Aceste aparate nu mai trebuiesc acordate căci atingerea butonului dă imediat recepția dorită. Un șir de 5—20 de butoane cuprinde toate posturile care pot fi auzite în condițiuni bune.

Există numeroase sisteme electrice și mecanice prin care se poate obține acordul, dar toate se bazează pe trei principii:

1. Comutarea unor condensatori fiși.
2. Deplasarea condensatorului de acord printr'un sistem mecanic cu oprire fixă.
3. Deplasarea condensatorului de acord printr'un motor electric cu oprire fixă.

Primul sistem, prin comutarea unor condensatori este ilustrat în fig. 257. Acești condensatori sunt semi-reglabili, adică se acordează pe postul dorit și rămân în poziție. Comutatorul din schema de principiu, se înlocuește de obicei printr'o serie de butoane care stabilesc contactul cu câte un condensator. Sistemul acesta prezintă următoarele neajunsuri:

Este complicat, căci în cazul unei superheterodine trebuiesc doi sau trei condensatori de fiecare post.

Este nestabil, căci valoarea condensatorilor semivariabili, nu rămâne riguros constantă când se schimbă temperatura și umezeala.

În ultimul timp s'au înlocuit condensatorii semireglabili prin bobine acordate cu un miez de fier pulverizat. Aceste bobine sunt mai stabile decât condensatorii.

Al doilea sistem cu deplasarea mecanică a condensatorului de acord, implică o construcție complicată, cere o deplasare mare și o apăsare destul de puternică. Mecanismul cuprinde pârghii, came etc., și este greoiu.

Al treilea sistem cu motorul electric e cel mai întrebunțat. Principiul e ilustrat în fig. 258. Axul motorului

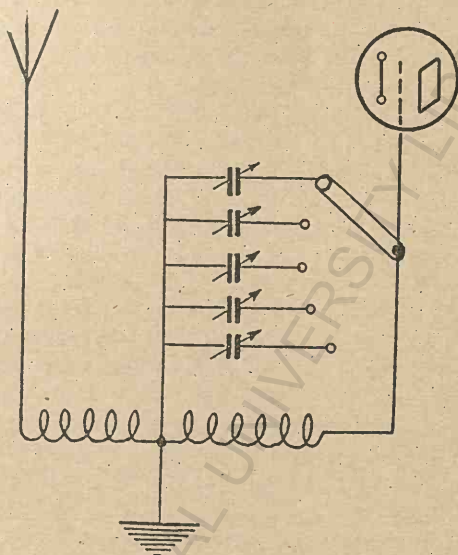


Fig. 257. — Acord automat prin comutare

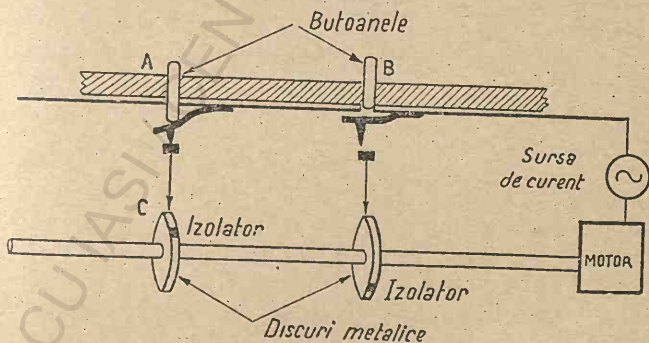


Fig. 258. — Acord automat prin butoane și motor

are o serie de discuri metalice prevăzute cu un segment izolat. Să apăsăm pe butonul *A*. Motorul se pune în mișcare și merge până ce suprafața izolatoare ajunge la contactul *C*. Astfel se întrerupe curentul și se oprește motorul. Dacă se apasă acuma pe butonul *B*, motorul pornește din nou și se oprește în poziția corespunzătoare butonului *B*.

În practică dispozitivul este mai complex. Astfel nu se apasă direct pe butoanele *A*, *B*, ci pe alte butoane care fixează butoanele *A*, *B*, până ce motorul ajunge în poziția convenită, astfel încât operatorul nu trebuie să aștepte cu degetul pe buton.

Pe urmă motorul este prevăzut cu o frână sau cu un sistem de decuplare, pentru ca oprirea condensatorului să se facă brusc și să nu treacă de poziția convenită, din cauza inerției.

În sfârșit mai trebuie prevăzut și un comutator automat pentru a schimba sensul de învârtire al motorului, după poziția în care se află noul post față de postul precedent, etc., etc.

Deși complicat, acest sistem funcționează foarte bine și e cel mai întrebuintat. Prezintă între altele avantajul de a permite și reglarea aparatului la distanță printr'un cordon multifilar. În realizările îngrijite acordurile se pot repeta cu o precizie mai mare de 0,5 Kc.

Totuși unii constructori, au simțit nevoia de a completa diferitele sisteme de comandă prin butoane, cu un reglaj automat de precizie. Acest reglaj desăvârșește acordul pe cale pur electrică.

Există diferite sisteme de felul acesta cari sunt în general destul de complicate. În principiu, reglajul cuprinde două circuite suplimentare de medie frecvență, care sunt puțin desacordate — unul în plus, altul în minus, — față de acordul aparatului. Semnalele din aceste circuite se detectează, se scad unul dintr'altul și se aplică pe urmă pe o lampă de comandă care modifică frecvența heterodinei pentru a obține acordul.

Astfel sita lămpii de comandă devine mai pozitivă, mai negativă, sau rămâne neschimbată când acordul este corect. Sita influențează firește circuitul de placă al lămpii, care produce o șuntare mai mult sau mai puțin pronunțată a circuitului oscilant (legat de lampa oscilatoare), schimbându-i frecvența. În felul acesta se compensează desacordul și se obține valoarea corectă a oscilației de medie frecvență.

Acest din urmă dispozitiv pentru desăvârșirea acordului pe cale electrică nu se întrebuințează decât la unele aparate mari. Dar toate aparatele cu butoane au o altă completare, care constă dintr'un dispozitiv automat care reduce volumul când se trece de la un post la altul. Fără acest întrerupător, sgomotele produse de aparat ar fi foarte supărătoare din cauza reglajului automat de volum, care merge la amplificarea maximă în lipsa semnalelor.

În concluzie, acordul aparatelor prin butoane cere o mare precizie mecanică și electrică și este o problemă complexă.

### *Reacția negativă*

Una din cele mai importante perfecționări aduse în ultimul timp aparatelor de recepție e reacția negativă, prin care s'a îmbunătățit mult calitatea reproducerii, adică fidelitatea.

Am considerat în cap. XIX obișnuita reacție în înaltă frecvență, prin care se mărește amplificarea și selectivitatea. Această reacție care adaugă la semnalul incident o parte din semnalul amplificat, mărește amplificarea și se numește reacție *pozitivă*.

Dacă se inversează sensul bobinei de reacție, atunci fracțiunea aceea din semnalul amplificat se suprapune semnalului incident nu prin adăugare ci prin scădere și astfel amplificarea obținută se reduce și devine mai mică decât fără reacție, avem reacție *negativă*.



Fig. 259 ilustrează curba de rezonanță și amplificarea în trei cazuri: fără reacție, cu reacție pozitivă și cu reacție negativă. Precum se vede, reacția negativă departe de a aduce vreun folos, micșorează amplificarea și turtește curba de rezonanță. Așa stau lucrurile în circuitele de înaltă frecvență în care nu se întrebuințează reacția negativă.

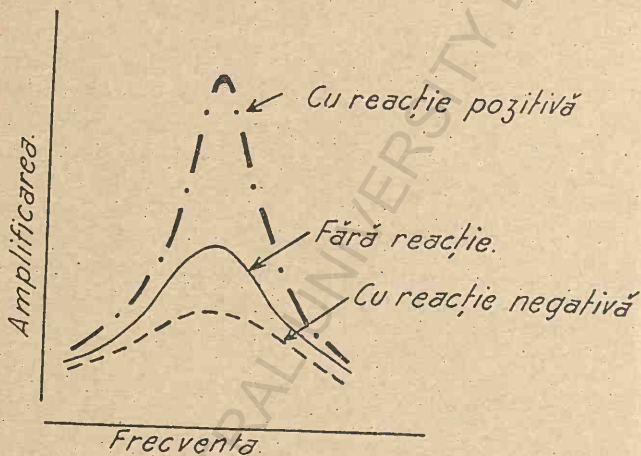


Fig. 259. — Efectul reacției asupra curbei de rezonanță

În circuitele de joasă frecvență lucrurile se schimbă. Amplificarea se obține mai ușor, este prin urmare o calitate mult mai puțin prețioasă decât în circuitele de înaltă frecvență. Cât despre curba de rezonanță, aceasta trebuie să fie cât mai turtită, pentru a da o amplificare uniformă pe toate frecvențele <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Teoretic n'ar trebui să avem o curbă de rezonanță în etajele de joasă frecvență. Dar în practică, curba de amplificare nu este dreaptă ci prezintă întotdeauna unul sau mai multe maxime mai mult sau mai puțin pronunțate, care se denivelează prin reacția negativă.



Rezultă așa dar dintr'odată că reacția negativă poate fi de folos în joasă frecvență, căci în schimbul unui surplus de amplificare ce se obține ușor și se sacrifică pe urmă prin reacția negativă, — se obține o amplificare mai uniformă a tuturor frecvențelor. Dar nu numai atât, mai apar și alte avantaje oarecum neașteptate pe care le vom considera îndată.

Să vedem mai de aproape ce se întâmplă în montajul de reacție negativă.

Avem o tensiune de intrare  $E$  care alimentează un amplificator și produce o tensiune de ieșire  $S$ . Așa dar,

$$S = kE$$

în care  $k$  este amplificarea obținută (fig. 260).

Dacă introducem acum reacția (fig. 261), tensiunea adevărată aplicată la intrare, devine

$$E + rS$$

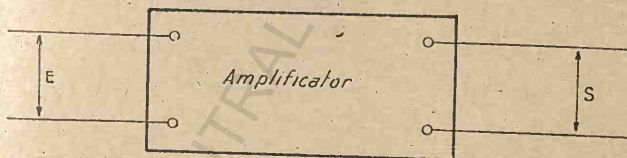


Fig. 260. — Amplificator fără reacție

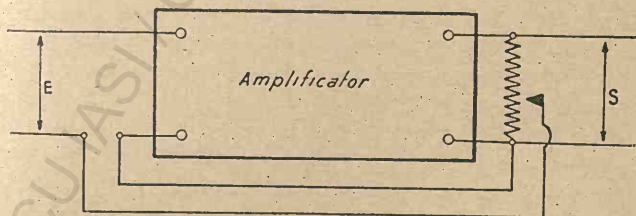


Fig. 261. — Amplificator cu reacție de voltaj

în care « $r$ » este fracțiunea de tensiune dela ieșire care se aduce înapoi la intrare; « $r$ » poate fi pozitiv sau negativ după cum se adaugă sau se scoate la tensiunea inițială.

Inlocuind tensiunea de intrare  $E + rS$  în prima relație, avem

$$S = k (E + rS).$$

Să vedem acum ce amplificare am obținut. Pentru aceasta scoatem raportul  $S$ , din ultima ecuație. Avem

$$\frac{E}{S} = \frac{k}{1 - kr}.$$

sau

$$\frac{S}{E} = - \frac{1}{r \left( 1 - \frac{1}{kr} \right)}.$$

Termenul « $kr$ » se numește «factor de reacție». Dacă «factorul de reacție» e mare, dacă avem adică o reacție puternică, atunci amplificarea obținută se apropie de

$$\frac{S}{E} = \frac{1}{r}.$$

Acastă expresie este foarte importantă fiindcă nu mai cuprinde pe « $k$ », ceea ce arată că amplificarea obținută depinde acum numai de fracțiunea de tensiune care este adusă dela ieșire la intrare, și nu mai depinde de amplificarea obținută. Se mai poate spune că amplificarea depinde numai de reacție.

Așa dar, din punct de vedere practic, amplificatorul dobândește o caracteristică liniară. Or, știut este că lămpile n'au caracteristice cu adevărat liniare și că prin această neliniaritate se introduc armonice precum și așa zisele «frecvențe de combinație». Dacă se introduc si-

multan două frecvențe, de exemplu, 100 și 1000 cicluri apar la ieșire frecvențe de 900 și 1100 cicluri sau chiar de 800 și 1200 cicluri (cari sunt mult mai supărătoare decât armonicele).

Prin urmare reacția negativă elimină distorsiunile care rezultă din caracteristicile normale ale lămpilor.

Dar reacția negativă mai prezintă și alte avantaje, între altele reduce șgomotul de sector, precum și armonicele care provin din amplificator. Aceasta se poate demonstra astfel:

Fie  $D$ , deformațiile produse de amplificator fără reacție negativă, și

$d$ , deformația totală cu reacția negativă.

Deformațiile aplicate la intrare prin reacția « $r$ » vor fi de  $Dr$ , iar deformația totală

$$d = D + r D k.$$

Din această expresie extragem pe « $d$ » și găsim

$$d = \frac{D}{1 - r k}.$$

Când « $r$ » e negativ, avem

$$d = \frac{D}{1 + r k}.$$

Și dacă « $rk$ » e mare, așa cum am presupus și în demonstrația precedentă, putem neglija pe 1 și avem

$$d = \frac{D}{r k}.$$

Deci, deformația totală se împarte cu factorul de reacție.

În sfârșit, reacția negativă menține amplificarea aproape constantă când variază tensiunea de alimentare sau sarcina (dacă se adaugă de exemplu un al doilea difuzor).

Intr'adevăr, dacă scade tensiunea de alimentare, scade și tensiunea disponibilă pentru reacția negativă și ca atare amplificarea crește. Tot astfel reacția negativă scade, când crește sarcina.

Rezistența aparentă a lămpii se schimbă. Și anume, rezistența *scade*, dacă reacțiunea se face așa cum am arătat mai sus prin aducerea *tensiunii* de ieșire la intrare, iar rezistența aparentă a lămpii crește, când reacția se face pe cale de curent (fig. 262).

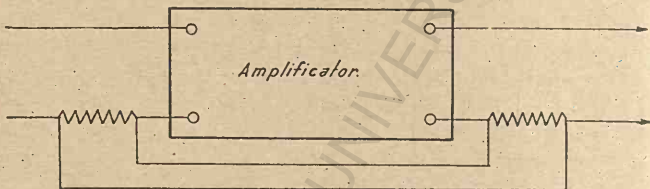


Fig. 262. — Amplificator cu reacție de curent

Or reducerea rezistenței unei pentode finale mărește amortizarea difuzorului care funcționează în cazul acesta tot atât de uniform cu diferite frecvențe parcă ar fi alimentat de o triodă cu mică rezistență interioară.

În sfârșit, reacția negativă amortizează și rezonanțele mecanice ale difuzorului. Când difuzorul intră în rezonanță mecanică pe anumite frecvențe, reactanța sa se mărește și reacția negativă crește slăbind astfel aceste semnale.

Câteodată se întrebuintează însă și reacția negativă prin curent.

Reacția negativă mai dă și posibilitatea de a obține în mod foarte ușor diferite reglaje de tonalitate prin adăugarea unei inductanțe sau a unui condensator în serie sau în paralel cu rezistența de reacție.

În ceea ce privește montajele ne vom mărgini numai la câteva exemple.

Fig. 263 dă cel mai simplu montaj de reacție negativă, prin suprimarea condensatorului de trecere (reprezentat în linii punctate) de pe rezistența de negativare.

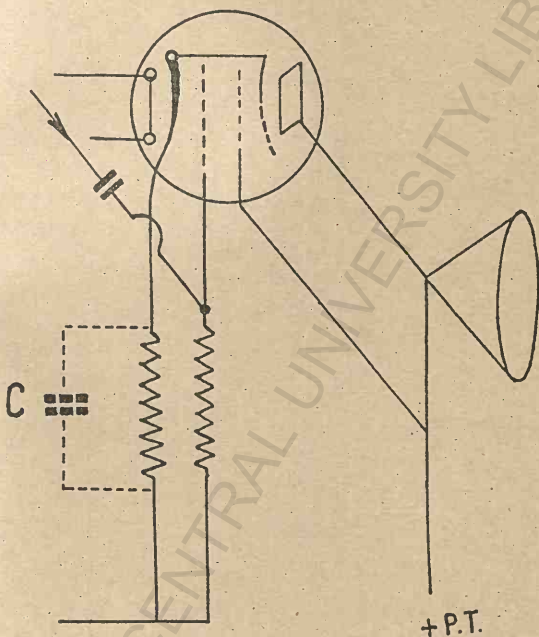


Fig. 263. — Un montaj simplu de reacție negativă prin suprimarea obișnuitului condensator de șuntare  $C$

În fig. 264 avem un alt montaj de reacție negativă. Nu intrăm în amănunte și nu dăm valori întru cât acestea depind de caracteristicile lămpilor și ale difuzorilor.

Pentru a rezuma, reacția negativă reduce amplificarea, în schimb prezintă următoarele avantaje:

1. Nivelează amplificarea pe diferite frecvențe.



2. Reduce armonicile introduse de lămpi precum și frecvențele care rezultă prin frecvențe de combinație.
3. Reduce armonicile produse de amplificator și sgmotul de sector.

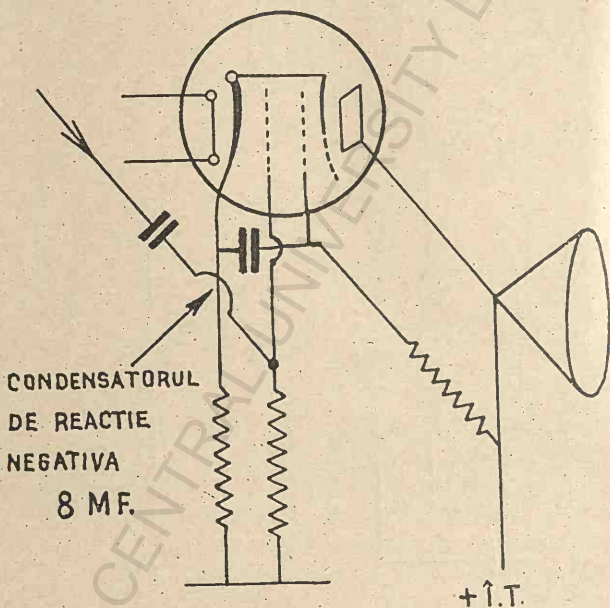


Fig. 264. — Un al doilea montaj de reacție negativă

4. Menține amplificarea aproape constantă când variază tensiunea și sarcina.
5. Micșorează la nevoie rezistența aparentă a lămpii amortizând astfel difuzorul.
6. Reduce rezonanțele mecanice ale difuzorului.
7. Ingăduie reglajul ușor al tonalității.

*Reglajul tonalității*

Oricât de perfectă ar fi reproducerea pe care o dă un aparat de radio se simte necesitatea de a-i corecta tonalitatea. Corectarea se face pentru a reduce frecvențele înalte pe recepții îndepărtate suprimând astfel paraziții și fluierături. Corectarea se mai face pentru a adapta recepția la rezonanța camerei, pentru a satisface gustul auditorului și pentru a compensa dezechilibrul ce se produce între notele slabe și notele înalte, când nivelul audienței nu corespunde cu nivelul inițial. Această chestiune este tratată mai departe.

Corectarea tonalității se face prin slăbirea notelor înalte sau a notelor joase. Pentru aceasta se leagă prin comutare condensatori de diferite valori în serie sau în paralel cu circuitele de joasă frecvență (fig. 265).

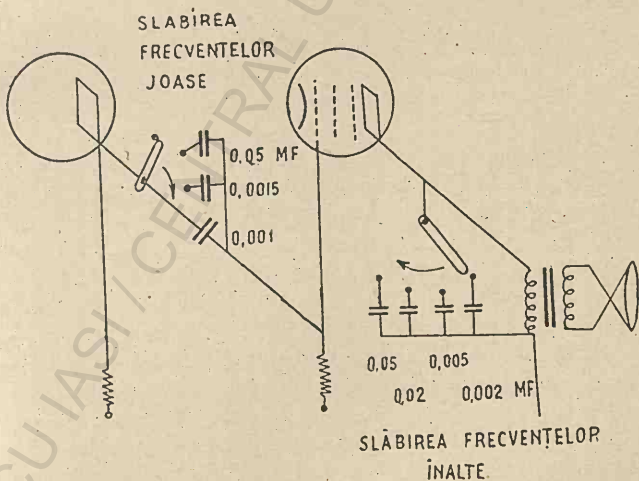


Fig. 265. — Reglaj de tonalitate cu ploturi

Se mai poate întrebuința un singur condensator montat cu un reostat (fig. 266) sau cu un potențiometru.

Există diferite variante ale acestor montaje precum și alte dispozitive de corecție mai complexe, dar nu e cazul să insistăm asupra lor.

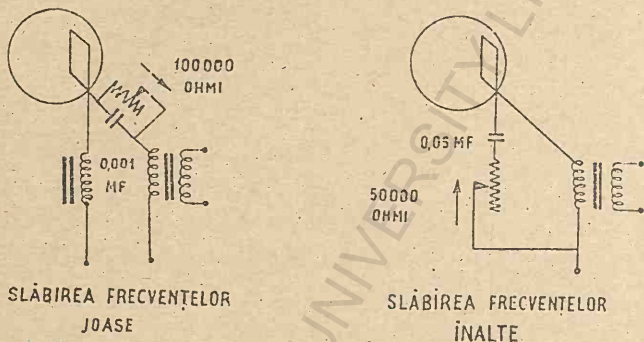


Fig. 266.—Reglaje de tonalitate cu reostat

### *Expansiunea dinamică*

Sunetele cele mai puternice pe care le dă un aparat de radio sunt doar de câteva sute de ori mai puternice decât sunetele cele mai slabe.

Intr'o sală de concert, raportul între « fortissimo » dat de toată orchestra și un « pianissimo » de vioară, poate atinge și depăși raportul de 1.000.000.

Cu alte cuvinte un aparat de radio, nu dă contrastul sonor pe care-l avem în anumite execuții muzicale. Obiectul expansiunii dinamice este obținerea acestui contrast.

Să precizăm întâi câteva date. Gama de sensibilitate a urechii este de 120 de decibeli. În mod normal o orchestră dă o gamă de intensități de 60—80 decibeli, iar sunetele

produse de aparatele de recepție au o gamă de 35—45 de decibeli, și numai de 25—35 de decibeli când servește la reproducerea muzicii înregistrate pe plăci.

Mai întâi de toate, contrastul real nu este și nu poate fi emis de postul de radio-difuziune. Limita superioară a sunetelor emise depinde de puterea postului și de adâncimea modulației, care nu poate trece de sută la sută, precum am văzut în cap. XVI. Limita inferioară e dată de inevitabilul sgomot de fond care e proporțional cu puterea postului.

Caietele de sarcini pentru cele mai moderne posturi de radio-difuziune prevăd că sgomotul de fond trebuie să fie cel puțin 60 de decibeli sub nivelul unui sunet produs printr'o modulație de 80%. Cum sunetele cele mai slabe nu pot fi sub nivelul sgomotului de fond (care le-ar acoperi) rezultă că gama de intensități ce se poate obține e circa 60 de decibeli, adică 1000.

Pentru ca o emisiune muzicală să poată fi cuprinsă în această gamă și pentru ca, pe de altă parte, să se emită în mod normal cu o modulație destul de adâncă, se comprimă contrastul sonor prin anumite reglaje ce le fac inginerii de serviciu în timpul emisiunilor. De aci rezultă necesitatea de a compensa comprimarea printr'o expansiune la recepție.

Un aparat de radio, luat în sine, are cam aceleași limitări de contrast pe care le are și postul de emisiune, limitare datorită în ultimă analiză, tot de sgomotul de fond. Dacă însă în timpul unei recepții manevrăm reglajul de volum slăbind pasajele « pianissime » și întărind pasajele « fortissime » se poate obține un contrast sonor oricât de mare. Lucrul acesta rezultă în mod evident din faptul că sgomotul de fond se reduce odată cu slăbirea auditei (prin reducerea amplificării).

Manevrarea reglajului de volum nu se poate face în condițiuni convenabile cu mâna și ca atare se face printr'un dispozitiv automat.

Există o soluție foarte simplă pe care o poate încerca oricine și constă în a monta un bec de lampă de buzunar (de 2 sau 4 V) în paralel cu difuzorul (fig. 267). Dacă difuzorul nu este accesibil, becul se poate monta pe priza de difuzor exterior care se găsește la mai toate aparatele de radio.

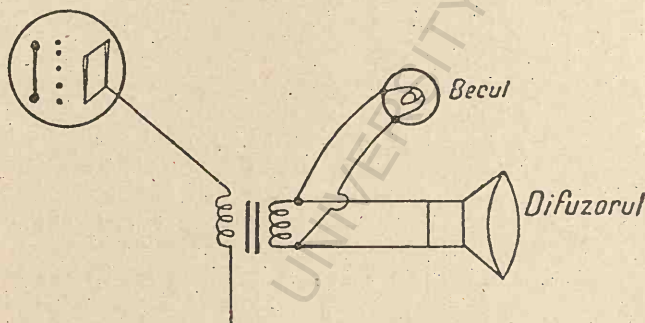


Fig. 267.— Montarea unui bec electric de lampă de buzunar pentru obținerea expansiunii dinamice

Funcționarea e foarte simplă. Filamentul becului își mărește rezistența mult prin încălzire (de 5—10 ori). Astfel în timpul semnalelor slabe, când filamentul becului rămâne rece, difuzorul este șuntat cu o rezistență de circa 10 ohmi, curentul derivat prin această rezistență e mare și ca atare sunetele sunt slăbite. În timpul semnalelor puternice becul devine incandescent, rezistența de șuntare crește, ajunge la 100 ohmi, și astfel curentul derivat prin această rezistență scade mult și trece aprcape în întregime prin difuzor, întărind astfel sunetele puternice.

Este de notat că becul electric are o inerție termică care e tocmai potrivită scopului urmărit. Într'adevăr, dacă



sistemul ar fi lipsit de inerție și ar urma toate sinusoidale sonore, le-ar teși și ar produce astfel deformări. Dacă sistemul ar avea o inerție prea mare ar produce deformări de altă natură, prelungind amplificarea necesară pentru semnalele puternice și în zona semnalelor slabe, și vice-versa.

Inerția cea mai potrivită e de aproximativ  $1/10$  secundă, care corespunde pe de aproape cu inerția termică a becului de buzunar.

Există alte montaje mai complexe, din care unele se bazează tot pe becuri electrice.

Emisiunile muzicale sunt întradevăr îmbunătățite într-o câțva. Vorba însă e deformată pentru simplul motiv că nu se comprimă la emisiune. Chiar și pe muzică expansiunea dinamică lasă de dorit, căci nu constituie o compensare corectă a emisiunii, într-o cât comprimarea nu se face în mod automat după o anumită relație matematică, ci manual.

E interesant de amintit că atât comprimarea cât și expansiunea dinamică s'au întrebuințat întâi în serviciul telefonic transatlantic ca dispozitiv antiparazit. Prin comprimarea dinamică pasajele slabe modulează unda purtătoare mult mai adânc decât în mod normal. Modulația fiind mai adâncă, raportul semnal-paraziți devine mai favorabil, iar după ce s'a obținut acest raport favorabil la recepție, se coboară nivelul la justa lui valoare prin dispozitivul de expansiune dinamică.

Mai e interesant de semnalat că s'au făcut și înregistrări de gramofon pe același principiu — comprimând la înregistrare spre a contrasta la reproducere. Astfel s'a redus foarte mult foșnetul acului (se aplică raționamentul de mai sus pentru telefonia transatlantică) și pe de altă parte s'a obținut o gamă de intensitate mult mai întinsă. Întrebuințând dispozitivul de expansiune potrivit aparatelor de înregistrat, s'a putut obține o compensare perfectă.

## CAPITOLUL XXI

## CALITĂȚILE APARATELOR DE RECEPȚIE

*Sensibilitatea*

Sensibilitatea unui receptor se exprimă prin intensitatea semnalului radioelectric care poate produce alimentarea normală a difuzorului.

Definiția oficială este următoarea:

Sensibilitatea unui receptor se măsoară prin tensiunea în microvolți modulați 30% la 400 cicluri pe secundă, ce trebuie aplicată la intrare printr-o antenă fictivă normală, pentru a obține la ieșire o putere modulată de 50 miliwați (iar când receptorul nu alimentează un difuzor ci o cască, 1 miliwatt).

Prin antenă normală se înțelege o antenă formată din următoarele elemente montate în serie: o capacitate de  $200 \mu\mu F$ , o inductanță de  $20 \mu H$  și o rezistență de 20 ohmi.

Măsurarea sensibilității se face foarte ușor în laborator, în cabine blindate cu un oscilator calibrat și un aparat de măsurat debitul. Bine înțeles că această din urmă măsurătoare trebuie să se facă pe rezistența optimă indicată de fabricantul lămpilor.

Sensibilitatea maximă a aparatelor de recepție atinge aproximativ 1 microvolt. Această cifră ar putea fi depășită dar fără folos, întru cât nici sensibilitatea de 1 microvolt nu poate fi întrebuințată decât foarte rar. Într'adevăr folosirea sensibilității disponibile e stăvilită de 2 factori:

1. Paraziții, al căror nivel nu scade niciodată sub o anumită limită și

2. Sgomotul de fond al aparatului.

Este evident că din moment ce semnalul scade sub nivelul sgomotului, nu mai poate fi utilizat.

Admițând că alimentarea este filtrată perfect și că nu există nicio oscilație parazită, recepția tot are un sgomot

de fond. Acesta se datorește izolărilor imperfecte și agitației termice în diferitele ei forme: în rezistențe, conductori și mai ales în lămpi unde produce emisiuni electronice neregulate.

Sgomotul de fond este determinat de obicei de prima lampă căci semnalele ei sunt cele care se amplifică mai mult. De aceea alegerea acestei lămpi trebuie făcută cu toată atenția. Se va prefera o triodă sau o pentodă cu fascicol dirijat (cap. XIV).

Fiindcă am vorbit de sensibilitatea maximă a aparatelor de recepție, 1 microvolt, trebuie să adăugăm că semnalele primite de obicei sunt mult mai puternice. Astfel zona de serviciu a unei stațiuni de radio-difuziune, se socotește zona în care semnalul are cel puțin 2,5 milivolți pe metru, ceea ce ar corespunde cu un semnal de intrare de 10 milivolți sau 10.000 de microvolți (socotind o antenă cu înălțimea efectivă de 4 metri).

### *Selectivitatea*

Selectivitatea este proprietatea unui receptor de a separa emisiuni de frecvențe apropiate.

După cum am văzut la studiul bandelor laterale, selectivitatea unui receptor este limitată de frecvențele de modulație.

Pentru a recepționa de exemplu o modulație de 4500 cicluri pe secundă, selectivitatea trebuie să fie de cel mult 9000 cicluri sau 9 Kc (fig. 268).

### *Selectivitatea variabilă*

Deși posturile de radio-difuziune ar trebui să emită numai frecvențe până la 4500 Kc fiindcă distanțarea posturilor e după cum am văzut de 9 Kc, ele emit și frecvențe mai ridicate, până la aproape 10.000. Bine înțeles

că în felul acesta audiția e îmbunătățită, dar numai în apropierea postului de emisie, căci la distanțe mai mari, nu mai pot fi ascultate bandele ce trec de 4500 întru cât se suprapun pe alte emisiuni.

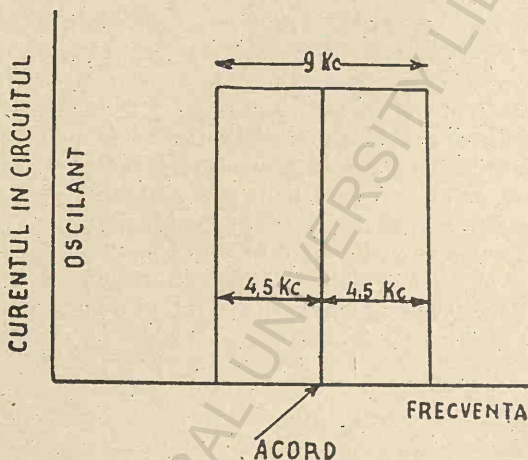


Fig. 268. — Curbă de selectivitate ideală pentru frecvențe muzicale mergând până la 4500 cicluri pe secundă

Prin urmare pentru a asculta postul local în cele mai bune condițiuni, selectivitatea receptorului trebuie să fie mică, de vreo 20 Kc, iar pentru posturi mai depărtate se cere o selectivitate mai bună pentru a elimina bandele laterale ale altor posturi, cari ar avea cam aceeași intensitate cu postul ascultat. Mărirea selectivității reduce de asemenea paraziții, ceea ce prezintă un deosebit interes pentru ascultarea posturilor îndepărtate.

Intr'adevăr, sacrificând din calitatea audiției prin reducerea bandei la 4 și chiar la 3 Kc se câștigă de obicei în calitate prin reducerea paraziților și a heterodinărilor cu alte posturi cari produc sunete supărătoare și fluierături.

Ca atare toate aparatele bune sunt prevăzute cu un reglaj de selectivitate. Acesta constă dintr'un cuplaj variabil între bobinele de medie frecvență, sau câteodată dintr'un comutator prin care se elimină un circuit acordat de medie frecvență, reducând astfel selectivitatea.

Etajele de joasă frecvență sunt adeseori astfel construite ca să amplifice mai mult frecvențele înalte spre a compensa prea marea selectivitate a receptorului.

În unele aparate foarte perfecționate reglajul de selectivitate e automat, selectivitatea crește pe măsură ce semnalele devin mai slabe și vice-versa.

Pentru a încheia iată câteva cifre.

Muzica își păstrează destul de bine caracterul când e redusă la gama de frecvență cuprinsă între 150—3000. Vorba este reprodușă în condițiuni perfect satisfăcătoare în limitele 300—3000, dar rămâne inteligibilă chiar și în limitele 300—2000.

Așa dar recepția optimă a vorbei se obține cu o bandă de 6 Kc. Depășind această bandă nu câștigăm nimic în reproducerea vorbei, în schimb adăugăm paraziți și diferite sgomote.

Pentru recepțiile telegrafice selectivitatea poate să fie mult mai mare. S'a ajuns până la 1 Kc. Pentru a obține o selectivitate atât de mare, se montează un cristal de cvartț în media frecvență.

Pentru a da o idee de excelenta selectivitate a superhete rodinelor moderne e interesant de semnalat că în postul Radio-România (Bod-Brașov) de 150 Kw se pot asculta sub antena de emisiune cele mai multe posturi străine, cu toate că inducția produsă de antenă este atât de puternică încât aprinde lămpile electrice.

### *Trasarea curbelor de selectivitate*

Curbele de selectivitate se trasează cu un oscilator (etalonat atât în ceea ce privește frecvența cât și intensitatea) — în felul următor:



Receptorul rămâne acordat tot timpul pe o frecvență fixă, să zicem 1000 Kc.

Se notează intensitatea semnalului care dă un anumit debit la ieșirea din receptor. De exemplu 12 micro-volți produc un miliwatt la ieșire, când oscilatorul e perfect acordat cu receptorul.

Se desacordează pe urmă oscilatorul etalonat (nu receptorul) și se constată că pentru un desacord de 5 Kc (1005 Kc) trebuie mărit semnalul de intrare la 240 micro-volți pentru a obține debitul inițial de 1 miliwatt. Raportul  $240/12 = 20$  sau 26 decibeli, ne dă măsura atenuării pentru desacordul de 5 Kc.

Astfel se determină toată curba, punct cu punct.

Prin urmare selectivitatea nu se poate exprima printr'o cifră ci numai printr'o curbă. Dar pe această curbă sunt anumite puncte de interes deosebit care pot exprima destul de precis calitatea curbei de selectivitate. Astfel ne interesează lățimea curbei la 30 decibeli, deoarece aceasta este diferența de nivel la care se înlătură o stațiune perturbatoare. În cazul de față, lățimea curbei la 30 decibeli e de 24 Kc (fig. 269).

Mai interesează lățimea curbei la vârf, la vreo 3 decibeli. Aceasta ne dă o idee de gama de frecvență care nu sunt reduse în mod simțitor din cauza selectivității aparatului. Cu alte cuvinte această cetire ne dă o idee de fidelitatea reproducerii.

În sfârșit, mai interesează și atenuarea la 4, 5 Kc dela acord, căci aceasta indică puterea de separare a două posturi de radio-difuziune vecine.

### *Modulația încrucișată*

Curbele de selectivitate nu dau indicații complete asupra selectivității unui receptor.

Intr'adevăr, superheterodinele prezintă o lipsă de selectivitate pe al doilea canal de heterodinare.

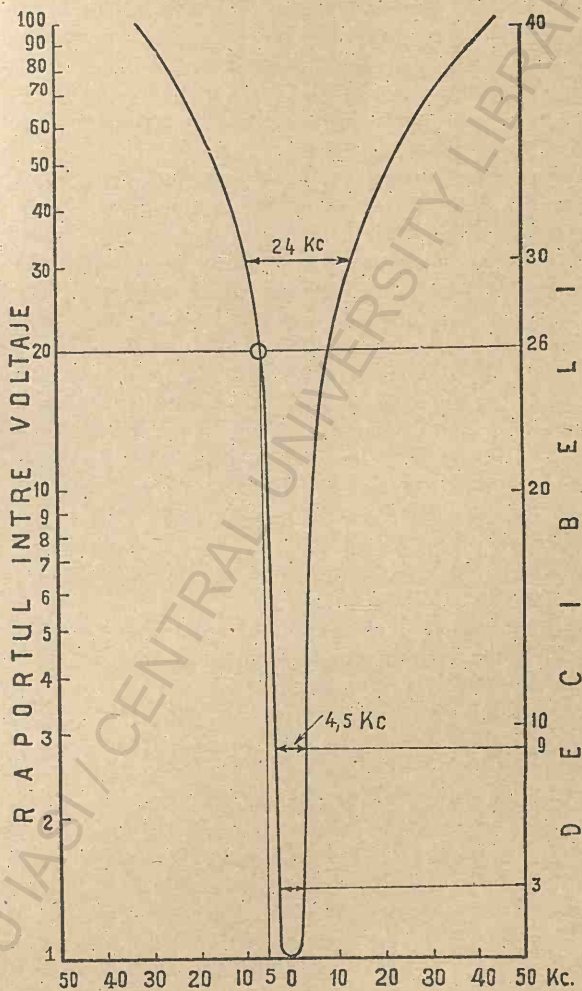


Fig. 269. — O curbă de selectivitate

Selectivitatea aceasta trebuie cercetată în mod special întru cât nu intră în curba obișnuită (fig. 269), frecvența ei fiind prea depărtată de această curbă.

Selectivitatea mai este însă redusă și printr'un alt fenomen, care se poate produce la orice tip de receptor și anume modulația încrucișată.

Dacă la sita primei lămpi se suprapune pe semnalul căutat un al doilea semnal foarte puternic, acesta poate deforma în mod periodic semnalul căutat prin faptul că deplasează punctul de funcționare al lămpii până în regiunile curbe ale caracteristicii.

Pentru a ilustra mai bine acest fenomen se poate face următoarea analogie: un diapazon vibrează regulat pe o frecvență de 1000 (semnalul). Dar cursa diapazonului e limitată de două puncte de oprire, destul de îndepărtate pentru a nu fi atinse de diapazon în cazul vibrației normale considerate aci. Dacă acum imprimăm diapazonului o a doua vibrație foarte puternică de exemplu de 50 cicluri pe secundă, va rezulta o deplasare atât de mare încât diapazonul va atinge punctele de oprire de 50 de ori pe secundă și astfel se deformează în mod periodic sinusoidală pură de 1000 cicluri pe secundă.

Este evident că dacă se produce o deformare de această natură, semnalele nu vor mai putea fi separate ulterior oricât de selectiv ar fi aparatul.

Dar modulația încrucișată nu se manifestă numai printr'o lipsă de selectivitate care produce suprapunerea a două audiții ci și prin deformări și apariția de armonice, care produc fluierături și alte neajunsuri.

Pentru a evita modulația încrucișată, prima lampă trebuie să aibă o caracteristică liniară destul de lungă și în al doilea rând, trebuie ferită de semnale prea puternice.

Aceasta se poate face prin adăugarea unui circuit oscilant înainte de prima lampă, sau prin adăugarea unui filtru, pentru slăbirea semnalului perturbator. Montarea filtrului e dată în fig. 233 și cum randamentul său

depinde de rezistența dinamică la rezonanță care trebuie să fie cât mai mare, e important ca filtrul să aibă o mică rezistență în înaltă frecvență ( $R$  cât mai mic).

### *Fidelitatea*

Fidelitatea sau perfectă reproducere a sunetelor e o problemă dificilă și completă.

Se cere în primul rând ca receptorul să amplifice în mod uniform toate frecvențele dela 30—10.000 sau chiar mai mult. Cu alte cuvinte nu trebuie să se observe niciun fel de rezonanță care să favorizeze anumite frecvențe.

În al doilea rând se cere ca receptorul să nu introducă armonice sau alte frecvențe noi.

Dacă modulația introdusă e sinusoidală pură, nota la ieșire trebuie să aibă aceeași formă. Orice abatere dela sinusoidă denotă apariția armonicelor (conform teoremei lui Fourier, cap. IX) care deformează audiția. Dar pot să apară și alte frecvențe decât armonicile și acestea sunt mult mai supărătoare, ele se produc prin neliniaritatea caracteristicii lămpii de joasă frecvență. Dacă această lampă amplifică în același timp o frecvență de 100 și de 1000, apar frecvențe de 900, 1100, 800, 1200, etc., constituind o importantă cauză de deformare. Remediu e, precum am văzut, reacția negativă.

Deformația produsă prin apariția altor frecvențe decât cea primită, se exprimă printr'un factor numit în limba germană « Klirrfaktor », care se definește astfel:

$$k = \frac{\sqrt{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 + \dots}}{A_0}$$

în care

$A_1, A_2$ , etc., sunt amplitudinile frecvențelor suprapuse și  $A_0$  e amplitudinea frecvenței recepționate

«  $k$  » se exprimă de obicei în procente, așa încât expresia de mai sus se înmulțește cu 100.

În concluzie, « Klirrfaktor »-ul exprimă procentul de putere, care se manifestă prin armonice, față de puterea fundamentală.

Determinarea experimentală se poate face eliminând fundamentală prin filtrări.

În sfârșit, se poate întâmpla ca sunetele produse de difuzor să nu fie proporționale cu adâncimea modulației, de exemplu din cauza unei detecții defectuoase.

Așa dar principalele cauze de deformare se pot rezuma astfel:

1. Amplificare neuniformă a diferitelor frecvențe.
2. Adăugare de frecvențe noi, exprimate prin « Klirrfaktor ».
3. Amplificare neproporțională cu adâncimea modulației.

Dar recepția pierde din naturalețe și dacă receptorul are un sgomot de fond, sau de sector, dacă contrastul sonor nu este corect și dacă nivelul sonor nu e bine potrivit cu butonul de volum.

Intr'adevăr, amplificarea sonoră nu se face ca amplificarea optică. De exemplu, la mărirea unei fotografii se menține raportul exact între diferitele linii și suprafețe, pe când la mărirea intensității unei audiții se produce un dezechilibru între notele joase și notele înalte, chiar dacă amplificarea se face în condițiuni perfecte. Aceasta se datorește urechii noastre care dă impresia că prin întărirea audiției crește mai mult intensitatea notelor joase, decât a notelor înalte, — și viceversa. De altfel știe oricine că muzica îndepărtată se caracterizează prin lipsa notelor joase și că această lipsă dă impresia de distanță.

Prin urmare, amplificarea receptorului poate fi perfect uniformă pe toate frecvențele, dar dacă nu se reglează volumul la nivelul potrivit, audiția pare deformată. Deformarea este mai ales supărătoare când amplificarea trece de intensitatea normală. Când intensitatea este sub normală, avem impresia de depărtare, deși această



depărtare nu se potrivește cu apropierea difuzorului a cărui poziție o cunoaștem exact. Când însă intensitatea trece de normal, se produce un dezechilibru între frecvențele joase și înalte pe care nu le-am mai auzit niciodată, dând o puternică impresie de deformare. Pentru a compensa efecte de felul acesta și mai ales pentru a adapta audiția la rezonanța camerei se prevăd reglaje de tonalitate prin care se pot întări sau slăbi notele joase cât și cele înalte (vezi fig. 265 și 266).

În sfârșit, pentru buna reproducere a sunetului mai avem elementul covârșitor de important, difuzorul.

Numeroasele perfecționări de amănunt aduse în ultimul timp, au făcut din difuzor un aparat aproape ideal. Rămâne însă cu un singur cusur, distribuția spațială a frecvențelor nu e uniformă. Frecvențele înalte sunt concentrate mai mult pe axa lui, pe când frecvențele joase sunt distribuite aproape uniform în spațiul înconjurător. Așa dar pentru a avea o audiție bună trebuie să ascultăm întotdeauna pe axa difuzorului.

## CAPITOLUL XXII

### PARAZIȚII

Prin paraziți se înțeleg perturbațiile electromagnetice datorite cauzelor străine radiocomunicațiilor.

Paraziții turbură recepțiile și limitează bătaia posturilor de emisiune. Într'adevăr, bătaia nu este limitată atât prin clădirea semnalului cu distanța, — care se compensează cu mărirea sensibilității receptorului <sup>1)</sup> cât prin acoperirea semnalului de paraziți. Dacă într'un anumit punct paraziții ating o intensitate care acoperă semnalul, sensibilitatea receptorului nu mai e de niciun folos întru

---

<sup>1)</sup> Astăzi se pot construi aparate oricât de sensibile. Limita la care se oprește constructorii e determinată de sgomotul de fond al aparatului și nivelul paraziților.

cât odată cu amplificarea semnalului, receptorul amplifică în aceeași măsură și paraziții și semnalul rămâne tot acoperit.

În concluzie, recepția nu depinde de intensitatea paraziților, ci de *raportul dintre intensitatea paraziților și intensitatea semnalului*.

### *Natura paraziților*

Paraziții se împart în două categorii: atmosferici și industriali <sup>1)</sup>.

Primii se produc în natură și se datoresc de obicei descărcărilor atmosferice, de unde și numele lor. Dar nu este vorba numai de descărcările vizibile, fulgerile, ci și de descărcările ce nu sunt însoțite de lumină și care se produc și pe cer senin.

Acești paraziți iau naștere atât în partea inferioară a atmosferei prin deplasarea și frecarea straturilor de aer, cât și în partea superioară, prin radiațiile și bombardamentele solare.

Este în sfârșit interesant de semnalat că există și paraziți cari își au originea înafara sistemului solar, în Calca Lactee, — după cum a arătat Karl Janski din New-York printr'o lungă serie de experiențe începute în anul 1932.

Paraziții atmosferici variază foarte mult cu ora din zi cu anotimpul și cu locul unde se ascultă. Ating în general o intensitate maximă vara pe la ora 14, și sunt întotdeauna mult mai puternici în regiunile ecuatoriale. Au mai ales variații neregulate, depinzând de furtunile apropiate sau depărtate, de activitatea solară, etc. În sfârșit nivelul paraziților variază foarte mult și cu lungimea de undă.

---

<sup>1)</sup> Ar trebui să adăugăm, și o a treia categorie care nu intră de obicei sub denumirea de paraziți și anume sgomotele aparatului. Acestea provin din filtraj imperfect, emisiunea electrică neregulată și sgomote produse de prize imperfecte: izolatori cu scurgere, rezistențe microfonice, etc.

În general nivelul paraziților scade cu lungimea de undă (fig. 270). Cu alte cuvinte avem mai puțini paraziți pe unde scurte, și sub 10 metri dispar complet. De altfel oricine a observat că pe unde scurte sunt întotdeauna mai puțini paraziți decât pe unde lungi.

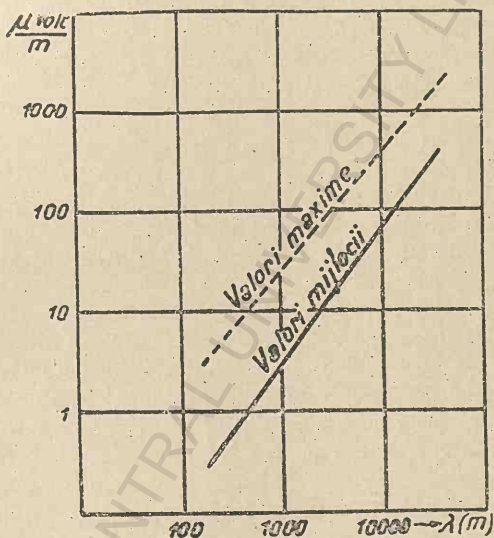


Fig. 270. — Valoarea aproximativă a paraziților pe diferite frecvențe

Din această cauză, posturile pe unde lungi trebuie să dea semnale mai puternice decât posturile pe unde scurte. Astfel de exemplu Societatea Română de Radiodifuziune socotește că Radio-București (362 m) poate fi bine auzit în regiunile unde produce un câmp de cel puțin 1 milivolt pe metru și trasează această limită pe hartă, iar pentru Radio-România (1875 m) trasează curba care indică limita de 5 milivolți pe metru (fig. 299).

Paraziții industriali sunt produși de diferitele descărcări electrice de obicei în formă de scântei care iau naștere în diversele instalațiuni și aparate electrice: întreruptori, sonerii, motoare și motorase de toate felurile, troleurile de tramvaiu, aparate medicale, etc. Și acești paraziți au în general o intensitate mai mică pe unde scurte. Paraziții industriali turbură recepțiile atât prin radiație directă cât și mai ales prin propagarea lor de-a-lungul rețelei electrice.

### *Raportul între paraziți și semnal*

Se admite în general că perturbația produsă de paraziți devine supărătoare când aceștia depășesc 15% din semnal, când avem adică raportul 1/7 (intensitatea câmpurilor).

Diferitele legislații în vigoare socot însă că paraziții nu trebuie să depășească 5% din semnal (1/20 sau o diferență de nivel de 26 decibeli). Dar audiția e socotită fără paraziți când acestea reprezintă mai puțin de 2% din semnal.

În fond aceste cifre sunt destul de arbitrar și variază dela caz la caz. Astfel pentru recepția telegrafiei intensitatea paraziților poate depăși chiar intensitatea semnalelor, iar pentru audiția plăcută a unui concert de abia se admite raportul 1/200.

În sfârșit raportul admis între parazit și semnal depinde și de durata mijlocie a parazitului. Evident că un parazit de foarte scurtă durată va putea fi mai puternic decât un parazit care durează aproape tot timpul.

### *Reducerea paraziților la sursă*

Metoda cea mai eficace de a lupta împotriva paraziților industriali este suprimarea sau mai exact reducerea lor la sursă prin dispozitive antiparazite. Aceste dispozitive urmăresc:

1. Absorbirea paraziților într'un condensator care e pus la pământ, sau nu.

2. Amortizarea, prin bobine de șoc sau rezistențe.

3. Reducerea radiației prin blindare.

Un contact dintr'un circuit neinductiv (de exemplu termostatul unei perini electrice) se poate deparazita printr'un simplu condensator de vreo 0,2 MF (fig. 271).

Un contact în legătură cu un circuit inductiv (de exemplu o sonerie electrică) se deparazitează cu un condensator completat printr'o rezistență de amortizare (fig. 271) b.

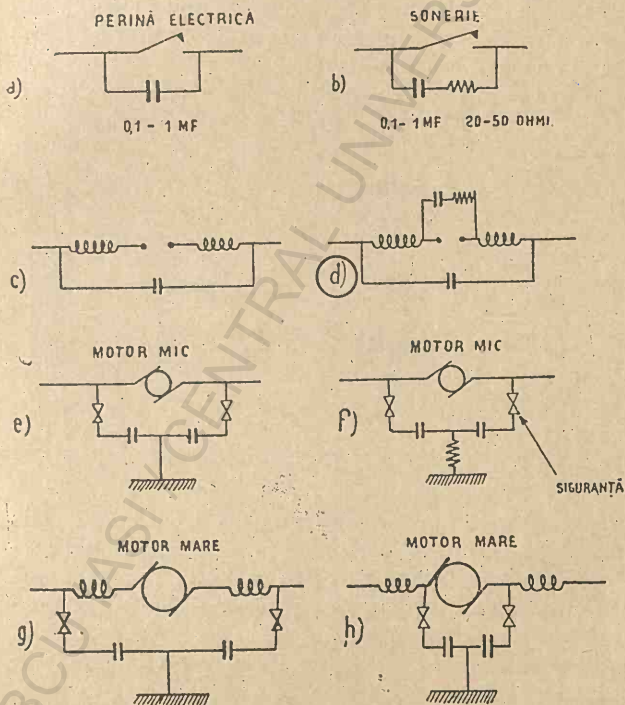


Fig. 271 — Obișnuitele dispozitive de deparazitare



Dar această deparazitare nu e suficientă la aparate mai mari și mai complexe. Se va alege atunci unul din sistemele din fig. 271 *c, d, e* sau *f*. De notat că ori de câte ori se face deparazitarea unui aparat electric prin punere la pământ trebuie să se monteze și fuzibile sau siguranțe pentru a înlătura scurtcircuitarea care s'ar produce la clacarea unui condensator. Fig. 271 *d* reprezintă un dispozitiv desăvârșit de deparazitare care e completat prin bobine de șoc. Acestea stăvilesc înaintarea pe linie a parazitilor reziduali.

Dar inductanțele sunt de obicei voluminoase și costisitoare (căci trebuie să ducă un curent de intensitate mare) și se vor evita pe cât se poate.

Fig. 272 și 273 arată aspectul dispozitivelor de deparazitare.

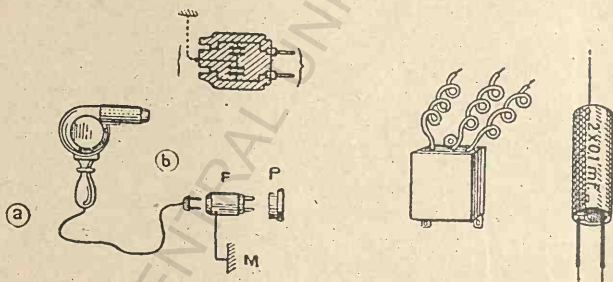


Fig. 272. — Aspectul dispozitivelor de deparazitare

Deparazitarea bujiilor dela motoarele cu explozie (la automobile de exemplu) se face prin montarea unei rezistențe de 20.000 de ohmi chiar pe bujii. Deparazitarea astfel obținută nu e decât parțială și ar trebui completată prin blindarea integrală a întregului sistem de aprindere. Deparazitarea motoarelor de avion cere un blindaj atât de perfect, încât se ține seama de toate cerințele deparazitărei chiar la proiectarea motorului.

Blindarea este singurul remediu eficace și în alte cazuri, de exemplu la aparatele de diatermie. Dar este bine

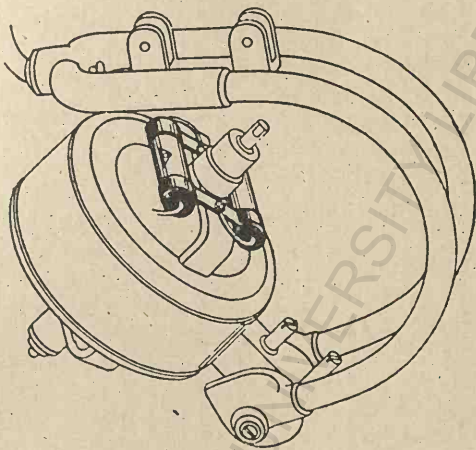


Fig. 273 a. — Deparazitarea unui motor mic

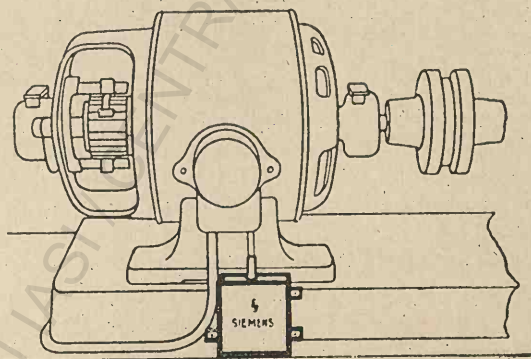


Fig. 273 b. — Deparazitarea unui motor mare

înțeles că trebuie blindat și bolnavul așa încât se cere blindarea întregii camere, — lucru destul de greu și de costisitor.

Statistica arată că în orașele mari majoritatea paraziților se datoresc motorașelor electrice (dela ventilator, răcitor, aspirator de praf, mașini de cusut etc.) și abia după aceste cauze de perturbații urmează uzinele electrice, tramvaele, reclamele luminoase și altele.

De câțiva ani au intrat în vigoare diferite legi obligând atât pe constructorii de aparate electrice cât și pe cei cari întrebuințează aparate mai vechi să le deparaziteze. În general un aparat se consideră deparazitat când tensiunea parazitului la bornele aparatului are mai puțin de 500 de microvolți<sup>1)</sup> pe orice frecvență cuprinsă între 200 și 1500 Kc (1500—200 metri) iar semnalul radiat să fie mai mic de 100 microvolți pe metru la 3 metri distanță (tot pe gama 200—1500 Kc).

Înainte de a deparazita un aparat electric trebuie însă revăzută instalația întrucât cei mai mulți paraziți se datoresc contactelor defecte, periilor murdare și altor cusururi de felul acesta.

### *Reducerea paraziților la recepție*

#### *Colectorul de unde.*

Pentru a reduce paraziții la recepție, trebuie să ne concentrăm atenția mai întâiu asupra colectorului de unde.

Spre a obține un raport favorabil între paraziți și semnal, colectorul trebuie scos de sub influența imediată a paraziților.

Deci se va instala în regiuni ferite de paraziți, de exemplu la țară. În orașele mari se vor monta antene exterioare ridicate deasupra caselor cu coborîrea blindată, dacă se poate.

---

<sup>1)</sup> E vorba să se reducă această limită mai târziu la 200 microvolți.

Antena va fi de preferință verticală pentru a fi mai ferită de inducțiile diferitelor linii electrice purtătoare de paraziți.

Dacă antena e orizontală o vom așeza perpendicular pe linia tramvaiului din apropiere și cu coborîrea în capătul opus tramvaiului.

Dar după cum am văzut, efectul direct al antenelor e puțin pronunțat <sup>1)</sup> și dacă vrem să eliminăm complet paraziții care vin dintr'o anumită direcție trebuie să recepționăm pe cadru.

Această soluție nu dă întotdeauna rezultate bune în oraș din cauză că semnalele sunt foarte slabe în interiorul caselor prin absorbțiile produse de armătura betonului, rețelele electrice, conductele de apă, calorifer, etc. — iar montarea și mai ales manevrarea unui cadru exterior e lucru foarte greu.

La țară însă cadrul poate fi întrebuințat cu mai mult succes mai ales pentru a elimina paraziții produși de vreo furtună apropiată.

Intru cât cadrul acționează de obicei și ca antenă, trebuie luate precauțiuni speciale pentru a elimina complet efectul de antenă. Pentru aceasta se recurge la dispozitivele arătate în capitolul despre cadru.

### *Receptorul.*

*Mărirea selectivității* constituie o primă soluție pentru reducerea paraziților.

Dar această soluție e departe de a fi suficientă întru cât paraziții acționează mai mult prin șoc. Ei produc adică izbutiri electrice cari determină oscilații pe orice frecvență.

---

<sup>1)</sup> Nu discutăm aci perdelele de antene directive, cari dau rezultate excelente pe lungimi de undă fixe și direcție fixe, întru cât sunt foarte costisitoare și nu se pot întrebuința decât pentru legături comerciale.

*Blindajele* întrebuințate pe o scară extensivă constituie o importantă protecție antiparazită.

Aparatele de sector trebuiesc ferite în primul rând de pătrunderea paraziților rețelei electrice. Pentru aceasta se montează un blindaj electrostatic în transformatorul de rețea. Acest blindaj constă dintr'o tablă metalică înfășurată pe primar și pusă la pământ. Bine înțeles că tabla nu trebuie să se atingă la capete, cari trebuiesc izolate, altfel s'ar produce un scurt circuit.

Se mai montează câteodată și condensatori puși la pământ și chiar bobine de șoc de înaltă frecvență.

Dar indiferent dacă aparatul e alimentat la sector sau nu, toate piesele și circuitele de înaltă frecvență trebuiesc perfect blindate pentru a le feri de influența directă a paraziților. Este evident că dacă avem de exemplu un șir de zece circuite acordate (ca în superheterodinele moderne), aceste circuite acordate nu ar fi de mare folos dacă paraziții ar pătrunde direct în ultimul circuit acordat. Când însă paraziții trebuie să treacă neapărat prin cele zece circuite acordate, neputând pătrunde pe căi laterale din cauza blindajelor, atunci paraziții sunt bine înțeles foarte atenuați.

Să vedem acum dacă afară de blindare se mai pot reduce paraziții și pe alte căi, de exemplu prin artificii de montaj.

S'au propus fel de fel de soluții foarte ingenioase și din nenorocire puțin eficace. Numai trei sunt cu adevărat interesante:

Sistemele diferențiale,  
Dispozitivele limitatoare și  
Modulația de frecvență.

*Sistemul diferențial* constă în recepționarea semnalului, și a unei a doua lungimi de undă alăturată. Se poate spune că paraziții sunt identici pe cele două lungimi de unde recepționate și dacă aceste două semnale se scad unul dintr'altul, diferența rezultantă ar trebui să fie numai semnalul întru cât paraziții se anulează.



În practică însă sistemul nu merge. Mai întâi de toate lungimea de undă alăturată nu este întotdeauna liberă. În al doilea rând, — și aceasta este adevărata piedecă, — se produce o defazare a paraziților în cele două circuite care nu sunt identice și astfel nu se mai poate face anularea paraziților prin scădere, mai ales că aceștia se manifestă, precum am văzut, mai mult prin șoc.

Experiența arată că sistemul diferențial produce totuși o reducere a paraziților dar nu constituie o soluție practică.

*Dispozitivul limitator* a fost obiectul a numeroase brevete și a început să dea rezultate bune.

Principiul se poate rezuma astfel: aparatul se închide automat ori de câte ori apare un parazit cu amplitudinea mai mare decât amplitudinea maximă a semnalului (semnalul modulat 100%). Închiderea durează foarte puțin, miimi de secundă, așa încât nu se observă decât în cazurile când se repetă prea des. Bine înțeles că închiderea aparatului, sau mai bine zis stingerea audiiției nu se face printr'o întrerupere mecanică căci ar produce un țăcănit și n'ar fi destul de rapidă.

Stingerea se face de obicei printr'o diodă.

În primele montaje antiparazite dioda îndeplinea doar funcțiunea de limitator de curent (limitare determinată de curentul ei de saturație). Astfel nu se puteau produce sunetele mai puternice decât semnalul. Aceste montaje au dat rezultate slabe.

În montajele moderne, dioda scurtcircuitează joasa frecvență, sau paralizează dioda detectoare.

Dăm un exemplu de montaj antiparazit în figura 274.

Când semnalul trece de o anumită limită (fixată cu reostatul  $R_1$ ) dioda antiparazită scurtcircuitează atât ultimul etaj de medie frecvență, cât și pe  $R_U$ , rezistența de utilizare a diodei.

Când recepția e însoțită de paraziți puternici dispozitivul acesta îi reduce la mai puțin de o zecime. Bine înțeles

că se introduce în schimb oarecare deformări, nu însă supărătoare.

Făcând bilanțul, câștigul e mai mare decât pierderea atât în ceea ce privește valoarea artistică a audiției cât și mai ales în ce privește inteligibilitatea care crește foarte mult.

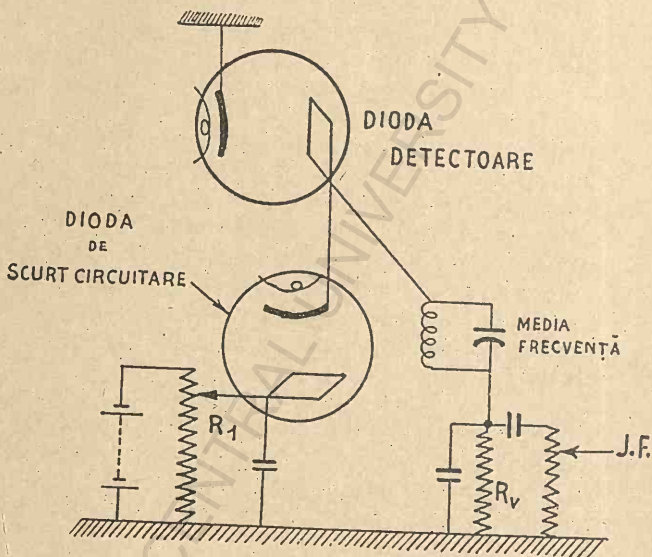


Fig. 274. — Montaj antiparazit

Modulația de frecvență a fost realizată de Edwin Armstrong în America.

Acest sistem constă în a modula emisiunea în frecvență în loc de a o modula în amplitudine (fig. 185). Cu alte cuvinte, în loc de a menține frecvența emițătorului-constantă și de a varia amplitudinea așa cum se face de obi-

ceiu, modulația de frecvență menține amplitudinea fixă și variază frecvența.

Bine înțeles că atât construcția aparatelor de emisie cât și a celor de recepție diferă mult de construcția aparatelor obișnuite.

Reducerea paraziților se obține numai cu condiția de a varia frecvența în limite mult mai mari decât intervalul bandelor laterale care apar în obișnuita modulație de amplitudine. Prin urmare modulația de frecvență ocupă un spectru mult mai întins decât modulația de amplitudine. Din această cauză modulația de frecvență se face numai pe unde foarte scurte (sub 10 m), unde există canale libere și unde nu apar dificultăți tehnice prea mari de a emite și recepționa o bandă întinsă.

Prin faptul că emisiunile se fac pe unde metrice, bătaia acestor posturi rămâne de obicei sub 100 km.

Mecanismul prin care se elimină paraziții se reduce în fond la principiul compensării enunțat mai sus, dar e prea complex ca să-l studiem aci.

Suprimarea paraziților este aproape completă. Astfel audițiile câștigă foarte mult în naturalețe.

È interesant de notat că numărul posturilor de emisie modulate în frecvență este în continuă creștere în Statele Unite ale Americii. În Europa n'au apărut încă.

Pare foarte probabil că într'un viitor apropiat toate centrele mari vor avea posturi de emisie modulate în frecvență pentru audițiile de calitate. Modulația de amplitudine se va menține, fiind necesară pentru distanțe mari.

Aparatele de recepție pentru public vor trebui să fie construite și pentru modulația de frecvență și pentru modulația de amplitudine. De altfel în America se găsesc astfel de aparate de câțiva ani.

Trecerea dela un sistem de modulație la celălalt se face printr'un simplu comutator, așa cum se comutează în aparatele obișnuite gamele de lungimi de undă.

*Legiferarea contra paraziților*

În ultimii zece ani au apărut aproape în toate țările legi pentru reducerea paraziților industriali.

Aceste legi obligă pe constructorii de aparate electrice (motoare, etc.) să le prevadă cu dispozitive antiparazite, și mai obligă pe cei cari produc paraziți cu aparate vechi sau cu instalații defectoase să le deparaziteze.

Nu este locul de a face aici un studiu comparativ al diferitelor legislații antiparazite care se rezumă în fond la cele de mai sus. Aceste legi diferă prin nivelul de paraziți pe care îl tolerează, prin metodele întrebuintate la determinarea acestui nivel, prin sancțiunile prevăzute, etc.

La noi s'au fixat câteva norme în « Regulamentul Legii pentru organizarea și funcționarea Radiodifuziunii », publicată în *Monitorul Oficial* (Partea I) Nr. 282 din 29 Noemvrie 1940.

Problema paraziților e considerată în mod general într-o cât toate precizările urmează să fie date în « Instrucțiunile Tehnice » ale Societății Române de Radiodifuziune. Aceste instrucțiuni n'au apărut până în prezent (Februarie 1941), dar sunt în lucru.

Regulamentul din *Monitorul Oficial* aduce o singură precizare importantă:

« Art. 77. Termenul alocat pentru adoptarea sistemelor antiparazite este:

Pentru aparate casnice, de șase luni.

Pentru aparate medicale, de nouă luni.

Pentru aparate comerciale și industriale de 12 luni, cu începere dela data publicării în *Monitorul Oficial* al prezentului regulament » (29 Noemvrie 1940).

## PARTEA A VI-a

### EMISIA

#### CAPITOLUL XXIII

### PRODUCEREA OSCILAȚIILOR DE ÎNALTĂ FRECVENȚĂ ȘI RADIȚIA LOR

Un emițător se reduce în fond la o lampă oscilatoare cuplată de o antenă de emisiune.

Pentru ca energia radiată să servească la transmisia unui semnal, oscilațiile lămpii trebuie să fie sau întrerupte periodic, — pentru telegrafie — sau variate în amplitudine, adică modulate pentru emisiunile telefonice <sup>1)</sup>.

Ca atare problemele emisiunii se pot rezuma astfel:

1. Producția oscilațiilor de înaltă frecvență.
2. Modulația.
3. Montaje de emisiune.

#### *Producerea oscilațiilor de înaltă frecvență*

Se urmărește:

1. Obținerea unei puteri mari sau a unui randament mare.
2. Radiția oscilațiilor.
3. Menținerea frecvenței la o valoare riguros constantă.

---

<sup>1)</sup> Aceasta este modulația de amplitudine. Mai există însă precum am văzut și modulația de frecvență.



Producerea oscilațiilor a fost studiată în linii generale, în cap. XVIII unde am văzut condițiile necesare pentru a obține o putere mare și un randament mare. La posturile de emisiune mici se urmărește de obicei, o putere mare, pe când la posturile puternice, interesează mai mult randamentul.

Dar în posturile de emisiune energia produsă nu trebuie să rămână în circuitul oscilant, ci trebuie radiată. Avem două alternative: sau producem oscilațiile în circuitul oscilant deschis (sistemul antenă-pământ (fig. 275) sau transpunem oscilațiile în acest circuit spre a fi radiate (fig. 276) — dintr'un circuit oscilant închis.

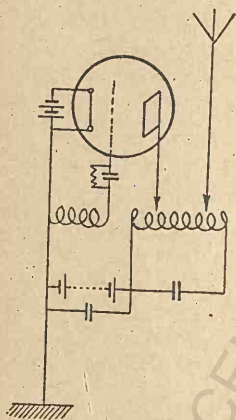


Fig. 275 — Producerea oscilațiilor chiar în circuitul antenă-pământ

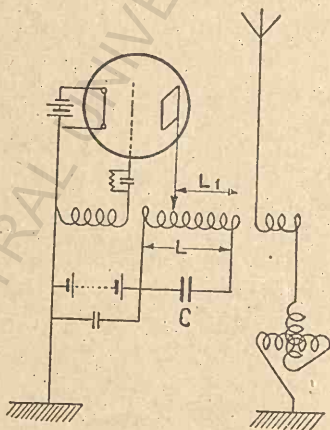


Fig. 276. — Transpunerea oscilațiilor în circuitul antenă-pământ

Deși s'ar putea crede la prima vedere că se obțin rezultate mai bune, când se produc oscilațiile chiar în circuitul oscilant deschis, se constată că prin cuplajul inductiv se obțin mai multe avantaje:

1. Nu mai avem înaltă tensiune în antenă (aceasta s'ar fi putut obține însă și pe alte căi).

2. Legătura cu pământul nu mai trece prin aparat, e mai directă, deci mai bună.

3. Frecvența undei emise e mult mai constantă fiind determinată de circuitul oscilant închis și nu de antenă care își schimbă caracteristicile după poziția ei — mai mult sau mai puțin variabilă — după umezeală, etc. E adevărat că și în cazul circuitului inductiv, antena poate desacorda circuitul oscilant închis, dar într-o mult mai mică măsură.

4. Se elimină armonicele. Acesta constituie unul din avantajele cele mai importante.

\* Este destul de greu de a produce oscilații pur sinusoidale. Dacă avem un cuplaj prea strâns între circuitul de sîtă și de placă, dacă negativarea nu e corectă, dacă în sfârșit lucrăm în clasa *B* sau *C*, sinusoida oscilației se deformează și astfel apar armonice.

Dar aceste armonice se reduc foarte mult în antenă, care este un circuit oscilant oarecum independent, acordat pe fundamentală, care oscilează sinusoidal sub influența impulsurilor primite. Astfel emisiunea nu mai turbură recepțiile acordate pe multiplii frecvenței emise.

Pe lângă toate avantajele de mai sus, cuplajul inductiv, prezintă și oarecare neajunsuri. Astfel avem în mod inevitabil pierderi de energie mai ales cu un cuplaj mai larg.

Cuplajul are o importantă foarte mare și e determinat de mai mulți factori. În primul rând circuitul antenă-pământ încarcă circuitul oscilant închis cu o rezistență

care e egală cu  $\frac{\omega^2 M^2}{R_2}$  în care  $M$  este cuplajul și  $R_2$  rezistența circuitului antenă-pământ.

Fără circuitul antenă-pământ, sarcina anodică e formată din circuitul oscilant *LC*, (fig. 276), a cărui rezistență dinamică e

$$R = \frac{L}{C R_{oscil.}} \quad \text{cap. (IV)}$$

(când priza e în punctul 1, circuitul anodic cuprinde așa dar toată inductanța  $L$ ).

Sau în forma mai generală

$$R = \frac{\omega^2 L_1^2}{R_{oscil.}}$$

(cazul figurii 193 când numai inductanța  $L_1$  e cuprinsă în circuitul anodic).

Adăugând acum circuitul antenă-pământ, sarcina anodică crește cu rezistența reflectată de acesta  $\left(\frac{\omega^2 M^2}{R_2}\right)$  și astfel sarcina anodică devine

$$R = \frac{\omega^2 L_1^2}{R_{oscil.} + \frac{\omega^2 M^2}{R_2}}$$

Așa dar, pentru a avea un procent de putere cât mai mare, în antenă, rezistența acesteia trebuie să fie cât mai mică și cuplajul cât mai strâns.

Dar cuplajul nu trebuie să fie nici prea strâns căci produce desacordări mai ales sub forma de schimbări brusce de lungimi de undă. Acesta este al doilea neajuns.

Nu intrăm în studiul acestui fenomen, dar trebuie totuși să arătăm în câteva cuvinte din ce constă.

Când se întrețin oscilații într'un circuit (Nr. 1) strâns cuplat de un al doilea circuit oscilant (Nr. 2) sistemul acesta oscilează pe frecvența 1 atâta timp cât 2 este complet desacordat. Când însă al doilea circuit se apropie de acordul primului circuit sistemul devine nestabil. Se formează un sistem complex cu două frecvențe proprii și lampa oscilează fie pe una din aceste frecvențe, fie pe

cealaltă frecvență. Trecerea se face brusc și e determinată de cauze foarte mărunte: desacordarea inevitabilă și continuă a celor două circuite, mici schimbări în amortizarea lor, etc. Aceste modificări se produc printr'o ușoară deplasare a antenei, prin neînsemnate schimbări în circuitele lămpii, variația tensiunilor de alimentare etc. Salturile dela o lungime de undă la alta, sunt însoțite de schimbări subite în arătările aparatelor de măsură și astfel pot fi ușor constatate la postul de emisiune.

Pentru înlăturarea acestui fenomen, cuplajul antenei trebuie să fie întotdeauna mai larg precum am arătat mai sus.

Am stabilit așa dar că oscilațiile trebuie să se producă într'un circuit oscilant închis, cuplat de o antenă acordată <sup>1)</sup>, — și că acest cuplaj nu trebuie să fie prea strâns. Dar se pot obține rezultate și mai bune cu un montaj puțin mai complex.

### *Oscilatorul pilot (« Master oscillator »)*

Pentru a obține o mai mare stabilitate de frecvență se întrebuintează montajul din fig. 277.

Oscilațiile sunt produse de o lampă numită « oscilator-pilot » și aplicate pe sita lămpii « Emis », care îndeplinește astfel funcțiunea de amplificatoare. Așa dar cele două circuite oscilante I și II nu sunt cuplate nici inductiv, nici capacitiv, nici prin rezistență ci pe cale electronică. De notat că în această schemă s'au compensat și cuplajele parazite prin introducerea condensatorului de neutrodinare *N*.

Așa dar circuitul oscilant (I) nu este influențat de loc de al doilea circuit oscilant. Legătura e unilaterală în sensul că circuitul I determină oscilații în circuitul II, dar circuitul II nu poate influența în niciun fel circuitul I.

<sup>1)</sup> Pentru undele scurte antena poate fi dezacordată fiindcă rezistența de radiație devine atât de mare încât acordul nu mai are importanță.





decât atât, și cuplajul cu antena se poate strânge acum. Antena se montează câteodată chiar pe circuitul oscilant ca în fig. 277. Prin strângerea cuplajului cu antena se mărește bine înțeles puterea ce trece asupra ei.

Din aceste cauze — mărirea stabilității și a randamentului — toate posturile moderne de emisiune sunt prevăzute cu oscilator-pilot, chiar și cele mai mici (de aproximativ 1 watt) mai ales când lucrează pe unde scurte.

### *Cristalul de cvart*

Se poate merge și mai departe cu stabilizarea frecvenței, întrebuițând un oscilator mecano-electric format dintr'o bucată de cristal de cvart.

Cristalul de cvart este piezo-electric, adică se electrizează prin comprimare sau destindere, și invers se comprimă sau se destinde, prin aplicarea unor sarcini electrice,

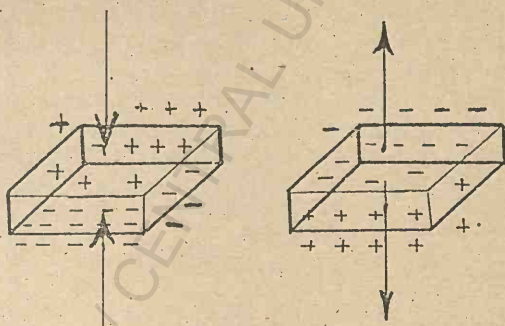


Fig. 278. — Cristalul de cvart

(fig. 278). Într'adevăr comprimând o mică placă de cvart (tăiată dintr'un cristal într'o anumită direcție cu axul acestuia) constatăm că o față se electrizează pozitiv și cealaltă față negativ. Dacă acum dăm drumul cvartului

el revine la forma de repaos și în virtutea inerției trece de această formă și se umflă puțin. În acest moment electrizarea se inversează, fața care era negativă devine pozitivă și vice-versa. Oscilațiile continuă pe urmă în jurul poziției de repaos ca la orice alt corp, până se sting. Dar în deosebire de celelalte corpuri oscilațiile cvartului sunt însoțite precum am văzut de apariția unor sarcini electrice.

Frecvența de oscilație a unui cristal de cvart este determinată ca la orice alt corp (diapazon, etc.) de caracteristicile sale mecanice: dimensiuni, coeficient de elasticitate, densitate. Aceste caracteristici sunt fixe. Ca atare și oscilațiile electrice cari însoțesc oscilațiile mecanice ale cvartului au o frecvență fixă și sunt independente de constantele și de fenomenele electrice ale circuitului în care e montat (variația tensiunilor de alimentare, etc.). Numai temperatura poate influența frecvența într'o mică măsură prin schimbarea ce o produce asupra cvartului. Dar influența temperaturii se poate reduce aproape la zero prin tăierea cvartului sub un anumit unghi, față de axele cristalului. Iar dacă se întrebuițează un termostat se elimină complet variațiile produse de temperatură.

Frecvența proprie a plăcilor de cvart întrebuițate în aparatele de radio depinde de grosime. Cu cât placa este mai subțire, cu atât oscilează pe frecvențe mai ridicate. Formula care exprimă această relație este următoarea:

$$F = \frac{3 \times 10^3}{1,06 G} \text{ Kilocicli}$$

în care  $G$  e grosimea plăcii în milimetri.

Fig. 279 reprezintă montarea unui cristal de cvart.

Circuitul oscilant de pe anodă trebuie acordat pe o frecvență apropiată de aceea a cristalului.

Stabilirea frecvenței variază cu lungimea de undă. Diferitele sisteme de stabilizare se pot rezuma și clasifica astfel:

- Oscilator-pilor, fără termostat.
- Oscilator-pilot, cu termostat.
- Oscilator-pilot, cu compensare mecanică de temperatură (Franklin-drive) fără termostat.
- Oscilator-pilot, cu compensare mecanică de temperatură (Franklin-drive) cu termostat.

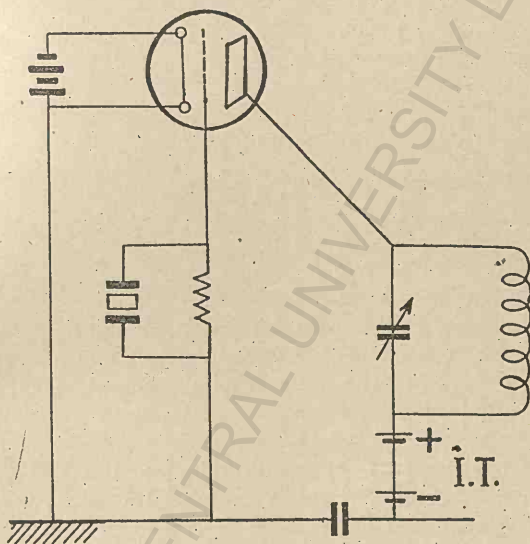


Fig. 279.—Montajul unui oscilator cu cvart

Oscilator pilot, cu cvart, fără termostat.

Oscilator-pilot, cu cvart, cu termostat.

Pentru a da un exemplu numeric, postul nostru național dela Bod, de exemplu, nu prezintă variații mai mari de 2, 3 cicluri pe lună. Frecvența sa este de 160.000 cicluri și are un oscilator-pilot « Franklin-drive » montat într'un termostat.

Toleranțele care se admit la posturile de emisiune sunt următoarele:

|                 | Categoria  |            |
|-----------------|------------|------------|
|                 | I          | II         |
| 10— 550 Kc      | 0,1 —0,5 % | 0,1 —0,3 % |
| 550— 1.500 Kc   | 0,1 —0,5 % | 0,02—0,1 % |
| 1.500— 6.000 Kc | 0,01—0,1 % | 0,01—0,05% |
| 6.000—30.000 Kc | 0,05—0,01% | 0,01—0,02% |

Toleranțele admise pentru cele două categorii de stațiuni, variază după cum sunt fixe sau mobile, după mărimea lor, etc.

## CAPITOLUL XXIV

### MODULAȚIA

Modulația este procesul prin care se imprimă curenții telefonici pe oscilațiile de înaltă frecvență producând de obicei variația amplitudinii lor.

Definiția oficială este următoarea: modulația este procedeul care consistă în a face să varieze după o lege dată anumite caracteristici, (amplitudine, curent, fază, frecvență, etc.), ale unui curent ondulator de formă determinată, numit curent purtător.

Modulația a fost reprezentată în fig. 186 și 187.

Procesul modulației cere energie. Într'adevăr, considerând de exemplu, un vârf de modulație de 100 la 100, constatăm că s'a dublat curentul și voltajul, așa încât în clipa în care avem vârful de modulație puterea s'a împătrit.

În mod practic însă, nu interesează vârful de modulație, ci puterea mijlocie absorbită, când avem o modulație de o anumită adâncime, să zicem de 100 la 100. Se poate demonstra că în acest caz puterea absorbită, este cu 50% mai mare decât puterea absorbită de unda purtătoare nemodulată. Aceasta corespunde cu o creștere a curentului de alimentare de  $\sqrt{1,5} = 1,23$ .

Heising a dat o formulă care exprimă adâncimea modulației în raport cu creșterea curentului.

Dacă  $I_N$  = curentul undei purtătoare nemodulată.

»  $I_M$  = curentul undei purtătoare modulată și  $M$  = profunzimea modulației, avem

$$M = \sqrt{2 \left( \left( \frac{I_M}{I_N} \right)^2 - 1 \right)}$$

Există diferite sisteme de modulație:

1. Prin absorbție.
2. Pe placă, prin variația tensiunii anodice: modulația prin curent constant etc., modulația în serie.
3. Modulația de sită.
4. Modulația prin defazare.

În sfârșit, montajele cu oscilator-pilot, mai pot fi modulate și pe alte căi.

### *Modulația prin absorbție (fig. 280)*

Variația rezistenței circuitului microfonic produce o absorbție, mai mult sau mai puțin pronunțată, asupra circuitului oscilant și implicit variază radiația. E de notat că acest circuit microfonic *nu* trebuie alimentat.

De asemenea mai e de observat că modulația se face numai prin reducerea puterii radiate.

Montajul acesta se întrebuințează rar, și numai la posturile foarte mici.

### *Modulația de placă*

Prin modulația de placă se produce o variație a tensiunii anodice. Considerentele generale dela începutul capitoului se referă la acest sistem de modulație, întrebuințat întotdeauna la posturile mari.



Vom considera cele două montaje tipice întrebuințate pentru modulația de placă:

Modulația în serie, și

Modulația prin curent constant (Heising).

Modulația în serie este reprezentată în fig. 281.

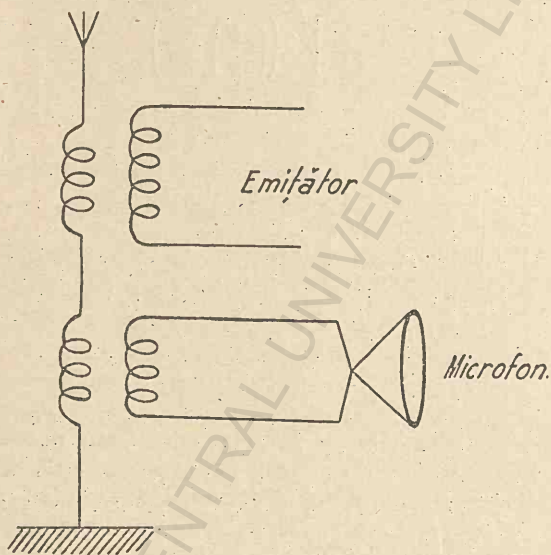


Fig. 280. — Modulația prin absorbție

Lampa modulatorie constituie o rezistență variabilă, montată în circuitul anodic al lămpii oscilatoare. Lampa *M* își schimbă rezistența interioară după modulația telefonică ce i se aplică de sită (de obicei după o amplificare prealabilă). Astfel variază voltajul disponibil la anoda oscilatoare.

Fig. 282 reprezintă modulația prin curent constant, Heising. Lampa modulatorie constituie ea și în cazul pre-

cedent o rezistență variabilă, montată însă de rândul acesta în paralel cu oscilatoarea.

Pentru ca modulatoarea să poată influența oscilatoarea, alimentarea anodică a ambelor lămpi se face printr'o bobină de șoc. Aceasta este o bobină cu miez de fier și are

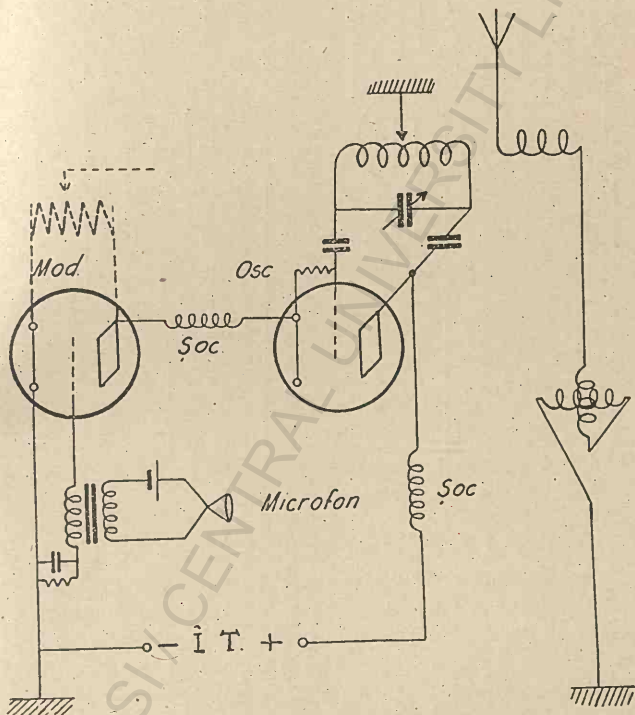


Fig. 281. — Modulația în serie

o inerție electrică atât de mare încât curentul ce trece prin ea nu poate urma fluctuațiile de frecvențe acustice.

Astfel stând lucrurile, curentul de alimentare anodică e constant și egal cu suma curenților ce trec prin cele două lămpi. Prin urmare, când scade curentul în modulatori trebuie să crească în oscilatoare și viceversa.

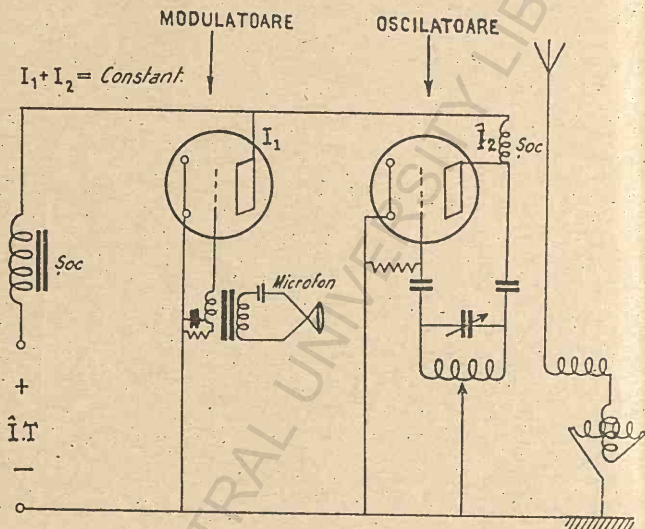


Fig. 282. — Modulația prin curent constant

Bine înțeles că aceste variații de curent sunt însoțite de corespunzătoarele variații de tensiuni așa încât fenomenele sunt ceva mai complexe decât au fost arătate aci.

Modulația în serie e întrebuințată la Radio-România (Bod Brașov) iar modulația prin curent constant e întrebuințată la Radio-București (Băneasa).

### *Modulația de sită (fig. 283)*

Curentul microfonic face să varieze potențialul sitei prin transformatorul de ridicare de tensiune. Acest transfor-

mator are un raport mare, de aproximativ  $\frac{1}{25} - \frac{1}{50}$  și poate fi înlocuit la nevoie în posturile mici printr'un transformator obișnuit de sonerie (bine înțeles că în acest caz primarul devine secundar, și vice-versa).

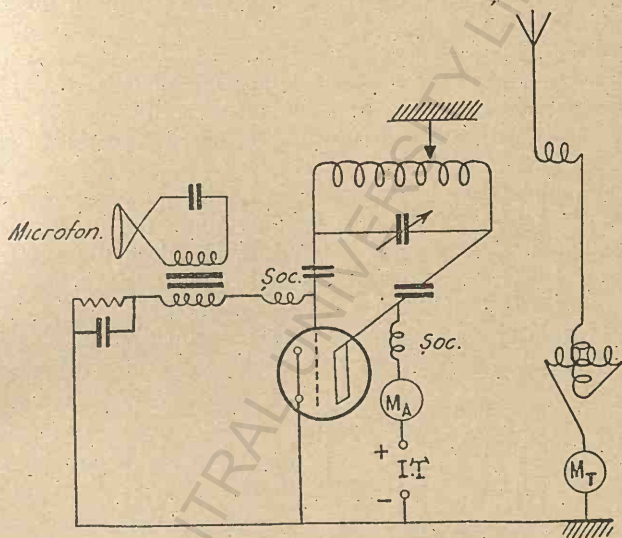


Fig. 283. — Modulația de sită

În cazul posturilor mai mari, modulația de sită se face printr'o lampă amplificatoare de joasă tensiune montată între microfon și sita lămpii oscilatoare.

Modulația pe sita lămpii auto-oscilatoare se întrebuințează la posturile mai mici. Oscilatoarea nu lucrează în condițiile optime, în schimb nu e nevoie să se amplifice curenții microfonici, și chiar dacă se amplifică pentru lămpile mari, se amplifică mult mai puțin ca pentru modulația de placă,

### Modulația prin defazare

A apărut după celelalte sisteme de modulație și se datorește d-lui Chiireix.

Sistemele de modulație întrebuințate în mod curent, se împart după cum am văzut, în două categorii, modulația de placă și de sită.

În modulația de placă, oscilatoarea funcționează în plin randament dar se cere o lampă modulatorie tot atât de mare ca și oscilatoarea, — cu toată amplificarea de joasă frecvență necesară pentru a o alimenta în condițiuni convenabile.

În modulația de sită randamentul lămpii oscilatoare e redus. Astfel, când lampa produce unda purtătoare nemodulată, randamentul e redus la jumătate din randamentul ei optim. Avem în schimb, precum am văzut, o economie în amplificarea de joasă frecvență.

Modulația prin defazare este în principiu un sistem diferențial (fig. 284). Antena e alimentată de diferența

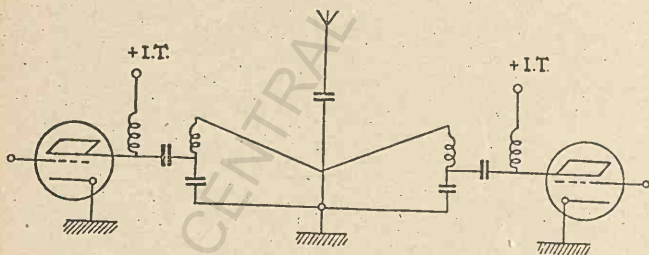


Fig. 284. — Modulația prin defazare

curenților din cele două lămpi a căror defazare relativă variază în timpul ciclului de modulație. Astfel lămpile pot fi alimentate tot timpul în condițiuni de funcționare optime, adică cu tensiunile anodice și de sită la valori po-



trivite și constante. Modulația cere mult mai puțină energie decât în sistemele de modulație prin tensiune anodică.

Acesta este principiul.

Modulația prin defazare prezintă interes fiindcă permite o importantă economie de curent în stațiunile mari.

## CAPITOLUL XXV

### MONTAJE DE EMISIUNE

Să considerăm mai întâi câteva montaje fără oscilator-pilot.

#### *Hartley*

Fig. 285 reprezintă montajul Hartley care este unul din cele mai întrebuițate. Ca atare îl vom considera mai de aproape.

Circuitul oscilant este legat între sită și anodă. Așa dar reacția se face și inductiv (prin cele două porțiuni ale bobinei  $L$ , al căror raport se potrivește prin deplasarea prizei) și capacitiv prin  $C$ . Cuplajul capacitiv crește pe măsură ce se mărește lungimea de undă (prin mărirea lui  $C$ ). Astfel, când schimbăm lungimea de undă, cuplajul se menține în mod automat la o valoare aproximativ corectă.

Condensatorul  $C_1$  îndeplinește doar funcțiunea de a împiedeca scurt-circuitarea înaltei tensiuni, iar pentru înalta frecvență constituie o foarte bună legătură între circuitul oscilant și anodă,

Pe de altă parte, bobina de joc  $S$  împiedecă scurt-circuitarea înaltei frecvențe prin sursa de alimentare. Cu alte cuvinte, bobina de șoc, permite alimentarea plăcii dar izolează înalta frecvență.

Prin urmare alimentarea anodică se face în paralel cu circuitul oscilant, dar s'ar fi putut face și în serie

(fig. 286). În general, toate montajele de emisiune pot fi alimentate și în serie și paralel.

De notat că acordul antenei se face printr'un vario-metru  $V$ . Acordul antenei s'ar fi putut face și prin condensator variabil, dar acesta ar fi redus energia radiată precum se poate vedea în cap. IX.

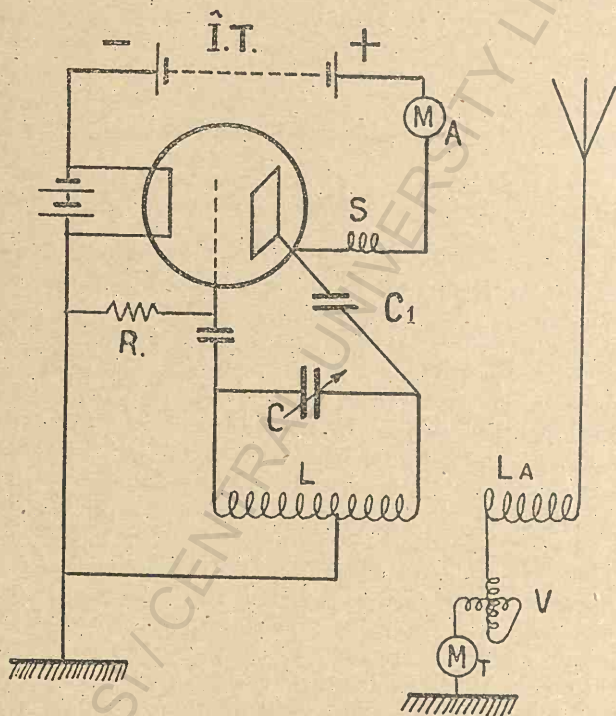


Fig. 285. — Hartley alimentat în paralel

Reglajul oscilatorului se reduce la determinarea prizei optime pe bobina  $L$  și la găsierea negativării corecte, —

adică la determinarea rezistenței de scurgere  $R$ . Această rezistență de scurgere va avea o valoare mai mare pentru telefonie și o valoare mai mică pentru telegrafie. Manipularea telegrafică se face prin întreruperea circuitului de sită.

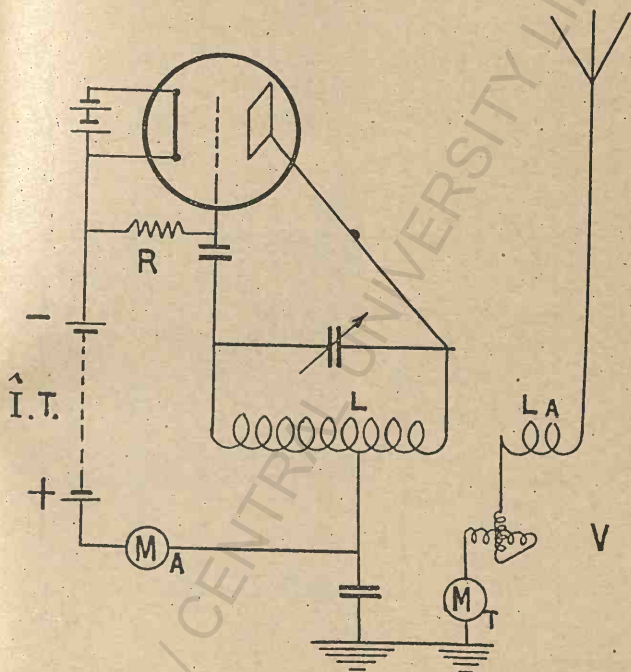


Fig. 286. — Hartley alimentat în serie

Sistemul antenă-pământ (inclusiv  $L_A$  și  $V$ ) trebuie astfel dimensionat ca să permită acordul. Cuplajul nu trebuie să fie prea strâns, precum am văzut mai sus.

După ce se face acordul circuitului oscilant pe frecvența dorită se acordează antena. Când antena e acordată obținem deviația maximă în miliampermetrul termic  $M_T$ . Odată cu acordul, crește și curentul de alimentare anodică care trece prin miliampermetrul de alimentare  $M_A$ .

### Colpitts

În acest montaj (fig. 287) avem doi condensatori  $C_1$  și  $C_2$ , astfel montați încât pe măsură ce se mărește unul din ei se micșorează celălalt, suma lor rămânând constantă.

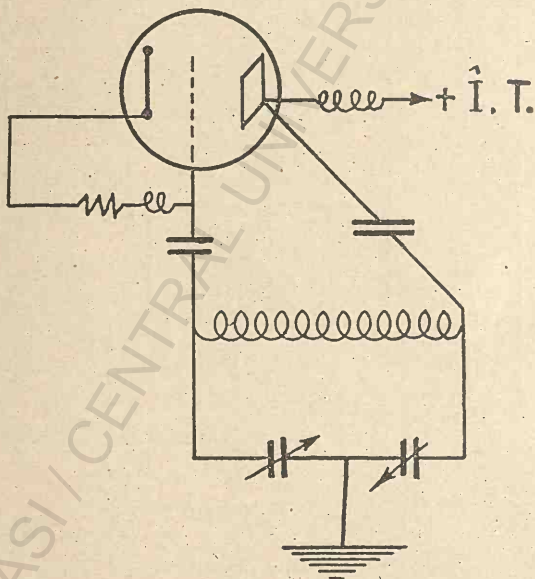


Fig. 287. — Colpitts

Putem spune așa dar, că avem un condensator cu priză mobilă, ca priza mobilă dela Hartley.

*Cuplaj electronic*

În fig. 288 avem o tetraodă pe care s'a montat un oscilator Hartley, între prima și a doua sită, transformată în anodă. Pe placă avem un circuit oscilant care e alimentat de Hartley pe cale electronică.

Acest dispozitiv se comportă aproape ca un montaj cu două lămpi, format din oscilator-pilot și lampa amplificatoare.

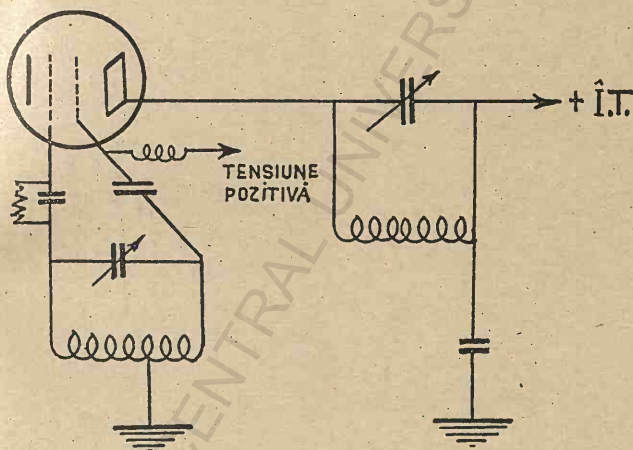


Fig. 288. — Cuplaj electronic

*Push-Pull*

Fig. 289 reprezintă un montaj de emisiune în push-pull. Admite nenumărate variante. Se întrebuințează în posturile mari și în posturile de unde scurte.



*Pentodă cu cristal*

Fig. 290 este de fapt o perfecționare a schemei din fig. 288.

În cazul de față se poate simți nevoia de a introduce un mic cuplaj capacitiv între prima sită și anodă. Necesitatea și mărimea acestui cuplaj (care este de obicei un simplu condensator de neutrodinare  $C_N$ ) depinde de caracteristicile lămpilor și de sarcina din circuitul anodic.

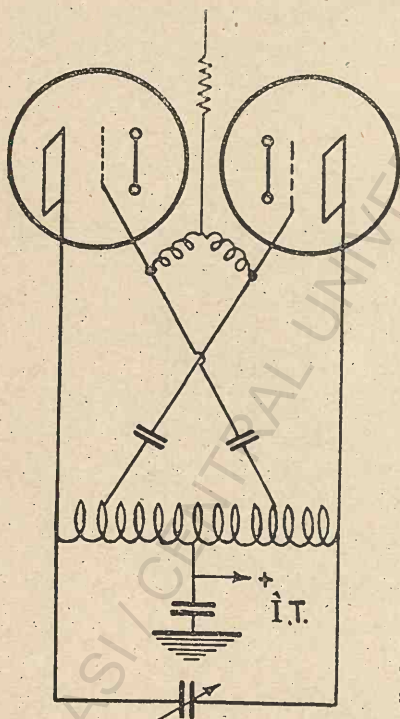


Fig. 289. — Push-pull

*Montaje de unde ultra-scurte*

Frecvențele de peste 300 megacikli pe secundă (unde mai scurte de 1 m) nu se pot obține cu montaje normale, și cu lămpi normale, întrucât pe de o parte cele mai mici capacități reziduale capătă o importanță covârșitoare și pe de altă parte timpul necesar pentru deplasarea electronilor de la fila-

ment la anodă, devine o cantitate apreciabilă față de durata unui ciclu și stingherește funcționarea.

Dăm mai jos două montaje întrebuințate pentru aceste unde din extrema limită a spectrului radio-electric.

### Barkhausen-Kurtz

Înalta tensiune se aplică pe sită, care funcționează la o tensiune pozitivă, de circa 200 V (fig. 291). Placă este la potențialul catodei sau negativă față de catodă.

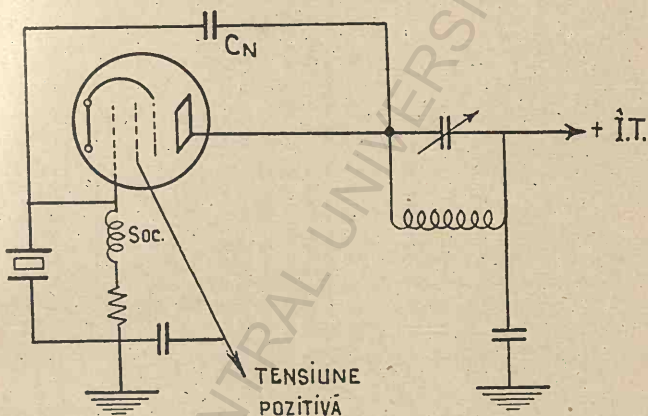


Fig. 290. — Pentodă cu cristal

Electronii emiși de filament sunt atrași de sită, o străbat în virtutea inerției și se îndreaptă spre placă. Placă fiind însă negativă, electronii nu ajung decât în apropierea ei, sunt respinși și se întorc spre sită.

Cam în felul acesta se explică producerea oscilațiilor care rezultă în mod neîndoelnic dintr'o oscilație electronică între sită și placă. Dar fenomenul nu este complet elucidat. S'a stabilit că frecvența depinde de dimensiuni.

nile și de poziția electrozilor și mai ales de tensiunile aplicate pe sită și pe placă.

Cu montajul Barkhausen-Kurtz s'au putut obține oscilații până la 10 wați, iar lungimea de undă a putut fi coborâtă până la 6 cm. Randamentul este foarte mic, cam de 1% dar poate atinge și 7%.

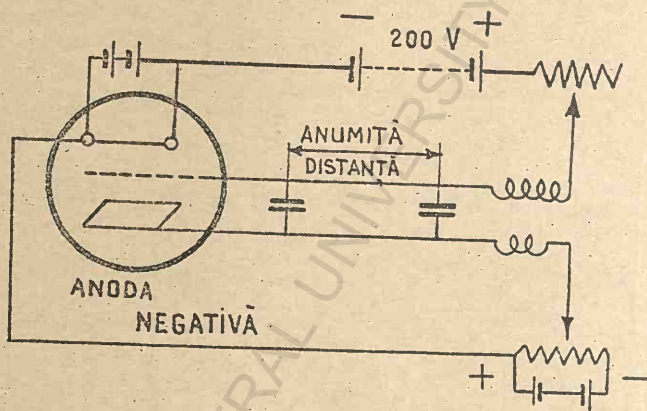


Fig. 291. — Montaj Barkhausen-Kurtz

### Magnetronul.

Magnetronul descris în cap. XIV poate produce oscilații de foarte înaltă frecvență. Dar producerea oscilațiilor nu se face cum s'ar putea crede, prin cuplajul electronmagnetului de circuitul anodic. În felul acesta nu se pot obține decât oscilații foarte încete din cauza inerției electrice a bobinajului magnetic.

Producerea oscilațiilor de înaltă frecvență în magnetron este oarecum asemănătoare cu producerea oscilațiilor în montajul Barkhausen-Kurtz, prin faptul că electronii oscilează între două elemente din lampă, anume între cele

două jumătăți de cilindru care formează anoda. Fig. 292 reprezintă acest montaj. Oscilațiile apar de îndată ce câmpul magnetic depășește puțin valoarea critică, (valoarea critică e cea care întrerupe curentul filament-anodă). Pentru producerea oscilațiilor mai e nevoie ca liniile fluxului magnetic să facă un unghi de  $3-10^\circ$  cu axul lămpii.

Cu magnetronul s'au obținut oscilații întreținute de cea mai înaltă frecvență din câte s'au putut produce până în prezent, anume de 27.000 megacicli, adică o lungime de undă de 1,1 cm.

Montajele de emisiune considerate aci se completează aproape întotdeauna cu etaje de amplificare de putere de tip *B* sau *C*.

Am văzut la amplificatorii tip *A* că determinarea sarcinii optime și a punctului de funcționare sunt probleme destul de complexe. Pentru amplificatorii de tip *B*, se procedează cam la fel, cu deosebirea că lucrurile se mai complică prin apariția curentului de sită și prin variația intensității mijlocii a curentului anodic.

Amplificatorii tip *C* constituie un caz și mai complex în studiul căruia apar 15 variabile<sup>1)</sup>. Ca atare socotim că nu este cazul de a desvolta aci metodele de calculare a acestor amplificatori. Ne vom mărgini să arătăm montarea lor în posturile noastre de radiodifuziune.

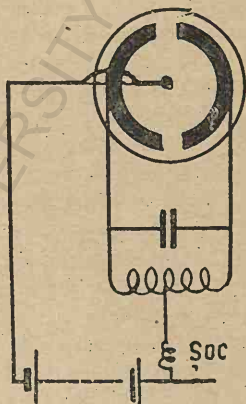


Fig. 292. — Magnetronul

<sup>1)</sup> D-l Prof. Ing. T. Tănăsescu a preconizat interesante metode grafice pentru calcularea amplificatorilor de putere tip *C*, — Teză de Doctorat, Școala Politehnică din București, 1940.

## CAPITOLUL XXVI

## POSTURILE NOASTRE DE RADIODIFUZIUNE

Cadrul restrâns al lucrării de față nu îngăduie descrieri amănunțite a diferitelor tipuri de posturi de emisiune. Scheme pentru posturile mici de amatori se găsesc în alte cărți precum și mai ales în revistele de radio. Cetitorul care s'a familiarizat cu noțiunile fundamentale expuse în lucrarea de față va putea urmări schemele în deplină înțelegere.

Socotim însă necesar să dăm o descriere sumară a posturilor de radiodifuziune întru cât nu s'au publicat până în prezent și constituie obiectul de legitimă curiozitate a auditorilor radiofoniști.

Societatea de radiodifuziune posedă următoarele posturi de emisiune:

Radio-București de 12 Kw, Băneasa-Otopeni, 1929.

Radio-România de 150 Kw, Bod-Brașov, 1935.

Postul pe unde scurte de 4 Kw, București 1941 și

Radio Moldova de 5 Kw pe 259 m, Iași 1941.

Programele au loc la sediul societății, Str. General Berthelot 60, București, unde sunt amenajate 3 studiouri și 2 cabine pentru conferențieri. Într'un viitor apropiat sediul societății și studiourile se vor muta în Casa Radiodifuziunii care urmează să se construiască pe Bulevard Mareșal Prezan, lângă Arcul de Triumf.

Studiourile sunt legate de posturile de emisiune prin cabluri subterane.

Cablurile care leagă studiourile de posturile de emisiune au mai multe circuite care servesc atât pentru transmisia programelor cât și pentru legătura telefonică directă și permanentă. Cablurile sunt construite cu cea mai mare îngrijire ca să nu producă niciun fel de deformare.



*Radio-București*

Postul de emisiune este alimentat în întregime dela rețeaua de curent trifazic a orașului (consumă 75—80 Kw) și se compune din două părți, reprezentate schematic în figurile 293 și 294.

Să considerăm întâi prima parte.

Curenții microfoni care ajung la postul de emisiune sunt amplificați din nou de o primă lampă « sub-modulatoare » și pe urmă de o a doua lampă « modulatoare ». Această lampă modulează oscilațiile de înaltă frecvență ale unei alte lămpi denumită « amplificator-modulator ». Modulația se face prin curent constant, sistem Heising.

Trebue observat însă că această ultimă lampă nu produce chiar ea oscilațiile. Oscilațiile sunt produse de un oscilator-pilot. Și pentru a evita orice influență exterioară asupra acestui oscilator el se izolează prin neutrodinare și printr'o lampă intermediară denumită « izolator ». Dar nu numai atât, oscilatorul și izolatorul sunt închiși într'o cutie blindată pentru a fi feriți de câmpuri exterioare și de variații de temperatură, temperatura cutiei fiind menținută constantă printr'un termostat. Și în sfârșit alimentarea acestui grup se face cu o sursă separată de curent, pentru a evita fluctuațiile care se produc pe rețea.

Prima parte a emițătorului considerată până acum are numai lămpi mici, răcite cu aer și alimentate dela acumulatori și generatori.

A doua parte a postului de emisiune (fig. 241) este un simplu amplificator cu două etaje, primul etaj cu o lampă în clasa A, iar al doilea cu trei lămpi montate în paralel tot în clasa A. Amplificatorul acesta primește oscilațiile modulate dela lampă amplificatoare modulatoare, și după amplificare le trece asupra antenei. Toate lămpile sunt mari, răcite cu apă, și alimentate cu înaltă tensiune dela rețea, prin transformatori, redresorii electronici și filtre



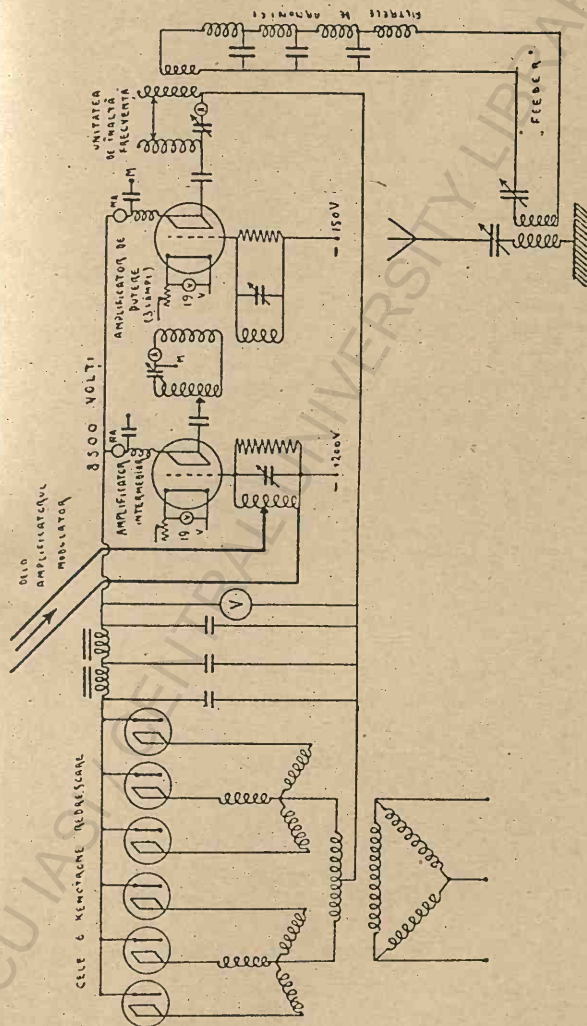


Fig. 294. — Radio-București etajele de mare putere

de netezire. Diodele au cam același aspect și cam aceleași dimensiuni cu triodele din acest etaj, fiind răcite tot cu apă.

De notat că lămpile amplificatorului intermediar și de putere au circuitele de sită puternic amortizate ca să nu elimine bandele laterale provenite din modulație și ca să stabilizeze lămpile fără neutrodinarea capacităților lor.

După ce oscilațiile modulate au fost amplificate în cele două etaje, trec în așa zisa unitate de înaltă frecvență prin filtrul de armonici și prin « feeder » la antenă. Filtrul de armonici servește la eliminarea armonicilor 2 și 3, care apar în mod inevitabil, oricâte precauțiuni s'ar lua.

Feeder-ul e format din două fire paralele și o bobină de cuplaj și servește pentru a stabili legătura între postul de emisiune și antenă care e situată cam la 100 m.

Antena e verticală (nu în « T ») și are o înălțime de circa 90 m, pentru a vibra în sfert de lungime de undă. Priza de pământ e formată dintr'o rețea de sârme dispuse radial în jurul antenei și întinse la câțiva decimetri dela suprafața pământului, având capetele legate de un întreg sistem de plăci metalice îngropate în pământ.

### *Radio-România*

E unul din cele mai mari posturi de radiodifuziune din Europa. S'a ales o undă lungă (1875 m = 160.000 Kc) pentru a reduce absorbția produsă de munți și de păduri. Acest post deservește în undă directă aproape tot cuprinsul țării, afară de regiunea Timișoarei. În direcția Timișoarei propagarea se face numai de-a-lungul munților și de aceea semnalele sunt foarte atenuate.

În deosebire de celelalte posturi de radiodifuziune, postul dela Bod nu este alimentat dela rețea și are o uzină proprie. Un grup de trei motoare Diesel, de câte 450 Kw din cari unul de rezervă produc energia electrică necesară, care e dată în formă de curent trifazat.

Curentul acesta este transformat, redresat prin triode cu vapori de mercur și filtrat pentru a produce alimentarea de înaltă tensiune la 20.000 volți.

Schema de principiu a postului de emisiune e dată în fig. 295.

Avem întâi oscilatorul-pilot care nu figurează în schemă. Acesta constă dintr'o lampă de recepție care oscilează pe un « Franklin drive », tot sistemul fiind montat într'un termostaț. După amplificare, oscilația alimentează lampa cu sită ecran care se vede în partea stângă a schemei. Această lampă izolează oscilatorul-pilot și amplifică semnalul primit pe care îl trece asupra lămpilor « CAT 9 ». Aceste lămpi îndeplinesc dubla funcțiune de a amplifica înalta frecvență și de a o modula.

Înainte de a modula oscilațiile din lămpile « CAT 9 », semnalele de joasă frecvență sunt amplificate atât înainte de a fi trimise pe linie cât și la sosire, iar după aceea se amplifică din nou în post, cu lampa « sub-submodulatoare », « submodulatoare » și cu cele trei lămpi « CAM 3 ».

Lămpile « CAM 3 » amplifică semnalul de joasă frecvență dar totodată servesc și la modulație, plăcile lor fiind legate direct de filamentele lămpilor « CAT 9 ». Avem așa dar o modulație în serie (vezi cap. XXIV). Ca atare filamentele lămpilor « CAM 3 » se află la potențialul plăcilor « CAM 3 », sunt prin urmare la înaltă tensiune. Din această cauză filamentele lor sunt alimentate cu mașini izolate față de pământ.

Semnalul de înaltă frecvență modulat în lămpile « CAT 9 » e amplificat în etajul final. Acesta constă din 6 lămpi « CAT 12 » montate în push-pull având câte 3 lămpi în fiecare ramură a push-pull-ului și constituie un amplificator clasa B.

De aci semnalul trece printr'un circuit acordat la feeder. Dar înainte de a trece la feeder se elimină armonicile cu ajutorul filtrelor.

Feeder-ul este cuplat de antenă prin montajul arătat în fig. 296.



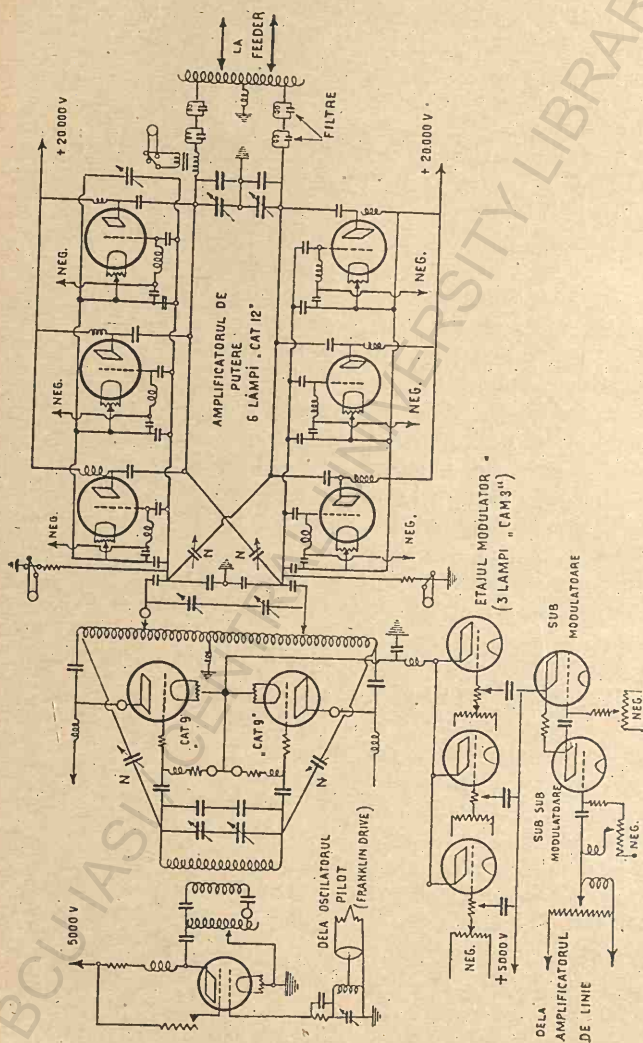


Fig. 295. — Radio-România, postul de emisiune

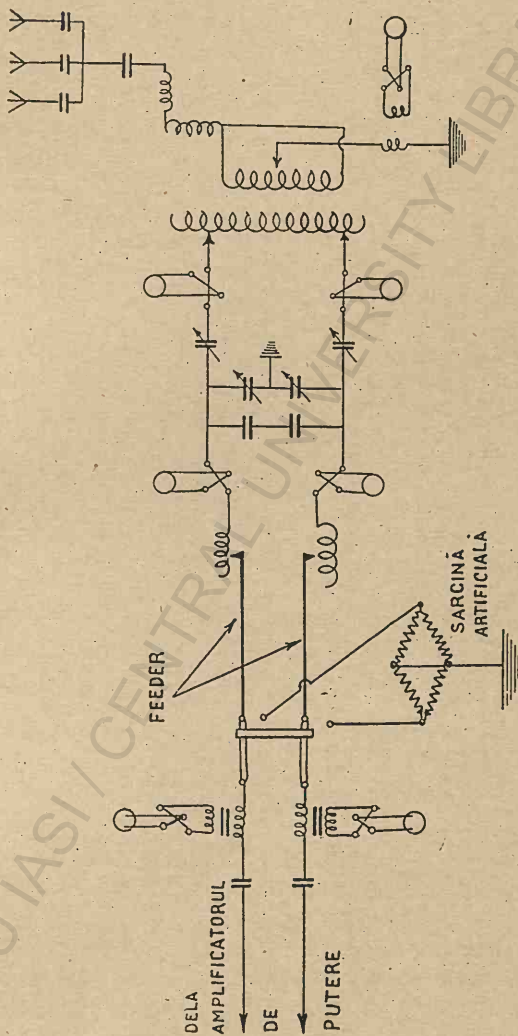


Fig. 296. — Radio-România, feeder-ul și antena

Antena constă din trei fire în « *T* » legate la capete și susținute de doi piloni înalți de 250 m, — cele mai înalte construcții din România.

Antena are o particularitate interesantă, e prevăzută cu un sistem de încălzire pentru a topi gheața care se depune iarna. Prin greutatea ei, gheața ar putea rupe antena. Încălzirea se face cu un curent de joasă frecvență care își închide circuitul prin capetele întreitului « *T* », capete care sunt legate între ele precum am văzut mai sus. Curentul de încălzire e trimis în antenă printr'un sistem de inductanțe și condensatori cari izolează înalta frecvență, așa încât încălzirea antenei se poate face chiar în timpul emisiunii asupra căreia nu are nicio influență.

### *Postul pe undă scurtă (fig. 297 și 298)*

Al treilea post al Societății Române de Radiodifuziune a fost construit de d-l Dr. Ing. E. Petrașcu, Directorul tehnic, în colaborare cu inginerii Societății.

Realizat întâi ca post de 100 wați la Institutul Electrotehnic din București, a fost mutat la Băneasa, completat și în urmă mărit la 300 wați alimentare anodică. După aceea a fost înlocuit cu postul de 2 Kw calculat și construit în întregime de Societatea Română de Radiodifuziune.

În urmă acest post a fost mărit la 4 Kw. antenă și instalat în București.

Schema postului poate fi urmărită în figurile 297 și 298.

Avem:

### *Înalta frecvență*

Înalta frecvență e formată din următoarele 5 etaje:

*Oscilatorul-pilot* care utilizează un cristal de cvartț cu frecvența de 4617 Kc (65 m) montat între sită și anodă,

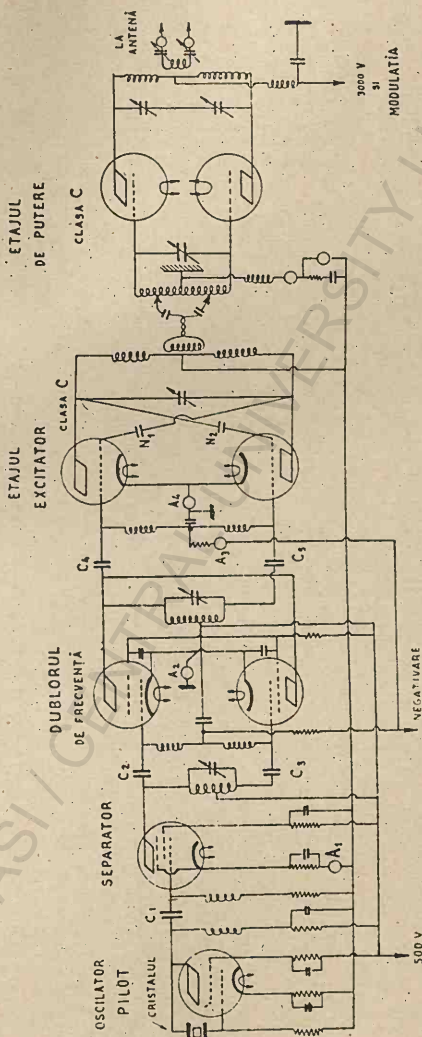


Fig. 297. — Postul pe undă scurtă, înalta frecvență

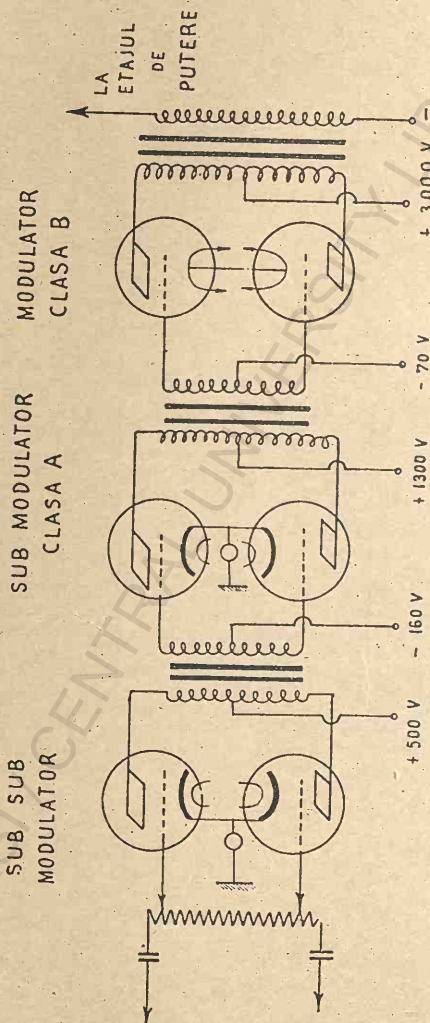


Fig. 298. — Postul pe undă scurtă, amplificarea de joasă frecvență



fără circuit acordat. Oscilația produsă astfel e trecută prin condensatorul  $C_1$  la separator.

*Separatorul* e o pentodă prevăzută cu un circuit oscilant acordat tot pe 4617 Kc (65 m) care se reglează cu ampermetrul  $A_1$ . Circuitul oscilant e legat prin condensatorii  $C_2$  și  $C_3$  de sitele etajului care dublează frecvența.

*Dublurul* acesta este obișnuitul montaj cu două lămpi, având sitele montate în opoziție și anodele legate împreună, direct. Oscilațiile sunt transmise prin condensatorii  $C_4$  și  $C_5$  la

*Etajul excitator* e un amplificator clasa C de 400 wați. Circuitul oscilant e neutrodinat cu ajutorul condensatorilor  $N_1$  și  $N_2$ . De aci oscilațiile trec la amplificatorul de putere printr'o linie de transmisie formată din două fire răsucite.

Amplificatorul de putere în clasa C de 4 Kw e așezat la oarecare distanță de etajele precedente pentru a evita cuplaje parazite. Și acest amplificator e neutrodinat. Alimentarea se face la 3000 de volți și pe această tensiune se suprapune modulația dela amplificatorul de joasă frecvență.

Acest amplificator de putere modulat, alimentează antena prin feeder-ul acordat, format din două fire de

$$\frac{\lambda}{2} = 16,2 \text{ m. Antena e un dipol orizontal.}$$

### *Amplificatorii de joasă frecvență.*

Curenții microfonici amplificați în studio ajung la etajele de joasă frecvență din fig. 298. Avem:

*Etajul sub-submodulator*, montat în push-pull ca amplificator clasa A.

*Etajul submodulator*, tot în push-pull clasa A.

*Etajul modulator*, în push-pull clasa *B*, alimentează ultimul etaj de amplificare în înaltă frecvență, precum am văzut mai sus.

### *Alimentarea.*

Toată alimentarea se face dela sector.

Se întrebuintează lămpi redresoare obișnuite pentru primele etaje, și lămpi redresoare cu vapori de mercur pentru etajul de putere și pentru modulator.

Negativările se obțin cu celule de seleniu.

Punerea în funcțiune se face prin diferite butoane și automate prin care se elimină greșelile de manevrare.

Consumația totală dela sector variază după gradul de modulație (fiindcă amplificatorii de putere lucrează în clasa *B* și *C*). Cu o modulație de 50% consumația e de 6,9 Kw și cu o modulație de 80% de 8,3 Kw. Aceste valori corespund respectiv cu un randament global de 22,25% și 21,9% (în raport cu puterea din antenă).

Postul acesta e de o construcție foarte compactă, având aproximativ dimensiunile unui dulap. Mai mult decât atât, postul se poate demonta foarte repede, căci diferitele etaje se pot scoate fără a desface vr'o legătură, întru cât sunt alimentate prin contacte-baionetă. Astfel postul este semi-mobil.

## CÂMPURILE PRODUSE DE POSTURILE NOASTRE DE RADIODIFUZIUNE

Publicul se plânge în general că nu poate auzi bine acest post pe unde scurte. Dar postul a fost construit mai mult pentru străinătate. Pentru deservirea țării avem doar posturile celelalte, Radio București și Radio România.

Postul pe undă scurtă, ca orice emisiune pe undă scurtă are o zonă de umbră (vezi cap. X) care acoperă aproape

toată țara. Dar la granițe și mai ales dincolo de granițe postul se aude bine.

Fig. 299 arată în linii pline limitele serviciului de zi (unde directe).



Fig. 299. — Câmpurile produse de posturile noastre de radiodifuziune

Pentru Radio-București avem curba de 1 MV/m, iar pentru Radio-România care e pe undă lungă, curba de 5 MV/m.

Serviciul de noapte fără fading e indicat de liniile punctate de 16 și 2 MV/m. Bătaia de noapte cu fading trece mult de limitele serviciului de zi, postul Radio-București mai ales putând fi bine auzit în străinătate.

## DESVOLTAREA RADIODIFUZIUNEI ROMÂNEȘTI

Directorul general al Societății Române de Radiodifuziune, d-l Avocat Vasile Ionescu a formulat astfel proiectele de viitor:

1. Construirea unui post de 120 Kw. putere, pe unde medii, care să înlocuiască actualul emițător « Radio-București » de 12 Kw., care a rămas total insuficient în ceea ce privește caracteristicile lui tehnice.

2. Un post regional de 60 Kw. putere, pe unde medii, instalat la Iași, pentru a acoperi pierderea Postului Chișinău, ce a fost distrus de bolșevici în retragerea lor în fața înaintării victorioase a armatelor noastre și din care cauză, ținuturile Moldovei, Bucovinei, Basarabiei și Transnistriei, au rămas nedeservite de emisiunile naționale.

3. Un post regional de 25 Kw. putere, instalat la Timișoara, pentru a deservi zonele surde ecranate de munții Carpați, zone ce astăzi sunt accesibile — după cum am arătat — propagandei radiofonice străine intereselor noastre.

4. O stațiune de mare putere pe unde scurte, în locul actualului post de 4 Kw. a cărui performanță, care dacă a umplut un gol în propaganda peste hotare, nu reprezintă totuși cerința optimă în difuzarea materialului nostru de informații și propagandă.

5. Casa Radiofoniei, înzestrată cu cele mai moderne și mai perfecționate utilaje tehnice, cuprinzând 18 studiouri pentru difuzarea programelor de muzică populară, soliști, muzică de cameră, concerte simfonice, teatru, operete etc., precum și un mare studio pentru emisiunile de audiență cu public ».

În momentul de față (Octomvrie 1941), Societatea Română de Radiodifuziune are numai 270.000 de abonați plătitori, ceea ce e foarte puțin. Aceasta reprezintă un procent de numai 1,5 aparate de recepție la suta de locuitori.

Cu toate că realizarea programului de mai sus pare imposibilă cu un număr atât de mic de abonați, totuși d-l avocat Vasile Ionescu a găsit soluții și a pășit pe calea înfăptuirilor imediate.

## CAPITOLUL XXVII

### INCHEIERE

Cetitorul care a parcurs aceste pagini și-a făcut o idee de elementele radiotehnicii.

În lucrarea de față nu s'a urmărit mai mult, întru cât aprofundarea diferitelor probleme implică complexe dezvoltări matematice și mai cere o bază experimentală, care este tot atât de indispensabilă.

Radiotehnica a luat o dezvoltare așa de mare încât astăzi nici chiar specialiștii nu pot cunoaște decât anumite ramuri, cum ar fi de pildă: lămpile, radio-difuziunea, aparatele militare, etc. Iar la construcția unui singur post de emisiune sau de recepție, colaborează întotdeauna mai mulți specialiști cari construiesc numai elementele și circuitele pe care le cunosc mai bine.

Pentru a nu depăși cadrul lucrării de față s'au omis aplicațiile radio-electricității. Acestea sunt: televiziunea, telemecanica, orientarea prin radio, înregistrări sonore și megafoane, aplicații medicale și telefonía transoceanică, pentru a cita numai pe cele mai importante.

Televiziunea sau vederea la distanță este astăzi realizată. Se pot transmite și recepționa în foarte bune condițiuni adevărate spectacole de cinematograf, care se recepționează ușor la domiciliu.

Telemecanica se ocupă de deplasarea obiectelor la distanță prin radio, de conducerea aeroplanelor și năvilor fără piloți, prin undele radio-electrice.



Orientarea prin radio a ajuns astăzi o întreagă știință. Dela simplele radio-goniometre care serveau la determinarea poziției năvilor pierdute în ceață s'a ajuns astăzi la trasarea unor adevărate drumuri radio-electrice pe care se călătorește în deplină siguranță. Dar nu numai atât, când un aeroplan ajunge la destinație poate ateriza în condițiuni perfecte chiar pe ceața cea mai deasă. Toate aerodroamele mari sunt prevăzute astăzi cu aparate de aterizare fără vizibilitate, de care se face uz în mod curent.

Mai mult chiar, în ultimul timp s'au construit altimetre absolute și s'au conceput vitezometre absolute. Adică aparate care indică aviatorului înălțimea exactă deasupra terenului peste care zboară (în deosebire de altimetrele obișnuite care indică înălțimea deasupra mării), și vitezometre care indică viteza față de pământ *nu* față de aerul înconjurător care este de obicei în mișcare. Bine înțeles că vitezometrul și altimetrul absolut lucrează pe orice vreme, pe ceață, și pe întunec, etc.

Radioelectricitatea a ajuns astfel indispensabilă navigației maritime și mai ales navigației aeriene, la siguranța căreia a contribuit într-o foarte mare măsură.

Inregistrările sonore se fac astăzi numai pe cale electrică prin lămpi de radio, iar toate reproducerile bune se fac în același fel cu obișnuita doză sau pick-up. Sonorizarea filmelor e bazată tot pe tehnica radioelectrică.

Megafoanele electrice întrebuințate pe o scară atât de întinsă la toate reuniunile în aer liber, manifestații sportive, etc. constituie de asemenea o importantă aplicație a metodelor radioelectrice.

Medicina întrebuințează tot mai mult tratamentul cu unde radioelectrice scurte, precum și bisturiul electric care taie fără a produce pierderi de sânge.

Telefonia transoceanică nu este posibilă prin cable. Mulțumită însă radioelectricității vocea omenească poate străbate astăzi oceanele. Tot metodele radio-electrice au

dat și amplificatorii necesari pentru convorbiri telefonice la distanțele foarte mari pe uscat, așa încât se poate vorbi la telefon cu orice țară din lume.

Această cucerire tehnică este fără îndoială de foarte mare importanță socială și politică.

Ajunși la sfârșitul acestei cărți, ne întrebăm în mod firesc ce ne va aduce viitorul.

Numărul aparatelor de recepție din lumea întreagă se apropie de o sută de milioane (1941) iar numărul auditorilor se evaluează la patru sute de milioane. Populația globului fiind de aproximativ 2.000.000.000 înseamnă că din 5 oameni, unul ascultă la radio.

Fără îndoială că numărul aparatelor va continua să crească și că ele se vor mai îmbunătăți.

Astăzi când sensibilitatea, selectivitatea și fidelitatea nu mai lasă aproape nimic de dorit se pune întrebarea ce mai rămâne de făcut. Răspunsul pare a fi eliminarea parazitilor.

Pe lângă înmulțirea și perfecționarea aparatelor de recepție, — mai ales în ceea ce privește eliminarea parazitilor și a șgomotului de fond, — viitorul va mai aduce de sigur și aplicații noi ale radioelectricității.



## A N E X Ă

### DICȚIONARE RADIOTEHNICE

Aceste mici dicționare cuprind numai termenii care diferă câtva de termenii românești.

#### ENGLEZ-ROMÂN

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| « A » battery                     | = baterie de joasă tensiune        |
| « A » supply                      | = alimentare de joasă tensiune     |
| A. C. (alternating current)       | = curent alternativ                |
| Accuracy                          | = precizie                         |
| Aerial                            | = aerial (antena sau cadrul)       |
| Aerial array                      | = rețea de antene                  |
| Ammeter                           | = ampermetru                       |
| Ampere-turns                      | = amperi-ture                      |
| Antenna                           | = antena                           |
| Atmospherics                      | = paraziți atmosferici             |
| Attenuation                       | = atenuare                         |
| Audio frequency                   | = joasă frecvență                  |
| Audio transformer                 | = transformator de joasă frecvență |
| A.V.C. (automatic volume control) | = reglaj automat de volum          |
| Average value                     | = valoare mijlocie                 |
| « B » battery                     | = baterie de înaltă tensiune       |
| Band pass filter                  | = filtru de bandă                  |
| Baretta                           | = lămpi stabilizatoare de curent   |
| Battery                           | = baterie                          |
| Beacon                            | = far                              |
| Beam                              | = fascicol                         |
| Beat frequency                    | = frecvență de heterodinare        |
| Bias                              | = negativare                       |
| Blind landing                     | = aterizare fără vizibilitate      |
| Bridge                            | = punte                            |

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Broadcasting                 | = radiodifuziune                                   |
| Buffer stage                 | = etaj separator                                   |
| « C » battery                | = baterie pentru negativarea sitei                 |
| Capacity                     | = capacitate                                       |
| Carrier wave                 | = undă purtătoare                                  |
| Cathode-rays                 | = raze catodice                                    |
| Choke                        | = bobină de șoc                                    |
| Coil                         | = bobină                                           |
| Control                      | = reglaj                                           |
| Copper                       | = cupru                                            |
| Core                         | = miez de fier                                     |
| Counterpoise                 | = contra greutate                                  |
| Coupled                      | = cuplat                                           |
| Cross-modulation             | = modulație încrucișată                            |
| Crystal                      | = cristal, în înțeles de galenă sau cvart          |
| Damping                      | = amortizare                                       |
| Db. (decibel)                | = decibel                                          |
| Device                       | = dispozitiv                                       |
| Detection                    | = detecție                                         |
| Direction finder             | = radiogoniometru                                  |
| Distortion                   | = deformare                                        |
| Dummy aerial                 | = antenă fictivă                                   |
| E.M.F. (electromotive force) | = forță electromotrice                             |
| Ear                          | = ureche                                           |
| Eddy currents                | = curenți Foucauld                                 |
| Enamel                       | = email                                            |
| Feed                         | = alimentare                                       |
| Feed-back                    | = reacție                                          |
| Field                        | = câmp                                             |
| Frame aerial                 | = cadru                                            |
| Frequency                    | = frecvență                                        |
| Full wave rectification      | = redresarea ambelor alternanțe                    |
| Gage                         | = calibru                                          |
| Glow                         | = incandescență                                    |
| Glow rectifier               | = redresor cu incandescență                        |
| Grill                        | = sită sau grilă                                   |
| Ground                       | = pământ                                           |
| High frequency               | = înaltă frecvență                                 |
| Honeycomb coil               | = bobină în fagure                                 |
| Hum                          | = sbârânitul sectorului (sau un șgomot asemănător) |
| Ignition interference        | = paraziții sistemului de aprindere a unui motor   |
| Impedance matching           | = echilibrarea impedanțelor                        |
| Insulation                   | = izolare electrică                                |



|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Isolation                  | = izolare                                         |
| Interference               | = brujaj, paraziți                                |
| Key                        | = manipulator                                     |
| Keying                     | = manipulare                                      |
| Light                      | = lumină                                          |
| Lightning arrester         | = paratrâznet                                     |
| Line of force              | = linie de forță                                  |
| Loop antenna (loop aerial) | = cadru                                           |
| Loud-speaker               | = difuzor                                         |
| Loose coupling             | = cuplaj larg                                     |
| Measurement                | = măsurătoare                                     |
| Motor boating              | = pârâit continuu                                 |
| Mains                      | = priză, rețea                                    |
| Moving coil                | = bobină mobilă                                   |
| Network                    | = rețea                                           |
| Noise                      | = sgomot                                          |
| Obvious                    | = evident                                         |
| Outputmeter                | = aparat de măsurat debitul (de ex. miliwatmetru) |
| Paper                      | = hârtie                                          |
| Peak                       | = vârf                                            |
| Phase                      | = fază                                            |
| Power                      | = putere                                          |
| Power supply               | = alimentare                                      |
| Range                      | = bătaie (rază de acțiune)                        |
| Receiver                   | = receptor                                        |
| Record                     | = înregistrare                                    |
| Rectification              | = redresare                                       |
| Regeneration               | = reacție                                         |
| R.M.S. (root mean square)  | = valoare eficace                                 |
| Scanning                   | = explorarea imaginii (în televiziune)            |
| Screen                     | = ecran                                           |
| Side-band                  | = bande laterale                                  |
| Skin effect                | = efect de piele (de suprafață)                   |
| Skip distance              | = zonă de tăcere (de umbră)                       |
| Sound                      | = sunet                                           |
| Space charge               | = sarcină spațială                                |
| Speech amplifier           | = amplificator de vorbire                         |
| Static                     | = parazit atmosferic                              |
| Talkies                    | = cinematograf sonor                              |
| Tank circuit               | = circuit oscilant închis                         |
| Tapping                    | = priză                                           |
| Threshold                  | = limită, prag                                    |
| Time                       | = timp                                            |
| Tube                       | = lampă de radio (termen american)                |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Tuning     | = acord                          |
| Vacuum     | = vid                            |
| Vacuum tub | = lampă electronică              |
| Valve      | = lampă de radio (termen englez) |
| Wire       | = sârmă                          |

## FRANCEZ-ROMÂN

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Abaisseur             | = coborîtor (de tensiune)                               |
| Accrochage            | = amorsare                                              |
| Aerien                | = aerian (antena sau cadru)                             |
| Aimant                | = magnet                                                |
| Atmosphériques        | = paraziți atmosferici                                  |
| Audiofréquence        | = joasă frecvență                                       |
| Battement             | = bătăi                                                 |
| Boîte                 | = cutie                                                 |
| Bouchon               | = dop (circuit de blocare)                              |
| Bout-mort             | = capăt de bobină, de legătură neutilizat               |
| Broch                 | = picioruș (de lampă, etc.)                             |
| Bruit                 | = șgomot                                                |
| Champ                 | = câmp                                                  |
| Changeur de fréquence | = schimbător de frecvență (superheterodină)             |
| Charge                | = sarcină                                               |
| Chauffage             | = încălzire                                             |
| Clacage               | = străpungere (a unui izolator)                         |
| Cloisonné             | = despărțit prin pereți subțiri (bobinaj segmentat)     |
| Crachements           | = pârâituri                                             |
| Court-circuit         | = scurt-circuit                                         |
| Echauffement          | = încălzire                                             |
| Effet                 | = efect                                                 |
| Etouffeur             | = eliminator                                            |
| Fusible               | = fuzibil (siguranță)                                   |
| Gain                  | = câștig, amplificare                                   |
| Grave (son grave)     | = sunet grav                                            |
| Grille                | = sită                                                  |
| Haut-parleur          | = difuzor                                               |
| Infradyne             | = superheterodină a cărei medie frecvență e $f_1 + f_2$ |
| Liaison               | = legătură                                              |
| Moyenne fréquence     | = media frecvență                                       |
| Netteté               | = claritate, precizie                                   |

|                                       |   |                                                     |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Parapluie (antenne en pa-<br>rapluie) | = | umbrelă (antennă în umbrelă)                        |
| Portée                                | = | bătăie, rază de acțiune                             |
| Relais                                | = | releu                                               |
| Ronflement                            | = | sgomot de sector sau similar                        |
| Self                                  | = | inductanță                                          |
| Souffle                               | = | sgomotul de fond al amplificatorilor                |
| Suppresseur                           | = | sită de oprire a emisiunii electronice<br>secundare |
| Terre                                 | = | pământ.                                             |

GERMAN-ROMÂN

|                          |   |                                                       |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Abgeschirmt              | = | blindat                                               |
| Abgleichen               | = | echilibrare                                           |
| Abklingzeit des Schalles | = | perioadă de reverberare                               |
| Abteilung                | = | despărțitură                                          |
| Ablenkung                | = | deviere                                               |
| Abreisspannung           | = | tensiune de străpungere                               |
| Abschirmung              | = | blindare                                              |
| Abspieldose              | = | pick-up                                               |
| Abstimmen                | = | acordare                                              |
| Abstand                  | = | distanțare                                            |
| Abtastung                | = | manipulare                                            |
| Akkumulator              | = | acumulator                                            |
| Akustisch                | = | acustic                                               |
| Allstromgerät            | = | aparat (de recepție) universal                        |
| Anköpplung               | = | cuplare                                               |
| Anpassung                | = | adaptare                                              |
| Arbeit                   | = | lucru                                                 |
| Arbeitspunkt             | = | punct de funcționare                                  |
| Audion                   | = | triodă                                                |
| Aufbau                   | = | construcție                                           |
| Ausbreitung              | = | propagare                                             |
| Aussen                   | = | exterior                                              |
| Band                     | = | bandă                                                 |
| Bau                      | = | construcție                                           |
| Begrenzung               | = | delimitare                                            |
| Belastung                | = | încărcare                                             |
| Beseitigung              | = | înlăturare                                            |
| Bestimmung               | = | determinare                                           |
| Betrieb                  | = | întreținere, funcționare                              |
| Bild                     | = | imagine                                               |
| Bremsgitter              | = | sită de oprire (a emisiunii electronice<br>secundare) |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Brücke           | = punte                           |
| Brummen          | = sgomot de sector, sau similar   |
| Charakteristik   | = caracteristică                  |
| Dämpfung         | = amortizare                      |
| Drossel          | = bobină de șoc                   |
| Durchgriff       | = penetrantă (inversul pantei)    |
| Eichung          | = etalonare                       |
| Eigenfrequenz    | = frecvență proprie               |
| Einfluss         | = influență                       |
| Eisen            | = fier                            |
| Empfang          | = recepție                        |
| Empfindlichkeit  | = sensibilitate                   |
| Endröhre         | = lampă finală                    |
| Entkopplung      | = decuplare                       |
| Entstörung       | = deparazitare                    |
| Erdung           | = punere la pământ                |
| Fehler           | = defect                          |
| Feineinstellung  | = reglaj de precizie              |
| Feld             | = câmp                            |
| Fernsehen        | = televiziune                     |
| Gedämpft         | = amortizat                       |
| Geerdet          | = pus la pământ                   |
| Geräusch         | = sgomot                          |
| Gitter           | = sită                            |
| Gitterstrom      | = curent de sită                  |
| Glättung         | = netezire                        |
| Gleichrichter    | = redresor                        |
| Gleichstrom      | = curent continuu                 |
| Glimmröhre       | = lampă cu luminescență (cu neon) |
| Grundwelle       | = undă fundamentală               |
| Halb             | = jumătate                        |
| Heizstrom        | = curent de încălzire             |
| Hochfrequenz     | = înaltă frecvență                |
| Höhe             | = înălțime                        |
| Kapazität        | = capacitate                      |
| Kathode          | = catodă                          |
| Kennlinie        | = caracteristică                  |
| Kippschwingungen | = oscilații de relaxare           |
| Kopplung         | = cuplaj                          |
| Kurven           | = curbe                           |
| Kurze Wellen     | = unde scurte                     |
| Kurzschluss      | = scurt-circuit                   |
| Ladung           | = încărcare                       |
| Lautsprecher     | = difuzor                         |
| Leistung         | = performanță                     |

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Leitung           | = conductor                             |
| Licht             | = lumină                                |
| Messinstrument    | = aparat de măsură                      |
| Mikrophon         | = microfon                              |
| Mischröhre        | = lampă de amestec (în superheterodină) |
| Netz              | = rețea                                 |
| Niederfrequenz    | = joasă frecvență                       |
| Oberwelle         | = armonică                              |
| Pendelbewegung    | = mișcare oscilatorie                   |
| Phase             | = fază                                  |
| Prüfgerät         | = aparat de examinat (de măsură)        |
| Quer              | = transversal                           |
| Rahmenantenne     | = cadru                                 |
| Reichweite        | = bătaie, rază de acțiune               |
| Richtantenne      | = antenă dirijată                       |
| Röhre             | = lampă                                 |
| Rückkopplung      | = reacție                               |
| Saugkreis         | = circuit absorbant                     |
| Schall            | = sunet                                 |
| Schalldose        | = pick-up                               |
| Schallplatte      | = disc de gramofon                      |
| Schalter          | = comutator, întrerupător               |
| Schärfe           | = ascuțime                              |
| Scheinwiderstand  | = reacțanță                             |
| Scheitelspannung  | = tensiune de vârf                      |
| Schirm            | = ecran                                 |
| Schirmgitterröhre | = lampă cu sită ecran                   |
| Schwingung        | = oscilație                             |
| Seitenband        | = bandă laterală                        |
| Sender            | = emițător                              |
| Siebung           | = filtrare                              |
| Spannung          | = tensiune, voltaj                      |
| Speisestrom       | = curent de alimentare                  |
| Sperkreis         | = circuit de blocare (circuit dop)      |
| Spule             | = bobină                                |
| Stabantenne       | = antenă verticală                      |
| Starkstrom        | = curent de mare intensitate            |
| Steilheit         | = pantă                                 |
| Steurgitter       | = sită de comandă                       |
| Störer            | = perturbator (sursă de paraziți)       |
| Strahlung         | = radiație                              |
| Stufe             | = etaj                                  |
| Taste             | = manipulator                           |
| Ton               | = sunet                                 |
| Trägerfrequenz    | = frecvența purtătoare                  |



|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Trägheit               | = inerție                                  |
| Trennschärfe           | = ascuțimea acordului (putere de separare) |
| Überlagerungsempfänger | = superheterodină                          |
| Unterbrecher           | = întrerupător                             |
| Unverzerrt             | = nedeformat                               |
| Veränderlich           | = variabil                                 |
| Verstärker             | = amplificator                             |
| Verzerrung             | = deformare                                |
| Vollweg Gleichrichtung | = redresarea ambelor alternanțe            |
| Vorrichtung            | = instalație                               |
| Vorselektion           | = preselecție                              |
| Welle                  | = undă                                     |
| Wellenbereich          | = gamă de lungimi de undă                  |
| Wicklung               | = bobinaj                                  |
| Widerstand             | = rezistență                               |
| Wiedergabe             | = reproducece                              |
| Windungszahl           | = număr de spire                           |
| Wirksame Antennenhöhe  | = înălțimea efectivă a antenei             |
| Wirbelströme           | = curenți Foucault                         |
| Wirkungsgrad           | = randament                                |
| Zwischenfrequenz       | = media frecvență.                         |

## ITALIAN-ROMÂN

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Aero                    | = aerian (antenă sau cadru)    |
| Accoppiamento           | = cuplaj                       |
| Accoppiamento largo     | = cuplaj larg                  |
| Acutizza di sintonia    | = ascuțimea acordului          |
| Adattore                | = adaptor                      |
| Alternazione            | = alternanță                   |
| Altoparlante            | = difuzor                      |
| Bulbo                   | = ampulă                       |
| Contrapesso             | = contra greutate              |
| Controllo di volume     | = reglaj volumului             |
| Carico                  | = sarcină                      |
| Disinnesco              | = desamorsare                  |
| Griglia                 | = sită                         |
| Griglia schermo         | = sită ecran                   |
| Intraeffeto             | = penetranță (inversul pantei) |
| Onde persistenti        | = unde întretinute             |
| Pendenza                | = pantă                        |
| Portata                 | = bătaia, raza de acțiune      |
| Presca                  | = pick-up                      |
| Presca femina (boccola) | = jak                          |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Presa media         | = priză mediană         |
| Rectificata         | = redresat              |
| Regolazione         | = reglaj                |
| Rete                | = rețea                 |
| Riscaldatore        | = încălzire             |
| Rivelatore          | = detector              |
| Ronzo di alternanza | = sbârnaît de sector    |
| Segnale             | = semnal                |
| Transmodulazione    | = modulație încrucișată |
| Uscita              | = ieșire                |
| Valvola             | = lampă                 |



## INDEX ALFABETIC

- Acordul automat 390.  
 Alimentarea aparatelor universale 376.  
 Alimentarea dela baterii 374.  
 Alimentarea dela sector 375.  
 Amortizarea oscilațiilor 79, 80.  
 Amper 14.  
 Amplificarea 309.  
 Amplificarea disponibilă 249, 332.  
 Amplificarea de tensiune 71.  
 Amplificarea clasa B 334.  
 Amplificarea de putere 325.  
 Amplificarea de înaltă frecvență 314.  
 Amplificarea în joasă frecvență 319.  
 Amplificatori A, B, C. 310, 311.  
 Anodele, construcția lor 285.  
 Anomalii în propagarea undelor 216.  
 Antene 163.  
 Antene blindate 200.  
 Antene comune 202.  
 Antene construcția lor 198.  
 Antene directive 190.  
 Antene Hertz 180.  
 Antene Marconi 163.  
 Bandele laterale 160.  
 « Baretta » 276.  
 Barkhausen Kurtz 451.  
 Blindajul 102.  
 Blindarea cadrelor 195.  
 Blindarea antenelor 200.  
 Bobine cu miez de fier 97.  
 Bobine cu un strat 95.  
 Bobine în fagure 96.  
 Bobine selecționate 96.  
 Cadre 189.  
 Cadre, construcția lor 203.  
 Câmpurile posturilor noastre de radiodifuziune 466.  
 Câmpurile produse de posturile de emisiune.  
 Caracteristici dinamice 246—248.  
 Caracteristici statice 247.  
 Cardoida 196.  
 Calitatea bobinei « Q » 71.  
 Calitățile unui receptor 406.  
 Capacitate 32—35, 53.  
 Catoda, construcția ei 282.  
 Centimetru 33, 34.  
 Ciclu 46.  
 Circuitul acordat închis 75.  
 Coeficient de cuplaj 41.  
 Colpitts 253, 351, 353.  
 Condensatori 32.  
 Condensatori construcția lor 86.  
 Condensatori electrolitici 90.  
 Conductanța 25.  
 Conductibilitate 25.  
 Contra greutate 180, 181.  
 Coulomb 14.  
 Cuplarea circuitelor 107.

- Cuplarea lămpilor prin im-  
 danțe 321.  
 Cuplarea lămpilor prin rezistențe  
 319.  
 Cuplarea lămpilor prin transfor-  
 matori 322.  
 Cuplajul « M » 41.  
 Curentul alternativ 46.  
 Curentul continuu. 11.  
 Curentul electric, sensul și vi-  
 teza 12.  
 Cvarțul 435.  
 Decibelul 126.  
 Decrement logaritmîc 81.  
 Decuplare prin rezistențe și ca-  
 pacități 382.  
 Defazarea 56, 57, 58.  
 Detecția 235, 289.  
 Detecția de placă 303.  
 Detecția de sită (prin cond.  
 șuntat) 304.  
 Detecția în superheterodină 365.  
 Detecția prin diodă 295.  
 Detecția prin galenă 292.  
 Dielectric 34, 35.  
 Diferență de potențial 16.  
 Dioda 219.  
 Dioda, caracteristica ei 223.  
 Dioda, întrebuințări 229.  
 Dipol 182, 183, 184.  
 Dirijarea undelor 188.  
 Distribuția curentului în antenă  
 167, 169, 170.  
 Distribuția potențialului în an-  
 tenă 167, 169.  
 Dublarea tensiunii 232.  
 Ecran electromagnetîc 104.  
 Ecran electrostatic 103.  
 Ecourile de lungă durată 217.  
 Edison 219.  
 Efect de antenă (la cadru) 194.  
 Efect directiv al antenelor 186.  
 Efect directiv al cadrelor 193.  
 Efect de oglindă 368, 369.  
 Efect de suprafață 50.  
 Efectul Dellinger 216.  
 Efectul Luxemburg 216.  
 Electronul 11.  
 Emisia 425.  
 Expansiunea dinamică 402.  
 Factorul de amplificare 242.  
 Fading 214, 215.  
 Farad 32.  
 Faraday 7.  
 Feeder 182, 185.  
 Ferrocart 97.  
 Fidelitate 413.  
 Filtrele 125.  
 Filtrul obișnuit 359.  
 Fonul 132.  
 Forță electromotrice, 15, 16.  
 Fourier (teorema lui) 151.  
 Frecvență 46.  
 Galena 233.  
 Galena, caracteristica ei 234.  
 Gaus 43.  
 Hartley 251, 253, 445—448.  
 Heaviside 205.  
 Henry 39.  
 Heptodă 264.  
 Hertz 6, 47.  
 Heterodinare 153.  
 Hexodă 262.  
 Impedanță 60.  
 Înălțimea efectivă a antenei  
 168—170.  
 Înălțimea efectivă a cadrului 190.  
 Indicator de acord 273.  
 Inductanță 39, 53.  
 Inductanță, calcularea lor 44—46.  
 Inductanță, construcția lor 93.  
 Inductanță cu aer și cu miez de  
 fier 42.  
 Inducția magnetică B 43.  
 Insumarea undelor 150.



- Intensitatea eficace 48.  
 Interferența 149.  
 Invelișul lămpilor 286.  
 Ionii 12.  
 Jar 34.  
 Joule 29  
 Kennelly 205.  
 Kilociclu 46, 47.  
 Kiloherț 46, 47.  
 « Klirrfaktor » 413.  
 Lămpi, construcția lor 282.  
 Lămpi cu amplif. prin emis. electronică secundară 270.  
 Lămpi cu fascicule electronice 266.  
 Lămpi cu neon 278.  
 Lămpi cu pantă variabilă 252, 258.  
 Lămpi cu 4 și 5 electrozi 252.  
 Lămpi, funcțiunile lor 289.  
 Lămpi încălzite direct 283.  
 Lămpi încălzite indirect 284.  
 Lămpi multiple 260.  
 Lămpi speciale 260.  
 Lămpi stabilizatoare de curent 276.  
 Lămpi stabilizatoare de tensiune 278.  
 Lee de Forest 6, 237, 238.  
 Legarea cond. în paralel și în serie 37.  
 Legarea inducțanțelor paralel și în serie 42.  
 Legarea rezistențelor paralel și în serie 23.  
 Legea lui Joule 29.  
 Legea lui Kirchhoff 21.  
 Legea lui Ohm 18.  
 « M » cuplajul 41.  
 Magnetronul 272, 452.  
 Maxwell 6, 53.  
 Metoda rezistenței adiționale 175.  
 Mho 25.  
 Mirajul 207, 208.  
 Modulația 156, 240, 291, 438  
 Modulația de placă 439.  
 Modulația de sită 442, 443.  
 Modulația încrucișată 410.  
 Modulația în serie 441.  
 Modulația prin defazare 444.  
 Monoreglajul superheterodinei 367.  
 Montaje cu 2 și 3 lămpi 356.  
 Montaje de emisie 445.  
 Montaje de undă scurte 450.  
 Negativarea sitelor 377.  
 Neperul 131.  
 Neutrodinarea 105.  
 Neutron 11.  
 Ochiiu magic 274, 275.  
 Octodă 265.  
 Ohm 17.  
 Oscilații 136, 337.  
 Oscilații amortizate 137.  
 Oscilații întreținute 137.  
 Oscilații de relaxare 137.  
 Oscilația lămpii, puterea maximă 342.  
 Oscilația lămpii randamentul maxim 344.  
 Oscilatorul pilot 423.  
 Pading 367, 368.  
 Pantă 243.  
 Paraziții 415.  
 Paraziții, legiferarea lor 428.  
 Paraziții, natura lor 416.  
 Paraziții, reducerea lor la recepție 422.  
 Paraziții, reducerea lor la sursă 418—422.  
 Pentoda 256.  
 Permeabilitate 42.  
 Petele solare 213.  
 Pierderi în cupru 52.

- Pierderi în dielectric 36, 52.  
 Picofarad 34.  
 Propagarea undelor 203.  
 Potențiomtru 28.  
 Proton 11.  
 Pulsația 54.  
 Puterea instalațiilor de amplificare 135.  
 Puterea radiată de antenă 171.  
 «Q» calitatea bobinei 71.  
 Radiația antenelor 171.  
 Radiația antenelor în planul vertical 179, 187.  
 Radio București 455.  
 Radio Moldova...  
 Radio România 458.  
 Randamentul antenei 177.  
 Randamentul amplificatorilor clasa A 316.  
 Randamentul amplificatorilor clasa B 312.  
 Randamentul amplificatorilor clasa C 313.  
 Reacția 349.  
 Reacția negativă 393.  
 Recepția 347.  
 Redresori cu oxid de cupru 233.  
 Redresori cu vapori de mercur 230.  
 Reflexia undelor 207, 208.  
 Reglaj automat de volum 384.  
 Reglaj de tonalitate 401.  
 Reinartz 350, 352.  
 Rezistențe, construcția lor 83.  
 Rezistențe de radiație 171, 174.  
 Rezistențe electrice 17.  
 Rezistențe interioare ale lămpilor 243.  
 Rezistențe ohmice și în înaltă frecvență 49.  
 Rezistențe specifice 20.  
 Rezistențe și reactanțe în paralel 64.  
 Rezistențe și reactanțe în serie 64.  
 Rezistențele unei antene 176.  
 Rezistivitate 20.  
 Rezonanță 148.  
 Rigiditate dielectrică 35.  
 Sarcină rezistivă 108.  
 Schnell 250, 252.  
 Selectivitate 407.  
 Selectivitate, curbele 409.  
 Selectivitate variabilă 407.  
 Sensibilitate 406.  
 Sinusoida curentului alternativ 47.  
 Sitele, construcția lor 285.  
 Sitele ecran 253.  
 Sitele, funcțiunile lor 252.  
 «Skin effect» 50.  
 Spectrul undelor sonore 143.  
 Spectrul undelor electromagnetice 147.  
 Stabilovolt 281.  
 Straturile ionizate 204, 207.  
 Superheterodina 361.  
 Superheterodina, principiul 363.  
 Superheterodina, monoreglajul 367.  
 Superheterodina, detecția 365.  
 Super-reacția 370.  
 Super-reacția, principiul 373.  
 Tensiunea indusă 41.  
 Tetraoda 253.  
 Thomson, formula lui 68.  
 Transferul puterii 107.  
 Transferul maxim de putere 108, 121.  
 Transformatorul de înaltă frecvență 116.  
 Transformatorul de joasă frecvență 112.  
 Trioda 237.  
 Trioda, caracteristicile ei 238-241.  
 Unde 136, 138.

Unde electromagnetice 144.

Unde mecanice 141.

Unități de atenuare 126.

Ultra-sunete 132.

Urdox 278.

Valoarea practică a caracteristicilor  
lămpilor 244.

Variometru 100.

Vibratorii 379.

Vibratorii sincroni 370, 381.

Vidul lămpilor 288.

Viteza curentului electric 13.

Viteza sunetului 141.

Viteza undelor herțiene 139.

Volt 17.

Watt 29.

Zonă de tăcere (sau de umbră)  
211.



## ABACE, TABELE ȘI CURBE

|                                                                             | <u>Pag.</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Abacă logea lui Ohm .....                                                   | 18          |
| » rezistența sârmelor .....                                                 | 22          |
| » rezistențe în paralel sau condensatori în serie .....                     | 26          |
| » rezistența dinamică la rezonanță .....                                    | 69          |
| » formula lui Thomson, unde scurte .....                                    | 71          |
| » formula lui Thomson, unde lungi .....                                     | 72          |
| Tabel rezistențe specifice .....                                            | 21          |
| » constante dielectrice .....                                               | 35          |
| » frecvențele muzicale .....                                                | 143         |
| » frecvențele electromagnetice .....                                        | 147         |
| » rigiditate dielectrică .....                                              | 35          |
| » pierderi în dielectric .....                                              | 36          |
| » «k» din formula inductanțelor (Nagaoka) .....                             | 45          |
| » decibeli .....                                                            | 130         |
| » foni (și decibeli-neperi) .....                                           | 133         |
| » kilocicli-metri .....                                                     | 140         |
| » formule de amplificare de voltaj .....                                    | 332         |
| Curbe inductanțe cu un strat .....                                          | 46          |
| » creșterea rezistenței prin efectul de suprafață .....                     | 51          |
| » limitele inferioare și superioare ale perceptibilității<br>auditive ..... | 135         |
| Propăgarea undelor de                                                       |             |
| 200—2.000 m la 10—2.000 km .....                                            | 204         |
| 1—200 m până la 200 km pe mare .....                                        | 205         |
| 1—1.000 m până la 200 km pe uscat .....                                     | 206         |
| 10—1.000 m până la 20.000 km (unde indirecte) .....                         | 212         |





# TABLA DE MATERII

## INTRODUCERE

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| I. Substratul fizic al radioelectricității ..... | 5-11 |
|--------------------------------------------------|------|

## PARTEA I-A

### NOȚIUNI DE TEMEIU

|                                                       | Pag.  |
|-------------------------------------------------------|-------|
| II. Curentul continuu .....                           | 11-46 |
| Electronul.....                                       | 11    |
| Ionii .....                                           | 12    |
| Corpuri bune și rele conducătoare de electricitate .. | 12    |
| Natura curentului electric, sensul și viteza .....    | 12    |
| Coulomb.....                                          | 14    |
| Amper .....                                           | 14    |
| Forța electromotrice .....                            | 15    |
| Diferența de potențial .....                          | 16    |
| Volt .....                                            | 17    |
| Ohm .....                                             | 17    |
| Legea lui Ohm.....                                    | 18    |
| Legile lui Kirchhoff .....                            | 21    |
| Legarea rezistențelor în serie și în paralel .....    | 23    |
| Potențiometrul.....                                   | 28    |
| Joul .....                                            | 29    |
| Watt .....                                            | 29    |
| Legea lui Joule .....                                 | 29    |
| Farad.....                                            | 32    |
| Rigiditate dielectrică .....                          | 35    |
| Pierderi în dielectric .....                          | 36    |
| Legarea condensatorilor în serie și în paralel .....  | 37    |
| Henry.....                                            | 39    |
| Cuplajul « M » .....                                  | 41    |

|                                                                     | Pag.    |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Coeficientul de cuplaj « $k$ » .....                                | 41      |
| Tensiunea indusă.....                                               | 41      |
| Legarea inductanțelor în serie și în paralel.....                   | 42      |
| Inductanțe cu aer și cu miez de fier.....                           | 42      |
| Calcularea inductanțelor.....                                       | 44      |
| <br>III. Curentul alternativ .....                                  | 46-67   |
| Ciclu, frecvență, kilociclu, kilohertz .....                        | 46      |
| Intensitatea și voltajul curentului alternativ .....                | 48      |
| Rezistența ohmică și rezistența în înaltă frecvență .....           | 49      |
| Trecerea curentului alternativ prin capacități și inductanțe .....  | 53      |
| Relația de fază între curent și voltaj .....                        | 56      |
| Factorul de putere.....                                             | 59      |
| Impedanță.....                                                      | 60      |
| Rezistență și reactanță în paralel .....                            | 64      |
| <br>IV. Circuitul acordat .....                                     | 67-83   |
| Frecvență de rezonanță, formula lui Thomson .....                   | 67      |
| Amplificarea de tensiune, calitatea unei bobine « $Q$ » .....       | 73      |
| Circuitul acordat închis.....                                       | 75      |
| Curentul, rezistența dinamică .....                                 | 77      |
| Tensiunea.....                                                      | 79      |
| Amortizarea oscilațiilor.....                                       | 79      |
| Raportul între inductanță și capacitate.....                        | 82      |
| <br>V. Construcția rezistențelor, capacităților și inductanțelor .. | 83-107  |
| Rezistențe.....                                                     | 83      |
| Condensatori .....                                                  | 86      |
| Condensatorii variabili .....                                       | 87      |
| Condensatorii fieși .....                                           | 89      |
| Condensatorii electrolitici .....                                   | 90      |
| Inductanțele.....                                                   | 93      |
| Pierderile în inductanțe.....                                       | 93      |
| Bobinele cu miez de fier .....                                      | 97      |
| Schimbarea valorii inductanțelor.....                               | 99      |
| Blindajul .....                                                     | 102     |
| Neutrodinarea .....                                                 | 105     |
| <br>VI. Cuplarea circuitelor, transferul puterii.....               | 107-126 |
| Cuplarea circuitelor.....                                           | 107     |
| Transferul maxim de putere.....                                     | 108     |

|                                                    | Pag.    |
|----------------------------------------------------|---------|
| Transformatorul de joasă frecvență .....           | 112     |
| Transformatorul de înaltă frecvență .....          | 116     |
| Considerațiuni generale .....                      | 116     |
| Rezistența reflectată .....                        | 118     |
| Reactanța reflectată .....                         | 119     |
| Transferul de putere maxim .....                   | 121     |
| Influența cuplajului asupra curbei de rezonanță .. | 123     |
| Filtrele .....                                     | 125     |
| <br>VII. <i>Unități de atenuare</i> .....          | 126-136 |
| Decibelul .....                                    | 126     |
| Neperul .....                                      | 131     |
| Fonul .....                                        | 132     |
| <br>VIII. <i>Oscilații și unde</i> .....           | 136-163 |
| Oscilații .....                                    | 136     |
| Undele .....                                       | 138     |
| Undele mecanice .....                              | 141     |
| Undele electromagnetice .....                      | 144     |
| Rezonanță .....                                    | 148     |
| Interferență .....                                 | 149     |
| Armonice, teorema lui Fourier .....                | 150     |
| Heterodinarea .....                                | 153     |
| Modulația .....                                    | 156     |
| Bande laterale .....                               | 160     |

## PARTEA A II-A

### LEGĂTURA RADIOELECTRICĂ

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| IX. <i>Antene și cadre</i> .....                  | 163-203 |
| Antena Marconi .....                              | 163     |
| Înălțimea efectivă .....                          | 168     |
| Puterea radiată de o antenă .....                 | 171     |
| Determinarea rezistenței de radiație .....        | 173     |
| Metoda rezistenței adiționale .....               | 175     |
| Antene mai mari de un sfert de lungime de undă .. | 177     |
| Antena Hertz .....                                | 180     |
| Efectele directive ale acntenelor .....           | 185     |
| Cadre .....                                       | 189     |

|                                                | Pag.    |
|------------------------------------------------|---------|
| Blindarea cadrelor.....                        | 194     |
| Recepția simultană pe cadru și pe antenă ..... | 195     |
| Construcția antenelor.....                     | 198     |
| Antene obișnuite.....                          | 198     |
| Antene blindate .....                          | 200     |
| Antene comune .....                            | 202     |
| Construcția cadrelor .....                     | 203     |
| X. <i>Propagarea undelor</i> .....             | 203-219 |
| Straturile ionizate .....                      | 204     |
| Fading-ul .....                                | 214     |
| Anomalii în propagarea undelor .....           | 216     |
| Efectul Dellinger.....                         | 216     |
| Efectul Luxembourg .....                       | 216     |
| Ecourile de lungă durată .....                 | 217     |

## PARTEA A III-A

## LĂMPILE DE RADIO

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| XI. <i>Dioda</i> .....                                        | 219-237 |
| Ce este dioda .....                                           | 219     |
| Emisiunea electronică.....                                    | 221     |
| Curba caracteristică a diodei .....                           | 223     |
| Întrebunțări.....                                             | 229     |
| Detectie.....                                                 | 229     |
| Redresare .....                                               | 229     |
| Dublarea tensiunii .....                                      | 231     |
| Alte supape electrice .....                                   | 233     |
| Galena .....                                                  | 233     |
| Redresorul cu oxid de cupru .....                             | 233     |
| XII. <i>Trioda</i> .....                                      | 237-252 |
| Caracteristicile lămpii cu trei electrozi .....               | 239     |
| Factorul de amplificare.....                                  | 242     |
| Panta.....                                                    | 243     |
| Rezistența interioară .....                                   | 243     |
| Valoarea practică a caracteristicilor .....                   | 244     |
| Funcționarea lămpii în sarcină, caracteristica dinamică ..... | 245     |
| Amplificarea disponibilă.....                                 | 249     |



|                                                                                 | <u>Pag.</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XIII. <i>Lămpile cu 4 și 5 electrozi, lămpile cu pantă variabilă.</i> . . . . . | 252—260     |
| Funcțiunile sitelor . . . . .                                                   | 252         |
| Lampa cu sită-ecran, tetraoda . . . . .                                         | 253         |
| Pentoda . . . . .                                                               | 256         |
| Lămpile cu pantă variabilă . . . . .                                            | 258         |
| XIV. <i>Lămpile speciale</i> . . . . .                                          | 260—282     |
| Lămpile multiple . . . . .                                                      | 260         |
| Hexoda . . . . .                                                                | 262         |
| Heptoda . . . . .                                                               | 264         |
| Octoda . . . . .                                                                | 265         |
| Lămpile cu fascicule electronice . . . . .                                      | 266         |
| Lămpile care amplifică prin emisiune electronică<br>secundară . . . . .         | 270         |
| Magnetronul . . . . .                                                           | 272         |
| Indicatorul de acord . . . . .                                                  | 273         |
| Lămpi stabilizatoare . . . . .                                                  | 276         |
| Lămpi stabilizatoare de curent . . . . .                                        | 276         |
| Lămpi cu neon, stabilizatoare de tensiune . . . . .                             | 279         |
| XV. <i>Construcția lămpilor de radio</i> . . . . .                              | 282—289     |
| Catoda . . . . .                                                                | 282         |
| Încălzire directă . . . . .                                                     | 283         |
| Încălzire indirectă . . . . .                                                   | 284         |
| Sitele și anodele . . . . .                                                     | 285         |
| Invelișul . . . . .                                                             | 286         |
| Sticlă . . . . .                                                                | 286         |
| Siliciu . . . . .                                                               | 287         |
| Metal . . . . .                                                                 | 287         |
| Producerea vidului . . . . .                                                    | 288         |

# PARTEA A IV-A

## FUNCȚIUNILE LĂMPILOR

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| XVI. <i>Detecția</i> . . . . .  | 289—309 |
| Modulația . . . . .             | 289     |
| Necesitatea detecției . . . . . | 291     |
| Detecția cu galenă . . . . .    | 292     |
| Detecția prin diodă . . . . .   | 295     |

|                                                         | Pag.           |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Funcționarea.....                                       | 295            |
| Montarea .....                                          | 300            |
| Deteția prin triodă .....                               | 303            |
| Deteția de placă .....                                  | 303            |
| Deteția de sită .....                                   | 304            |
| Deteția prin diodă-triodă.....                          | 308            |
| <b>XVII. Amplificarea.....</b>                          | <b>309-337</b> |
| Diferite tipuri de amplificatori.....                   | 310            |
| Clasa « A ».....                                        | 310            |
| Clasa « B ».....                                        | 312            |
| Clasa « C » .....                                       | 312            |
| Amplificarea în înaltă frecvență .....                  | 314            |
| Amplificarea în joasă frecvență .....                   | 319            |
| Cuplarea prin rezistență.....                           | 319            |
| Cuplarea prin impedanță .....                           | 321            |
| Cuplarea prin transformatori .....                      | 322            |
| Amplificarea de putere .....                            | 325            |
| Comparație între triodă și pentodă.....                 | 329            |
| Tabloul formulelor de amplificare .....                 | 331            |
| Determinarea liniei de funcționare .....                | 331            |
| Amplificarea de putere clasa B .....                    | 334            |
| <b>XVIII. Oscilația.....</b>                            | <b>337-347</b> |
| Mecanismul întreținerii oscilațiilor .....              | 337            |
| Condițiile necesare pentru întreținerea oscilațiilor .. | 340            |
| Puterea maximă .....                                    | 342            |
| Randamentul maxim .....                                 | 344            |

## PARTEA A V-A

## RECEPȚIA

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>XIX. Montajul în general .....</b>      | <b>347-373</b> |
| Montaje cu o lampă .....                   | 347            |
| Reacția .....                              | 349            |
| Montaje cu 2, 3 lămpi .....                | 356            |
| Superheterodina .....                      | 361            |
| Deteția în montajul superheterodinei ..... | 365            |
| Monoreglajul superheterodinei.....         | 367            |
| Efectul de oglindă .....                   | 368            |
| Super-reacția.....                         | 370            |

|                                                      | <u>Pag.</u> |
|------------------------------------------------------|-------------|
| XX. <i>Amănunte de montaj și perfecționări</i> ..... | 373—406     |
| Alimentarea, joasa și înalta tensiune .....          | 373         |
| Negativarea sitelor .....                            | 377         |
| Vibratorii .....                                     | 379         |
| Rezistențe și capacități de decuplare .....          | 382         |
| Reglajul automat de volum .....                      | 384         |
| Acordul automat .....                                | 390         |
| Reacția negativă .....                               | 393         |
| Reglajul tonalității .....                           | 401         |
| Expansiunea dinamică .....                           | 402         |
| XXI. <i>Calitățile aparatelor de recepție</i> .....  | 406—415     |
| Sensibilitatea .....                                 | 406         |
| Selectivitatea .....                                 | 407         |
| Selectivitatea variabilă .....                       | 407         |
| Trasarea curbelor de selectivitate .....             | 409         |
| Modulația încrucișată .....                          | 410         |
| Fidelitatea .....                                    | 413         |
| XXII. <i>Paraziții</i> .....                         | 415—429     |
| Natura paraziților .....                             | 416         |
| Raportul între paraziți și semnal .....              | 418         |
| Reducerea paraziților la sursă .....                 | 418         |
| Reducerea paraziților la recepție .....              | 422         |
| Colectorul de undo .....                             | 422         |
| Receptorul .....                                     | 423         |
| Mărirea selectivității .....                         | 423         |
| Blindarea .....                                      | 424         |
| Sistemul diferențial .....                           | 424         |
| Dispozitivul limitator .....                         | 425         |
| Modulația de frecvență .....                         | 426         |
| Legiferarea contra paraziților .....                 | 428         |

## PARTEA A VI-A


### EMISIA

|                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| XXIII. <i>Producerea oscilațiilor de înaltă frecvență și radiația lor</i> .. | 429—438 |
| Producția oscilațiilor de înaltă frecvență .....                             | 429     |
| Oscilatorul pilot (« Master oscillator ») .....                              | 433     |
| Cristalul de cuarț .....                                                     | 435     |

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| XXIV. <i>Modulația</i> .....                               | 438-445 |
| Modulația prin absorbție .....                             | 439     |
| Modulația de placă .....                                   | 439     |
| Modulația de sită .....                                    | 442     |
| Modulația prin defazare .....                              | 444     |
| XXV. <i>Montaje de emisiune</i> .....                      | 445-454 |
| Hartley .....                                              | 445     |
| Colpitts .....                                             | 448     |
| Cuplaj electronic .....                                    | 449     |
| Push-Pull .....                                            | 449     |
| Pentodă cu cristal .....                                   | 450     |
| Montaje de unde ultra-scurte .....                         | 450     |
| Barkhausen-Kurtz .....                                     | 451     |
| Magnetronul .....                                          | 452     |
| XXVI. <i>Posturile noastre de radiodifuziune</i> .....     | 454-469 |
| Radio-București .....                                      | 455     |
| Radio-România .....                                        | 458     |
| Postul pe undă scurtă .....                                | 462     |
| Câmpurile produse de post. noastre de radiodifuziune ..... | 466     |
| Desvoltarea radiodifuziunii românești .....                | 468     |
| XXVII. INCHEIERE .....                                     | 469-471 |

## ANEXĂ

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| XXVIII. <i>Dicționare radiotehnice</i> ..... | 473- 89 |
| Englez-Român .....                           | 473     |
| Francez-Român .....                          | 476     |
| German-Român .....                           | 477     |
| Italian-Român .....                          | 480     |
| Index alfabetic .....                        | 483     |
| Abace, tabele și curbe .....                 | 489     |

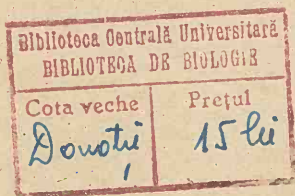

DE ACELAȘI AUTOR:

TELEVIZIUNE și alte înfăptuiri în legătură cu radioelectricitatea,  
136 pag., 80 fig.

Lucrări epuizate:

ACTUALITĂȚI RADIOFONICE,  
16 conferințe ținute la Radio-București.

RADIO PENTRU TOȚI,  
vol. I, 200 pag., 180 fig.

RADIO PENTRU TOȚI,  
vol. II, 454 pag., 534 fig.

Lucrare premiată de Academia Română

TELEMECANICĂ,  
85 pag., 74 fig.

Lucrare premiată de Academia Română

*Desenurile de Valentin Lazăr.*





# ERATĂ

| La pag. | Rândul | In loc de                                                                                    | Se va ceti                                                                                                 |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11      | 7      | creditorul                                                                                   | cetitorul                                                                                                  |
| 30      | 16     | volt=amper                                                                                   | volți=amperi                                                                                               |
| 37      | 5      | pag...                                                                                       | pag. 35                                                                                                    |
| 71      | 9      | Kc.                                                                                          | Kc/s                                                                                                       |
| 82      | 7      | o cu                                                                                         | cu o                                                                                                       |
| 139     | 3      | Kc                                                                                           | Kc/s                                                                                                       |
| 139     | 12     | cicli.                                                                                       | cicli pe sec.                                                                                              |
| 168     | 6      | a unei inductanțe                                                                            | inductanță                                                                                                 |
| 174     | 2      | pag. ...                                                                                     | pag. 172                                                                                                   |
| 175     | 2      | kilocicli;                                                                                   | kilocicli pe secundă;                                                                                      |
| 184     | 6      | acordanți,                                                                                   | acordați,                                                                                                  |
| 191     | 21     | directiv                                                                                     | directional                                                                                                |
| 211     | 4      | kc                                                                                           | kc/sec.                                                                                                    |
| 286     | 20     | Radio-Iași                                                                                   | Radio-Moldova<br>din Iași                                                                                  |
| 361     | 12     | $f_1 - f_2 - F_R$                                                                            | $f_1 - f_2 = F_R$                                                                                          |
| 387     | 2      | 250                                                                                          | 254                                                                                                        |
| 428     | 18     | urmează să fie date în                                                                       | au fost date ulterior în                                                                                   |
| 428     | 20     | Aceste instrucțiuni n'au<br>apărut până în prezent<br>(Februarie 1941) dar<br>sunt în lucru. | Aceste instrucțiuni au<br>apărut în Monitorul<br>Oficial Nr. 208 din 3<br>Septembrie 1941 și în<br>broșură |
| 436     | 26     | Kilocicli                                                                                    | Kilocicli/sec.                                                                                             |



IMPRIMERIILE STATULUI  
MONITORUL OFICIAL ȘI  
IMPRIMERIA NAȚIONALĂ  
BUCUREȘTI — 1941







BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

